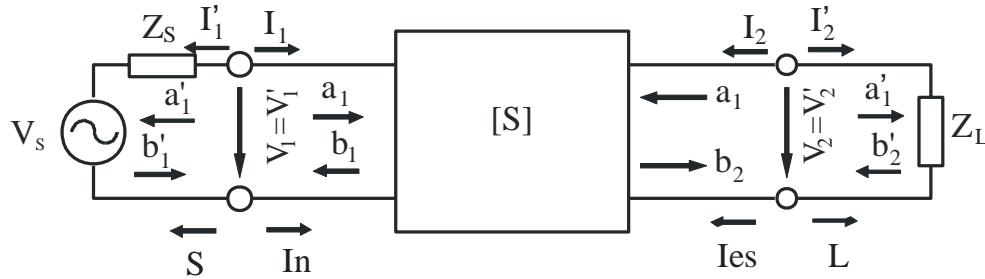


Amplificatoare de Microunde

Proiectarea unui singur etaj

Cîștigurile în putere ale unui dipozit



$$G = \frac{P_L}{P_{in}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{\left(1 - |\Gamma_{in}|^2\right) |1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

$$G_A = \frac{P_{avL}}{P_{avS}} = \frac{P_L|_{\Gamma_L = \Gamma_{ies}^*}}{P_{in}|_{\Gamma_{in} = \Gamma_S^*}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_S|^2)}{|1 - S_{11}\Gamma_S|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}$$

$$G_T = \frac{P_L}{P_{avS}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_S|^2) (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_S\Gamma_{in}|^2 |1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad \Gamma_S = \frac{Z_S - Z_0}{Z_S + Z_0}$$

$$\Gamma_{in} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$


$$\Gamma_{ies} = \frac{Z_{ies} - Z_0}{Z_{ies} + Z_0} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S}$$

➤ Reflexii nule $\Gamma_L = \Gamma_S = 0$

$$G_T = |S_{21}|^2$$

Dispozitiv unilateral $S_{12} = 0$

$$G_{TU} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_S|^2) (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_S S_{11}|^2 |1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

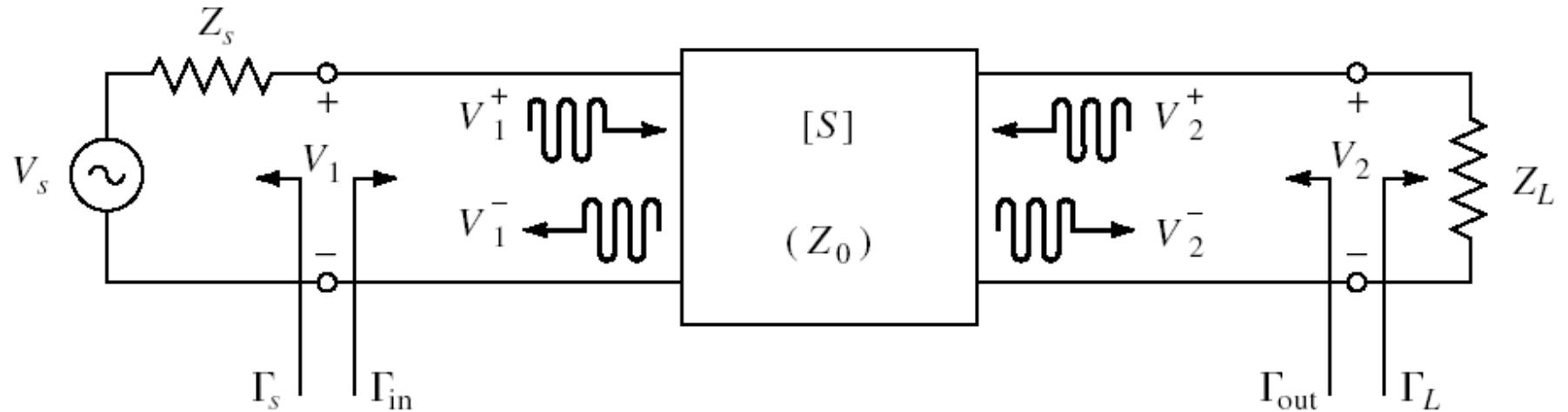

$$V_1^- = S_{11}V_1^+ + S_{12}V_2^+ = S_{11}V_1^+ + S_{12}\Gamma_L V_2^-,$$

$$V_2^- = S_{21}V_1^+ + S_{22}V_2^+ = S_{21}V_1^+ + S_{22}\Gamma_L V_2^-.$$

$$\Gamma_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0},$$

$$\Gamma_{out} = \frac{V_2^-}{V_2^+} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S}.$$

$$V_1 = V_S \frac{Z_{\text{in}}}{Z_S + Z_{\text{in}}} = V_1^+ + V_1^- = V_1^+ (1 + \Gamma_{\text{in}}). \quad V_1^+ = \frac{V_S}{2} \frac{(1 - \Gamma_S)}{(1 - \Gamma_S \Gamma_{\text{in}})}.$$

$$P_{\text{in}} = \frac{1}{2Z_0} |V_1^+|^2 (1 - |\Gamma_{\text{in}}|^2) = \frac{|V_S|^2}{8Z_0} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \Gamma_{\text{in}}|^2} (1 - |\Gamma_{\text{in}}|^2)$$

$$P_L = \frac{|V_2^-|^2}{2Z_0} (1 - |\Gamma_L|^2) \quad P_L = \frac{|V_1^+|^2}{2Z_0} \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - S_{22} \Gamma_L|^2} = \frac{|V_S|^2}{8Z_0} \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - S_{22} \Gamma_L|^2} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \Gamma_{\text{in}}|^2}.$$

$$G = \frac{P_L}{P_{\text{in}}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{(1 - |\Gamma_{\text{in}}|^2) |1 - S_{22} \Gamma_L|^2}.$$


$$P_{\text{avs}} = P_{\text{in}} \Big|_{\Gamma_{\text{in}} = \Gamma_S^*} = \frac{|V_S|^2}{8Z_0} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{(1 - |\Gamma_S|^2)}.$$

$$P_{\text{avn}} = P_L \Big|_{\Gamma_L = \Gamma_{\text{out}}^*} = \frac{|V_S|^2}{8Z_0} \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_{\text{out}}|^2) |1 - \Gamma_S|^2}{|1 - S_{22} \Gamma_{\text{out}}^*|^2 |1 - \Gamma_S \Gamma_{\text{in}}|^2} \Big|_{\Gamma_L = \Gamma_{\text{out}}^*}. \quad P_{\text{avn}} = \frac{|V_S|^2}{8Z_0} \frac{|S_{21}|^2 |1 - \Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \Gamma_S|^2 (1 - |\Gamma_{\text{out}}|^2)}.$$

$$G_A = \frac{P_{\text{avn}}}{P_{\text{avs}}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_S|^2)}{|1 - S_{11} \Gamma_S|^2 (1 - |\Gamma_{\text{out}}|^2)}.$$

$$G_T = \frac{P_L}{P_{\text{avs}}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_S|^2) (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_S \Gamma_{\text{in}}|^2 |1 - S_{22} \Gamma_L|^2}.$$

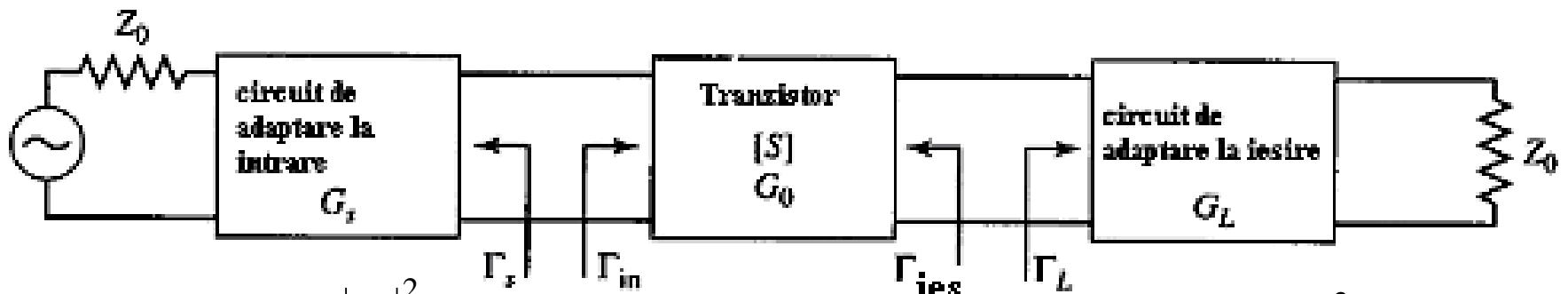Schema bloc a unui amplificator cu un tranzistor



$$G_S = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \Gamma_{in}|^2}$$

$$G_0 = |S_{21}|^2$$

$$G_L = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \Gamma_L|^2}$$

$$G_T = G_S G_0 G_L$$

Stabilitatea

- **Stabilitatea necondiționată:** circuitul este necondiționat stabil dacă $|\Gamma_{in}| < 1$ și $|\Gamma_{ies}| < 1$ pentru orice impedanță pasivă a sarcinii și sursei.
- **Stabilitatea condiționată:** circuitul este condiționat stabil dacă $|\Gamma_{in}| < 1$ și $|\Gamma_{ies}| < 1$ doar pentru un anumit interval de valori pentru impedanța pasivă a sarcinii și sursei.

Cercurile de stabilitate


cercul de stabilitate la ieșire : $|\Gamma_{\text{in}}| = 1$ cercul de stabilitate la intrare $|\Gamma_{\text{ies}}| = 1$

$$C_L = \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2}$$

$$R_L = \frac{|S_{12}S_{21}|}{||S_{22}|^2 - |\Delta|^2|}$$

$$C_S = \frac{(S_{11} - \Delta S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2}$$

$$R_S = \frac{|S_{12}S_{21}|}{||S_{11}|^2 - |\Delta|^2|}$$

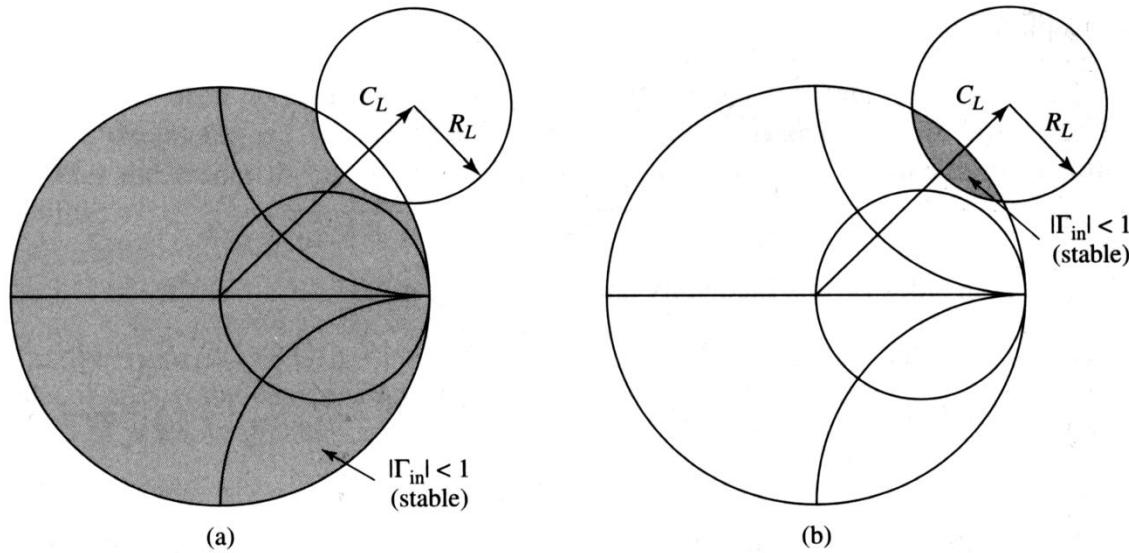

$$|\Delta| < 1$$

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} > 1$$

$$\mu = \frac{1 - |S_{11}|^2}{|S_{22} - S_{11}^* \Delta| + |S_{12}S_{21}|} > 1$$

$$|\Gamma_{\text{in}}| = \left| S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \right| < 1, \quad \left| S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} \right| = 1,$$

$$|\Gamma_{\text{out}}| = \left| S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S} \right| < 1. \quad |S_{11}(1 - S_{22}\Gamma_L) + S_{12}S_{21}\Gamma_L| = |1 - S_{22}\Gamma_L|.$$

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}, \quad |S_{11} - \Delta\Gamma_L| = |1 - S_{22}\Gamma_L|$$

$$|S_{11}|^2 + |\Delta|^2|\Gamma_L|^2 - (\Delta\Gamma_L S_{11}^* + \Delta^*\Gamma_L^* S_{11}) = 1 + |S_{22}|^2|\Gamma_L|^2 - (S_{22}^*\Gamma_L^* + S_{22}\Gamma_L)$$

$$(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)\Gamma_L\Gamma_L^* - (S_{22} - \Delta S_{11}^*)\Gamma_L - (S_{22}^* - \Delta^* S_{11})\Gamma_L^* = |S_{11}|^2 - 1$$

$$\Gamma_L\Gamma_L^* - \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)\Gamma_L + (S_{22}^* - \Delta^* S_{11})\Gamma_L^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} = \frac{|S_{11}|^2 - 1}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2}.$$

$$\left| \Gamma_L - \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right|^2 = \frac{|S_{11}|^2 - 1}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} + \frac{|S_{22} - \Delta S_{11}^*|^2}{(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)^2},$$

$$\left| \Gamma_L - \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right|.$$

$$|\Gamma - C| = R$$

Conditia Rollet

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} > 1 \quad |\Delta| < 1 \quad |S_{11}| < 1 \quad |S_{22}| < 1$$

Criteriul μ

$$\mu = \frac{1 - |S_{11}|^2}{|S_{22} - S_{11}^* \Delta| + |S_{12}S_{21}|} > 1$$

$$\Gamma_{\text{out}} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S} = \frac{S_{22} - \Delta\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S}$$

$$\Gamma_S = e^{j\phi} \quad e^{j\phi} = \frac{S_{22} - \Gamma_{\text{out}}}{\Delta - S_{11}\Gamma_{\text{out}}} \quad \left| \frac{S_{22} - \Gamma_{\text{out}}}{\Delta - S_{11}\Gamma_{\text{out}}} \right| = 1$$

$$|\Gamma_{\text{out}}|^2(1 - |S_{11}|^2) + \Gamma_{\text{out}}(\Delta^* S_{11} - S_{22}^*) + \Gamma_{\text{out}}^*(\Delta S_{11}^* - S_{22}) = |\Delta|^2 - |S_{22}|^2$$

$$|\Gamma_{\text{out}}|^2 + \frac{(\Delta^* S_{11} - S_{22}^*)\Gamma_{\text{out}} + (\Delta S_{11}^* - S_{22})\Gamma_{\text{out}}^*}{1 - |S_{11}|^2} = \frac{|\Delta|^2 - |S_{22}|^2}{1 - |S_{11}|^2}$$

$$\left|\Gamma_{\text{out}} + \frac{\Delta S_{11}^* - S_{22}}{1 - |S_{11}|^2}\right|^2 = \frac{|\Delta|^2 - |S_{22}|^2}{1 - |S_{11}|^2} + \frac{|\Delta^* S_{11} - S_{22}^*|^2}{(1 - |S_{11}|^2)^2} = \frac{|S_{12} S_{21}|^2}{(1 - |S_{11}|^2)^2}$$

$$\left|\Gamma_{out}-C\right|=R$$

$$C=\frac{S_{22}-\Delta S_{11}^*}{1-|S_{11}|^2},$$

$$R=\frac{|S_{12} S_{21}|}{1-|S_{11}|^2},$$

$$|C|+R<1 \qquad |S_{22}-\Delta S_{11}^*|+|S_{12} S_{21}|<1-|S_{11}|^2$$

$$\mu=\frac{1-\left|S_{11}\right|^2}{\left|S_{22}-S_{11}^{*} \Delta\right|+\left|S_{12} S_{21}\right|}>1$$


Exemplu

$$S = \begin{bmatrix} 0.894e^{-j60.6^\circ} & 0.02e^{j62.4^\circ} \\ 3.122e^{j123.6^\circ} & 0.781e^{-j27.6^\circ} \end{bmatrix}$$

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{21}S_{12} = 0.696 \angle -83^\circ$$

$$K = \frac{1 + |\Delta|^2 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2}{2|S_{12}S_{21}|} = 0.607$$

$$\mu = 0.86$$

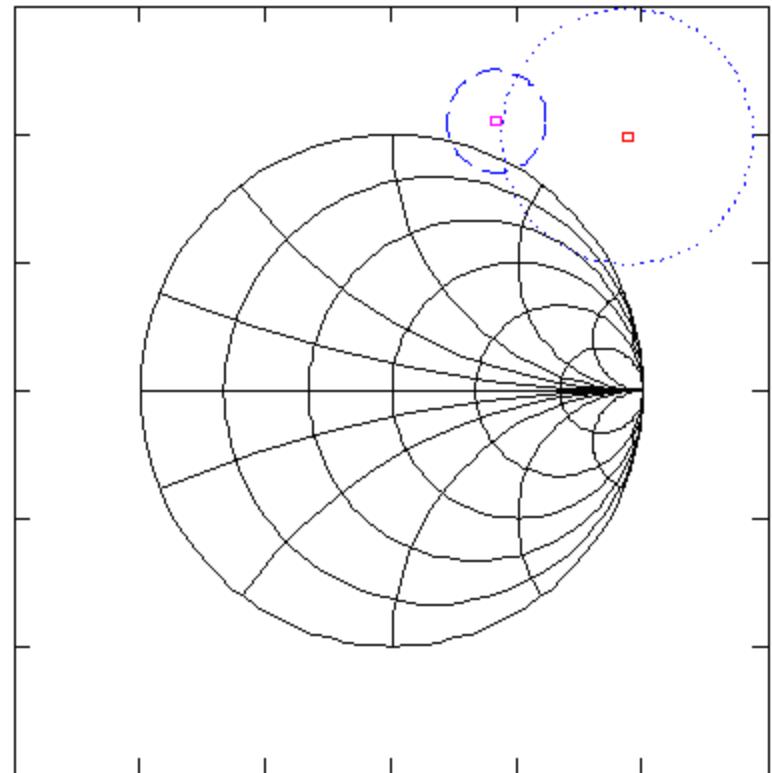

$$C_L = \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} = 1.361 \angle 47^\circ$$

$$R_S = \frac{|S_{12}S_{21}|}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} = 0.199$$

$$C_S = \frac{(S_{11} - \Delta S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} = 1.132 \angle 68^\circ$$

Adaptarea simultană - tranzistorul bilateral

$$\Gamma_{\text{in}} = \Gamma_S^* \quad G_{T \max} = \frac{1}{1 - |\Gamma_S|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

$$\Gamma_{\text{ies}} = \Gamma_L^*$$

$$\Gamma_S^* = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}}{\frac{1}{\Gamma_L} - S_{22}} \quad \Gamma_L^* = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}}{\frac{1}{\Gamma_S} - S_{11}}$$

$$\Gamma_S = S_{11}^* + \frac{S_{12}^*S_{21}^*}{1/\Gamma_L^* - S_{22}^*},$$

$$\Gamma_L^* = \frac{S_{22} - \Delta\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S},$$

$$\begin{aligned} \Gamma_S(1 - |S_{22}|^2) + \Gamma_S^2(\Delta S_{22}^* - S_{11}) &= \Gamma_S(\Delta S_{11}^*S_{22}^* - |S_{11}|^2 - \Delta S_{12}^*S_{21}^*) \\ &\quad + S_{11}^*(1 - |S_{22}|^2) + S_{12}^*S_{21}^*S_{22}. \end{aligned}$$

$$(S_{11} - \Delta S_{22}^*)\Gamma_S^2 + (|\Delta|^2 - |S_{11}|^2 + |S_{22}|^2 - 1)\Gamma_S + (S_{11}^* - \Delta^* S_{22}) = 0$$

$$\Gamma_S = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1} \quad \Gamma_L = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2}$$

$$B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2 \quad B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2$$

$$C_1 = S_{11} - \Delta S_{22}^* \quad C_2 = S_{22} - \Delta S_{11}^*$$

$$B_1^2\!-\!4|C_1|^2=B_2^2\!-\!4|C_2|^2=4\Big(\!K^2\!-\!1\!\Big)|S_{12}|^2|S_{21}|^2$$

$$G_{Tu_{\max}}=\frac{1}{1-|S_{11}|^2}|S_{21}|^2\frac{1}{1-|S_{22}|^2}.$$

$$G_{T_{\max}}=\frac{|S_{21}|}{|S_{12}|}(K-\sqrt{K^2-1}).$$

$$G_{msg} = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|}$$

Exemplu

- *Să proiectăm un amplificator pentru un cîștig maxim la 4 GHz utilizînd un circuit de adaptare cu un singur stub. Să se calculeze și să se reprezinte grafic pierderile de intoarcere la intrare și cîștigul între 3 și 5 GHz.*

Solutie

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21} = 0.488 \angle -162.289^\circ$$

$$\Gamma_S = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1} = 0.872 \angle 123.407^\circ$$

$$G_S = \frac{1}{1 - |\Gamma_S|^2} = 4.17 = 6.201dB \quad G_0 = |S_{21}|^2 = 6.76 = 8.299dB \quad G_L = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2} = 1.67 = 2.227dB$$

$$G_{T\max} = 6.201 + 8.229 + 2.227 = 16.657dB$$

$$y_S = \frac{Y_S}{Y_0} = Y_S Z_0 = Y_S \cdot 50 = \frac{1 - \Gamma_S}{1 + \Gamma_S} = 0.3 - j \cdot 1.819$$

$$y_L = \frac{1 - \Gamma_L}{1 + \Gamma_L} = 0.089 - j \cdot 0.586$$

$$y_S(\theta) = \frac{1 - \Gamma_S \cdot e^{2j\theta}}{1 + \Gamma_S \cdot e^{2j\theta}} \quad \Re e[y_S(\theta)] = 1 \quad \theta = 0.75 \quad l_{L1} = 0.206\lambda$$


$$l_{s1} = \frac{\theta}{2\pi} = 0.119\lambda \quad y_S(0.75) = 1 + j \cdot 3.559$$



$$l_{sstub} = \frac{1}{2\pi} \arctan(\Im m(y_S(0.75))) = 0.206\lambda$$

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} = 1.195$$

$$\Gamma_L = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2} = 0.876 \angle 61.026^\circ$$
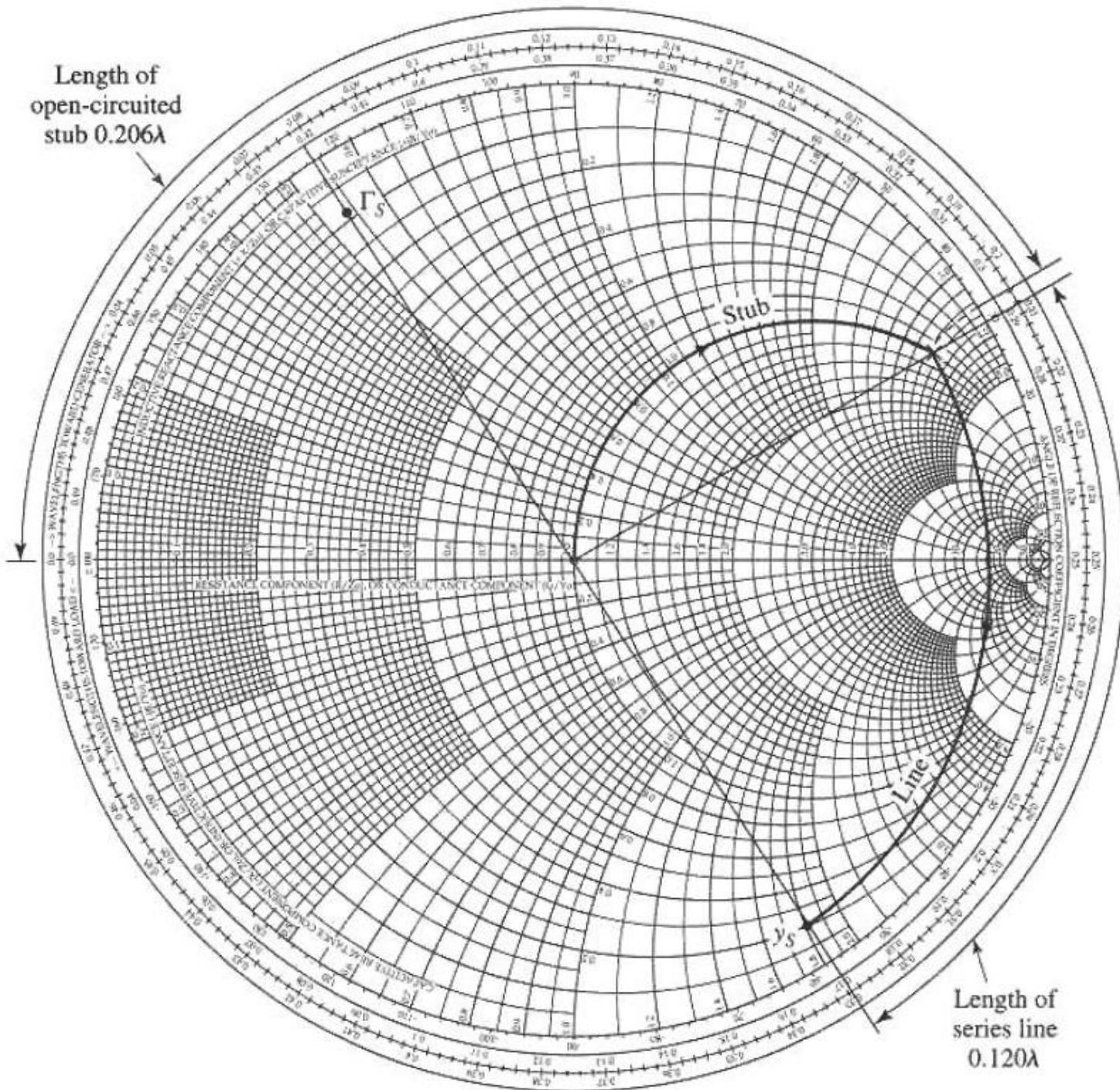
$$Z_{in} = Z_1 \frac{1 + \Gamma e^{-2j\beta l}}{1 - \Gamma e^{-2j\beta l}}$$



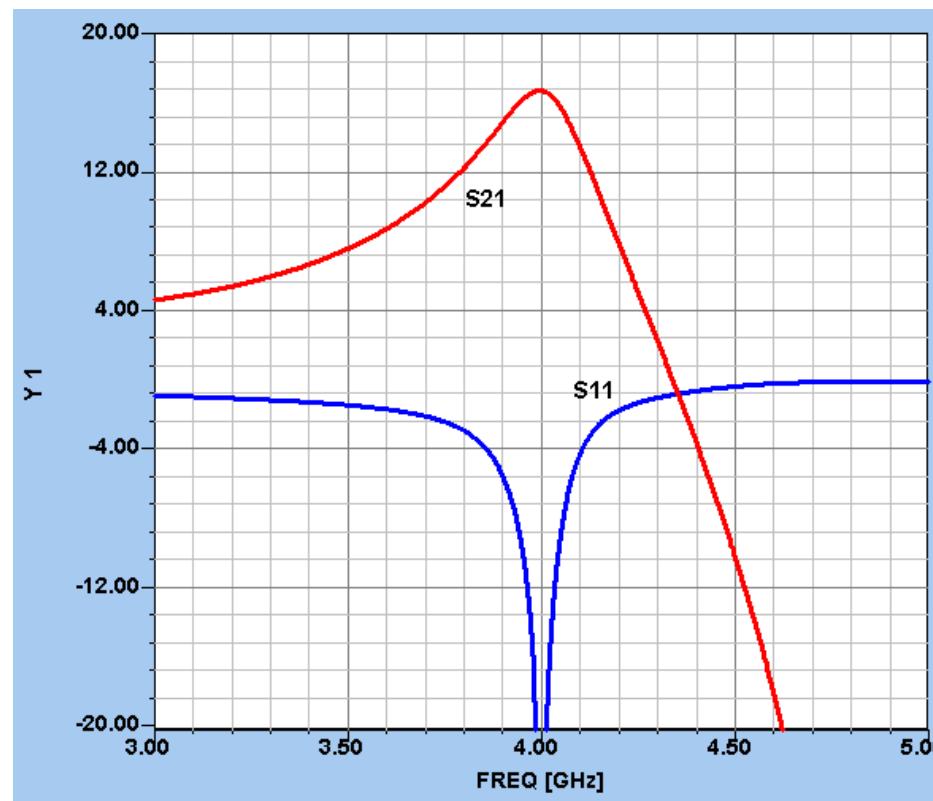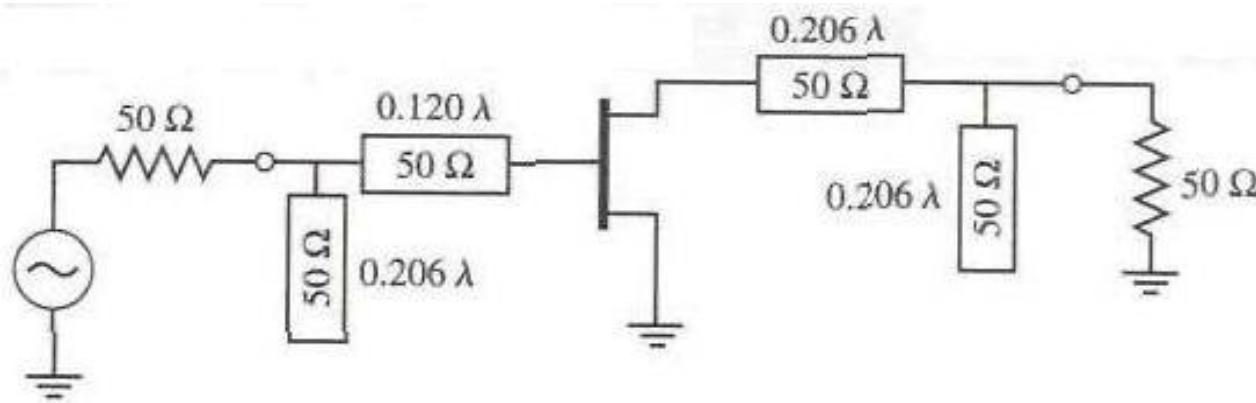

Proiectarea pentru un cîștig specificat

$$\frac{1}{(1+U)^2} < \frac{G_T}{G_{TU}} < \frac{1}{(1-U)^2}$$

$$U = \frac{|S_{12}| |S_{21}| |S_{11}| |S_{22}|}{\left(1 - |S_{11}|^2\right) \left(1 - |S_{22}|^2\right)}$$

$$G_S = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11}\Gamma_S|^2}$$

$$G_0 = |S_{21}|^2$$

$$G_L = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

$$\Gamma_S = S_{11}^* \quad G_{S\max} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2}$$

$$\Gamma_L = S_{22}^* \quad G_{L\max} = \frac{1}{1 - |S_{22}|^2}$$

$$g_S = \frac{G_S}{G_{S\max}} = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{1 - |S_{11}\Gamma_S|^2} \left(1 - |S_{11}|^2\right)$$

$$g_L = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{1 - |S_{22}\Gamma_L|^2} \left(1 - |S_{22}|^2\right)$$

$$C_S = \frac{g_S S_{11}^*}{1 - (1 - g_S) |S_{11}|^2}$$

$$C_L = \frac{g_L S_{22}^*}{1 - (1 - g_L) |S_{22}|^2}$$

$$R_S = \frac{\sqrt{1 - g_S} \left(1 - |S_{11}|^2\right)}{1 - (1 - g_S) |S_{11}|^2}$$

$$R_L = \frac{\sqrt{1 - g_L} \left(1 - |S_{22}|^2\right)}{1 - (1 - g_L) |S_{22}|^2}$$

$$g_S |1 - S_{11} \Gamma_S|^2 = (1 - |\Gamma_S|^2)(1 - |S_{11}|^2),$$

$$(g_S |S_{11}|^2 + 1 - |S_{11}|^2) |\Gamma_S|^2 - g_S (S_{11} \Gamma_S + S_{11}^* \Gamma_S^*) = 1 - |S_{11}|^2 - g_S,$$

$$\Gamma_S \Gamma_S^* - \frac{g_S (S_{11} \Gamma_S + S_{11}^* \Gamma_S^*)}{1 - (1 - g_S) |S_{11}|^2} = \frac{1 - |S_{11}|^2 - g_S}{1 - (1 - g_S) |S_{11}|^2}.$$


/ + $(g_S^2 |S_{11}|^2) / [1 - (1 - g_S) |S_{11}|^2]^2$

$$\left| \Gamma_S - \frac{g_S S_{11}^*}{1 - (1 - g_S) |S_{11}|^2} \right|^2 = \frac{(1 - |S_{11}|^2 - g_S)[1 - (1 - g_S) |S_{11}|^2] + g_S^2 |S_{11}|^2}{[1 - (1 - g_S) |S_{11}|^2]^2}$$

$$\left| \Gamma_S - \frac{g_S S_{11}^*}{1 - (1 - g_S) |S_{11}|^2} \right| = \frac{\sqrt{1 - g_S}(1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_S) |S_{11}|^2}$$

$$|\Gamma - C| = R$$

Cercuri de cistig constant

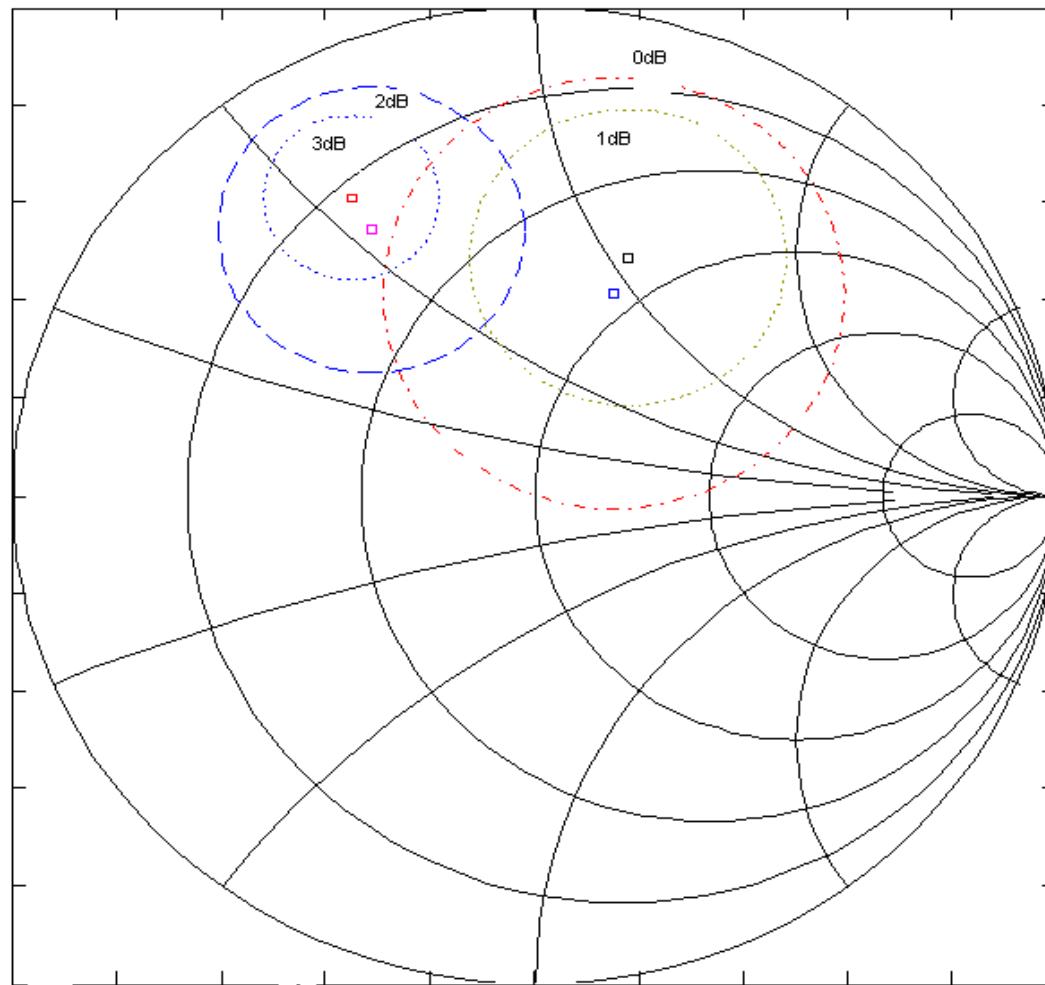

Exemplu

Să proiectăm un amplificator care să aibă un cîștig de 11 dB la 4 GHz.

Desenați cercurile de cîștig constant pentru $G_S = 2\text{dB}$ și 3dB , și $G_L = 0\text{dB}$ și 1dB . Calculați și desenați pierderile de întoarcere și cîștigul global al amplificatorului între 3 și 5 GHz. Tranzistorul TEC are următorii parametri S

f (GHz)	S_{11}	S_{21}	S_{12}	S_{22}
3	$0.80 \angle -90^\circ$	$2.8 \angle 100^\circ$	0	$0.66 \angle -50^\circ$
4	$0.75 \angle -120^\circ$	$2.5 \angle 80^\circ$	0	$0.60 \angle -70^\circ$
5	$0.71 \angle -140^\circ$	$2.3 \angle 60^\circ$	0	$0.58 \angle -85^\circ$

Solutie

$$G_{S\max} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} = 2.29 = 3.59dB$$

$$G_0 = |S_{21}|^2 = 6.25 = 7.959dB$$

$$G_{L\max} = \frac{1}{1 - |S_{22}|^2} = 1.56 = 1.938dB$$

$$G_{TU\max} = 3.59 + 1.938 + 7.959 = 13.487dB$$

$$G_{SdB3} = 3dB$$

$$G_{SdB2} = 2dB$$

$$G_{LdB1} = 1dB$$

$$G_{LdB0} = 0dB$$

$$G_{S3} = 10^{G_{SdB3}/10} = 1.995$$

$$G_{S2} = 10^{G_{SdB2}/10} = 1.585$$

$$G_{L1} = 10^{G_{LdB1}/10} = 1.259$$

$$G_{L0} = 10^{G_{LdB0}/10} = 1$$

$$g_S(G_{S3}) = G_{S3} \left[1 - |S_{11}|^2 \right] = 0.873 \quad g_S(G_{S2}) = G_{S2} \left[1 - |S_{11}|^2 \right] = 0.693 \quad g_L(G_{L1}) = G_{L1} \left[1 - |S_{22}|^2 \right] = 0.806 \quad g_L(G_{L0}) = G_{L0} \left[1 - |S_{22}|^2 \right] = 0.64$$

$$C_S(G_{S3}) = 0.706 \angle 120^\circ$$

$$C_S(G_{S2}) = 0.628 \angle 120^\circ$$

$$C_L(G_{L1}) = 0.520 \angle 70^\circ$$

$$C_L(G_{L0}) = 0.440 \angle 70^\circ$$

$$R_S(G_{S3}) = 0.168$$


$$R_S(G_{S2}) = 0.293$$

$$R_L(G_{L1}) = 0.303$$

$$R_L(G_{L0}) = 0.441$$

$$G_S = 2dB \qquad \qquad G_L = 1dB$$

$$G_T = 10.9dB$$

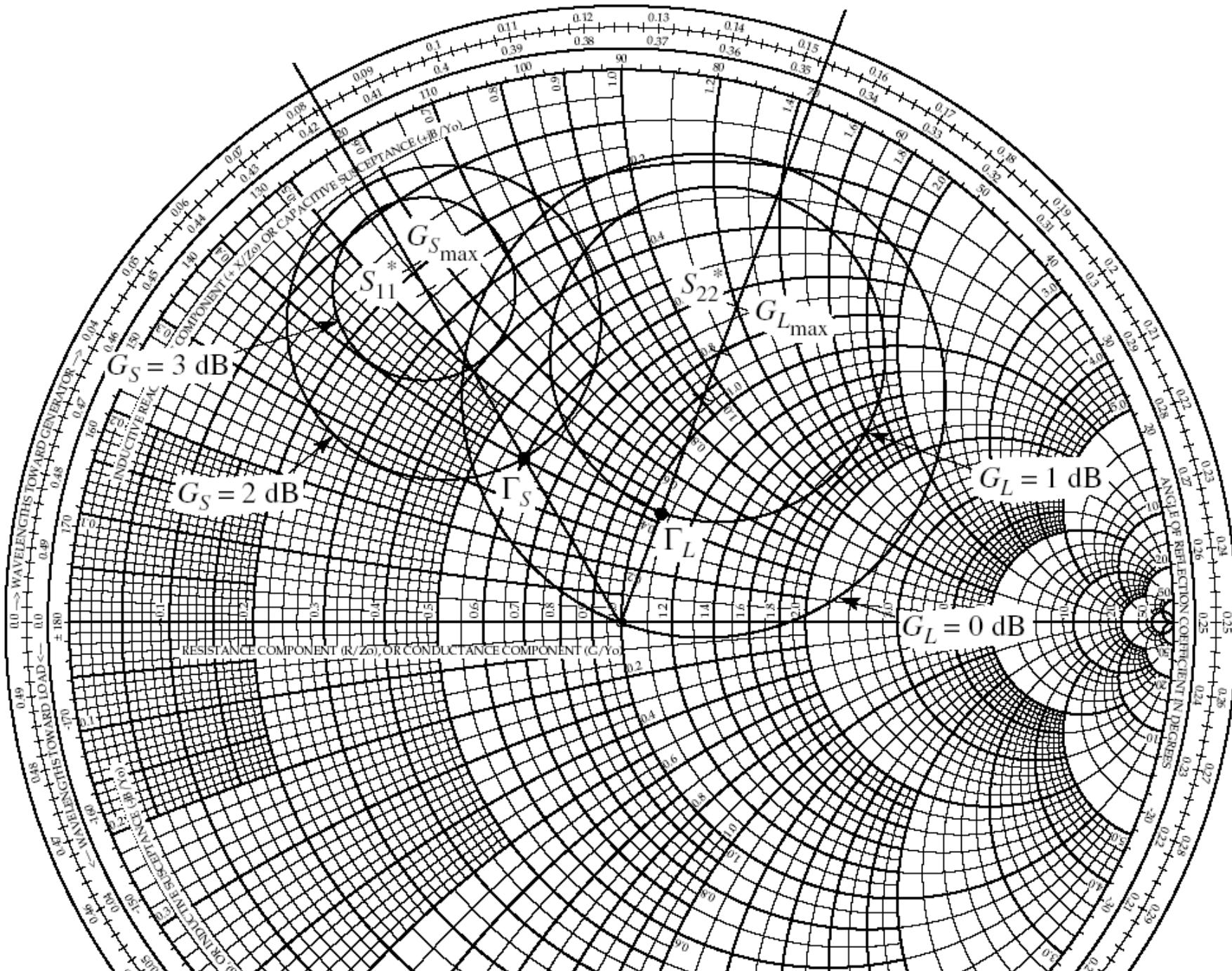

$$\Gamma_S = (C_S(G_{S2}) - R_S(G_{S2})) \cdot e^{j \cdot \arg(C_S(G_{S2}))} = 0.336 \angle 120^\circ$$


$$\Gamma_L = (C_L(G_{L1}) - R_L(G_{L1})) \cdot e^{j \cdot \arg(C_L(G_{L1}))} = 0.216 \angle 70^\circ$$

$$y_S = \frac{1 - \Gamma_S}{1 + \Gamma_S} = 1.142 - j \cdot 0.748$$

$$\Re(y_S(\theta)) = \Re\left(\frac{1 - \Gamma_S \cdot e^{2j\theta}}{1 + \Gamma_S \cdot e^{2j\theta}}\right) = 1 \quad \theta = 1.138 \quad l_{S1} = \frac{\theta}{2\pi} = 0.181\lambda$$

$$y_S(2\pi l_{S1}) = 1 + j \cdot 0.713$$
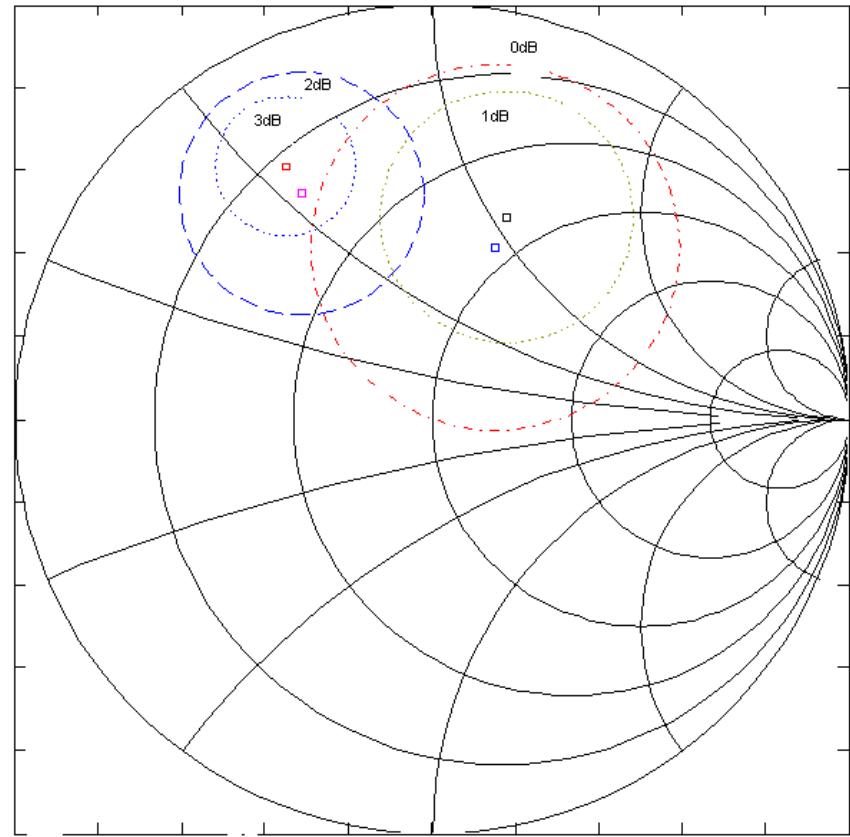
$$l_{\text{stub}} = \frac{1}{2\pi} a \tan(\Im(y_S(2\pi l_{S1}))) = 0.099\lambda$$






$$y_L = \frac{1 - \Gamma_L}{1 + \Gamma_L} = 0.798 - j \cdot 0.34$$

$$\Re(y_L(\theta)) = 1 \quad \theta = 0.284 \quad l_{L1} = \frac{\theta}{2\pi} = 0.045\lambda$$

$$y_L(2\pi l_{L1}) = 1 - j \cdot 0.443$$

$$l_{\text{stub}} = \frac{1}{2\pi} a \tan(\Im(y_L(2\pi l_{L1}))) = -0.066\lambda$$
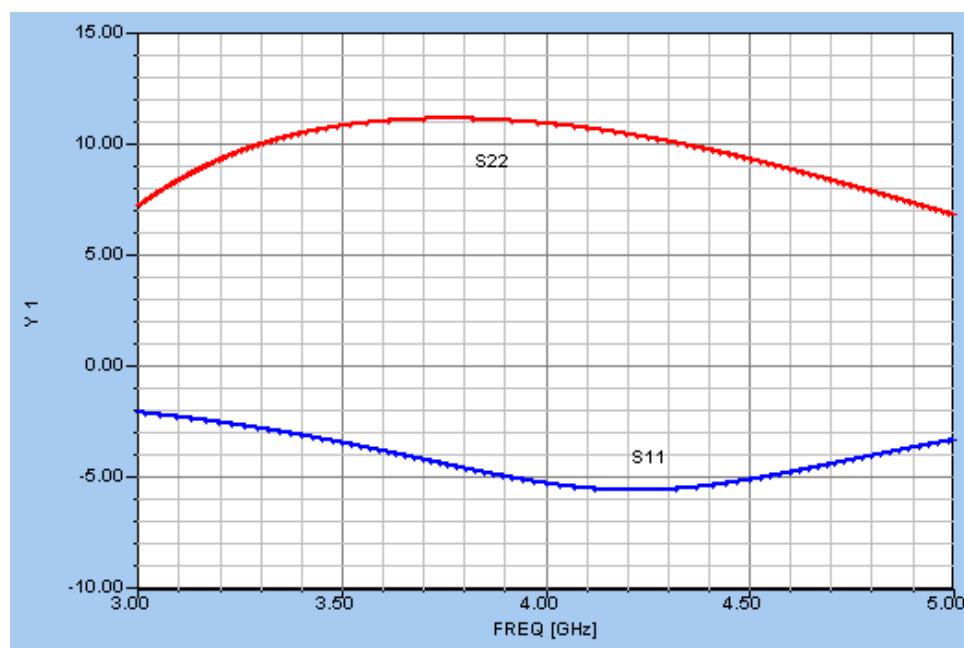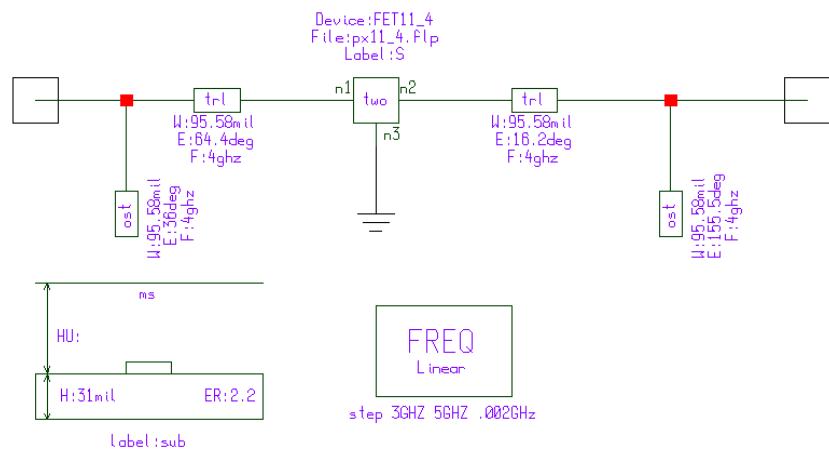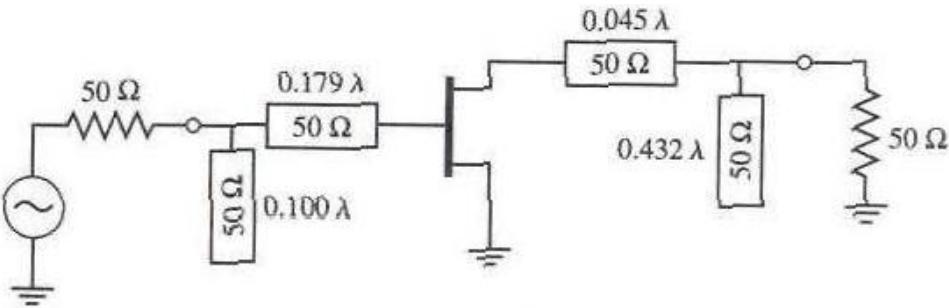
$$l_{L\text{stub}} = l_{\text{stub}} + 0.5\lambda = 0.434\lambda$$



Proiectarea de zgromot mic

$$F = F_{\min} + \frac{R_N}{G_S} |Y_S - Y_{\text{opt}}|^2$$

$$F = F_{\min} + 4r_n \frac{|\Gamma_S - \Gamma_{\text{opt}}|^2}{(1 - |\Gamma_S|^2)|1 + \Gamma_{\text{opt}}|^2}$$

$$N = \frac{|\Gamma_S - \Gamma_{\text{opt}}|^2}{1 - |\Gamma_S|^2} = \frac{F - F_{\min}}{4R_N/Z_0} |1 + \Gamma_{\text{opt}}|^2$$

$$(\Gamma_S - \Gamma_{\text{opt}})(\Gamma_S^* - \Gamma_{\text{opt}}^*) = N(1 - |\Gamma_S|^2),$$

$$\Gamma_S \Gamma_S^* - (\Gamma_S \Gamma_{\text{opt}}^* + \Gamma_S^* \Gamma_{\text{opt}}) + \Gamma_{\text{opt}} \Gamma_{\text{opt}}^* = N - N|\Gamma_S|^2.$$

$$\Gamma_S \Gamma_S^* - \frac{(\Gamma_S \Gamma_{\text{opt}}^* + \Gamma_S^* \Gamma_{\text{opt}})}{N+1} = \frac{N - |\Gamma_{\text{opt}}|^2}{N+1}. \quad / + |\Gamma_{\text{opt}}|^2/(N+1)^2$$

$$|\Gamma - C| = R$$

$$R_F = \frac{\sqrt{N(N+1 - |\Gamma_{\text{opt}}|^2)}}{N+1}$$

$$C_F = \frac{\Gamma_{\text{opt}}}{N+1}$$

$$N = \frac{F - F_{\min}}{4R_N/Z_0} |1 + \Gamma_{\text{opt}}|^2$$

EXEMPLU

Un tranzistor TEC pe GaAs este polarizat pentru factorul de zgomot minim și are următorii parametri S și de zgomot la frecvența de 4 GHz


$$S = \begin{bmatrix} 0.6\angle -60^\circ & 0.05\angle 26^\circ \\ 1.9\angle 81^\circ & 0.5\angle -60^\circ \end{bmatrix} \quad F_{\min} = 1.6dB \quad \Gamma_{\text{opt}} = 0.62\angle 100^\circ \quad R_N = 20\Omega$$

Pentru proiectare presupunem tranzistorul unilateral și vom calcula ulterior eroarea maximă în rezultată din această presupunere. Amplificatorul se va proiecta pentru o cifră de zgomot de 2.0 dB cu cîștigul maxim compatibil cu această cifră de zgomot.

Solutie

$$U = \frac{|S_{11}S_{22}S_{12}S_{22}|}{(1-|S_{11}|^2)(1-|S_{22}|^2)} = 0.059 \quad \frac{1}{(1+U)^2} < \frac{G_T}{G_{TU}} < \frac{1}{(1-U)^2} \quad 0.891 < \frac{G_T}{G_{TU}} < 1.130 \quad -0.50dB < G_T - G_{TU} < 0.53dB$$

$$F = 10^{\frac{2}{10}} = 1.584 \quad N = \frac{F - F_{\min}}{4R_N/Z_0} |1 + \Gamma_{\text{opt}}|^2 = 0.102 \quad C_F = \frac{\Gamma_{\text{opt}}}{N+1} = 0.563 \angle 100^\circ \quad R_F = \frac{\sqrt{N(N+1 - |\Gamma_{\text{opt}}|^2)}}{N+1} = 0.245$$

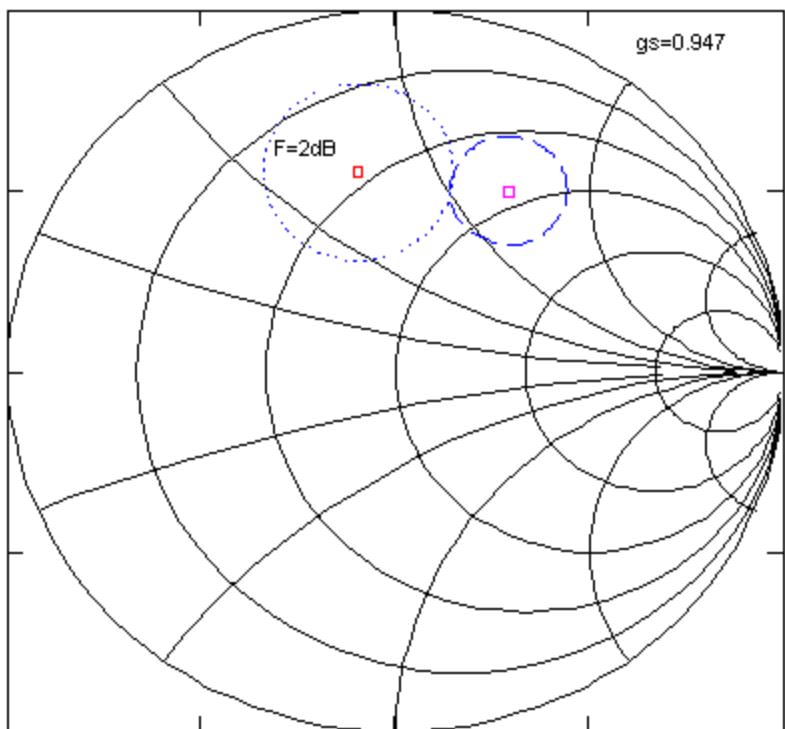

$$\Gamma_S = 0.141035 + j \cdot 0.522189 = 0.541 \angle 74.886^\circ$$

$$G_S = 10 \log \left[\frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11}\Gamma_S|^2} \right] = 1.702 dB$$

$$G_L = 10 \log \left[\frac{1}{1 - |S_{22}|^2} \right] = 1.249 dB \quad \Gamma_L = S_{22}^*$$

$$G_0 = 10 \log \left[|S_{21}|^2 \right] = 5.575 dB$$

$$G_{TU} = G_S + G_0 + G_L = 8.527 dB$$

$$y_S = \frac{1 - \Gamma_S}{1 + \Gamma_S} = 0.449 - j \cdot 0.663 \quad \Gamma_L = \frac{B_2 - \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2} = 0.457 \angle 68.435^\circ$$

$$l_{S1} = \frac{\theta}{2\pi} = 0.226\lambda$$

$$l_{S\text{stub}} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \text{atan}(\Im m(y_S(2 \cdot \pi \cdot l_{S1}))) = 0.145\lambda$$

$$y_L = \frac{1 - \Gamma_L}{1 + \Gamma_L} = 0.512 - j \cdot 0.55$$

$$l_{L1} = \frac{\theta}{2 \cdot \pi} = 0.242\lambda$$

$$l_{L\text{stub}} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \text{atan}(\Im m(y_L(2 \cdot \pi \cdot l_{L1}))) = 0.127\lambda$$

Noise figure
circle

Gain
circles

$F = 1.6 \text{ dB}$

$F = 2.0 \text{ dB}$

$G_S = 1.7 \text{ dB}$

$G_S = 1.5 \text{ dB}$

$G_S = 1.0 \text{ dB}$

Γ_{opt}

C_F

Γ_S

S_{11}^*

RESISTANCE COMPONENT (R/Z_0), OR CONDUCTANCE COMPONENT (G/Y_0)

