

Curs 10

2021/2022

Dispozitive și circuite de microunde pentru radiocomunicații

Disciplina 2021/2022

- 2C/1L, **DCMR (CDM)**
- Minim 7 prezente (curs+laborator)
- Curs - **conf. Radu Damian**
 - Marti 8-10, Online/**Video**, Microsoft Teams
 - E – **50%** din nota
 - probleme + (2p prez. curs) + (3 teste) + (bonus activitate)
 - primul test C2: 12.10.2020 (t2 si t3 neanuntate)
 - 3pz (C) \approx +0.5p (**2p** max)
 - toate materialele permise

Online

- acces la **examene** necesita **parola** primita prin email

English | Romana |

Start Didactic Master Colectiv Cercetare Studii

Note Lista Studenti Examene Fotografii

POPESCU GOPO ION

Fotografia nu exista

Date:

Grupa	5700 (2019/2020)
Specializarea	Inginerie electronica si telecomunicatii
Marca	7000021

Acceseaza ca acest student | [cere acces la licente](#)

Note obtinute

Inca nu a fost notat.

Start Didactic Master Colectiv C

Note Lista Studenti Examene Fotografii

Identificare

Introduceti numele si adresa de email utilizata la inscriere

Nume
POPESCU GOPO

E-mail/Parola

Introduceti codul afisat mai jos

4db4457

Trimite

Cuprins

- Linii de transmisie
- Adaptarea de impedanță
- Cuploare direcționale
- Divizoare de putere
- Amplificatoare de microunde
- Filtre de microunde
- ~~Oscilatoare de microunde~~

Bibliografie

- <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- Irinel Casian-Botez: "Microunde vol. 1: Proiectarea de circuit", Ed. TEHNOPRES, 2008
- **David Pozar, Microwave Engineering, Wiley; 4th edition , 2011, ISBN : 978-1-118-29813-8 (E), ISBN : 978-0-470-63155-3 (P)**

Examen: Reprezentare logaritmică

$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10} (P_2 / P_1)$$

$$\text{dBm} = 10 \cdot \log_{10} (P / 1 \text{ mW})$$

0 dB	= 1
+ 0.1 dB	= 1.023 (+2.3%)
+ 3 dB	= 2
+ 5 dB	= 3
+ 10 dB	= 10
-3 dB	= 0.5
-10 dB	= 0.1
-20 dB	= 0.01
-30 dB	= 0.001

0 dBm	= 1 mW
3 dBm	= 2 mW
5 dBm	= 3 mW
10 dBm	= 10 mW
20 dBm	= 100 mW
-3 dBm	= 0.5 mW
-10 dBm	= 100 μ W
-30 dBm	= 1 μ W
-60 dBm	= 1 nW

$$[\text{dBm}] + [\text{dB}] = [\text{dBm}]$$

$$[\text{dBm/Hz}] + [\text{dB}] = [\text{dBm/Hz}]$$

$$[x] + [\text{dB}] = [x]$$

Examen: numere complexe


- Operatii cu numere complexe!
- $z = a + j \cdot b ; j^2 = -1$

Cuprins

- **Linii de transmisie**
- **Adaptarea de impedanță**
- **Cuploare direcționale**
- **Divizoare de putere**
- **Amplificatoare de microunde**
- **Filtre de microunde**
- **Oscilatoare de microunde ?**

Linie fara pierderi

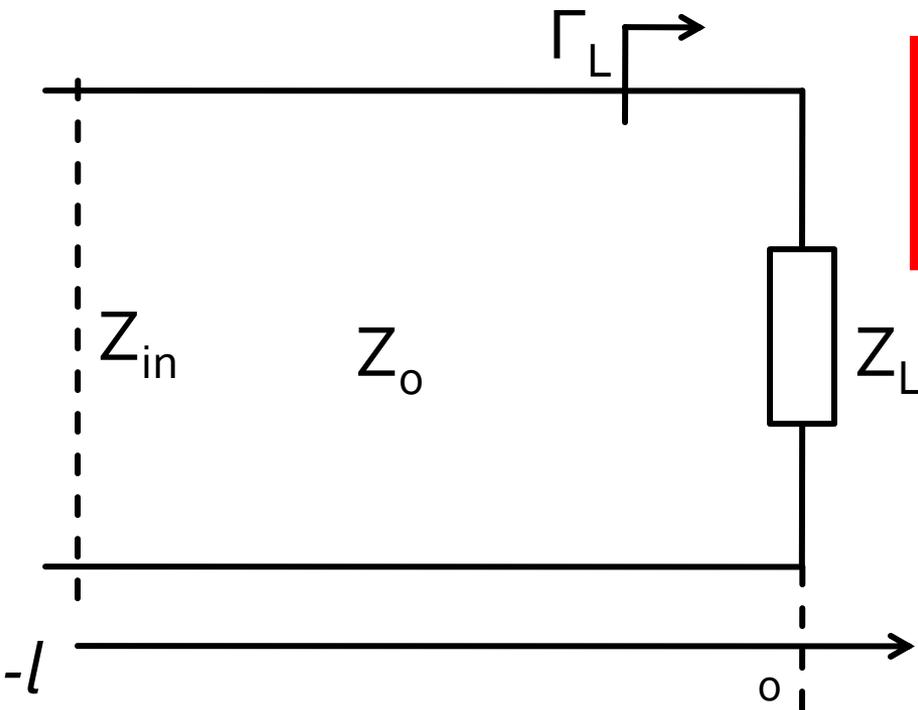- impedanta la intrarea liniei de impedanta caracteristica Z_0 , de lungime l , terminata cu impedanta Z_L



$$Z_{in} = Z_0 \cdot \frac{Z_L + j \cdot Z_0 \cdot \tan \beta \cdot l}{Z_0 + j \cdot Z_L \cdot \tan \beta \cdot l}$$

Cuprins

- Linii de transmisie
- **Adaptarea de impedanță**
- Cuploare direcționale
- Divizoare de putere
- Amplificatoare de microunde
- Filtre de microunde
- Oscilatoare de microunde ?

Adaptare dpdv al puterii


$$Z_L = Z_i^*$$

Daca se alege un Z_0 real

$$\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0}$$

$$\Gamma_L = \Gamma_i^*$$


- numere complexe
- in planul complex

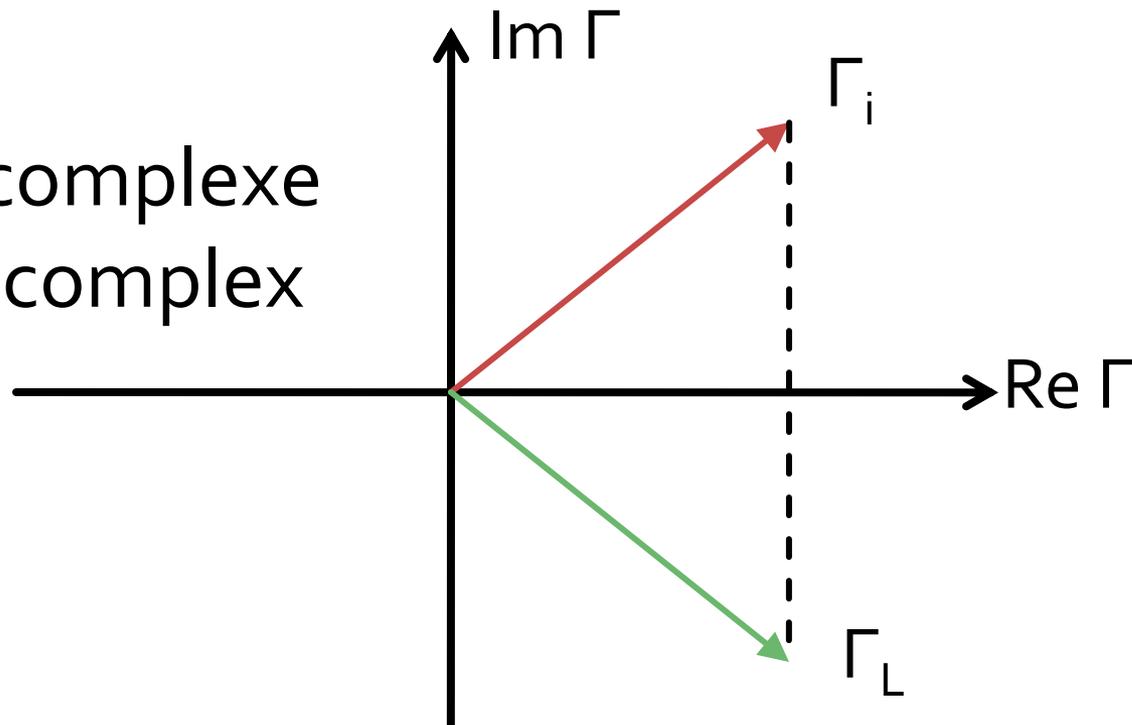

Adaptarea de impedanță

Diagrama Smith

Diagrama Smith

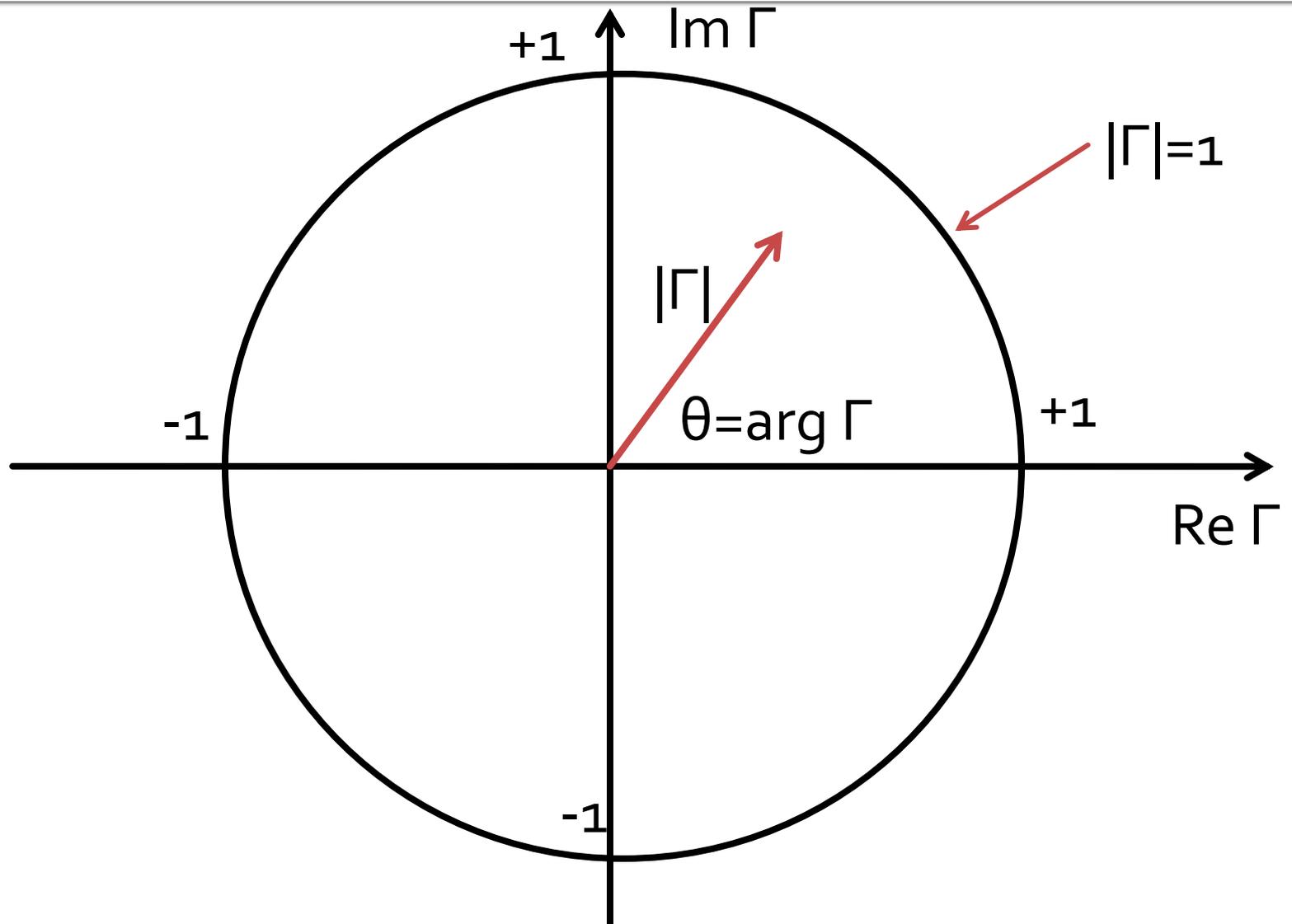


Solutii analitice


Examen / Proiect

Caz 1, Shunt Stub

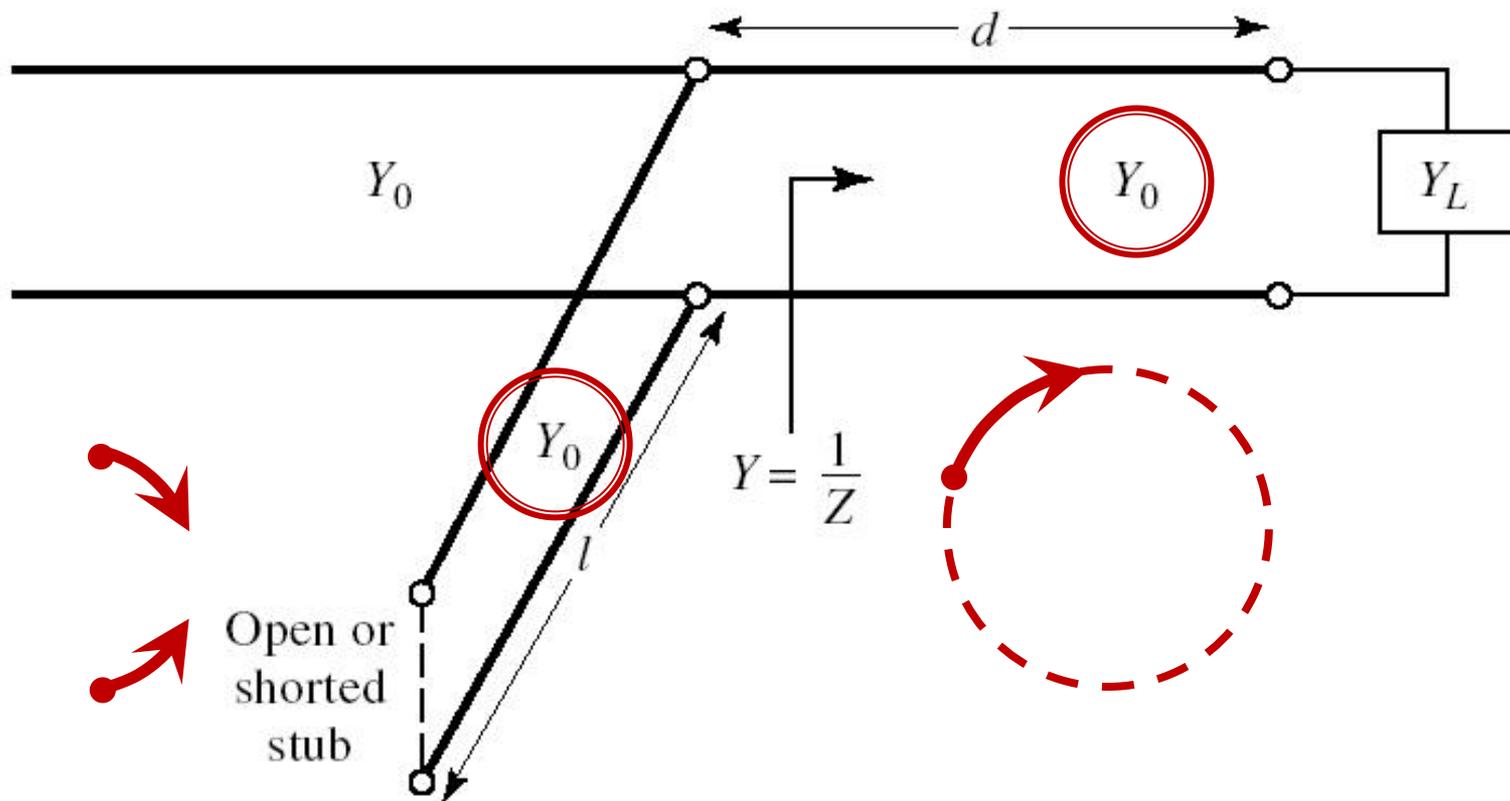- Shunt Stub (sectiune de linie in paralel)



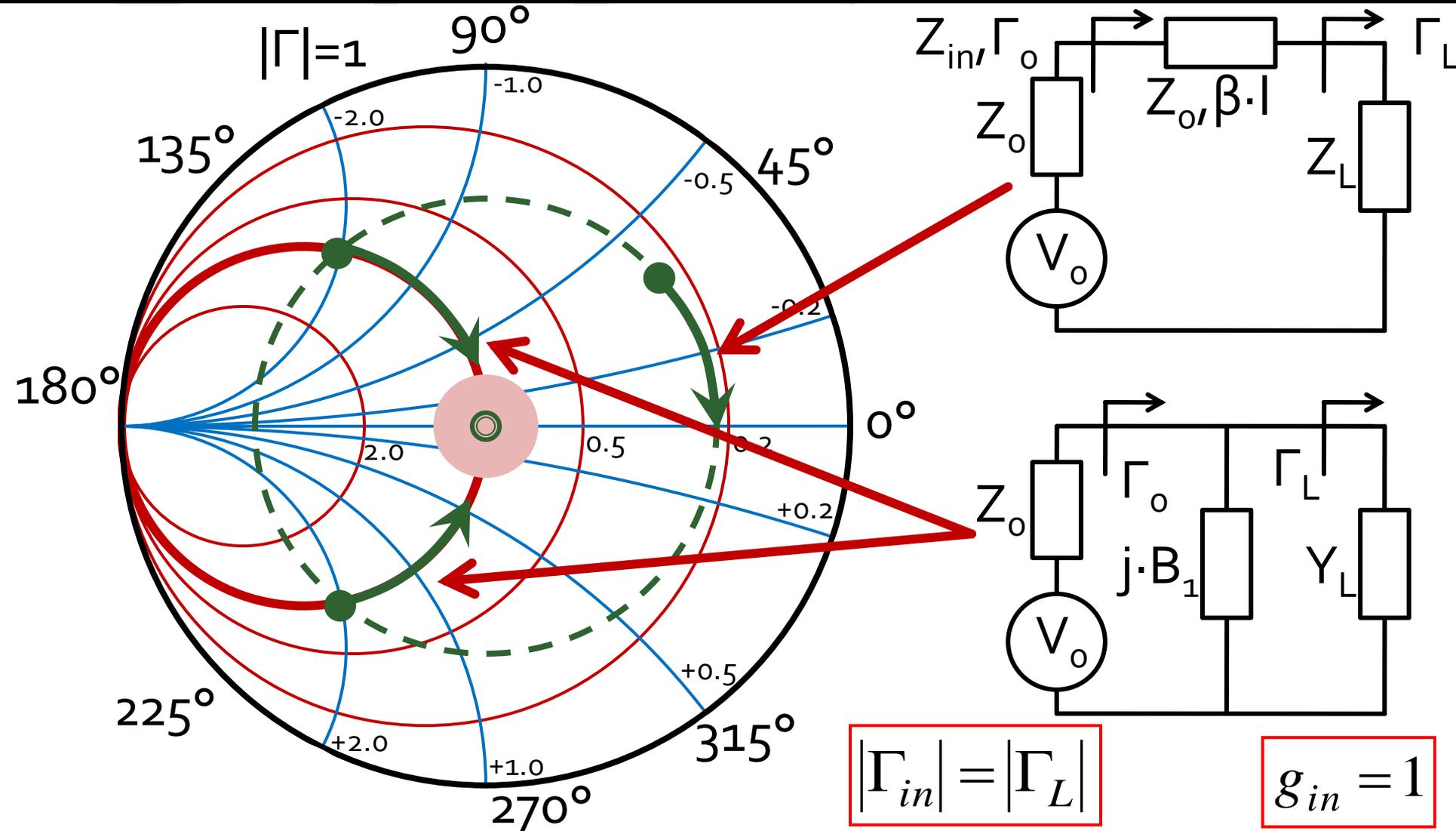Adaptare, linie serie + susceptanta in paralel



Calcul analitic (calcul efectiv)

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_S|$$

$$\Gamma_S = 0.593 \angle 46.85^\circ$$

$$\theta_{sp} = \beta \cdot l = \tan^{-1} \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}}$$

$$|\Gamma_S| = 0.593; \quad \varphi = 46.85^\circ \quad \cos(\varphi + 2\theta) = -0.593 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 126.35^\circ$$

- **Semnul (+/-)** solutiei alese la ecuati **liniei serie** impune **semnul** solutiei utilizate la ecuati **stub-ului paralel**

- **solutia "cu +"** ↓

$$(46.85^\circ + 2\theta) = +126.35^\circ \quad \theta = +39.7^\circ \quad \text{Im } y_S = \frac{-2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}} = -1.472$$

$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im } y_S) = -55.8^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta_{sp} = 124.2^\circ$$

- **solutia "cu -"** ↓

$$(46.85^\circ + 2\theta) = -126.35^\circ \quad \theta = -86.6^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta = 93.4^\circ$$

$$\text{Im } y_S = \frac{+2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}} = +1.472 \quad \theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im } y_S) = 55.8^\circ$$

Calcul analitic (calcul efectiv)

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +126.35^\circ \\ -126.35^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 39.7^\circ \\ 93.4^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[y_s(\theta)] = \begin{cases} -1.472 \\ +1.472 \end{cases} \quad \theta_{sp} = \begin{cases} -55.8^\circ + 180^\circ = 124.2^\circ \\ +55.8^\circ \end{cases}$$

- Se alege **una** din cele doua solutii posibile
- **Semnul** (+/-) solutiei alese la **prima** ecuatie impune **semnul** solutiei utilizate la a **doua** ecuatie

$$l_1 = \frac{39.7^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.110 \cdot \lambda$$

$$l_2 = \frac{124.2^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.345 \cdot \lambda$$

$$l_1 = \frac{93.4^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.259 \cdot \lambda$$

$$l_2 = \frac{55.8^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.155 \cdot \lambda$$


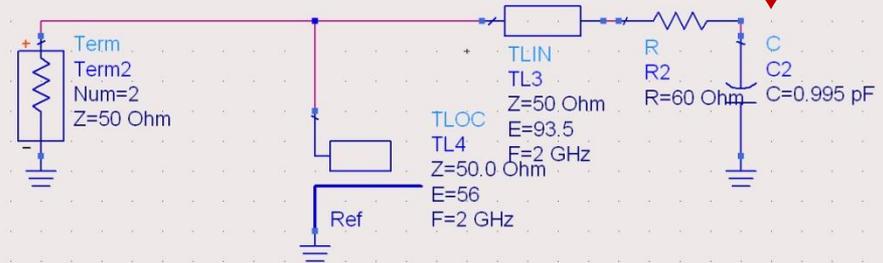
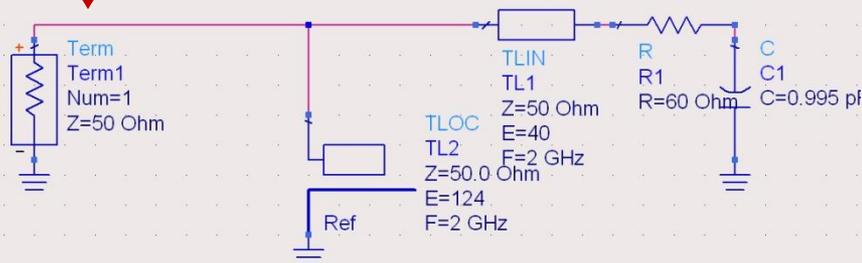
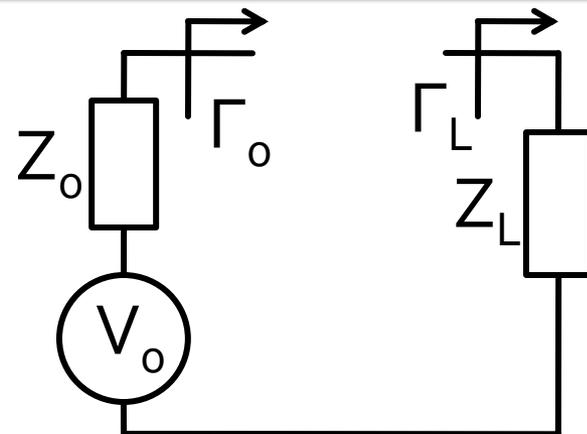


Diagrama Smith, adaptare, $Z_L \neq Z_o$

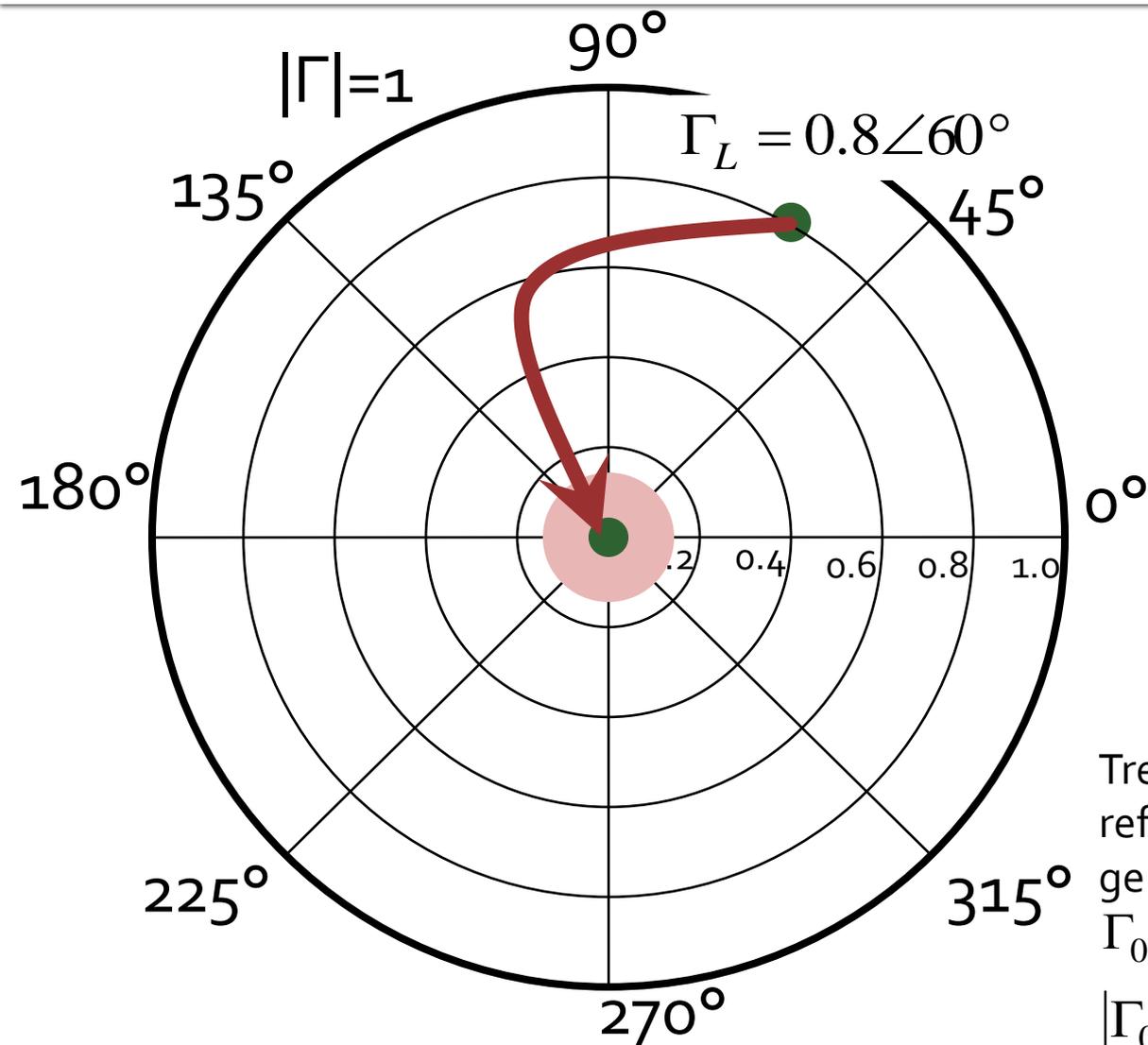

Adaptare Z_L la Z_o . Se raporteaza Z_L la Z_o

$$Z_L = 21.429 \Omega + j \cdot 82.479 \Omega$$

$$z_L = 0.429 + j \cdot 1.65$$


$$\Gamma_L = 0.8 \angle 60^\circ$$

Trebuie sa deplasez coeficientul de reflexie in zona in care pentru generator cu Z_o am:

$\Gamma_0 = 0$ adaptare perfecta ●

$|\Gamma_0| \leq \Gamma_m$ adaptare "suficienta" ●


Diagrama Smith, adaptare, $Z_L/Z_S=Z_o$

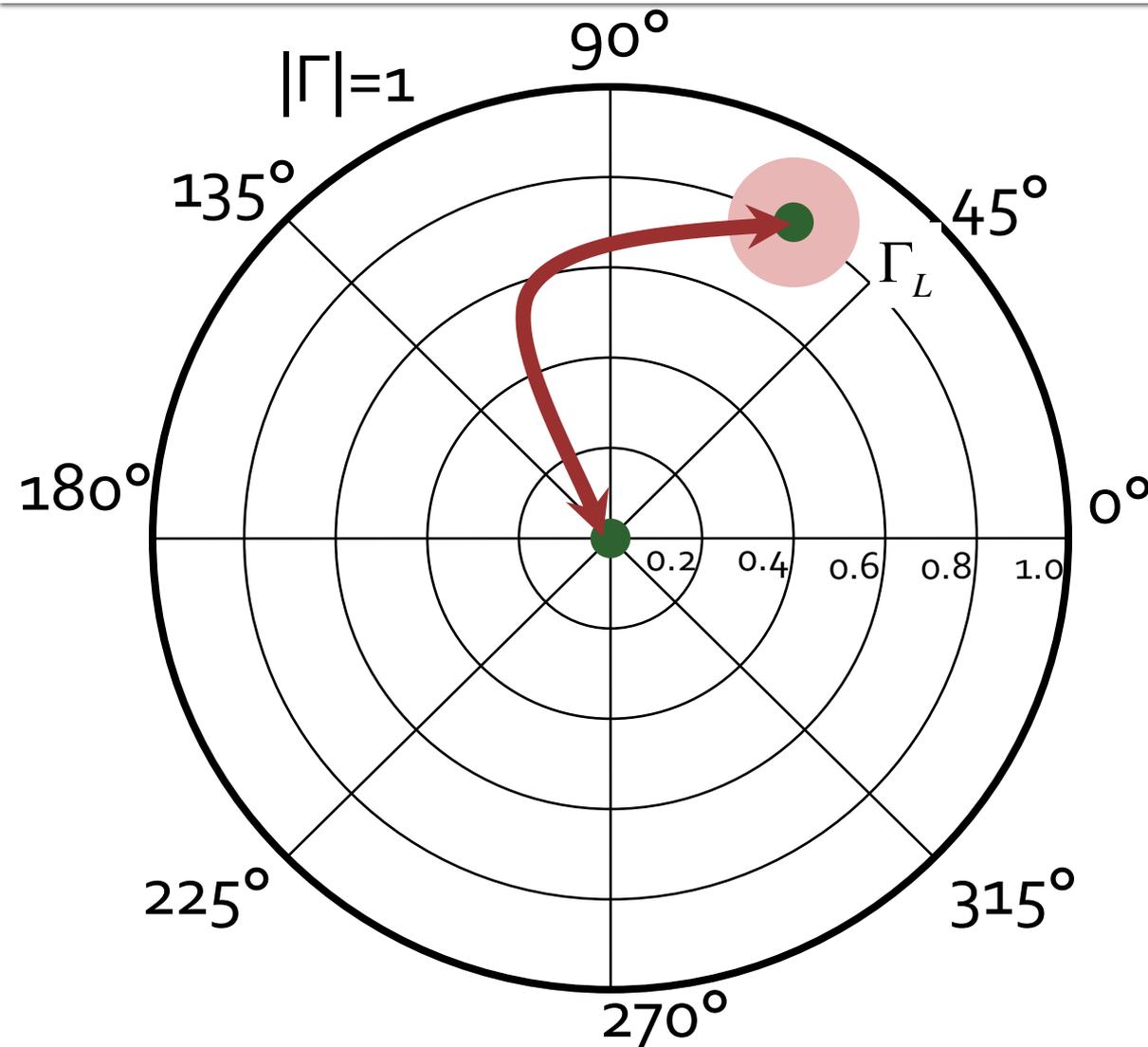

- Circuitele de adaptare care muta
 - Γ_L in Γ_o
 - Γ_o in Γ_L
- sunt **identice** ca realizare. Diferă doar prin **ordinea** în care se introduc elementele în circuitul de adaptare
- Ca urmare se pot folosi în proiectarea circuitelor de adaptare aceleași:
 - **metode**
 - **relatii**


Amplificatoare de microunde

Cuadripol Amplificator (diport)

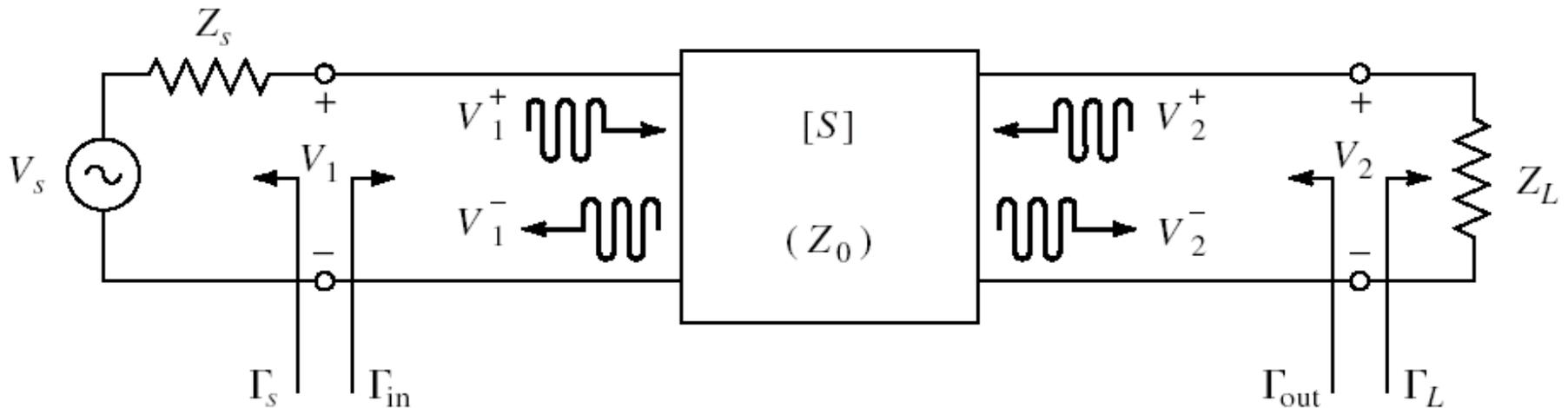

- Caracterizare cu parametri S
- Normalizati la Z_0 (implicit 50Ω)
- Cataloage: parametri S pentru anumite polarizari

Diport amplificator

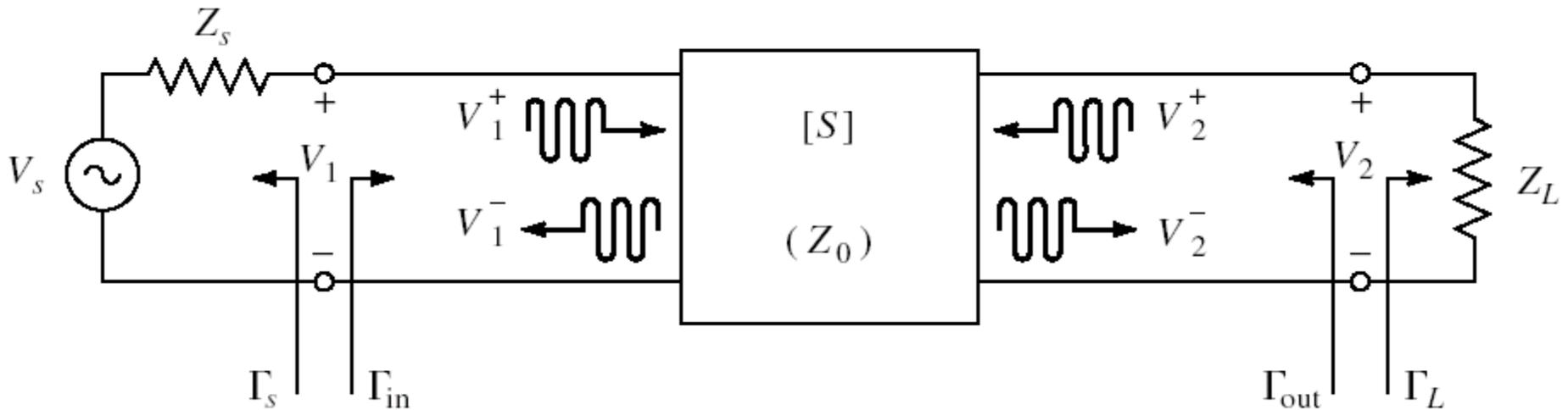


$$\Gamma_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L}$$


$$\Gamma_{out} = \frac{V_2^-}{V_2^+} = S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_s}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_s}$$

Puteri / Adaptare

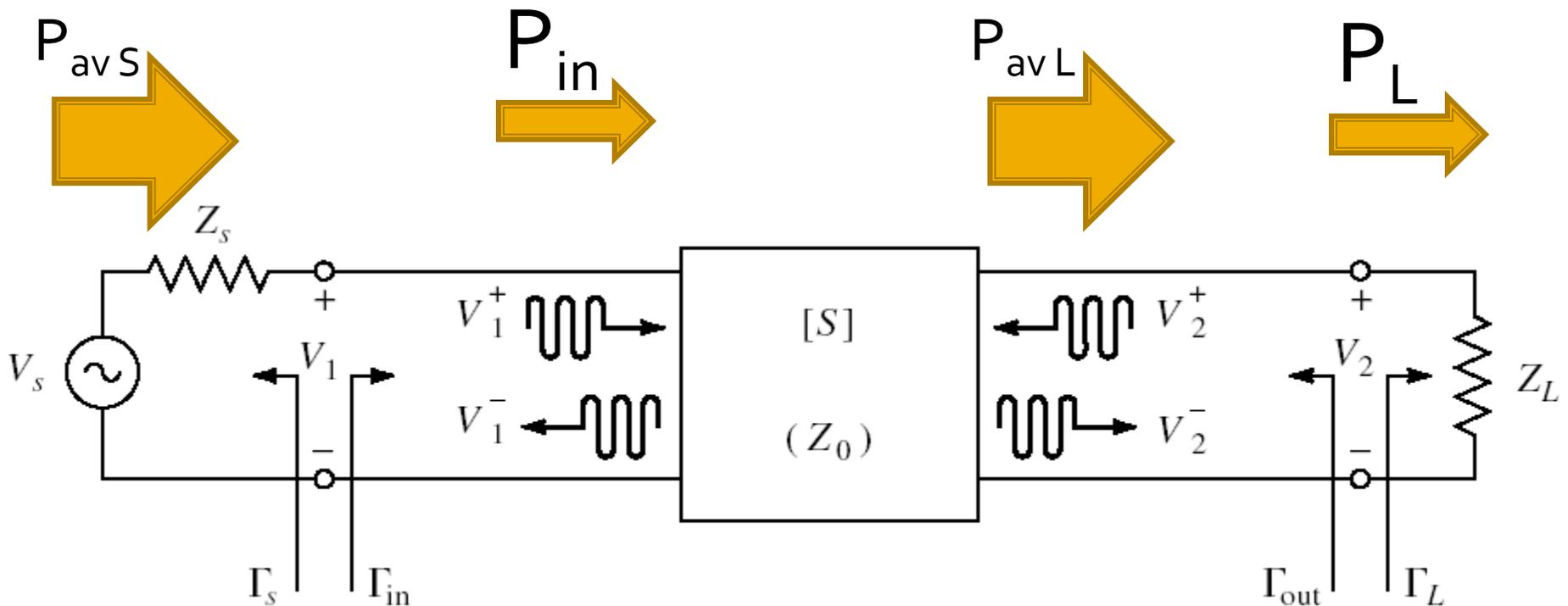- Doua porturi in care adaptarea influenteaza transferul de putere




Adaptare la intrare

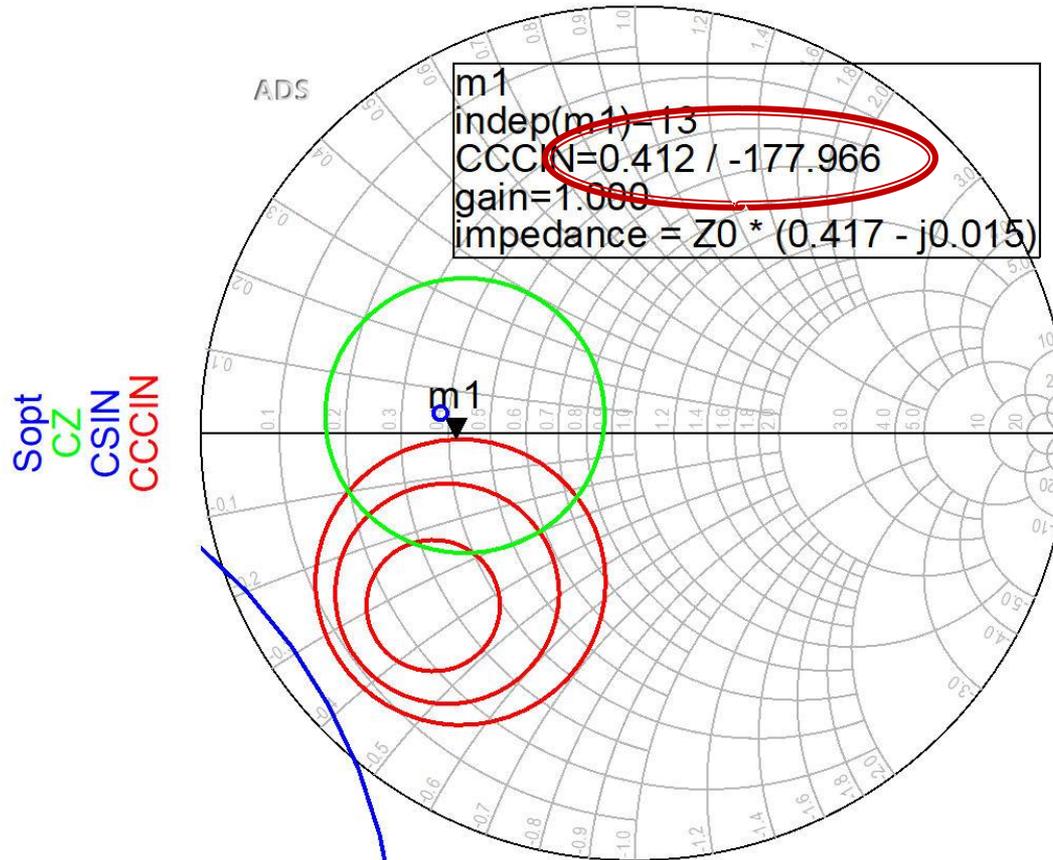

- Daca se sacrifica 1.2dB castig la intrare pentru conditii convenabile F,Q ($G_s = 1$ dB)
- Se prefera obtinerea unui zgomot mai mic

Adaptare la iesire

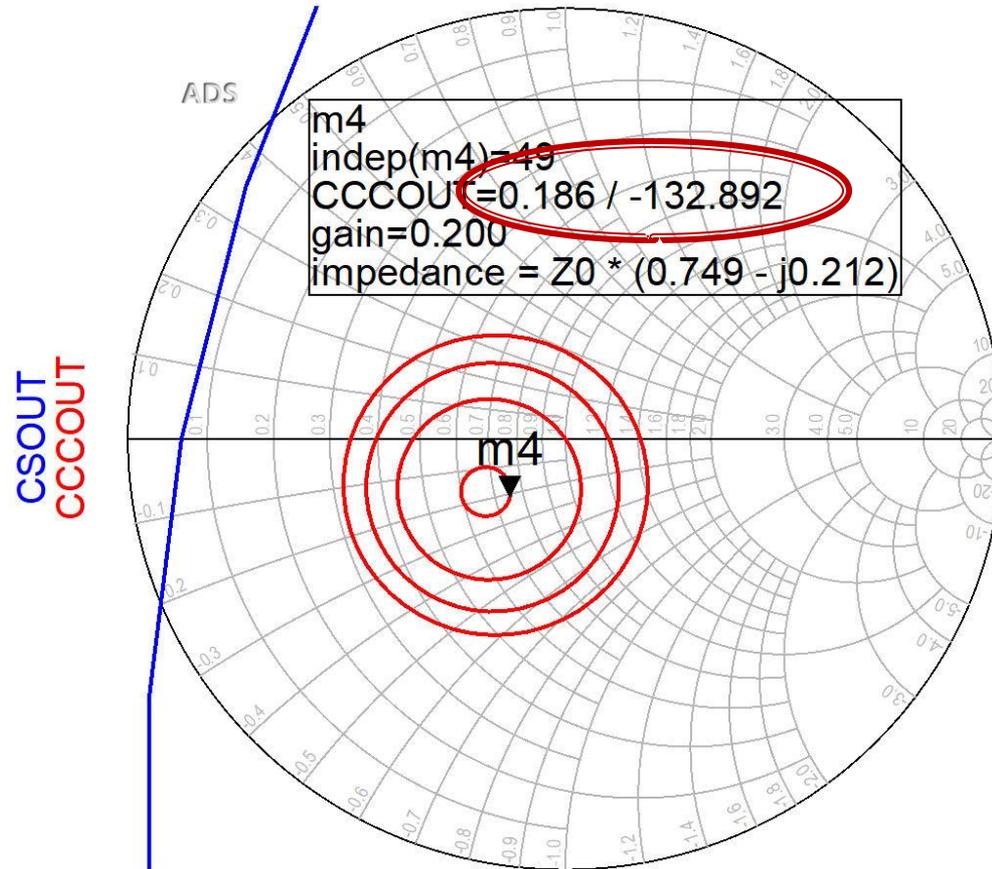

- CCCOUT: -0.4dB, -0.2dB, 0dB, +0.2dB
- Lipsa conditiilor privitoare la zgomot ofera posibilitatea obtinerii unui castig mai mare (spre maxim)

Amplificatoare de banda larga

Amplificatoare de microunde


Cuprins

- Linii de transmisie
- Adaptarea de impedanță
- Cuploare direcționale
- Divizoare de putere
- **Amplificatoare de microunde**
- Filtre de microunde
- Oscilatoare de microunde ?

Amplificatoare de banda larga

- Se pot obtine prin un numar de tehnici de proiectare
 1. Retele de adaptare care sa compenseze scaderea castigului cu frecventa
 2. Retele de adaptare rezistive
 3. Reactie negativa
 4. Amplificatoare echilibrate
 5. Amplificatoare distribuite
 6. Amplificatoare diferentiale

Amplificatoare echilibrate

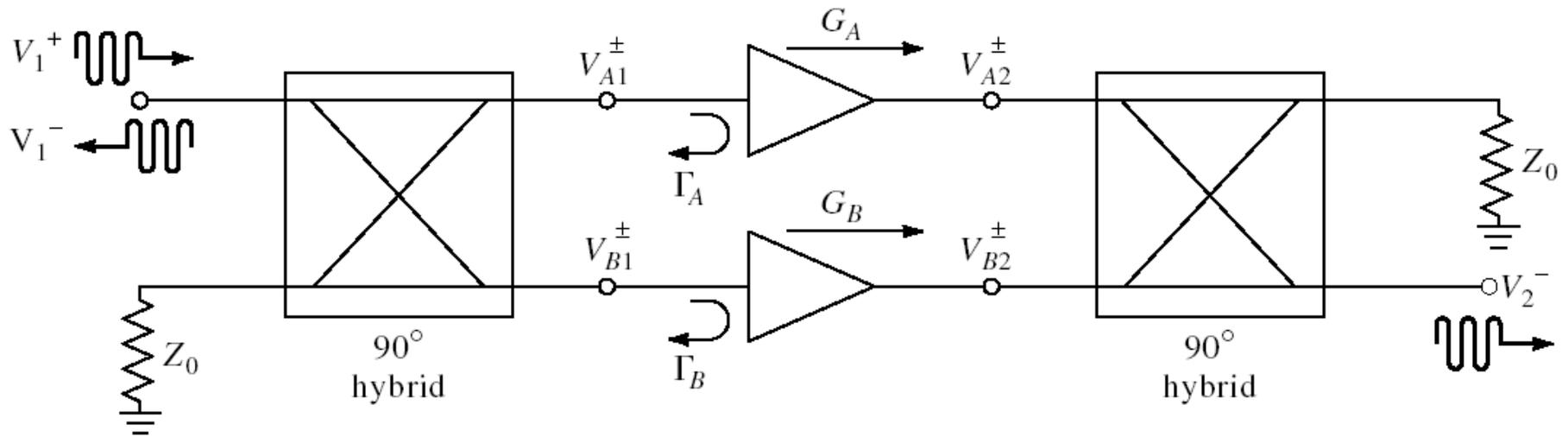

- 2 Amplificatoare (identice) cu doua cuploare hibride 3 dB / 90° la intrare si iesire


$$S_{21} = \frac{-j}{2} \cdot (G_A + G_B)$$

$$S_{21}|_{A=B} = -j \cdot G$$



$$S_{11} = \frac{1}{2} \cdot (\Gamma_A - \Gamma_B) \quad F = \frac{1}{2} \cdot (F_A + F_B)$$

$$S_{11}|_{A=B} = 0$$


Amplificatoare echilibrate

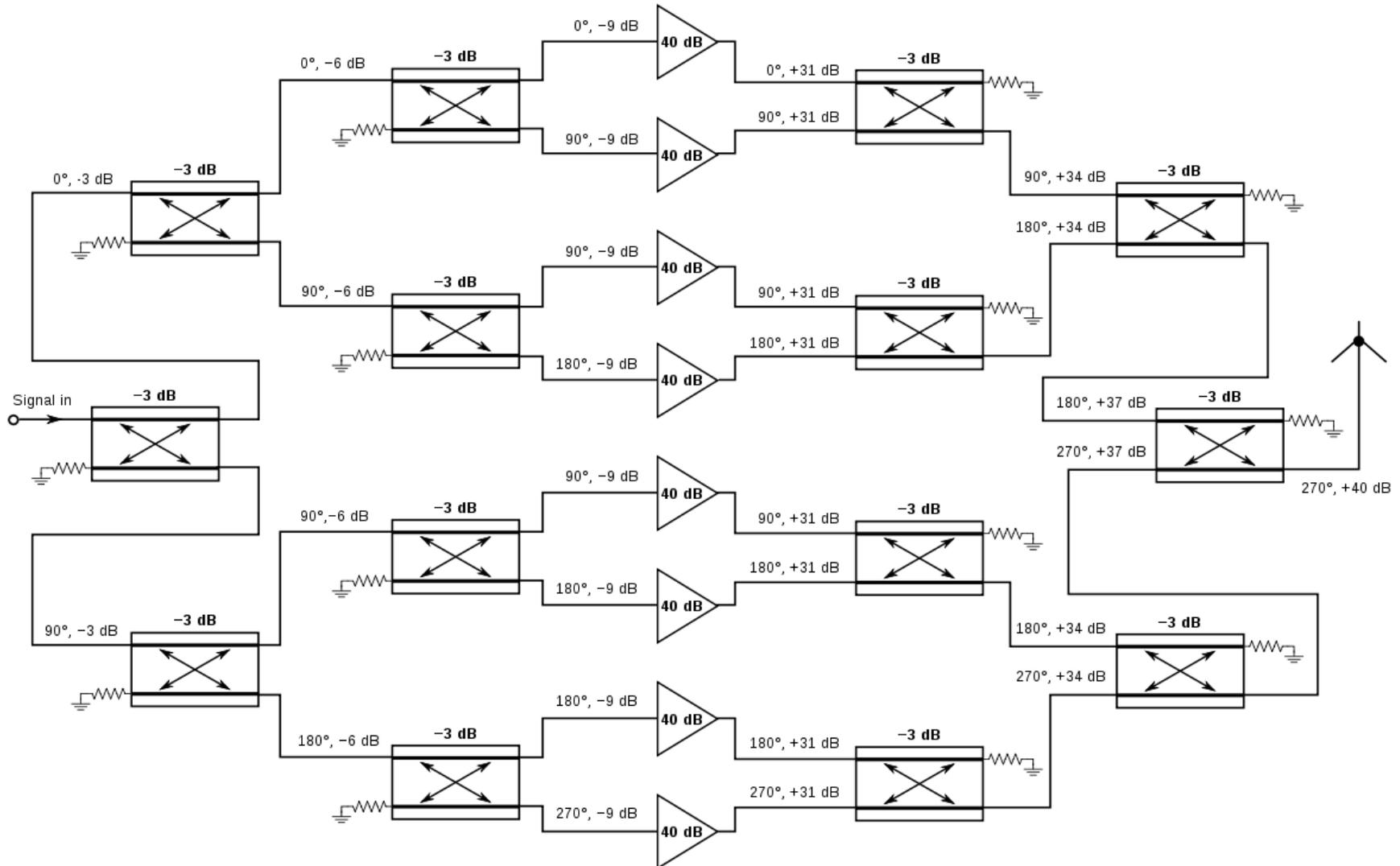

Amplificatoare distribuite

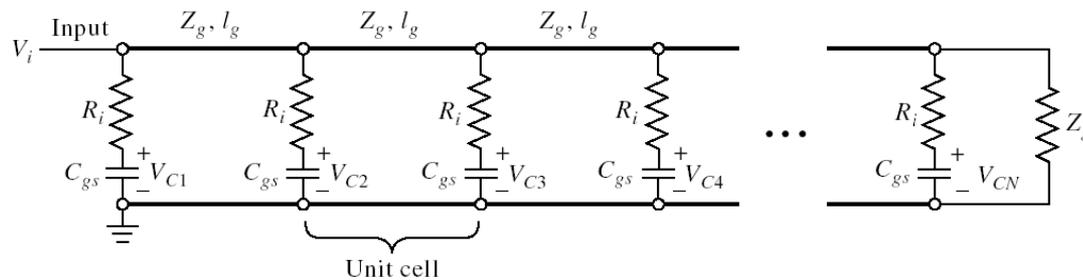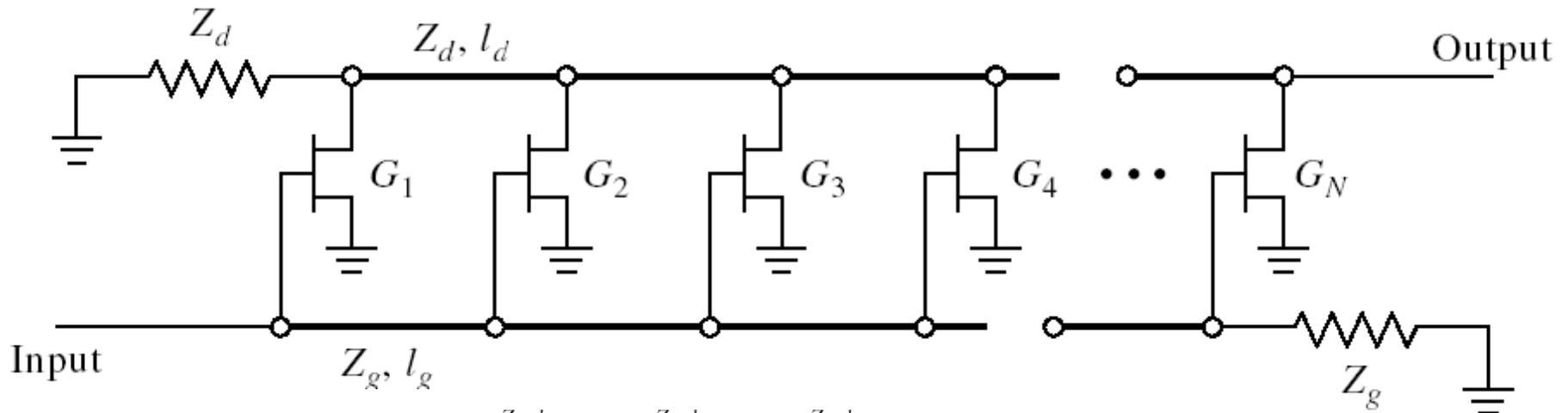

(a)

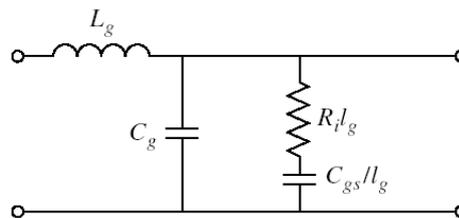

(b)

Amplificatoare distribuite

- Conditia de sincronizare
 - intarzierea pe liniile de intrare (grila) egala cu cea de pe liniile de iesire (drena)

$$\gamma_g = \alpha_g + j \cdot \beta_g \quad \gamma_d = \alpha_d + j \cdot \beta_d \quad \beta_g \cdot l_g = \beta_d \cdot l_d$$


- Castigul de putere

$$G = \frac{g_m^2 \cdot Z_d \cdot Z_g}{4} \cdot \frac{\left(e^{-N \cdot \alpha_g \cdot l_g} - e^{-N \cdot \alpha_d \cdot l_d} \right)^2}{\left(e^{-\alpha_g \cdot l_g} - e^{-\alpha_d \cdot l_d} \right)^2}$$

- Castigul de putere fara pierderi

$$G = \frac{g_m^2 \cdot Z_d \cdot Z_g \cdot N^2}{4}$$


Amplificatoare distribuite

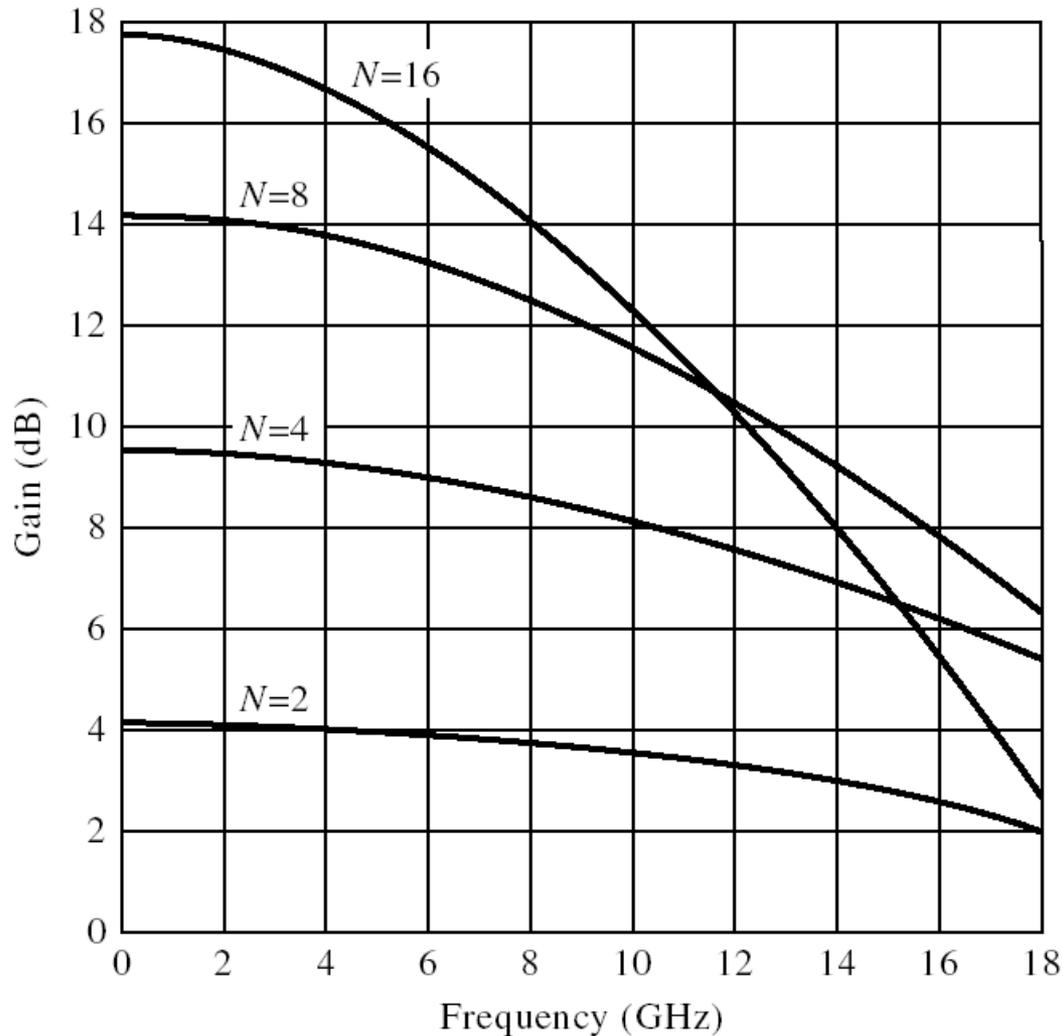



$$N_{opt} = \frac{\ln(\alpha_g \cdot l_g) - \ln(\alpha_d \cdot l_d)}{\alpha_g \cdot l_g - \alpha_d \cdot l_d}$$

Amplificatoare diferentiale


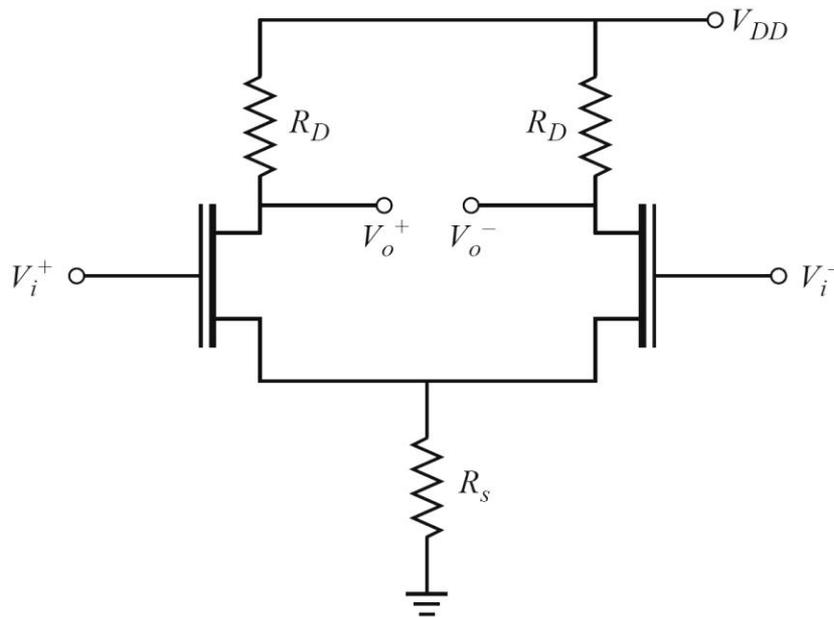
- Capacitatile de intrare in cele doua tranzistoare in conexiune diferentiale apar conectate in serie
- Se dubleaza astfel frecventa unitara



Amplificatoare diferentiale

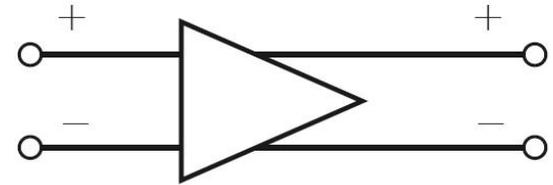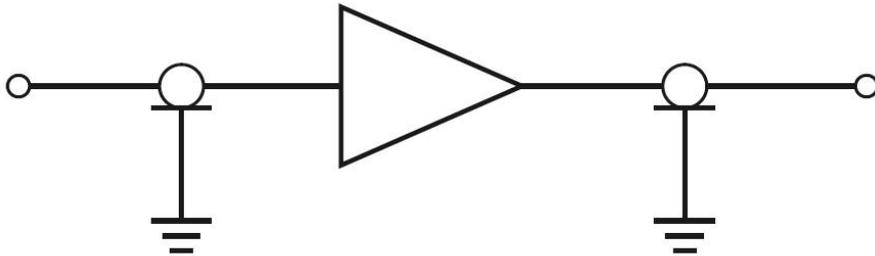

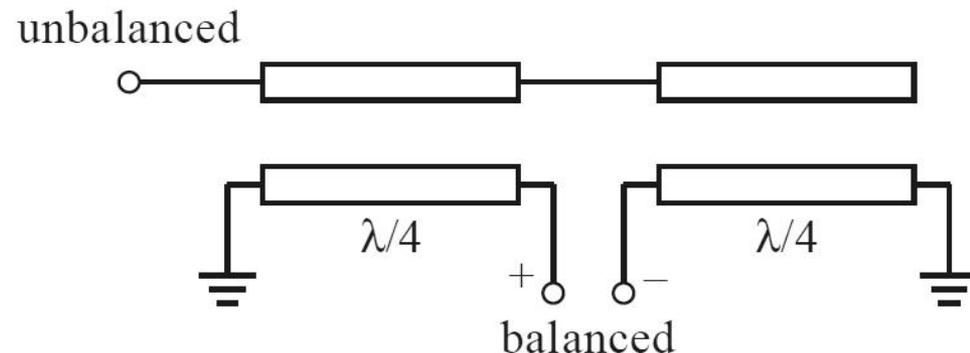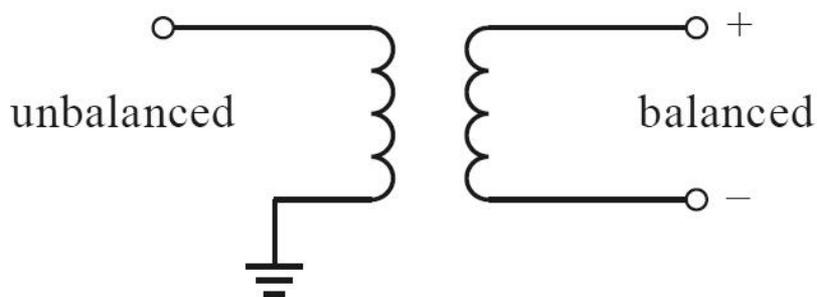- Se utilizeaza structuri de circuit care sa faca conversia de la dispozitivele unipolare la cele diferentiale
 - cuploare hibride 3dB / 180°
 - "balun" (balanced - unbalanced)




Amplificatoare de banda larga

- Se pot obtine prin un numar de tehnici de proiectare
 1. **Rețele de adaptare care sa compenseze scaderea castigului cu frecventa**
 2. Rețele de adaptare rezistive
 3. Reactie negativa
 4. Amplificatoare echilibrate
 5. Amplificatoare distribuite
 6. Amplificatoare diferentiale

Amplificatoare de banda larga

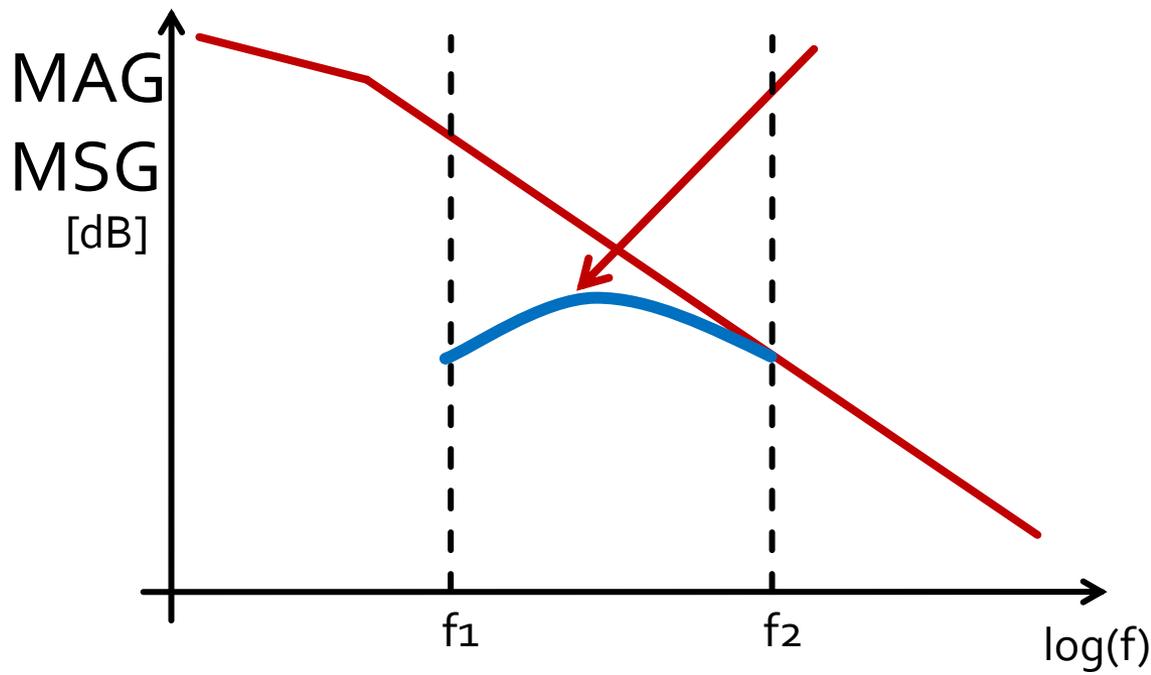1. **Rețele de adaptare care sa compenseze scaderea castigului cu frecventa**
 - Metoda utilizata este de a repeta proiectarea la mai multe (macar 2) frecvente si impunerea unui castig egal la acestea




Amplificatoare in cascada

Amplificatoare de microunde


Amplificatoare in cascada

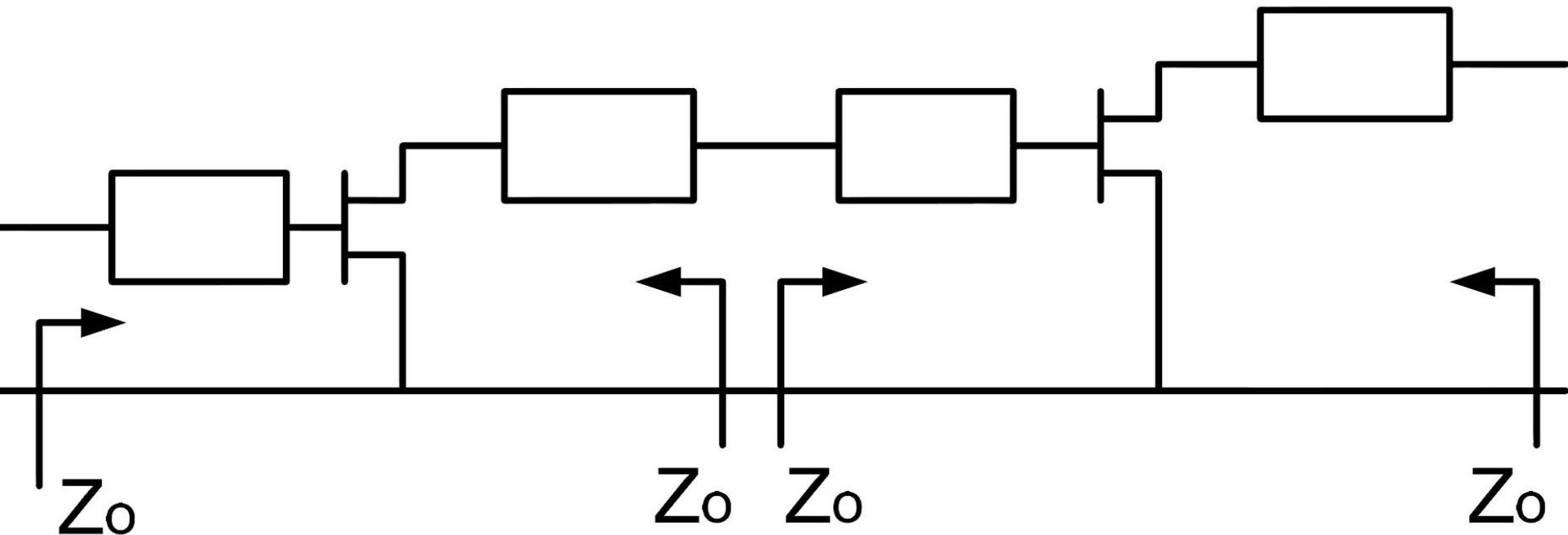- Adaptarea inter-etaje se poate proiecta in doua moduri:
 - adaptarea fiecarui etaj spre un $\Gamma = 0$ intermediar



Amplificatoare in cascada

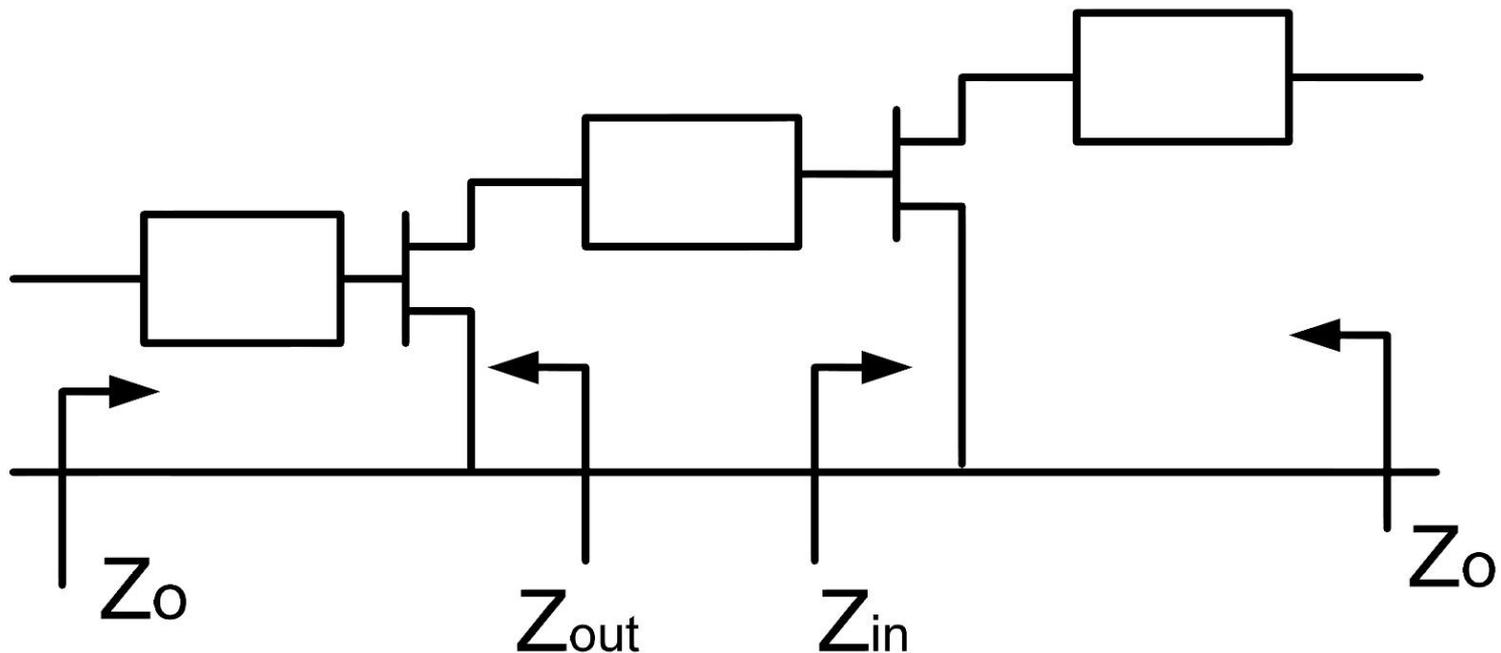- Adaptarea inter-etaje se poate proiecta in doua moduri:
 - adaptarea unui etaj spre Γ necesar pentru celalalt





Exemplu LNA cascada

- Similar cu tema de la mini-proiect
- Amplificator LNA cu ATF-34143 avand caracteristicile:
 - $G = 20\text{dB}$
 - $F = 1\text{dB}$
 - $@f = 5\text{GHz}$

Exemplu

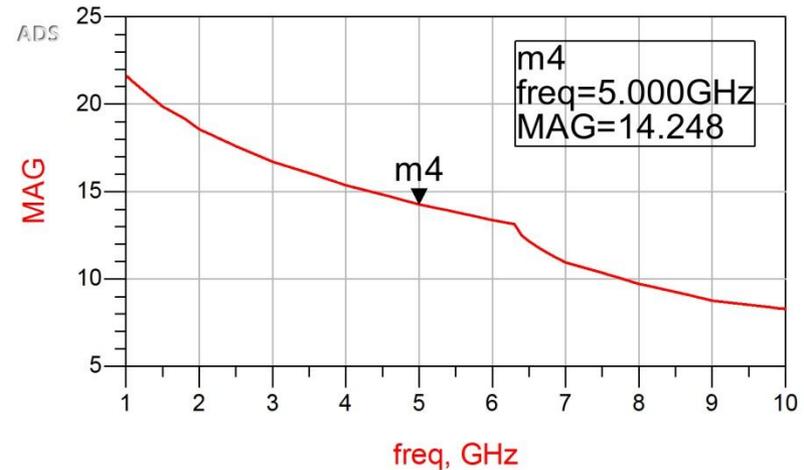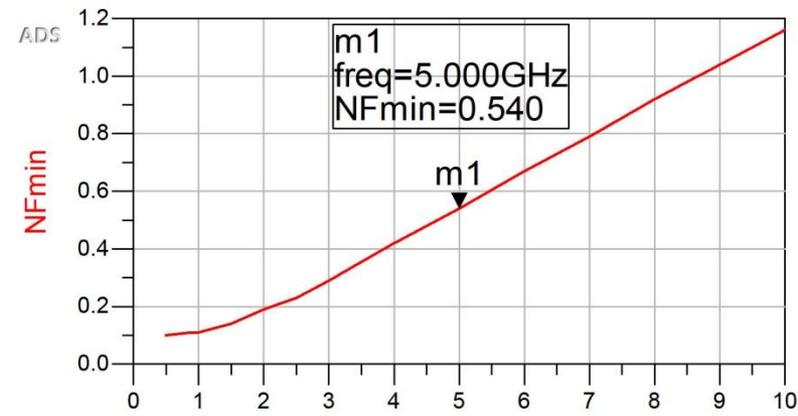- ATF-34143 at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.
- @5GHz
 - $S_{11} = 0.64 \angle 139^\circ$
 - $S_{12} = 0.119 \angle -21^\circ$
 - $S_{21} = 3.165 \angle 16^\circ$
 - $S_{22} = 0.22 \angle 146^\circ$
 - $F_{min} = 0.54$ (**tipic [dB] !**)
 - $\Gamma_{opt} = 0.45 \angle 174^\circ$
 - $r_n = 0.03$



Exemplu, LNA @ 5 GHz

- ATF-34143 at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.
- @5GHz
 - $S_{11} = 0.64 \angle 139^\circ$
 - $S_{12} = 0.119 \angle -21^\circ$
 - $S_{21} = 3.165 \angle 16^\circ$
 - $S_{22} = 0.22 \angle 146^\circ$
 - $F_{min} = 0.54$ (tipic [dB])
 - $\Gamma_{opt} = 0.45 \angle 174^\circ$
 - $r_n = 0.03$

```
IATF-34143
IS-PARAMETERS at Vds=3V Id=20mA. LAST UPDATED 01-29-99

# ghz s ma r 50

2.0 0.75 -126 6.306 90 0.088 23 0.26 -120
2.5 0.72 -145 5.438 75 0.095 15 0.25 -140
3.0 0.69 -162 4.762 62 0.102 7 0.23 -156
4.0 0.65 166 3.806 38 0.111 -8 0.22 174
5.0 0.64 139 3.165 16 0.119 -21 0.22 146
6.0 0.65 114 2.706 -5 0.125 -35 0.23 118
7.0 0.66 89 2.326 -27 0.129 -49 0.25 91
8.0 0.69 67 2.017 -47 0.133 -62 0.29 67
9.0 0.72 48 1.758 -66 0.135 -75 0.34 46

!FREQ Fopt GAMMA OPT RN/Zo
!GHZ dB MAG ANG -
2.0 0.19 0.71 66 0.09
2.5 0.23 0.65 83 0.07
3.0 0.29 0.59 102 0.06
4.0 0.42 0.51 138 0.03
5.0 0.54 0.45 174 0.03
6.0 0.67 0.42 -151 0.05
7.0 0.79 0.42 -118 0.10
8.0 0.92 0.45 -88 0.18
9.0 1.04 0.51 -63 0.30
10.0 1.16 0.61 -43 0.46
```

Amplificatoare in cascada

- Daca e necesar un castig mai mare decat cel care poate fi oferit de un singur tranzistor
 - necesar 20dB
 - $MAG @5GHz = 14.248 \text{ dB} < 20\text{dB}$
- Se utilizeaza formula lui Friis pentru a imparti necesarul de:
 - castig
 - zgomot
- pe cele doua etaje individuale

Formula lui Friis (zgomot)

$$F_{cas} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 \cdot G_2} + \frac{F_4 - 1}{G_1 \cdot G_2 \cdot G_3} + \dots$$

- Formula lui Friis, efecte:
 - e esential ca primul etaj de amplificare sa fie **nezgomotos**, chiar cu sacrificarea in parte a castigului
 - urmatoarele etaje pot fi optimizate pentru **castig**
- Formula lui Friis trebuie utilizata in **coordonate liniare**
- **Avago/Broadcom AppCAD**
 - AppCAD Free Design Assistant Tool for Microsoft Windows → Google

Formula lui Friis (zgomot)

$$G_{cas} = G_1 \cdot G_2$$

$$F_{cas} = F_1 + \frac{1}{G_1} (F_2 - 1)$$

- Formula lui Friis
 - primul etaj factor de zgomot mai mic, probabil insotit de un castig mai mic
 - al doilea etaj castig mare, probabil insotit de un factor de zgomot mai mare
- Este esential sa se pastreze o rezerva
 - $G = G_{tema} + \Delta G$
 - $F = F_{tema} - \Delta F$
- Tema se interpreteaza
 - $G > G_{tema}$, mai bine, fara a fi nevoie sa se sacrifice alti parametri pentru castiguri mult mai mari
 - $F < F_{tema}$, mai bine, cu cat mai mic cu atat mai bine, e util sa se incerce obtinerea unui **zgomot cat mai mic, cu indeplinirea** celorlalte conditii

Formula lui Friis (zgomot)

- Formula lui Friis
 - primul etaj factor de zgomot mai mic, probabil insotit de un castig mai mic
 - al doilea etaj castig mare, probabil insotit de un factor de zgomot mai mare
- Impartire pe cele doua etaje (Estimat)
 - intrare: $F_1 = 0.7 \text{ dB}$, $G_1 = 9 \text{ dB}$
 - iesire: $F_2 = 1.2 \text{ dB}$, $G_2 = 13 \text{ dB}$
- Transformare **in coordonate liniare !**

$$F_1 = 10^{\frac{F_1[dB]}{10}} = 10^{0.07} = 1.175$$

$$F_2 = 10^{\frac{F_2[dB]}{10}} = 10^{0.12} = 1.318$$

$$F_{cas} = F_1 + \frac{1}{G_1} (F_2 - 1) = 1.215$$

$$F_{cas} = 10 \cdot \log(1.215) = 0.846 \text{ dB}$$

$$G_1 = 10^{\frac{G_1[dB]}{10}} = 10^{0.9} = 7.943$$

$$G_2 = 10^{\frac{G_2[dB]}{10}} = 10^{1.3} = 19.953$$

$$G_{cas} = G_1 \cdot G_2 = 158.49$$

$$G_{cas} = 10 \cdot \log(158.49) = 22 \text{ dB}$$

Formula lui Friis (zgomot)

- Avago/Broadcom AppCAD

The screenshot shows the AppCAD - [NoiseCalc] application window. The main window title is "AppCAD - [NoiseCalc]". The menu bar includes "File", "Calculate", "Application Examples", "Options", and "Help". The main area is titled "NoiseCalc" and features a "Set Number of Stages" field set to "2" and a "Calculate [F4]" button. Below this is a table with columns for "Stage Data", "Units", "Stage 1", and "Stage 2". The table contains data for two stages: Stage 1 (Avago Duplexer) and Stage 2 (Avago ATF-36xxx). A red circle highlights the Noise Figure values (0.7 dB for Stage 1 and 1.2 dB for Stage 2) in the table. Below the table are three sections: "Enter System Parameters:", "System Analysis:", and a summary table. A red circle highlights the "Gain = 22.00 dB" and "Noise Figure = 0.85 dB" values in the "System Analysis:" section.

Stage Data	Units	Stage 1	Stage 2
Stage Name:		Avago Duplexer	Avago ATF-36xxx
Noise Figure	dB	0.7	1.2
Gain	dB	9	13
Output IP3	dBm	100	14.5
dNF/dTemp	dB/°C	0	0
dG/dTemp	dB/°C	0	0
Stage Analysis:			
NF (Temp corr)	dB	0.70	1.20
Gain (Temp corr)	dB	9.00	13.00
Input Power	dBm	-50.00	-41.00
Output Power	dBm	-41.00	-28.00
d NF/d NF	dB/dB	0.97	0.15
d NF/d Gain	dB/dB	-0.03	0.00
d IP3/d IP3	dBm/dBm	0.00	1.00

Enter System Parameters:

Input Power	-50	dBm
Analysis Temperature	25	°C
Noise BW	1	MHz
Ref Temperature	25	°C
S/N (for sensitivity)	10	dB
Noise Source (Ref)	290	*K

System Analysis:


Gain =	22.00	dB
Noise Figure =	0.85	dB
Noise Temp =	82.34	*K
SNR =	63.13	dB
MDS =	-113.13	dBm
Sensitivity =	-103.13	dBm
Noise Floor =	-173.13	dBm/Hz

Input IP3 =	-7.50	dBm
Output IP3 =	14.50	dBm
Input IM level =	-135.00	dBm
Input IM level =	-85.00	dBc
Output IM level =	-113.00	dBm
Output IM level =	-85.00	dBc
SFDR =	70.42	dB

Proiectare etaje cascade


- Impartire pe cele doua etaje (Estimat)
 - intrare: $F_1 = 0.7 \text{ dB}$, $G_1 = 9 \text{ dB}$
 - iesire: $F_2 = 1.2 \text{ dB}$, $G_2 = 13 \text{ dB}$
 - total: $F = 0.85 \text{ dB}$, $G = 22 \text{ dB}$
- Indeplineste conditiile din tema (cu rezerva corespunzatoare)
- Se poate refolosi o parte din calculul amplificatorului cu un singur etaj (C8)
 - adaptarea la intrare anterioara este potrivita la intrarea amplificatorului multietaj – zgomot f. mic, castig onorabil
 - adaptare la iesire este conceputa pentru castig maxim
 - intrarea si iesirea erau proiectate pentru 50Ω la intrare si iesire (similar cu situatia curenta)

Adaptare la intrare

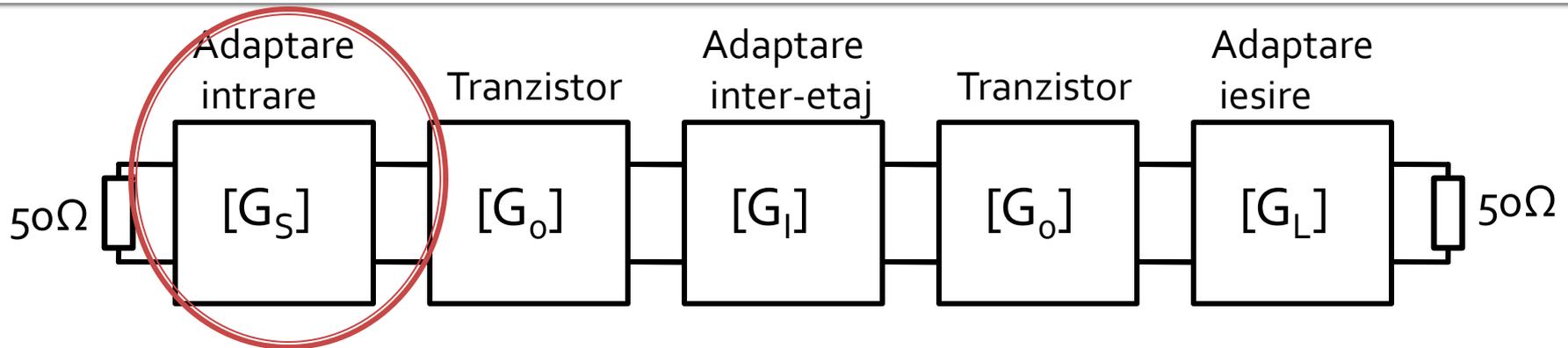


- Se acorda importanta in special comportarii la **zgomot** (mic/minim)
- Se mai tine cont de
 - Castig (sacrificat, dar nu foarte mult)
 - Banda dorita (prin factorul de calitate Q)
 - Stabilitate

Adaptare la intrare

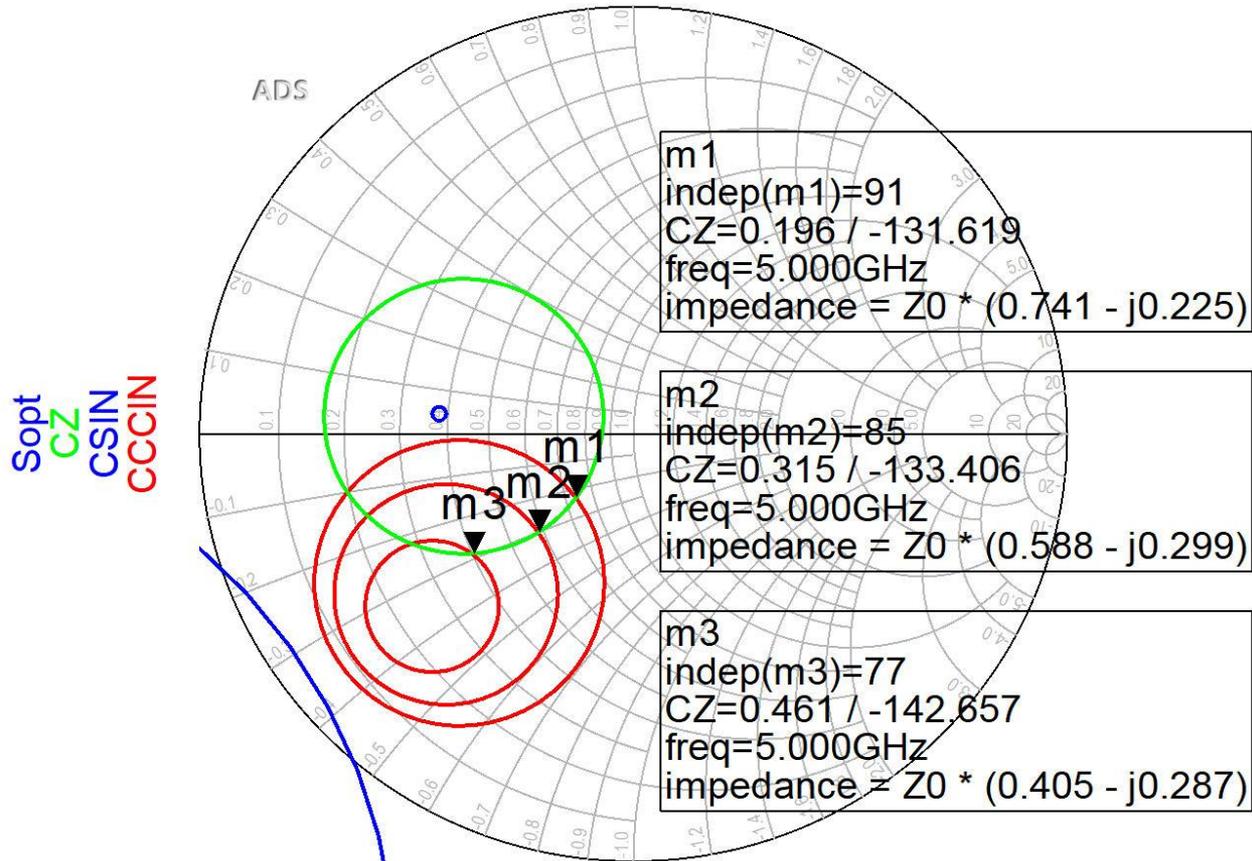

- Pentru rețeaua de adaptare la intrare
 - CZ: 0.75dB
 - CCCIN: 1dB, 1.5dB, 2 dB
- Aleg (Q mic → banda larga) pozitia m1

Adaptare la intrarea etajului 1 (S₁)

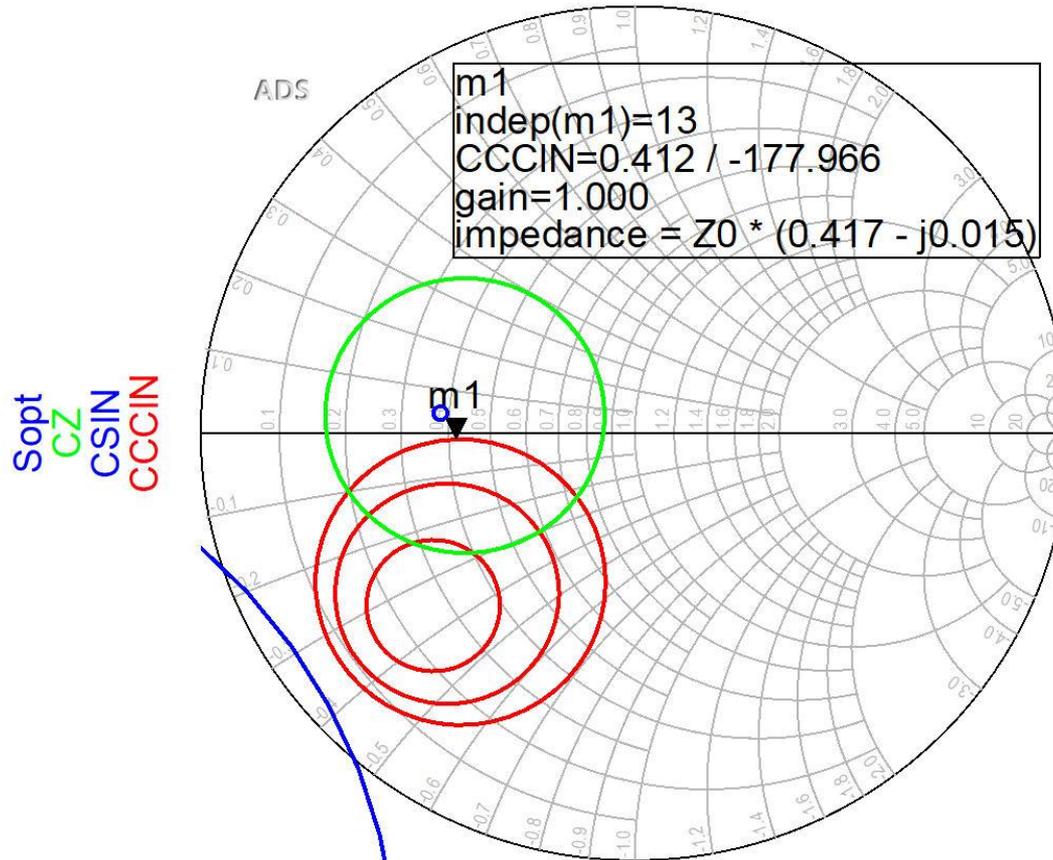

- Daca se sacrifica 1.2dB castig la intrare pentru conditii convenabile F, Q ($G_s = 1$ dB)
- Se prefera obtinerea unui **zgomot mai mic**

Adaptare la intrarea etajului 1 (S1)

- G_{S_1} : Pozitia m_1 de pe grafic, **1dB**

$$\Gamma_S = 0.412 \angle -178^\circ$$

$$|\Gamma_S| = 0.412; \quad \varphi = -178^\circ$$


$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_S| \quad \text{Im}[y_S(\theta)] = \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}}$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -0.412 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 114.33^\circ$$

$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im}[y_S(\theta)]) = \tan^{-1}\left(\frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}}\right)$$


$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +114.33^\circ \\ -114.33^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 146.2^\circ \\ 31.8^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[y_S(\theta)] = \begin{cases} -0.904 \\ +0.904 \end{cases} \quad \theta_{sp} = \begin{cases} 137.9^\circ \\ 42.1^\circ \end{cases}$$

Adaptare la iesire

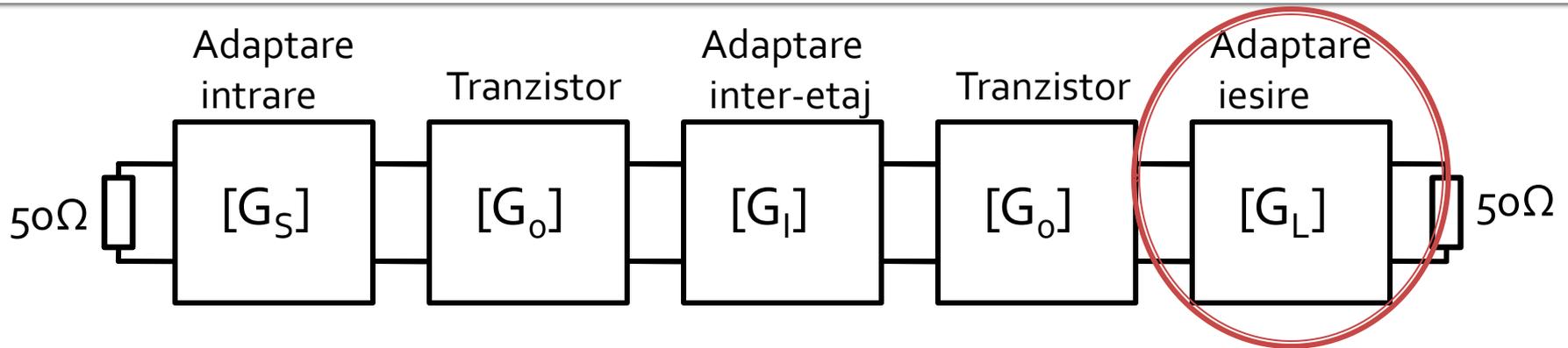

- Se acorda importanta in special **castigului** (mare/maxim)
- Se mai tine cont de
 - Banda dorita (prin factorul de calitate Q)
 - Stabilitate
 - Zgomotul **nu** intervine, nu este afectat

Adaptare la iesirea etajului 2 (L2)

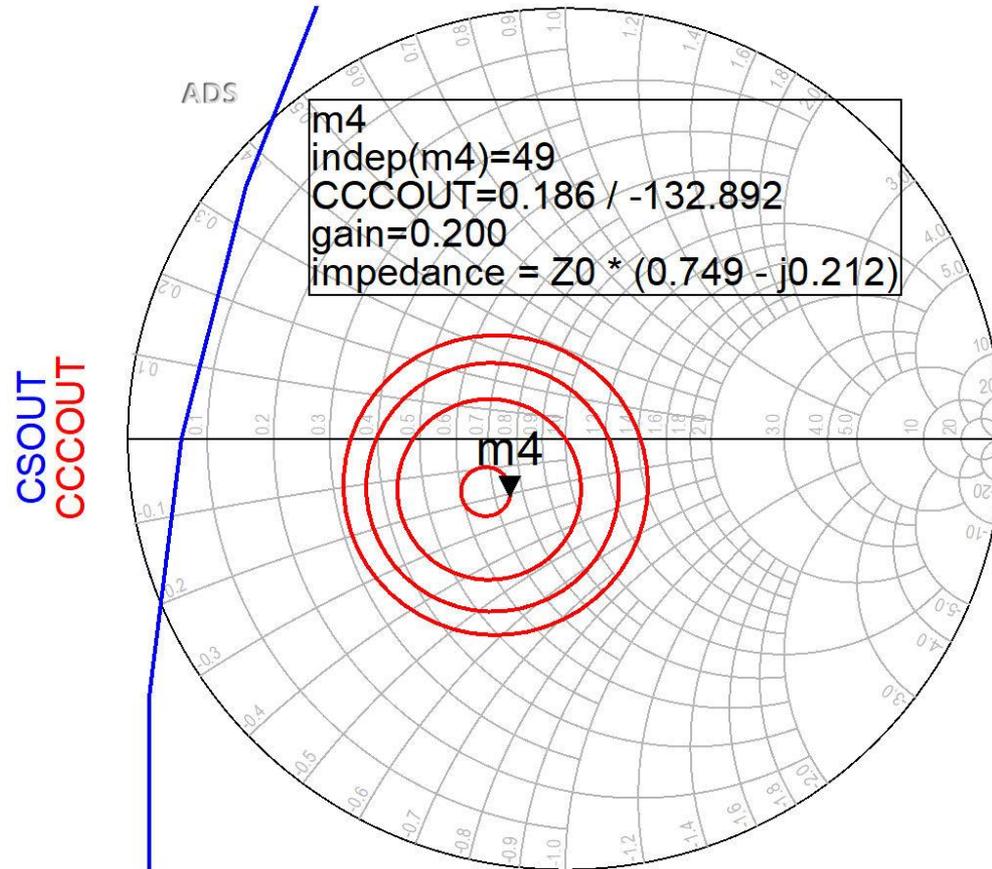

- CCCOUT: -0.4dB, -0.2dB, 0dB, +0.2dB
- Lipsa conditiilor privitoare la zgomot ofera posibilitatea obtinerii unui castig mai mare (spre maxim)

Adaptare la iesirea etajului 2 (L2)

- G_{L_2} : Pozitia m_4 de pe grafic, **0.2dB**

$$\Gamma_L = 0.186 \angle -132.9^\circ$$

$$|\Gamma_L| = 0.186; \quad \varphi = -132.9^\circ$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_L|$$


$$\text{Im}[y_L(\theta)] = \frac{-2 \cdot |\Gamma_L|}{\sqrt{1 - |\Gamma_L|^2}} = -0.379$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -0.186 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 100.72^\circ$$

$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im}[y_L(\theta)]) = \tan^{-1}\left(\frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_L|}{\sqrt{1 - |\Gamma_L|^2}}\right)$$

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +100.72^\circ \\ -100.72^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 116.8^\circ \\ 16.1^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[y_L(\theta)] = \begin{cases} -0.379 \\ +0.379 \end{cases} \quad \theta_{sp} = \begin{cases} 159.3^\circ \\ 20.7^\circ \end{cases}$$

Adaptare inter etaj

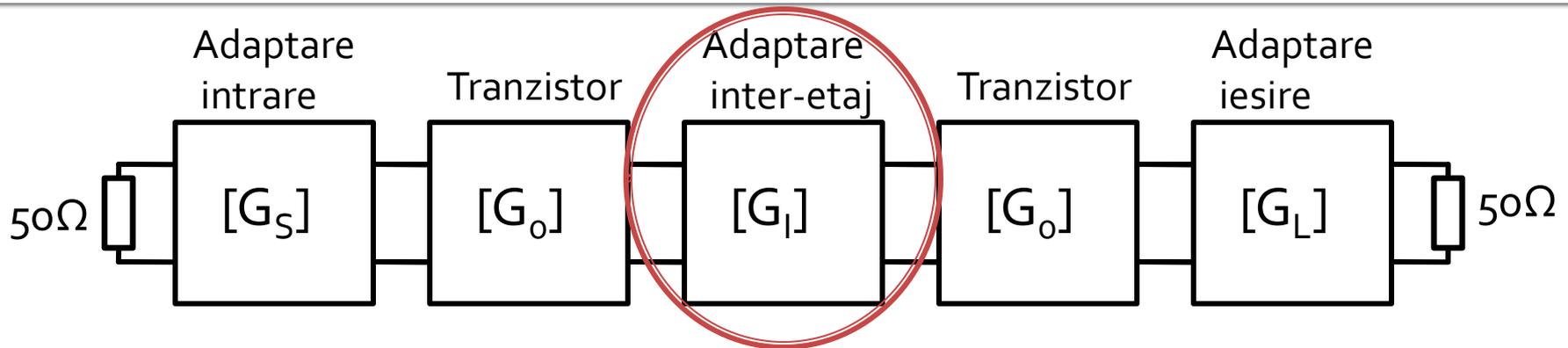

- Se acorda importanta **castigului** (mare) dar si zgomotului
- Se mai tine cont de
 - Banda dorita (prin factorul de calitate Q)
 - Stabilitate
 - Prin afectarea factorului de zgomot al celui de-al doilea etaj (acceptat mai mare cu Friis), zgomotul trebuie considerat dar cu conditii mai putin restrictive

Proiectare etaje cascade

- Castig


$$G_T [dB] = G_{S1} [dB] + G_0 [dB] + G_I [dB] + G_0 [dB] + G_{L2} [dB]$$

$$G_T [dB] = 1 \text{ dB} + 10 \text{ dB} + G_I [dB] + 10 \text{ dB} + 0.2 \text{ dB}$$

$$G_T [dB] = 21.2 \text{ dB} + G_I [dB]$$


- Prin proiectarea inter-etaje trebuie obtinut un castig de minim 0.8dB prin adaptare mai buna a primului etaj la iesire si a celui de-al doilea la intrare

Adaptare inter-etaje 1/2

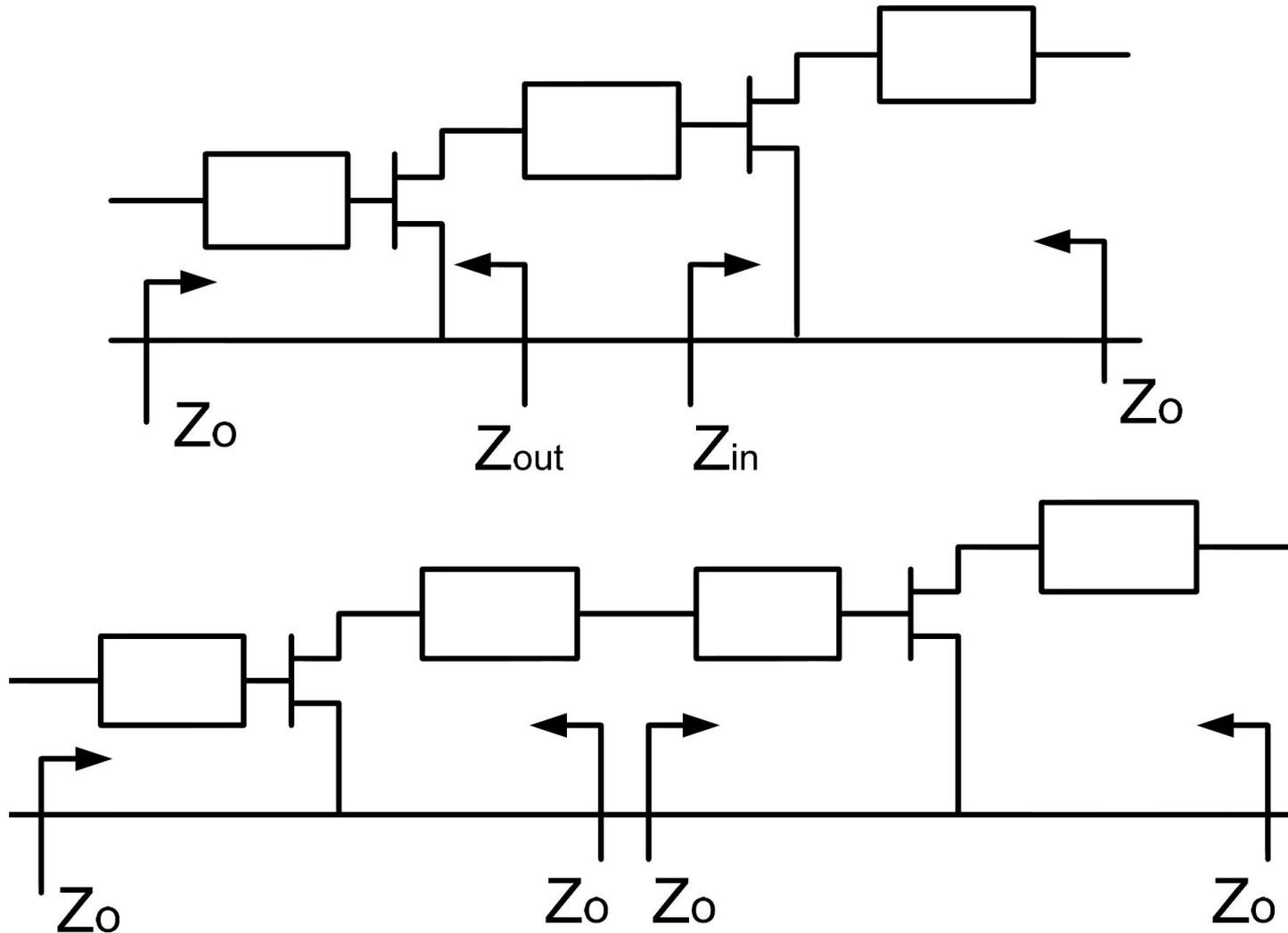


Adaptare inter-etaje 1

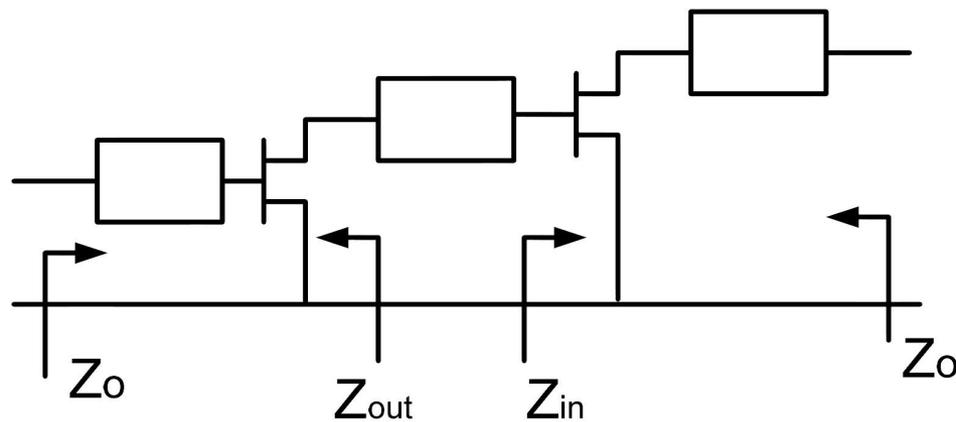- O singura linie de transmisie pastreaza modulul coeficientului de reflexie



$S(2,2)$
 $S(1,1)$

linie
serie


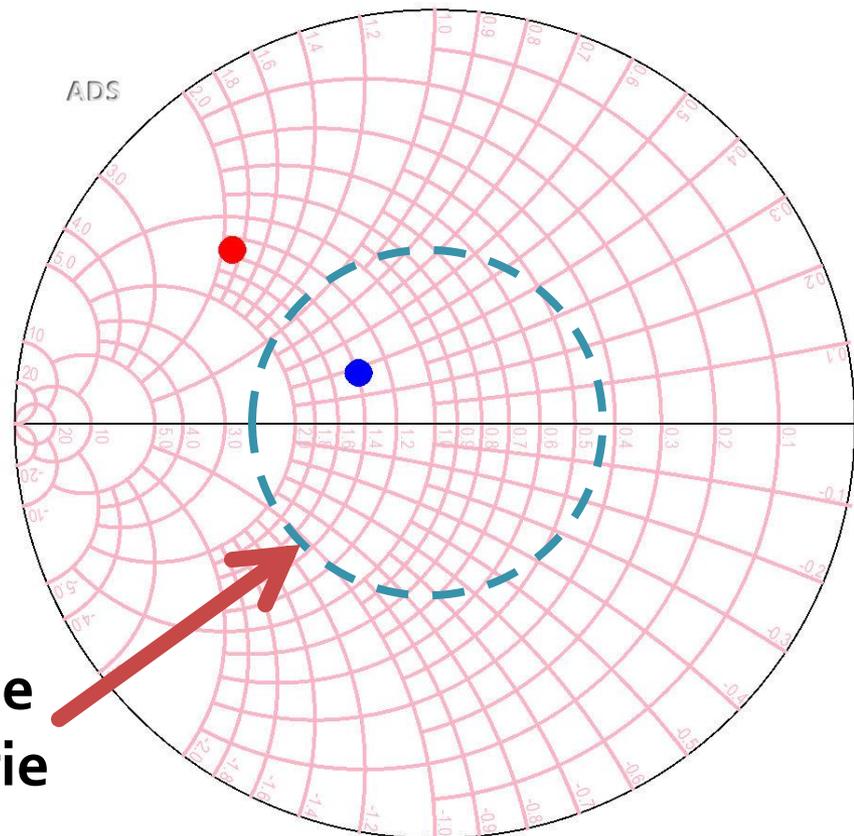


Adaptare inter-etaje 1

- Se poate face in doua moduri:
 - plecand de la iesirea primului etaj (coeficient de reflexie S_{22}^*) spre cercurile (desenate pentru etajul al doilea) de:
 - stabilitate
 - castig
 - zgomot
 - plecand de la intrarea celui de-al doilea etaj (coeficient de reflexie S_{11}^*) spre cercurile (desenate pentru primul etaj) de:
 - stabilitate
 - castig
- Prima varianta are avantajul de a controla zgomotul introdus de al doilea etaj

Adaptare inter etal

- Punct de pornire – complex conjugat

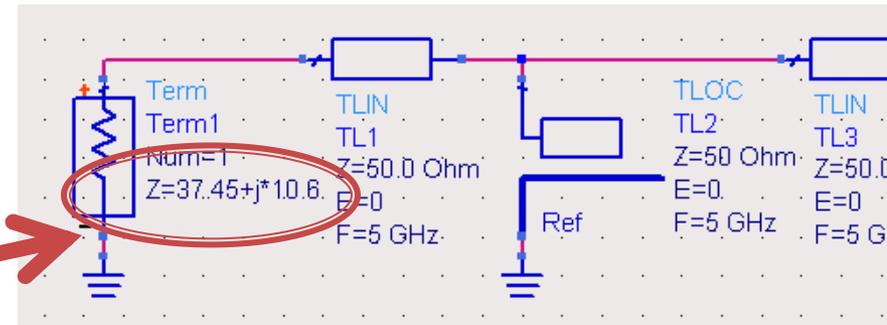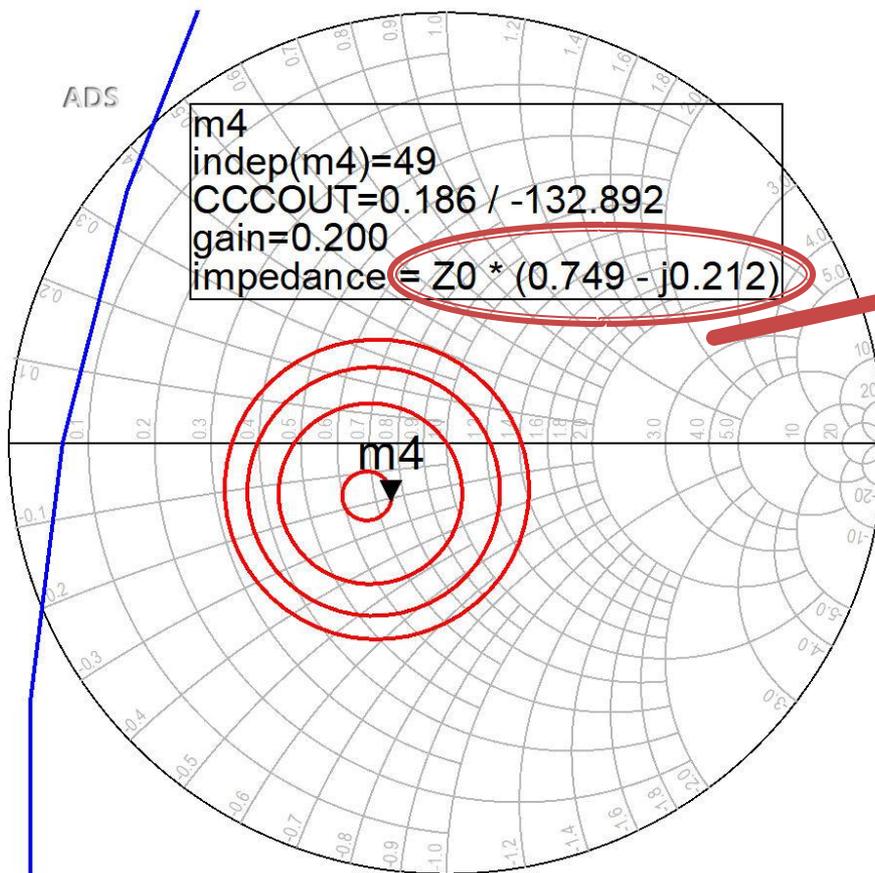

$$Z = 50\Omega \cdot (0.749 - j \cdot 0.212)$$


$$Z = 37.45\Omega - j \cdot 10.6\Omega$$

$$Z^* = 37.45\Omega + j \cdot 10.6\Omega$$



Adaptare inter-etaje 1

- O **singura** linie de transmisie permite atingerea unui punct care nu poate fi optimizat
 - $G_{L1} = 0.2 \text{ dB}$
 - $G_{S2} = 1 \text{ dB}$
 - $F_2 = 0.7 \text{ dB}$
- Elimina posibilitatea de reglaj pentru controlul in banda larga a amplificarii



ref..CCCIN
ref..CZ
S(2,2)

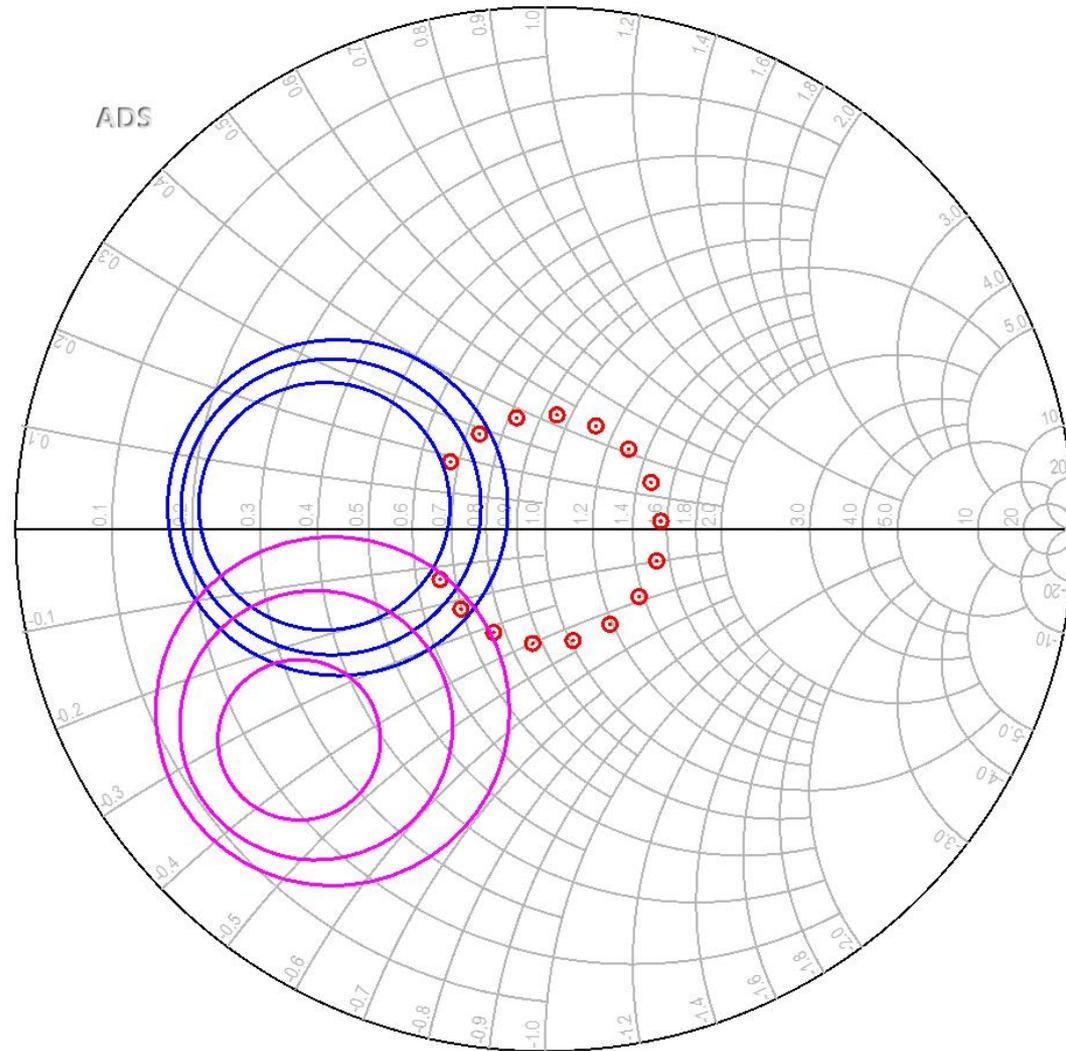

ADS

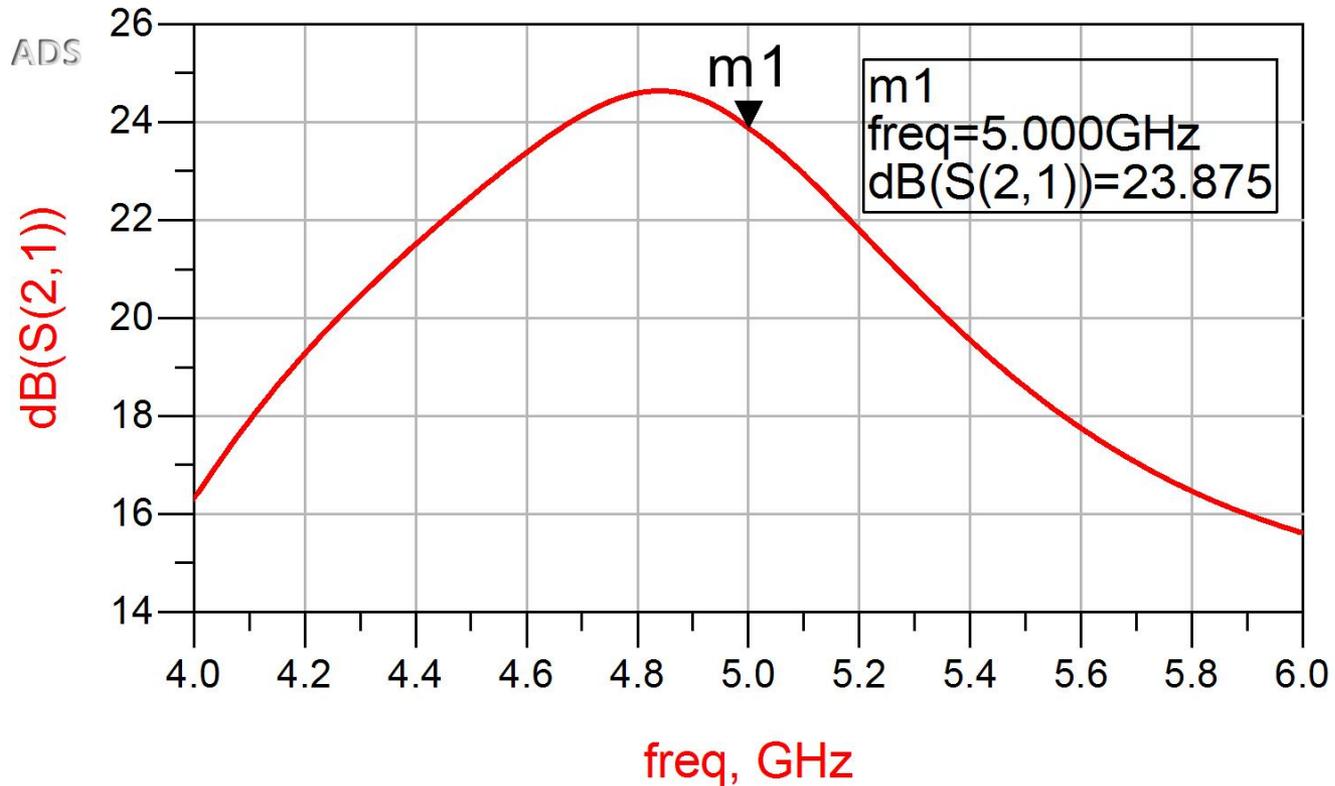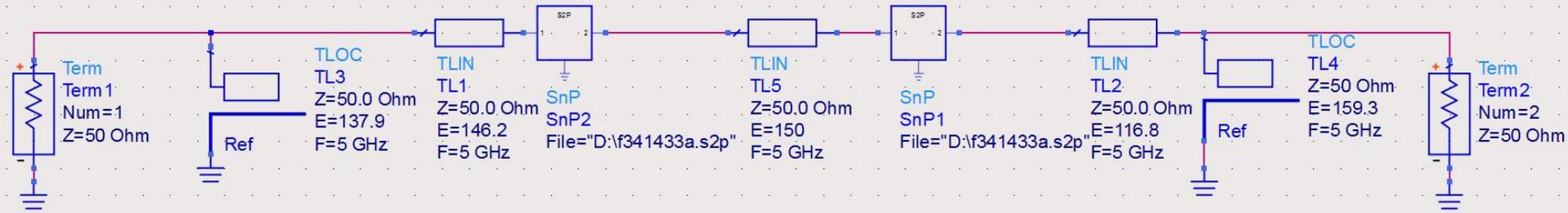


ADS

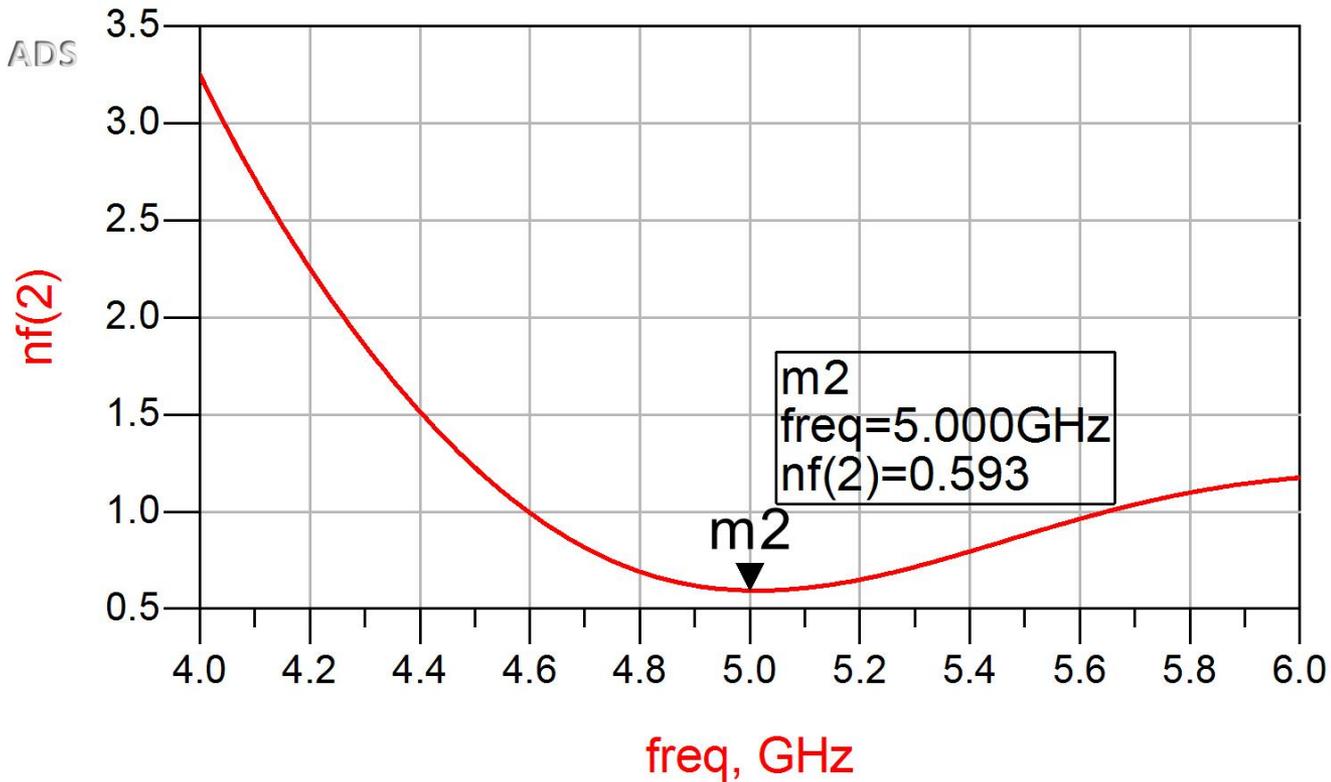
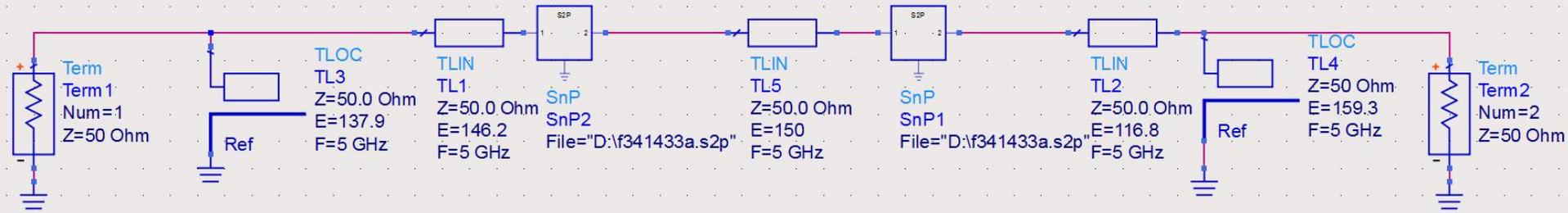


Adaptare inter-etaje 2

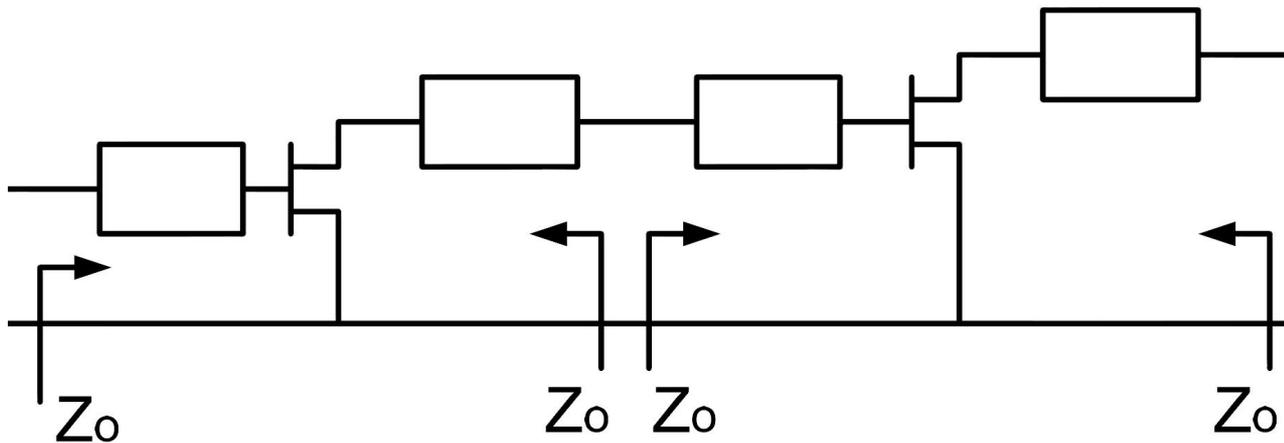- Utilizarea mai multor linii de transmisie pentru adaptarea la un punct intermediar cu coeficient de reflexie $\Gamma=0$ permite controlul in detaliu al punctului final



Proiectare etaje cascade

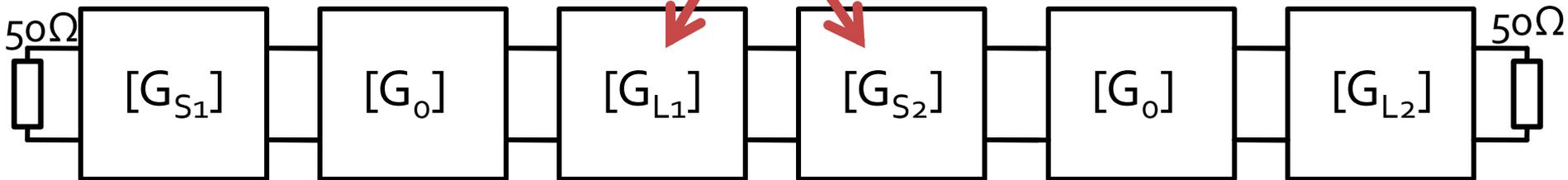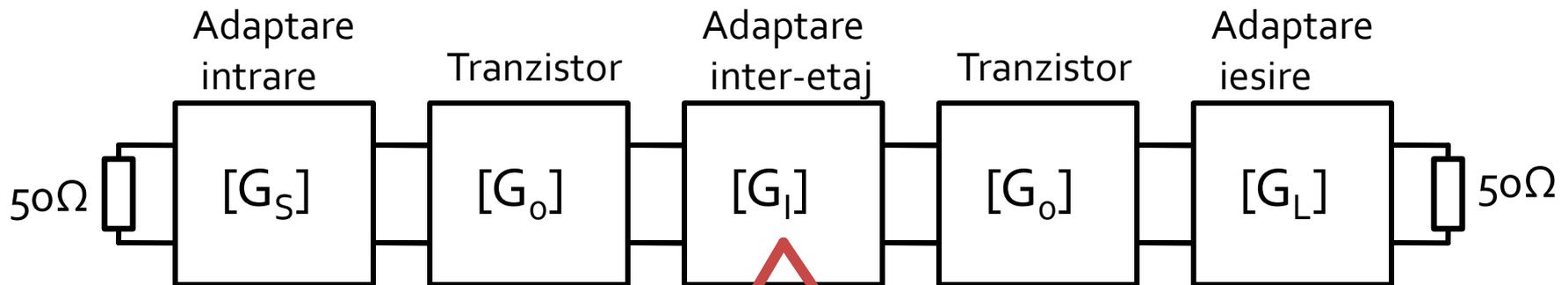

- Calcul castig
 - Adaptarea inter-etaje poate aduce un supliment de castig la ambele etaje de amplificare
 - Proiectarea pentru etajele de intrare si iesire e recomandabil sa se faca pe schema mai simpla cu un singur tranzistor

Proiectare etaje cascade

- Castig

$$G_T [dB] = G_{S1} [dB] + G_0 [dB] + G_{L1} [dB] + G_{S2} [dB] + G_0 [dB] + G_{L2} [dB]$$


$$G_T [dB] = 1 \text{ dB} + 10 \text{ dB} + G_{L1} [dB] + G_{S2} [dB] + 10 \text{ dB} + 0.2 \text{ dB}$$

$$G_T [dB] = 21.2 \text{ dB} + G_{L1} [dB] + G_{S2} [dB]$$

- Prin proiectarea inter-etaje trebuie obtinut un castig de minim 0.8dB prin adaptare mai buna a primului etaj la iesire si a celui de-al doilea la intrare


Adaptare inter-etaje 2

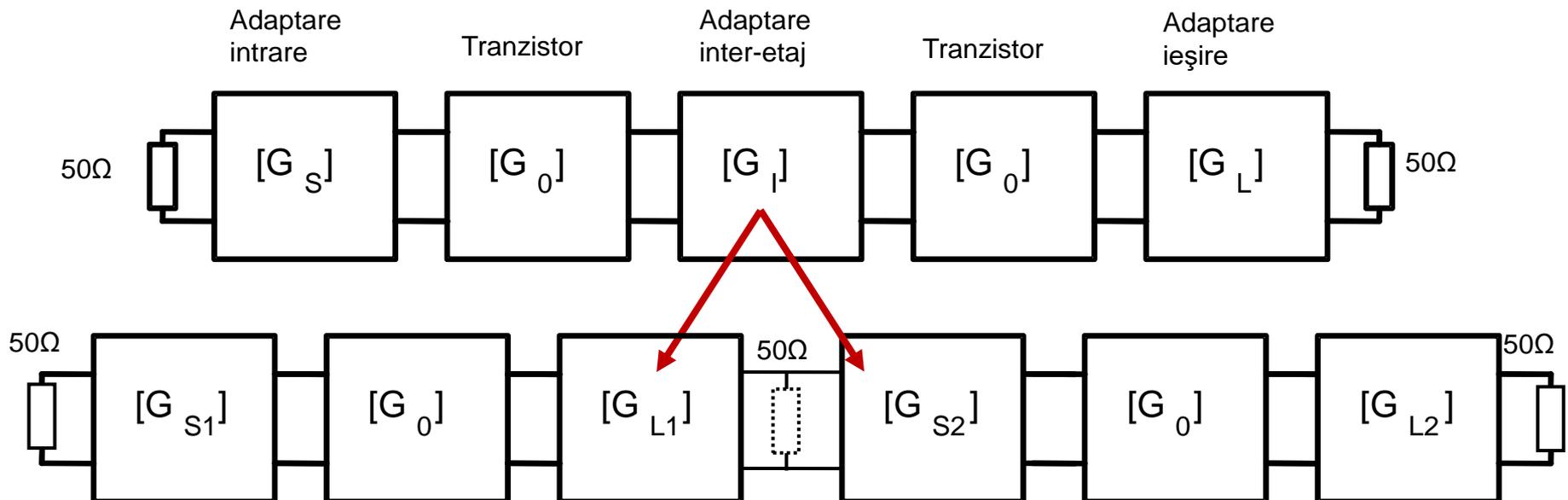- Utilizarea mai multor linii de transmisie pentru adaptarea la un punct intermediar cu coeficient de reflexie $\Gamma=0$ permite controlul in detaliu al punctului final



Adaptare inter-etaje 2

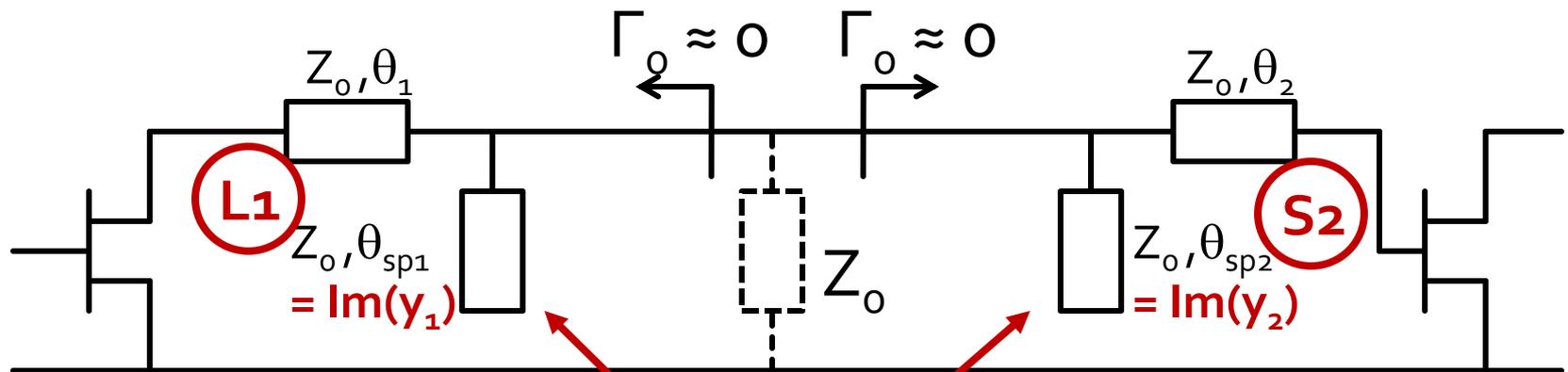- Unul din etaje **creaza** prin retea sa de adaptare un coeficient de reflexie $\Gamma=0$ la care apoi se adapteaza celalalt etaj



Cele doua stub-uri in paralel se combina intr-unul singur

Adaptare inter-etaje 2

- Cele doua stub-uri in paralel se combina intr-unul singur


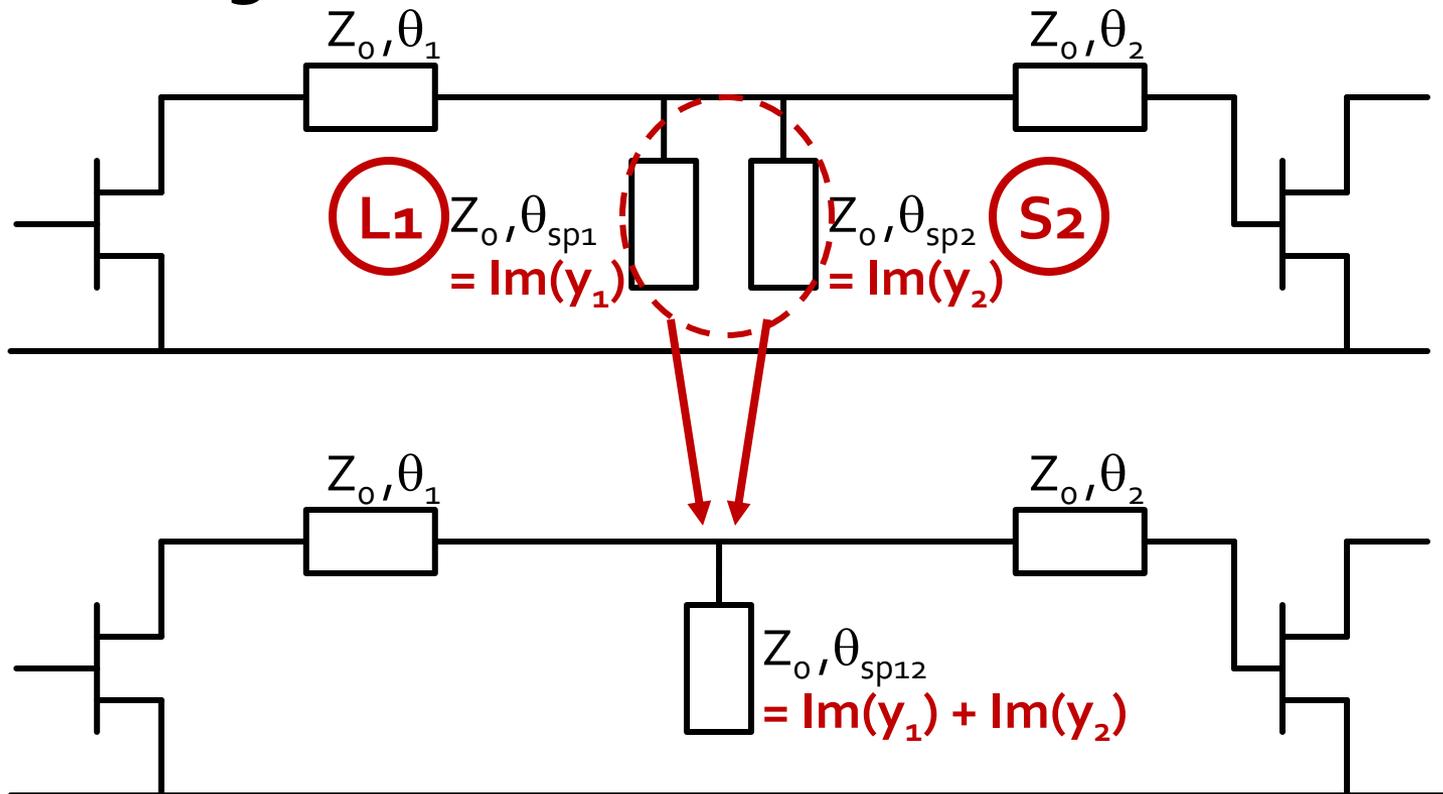


Diagrama Smith

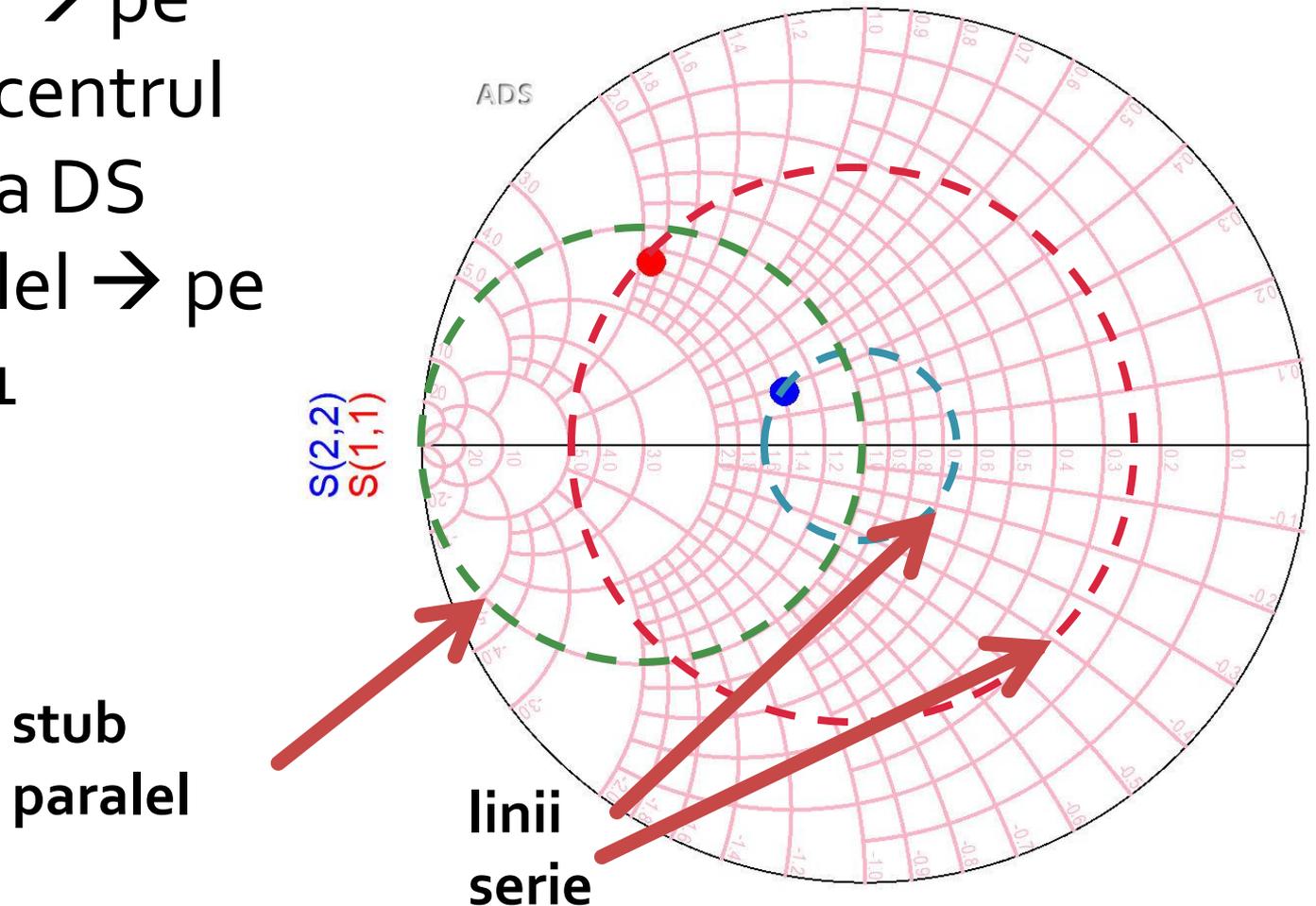
- linie serie \rightarrow pe cercul cu centrul in originea DS
- stub paralel \rightarrow pe cercul $g=1$



Adaptare inter-etaje 2

- Pentru fiecare etaj utilizam o linie serie si un stub paralel
 - Linia serie muta coeficientul de reflexie pe cercul unitate $g=1$
 - Stub-ul paralel muta punctul in centrul diagramei (adaptare la Z_0)
- Cele doua stub-uri in paralel se combina intr-unul singur

ref..CCCIN
ref..CZ
S(2,2)

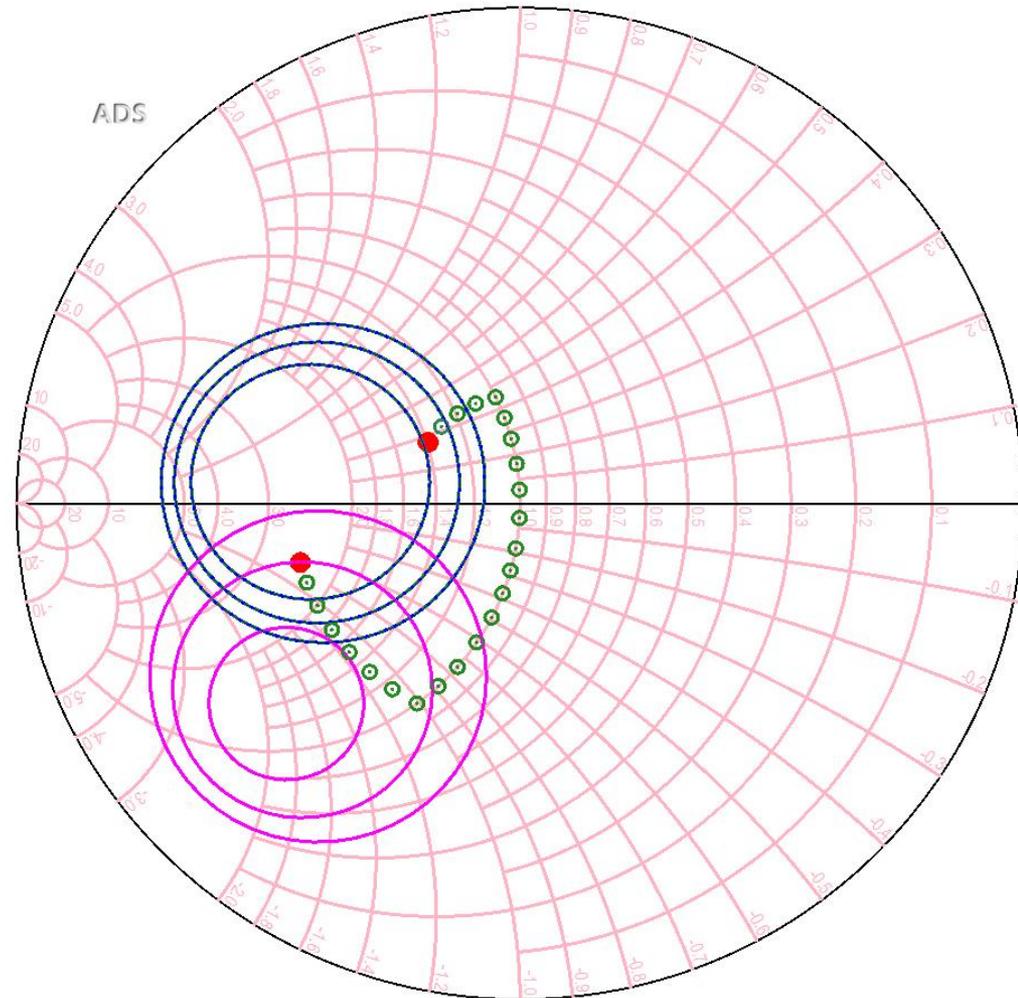

Adaptare la iesirea etajului 1 (L1)

- G_{L1} (putem folosi tot punctul de la iesirea L2)

$$\Gamma_L = 0.186 \angle -132.9^\circ$$

$$|\Gamma_L| = 0.186; \quad \varphi = -132.9^\circ$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_L| \qquad \text{Im}[y_L(\theta)] = \frac{-2 \cdot |\Gamma_L|}{\sqrt{1 - |\Gamma_L|^2}} = -0.379$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -0.186 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 100.72^\circ$$




- nu e obligatoriu sa se calculeze θ_{sp} deoarece **nu** va fi necesar

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +100.72^\circ \\ -100.72^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 116.8^\circ \\ 16.1^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[y_L(\theta)] = \begin{cases} -0.379 \\ +0.379 \end{cases} \quad \times$$

Adaptare la iesirea etajului 1 (L1)


Ecuatie	Soluția L1A	Soluția L1B
$\Phi+2\theta$	$+100.72^\circ$	-100.72°
θ	116.8°	16.1°
$\text{Im}[y(\theta)]$	-0.379	$+0.379$

Verificare etaj 1

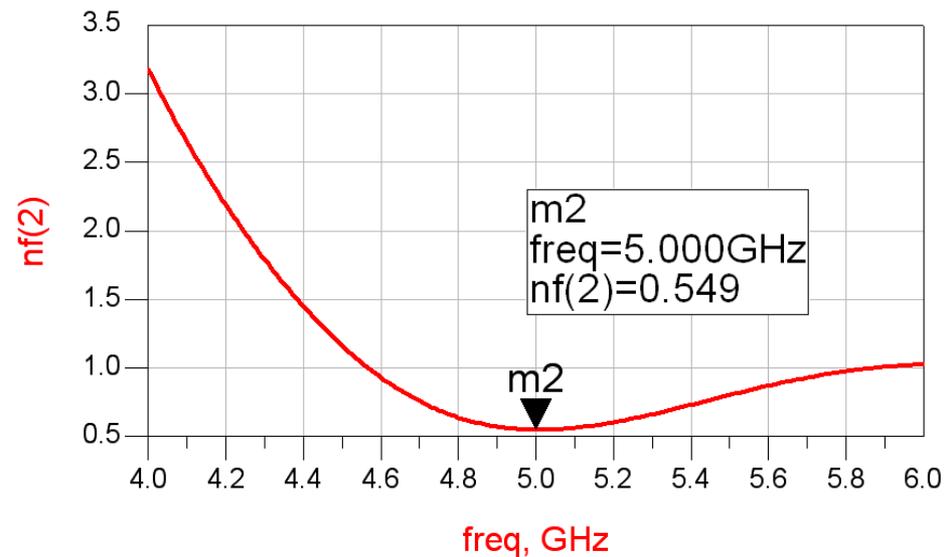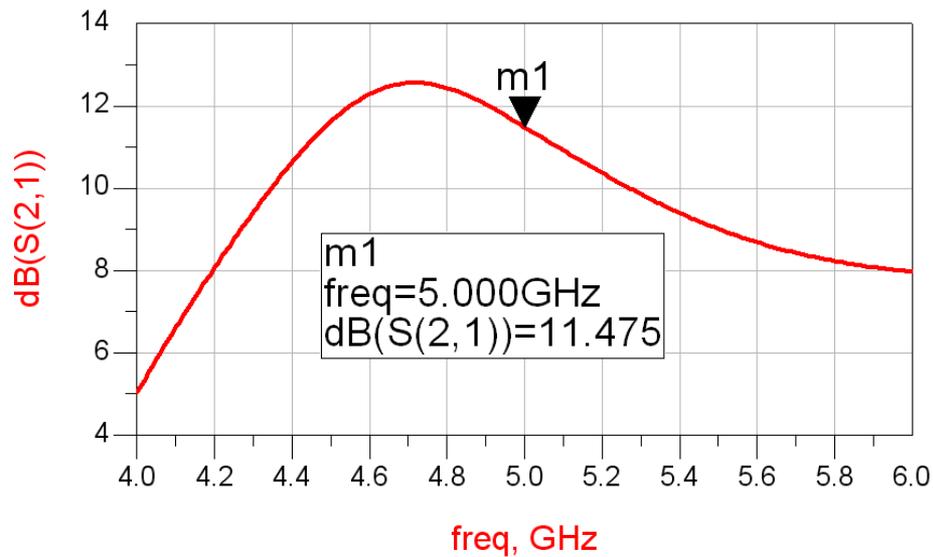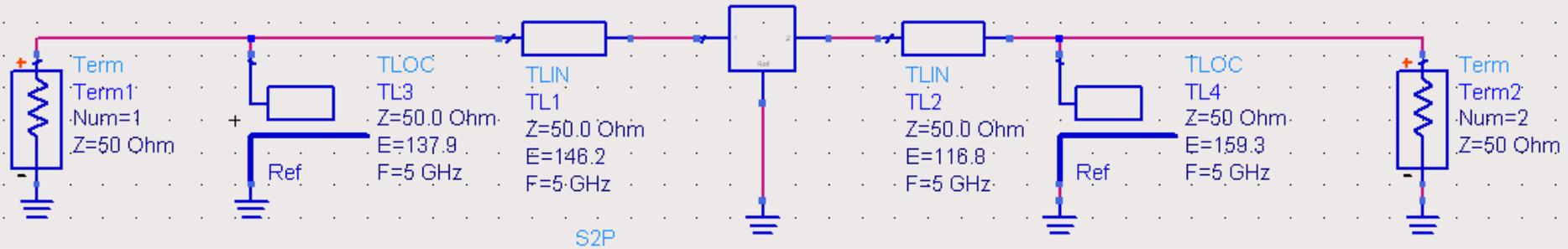

Adaptare la intrarea etajului 2 (S2)

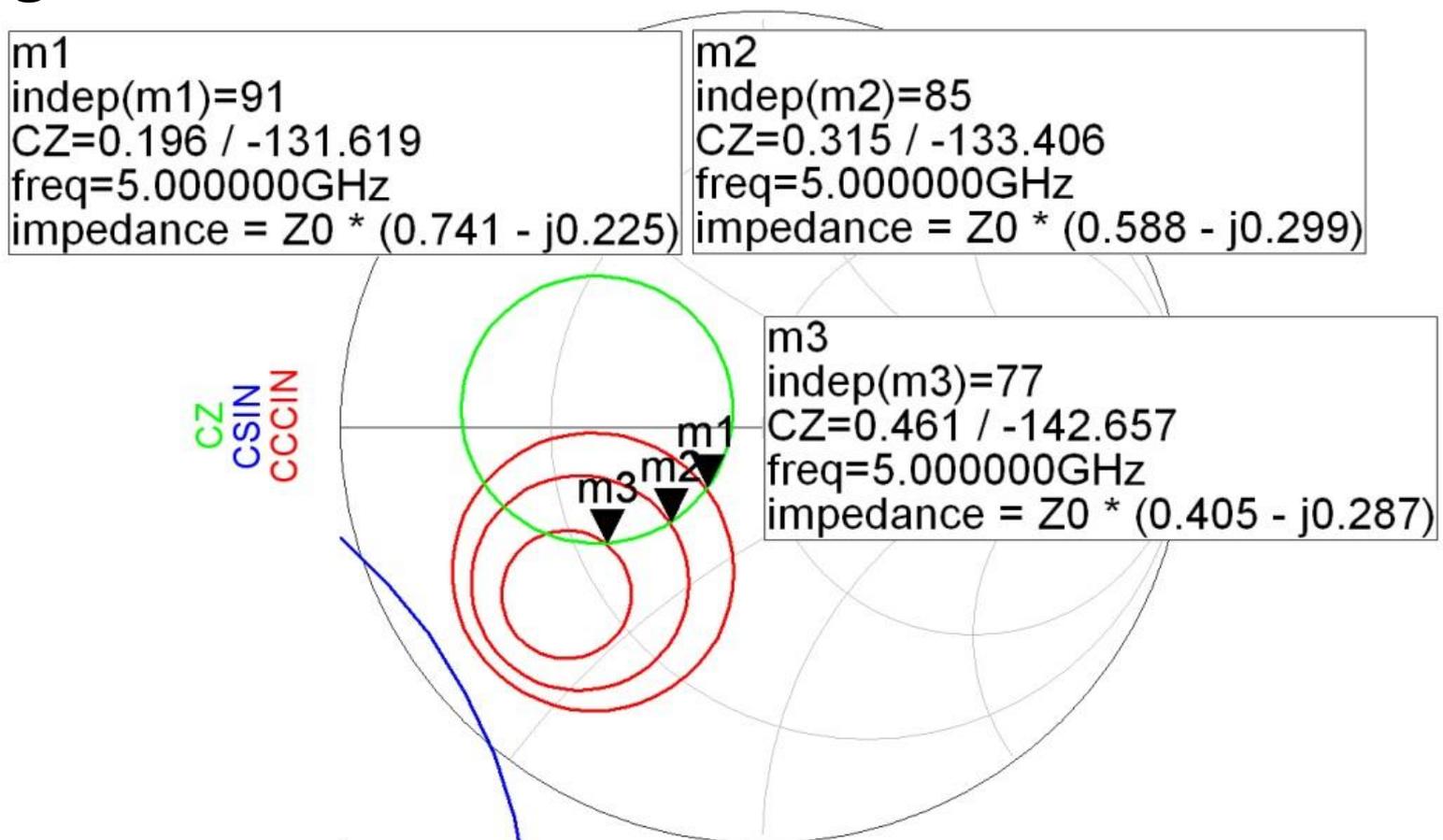- G_{S_2} (plecare din Γ_{S_2} ales spre origine – m3 – castig 2dB)



Adaptare la intrarea etajului 2 (S2)

- G_{S_2} (plecare din m_3 spre origine)

$$\Gamma_{S_2} = 0.461 \angle -142.66^\circ \quad |\Gamma_{S_2}| = 0.461; \quad \varphi = -142.66^\circ$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_{S_2}| \quad \text{Im}[y_{S_2}(\theta)] = \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_{S_2}|}{\sqrt{1 - |\Gamma_{S_2}|^2}}$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -0.461 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 117.45^\circ$$




- nu e obligatoriu sa se calculeze θ_{sp} deoarece **nu** va fi necesar

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +117.45^\circ \\ -117.45^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 130.1^\circ \\ 12.6^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[y_{S_2}(\theta)] = \begin{cases} -1.039 \\ +1.039 \end{cases} \quad \times$$

Adaptare la intrarea etajului 2 (S2)



Ecuatie	Soluția S2A	Soluția S2B
$\Phi+2\theta$	+117.45°	-117.45°
θ	130.1°	12.6°
$\text{Im}[y(\theta)]$	-1.039	+1.039

Verificare etaj 2

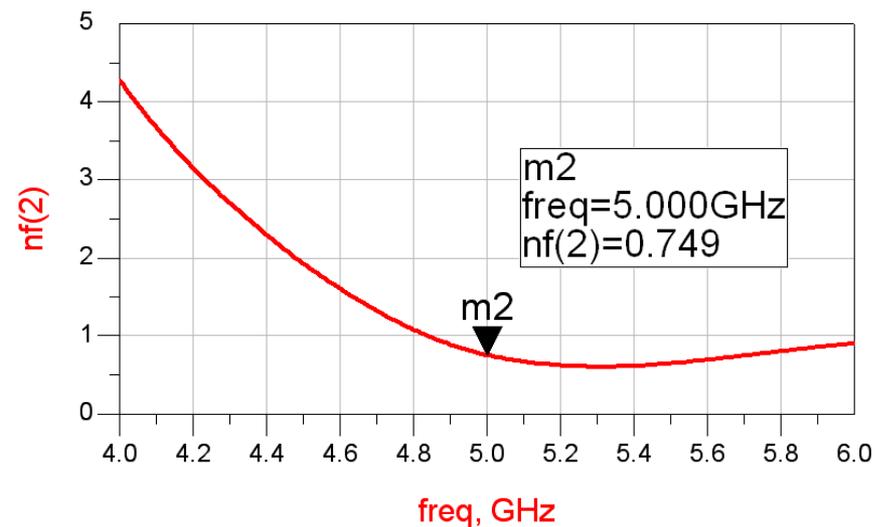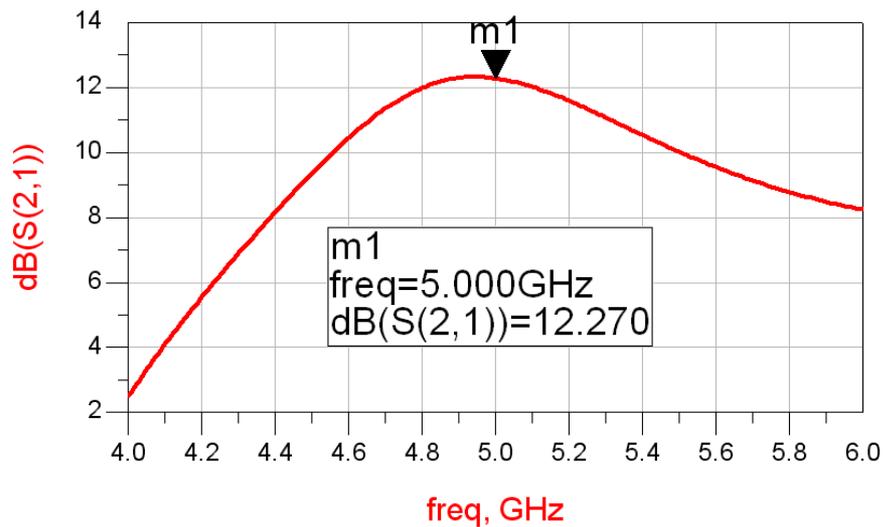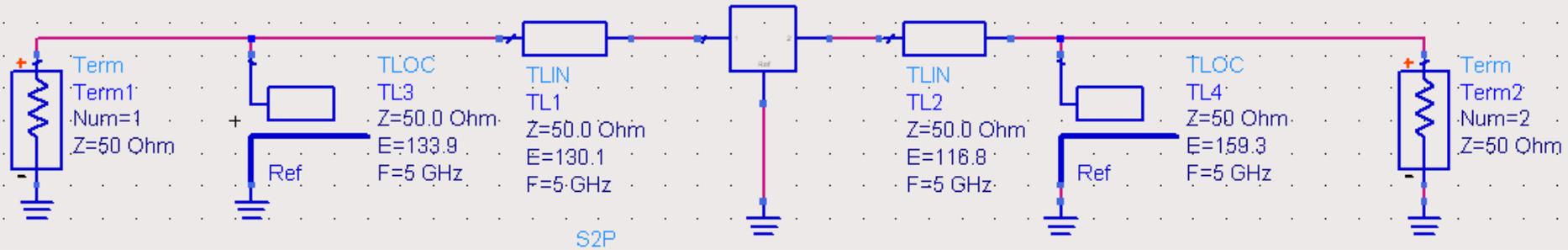

Etaj 1/2

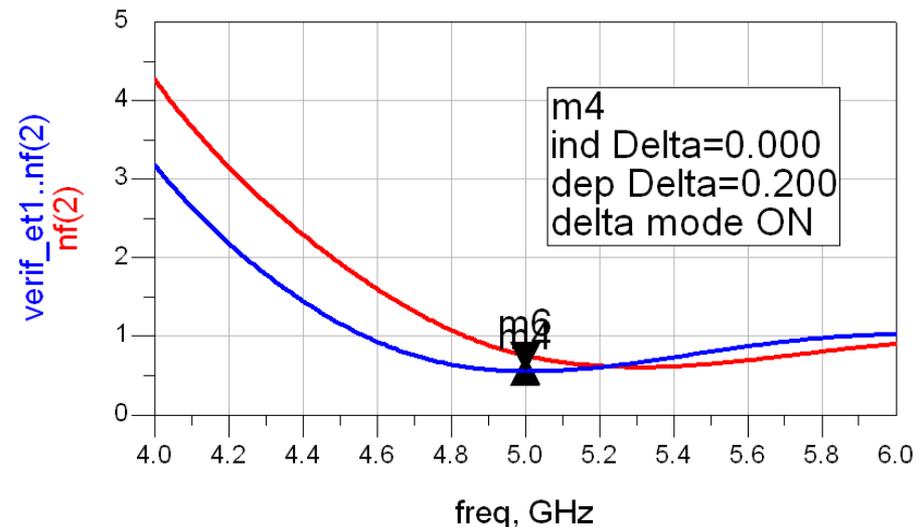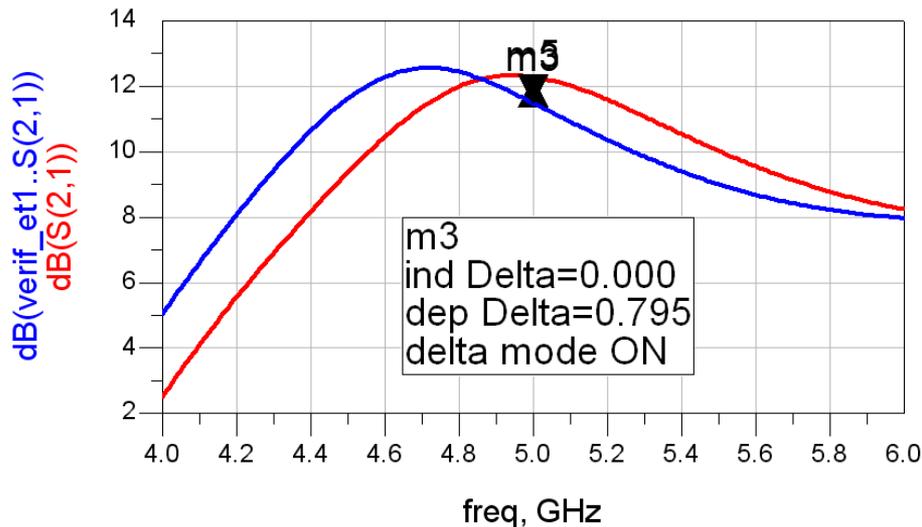- Conform concluziilor obtinute din formula Friis al doilea etaj obtine castig mai mare deoarece se accepta un zgomot mai mare







Combinarea celor 2 stub-uri paralele

- **Cele doua stub-uri in paralel se combina intr-unul singur**
- Exista **4 combinatii posibile** in functie de cum se combina lungimile electrice alese pentru cele doua linii serie
 - pentru fiecare lungime electrica aleasa (θ) se foloseste obligatoriu $\text{Im}[y(\theta)]$ corespunzator
- Ex:

$$\theta_{L1} = 116.8^\circ \quad \theta_{S2} = 130.1^\circ \quad \text{Im}[y_{sp}] = \text{Im}[y_{L1}(\theta)] + \text{Im}[y_{S2}(\theta)] = -1.418$$
$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im}[y_{sp}]) \quad \theta_{sp} = 125.2^\circ$$

Combinarea celor 2 stub-uri paralele

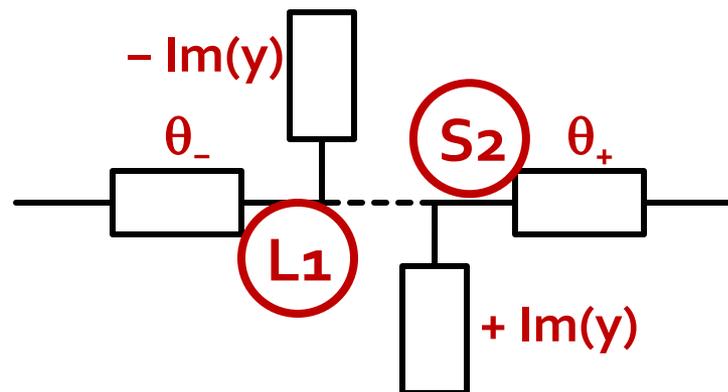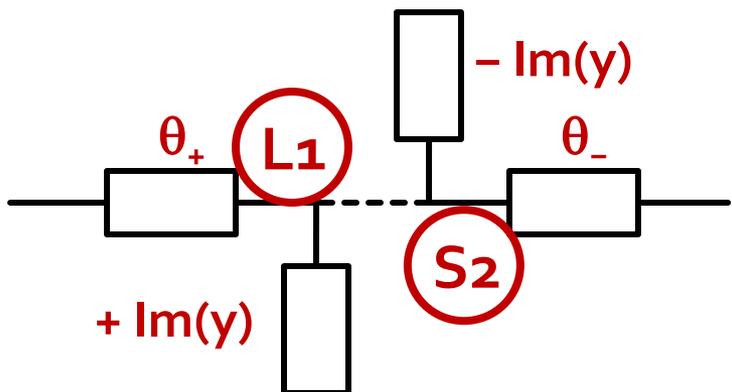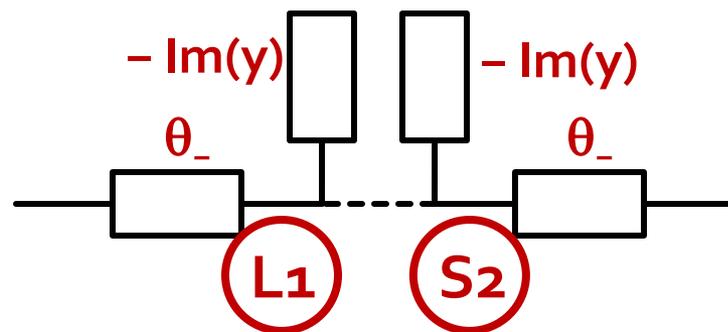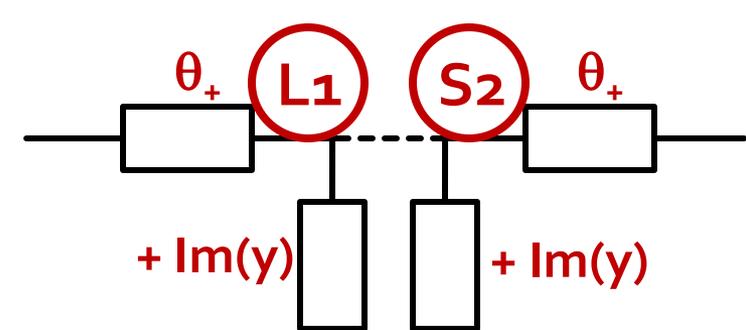- 4 combinatii posibile
 - admitantele** sunt in paralel si se **aduna**, nu lungimile electrice



$$\text{Im}[y_{sp}] = \text{Im}[y_{L1}(\theta)] + \text{Im}[y_{S2}(\theta)]$$

$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im}[y_{sp}])$$

Combinarea celor 2 stub-uri paralele

		Soluția S2A	Soluția S2B
		$\theta = 130.1^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = -1.039$	$\theta = 12.6^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = +1.039$
Soluția L1A	$\theta = 116.8^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = -0.379$	$\theta_{L1} = 116.8^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = -1.418$ $\theta_p = 125.2^\circ$ $\theta_{S2} = 130.1^\circ$	$\theta_{L1} = 116.8^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = +0.66$ $\theta_p = 33.4^\circ$ $\theta_{S2} = 12.6^\circ$
Soluția L1B	$\theta = 16.1^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = +0.379$	$\theta_{L1} = 16.1^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = -0.66$ $\theta_p = 146.6^\circ$ $\theta_{S2} = 130.1^\circ$	$\theta_{L1} = 16.1^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = 1.418$ $\theta_p = 54.8^\circ$ $\theta_{S2} = 12.6^\circ$

Diagrama Smith

- linie serie \rightarrow pe cercul cu centrul in originea DS
- stub paralel \rightarrow pe cercul $g=1$

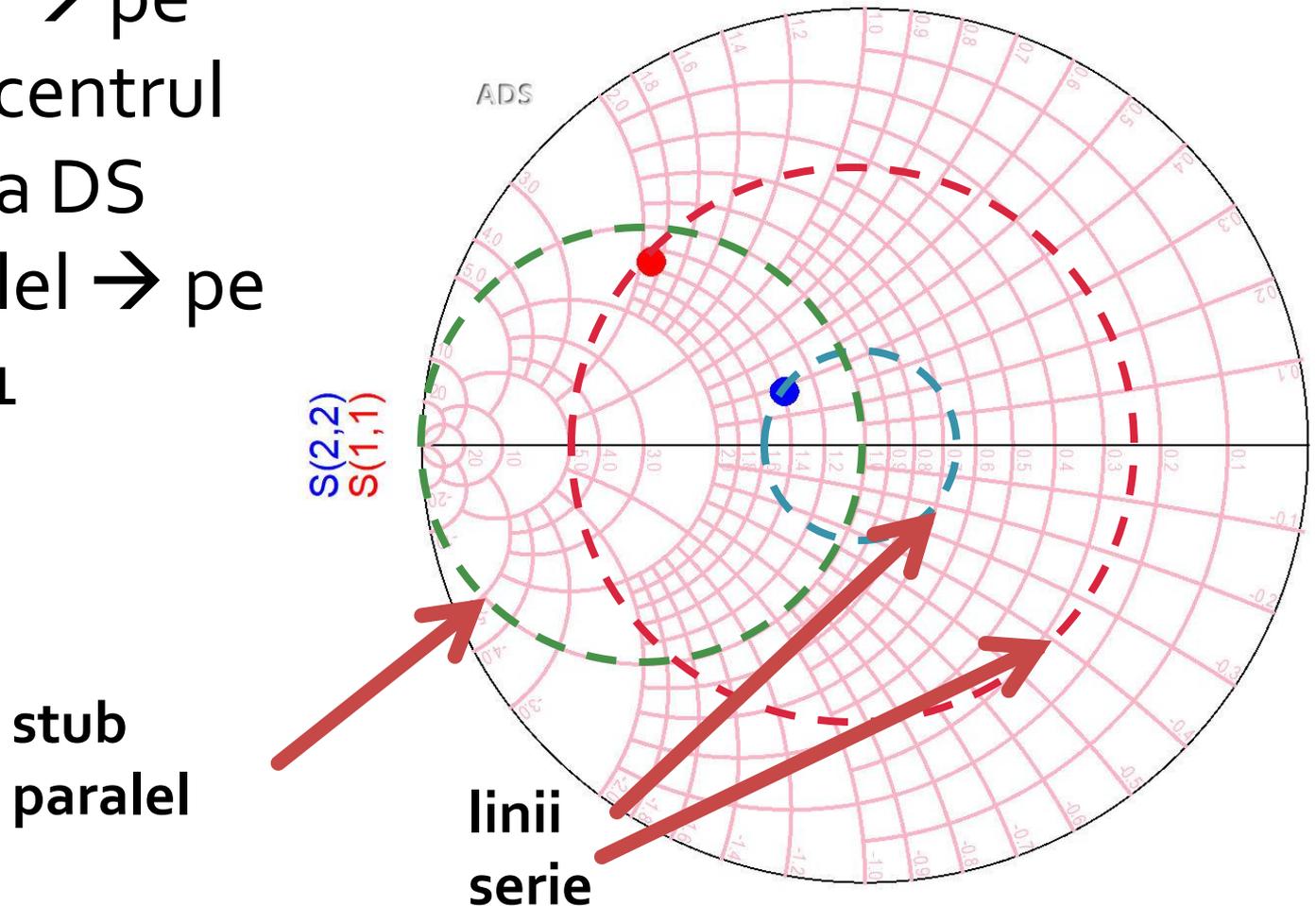


Diagrama Smith 1

$$\theta_{L1} = 116.8^\circ \quad \theta_{S2} = 130.1^\circ$$


$$\text{Im}[y_{sp}] = \text{Im}[y_{L1}(\theta)] + \text{Im}[y_{S2}(\theta)] = -1.418$$

$$\theta_{sp} = 125.2^\circ$$

stub
"combinat"

ref.: CSIN
ref.: CZ
ref.: CCCIN
S(2,2)

linii
serie

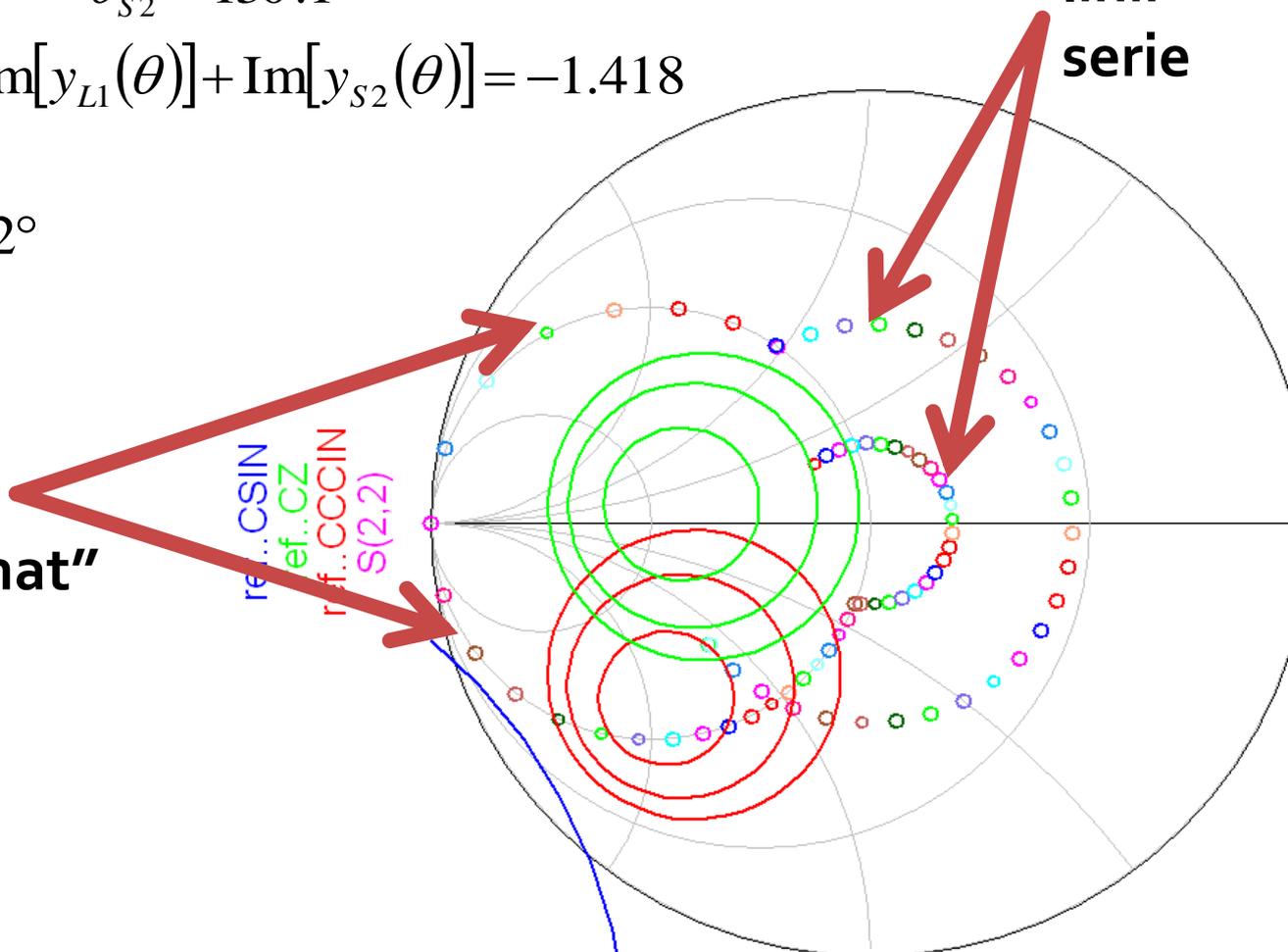

Tune Control

Select a parameter to tune by clicking on it

Simulate:

Trace History:

linii_inter_smith2.TL1.E

linii_inter_smith2.TL2.E

linii_inter_smith2.TL3.E

ADS 1

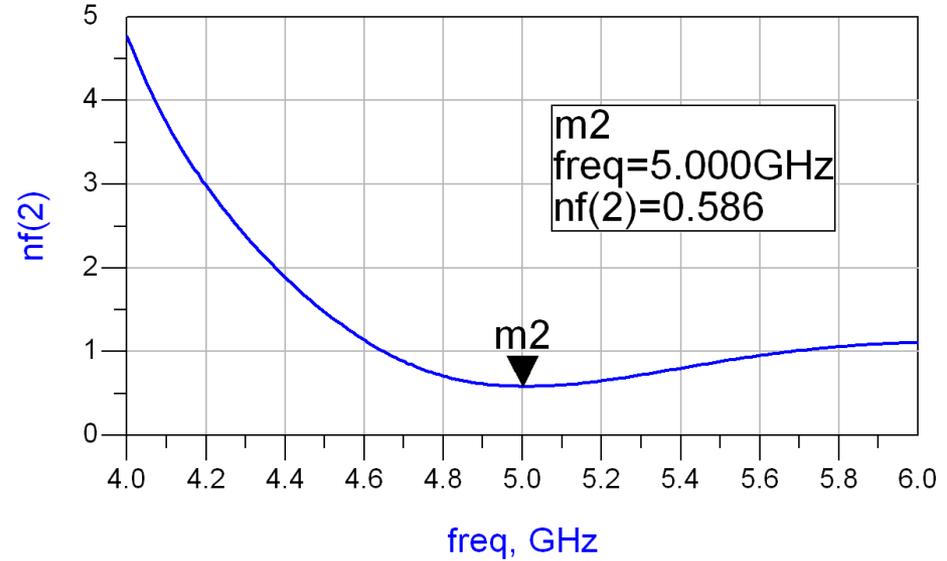
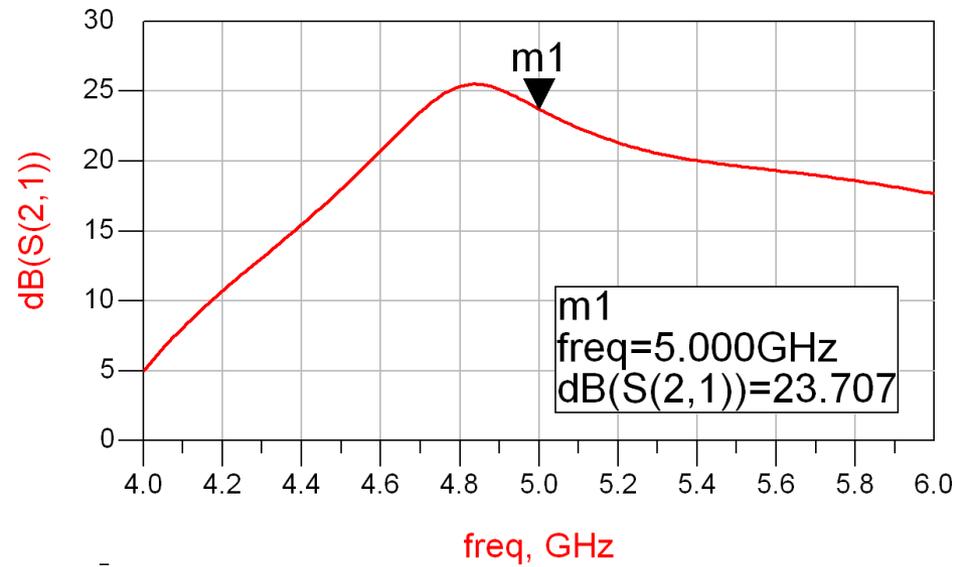
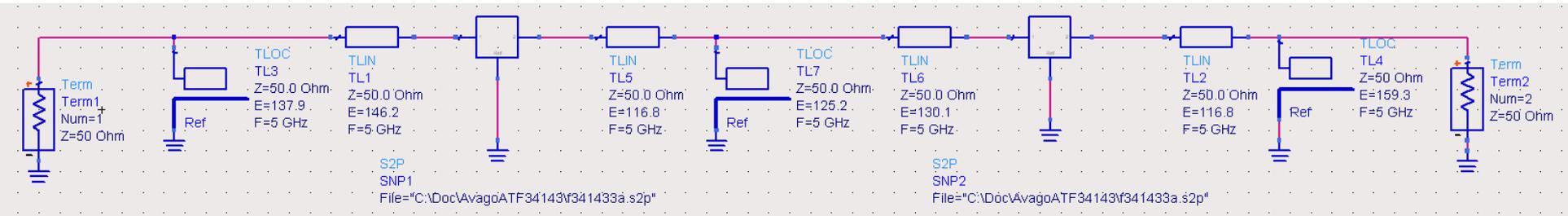


Diagrama Smith 2

$$\theta_{L1} = 116.8^\circ \quad \theta_{S2} = 12.6^\circ$$


$$\text{Im}[y_{sp}] = \text{Im}[y_{L1}(\theta)] + \text{Im}[y_{S2}(\theta)] = +0.66$$

$$\theta_{sp} = 33.4^\circ$$

stub
"combinat"

ref..CSIN
ref..CZ
ref..CCCN
S(2,2)

linii
serie

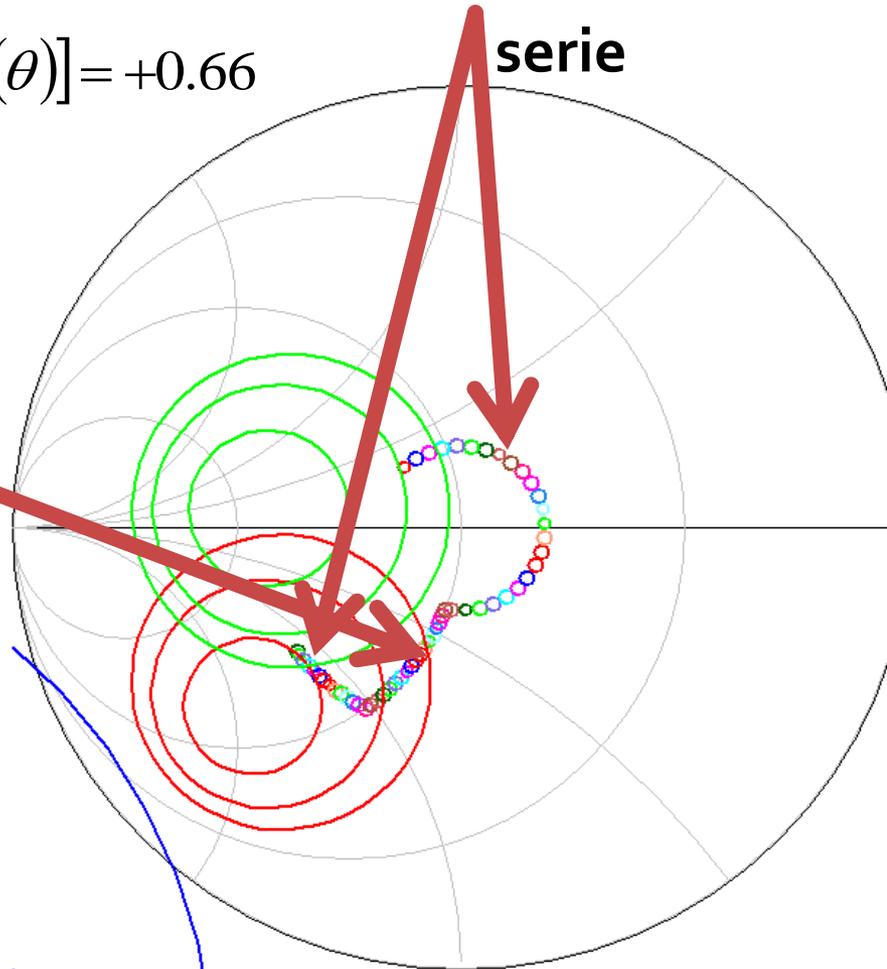

Tune Control

Select a parameter to tune by clicking on it

Simulate:

Trace History:

linii_inter_smith2.TL1.E

linii_inter_smith2.TL2.E

linii_inter_smith2.TL3.E

ADS 2

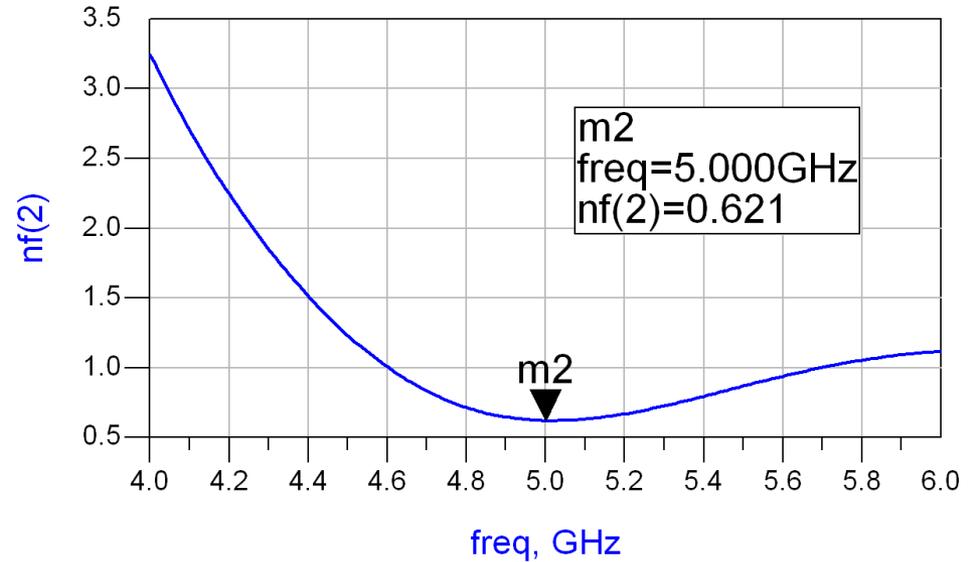
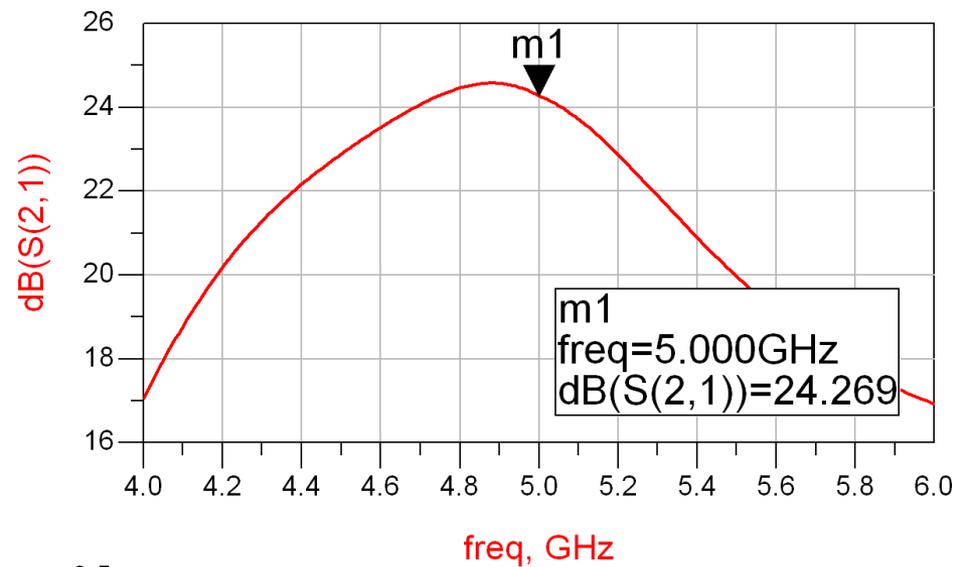
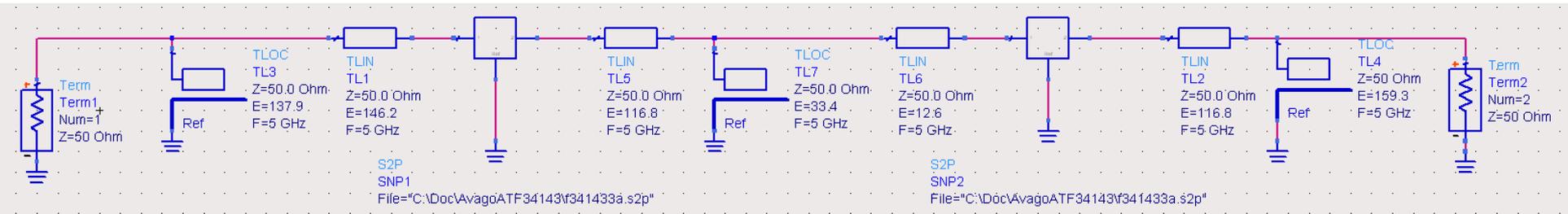


Diagrama Smith 3

$$\theta_{L1} = 16.1^\circ \quad \theta_{S2} = 130.1^\circ$$


$$\text{Im}[y_{sp}] = \text{Im}[y_{L1}(\theta)] + \text{Im}[y_{S2}(\theta)] = -0.66$$

$$\theta_{sp} = 146.6^\circ$$

stub
"combinat"

ref..CSIN
ref..CZ
ef..CCCIN
S(2,2)

linii
serie

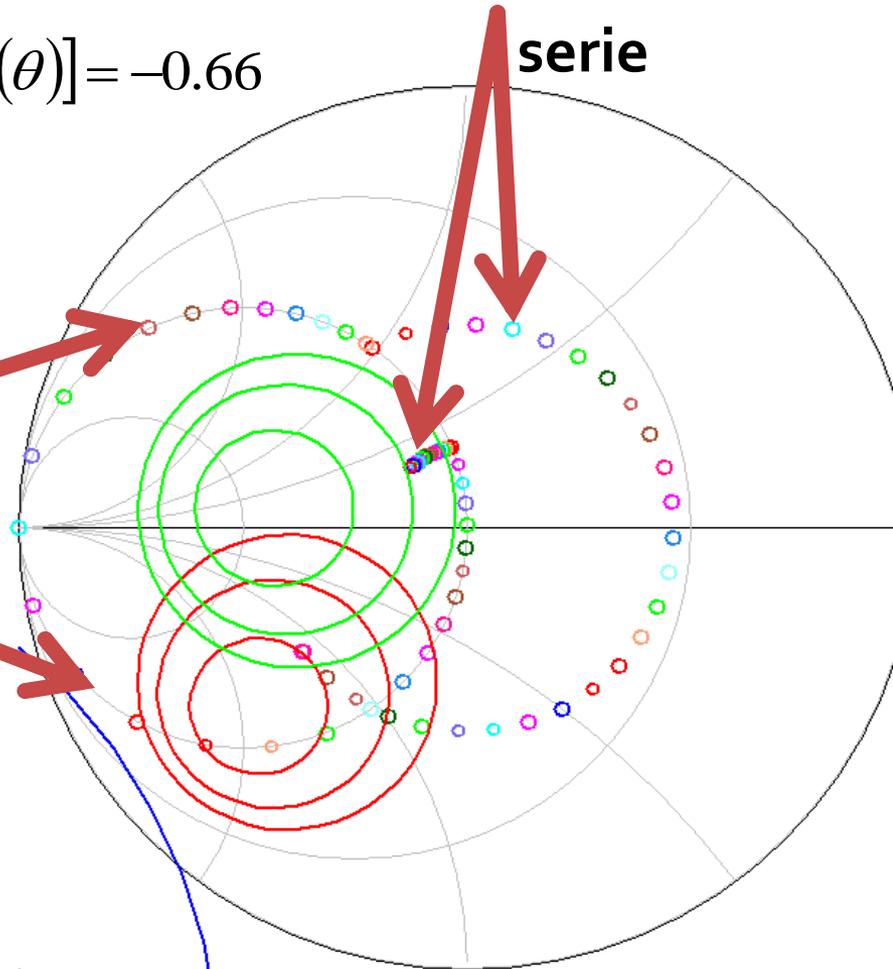

Tune Control

Select a parameter to tune by clicking on it

Simulate:

Trace History

ADS 3

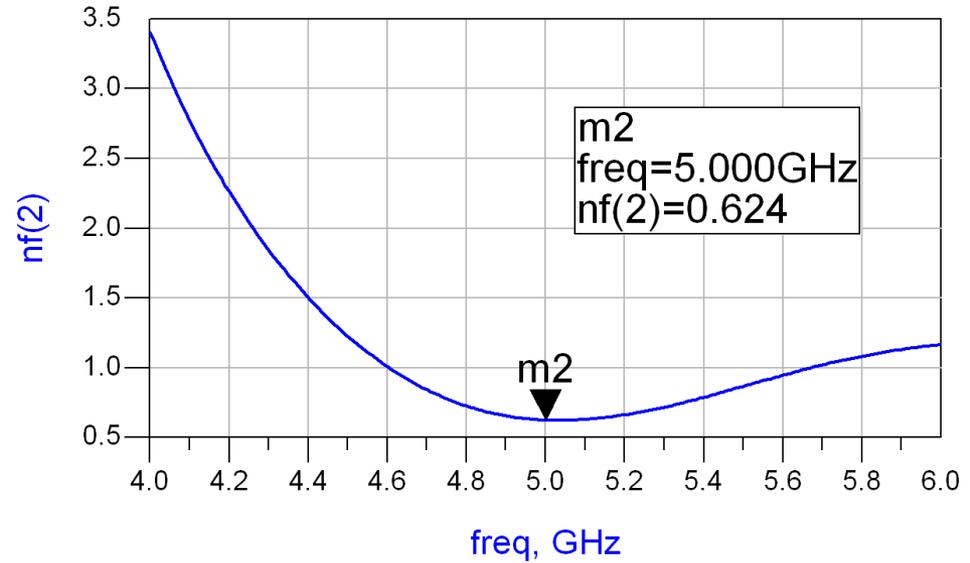
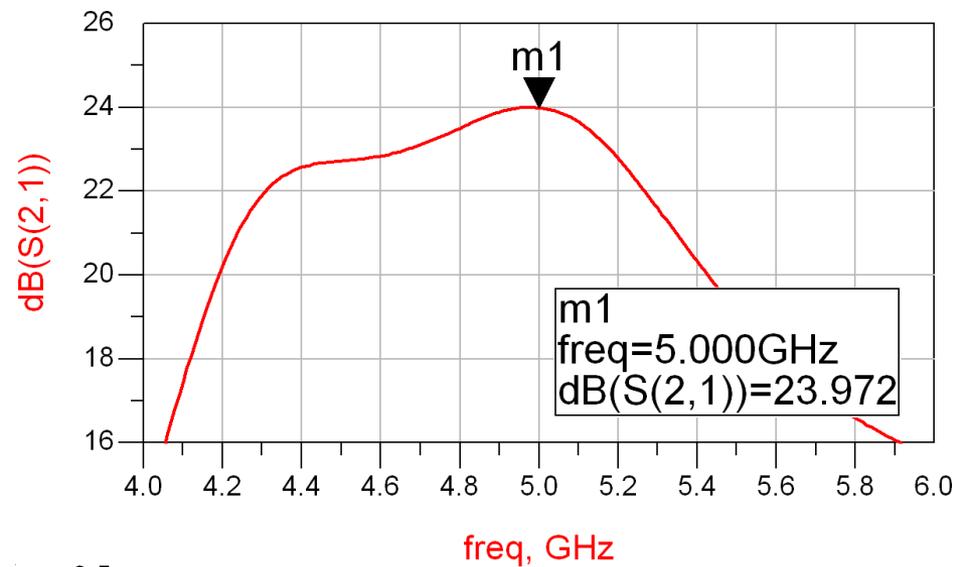
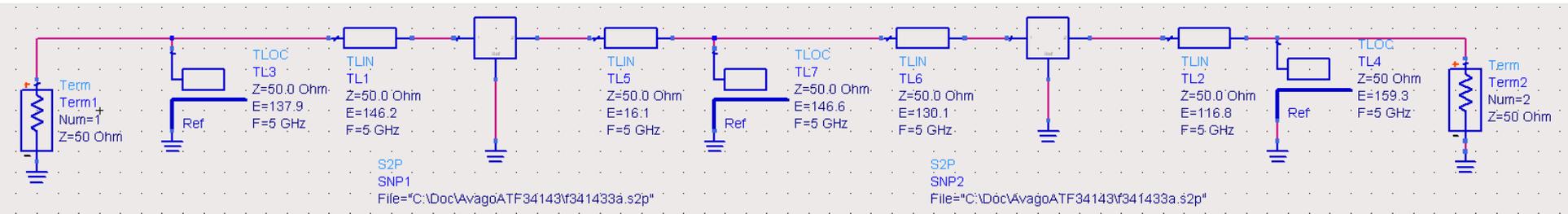


Diagrama Smith 4

$$\theta_{L1} = 16.1^\circ \quad \theta_{S2} = 12.6^\circ$$


$$\text{Im}[y_{sp}] = \text{Im}[y_{L1}(\theta)] + \text{Im}[y_{S2}(\theta)] = +1.418$$

$$\theta_{sp} = 54.8^\circ$$

stub
"combinat"

ref.:CSIN
ref.:CZ
ref.:CCIN
S(,2)

linii
serie

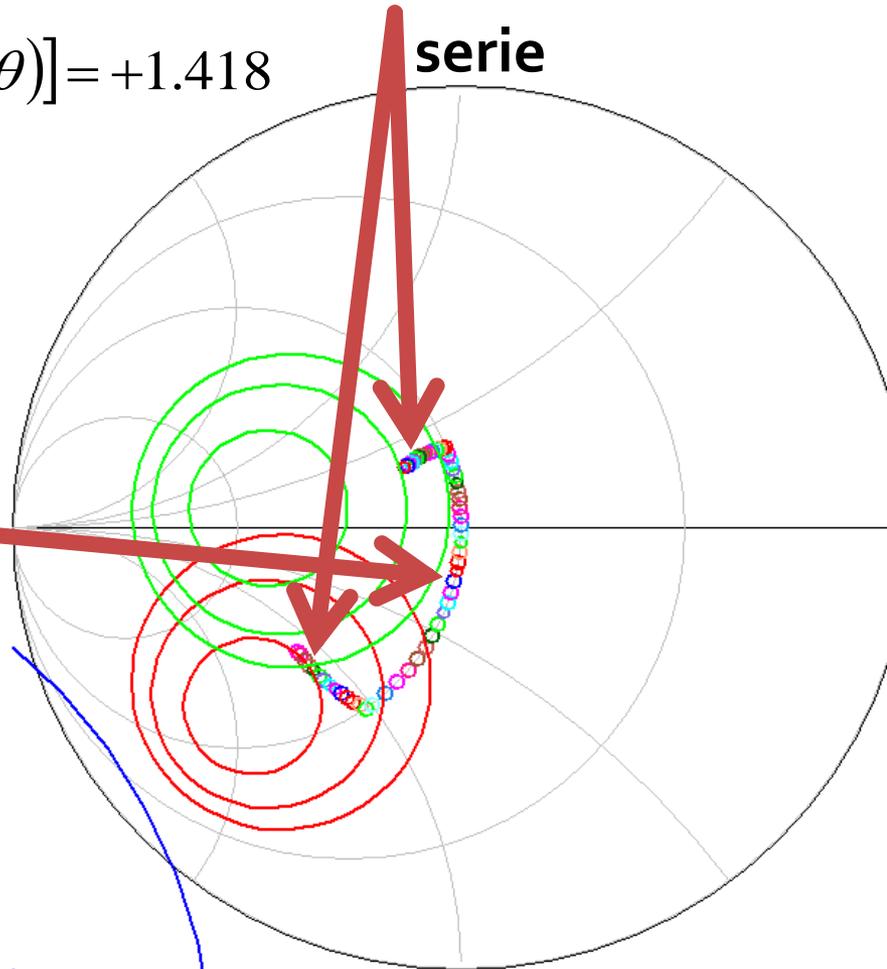

Tune Control

Select a parameter to tune by clicking on it

Simulate:




Trace History:

linii_inter_smith2.TL1.E

linii_inter_smith2.TL2.E

linii_inter_smith2.TL3.E

ADS 4

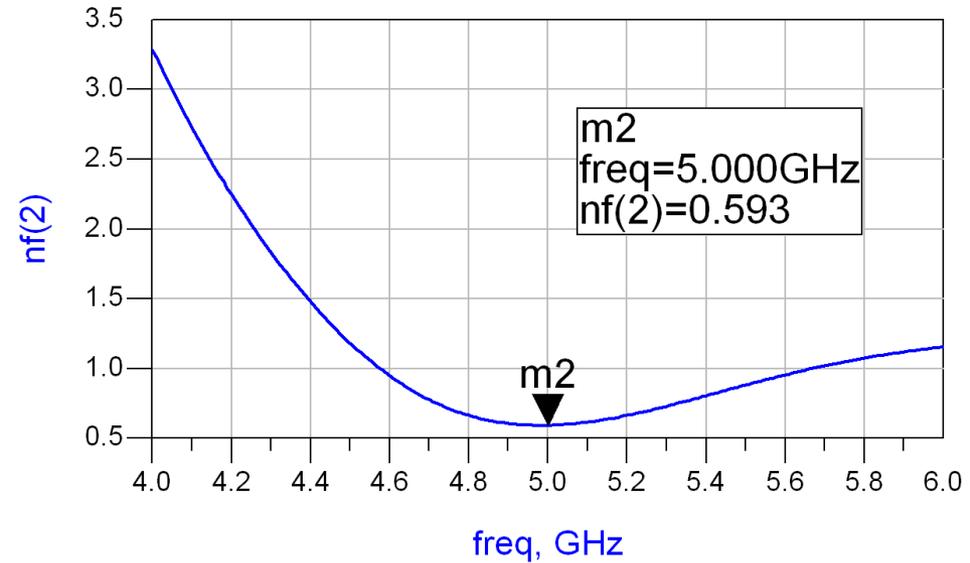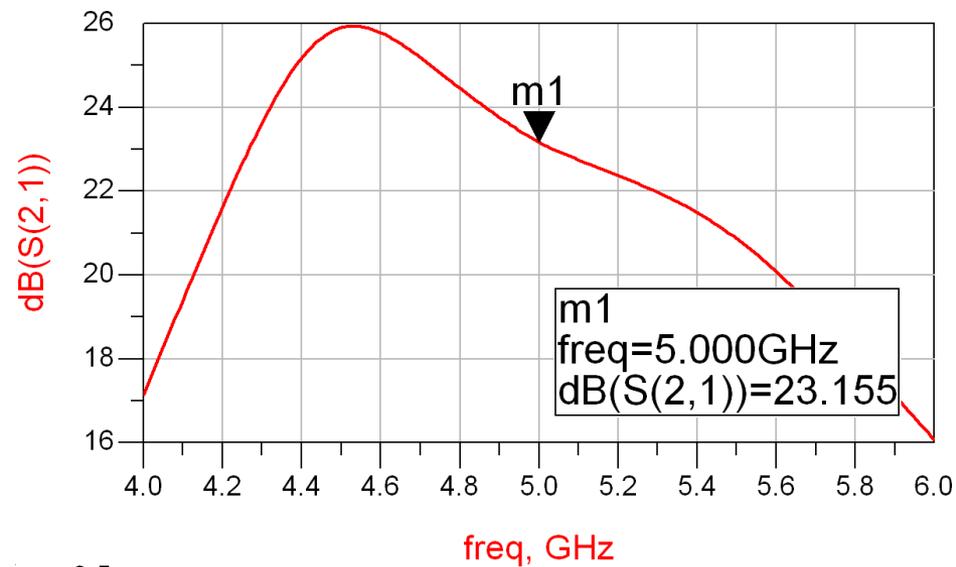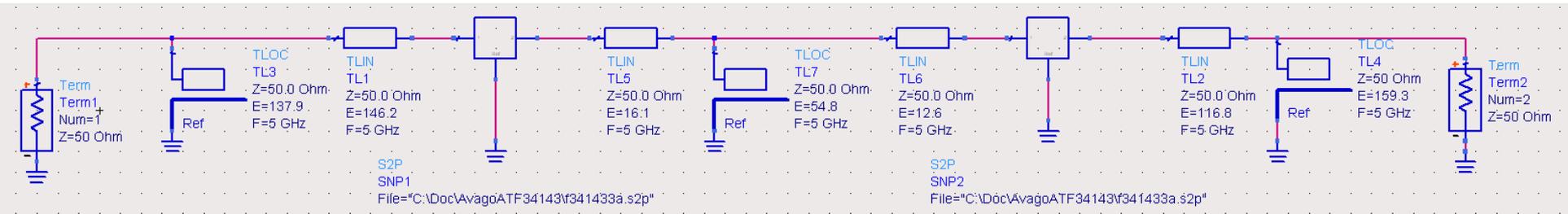

Adaptare inter-etaje

- Toate variantele obtinute indeplinesc conditiile de castig si zgomot
- Se alege una convenabila in functie de:
 - dimensiunile fizice ale liniilor $l = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \lambda$
 - comportare in frecventa
 - stabilitate
 - performanta (zgomot/castig)
 - reflexie intrare iesire
 - etc.

Supliment Mini Proiect

Implementare cu linii microstrip

- linii microstrip
 - strat dielectric
 - metalizare totala (plan de masa)
 - trasee care fixeaza
 - impedanta caracteristica
 - lungime fizica/electrica

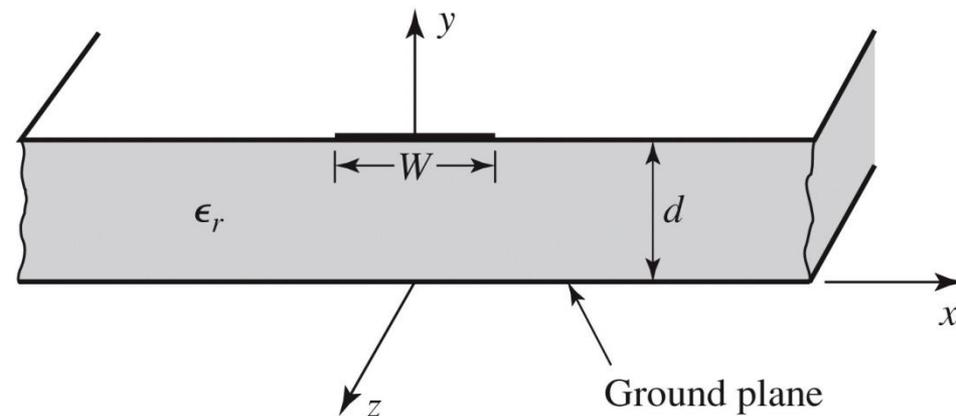


Figure 3.25a
© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Implementare cu linii microstrip

- Linie quasi TEM


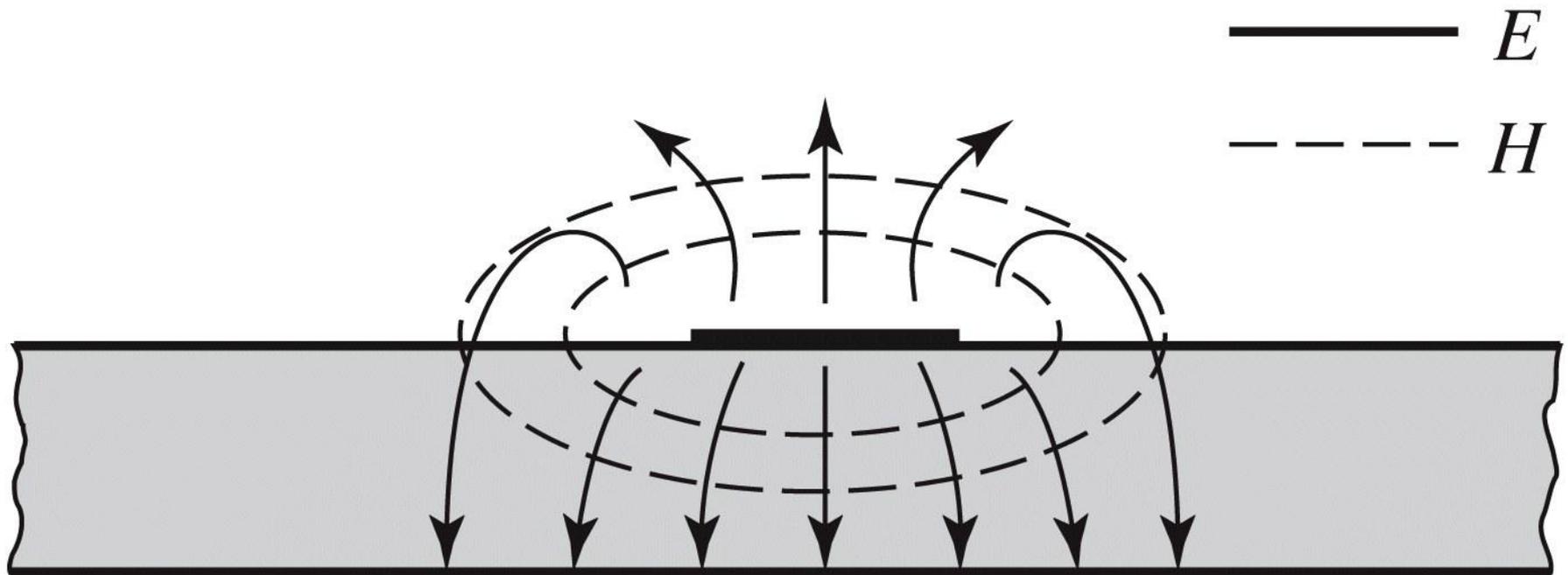


Figure 3.25b

© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.


Implementare cu linii microstrip

- Linie quasi TEM, EmPro

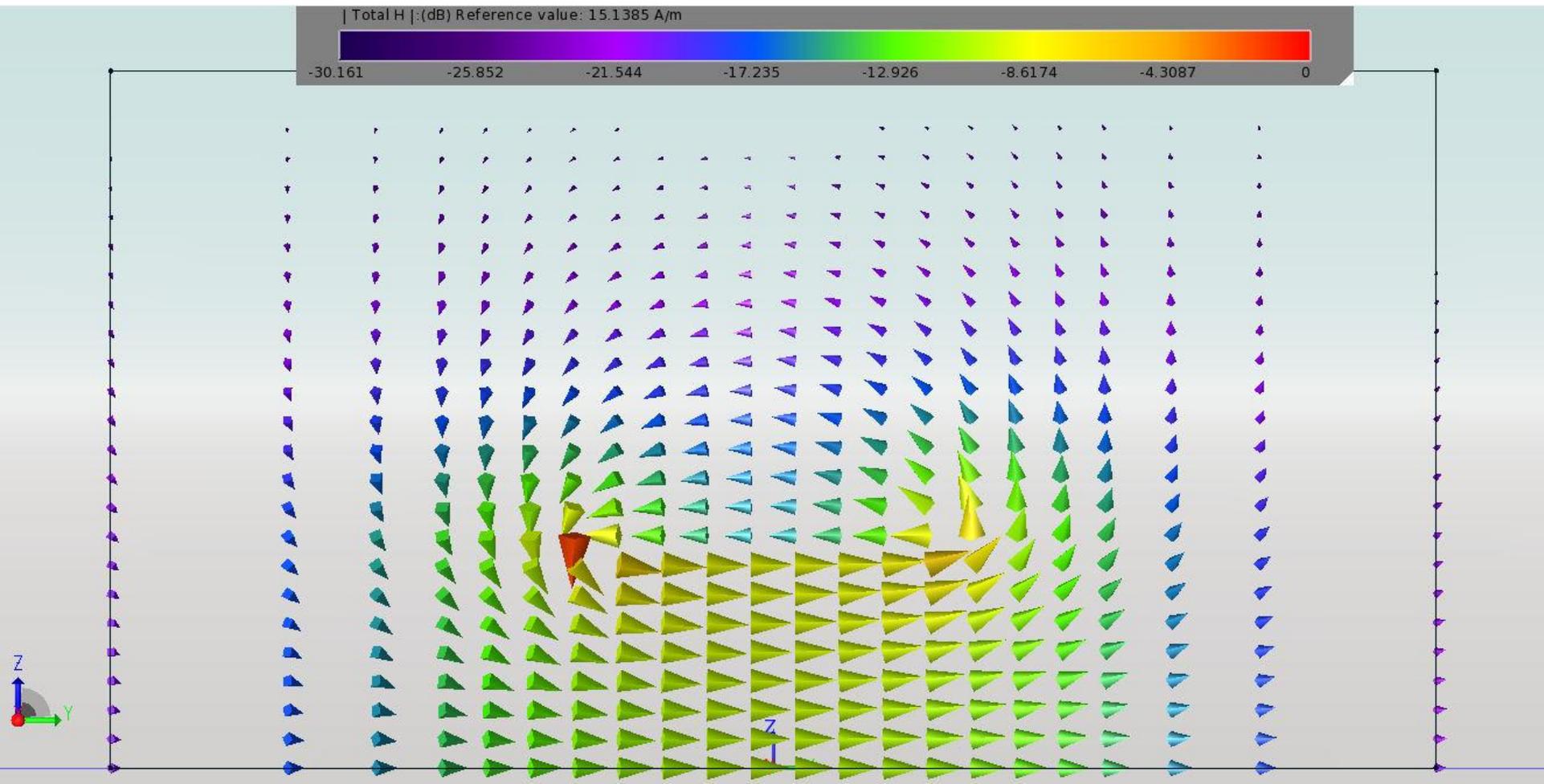


Implementare cu linii microstrip

- Linie quasi TEM, EmPro

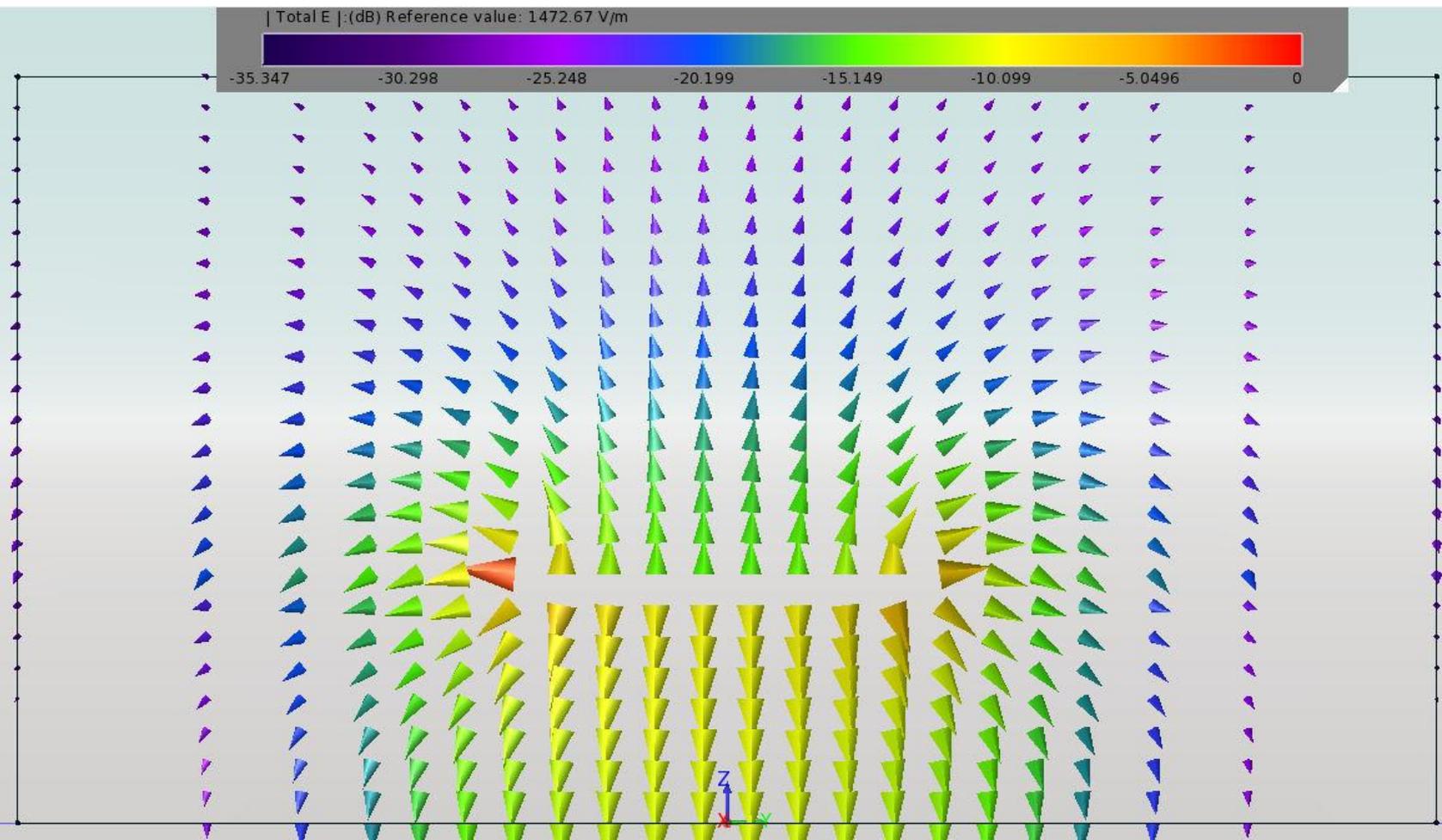


Implementare cu linii microstrip

- Linie quasi TEM, EmPro

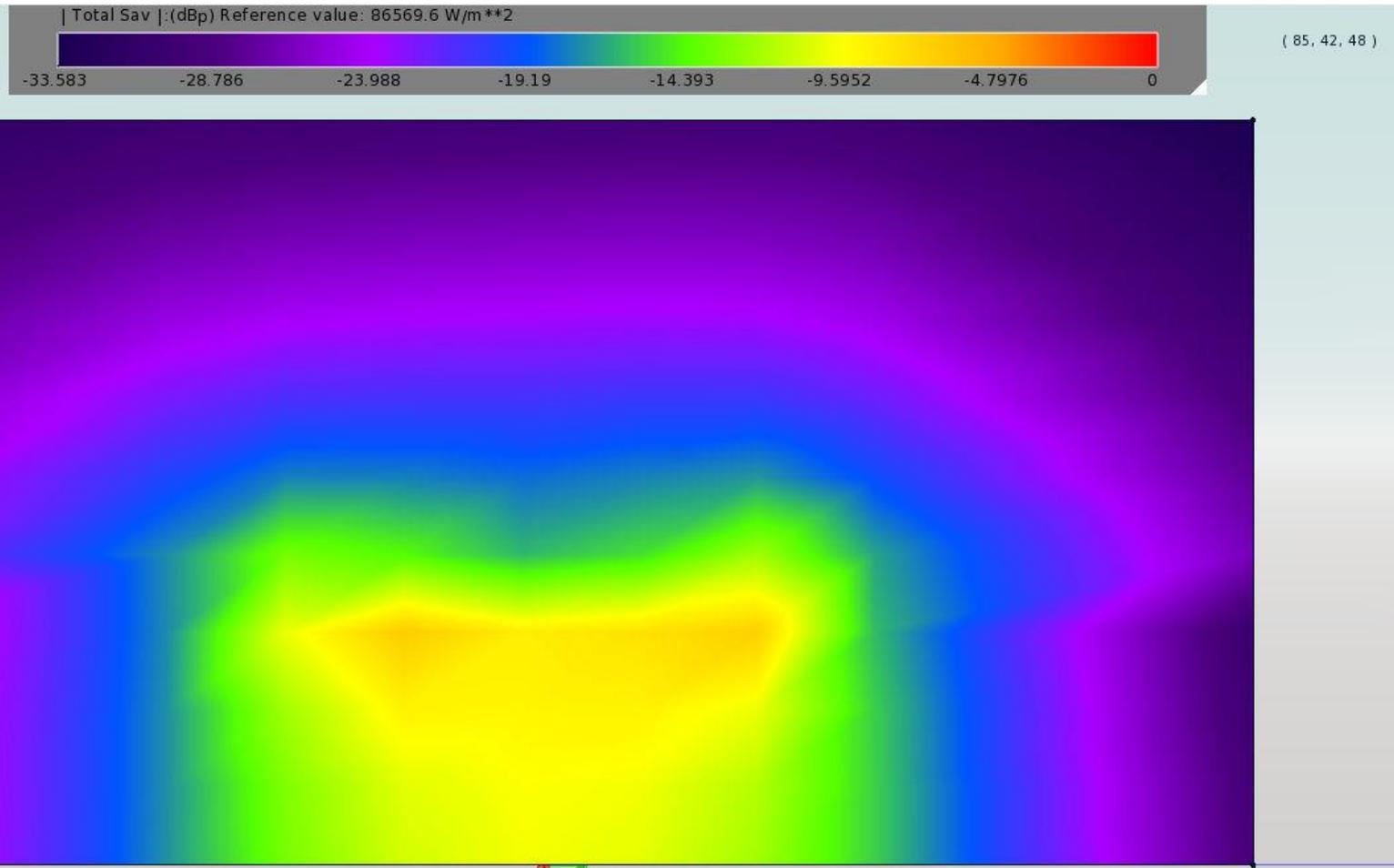

Implementare cu linii microstrip


- ~ Aproximativ TEM

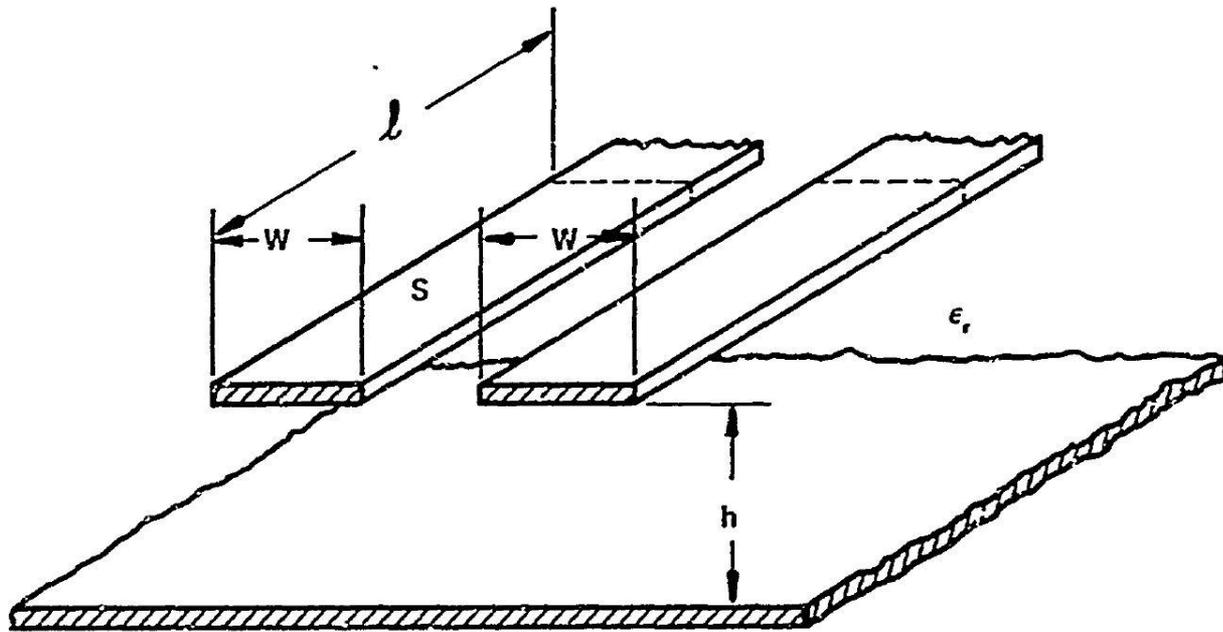


a) COUPLED STRIP GEOMETRY

Implementare cu linii microstrip

- ~ Aproximativ TEM

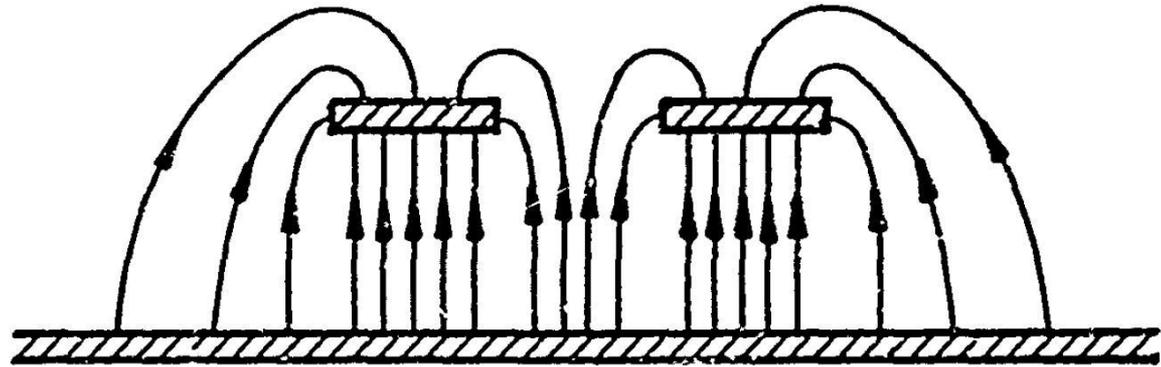

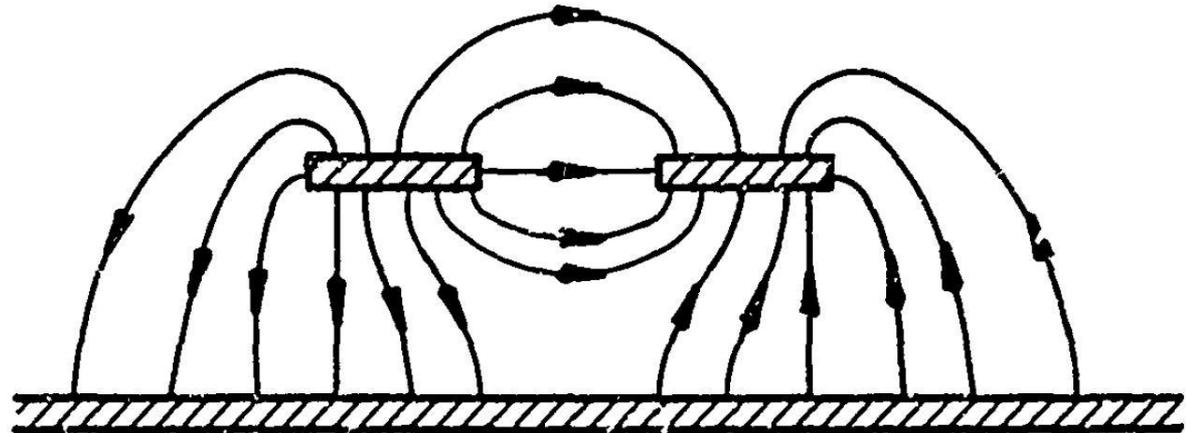
b) EVEN MODE ELECTRIC FIELD PATTERN (SCHEMATIC)



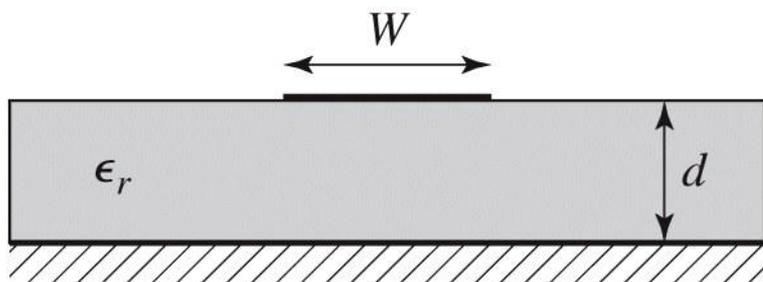
c) ODD MODE ELECTRIC FIELD PATTERN (SCHEMATIC)

Implementare cu linii microstrip

- Se echivaleaza linia cu o linie cu dielectric omogen echivalent



(a)

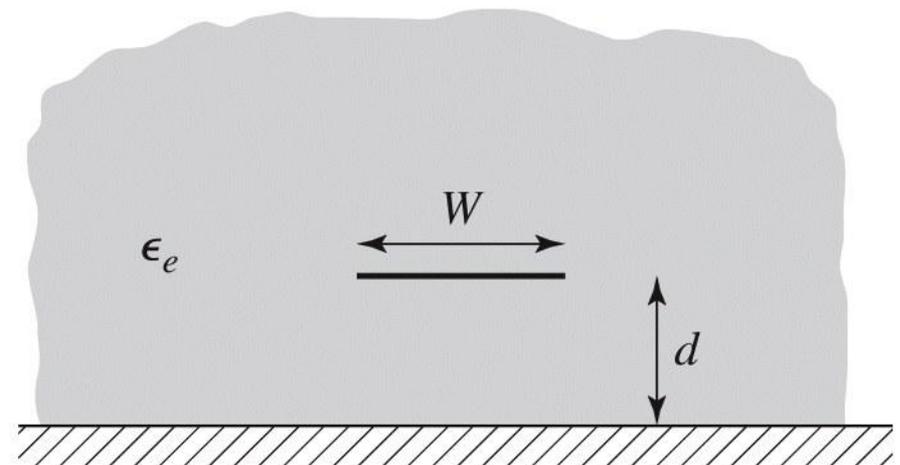

(b)

Calcul

■ Calcul empiric

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_e}},$$

$$\beta = k_0 \sqrt{\epsilon_e},$$

$$\epsilon_e = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + 12d/W}}.$$

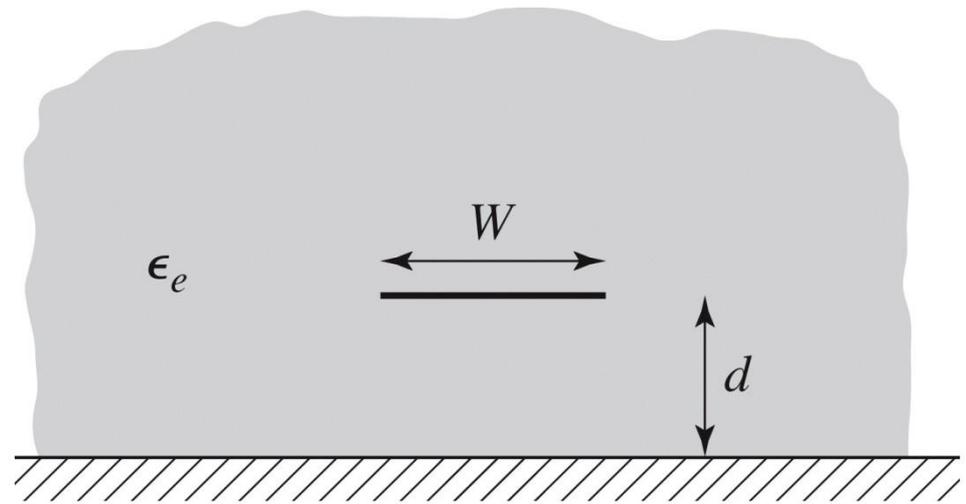


Figure 3.26b
© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

$$Z_0 = \begin{cases} \frac{60}{\sqrt{\epsilon_e}} \ln \left(\frac{8d}{W} + \frac{W}{4d} \right) & \text{for } W/d \leq 1 \\ \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_e} [W/d + 1.393 + 0.667 \ln (W/d + 1.444)]} & \text{for } W/d \geq 1. \end{cases}$$

Calcul

- Calcul empiric

$$A = \frac{Z_0}{60} \sqrt{\frac{\epsilon_r + 1}{2}} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \left(0.23 + \frac{0.11}{\epsilon_r} \right)$$

$$B = \frac{377\pi}{2Z_0\sqrt{\epsilon_r}}$$


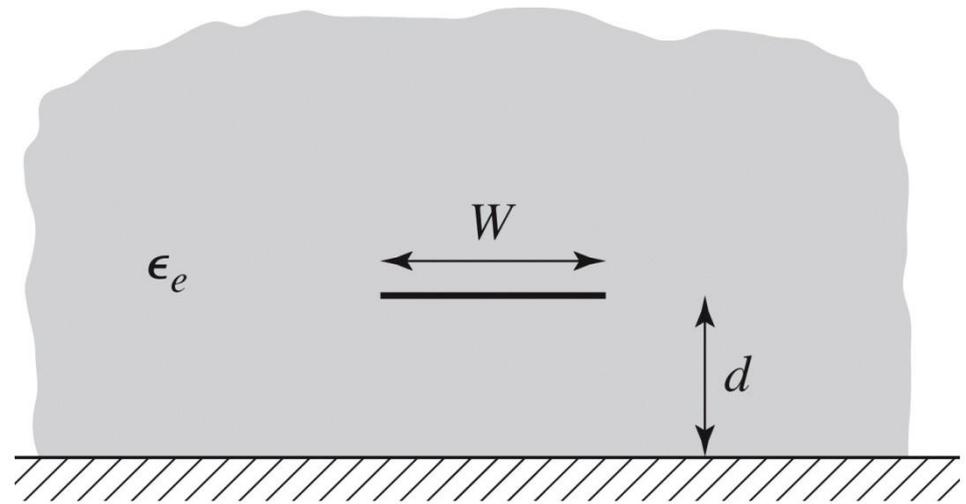


Figure 3.26b
© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

$$\frac{W}{d} = \begin{cases} \frac{8e^A}{e^{2A} - 2} & \text{for } W/d < 2 \\ \frac{2}{\pi} \left[B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\epsilon_r - 1}{2\epsilon_r} \left\{ \ln(B - 1) + 0.39 - \frac{0.61}{\epsilon_r} \right\} \right] & \text{for } W/d > 2, \end{cases}$$

Impedanta caracteristica

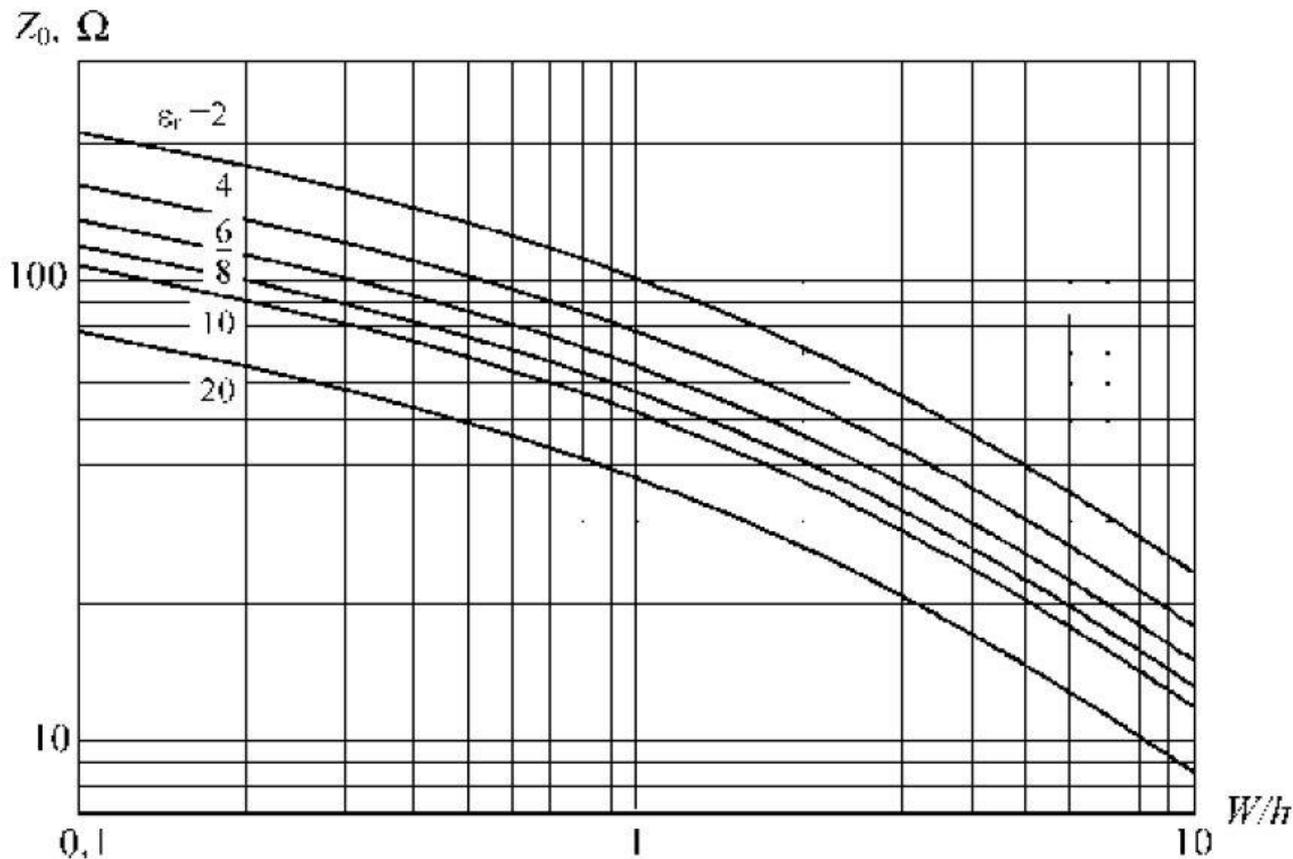- Pentru **impedante mari** e nevoie de **latimi mici** ale traseelor
- Pentru **impedante mici** e nevoie de **latimi mari** ale traseelor



$$k_0 = \frac{2\pi f}{c}$$
$$\beta l = \sqrt{\epsilon_e} k_0 l,$$

Microstrip standardizare

- Standardizare
 - dimensiuni in **mil**
 - 1 mil = 10^{-3} inch
 - 1 inch = 2.54 cm
- Inaltimea conductoarelor
 - in functie de greutatea cuprului
 - uncii / picioare pătrate (oz/ft²)
 - 10z=28.35g și 1ft=30.48cm

Greutatea cuprului depus		Grosimea stratului	
oz/ft ²	g/ft ²	inch	mm
0.5	14.175	0.0007	0.0178
1.0	28.35	0.0014	0.0356
2.0	56.7	0.0028	0.0712

Microstrip standardizare

- Tipic inaltimea straturilor de dielectric de asemenea standardizat in mil

Standard Thickness

RO4003C:

0.008" (0.203mm), 0.012 (0.305mm), 0.016" (0.406mm),
0.020" (0.508mm)

0.032" (0.813mm), 0.060" (1.524mm)

RO4350B:

*0.004" (0.101mm), 0.0066" (0.168mm) 0.010" (0.254mm),
0.0133 (0.338mm), 0.0166 (0.422mm), 0.020" (0.508mm)


0.030" (0.762mm), 0.060" (1.524mm)

Microstrip, materiale substrat

Material	Constanta dielectrică relativă	Factorul de pierderi dielectrice	Conductivitate termică	Coefficient linear de expansiune	Coefficient de temperatură a lui ϵ_r
Material	-	-	W/cm/K	ppm/K	ppm/K
Al ₂ O ₃ (99.5%)	9.8	0.0001	0.37	6.3	+136
Al ₂ O ₃ (96%)	9.4	0.001	0.35	6.4	-
Safir	9.4;11.6	0.0001	0.42	6.0	+110-+140
Sticlă quartz	3.78	0.0001	0.017	0.55	+13
Sticlă Corning 7059	5.75	0.0036	0.012	4.6	-
BeO Ceramic (98%)	6.3	0.006	2.1	6.1	+107
TiO ₂	85	0.004	0.05	7.5	-575
Tetratitanat de Ba (BaTi ₄ O ₉)	37	0.0005	0.02	9.4	-26
Zirconat	20-40	0.002	-	5.0	-130-+100
GaAs	12.9	0.002	0.46	5.7	-
Si	11.9	0.015	1.45	4.2	-
Ferită	9-16	0.001	-	-	-

ADS linecalc

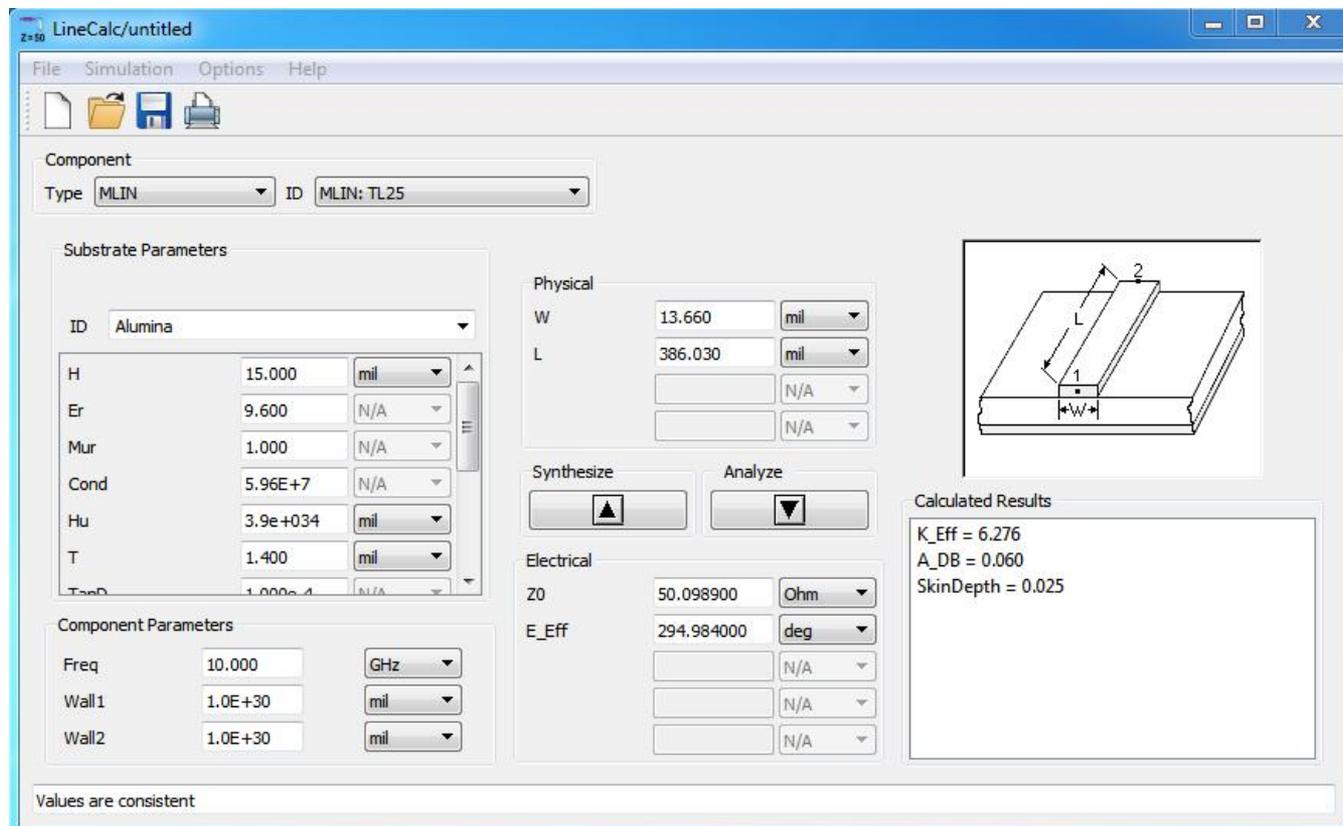- In scheme:
 - >Tools>LineCalc>Start
 - Pentru linii Microstrip >Tools>LineCalc>Send to Linecalc



ADS linecalc

- 1. Definire (receptie din schema) substrat
- 2. Introducere frecventa
- 3. Introducere date de intrare
 - Analiza: $W, L \rightarrow Z_0, E$ sau $Z_e, Z_0, E / \text{la } f$ [GHz]
 - Sinteza: $Z_0, E \rightarrow W, L / \text{la } f$ [GHz]

The screenshot shows the ADS LineCalc software interface. The window title is "LineCalc/untitled". The menu bar includes "File", "Simulation", "Options", and "Help". The "Component" section shows "Type: MLIN" and "ID: MLIN: TL25".

The "Substrate Parameters" section is circled in red and labeled "1". It includes a table with the following data:

ID	Aluminum		
H	15.000	mil	
Er	9.600	N/A	
Mur	1.000	N/A	
Cond	5.96E+7	N/A	
Hu	3.9e+034	mil	
T	1.400	mil	
Ts	1.000e-1		

The "Physical" section is circled in red and labeled "3". It includes a table with the following data:

W	13.660	mil
L	386.030	mil
		N/A
		N/A

The "Component Parameters" section is circled in red and labeled "2". It includes a table with the following data:

Parameter	Value	Unit
Freq	10.000	GHz
Wall1	1.0E+30	mil
Wall2	1.0E+30	mil


The "Calculated Results" section shows the following values:

- K_Eff = 6.276
- A_DB = 0.060
- SkinDepth = 0.025

A diagram of a microstrip line is shown on the right, with dimensions W, L, and H labeled. The diagram is also circled in red and labeled "3".


ADS linecalc

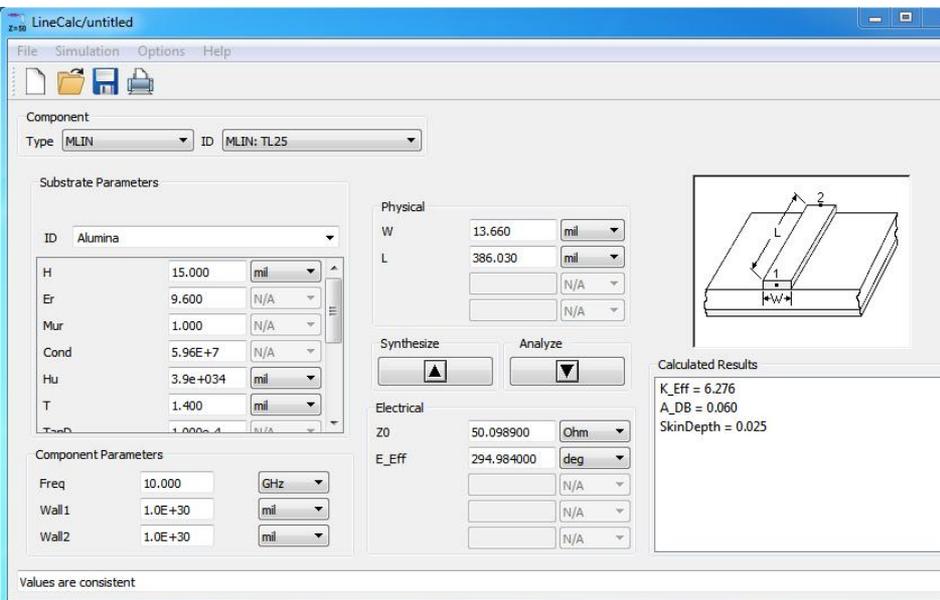- Se poate utiliza pentru:
 - linii microstrip MLIN: $W, L \Leftrightarrow Z_0, E$
 - linii cuplate microstrip MCLIN: $W, L \Leftrightarrow Z_e, Z_0, E$



The screenshot shows the ADS LineCalc interface for a single microstrip line (MLIN). The component type is set to MLIN with ID MLIN: TL25. The substrate is Alumina. The physical parameters are W = 13.660 mil and L = 386.030 mil. The calculated results are K_Eff = 6.276, A_DB = 0.060, and SkinDepth = 0.025. The electrical parameters are Z_0 = 50.098900 Ohm and E_Eff = 294.984000 deg. The component parameters are Freq = 10.000 GHz, Wall1 = 1.0E+30 mil, and Wall2 = 1.0E+30 mil. A diagram of a single microstrip line is shown on the right.

Parameter	Value	Unit
W	13.660	mil
L	386.030	mil
H	15.000	mil
Er	9.600	N/A
Mur	1.000	N/A
Cond	5.96E+7	N/A
Hu	3.9e+034	mil
T	1.400	mil
Z ₀	50.098900	Ohm
E _{Eff}	294.984000	deg
K _{Eff}	6.276	
A _{DB}	0.060	
SkinDepth	0.025	

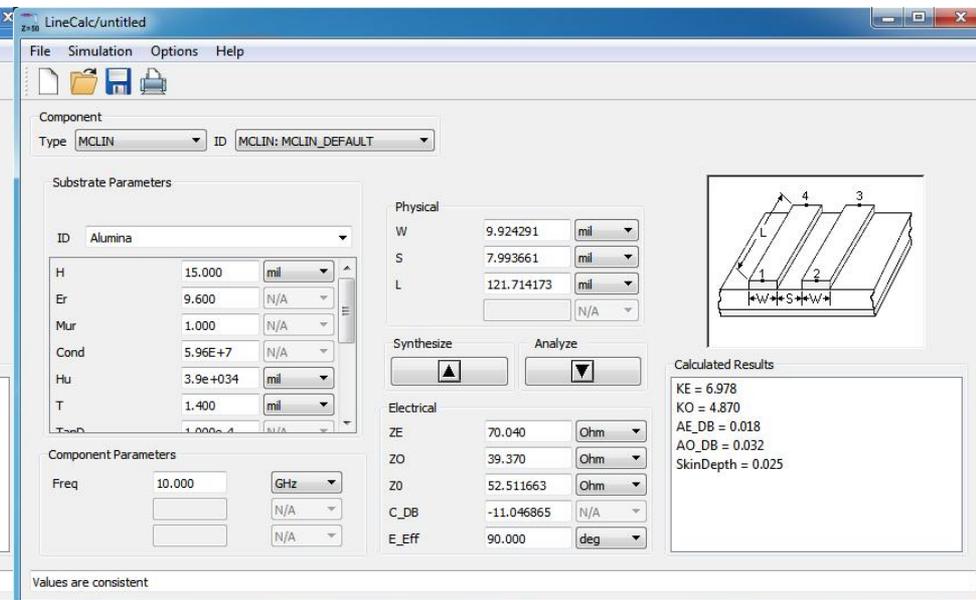

The screenshot shows the ADS LineCalc interface for a coupled microstrip line (MCLIN). The component type is set to MCLIN with ID MCLIN: MCLIN_DEFAULT. The substrate is Alumina. The physical parameters are W = 9.924291 mil, S = 7.993661 mil, and L = 121.714173 mil. The calculated results are KE = 6.978, KO = 4.870, AE_DB = 0.018, AO_DB = 0.032, and SkinDepth = 0.025. The electrical parameters are Z_e = 70.040 Ohm, Z₀ = 39.370 Ohm, and E_{Eff} = 90.000 deg. The component parameters are Freq = 10.000 GHz, C_DB = -11.046865 N/A, and E_Eff = 90.000 deg. A diagram of a coupled microstrip line is shown on the right.

Parameter	Value	Unit
W	9.924291	mil
S	7.993661	mil
L	121.714173	mil
H	15.000	mil
Er	9.600	N/A
Mur	1.000	N/A
Cond	5.96E+7	N/A
Hu	3.9e+034	mil
T	1.400	mil
Z _e	70.040	Ohm
Z ₀	39.370	Ohm
E _{Eff}	90.000	deg
KE	6.978	
KO	4.870	
AE _{DB}	0.018	
AO _{DB}	0.032	
SkinDepth	0.025	

ADS linecalc

LineCalc/untitled

File Simulation Options Help

Component
Type: MCLIN ID: MCLIN: MCLIN_DEFAULT

Substrate Parameters

Parameter	Value	Unit
ID	Alumina	
H	15.000	mil
Er	9.600	N/A
Mur	1.000	N/A
Cond	5.96E+7	N/A
Hu	3.9e+034	mil
T	1.400	mil
TanD	1.000e-4	N/A


Physical

W	9.924291	mil
S	7.993661	mil
L	121.714173	mil
		N/A

Synthesize Analyze

Electrical

ZE	70.040	Ohm
ZO	39.370	Ohm
Z0	52.511663	Ohm
C_DB	-11.046865	N/A
E_Eff	90.000	deg

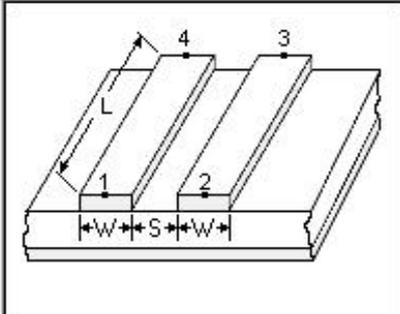

Calculated Results

KE = 6.978
KO = 4.870
AE_DB = 0.018
AO_DB = 0.032
SkinDepth = 0.025

Values are consistent


Linii de transmisie

- <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- linii de transmisie Rogers
 - relatii dependente de
 - t , inaltimea metalizarilor
 - f , frecventa
 - relatii pentru
 - microstrip
 - strip
 - linii cuplate



Polarizare

- <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- note de aplicatii importante Agilent
 - decuplarea circuit de semnal/circuit de polarizare
 - detalii de implementare a circuitelor de polarizare pentru tranzistoarele cu microunde
- Appcad contine instrumente pentru calculul schemelor de polarizare



Polarizare

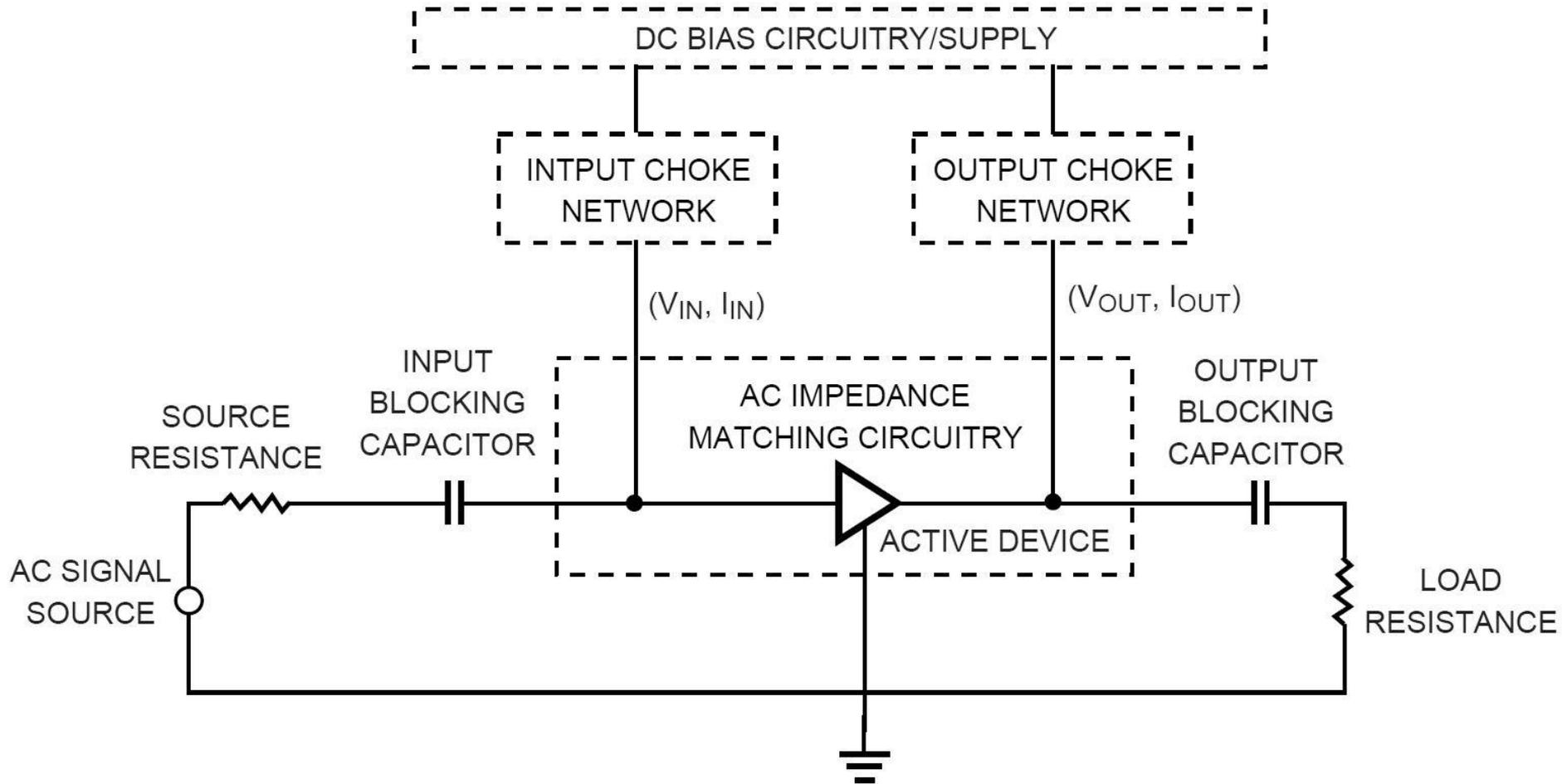


Polarizare, soc tipic

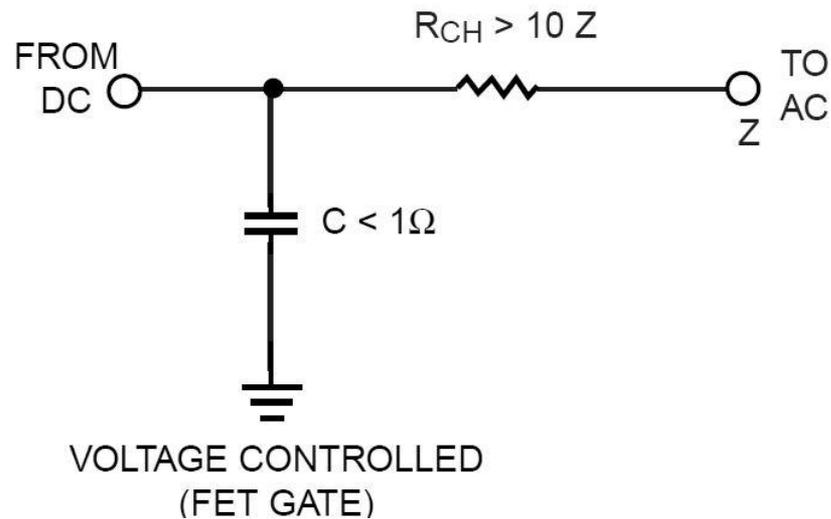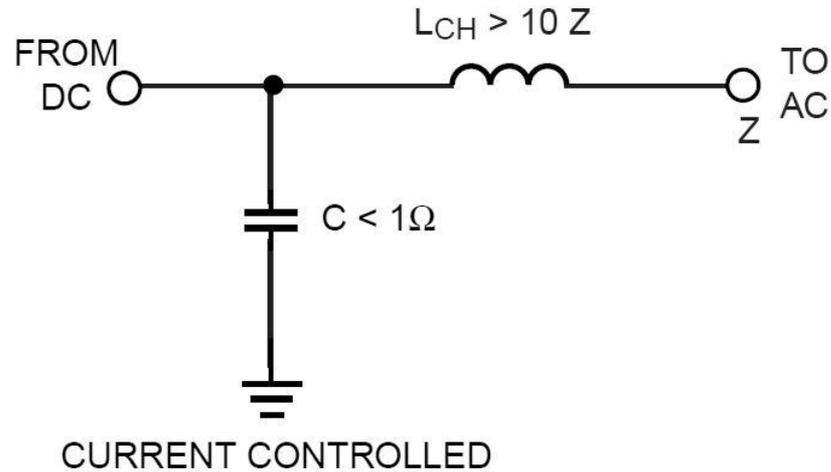

Polarizare, scheme/valori tipice

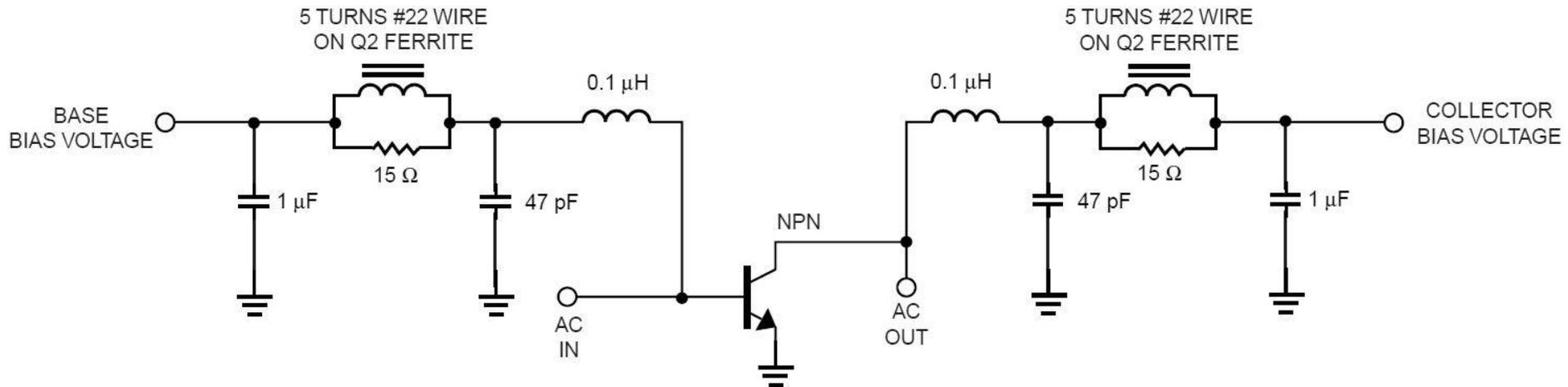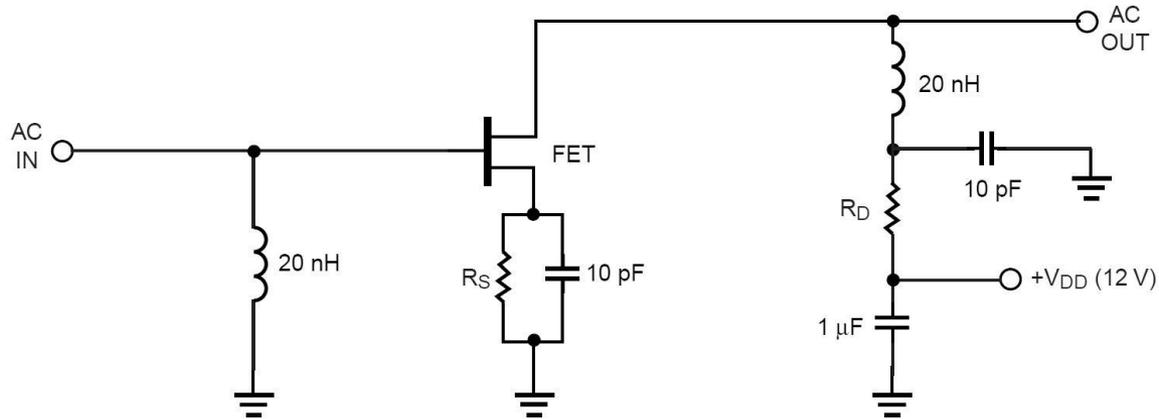


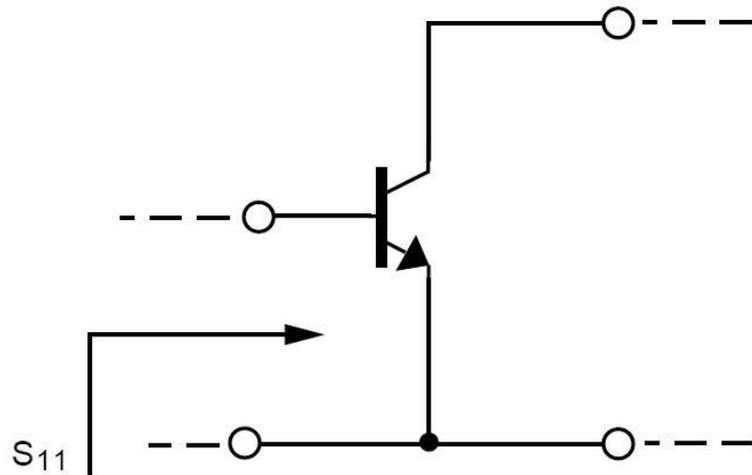Polarizare, problema elementelor conectate in E/S



$$S_{11} \text{ (AT 4 GHz)} = 0.52 \angle 154^\circ$$

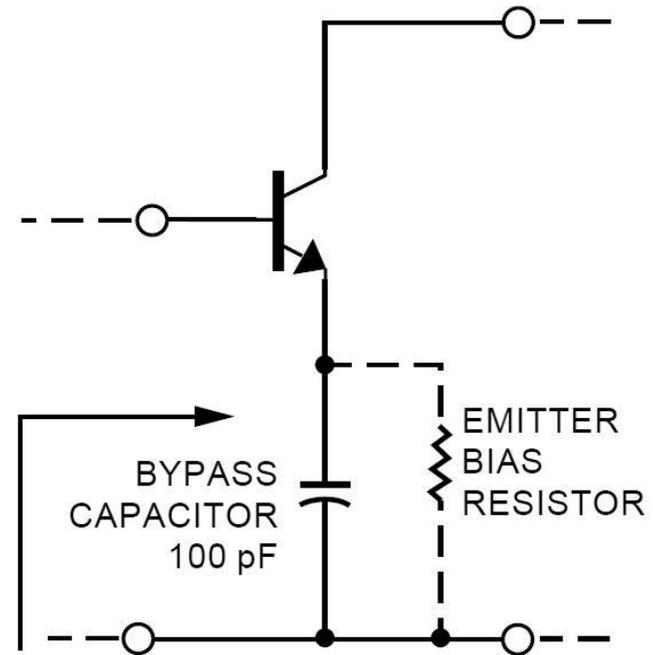
$$S_{11} \text{ (AT 0.1 GHz)} = 0.901 \angle -14.9^\circ$$




$$S'_{11} \text{ (AT 4 GHz)} = 0.52 \angle 154^\circ \text{ UNCHANGED AT 4 GHz}$$

$$S'_{11} \text{ (AT 0.1 GHz)} = 1.066 \angle -8.5^\circ \quad |S_{11}| > 1 \text{ AT 0.1GHz}$$


Polarizare TB scheme de polarizare

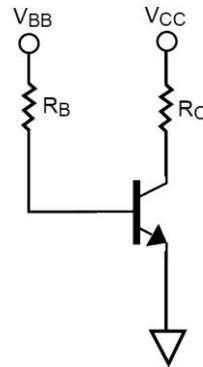

NON-STABILIZED

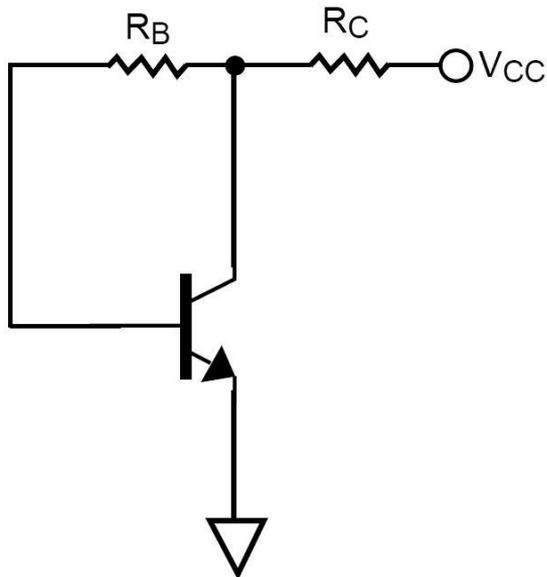


VOLTAGE FEEDBACK

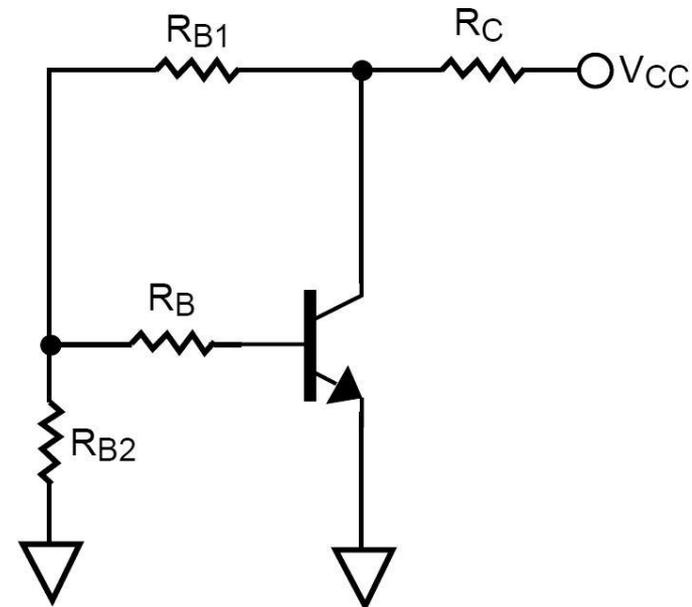


VOLTAGE FEEDBACK AND CONSTANT
BASE CURRENT SOURCE

Exemplu proiect

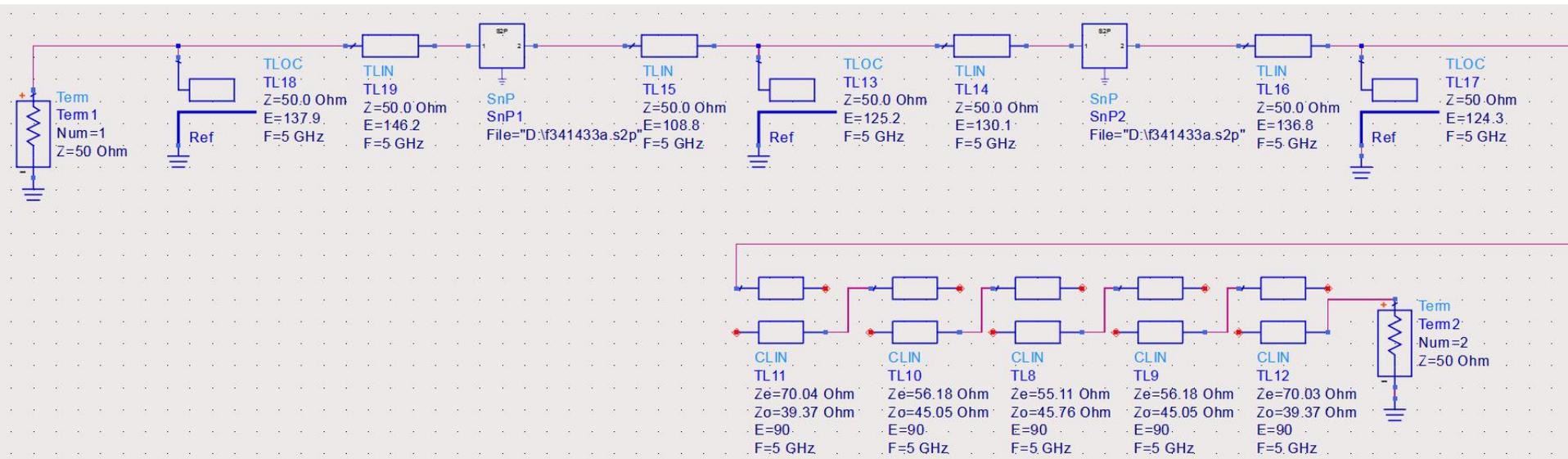
- Unirea celor doua scheme
 - C8 – amplificator
 - C9 – filtru




Rezultat (dezechilibrat)

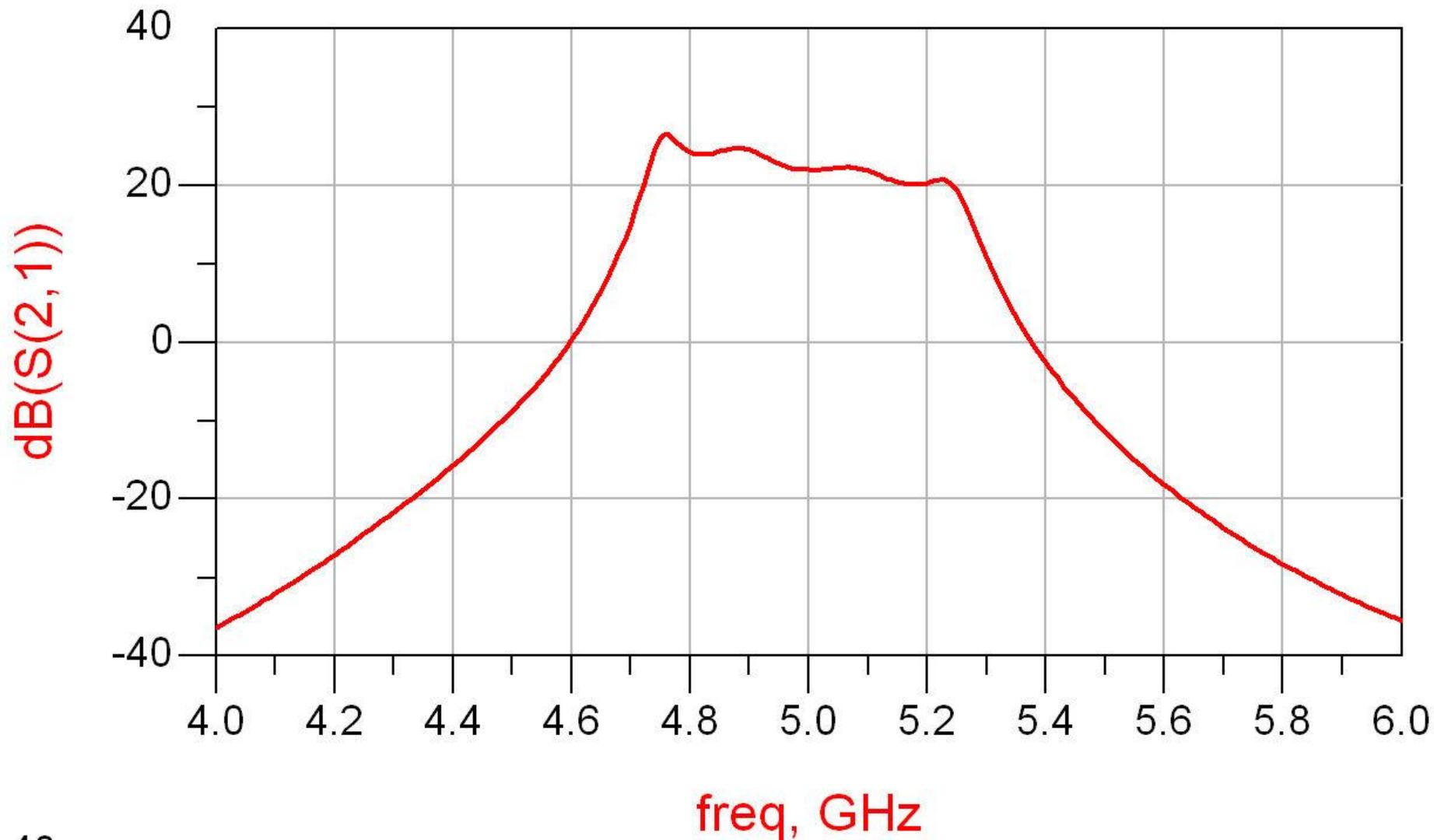

Rezultat (dezechilibrat)

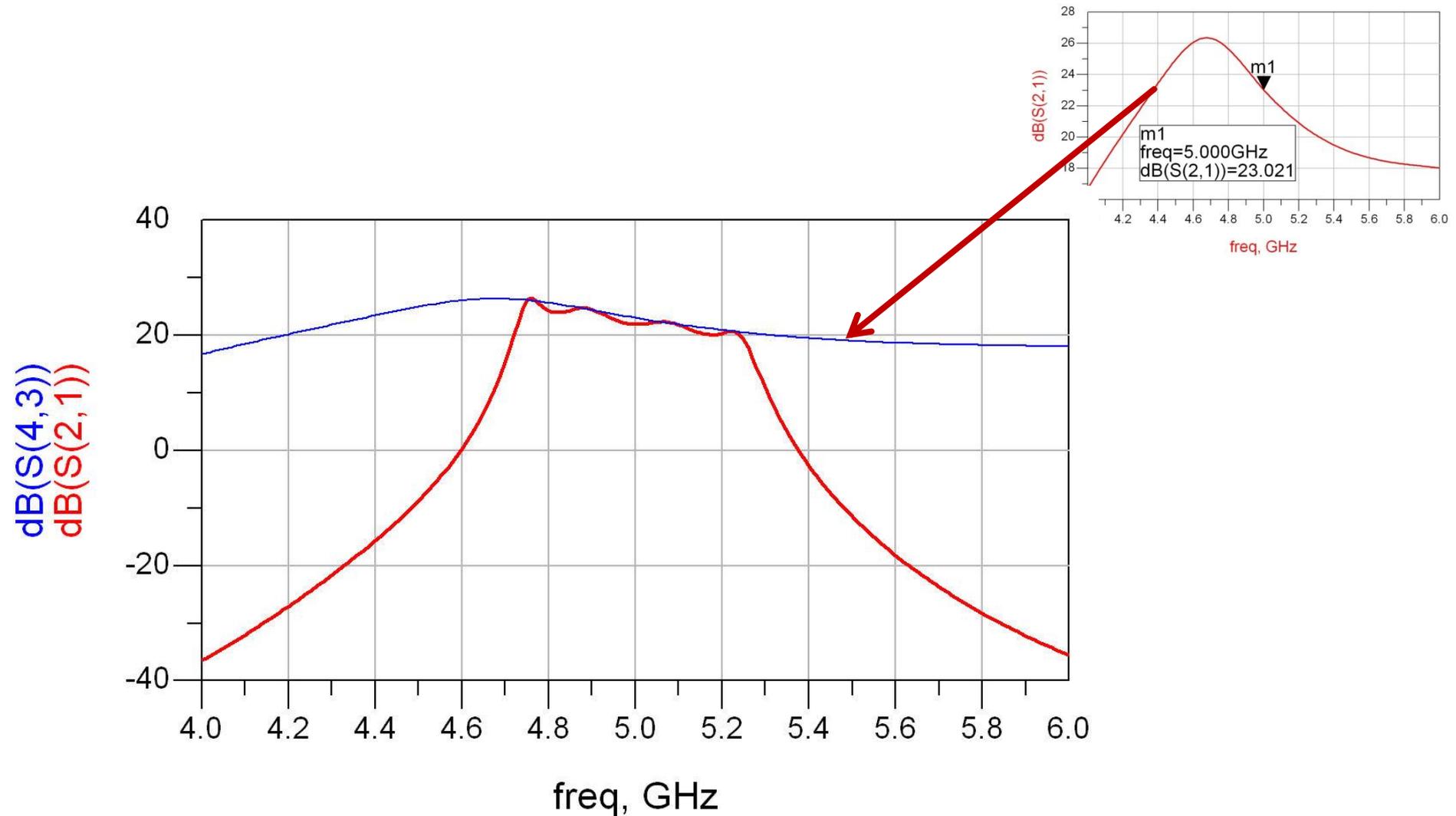


Rezultat (periodic in frecventa)

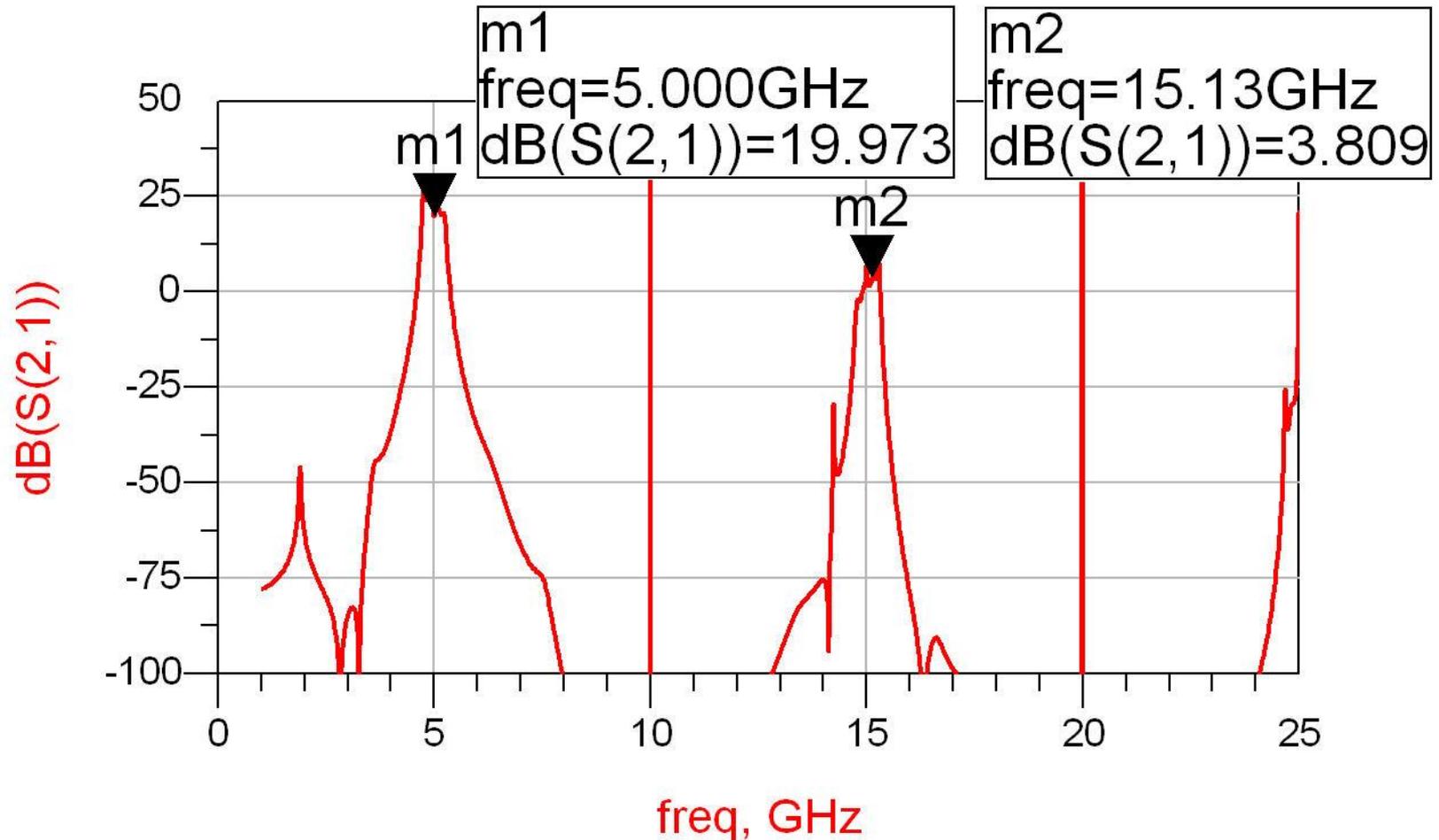


Reglaj -> echilibrare

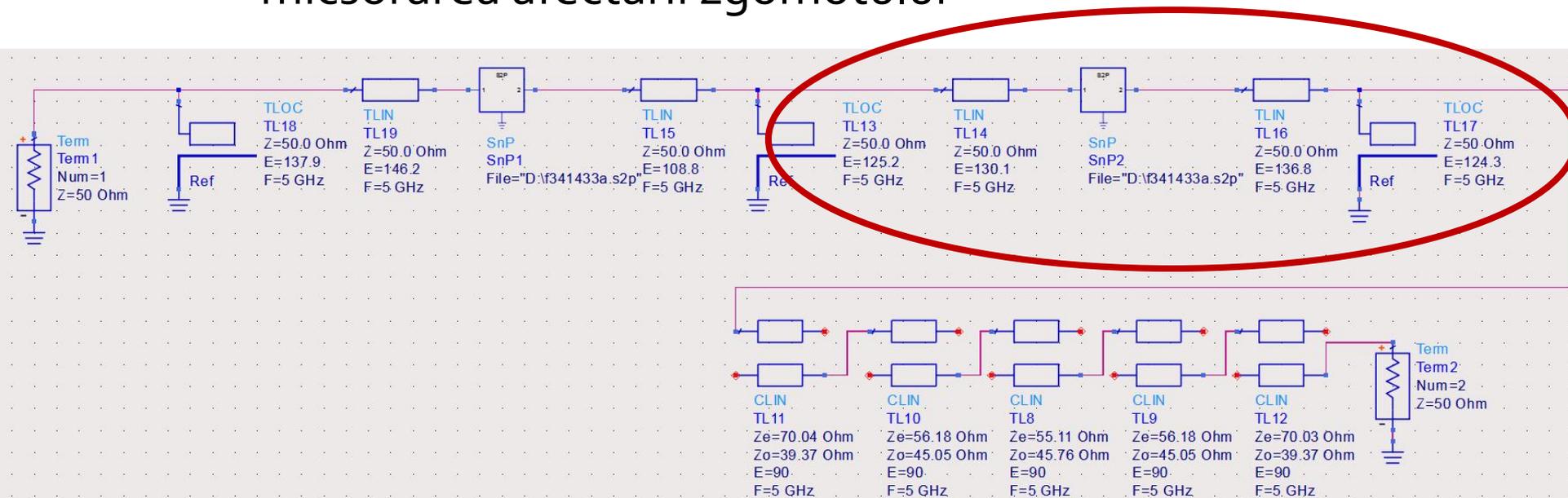
- scopul: echilibrarea caracteristicii amplificatorului (maxim la frecventa centrala)
 - se prefera reglarea lungimii liniilor de la iesirea amplificatorului
 - micșorarea afectarii zgomotului




Reglaj -> echilibrare, efect

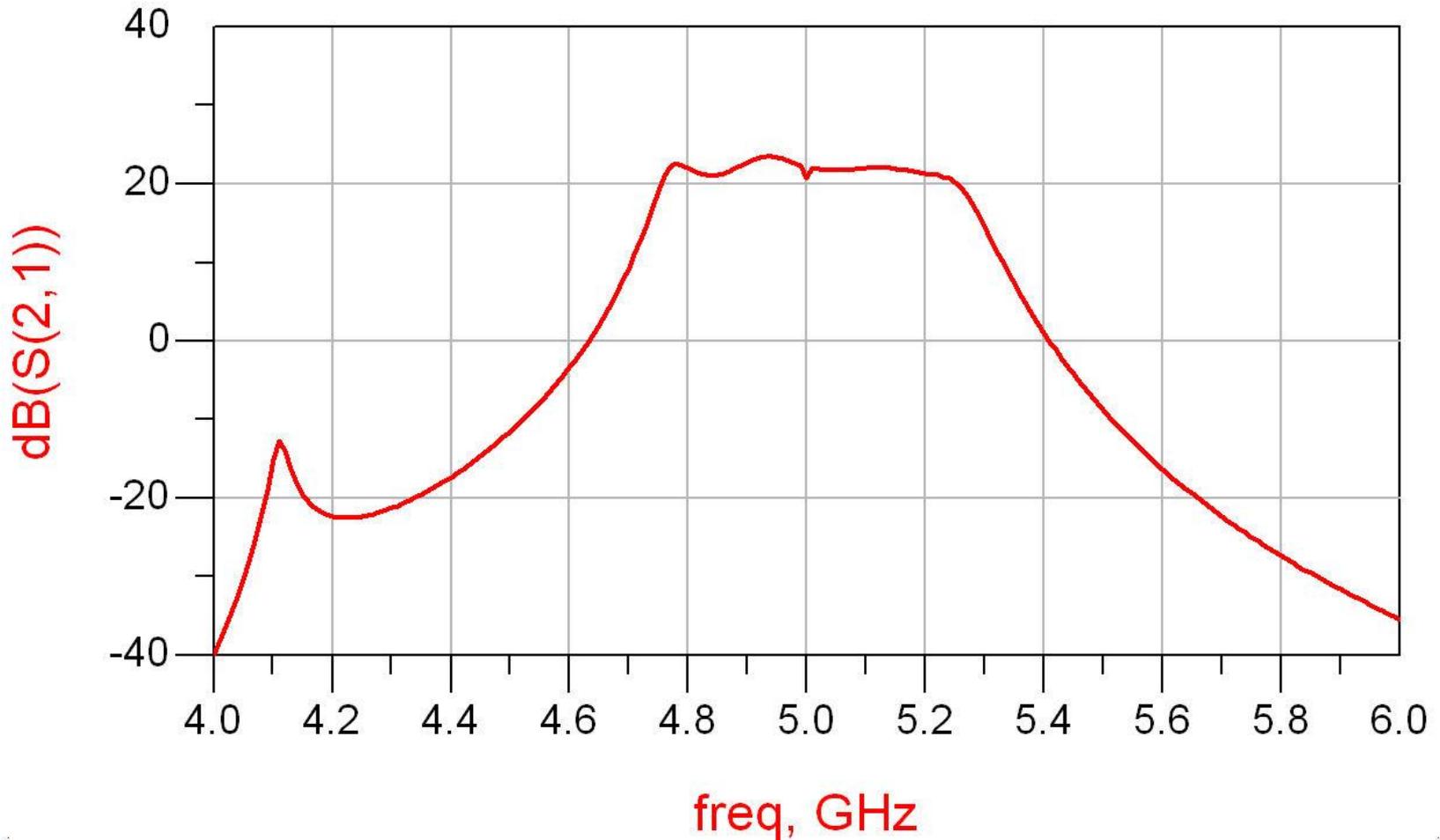

Amplificator, Filtru, Total

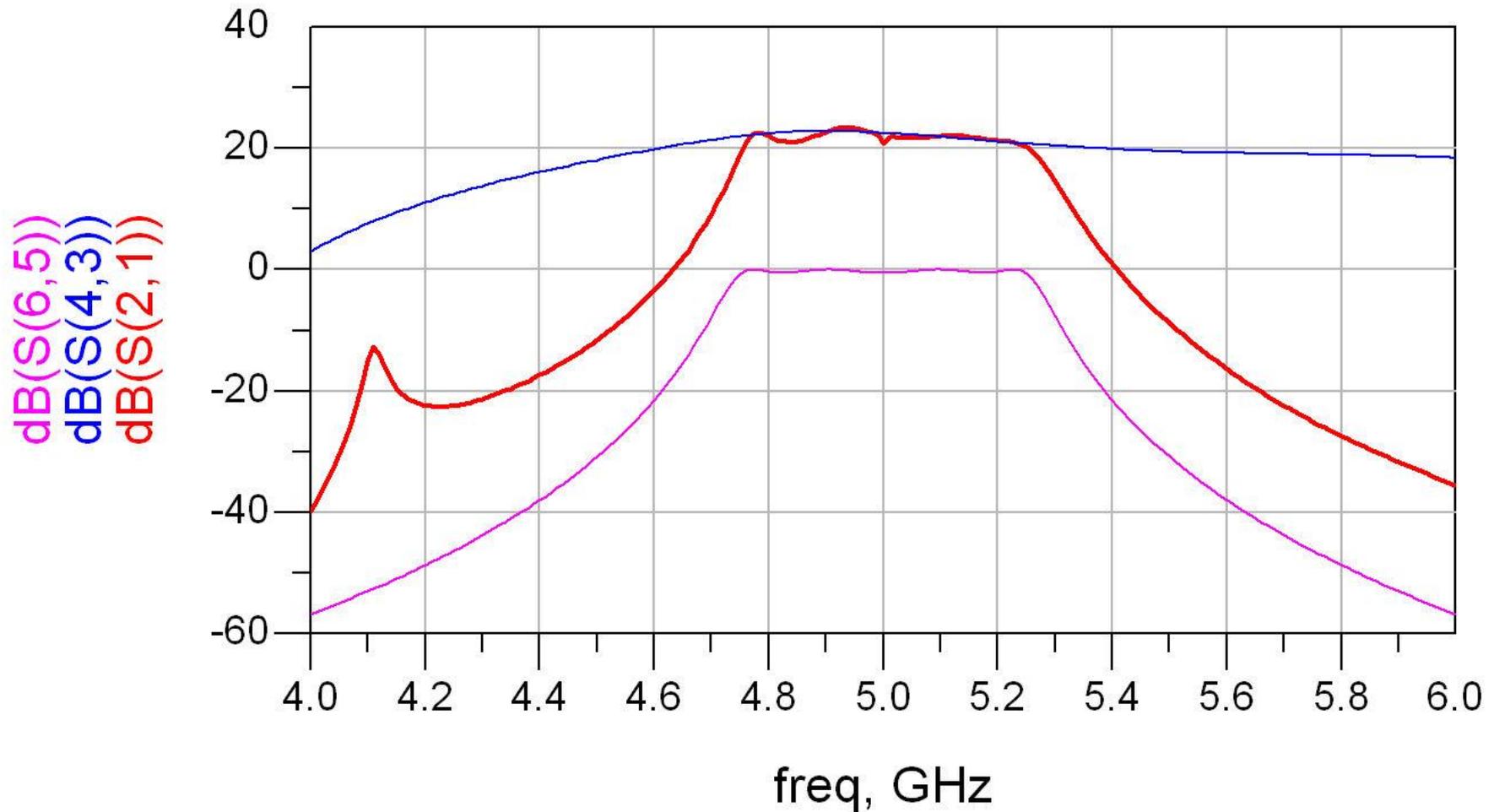


Implementare cu linii microstrip

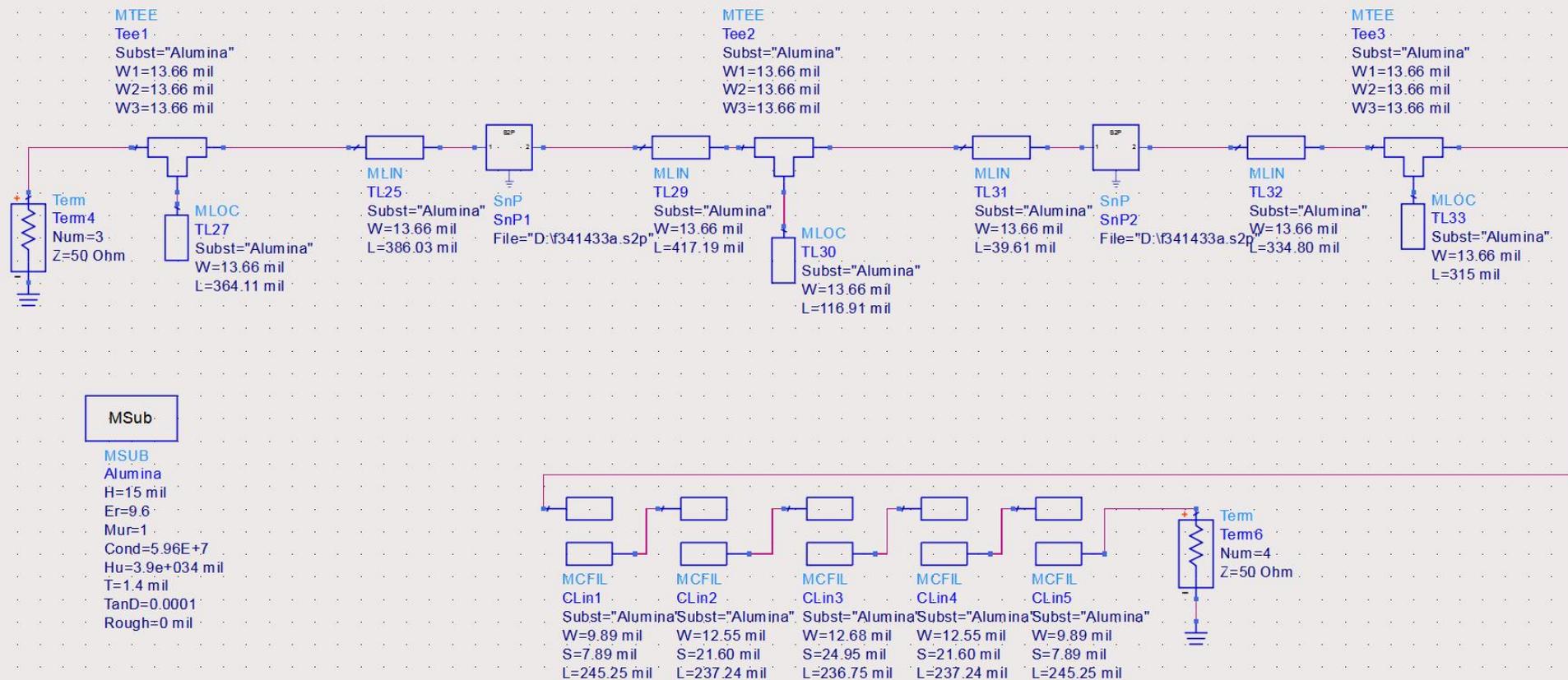

Implementare cu linii microstrip

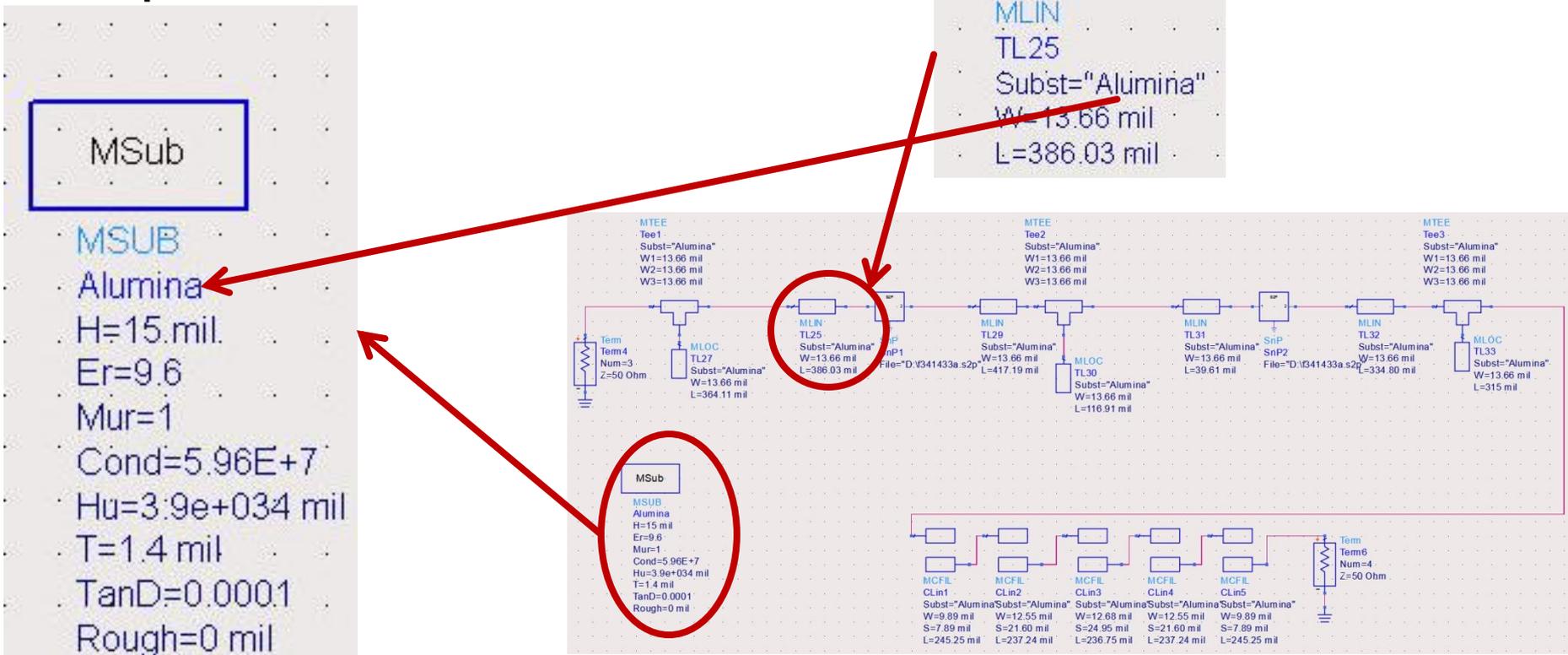- Se introduce modelul de substrat
- Liniile/liniile cuplate se calculeaza cu Linecalc pentru acelasi substrat





Implementare cu linii microstrip

- Se folosesc componente din paleta Transmission Lines – Microstrip
 - MSUB - substrat
 - MLIN – linie serie
 - MLOC – stub paralel in gol
 - MTEE – modelare conexiune cu stub in paralel
 - MCFIL – sectiune de filtru cu linii cuplate (alternativa mai precisa decat MCLIN – se tine cont de faptul ca doua sectiuni succesive sunt in fizic alaturate)

Implementare cu linii microstrip

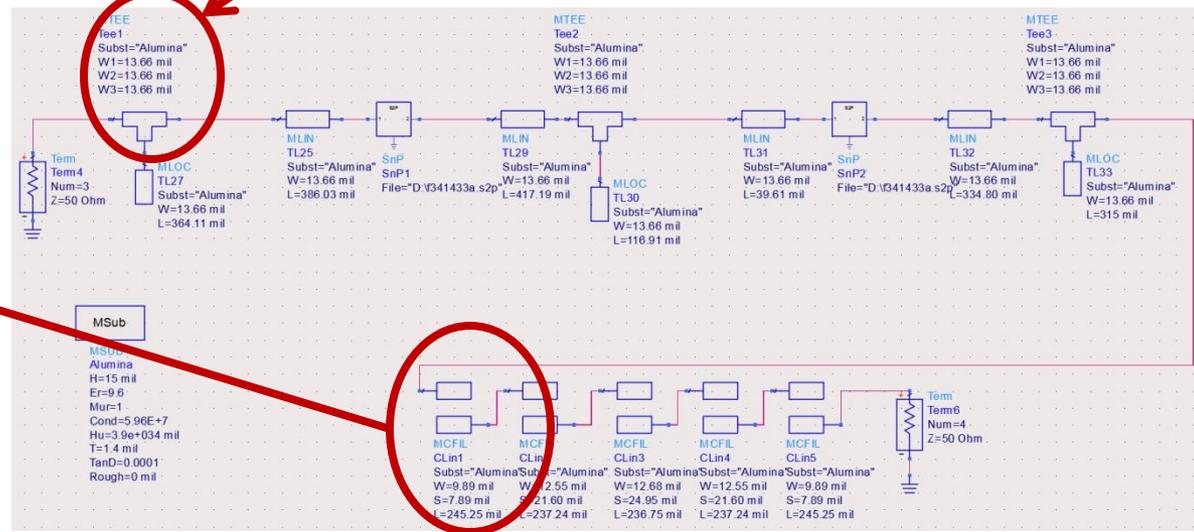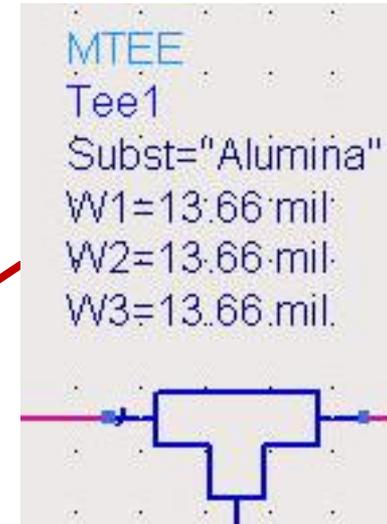
- E necesara atentie la completarea parametrilor pentru MTEE si MCFIL prin verificarea in schema a latimii liniilor conectate la fiecare terminal



Implementare cu linii microstrip


Rezultat

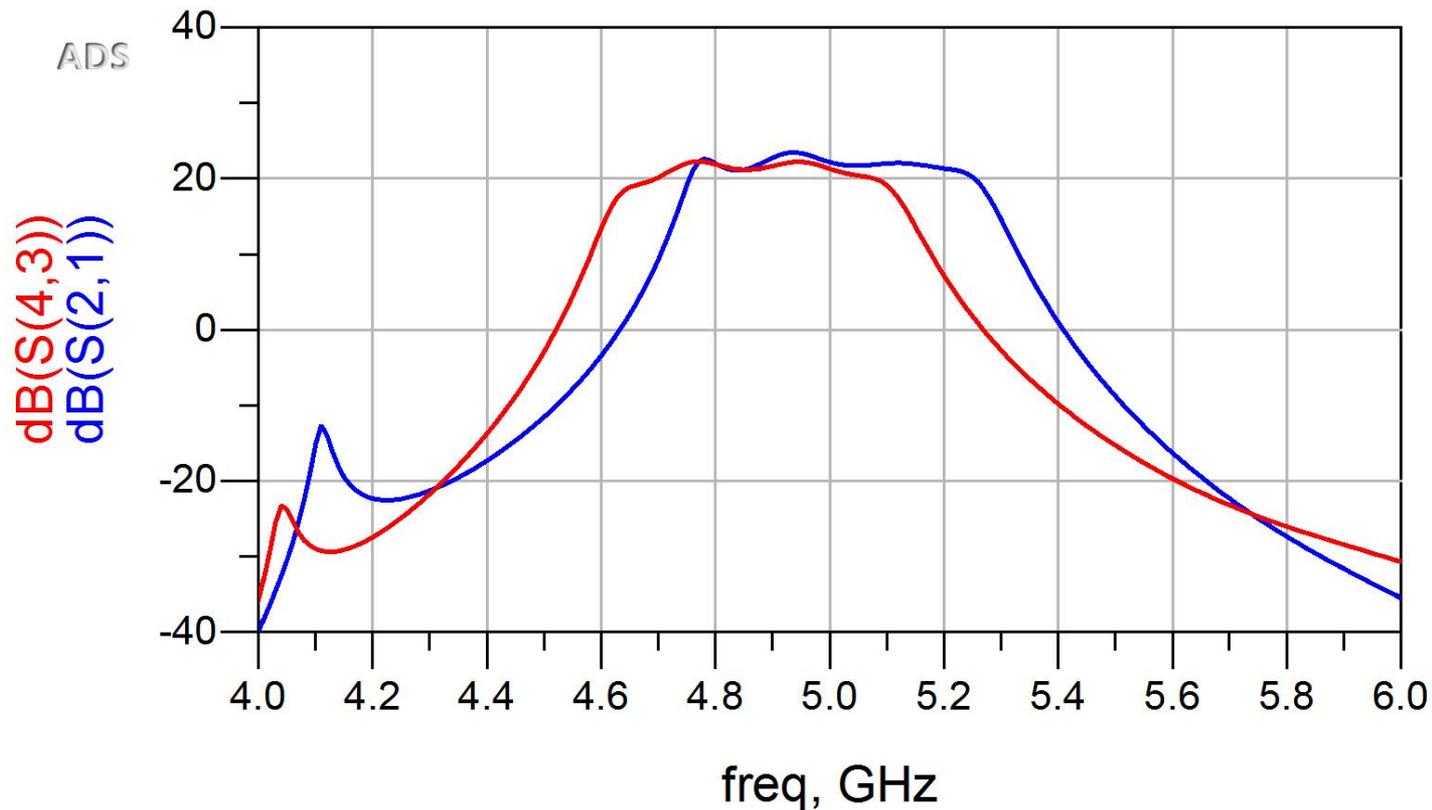- Se constata o deplasare a benzii obtinute (albastru) spre frecvente mai mici fata de modelele ideale (rosu)
 - datorat diferentei MCFIL / MCLIN




Introducere elemente de polarizare

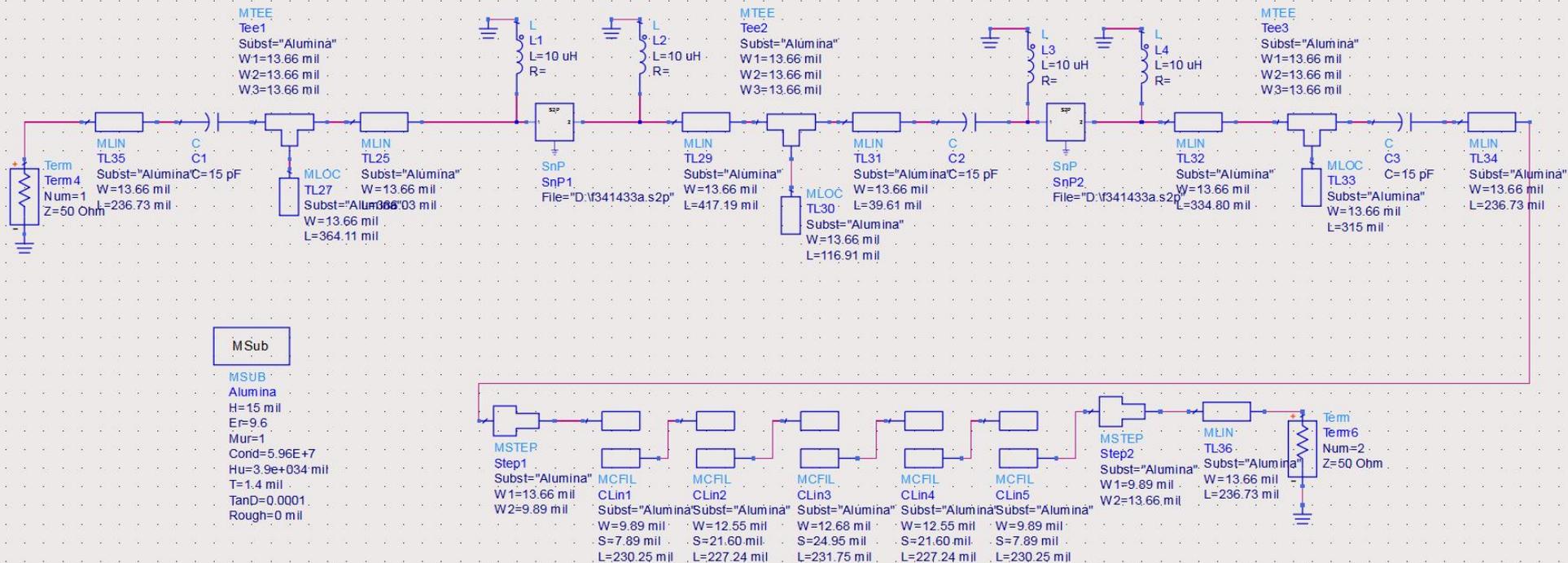
- Reglaj de lungimi la elementele filtrului pentru reglarea frecventelor in jurul $f_0 = 5\text{GHz}$
- Introducere L (soc RF) si C (decuplare)




Castig -> Reglaj/Optimizare

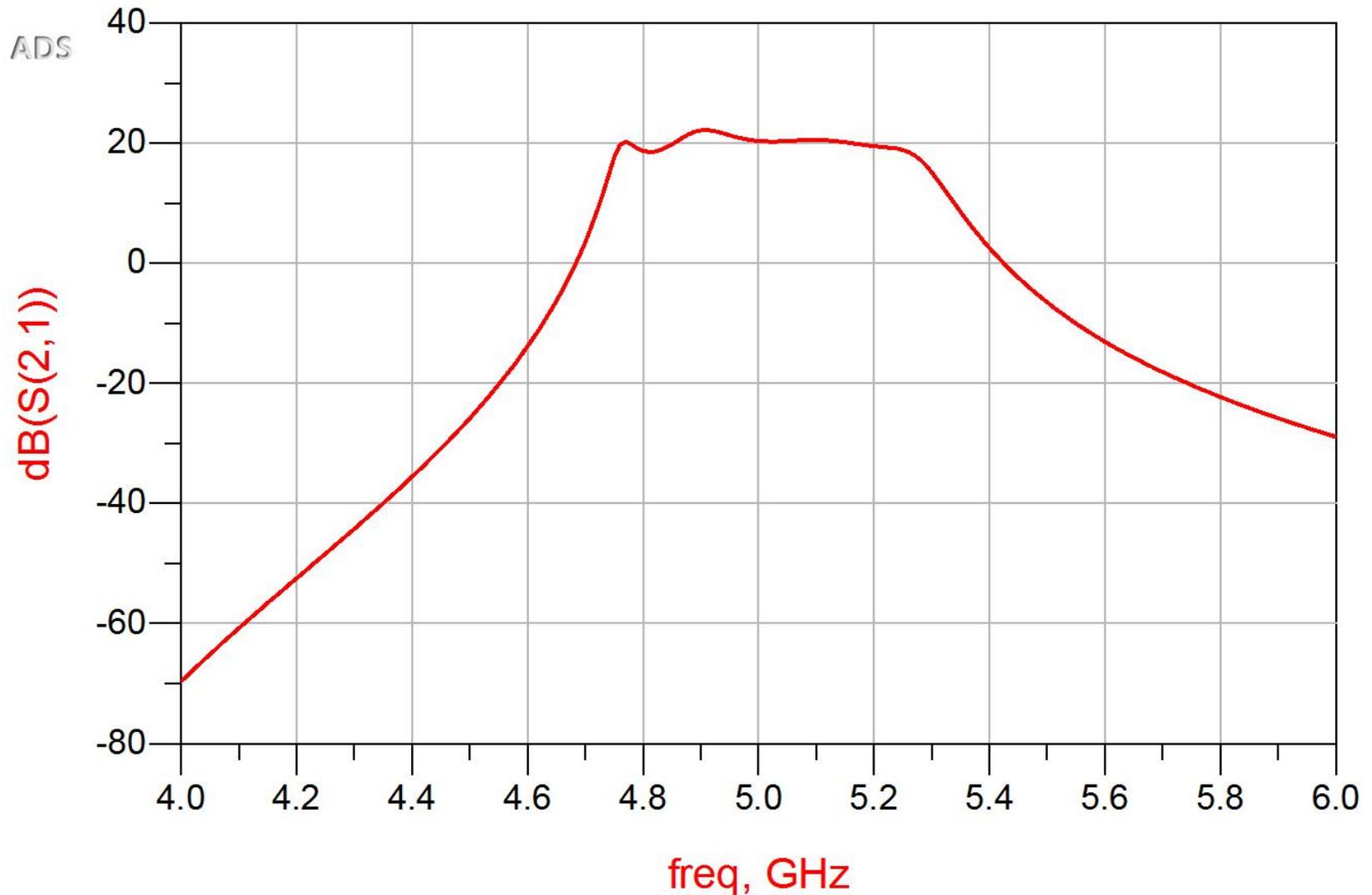




Rezultat final (Castig)

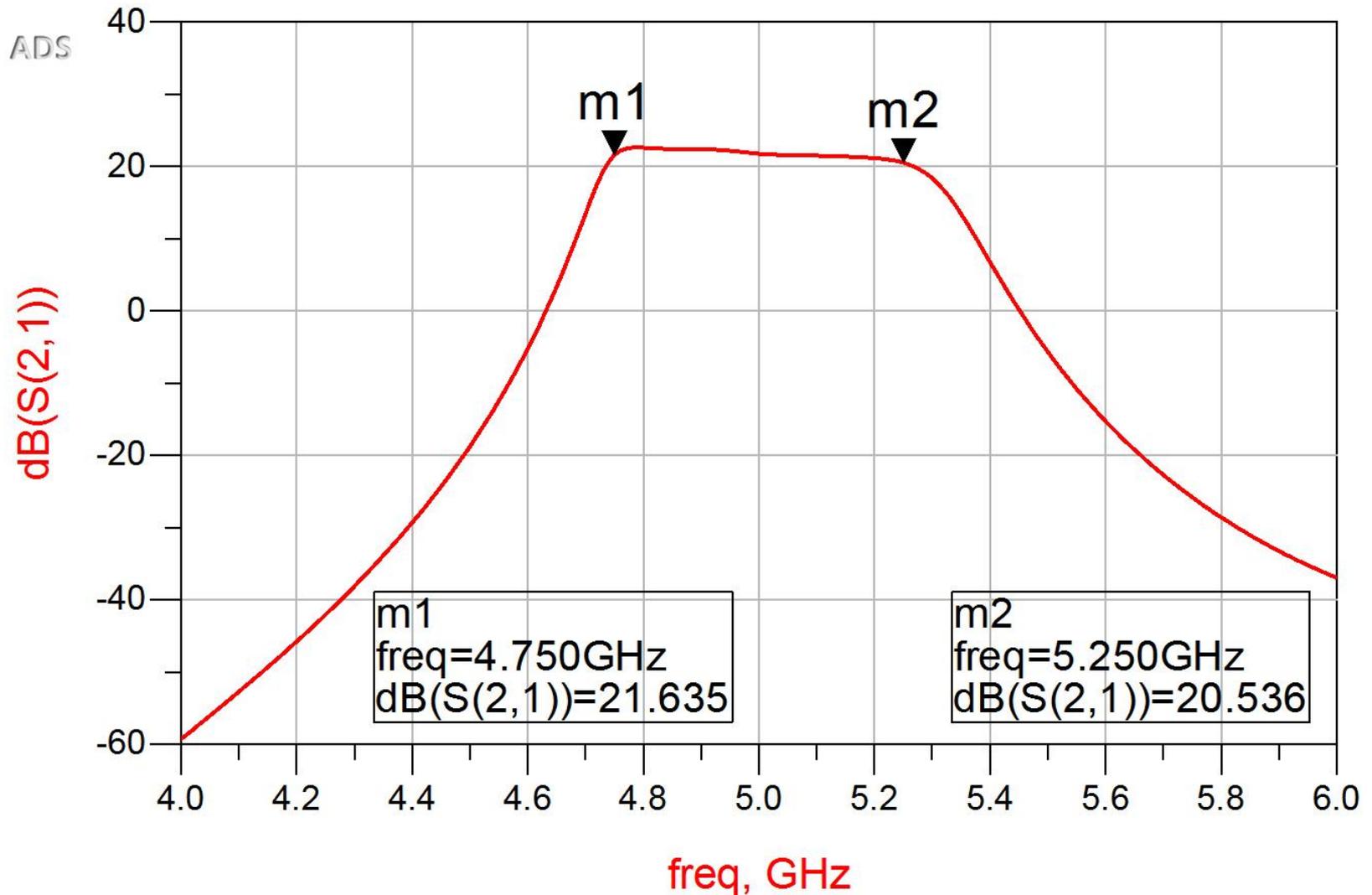

Rezultat final (Zgomot)

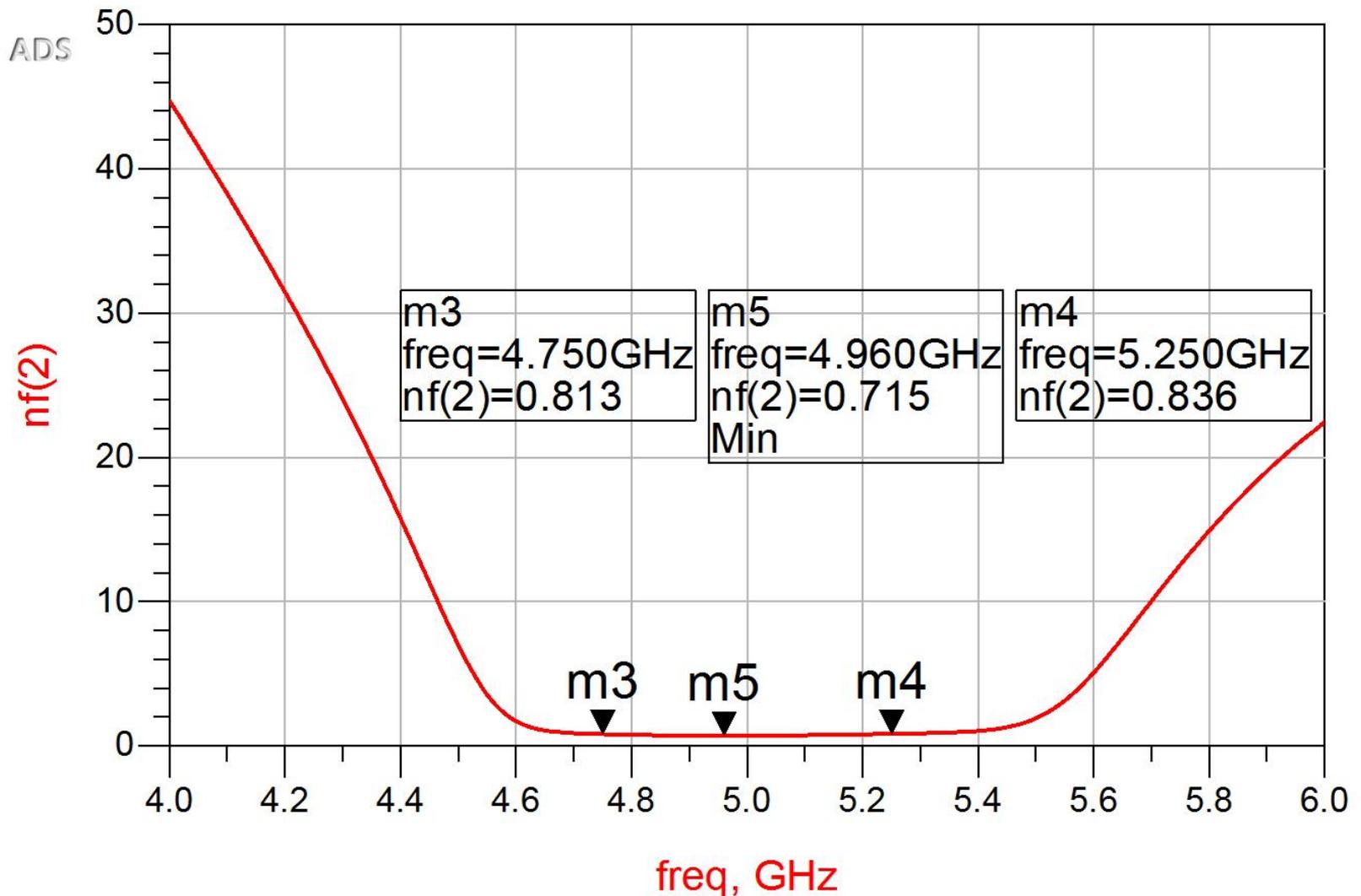

Layout (Exemplu)

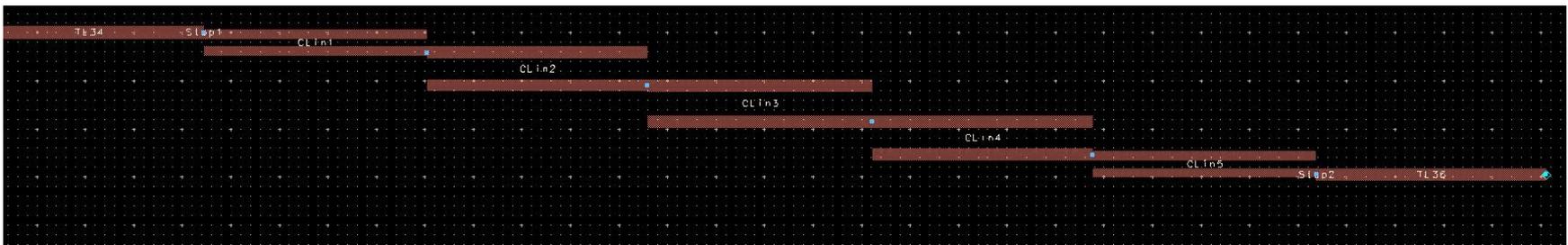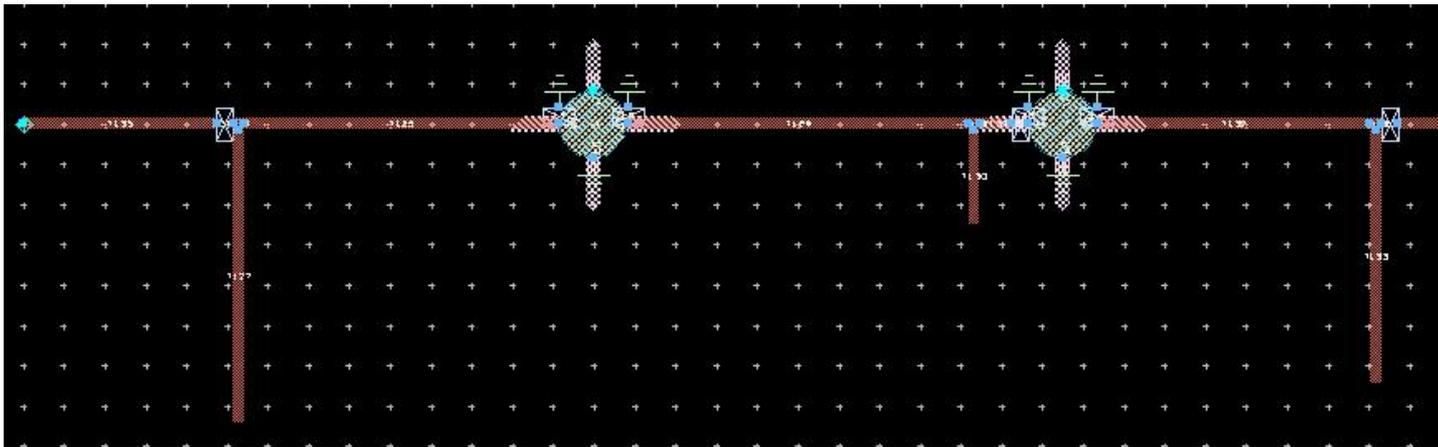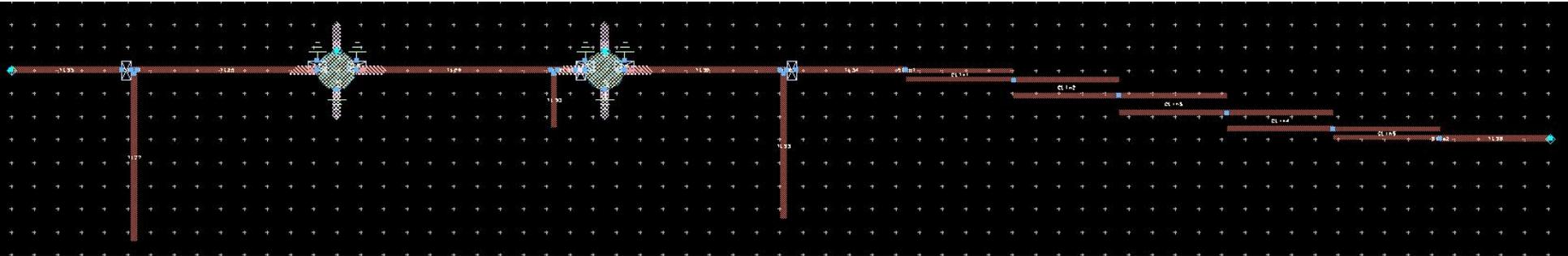

Contact

- Laboratorul de microunde si optoelectronica
- <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- rdamian@etti.tuiasi.ro