

Curs 10

2025/2026

Dispozitive și circuite de microunde pentru radiocomunicații

Disciplina 2025/2026

- 2C/1L (+1), **DCMR (CDM)**
- Minim 7 prezente (curs+laborator)
- Curs - **conf. Radu Damian**
 - Vineri 10-12/**Video (istoric)**, C1, corp C
 - E – **50%** din nota
 - probleme + (2p prez. curs) + (3 teste) + (bonus activitate)
 - primul test L1: ~01.10.2025 (t2 si t3 neanuntate la **curs**)
 - 3pz (C) $\approx$ +0.5p (**2p** max)
 - toate materialele permise

Disciplina 2025/2026

- 2C/1L, **DCMR (CDM)**
- Laborator – **conf. Radu Damian**
 - L – **25%** din nota
 - ADS, 4 sedinte aplicatii
 - prezenta + **rezultate personale!**
 - P – **25%** din nota
 - ADS, 3 sedinte aplicatii (-1? 21-22.12.2022)
 - tema personala

Programare examen

- **NU** ultimul examen din sesiune
- Toate grupele: P2 sau P6 (C1)
- **Termen:** 10.12

Documentatie

■ <https://rf-opto.etti.tuiasi.ro>



Microwave and Optoelectronics Laboratory
Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi

[Main](#) [Courses ▾](#) [Master ▾](#) [Staff ▾](#) [Research ▾](#) [Students ▾](#)

 ▾

[English](#)[Romana](#)

Microwave Devices and Circuits for Radiocommunicati

Course: DCMR (2024-2025)

Course Coordinator: Assoc.P. Dr. Radu-Florin Damian
Code: DOS412T
Discipline Type: DOS; Alternative, Specialty
Credits: 4
Enrollment Year: 4, **Sem.** 7

Activities

Course: Instructor: Assoc.P. Dr. Radu-Florin Damian, 2 Hours/Week, Specialization Section, Timetable:
Laboratory: Instructor: Assoc.P. Dr. Radu-Florin Damian, 1 Hours/Week, Group, Timetable:

Evaluation

Type: **Exam**

A: 50%, (Test/Colloquium)
B: 25%, (Seminary/Laboratory/Project Activity)
D: 25%, (Homework/Specialty papers)

Grades

[Aggregate Results](#)

Bibliografie

- <https://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- Irinel Casian-Botez: "Microunde vol. 1: Proiectarea de circuit", Ed. TEHNOPRES, 2008
- David Pozar, Microwave Engineering, Wiley; 4th edition , 2011, ISBN : 978-1-118-29813-8 (E), ISBN : 978-0-470-63155-3 (P)

Examen: Reprezentare logaritmică

$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10} (P_2 / P_1)$$

$$0 \text{ dB} = 1$$

$$+ 0.1 \text{ dB} = 1.023 (+2.3\%)$$

$$+ 3 \text{ dB} = 2$$

$$+ 5 \text{ dB} = 3$$

$$+ 10 \text{ dB} = 10$$

$$-3 \text{ dB} = 0.5$$

$$-10 \text{ dB} = 0.1$$

$$-20 \text{ dB} = 0.01$$

$$-30 \text{ dB} = 0.001$$

$$\text{dBm} = 10 \cdot \log_{10} (P / 1 \text{ mW})$$

$$0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$$

$$3 \text{ dBm} = 2 \text{ mW}$$

$$5 \text{ dBm} = 3 \text{ mW}$$

$$10 \text{ dBm} = 10 \text{ mW}$$

$$20 \text{ dBm} = 100 \text{ mW}$$

$$-3 \text{ dBm} = 0.5 \text{ mW}$$

$$-10 \text{ dBm} = 100 \mu\text{W}$$

$$-30 \text{ dBm} = 1 \mu\text{W}$$

$$-60 \text{ dBm} = 1 \text{ nW}$$

$$[\text{dBm}] + [\text{dB}] = [\text{dBm}]$$

$$[\text{dBm/Hz}] + [\text{dB}] = [\text{dBm/Hz}]$$

$$[x] + [\text{dB}] = [x]$$

Examen: Reprezentare logaritmică

- $P_0 = 1\text{mW}$
 - $P[\text{dBm}] = 10 \cdot \log \left(\frac{P}{P_0} \right)$
 - $P = P_0 \cdot 10^{\frac{P[\text{dBm}]}{10}}$
- Cu unitati de masura
 - $P[\text{mW}] = 1[\text{mW}] \cdot 10^{\frac{P[\text{dBm}]}{10}} = 10^{\frac{P[\text{dBm}]}{10}}$
 - $P[\mu\text{W}] = 1000[\mu\text{W}] \cdot 10^{\frac{P[\text{dBm}]}{10}} = 10^3 \cdot 10^{\frac{P[\text{dBm}]}{10}}$
 - $P[\mu\text{W}] = 10^{\frac{30+P[\text{dBm}]}{10}}$

Examen: Reprezentare logaritmică

- Relatii empirice

- $\lambda[\mu\text{m}] = \frac{1.240}{E_g[\text{eV}]}$

- uneori cu corespondenta fizica $E_g = h\nu$; $\lambda = \frac{hc}{E_g}$

- Puteri

- $1\text{mW} = 10^3\mu\text{W}$; $1\mu\text{W} = 10^{-3}\text{mW}$

- Empiric

- $P[\mu\text{W}] = 10^3 \cdot P[\text{mW}]!!$

- Ex: $P = 1.2\text{mW} = 1200\mu\text{W}$


Examen

- Operatii cu numere complexe!
- $z = a + j \cdot b ; j^2 = -1$

Adaptarea cu sectiuni de linii (stub)


Adaptarea de impedanță

Diagrama Smith, $r=1$ si $g=1$

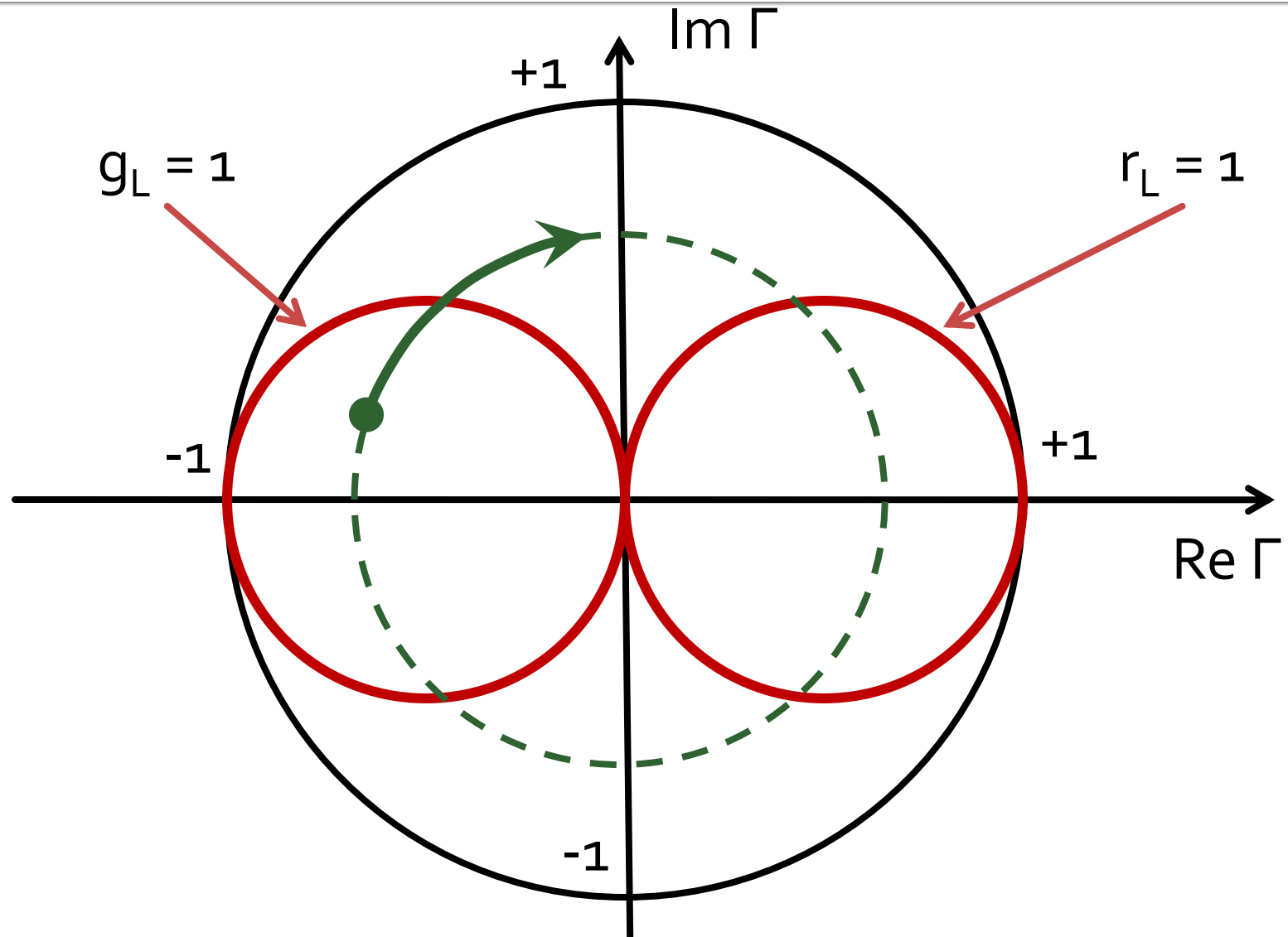


Single stub tuning

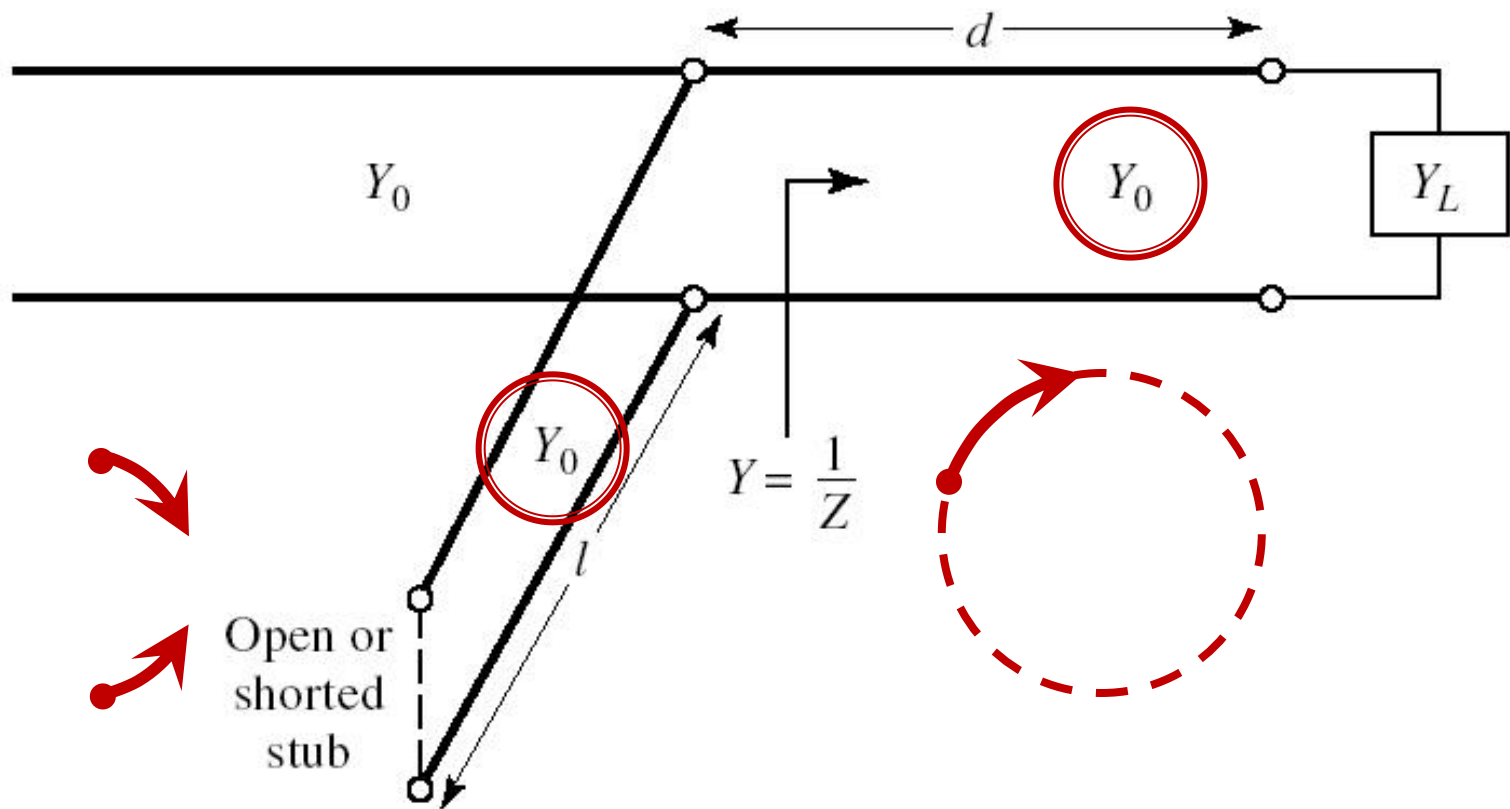- Shunt Stub (sectiune de linie in paralel)



Single stub tuning

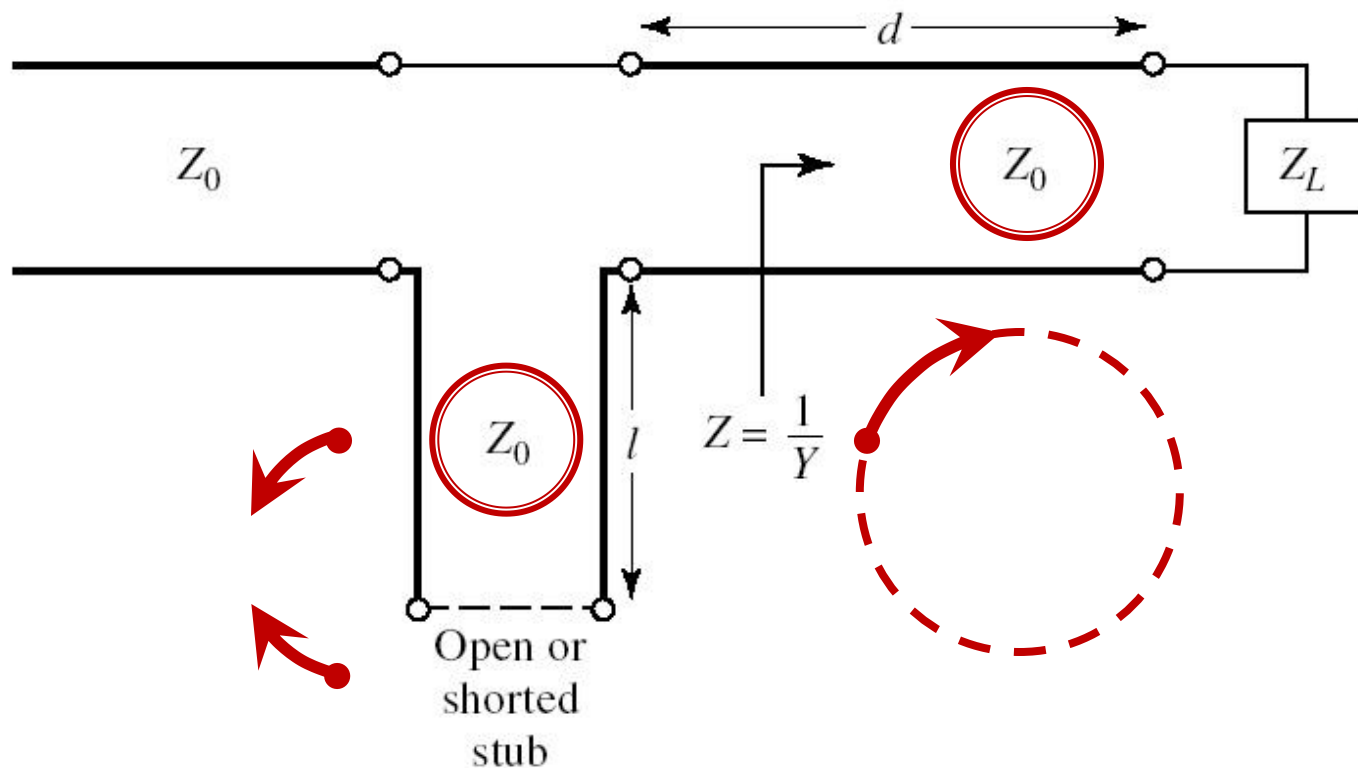- Series Stub (secțiune de linie în serie)
- tehnologic mai dificil de realizat la liniile monofilare (microstrip)




Solutii analitice


Examen / Proiect

Caz 1, Shunt Stub

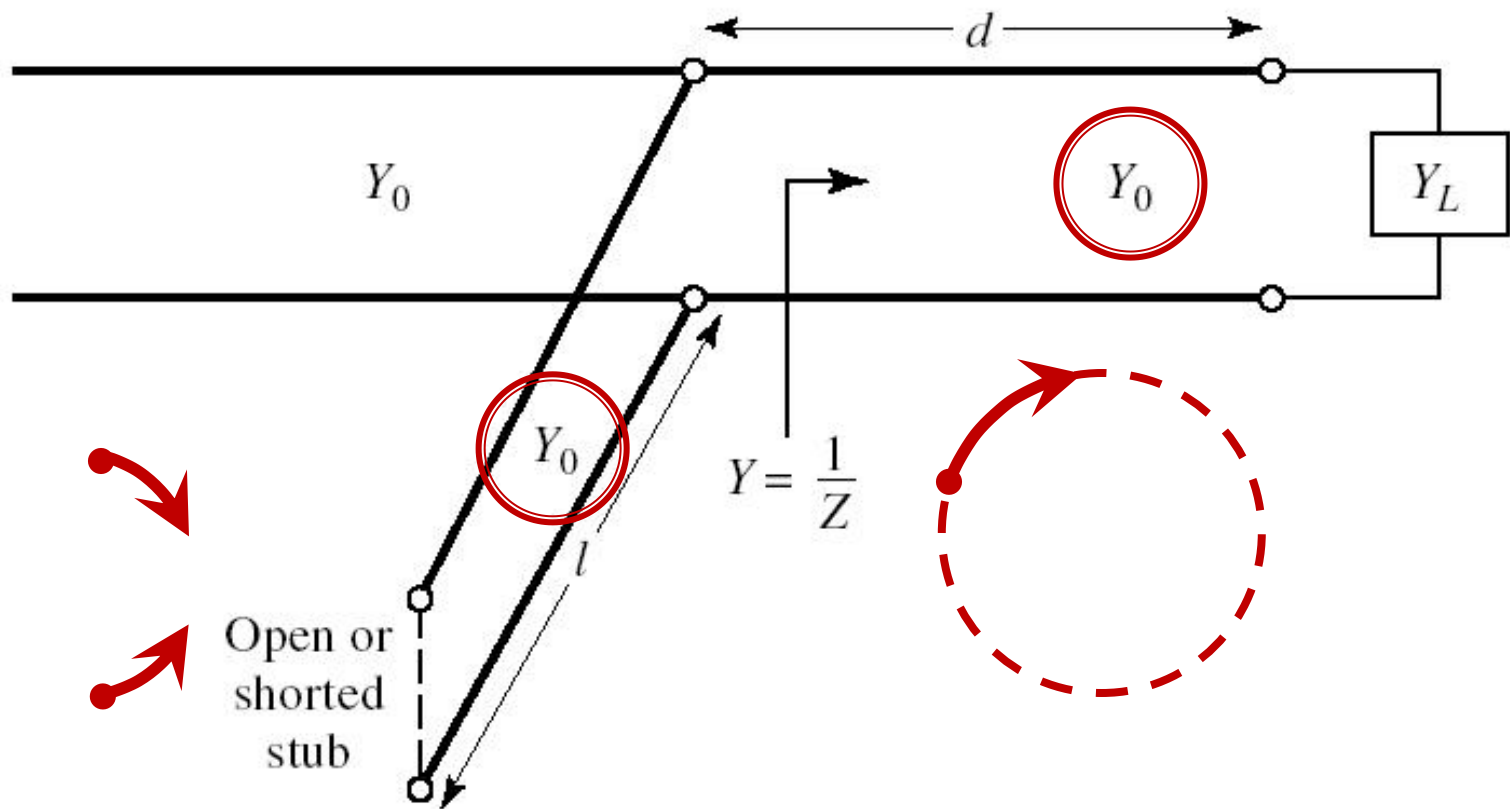- Shunt Stub (sectiune de linie in paralel)



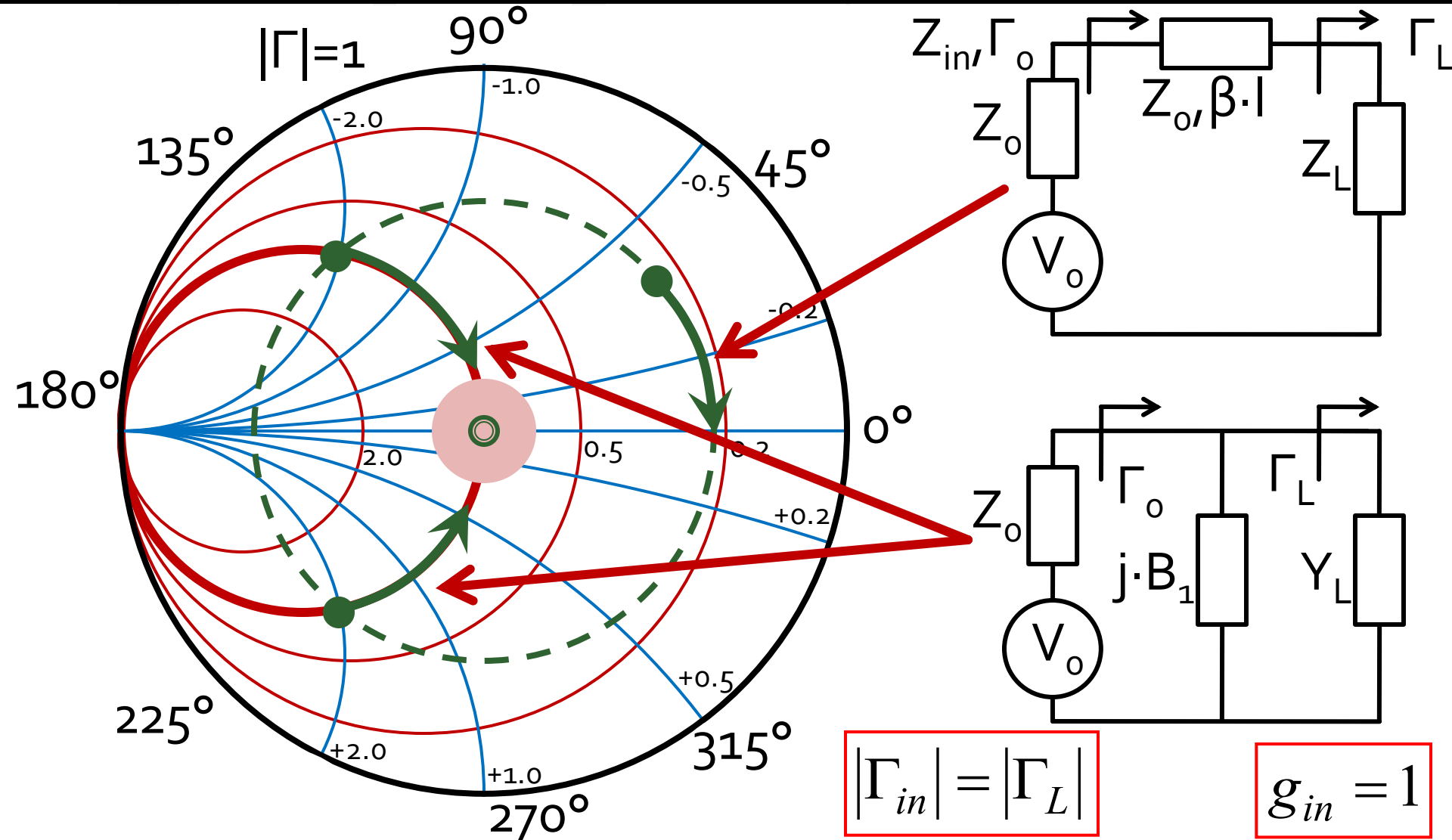Adaptare, linie serie + susceptanta in paralel



Calcul analitic (calcul efectiv)

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_S|$$

$$\Gamma_S = 0.593 \angle 46.85^\circ$$

$$\theta_{sp} = \beta \cdot l = \tan^{-1} \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}}$$

$$|\Gamma_S| = 0.593; \quad \varphi = 46.85^\circ \quad \cos(\varphi + 2\theta) = -0.593 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 126.35^\circ$$

- **Semnul** (+/-) solutiei alese la ecuatia **liniei serie** impune **semnul** solutiei utilizate la ecuatia **stub-ului paralel**

- **solutia "cu +"** ↓

$$(46.85^\circ + 2\theta) = +126.35^\circ \quad \theta = +39.7^\circ \quad \text{Im } y_S = \frac{-2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}} = -1.472$$

$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im } y_S) = -55.8^\circ \underline{(+180^\circ)} \rightarrow \theta_{sp} = 124.2^\circ$$

- **solutia "cu -"** ↓

$$(46.85^\circ + 2\theta) = -126.35^\circ \quad \theta = -86.6^\circ \underline{(+180^\circ)} \rightarrow \theta = 93.4^\circ$$

$$\text{Im } y_S = \frac{+2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}} = +1.472 \quad \theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im } y_S) = 55.8^\circ$$

Calcul analitic (calcul efectiv)

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +126.35^\circ \\ -126.35^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 39.7^\circ \\ 93.4^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[y_s(\theta)] = \begin{cases} -1.472 \\ +1.472 \end{cases} \quad \theta_{sp} = \begin{cases} -55.8^\circ + 180^\circ = 124.2^\circ \\ +55.8^\circ \end{cases}$$



- Se alege **una** din cele doua solutii posibile
- **Semnul** (+/-) solutiei alese la **prima** ecuatie impune **semnul** solutiei utilizate la a **doua** ecuatie

$$l_1 = \frac{39.7^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.110 \cdot \lambda$$

$$l_2 = \frac{124.2^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.345 \cdot \lambda$$


$$l_1 = \frac{93.4^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.259 \cdot \lambda$$
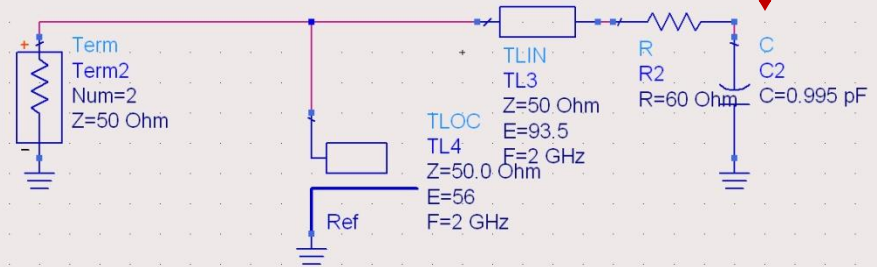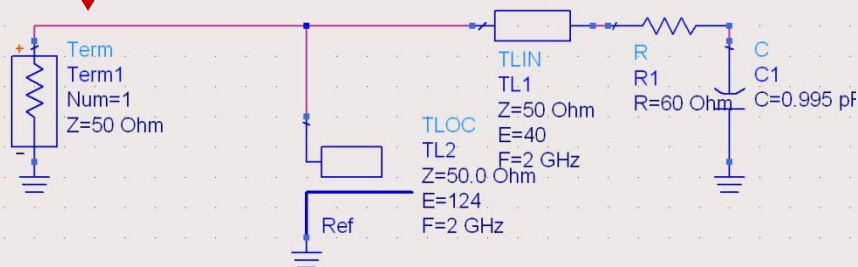
$$l_2 = \frac{55.8^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.155 \cdot \lambda$$




Caz 2, Series Stub

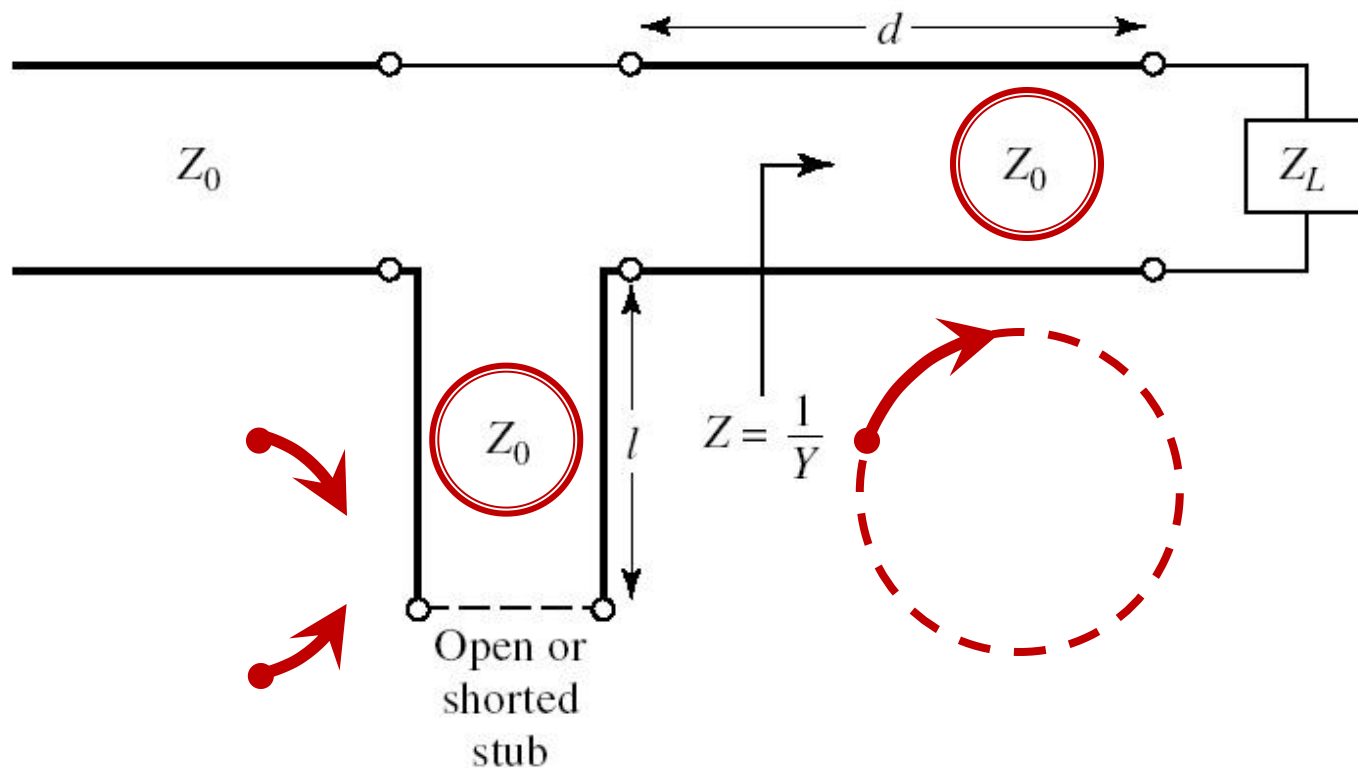- Series Stub (secțiune de linie în serie)
- tehnologic mai dificil de realizat la liniile monofilare (microstrip)



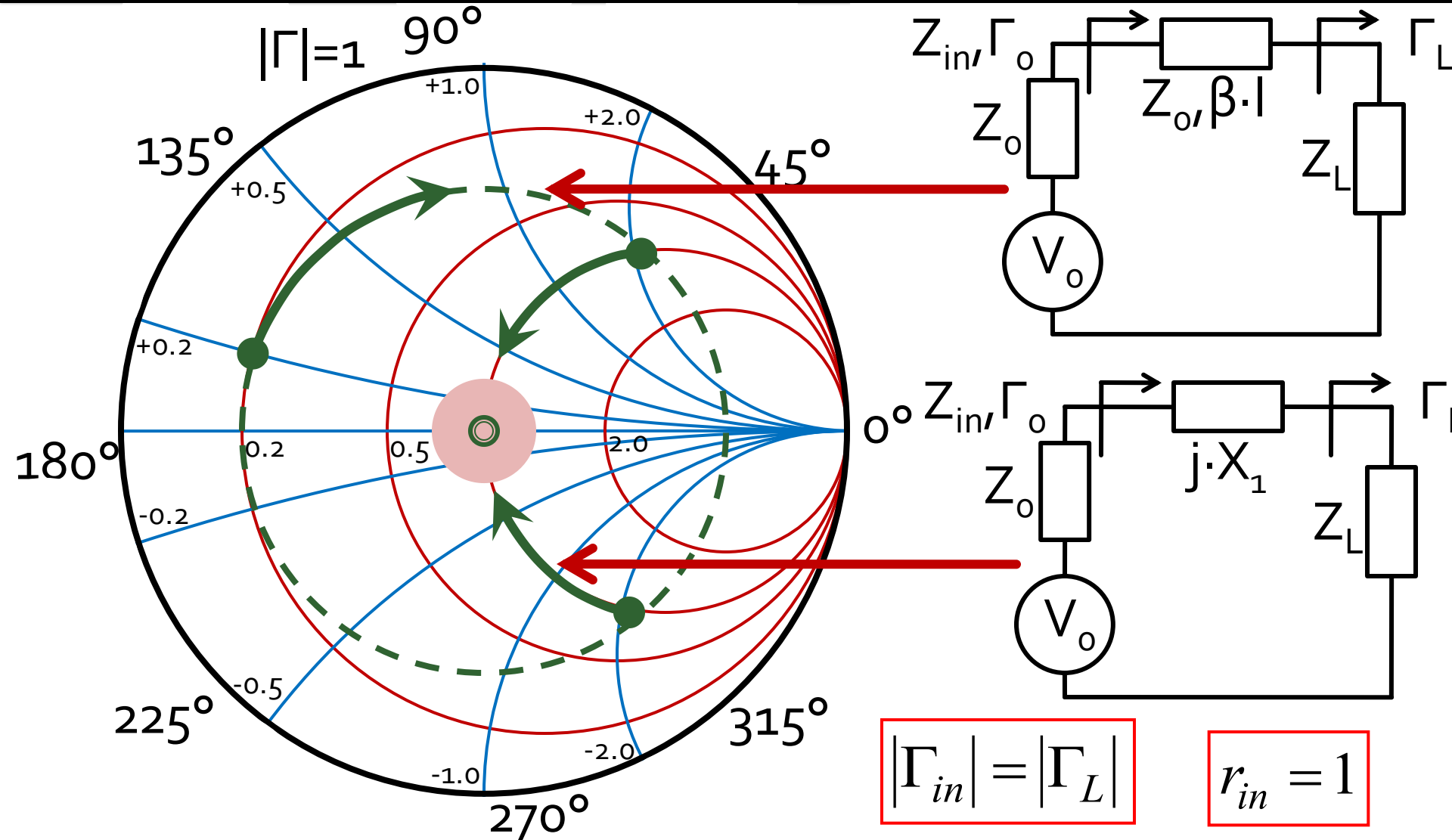Adaptare, linie serie + reactanta in serie



Calcul analitic (calcul efectiv)

$$\cos(\varphi + 2\theta) = |\Gamma_S|$$

$$\theta_{ss} = \beta \cdot l = \cot^{-1} \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}}$$

$$\Gamma_S = 0.555 \angle -29.92^\circ$$

$$|\Gamma_S| = 0.555; \quad \varphi = -29.92^\circ \quad \cos(\varphi + 2\theta) = 0.555 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 56.28^\circ$$

- **Semnul** (+/-) solutiei alese la ecuatia **liniei serie** impune **semnul** solutiei utilizate la ecuatia **stub-ului serie**

- **solutia "cu +"** ↓

$$(-29.92^\circ + 2\theta) = +56.28^\circ \quad \theta = 43.1^\circ \quad \text{Im } z_s = \frac{+2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}} = +1.335$$

$$\theta_{ss} = -\cot^{-1}(\text{Im } z_s) = -36.8^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta_{ss} = 143.2^\circ$$

- **solutia "cu -"** ↓

$$(-29.92^\circ + 2\theta) = -56.28^\circ \quad \theta = -13.2^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta = 166.8^\circ$$

$$\text{Im } z_s = \frac{-2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}} = -1.335 \quad \theta_{ss} = -\cot^{-1}(\text{Im } z_s) = 36.8^\circ$$

Calcul analitic (calcul efectiv)

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +56.28^\circ \\ -56.28^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 43.1^\circ \\ 166.8^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[z_s(\theta)] = \begin{cases} +1.335 \\ -1.335 \end{cases} \quad \theta_{ss} = \begin{cases} -36.8^\circ + 180^\circ = 143.2^\circ \\ +36.8^\circ \end{cases}$$

- Se alege **una** din cele doua solutii posibile
- **Semnul** (+/-) solutiei alese la **prima** ecuatie impune **semnul** solutiei utilizate la a **doua** ecuatie

$$l_1 = \frac{43.1^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.120 \cdot \lambda$$

$$l_2 = \frac{143.2^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.398 \cdot \lambda$$

$$l_1 = \frac{166.8^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.463 \cdot \lambda$$

$$l_2 = \frac{36.8^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.102 \cdot \lambda$$



Stub, observatii

- adunarea si scadere de **180°** ($\lambda/2$) nu schimba rezultatul (rotatie completa in jurul diagramei)

$$E = \beta \cdot l = \pi = 180^\circ \quad l = k \cdot \frac{\lambda}{2}, \forall k \in \mathbb{N}$$


- pentru linii de “lungime” / “lungime electrica” **negative** se adauga $\lambda/2$ / 180° pentru a avea valoare pozitiva (realizabila fizic)
- o adaugare sau scadere de **90°** ($\lambda/4$) transforma impedanta stub-ului:

$$Z_{in,sc} = j \cdot Z_0 \cdot \tan \beta \cdot l \quad \Leftrightarrow \quad Z_{in,g} = -j \cdot Z_0 \cdot \cot \beta \cdot l$$

- pentru stub se poate adauga/scadea 90° ($\lambda/4$) simultan cu schimbare **gol** $\Leftrightarrow$ **scurtcircuit**

Amplificatoare de microunde

Diport amplificador

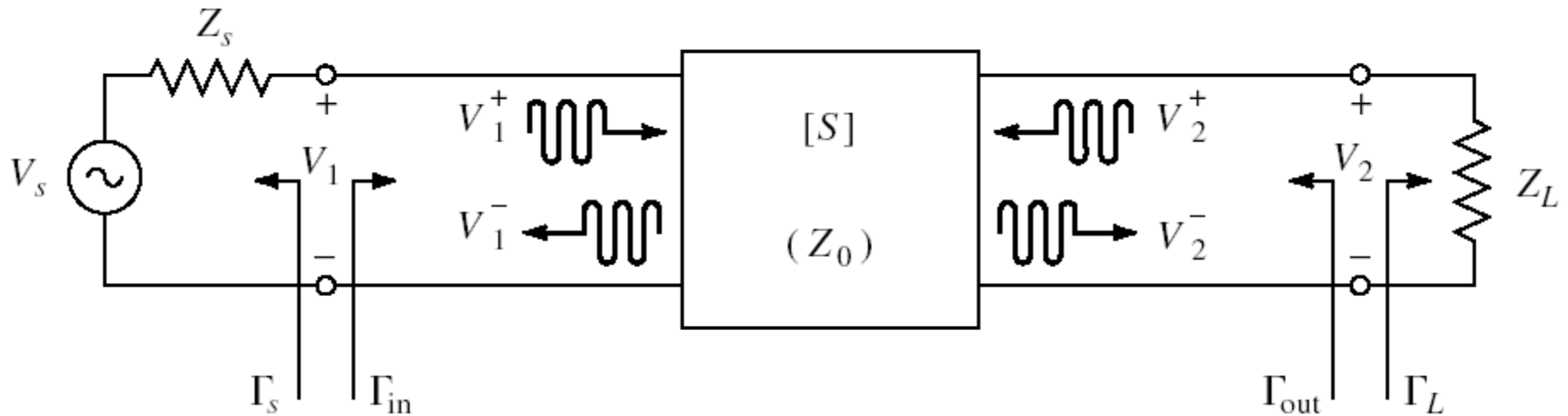


$$\Gamma_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L}$$

$$\Gamma_{out} = \frac{V_2^-}{V_2^+} = S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_s}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_s}$$

Puteri / Adaptare

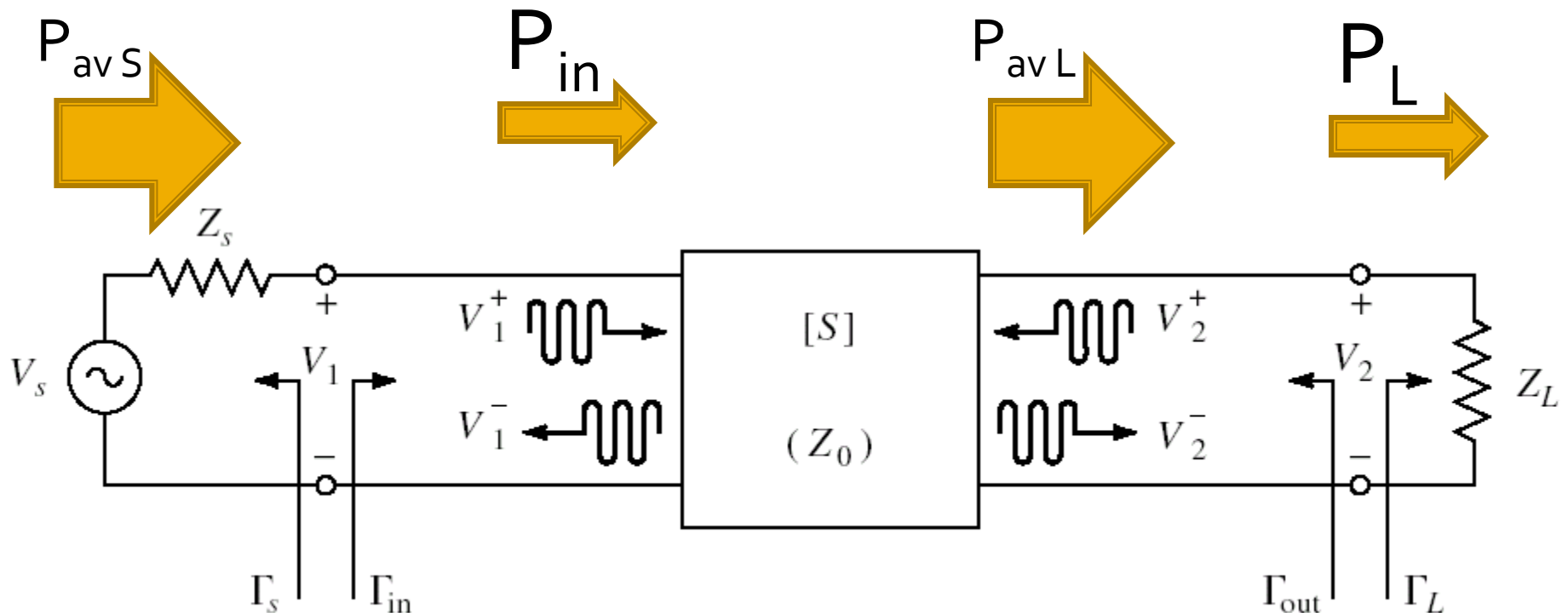- Doua porturi in care adaptarea influențează transferul de putere



Castig de putere

- Castigul de putere **disponibil**

$$G_A = \frac{P_{av L}}{P_{av S}} = \frac{|S_{21}|^2 \cdot (1 - |\Gamma_S|^2)}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2 \cdot (1 - |\Gamma_{out}|^2)}$$

- Castigul de putere de **transfer** (transducer power gain)

$$\textcircled{G_T} = \frac{P_L}{P_{av S}} = \frac{|S_{21}|^2 \cdot (1 - |\Gamma_S|^2) \cdot (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{in}|^2 \cdot |1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$$\Gamma_{in} = \Gamma_{in}(\Gamma_L)$$

- Castigul de putere de **transfer unilateral**

$$G_{TU} = |S_{21}|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2} \cdot \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$$S_{12} \cong 0$$


$$\Gamma_{in} = S_{11}$$

Permite tratarea separata
a intrarii si iesirii

Amplificatoare de microunde

Stabilitate

Cuadripol Amplificator

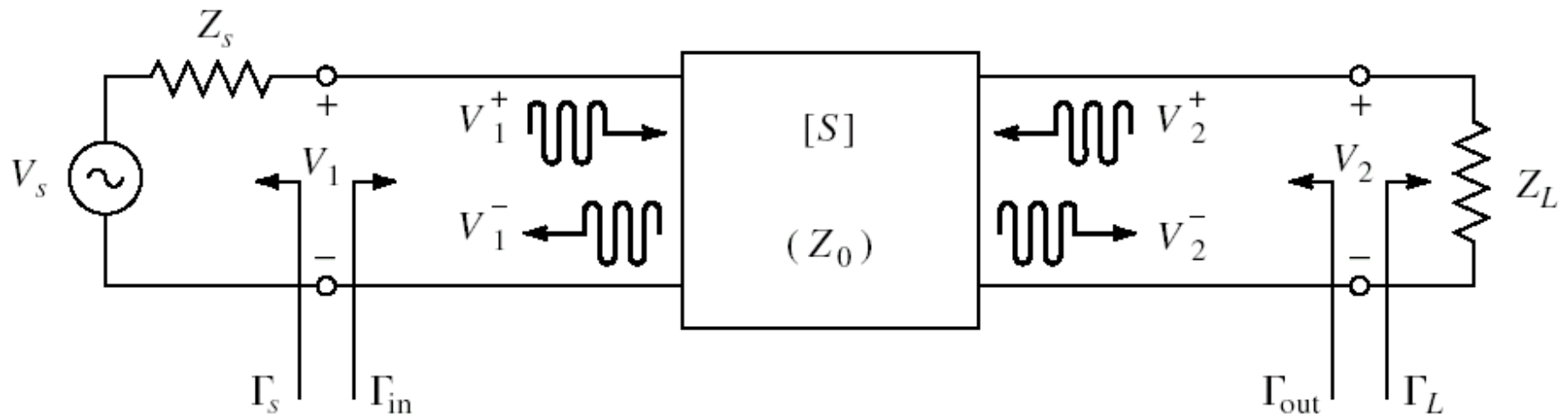

- marimi care intereseaza:
 - **stabilitate**
 - castig de putere
 - zgomot (uneori – semnal mic)
 - liniaritate (uneori – semnal mare)

Cerc de stabilitate la iesire (CSOUT)

$$\left| \Gamma_L - \frac{(S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| = \left| \frac{S_{12} \cdot S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| \quad |\Gamma_L - C_L| = R_L$$

- Ecuația unui cerc, care reprezintă locul geometric al punctelor Γ_L pentru **limita** de stabilitate
- Cercul se numește **cerc de stabilitate la iesire** (Γ_L)


$$C_L = \frac{(S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \quad R_L = \frac{|S_{12} \cdot S_{21}|}{\left| |S_{22}|^2 - |\Delta|^2 \right|}$$

Cerc de stabilitate la intrare (CSIN)


- Similar $|\Gamma_{out}| = 1$ $\left| S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S} \right| = 1$
- Ecuatia unui cerc, care reprezinta locul geometric al punctelor Γ_S pentru **limita** de stabilitate
- Cercul se numeste **cerc de stabilitate la intrare** (Γ_S)

$$C_S = \frac{(S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \quad R_S = \frac{|S_{12} \cdot S_{21}|}{\left| |S_{11}|^2 - |\Delta|^2 \right|}$$


Mai multe pozitionari posibile

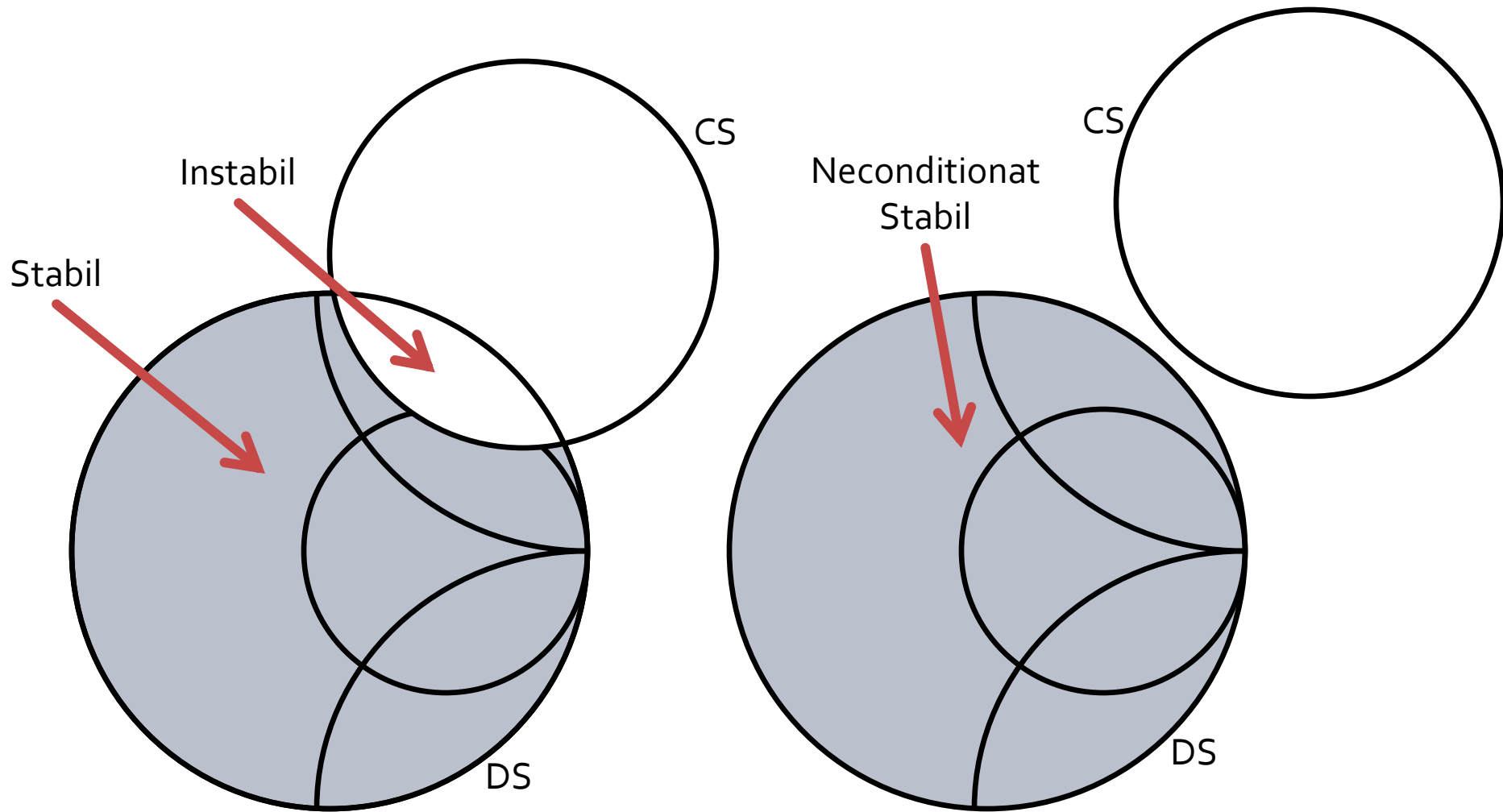



Mai multe pozitionari posibile

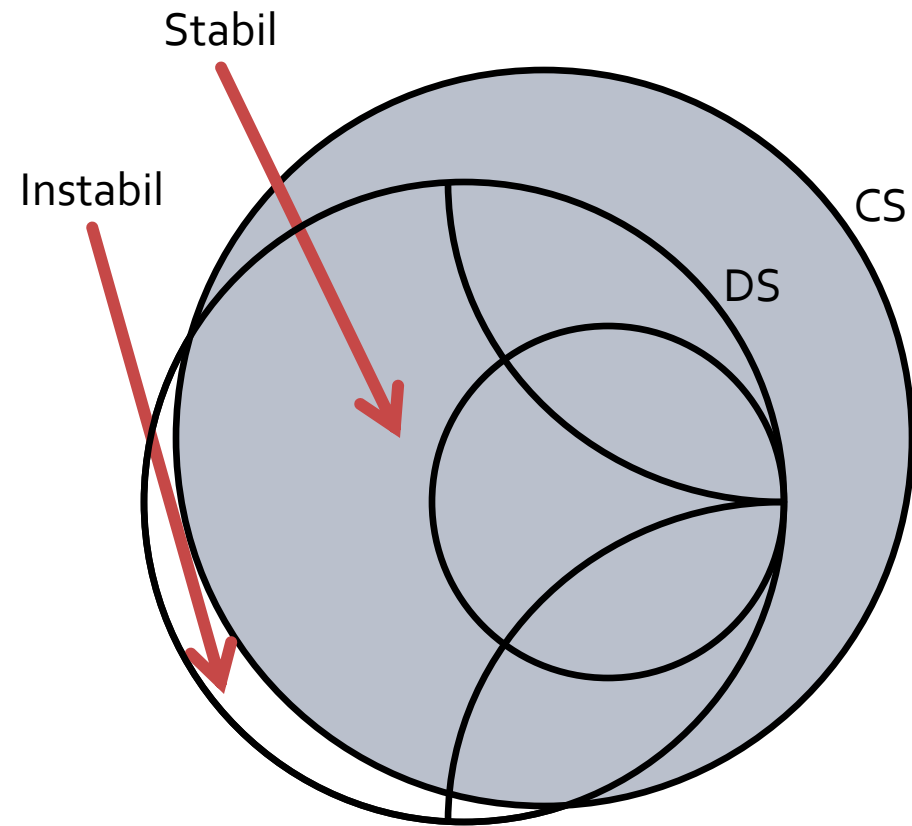

Neconditionat
Stabil

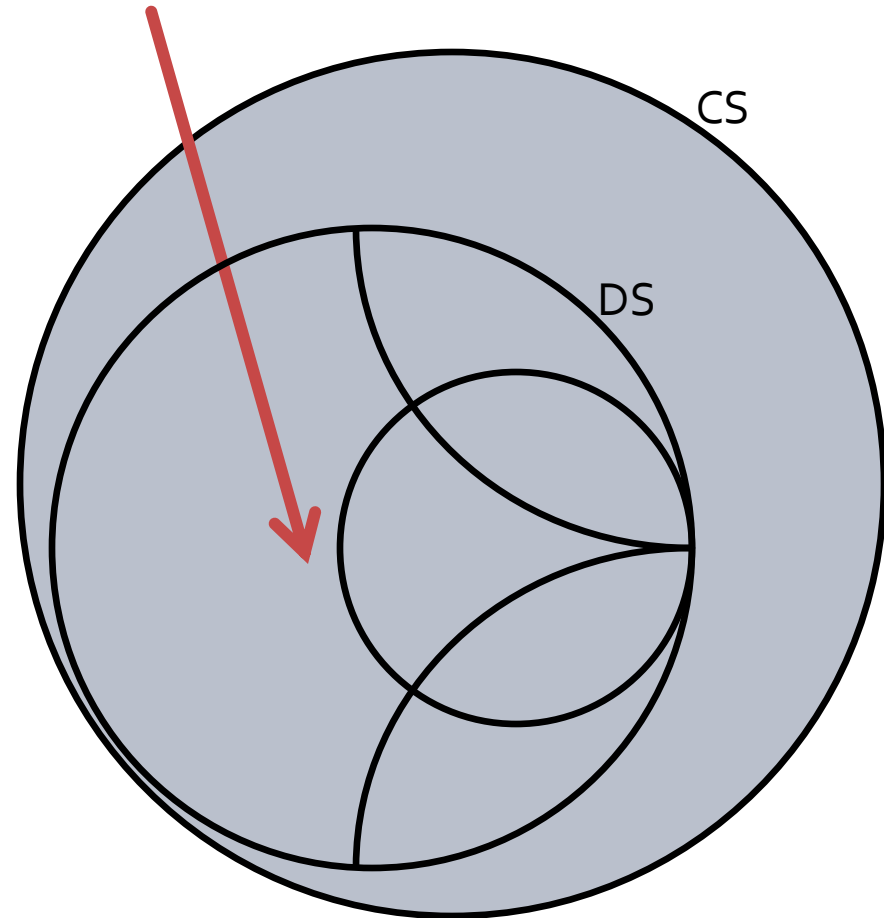

Pozitionari mai rare

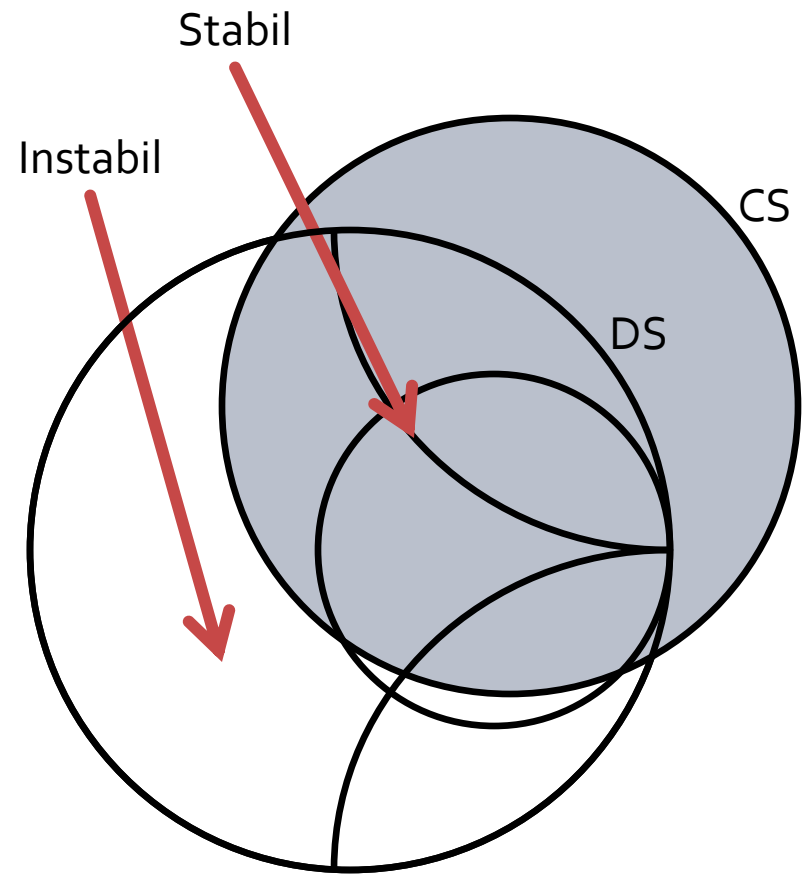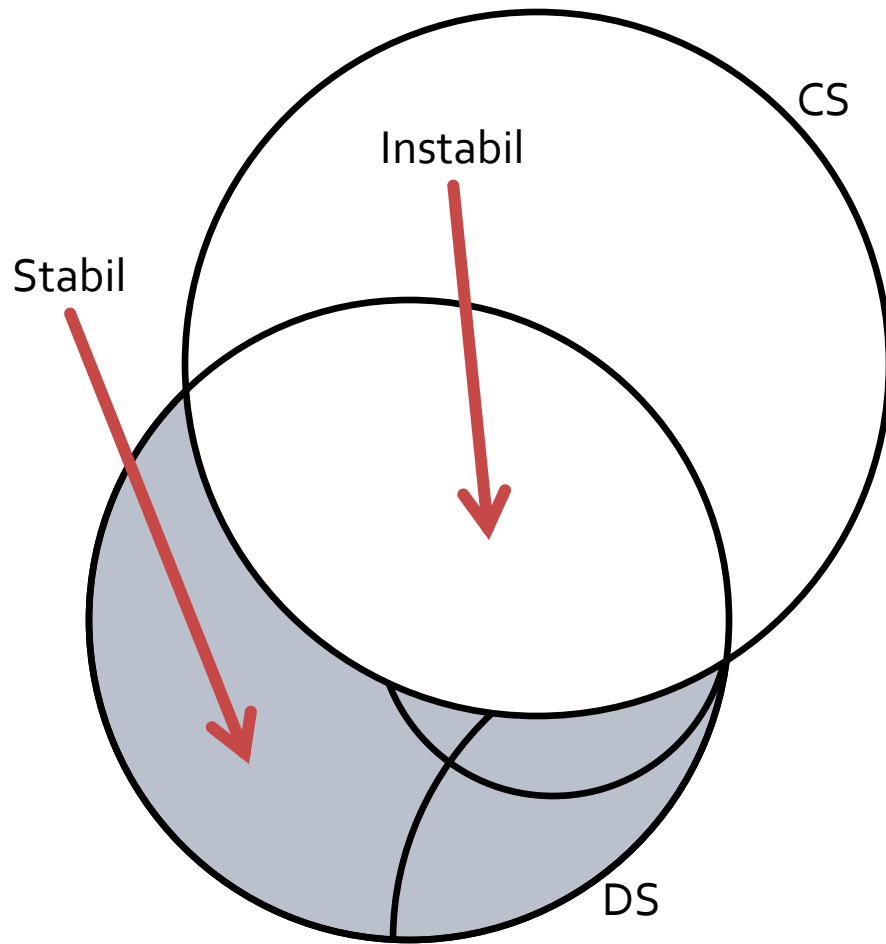

Stabilitate

- **Stabilitatea necondiționată:** circuitul este necondiționat stabil dacă $|\Gamma_{in}| < 1$ și $|\Gamma_{out}| < 1$ pentru **orice** impedanță pasivă a sarcinii și sursei
- **Stabilitatea condiționată:** circuitul este condiționat stabil dacă $|\Gamma_{in}| < 1$ și $|\Gamma_{out}| < 1$ doar pentru un anumit interval de valori pentru impedanța pasivă a sarcinii și sursei


Continuare

Conditii analitice de stabilitate neconditionata


- Utile pentru analiza de banda larga
- Stabilitatea nu e suficient sa fie apreciata doar la frecventele de lucru
 - e necesar sa avem stabilitate pentru Γ_L si Γ_S alese la **orice** frecventa

Cercuri in banda larga

CSIN

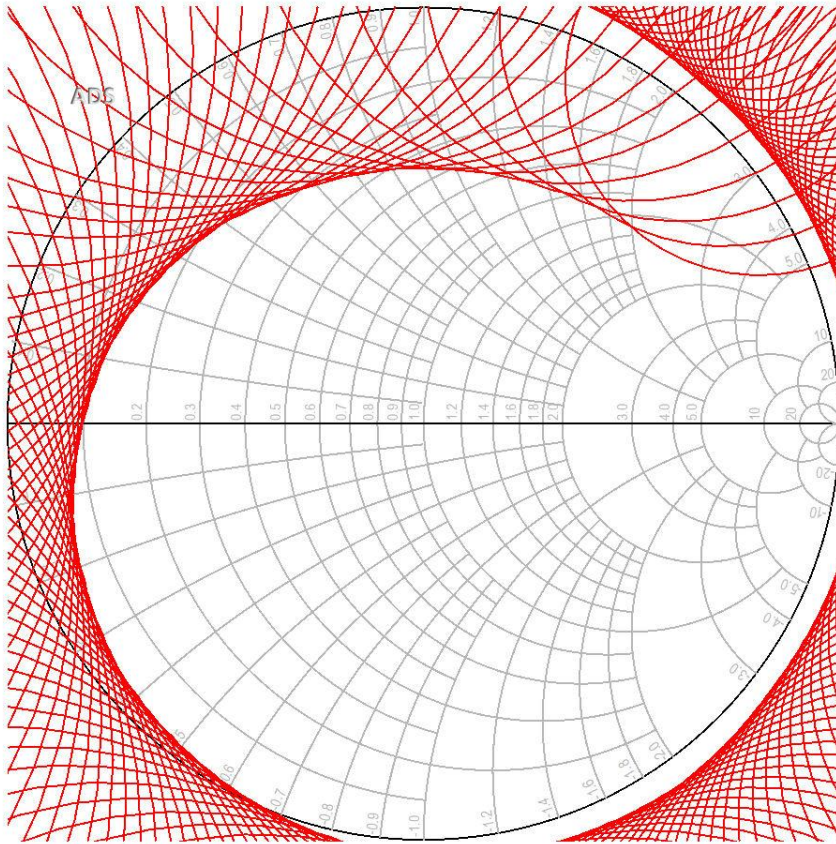

CSOUT

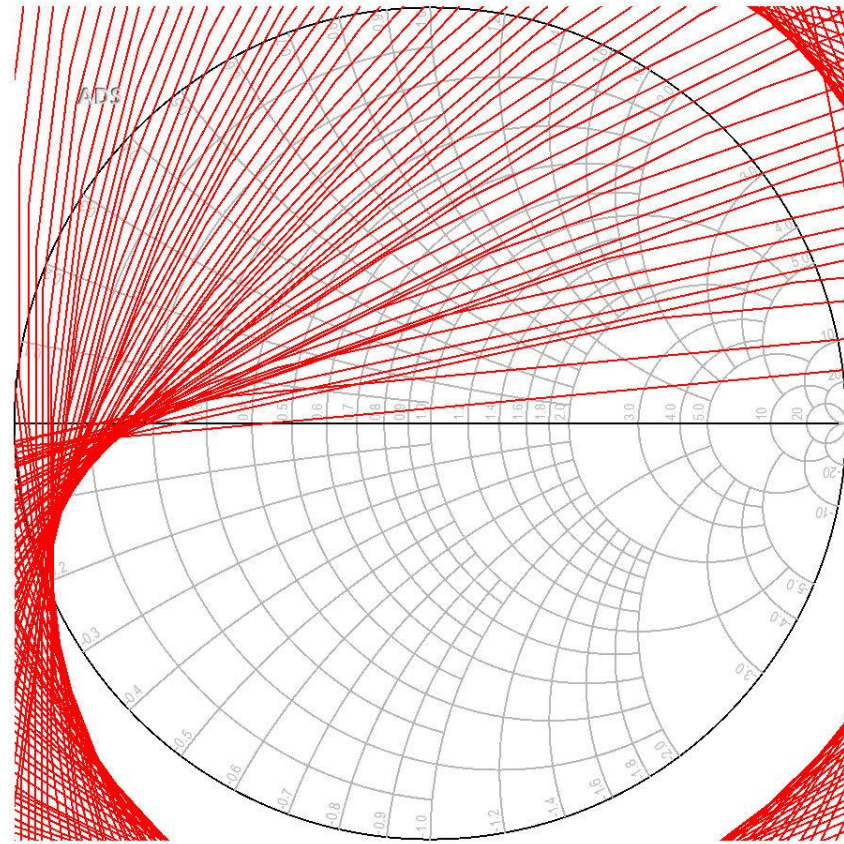

Conditia Rollet

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2 \cdot |S_{12} \cdot S_{21}|}$$

$$\Delta = S_{11} \cdot S_{22} - S_{12} \cdot S_{21}$$

- Diportul este **neconditionat stabil** daca:
- Sunt indeplinite simultan conditiile
 - $K > 1$
 - $|\Delta| < 1$
- Sunt valabile si conditiile implicite
 - $|S_{11}| < 1$
 - $|S_{22}| < 1$

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2 \cdot |S_{12} \cdot S_{21}|} > 1$$

$$|\Delta| = |S_{11} \cdot S_{22} - S_{12} \cdot S_{21}| < 1$$

Criteriul μ

- Conditia Rollet depinde de doi parametri, K si Δ , si nu poate fi utilizata pentru compararea stabilitatii a doua scheme

$$\mu = \frac{1 - |S_{11}|^2}{|S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*| + |S_{12} \cdot S_{21}|} > 1$$

- Diportul este **neconditionat stabil** daca:
 - $\mu > 1$
- Sunt valabile si conditiile implicite
 - $|S_{11}| < 1$
 - $|S_{22}| < 1$
- In plus se poate spune ca daca μ creste se obtine stabilitate mai buna
 - μ este distanta de la centrul diagramei Smith la cercul de stabilitate la iesire

Criteriul μ'


- Parametru dual pentru μ , determinat relativ la cercul de stabilitate la intrare

$$\mu' = \frac{1 - |S_{22}|^2}{|S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^*| + |S_{12} \cdot S_{21}|} > 1$$

- Diportul este **neconditionat stabil** daca:
 - $\mu' > 1$
- Sunt valabile si conditiile implicite
 - $|S_{11}| < 1$
 - $|S_{22}| < 1$
- In plus se poate spune ca daca μ' creste se obtine stabilitate mai buna
 - μ' este distanta de la centrul diagramei Smith la cercul de stabilitate la intrare


Conditia Rollet

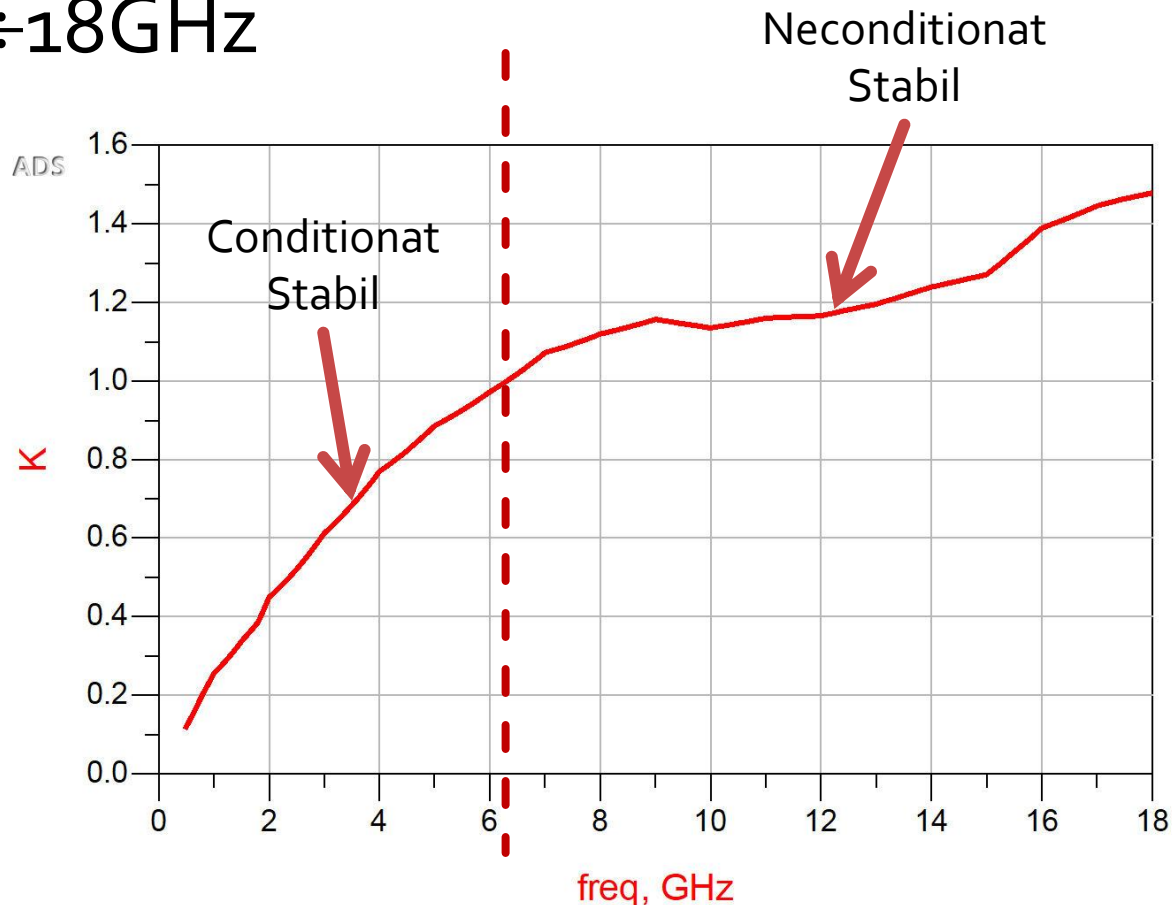- ATF-34143 at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.
- @0.5÷18GHz




Criteriul μ

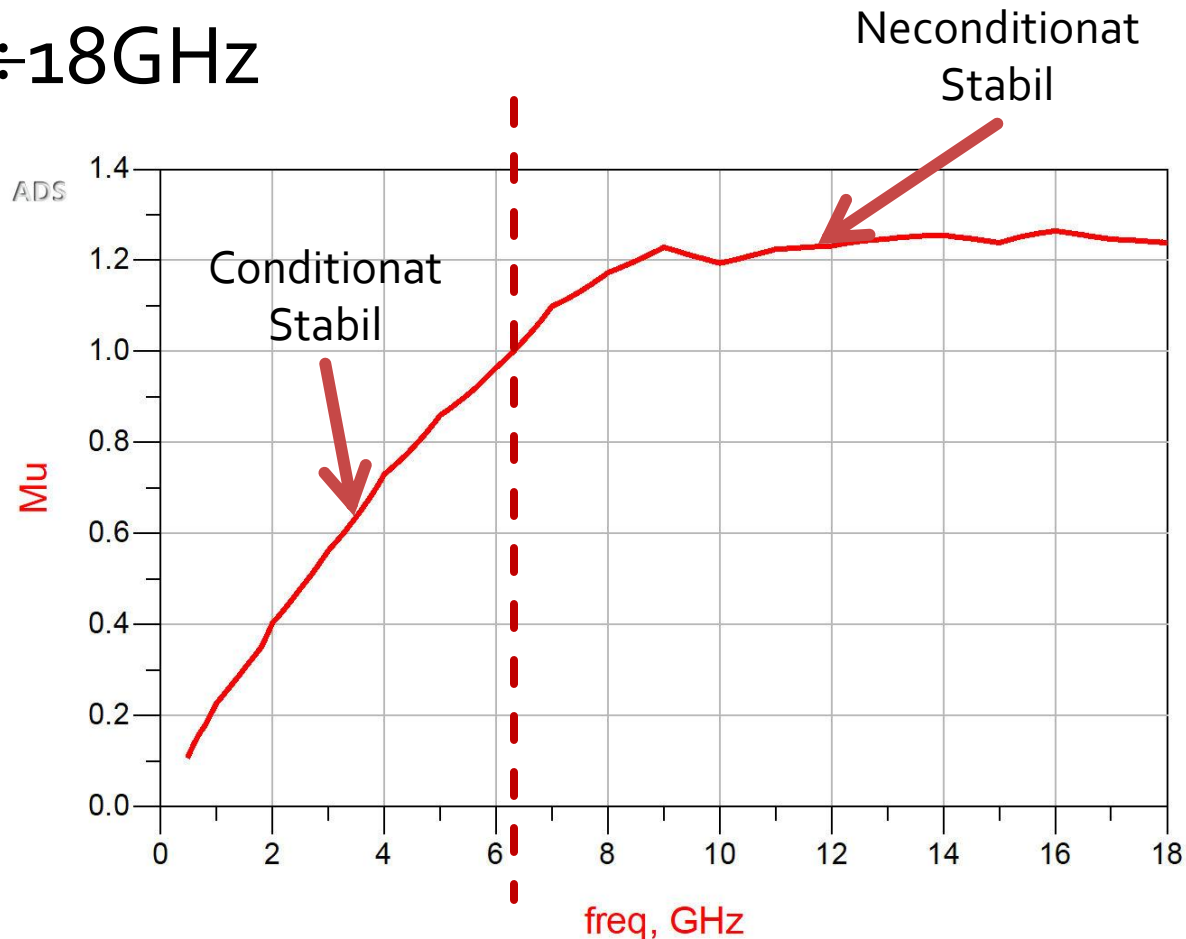- ATF-34143 at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.
- @0.5÷18GHz





Criteriul μ'

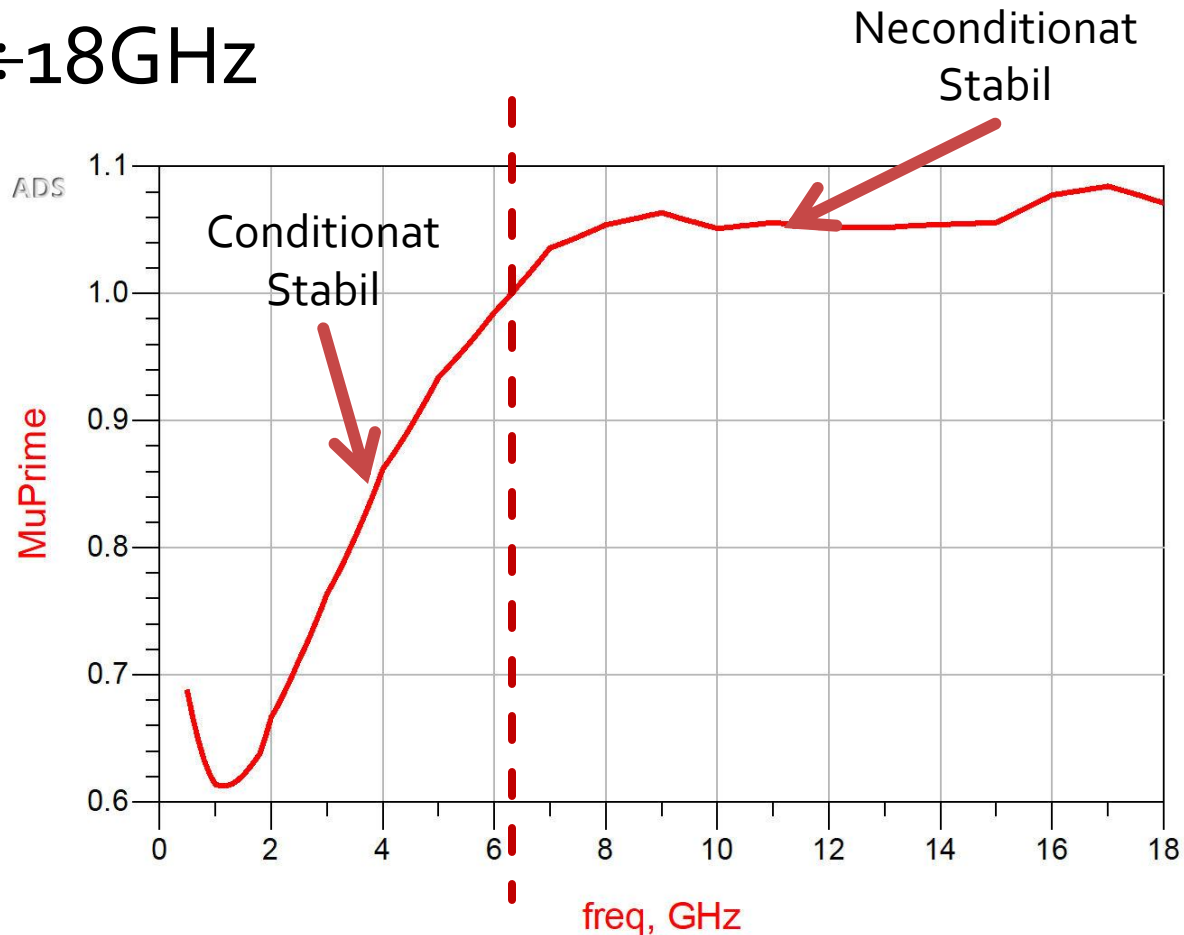- ATF-34143 at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.
- @0.5÷18GHz



Stabilitate

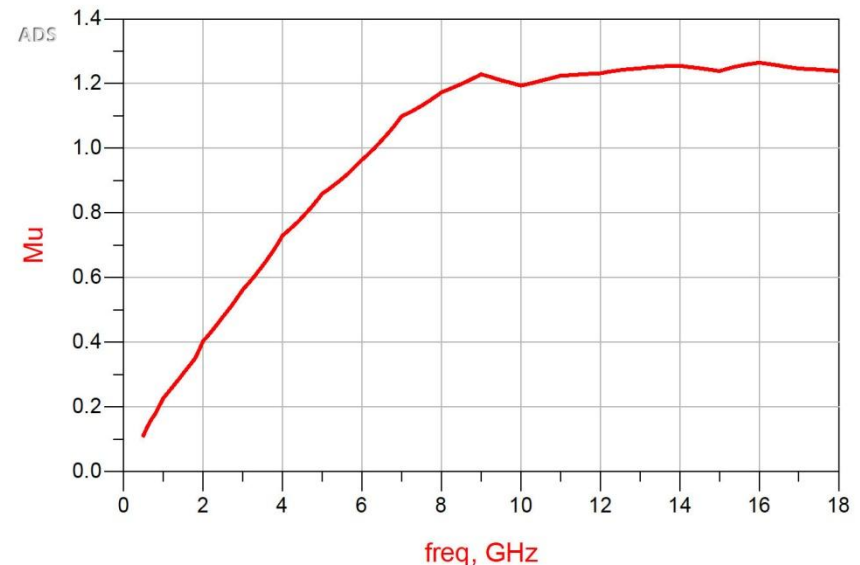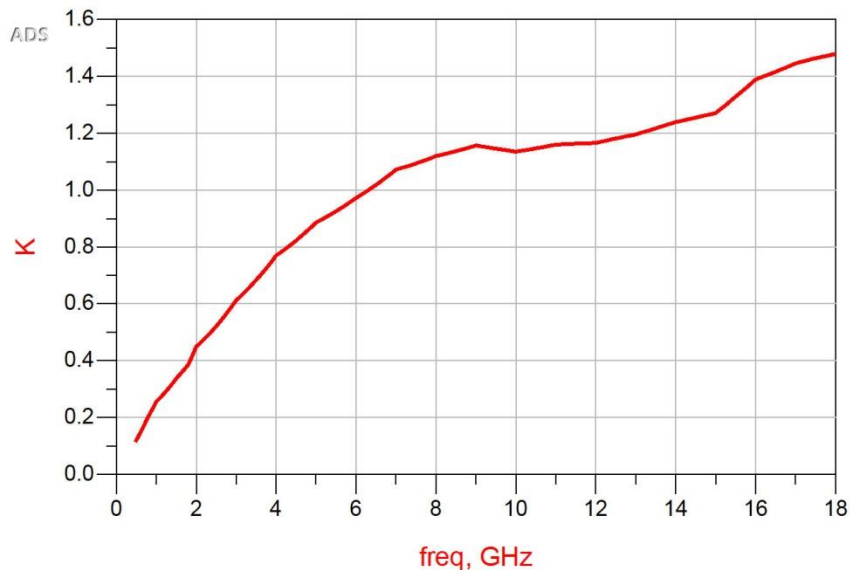
- ATF-34143 at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.
- @0.5÷18GHz
- Neconditionat stabil pentru $f > 6.31GHz$




Stabilizarea unui diport

- Stabilitatea neconditionata pentru un interval larg de frecvente are avantaje importante
 - Ex: pot proiecta cu ATF 34143 un amplificator stabil (conditionat) la 5GHz, dar acest lucru este inutil daca apar oscilatii la 500MHz ($\mu \approx 0.1$)
 - **Minimul necesar** in conditii de lucru cu stabilitate conditionata este **sa se verifice stabilitatea** la frecvente inafara benzii
- Stabilitatea neconditionata poate fi fortata prin introducerea de elemente rezistive in serie/paralel la intrare si/sau iesire

Rezistentă serie la intrare


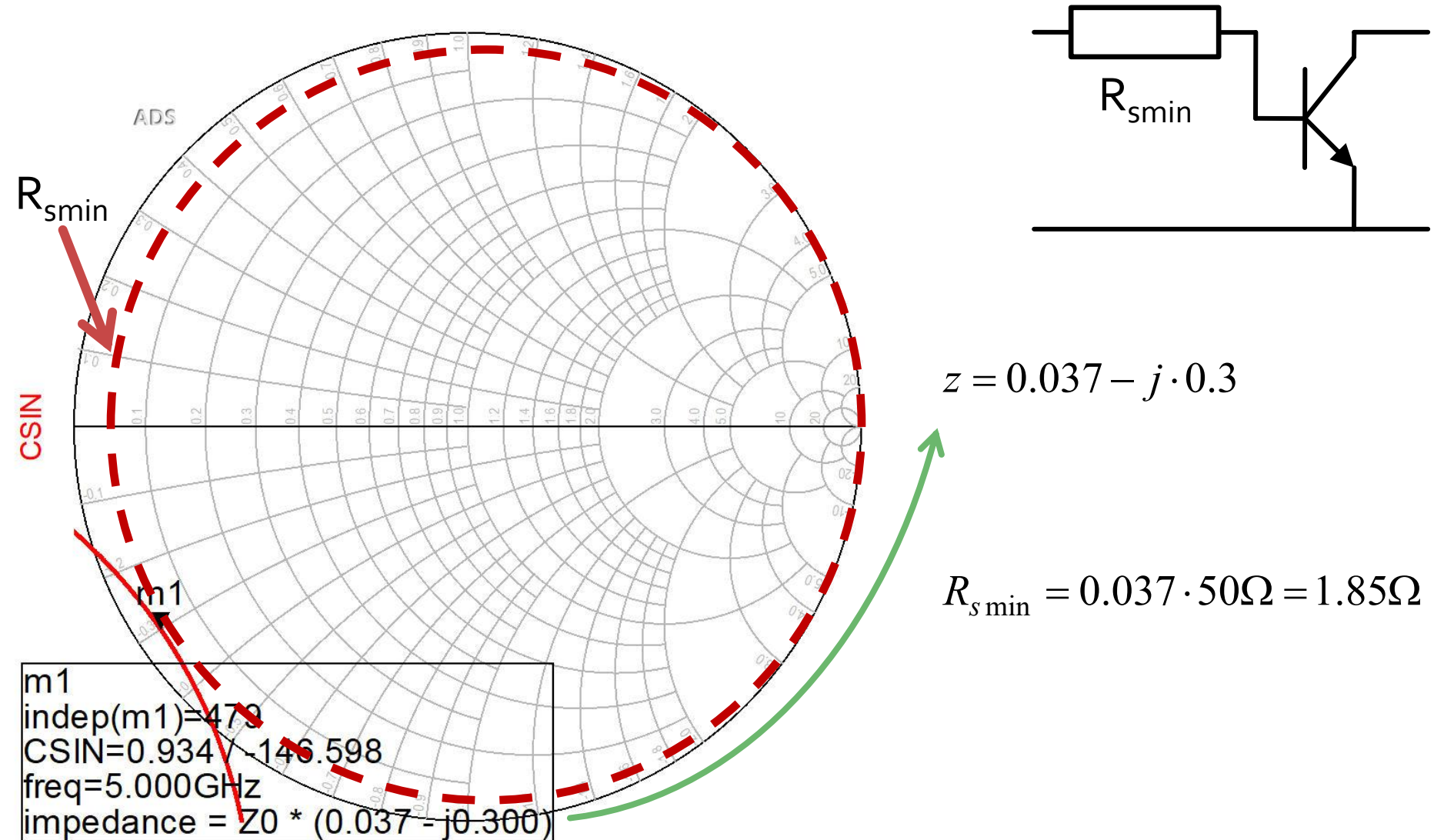


ADS, $R_s = 2\Omega$


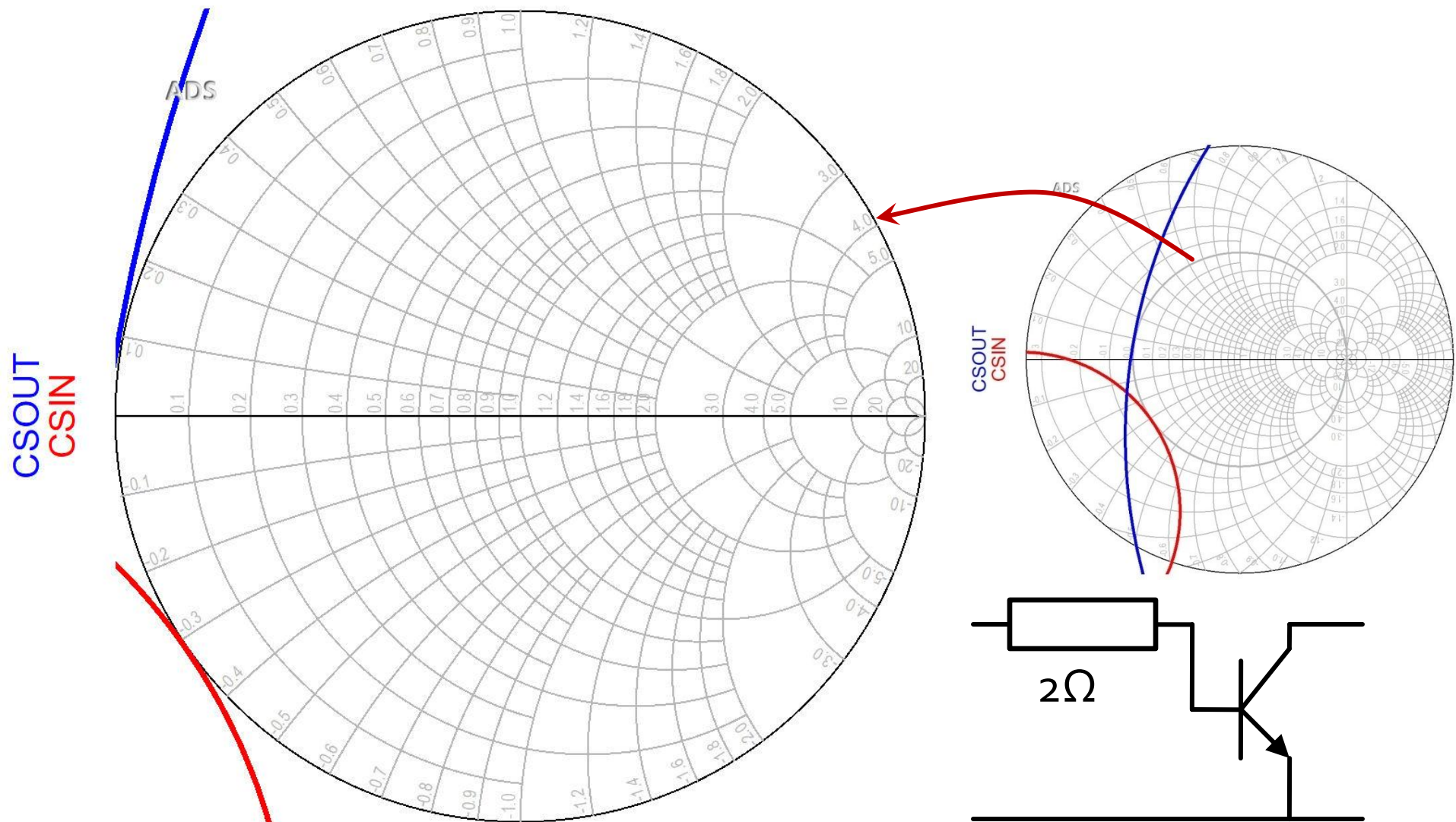


Rezistentă serie la intrare

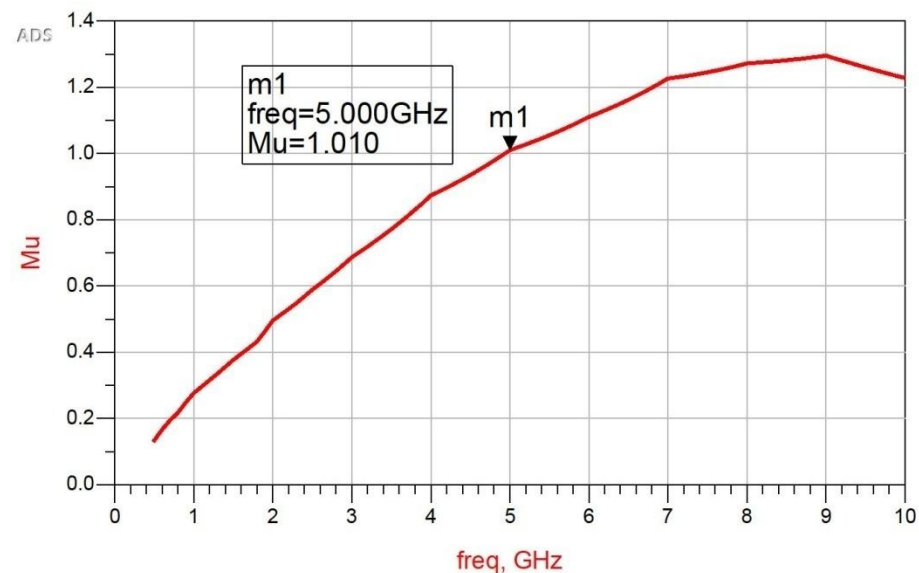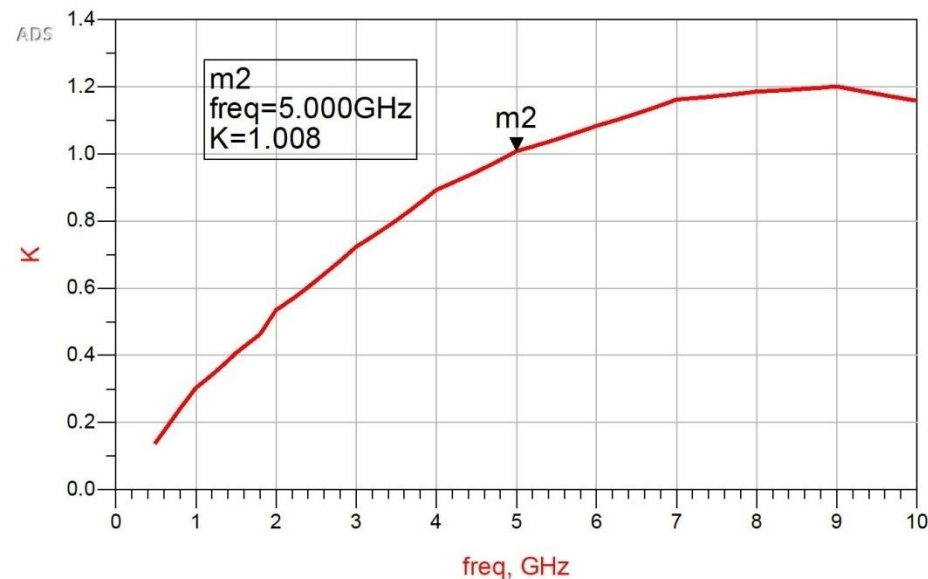- $R_s = 2\Omega$
- $K = 1.008$, $MAG = 13.694\text{dB}$ @ 5GHz
 - fara stabilizare, $K = 0.886$, $MAG = 14.248\text{dB}$ @ 5GHz



Rezistentă paralel la intrare

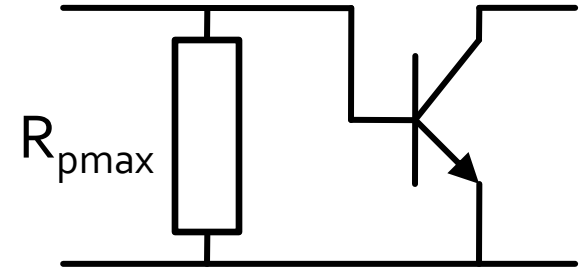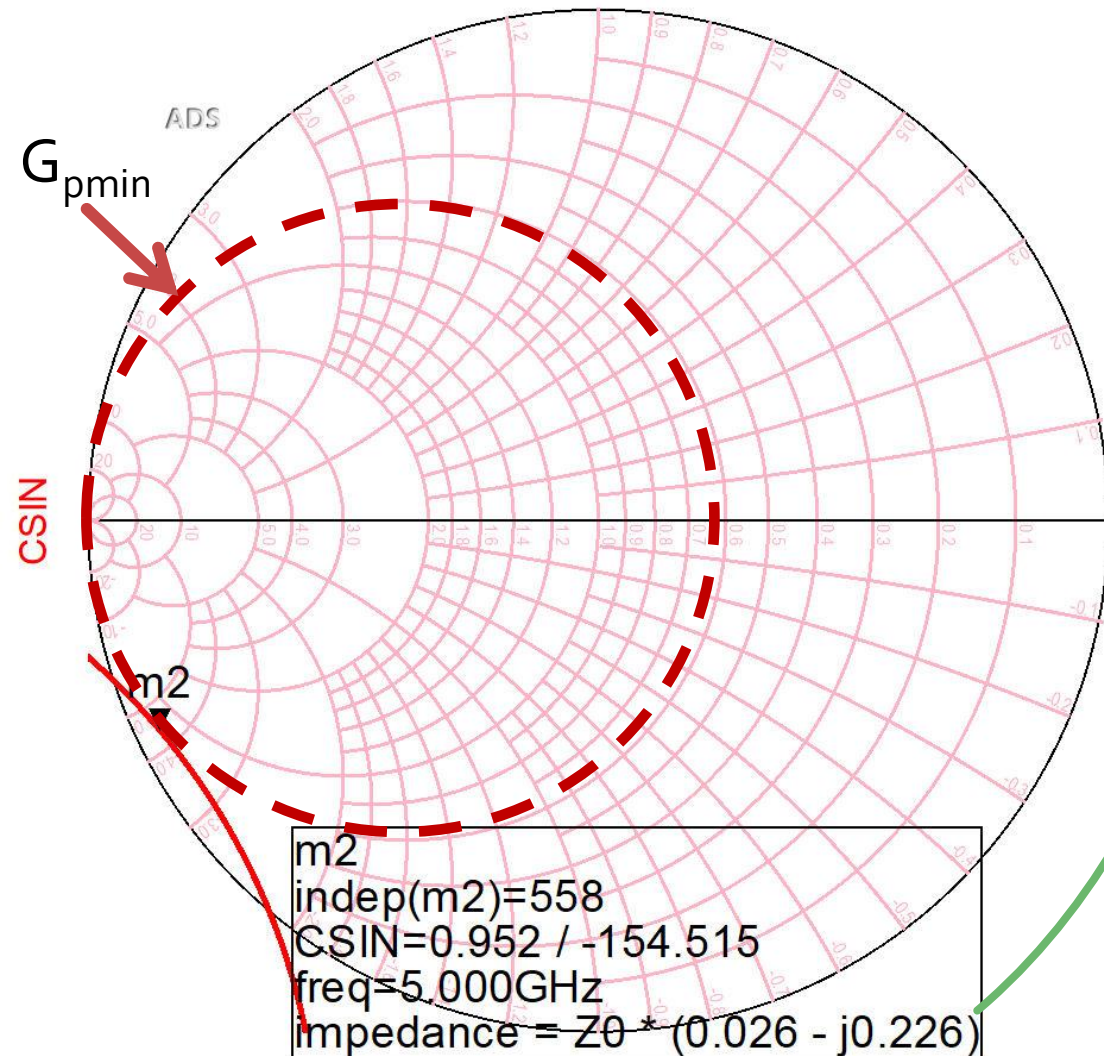

$$R_{pmax} = \frac{1}{G_{pmin}}$$


$$z = 0.026 - j \cdot 0.226$$

$$y = \frac{1}{z} = \frac{1}{0.026 - j \cdot 0.226}$$

$$y = 0.502 + j \cdot 4.367$$



$$R_{pmax} = \frac{50\Omega}{0.502} = 99.6\Omega$$

ADS, $R_p = 90\Omega$

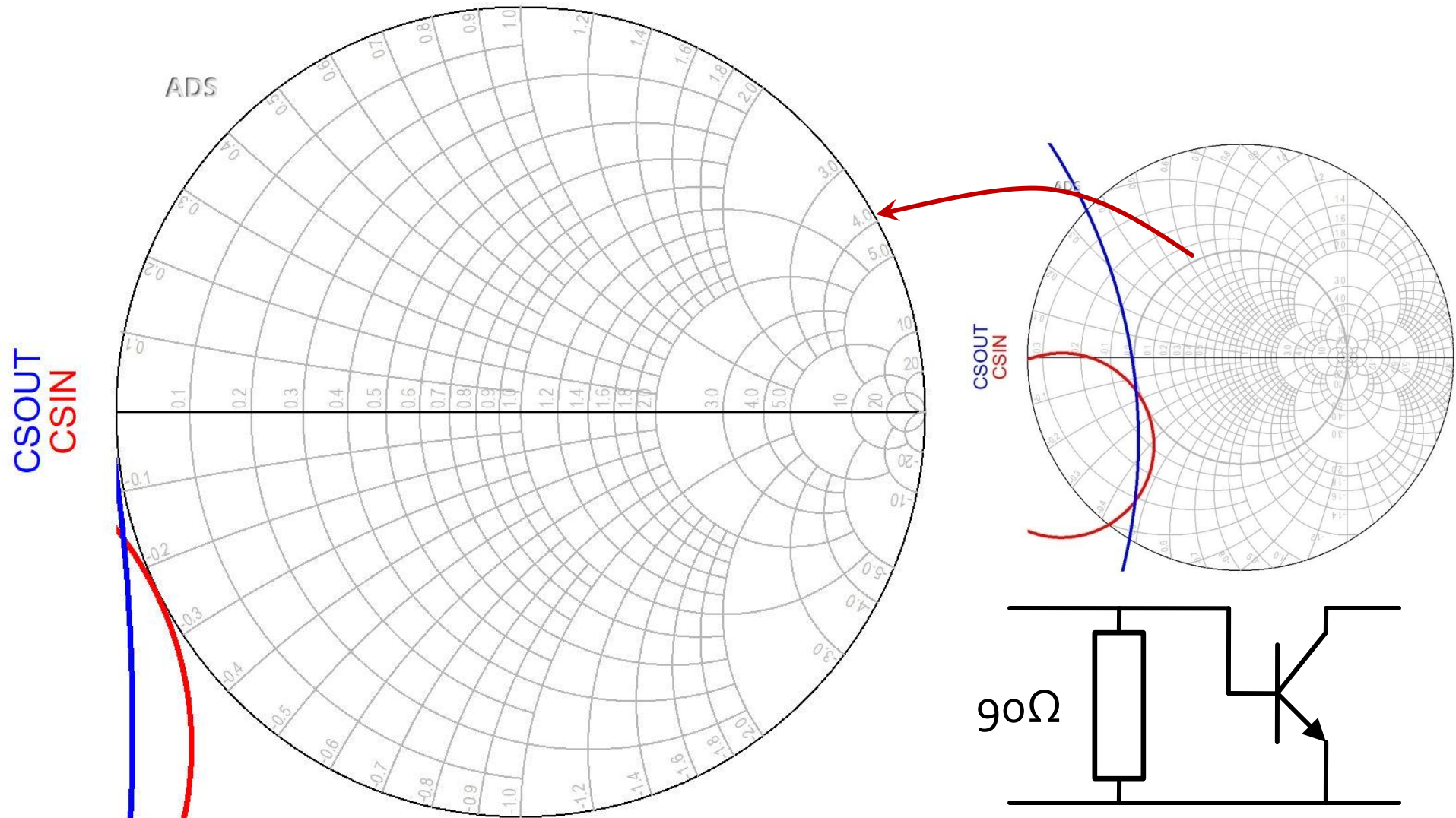



Rezistentă paralel la intrare

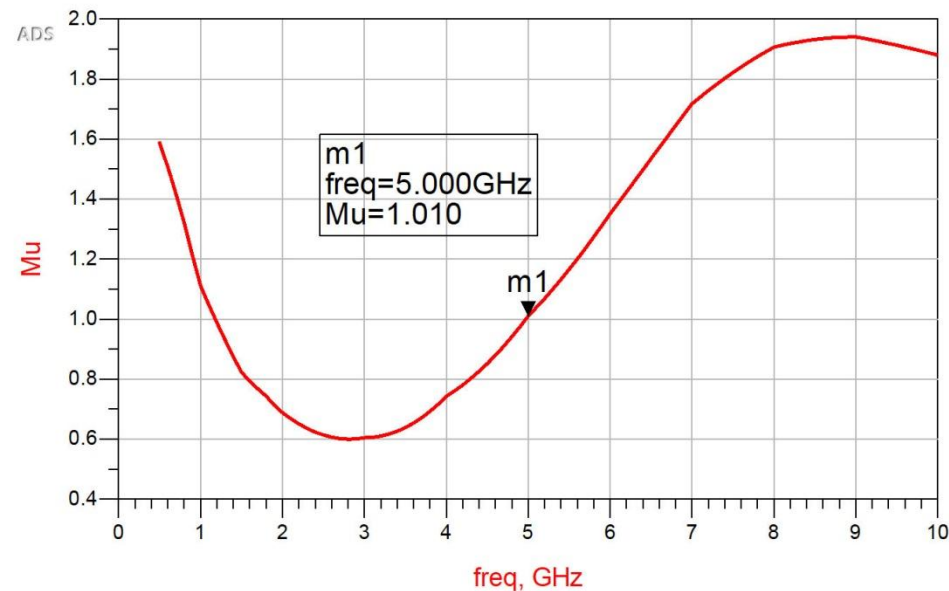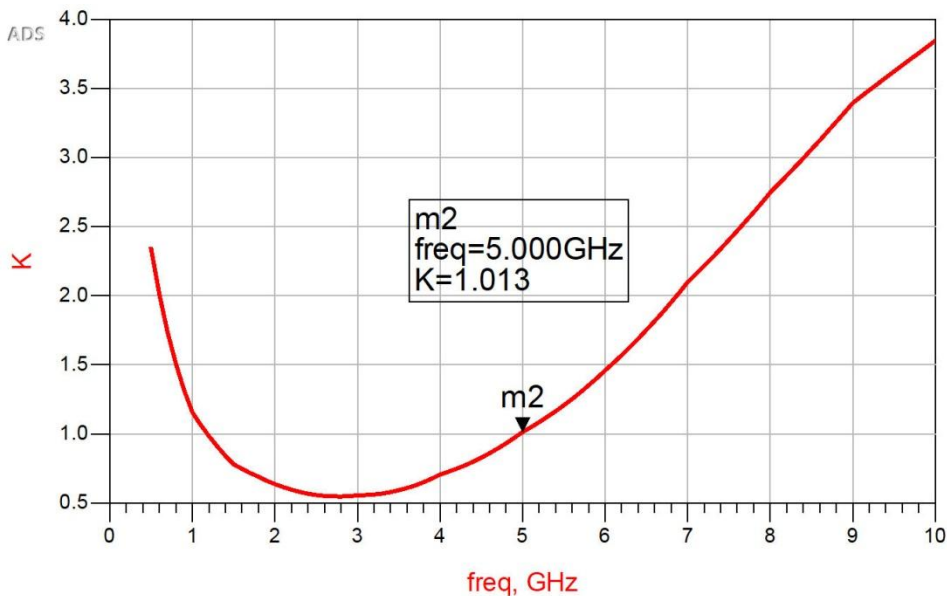- $R_p = 90\Omega$
- $K = 1.013$, $MAG = 13.561\text{dB}$ @ 5GHz
 - fara stabilizare, $K = 0.886$, $MAG = 14.248\text{dB}$ @ 5GHz



Rezistenta serie/paralel la iesire

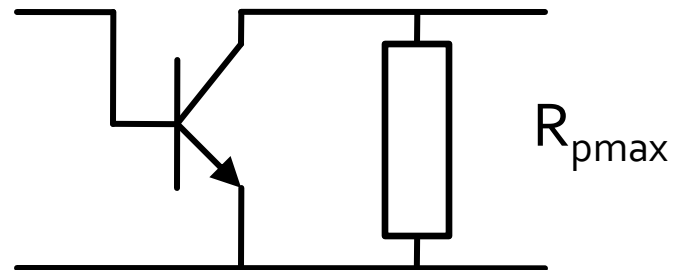
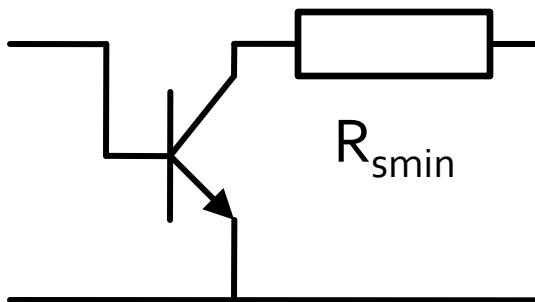
- Procedura se poate aplica similar la iesire (plecand de la CSOUT)
- Din exemplele anterioare, incarcarea rezistiva la intrare are efect pozitiv si asupra stabilitatii la iesire si viceversa (incarcare la iesire efect asupra stabilitatii la intrare)



Stabilizarea unui diport

- Efect negativ asupra castigului
 - trebuie urmarit MAG/MSG in timpul proiectarii
- Efect negativ asupra zgomotului (va urma)
- Se poate alege una din cele 4 variante care ofera performante mai bune (in functie de aplicatie)
- Se pot realiza cu elemente de pasivizare selective in frecventa
 - Ex: Circuite RL, RC sacrifica performanta doar unde este necesar sa se imbunatateasca stabilitatea fara afectarea frecventelor la care dispozitivul e deja stabil
- E posibil ca aceste efecte sa apara automat ca urmare a elementelor parazite ale circuitelor de polarizare (capacitati de decuplare, socuri de radiofrecventa)

Stabilizarea unui diport

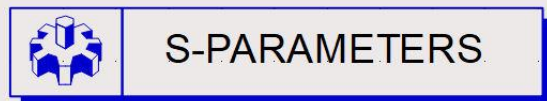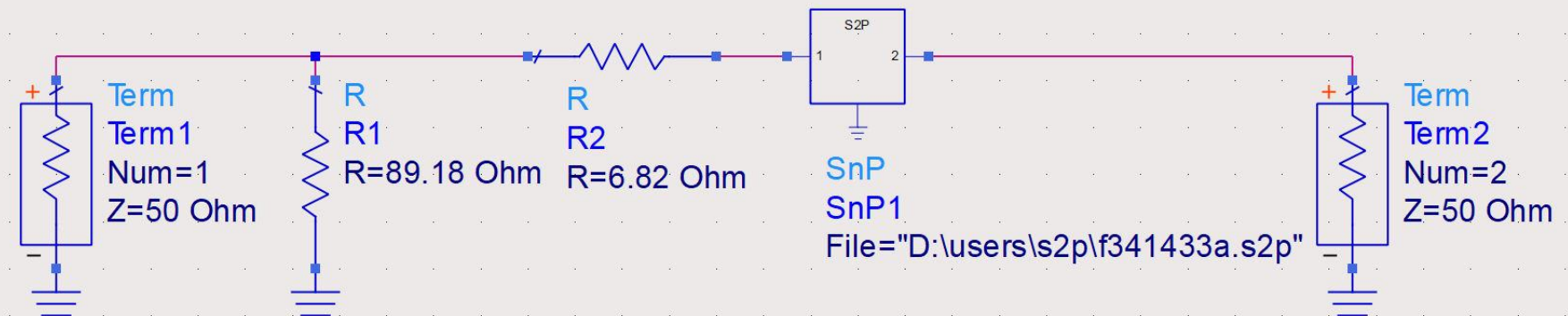

S_Param

SP1

Start=0.5 GHz

Stop=10.0 GHz


Step=0.1 GHz



MaxGain

MAG


MAG=max_gain(S)

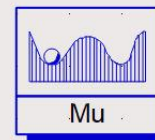

Mu

Mu1

Mu=mu(S)

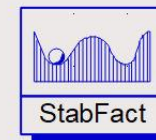



StabFact

StabFact


K

K=stab_fact(S)



Stabilizarea unui diport

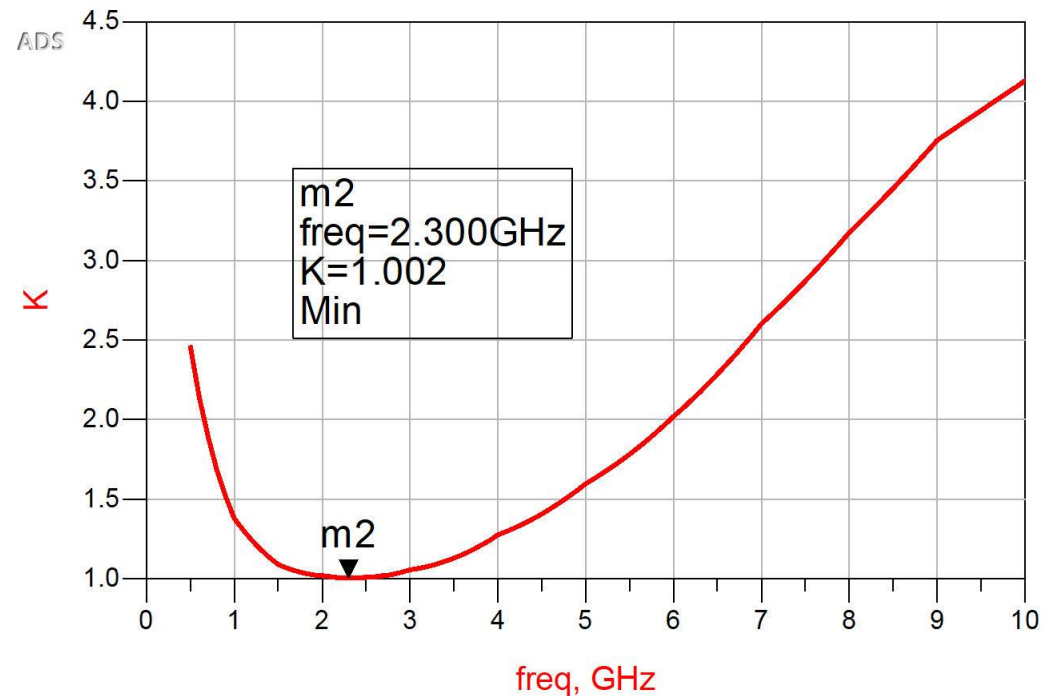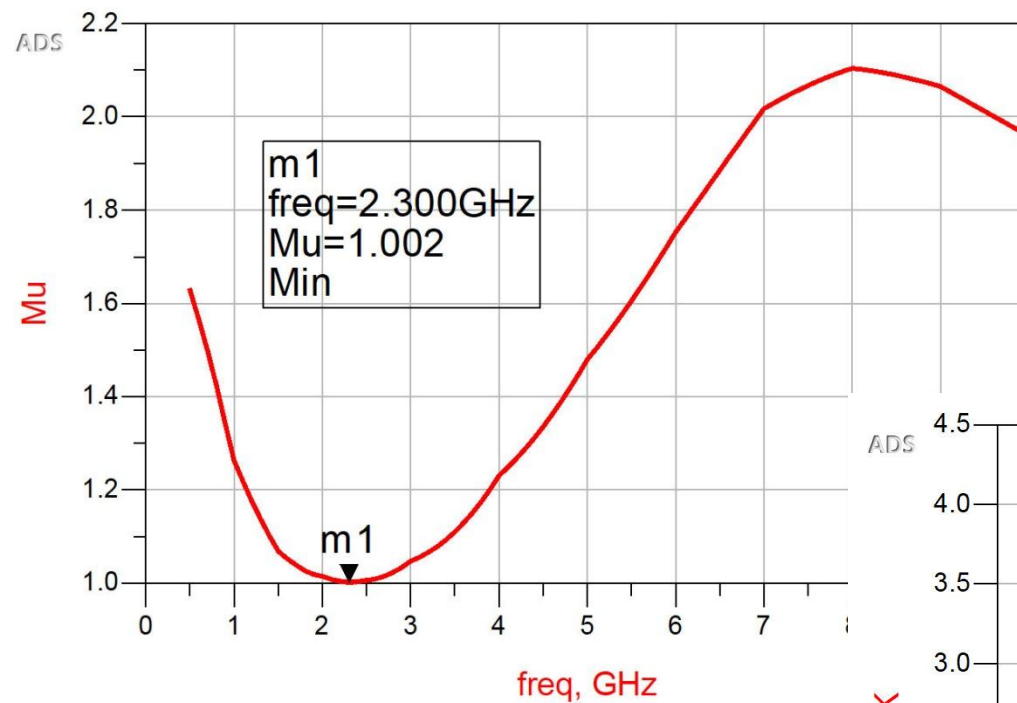

Stabilizarea unui diport

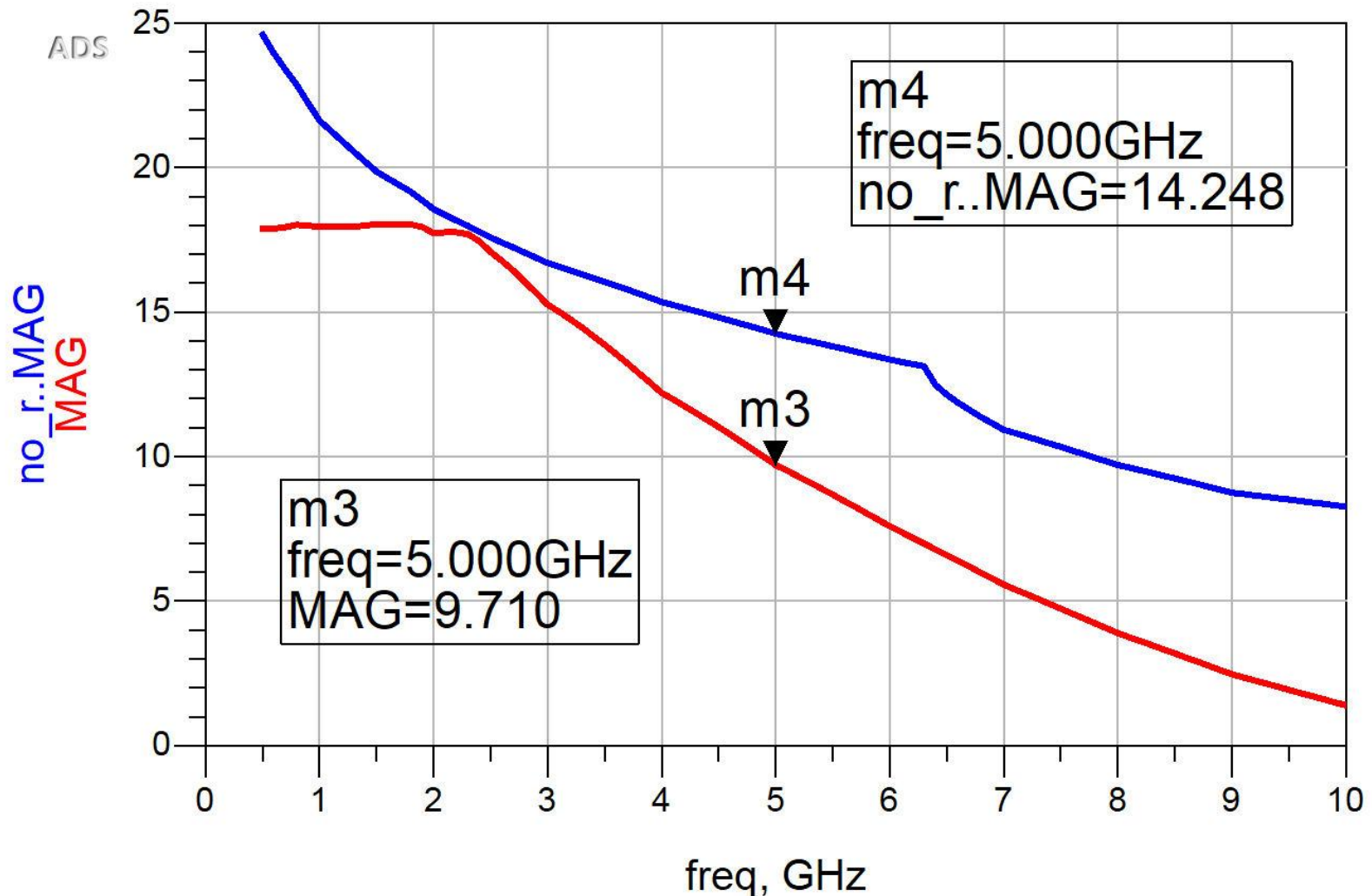

Stabilizarea unui diport

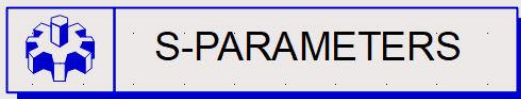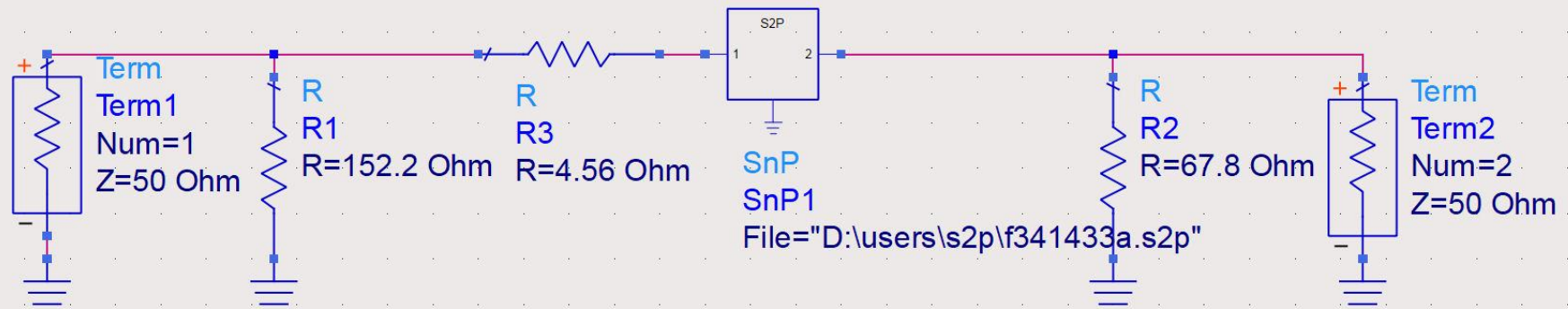


S_Param

SP1

Start=0.5 GHz

Stop=10.0 GHz


Step=0.1 GHz

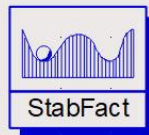

StabFact

K


K=stab_fact(S)

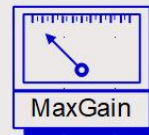

MaxGain

MAG

MAG=max_gain(S)


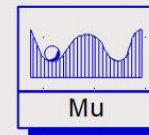


Mu


Mu1

Mu=mu(S)

Stabilizarea unui diport

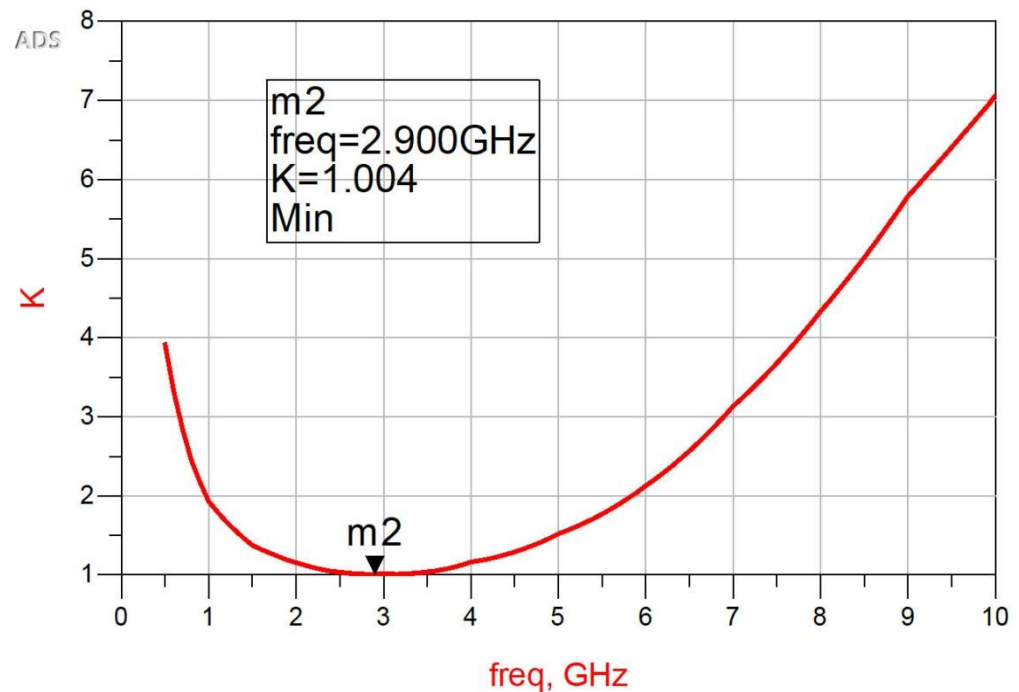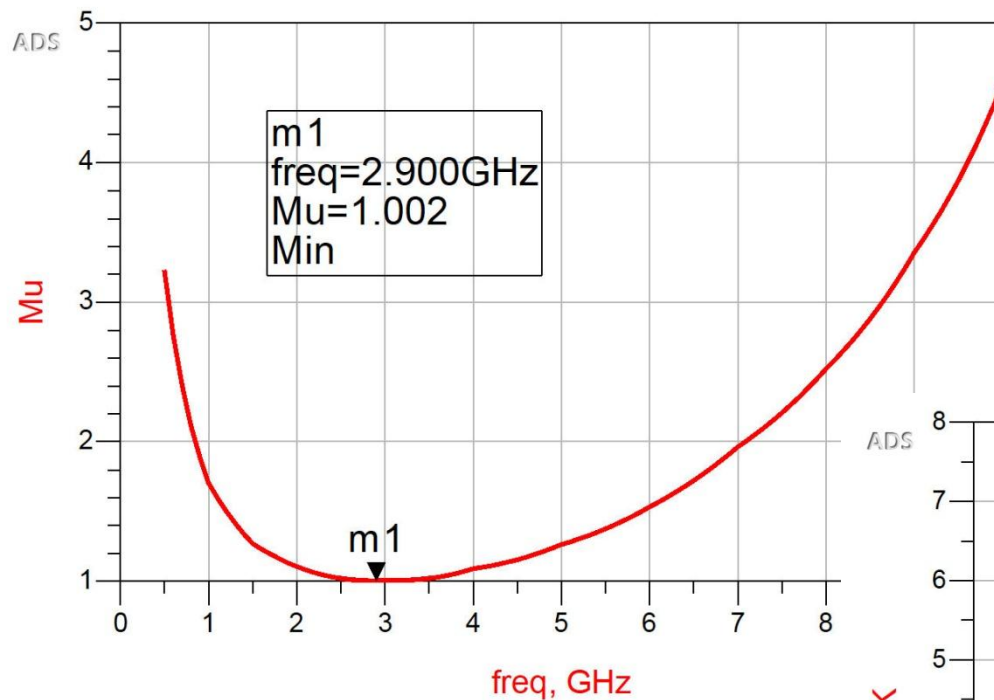


Stabilizarea unui diport

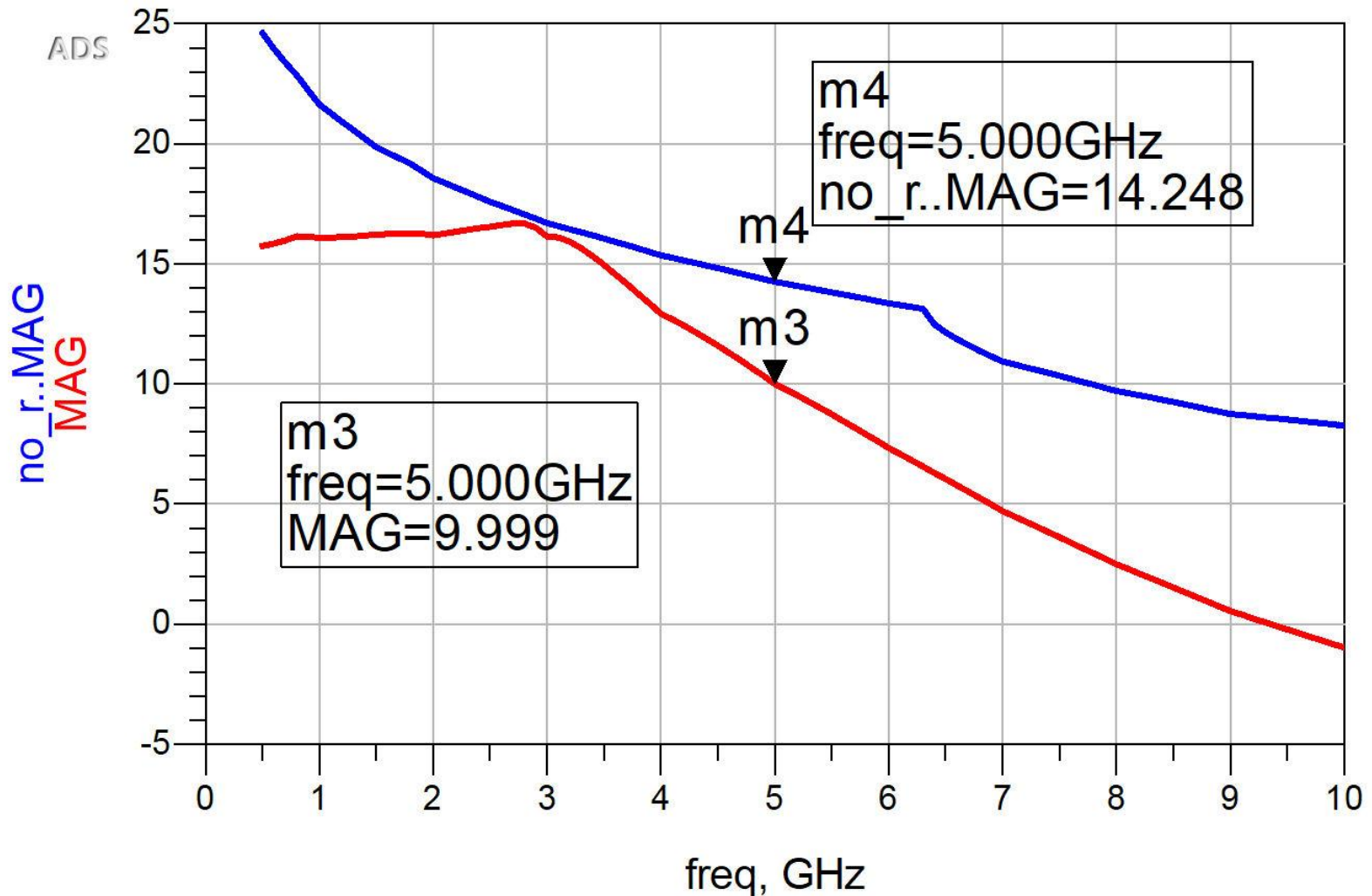

Amplificatoare de microunde

Castigul amplificatoarelor de microunde


Cuadripol Amplificator

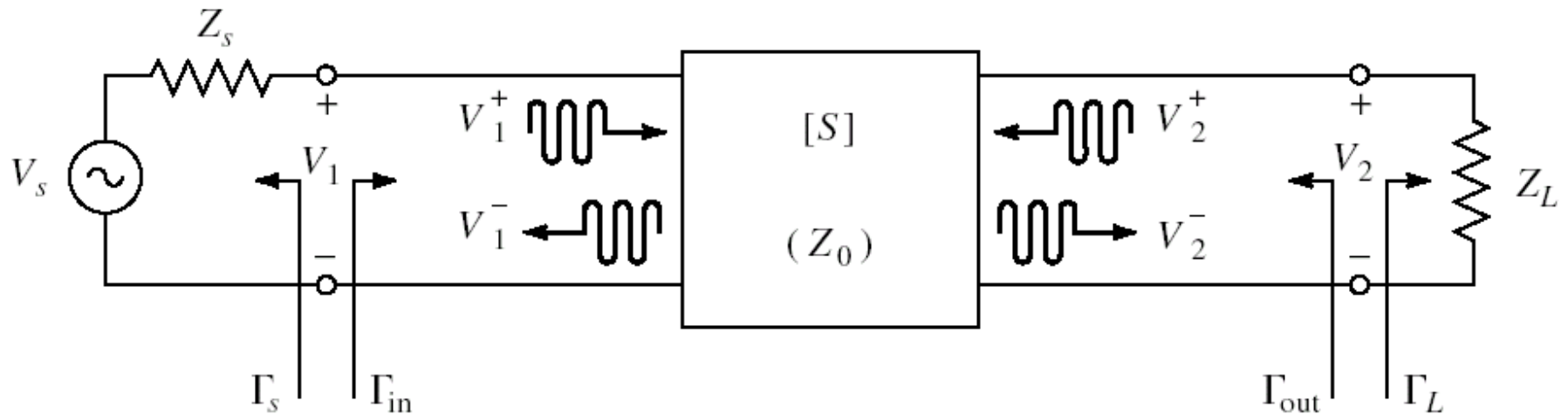


- marimi care intereseaza:
 - stabilitate
 - **castig de putere**
 - zgomot (uneori – semnal mic)
 - liniaritate (uneori – semnal mare)

Puteri / Adaptare

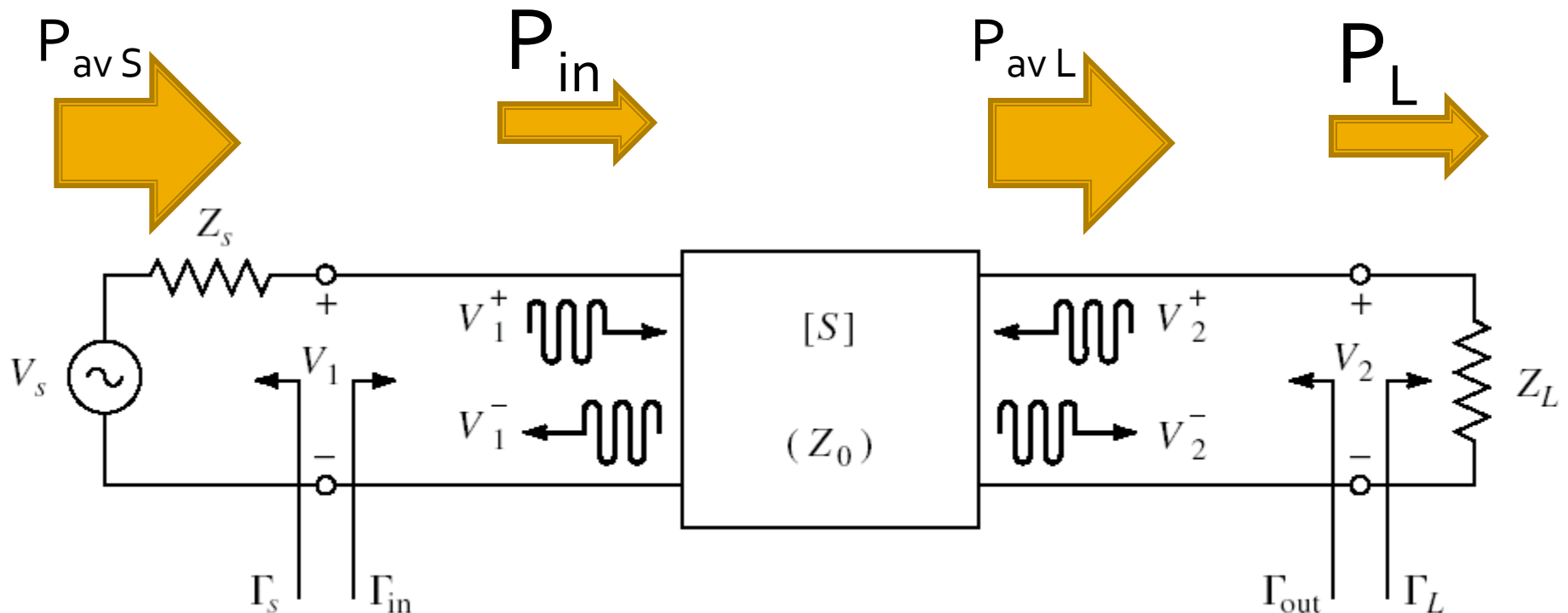- Doua porturi in care adaptarea influenteaza transferul de putere



Proiectare pentru castig maxim

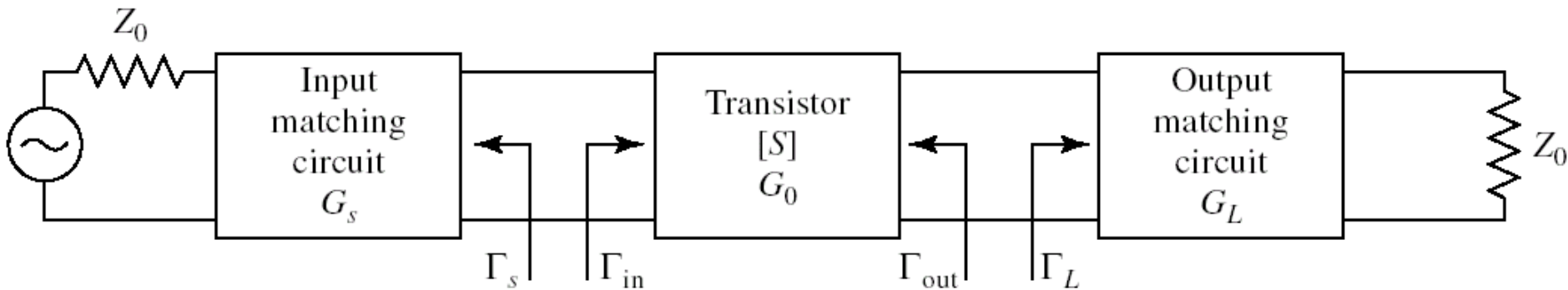

- Castig maxim de putere se obtine cand



$\rightarrow \Gamma_{in} = \Gamma_S^* \quad \Gamma_{out} = \Gamma_L^*$

- Pentru retele de adaptare fara pierderi

$$G_{T \max} = \frac{|S_{21}|^2 \cdot (1 - |\Gamma_S|^2) \cdot (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{in}|^2 \cdot |1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2} \quad G_{T \max} = \frac{1}{1 - |\Gamma_S|^2} \cdot |S_{21}|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

- Pentru tranzistor bilateral ($S_{12} \neq 0$) Γ_{in} si Γ_{out} se influenteaza reciproc deci adaptarea trebuie sa fie simultana

Diagrama Smith, adaptare, $Z_L \neq Z_o$

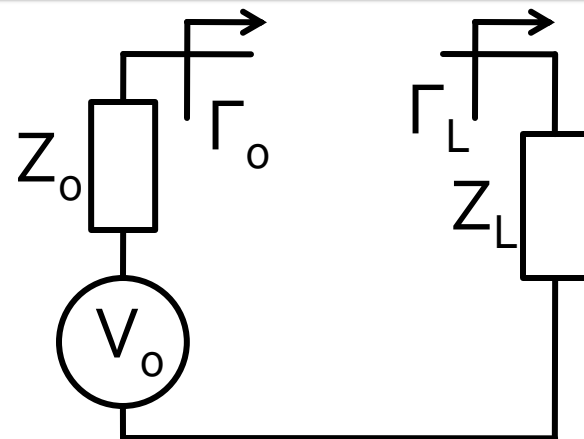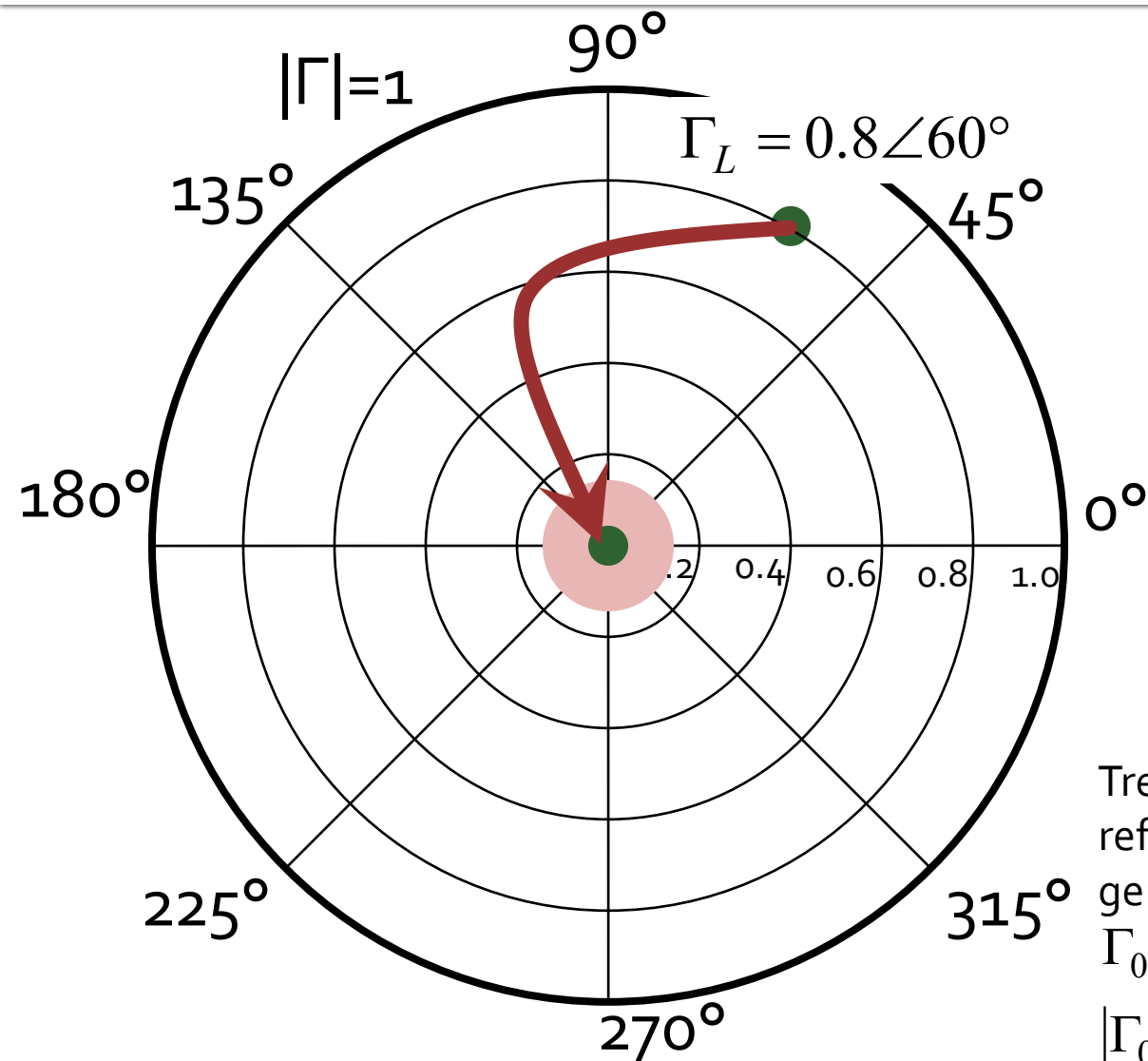

Adaptare Z_L la Z_o . Se raporteaza Z_L la Z_o

$$Z_L = 21.429\Omega + j \cdot 82.479\Omega$$

$$z_L = 0.429 + j \cdot 1.65$$



$$\Gamma_L = 0.8 \angle 60^\circ$$

Trebuie sa deplasez coeficientul de reflexie in zona in care pentru generator cu Z_o am:

$$\Gamma_0 = 0 \text{ adaptare perfecta}$$

$$|\Gamma_0| \leq \Gamma_m \text{ adaptare "suficienta"}$$

Diagrama Smith, adaptare, $Z_L = Z_o$

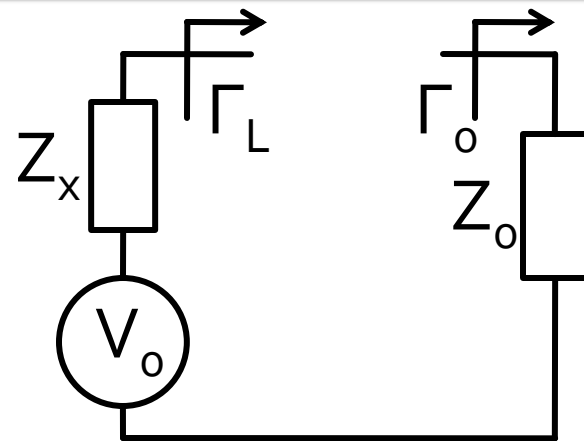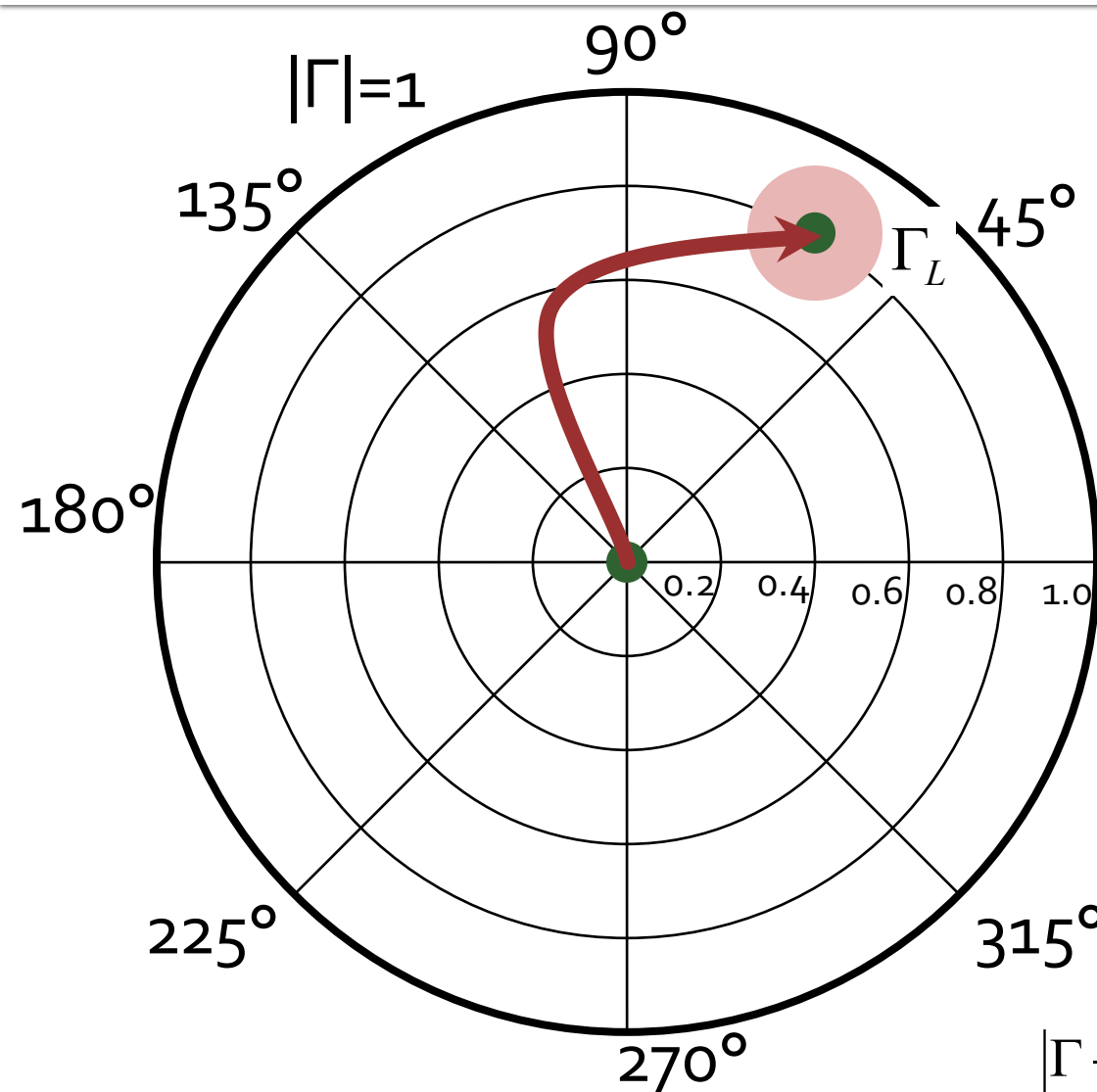


0° Sursa (de ex. tranzistorul) cu Z_x are nevoie de un anumit coeficient de reflexie Γ_L pentru a funcționa corect

Circuitul de adaptare trebuie să deplaseze coeficientul de reflexie văzut spre sarcină în zona în care pentru sarcină Z_o ($\Gamma_o = 0$) am:

$\Gamma = \Gamma_L$ adaptare perfectă ●

$|\Gamma - \Gamma_L| \leq \Gamma_m$ adaptare "suficientă" ●

Diagrama Smith, adaptare, $Z_L = Z_o$

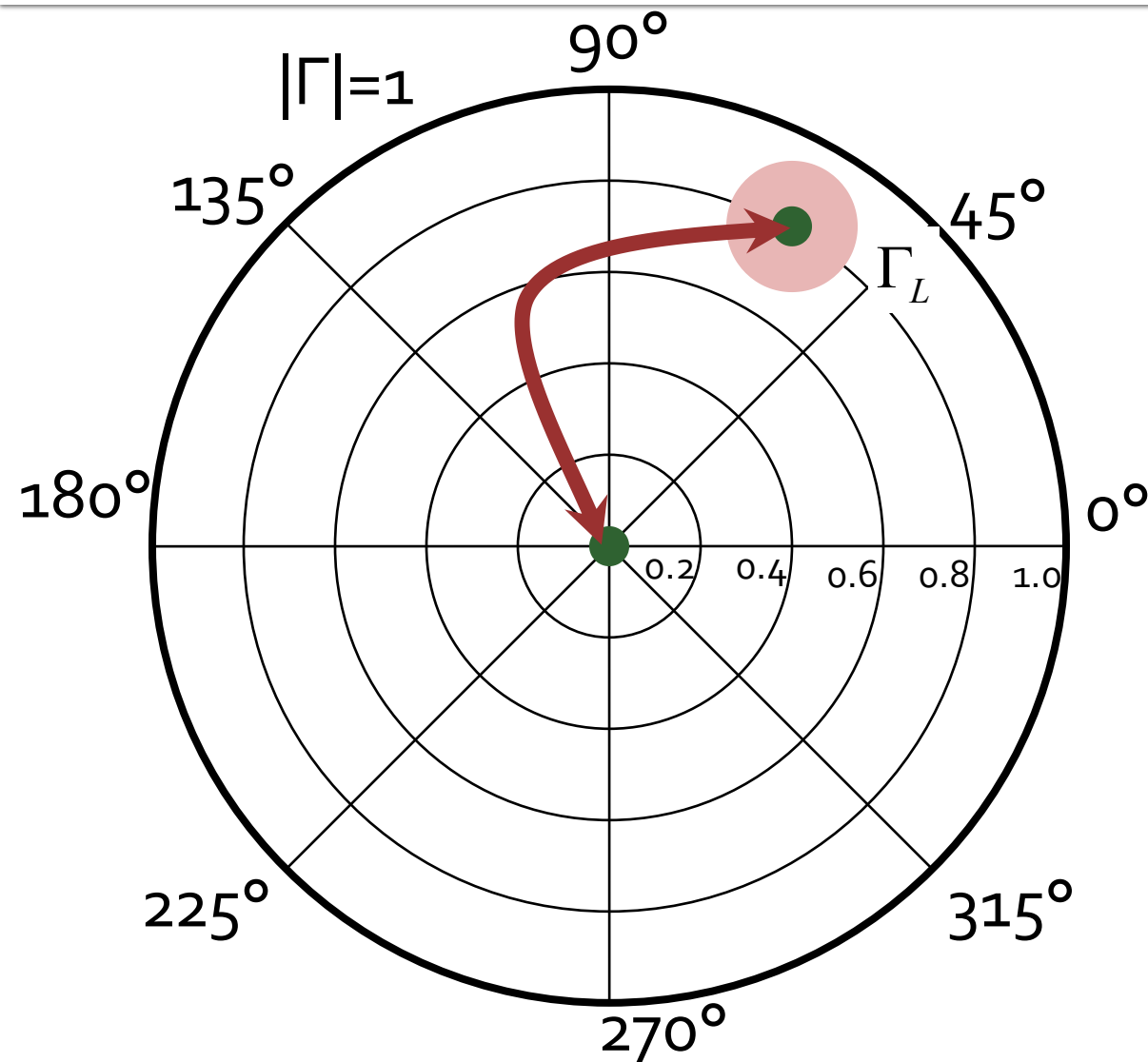

- Circuitele de adaptare care muta
 - Γ_L in Γ_o
 - Γ_o in Γ_L
- sunt **identice** ca realizare. Diferă doar prin **ordine** în care se introduc elementele în circuitul de adaptare
- Ca urmare se pot folosi în proiectarea circuitelor de adaptare aceleași:
 - **metode**
 - **relatii**

Adaptare simultana

$$\rightarrow \Gamma_{in} = \Gamma_S^*$$

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L}$$

$$\Gamma_S^* = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L}$$

$$\rightarrow \Gamma_{out} = \Gamma_L^*$$

$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S}$$

$$\Gamma_L^* = S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S}$$

■ Aflam Γ_S

$$\Gamma_S = S_{11}^* + \frac{S_{12}^* \cdot S_{21}^*}{1/\Gamma_L^* - S_{22}^*}$$

$$\Gamma_L^* = \frac{S_{22} - \Delta \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S}$$

$$\Gamma_S \cdot (1 - |S_{22}|^2) + \Gamma_S^2 \cdot (\Delta \cdot S_{22}^* - S_{11}) = \Gamma_S \cdot (\Delta \cdot S_{11}^* \cdot S_{22}^* - |S_{22}|^2 - \Delta \cdot S_{12}^* \cdot S_{21}^*) + S_{11}^* \cdot (1 - |S_{22}|^2) + S_{12}^* \cdot S_{21}^* \cdot S_{22}$$

Adaptare simultana

$$\Delta \cdot (S_{11}^* \cdot S_{22}^* - S_{12}^* \cdot S_{21}^*) = |\Delta|^2$$

$$\Gamma_S^2 \cdot \underbrace{(S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^*)}_{C_1} + \Gamma_S \cdot \underbrace{(|\Delta|^2 - |S_{11}|^2 + |S_{22}|^2 - 1)}_{-B_1} + \underbrace{(S_{11}^* - \Delta^* \cdot S_{22})}_{C_1^*} = 0$$

■ Ecuatie de gradul 2

$$\Gamma_S = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4 \cdot |C_1|^2}}{2 \cdot C_1}$$

■ Similar

$$\Gamma_L = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4 \cdot |C_2|^2}}{2 \cdot C_2}$$

■ Cu variabilele

$$\begin{cases} B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2 \\ C_1 = S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^* \end{cases} \quad \begin{cases} B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2 \\ C_2 = S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^* \end{cases}$$

Adaptare simultana

- Este posibila daca

$$B_1^2 - 4 \cdot |C_1|^2 > 0 \quad B_2^2 - 4 \cdot |C_2|^2 > 0$$

$$\Delta \cdot (S_{11}^* \cdot S_{22}^* - S_{12}^* \cdot S_{21}^*) = |\Delta|^2$$

$$|C_1|^2 = |S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^*|^2 = |S_{12}|^2 \cdot |S_{21}|^2 + (1 - |S_{22}|^2) \cdot (|S_{11}|^2 - |\Delta|^2)$$

$$B_1^2 - 4 \cdot |C_1|^2 = (1 + |S_{11}|^2)^2 + (|S_{22}|^2 + |\Delta|^2)^2 - \\ - 2 \cdot (1 + |S_{11}|^2) \cdot (|S_{22}|^2 + |\Delta|^2) - 4 \cdot |S_{12} \cdot S_{21}|^2 - 4 \cdot (1 - |S_{22}|^2) \cdot (|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)$$

$$B_1^2 - 4 \cdot |C_1|^2 = (1 + |S_{11}|^2)^2 + (|S_{22}|^2 + |\Delta|^2)^2 - \\ - 4 \cdot |S_{11}|^2 - 4 \cdot |S_{22}|^2 \cdot |\Delta|^2 - 2 \cdot (1 - |S_{11}|^2) \cdot (|S_{22}|^2 - |\Delta|^2) - 4 \cdot |S_{12} \cdot S_{21}|^2$$

Adaptare simultana

$$B_1^2 - 4 \cdot |C_1|^2 = \left(1 + |S_{11}|^2\right)^2 + \left(|S_{22}|^2 + |\Delta|^2\right)^2 - 4 \cdot |S_{11}|^2 - 4 \cdot |S_{22}|^2 \cdot |\Delta|^2 - 2 \cdot \left(1 - |S_{11}|^2\right) \cdot \left(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2\right) - 4 \cdot |S_{12} \cdot S_{21}|^2$$

$$B_1^2 - 4 \cdot |C_1|^2 = \left(1 - |S_{11}|^2\right)^2 + \left(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2\right)^2 - 2 \cdot \left(1 - |S_{11}|^2\right) \cdot \left(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2\right) - 4 \cdot |S_{12} \cdot S_{21}|^2$$

$$B_1^2 - 4 \cdot |C_1|^2 = \left(1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2\right)^2 - 4 \cdot |S_{12} \cdot S_{21}|^2$$

$$B_1^2 - 4 \cdot |C_1|^2 = \left(K \cdot 2 \cdot |S_{12} \cdot S_{21}|\right)^2 - 4 \cdot |S_{12} \cdot S_{21}|^2$$

$$B_1^2 - 4 \cdot |C_1|^2 = 4 \cdot |S_{12}|^2 \cdot |S_{21}|^2 \cdot (K^2 - 1)$$

■ Similar

$$B_2^2 - 4 \cdot |C_2|^2 = 4 \cdot |S_{12}|^2 \cdot |S_{21}|^2 \cdot (K^2 - 1)$$

Adaptare simultana

$$\Gamma_S = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4 \cdot |C_1|^2}}{2 \cdot C_1}$$

$$\Gamma_L = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4 \cdot |C_2|^2}}{2 \cdot C_2}$$

■ Necesari pentru solutii

$$|\Gamma_S| < 1$$

$$|\Gamma_L| < 1$$

$$|\Delta| = |S_{11} \cdot S_{22} - S_{12} \cdot S_{21}| < 1$$

$$\begin{cases} B_1 > 0 \\ B_2 > 0 \end{cases}$$

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2 \cdot |S_{12} \cdot S_{21}|} > 1$$

$$\begin{cases} B_1^2 - 4 \cdot |C_1|^2 = 4 \cdot |S_{12}|^2 \cdot |S_{21}|^2 \cdot (K^2 - 1) > 0 \\ B_2^2 - 4 \cdot |C_2|^2 = 4 \cdot |S_{12}|^2 \cdot |S_{21}|^2 \cdot (K^2 - 1) > 0 \end{cases}$$

Adaptare simultana

- Adaptarea simultana se poate realiza **numai** pentru amplificatoarele **neconditionat stabile** la frecventa de lucru, si solutia cu $|\Gamma| < 1$ se obtine cu semnul “-”

$$\Gamma_S = \frac{B_1 - \sqrt{B_1^2 - 4 \cdot |C_1|^2}}{2 \cdot C_1}$$

$$\begin{cases} B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2 \\ C_1 = S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^* \end{cases}$$

$$\Gamma_L = \frac{B_2 - \sqrt{B_2^2 - 4 \cdot |C_2|^2}}{2 \cdot C_2}$$

$$\begin{cases} B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2 \\ C_2 = S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^* \end{cases}$$

Adaptare simultana

- In conditiile adaptarii simultane se obtine castigul de transfer maxim pentru tranzistorul bilateral


$$G_{T\max} = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|} \cdot (K - \sqrt{K^2 - 1})$$

- Daca dispozitivul **nu** este **neconditionat stabil** se poate folosi ca o indicatie a capacitatii de amplificare castigul maxim stabil (Maximum Stable Gain)

$$G_{MSG} = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|}$$


Maximum Available Gain

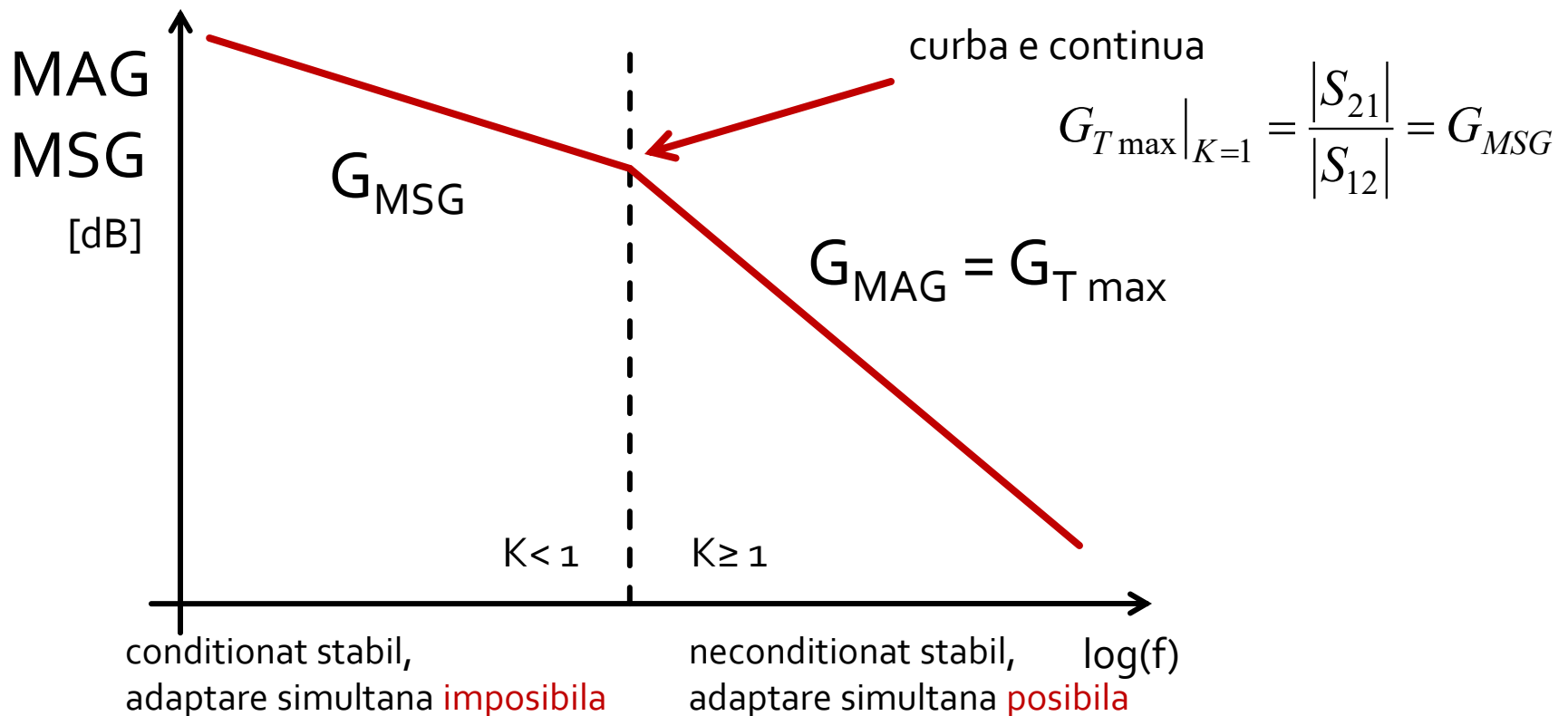- Indicator in the entire frequency range of the ability to obtain gain




Stabilitate

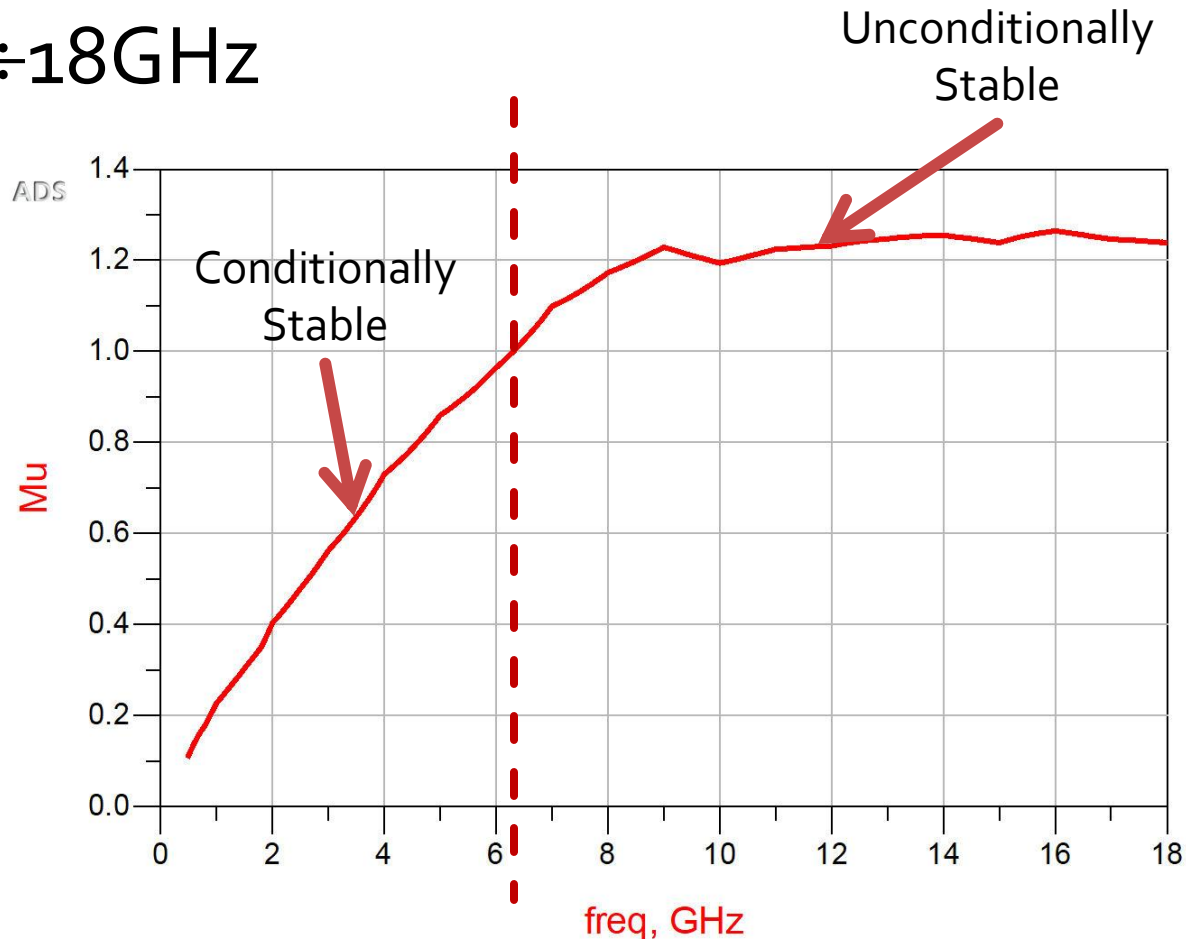- ATF-34143 at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.
- @0.5÷18GHz



Castig

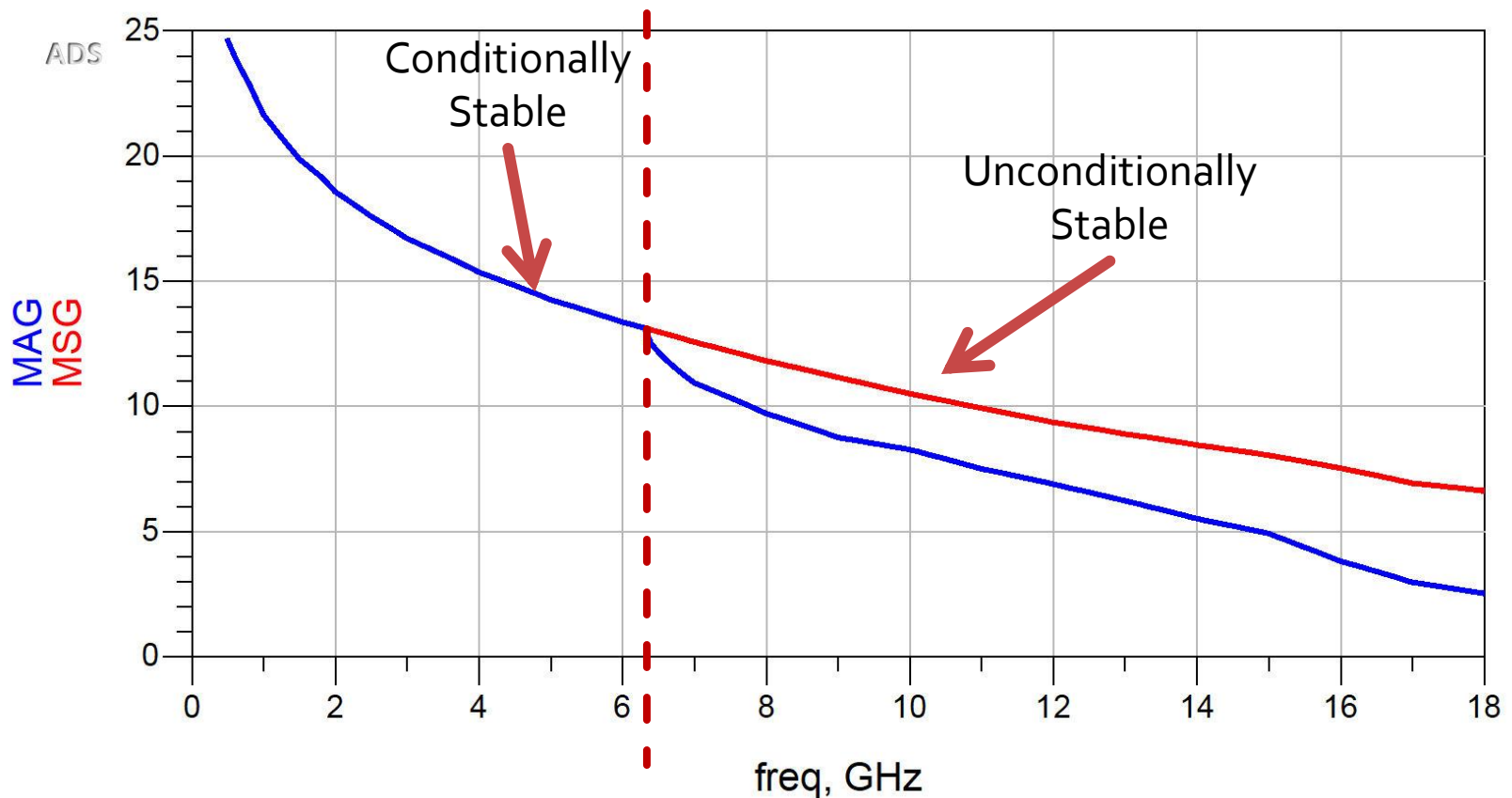- ATF-34143 at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.
- @0.5÷18GHz



Adaptare simultana, tranzistor unilateral

- Daca amplificatorul/tranzistorul este **unilateral** ($S_{12} = 0$) adaptarea simultana implica:

$$\Gamma_{in} = S_{11}$$

$$\Gamma_{out} = S_{22}$$

$$\Gamma_S = S_{11}^*$$

$$\Gamma_L = S_{22}^*$$

$$G_{T \max} = \frac{1}{1 - |\Gamma_S|^2} \cdot |S_{21}|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$$G_{TU \max} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} \cdot |S_{21}|^2 \cdot \frac{1}{1 - |S_{22}|^2}$$

Exemplu

- ATF-34143 **at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.**
 - fara stabilizare $K = 0.886$, $MAG = 14.248dB$ @ 5GHz
 - nu poate fi folosit in aceasta polarizare
- ATF-34143 **at $V_{ds}=4V$ $I_d=40mA$**
 - fara stabilizare $K = 1.031$, $MAG = 12.9dB$ @ 5GHz
 - utilizam aceasta polarizare pentru a implementa un amplificator

Exemplu

- ATF-34143 at $V_{ds}=4V$ $I_d=40mA$.

- @5GHz

- $S_{11} = 0.64 \angle 111^\circ$

- $S_{12} = 0.117 \angle -27^\circ$

- $S_{21} = 2.923 \angle -6^\circ$

- $S_{22} = 0.21 \angle 111^\circ$

$$\begin{cases} S_{11} = 0.64 \angle 111^\circ \\ S_{11} = 0.64 \cdot \cos 111^\circ + j \cdot 0.64 \cdot \sin 111^\circ \end{cases}$$

Calcul

■ Parametri S

- $S_{11} = -0.229 + 0.597 \cdot j$
 - $S_{12} = 0.104 - 0.053 \cdot j$
 - $S_{21} = 2.907 - 0.306 \cdot j$
 - $S_{22} = -0.075 + 0.196 \cdot j$
- $$\begin{cases} S_{11} = 0.64 \angle 111^\circ \\ S_{11} = 0.64 \cdot \cos 111^\circ + j \cdot 0.64 \cdot \sin 111^\circ \end{cases}$$

$$G_{T \max} = \frac{|S_{21}|}{|S_{12}|} \cdot (K - \sqrt{K^2 - 1}) = 19.497 = 12.9 \text{ dB}$$

$$G_{TU \max} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} \cdot |S_{21}|^2 \cdot \frac{1}{1 - |S_{22}|^2} = 15.139 = 11.8 \text{ dB}$$

Calcul

$$\begin{cases} B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2 \\ C_1 = S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^* \end{cases}$$

$$\begin{cases} B_1 = ? \\ C_1 = ? \end{cases}$$

$$\Gamma_S = \frac{B_1 - \sqrt{B_1^2 - 4 \cdot |C_1|^2}}{2 \cdot C_1}$$

$$\Gamma_S = ?$$

$$\begin{cases} B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2 \\ C_2 = S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^* \end{cases}$$

$$\begin{cases} B_2 = ? \\ C_2 = ? \end{cases}$$

$$\Gamma_L = \frac{B_2 - \sqrt{B_2^2 - 4 \cdot |C_2|^2}}{2 \cdot C_2}$$

$$\Gamma_L = ?$$

Calcul

$$\begin{cases} B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2 \\ C_1 = S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^* \end{cases}$$

$$\begin{cases} B_1 = 1.207 \\ C_1 = -0.277 + j \cdot 0.529 \end{cases}$$

$$\Gamma_S = \frac{B_1 - \sqrt{B_1^2 - 4 \cdot |C_1|^2}}{2 \cdot C_1}$$

$$\Gamma_S = -0.403 - j \cdot 0.768$$

$$|\Gamma_S| = 0.867 < 1$$

$$\Gamma_S = 0.867 \angle -117.7^\circ$$

$$\begin{cases} B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2 \\ C_2 = S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^* \end{cases}$$

$$\begin{cases} B_2 = 0.476 \\ C_2 = -0.222 - j \cdot 0.013 \end{cases}$$


$$\Gamma_L = \frac{B_2 - \sqrt{B_2^2 - 4 \cdot |C_2|^2}}{2 \cdot C_2}$$

$$\Gamma_L = -0.685 + j \cdot 0.04$$

$$|\Gamma_L| = 0.686 < 1$$

$$\Gamma_L = 0.686 \angle 176.7^\circ$$

Adaptare cu stub-uri, C8

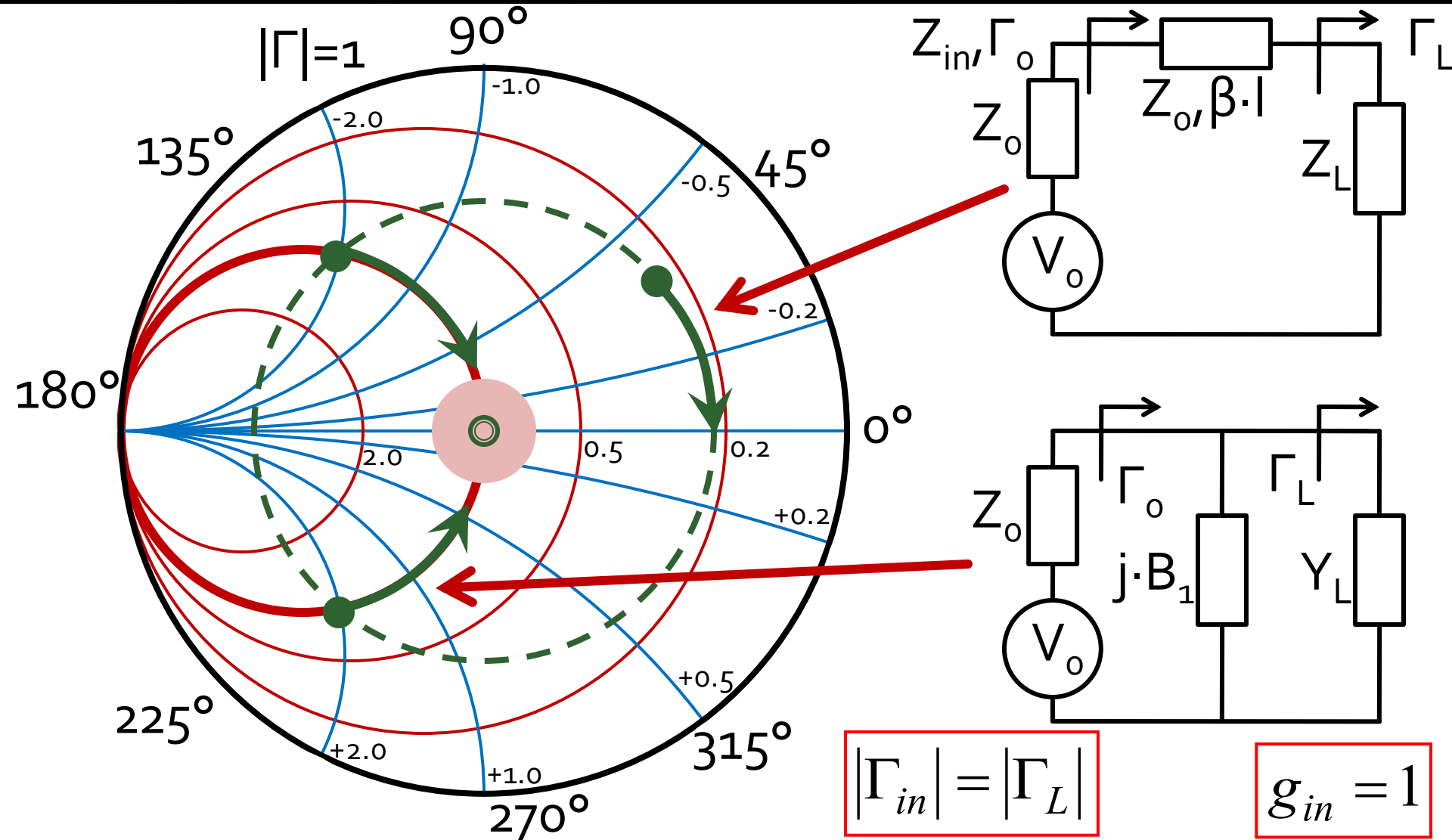

Calcul analitic (Γ_S)

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_S|$$

$$\Gamma_S = 0.867 \angle -117.7^\circ$$

$$\theta_{sp} = \beta \cdot l = \tan^{-1} \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}}$$

$$|\Gamma_S| = 0.867; \quad \varphi = -117.7^\circ \quad \cos(\varphi + 2\theta) = -0.867 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 150.1^\circ$$

- **Semnul** (+/-) solutiei alese la ecuatia **liniei serie** impune **semnul** solutiei utilizate la ecuatia **stub-ului paralel**

- **solutia "cu +"** 

$$(-117.7^\circ + 2\theta) = +150.1^\circ \quad \theta = 133.9^\circ \quad \text{Im } y_S = \frac{-2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}} = -3.477$$

$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im } y_S) = -74^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta_{sp} = 106^\circ$$

- **solutia "cu -"** 

$$(-117.7^\circ + 2\theta) = -150.1^\circ \quad \theta = -16.2^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta = 163.8^\circ$$

$$\text{Im } y_S = \frac{+2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}} = +3.477 \quad \theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im } y_S) = 74^\circ$$

Calcul analitic (Γ_L)

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_L|$$

$$\Gamma_L = 0.686 \angle 176.7^\circ$$

$$|\Gamma_L| = 0.686; \quad \varphi = 176.7^\circ$$

$$\theta_{sp} = \beta \cdot l = \tan^{-1} \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_L|}{\sqrt{1 - |\Gamma_L|^2}}$$

- **Semnul** (+/-) solutiei alese la ecuatia **liniei serie** impune **semnul** solutiei utilizate la ecuatia **stub-ului paralel**
 - solutia "cu +"
 - solutia "cu -"

Calcul analitic (Γ_L)

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_L|$$

$$\Gamma_L = 0.686 \angle 176.7^\circ$$

$$\theta_{sp} = \beta \cdot l = \tan^{-1} \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_L|}{\sqrt{1 - |\Gamma_L|^2}}$$

$$|\Gamma_L| = 0.686; \quad \varphi = 176.7^\circ \quad \cos(\varphi + 2\theta) = -0.686 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 133.3^\circ$$

- **Semnul** (+/-) solutiei alese la ecuatia **liniei serie** impune **semnul** solutiei utilizate la ecuatia **stub-ului paralel**

- **solutia "cu +"** 

$$(176.7^\circ + 2\theta) = +133.3^\circ \quad \theta = -21.7^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta = 158.3^\circ$$

$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im } y_L) = -62.1^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta_{sp} = 117.9^\circ \quad \text{Im } y_L = \frac{-2 \cdot |\Gamma_L|}{\sqrt{1 - |\Gamma_L|^2}} = -1.885$$

- **solutia "cu -"** 

$$(176.7^\circ + 2\theta) = -133.3^\circ \quad \theta = -155^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta = 25^\circ$$

$$\text{Im } y_L = \frac{+2 \cdot |\Gamma_L|}{\sqrt{1 - |\Gamma_L|^2}} = +1.885 \quad \theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im } y_L) = 62.1^\circ$$

Calcul analitic

- Se alege **una** din cele doua solutii posibile la intrare


$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +150.1^\circ \\ -150.1^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 133.9^\circ \\ 163.8^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[y_s(\theta)] = \begin{cases} -3.477 \\ +3.477 \end{cases} \quad \theta_{sp} = \begin{cases} -74^\circ + 180^\circ = 106^\circ \\ +74^\circ \end{cases}$$

- Similar pentru adaptarea la iesire

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +133.3^\circ \\ -133.3^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 158.3^\circ \\ 25.0^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[y_s(\theta)] = \begin{cases} -1.885 \\ +1.885 \end{cases} \quad \theta_{sp} = \begin{cases} 117.9^\circ \\ 62.1^\circ \end{cases}$$


- In total exista **4** posibilitati de adaptare intrare/iesire

ADS

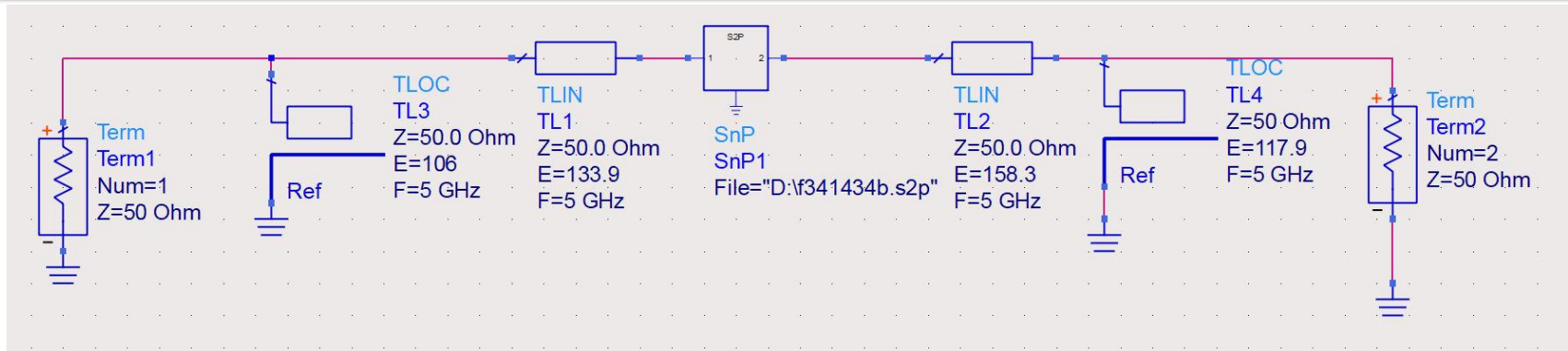



$$EqnGT=10*\log(\text{mag}(S(2,1))^*2)$$

freq	S(2,1)	GT	S(1,1)	S(2,2)
5.000 GHz	4.415 / 157.353	12.900	0.004 / 86.088	0.004 / 37.766

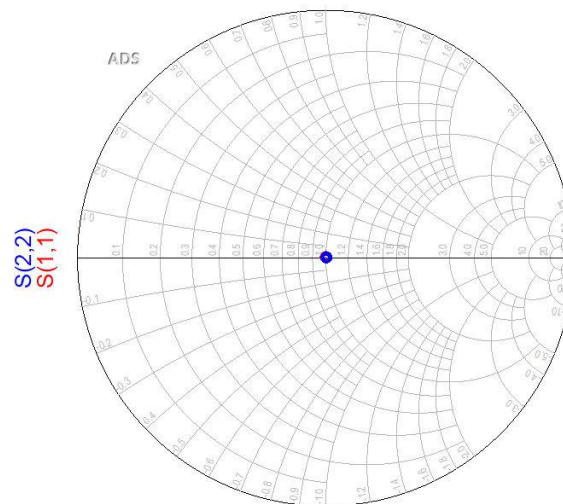

freq (5.000GHz to 5.000GHz)


ADS

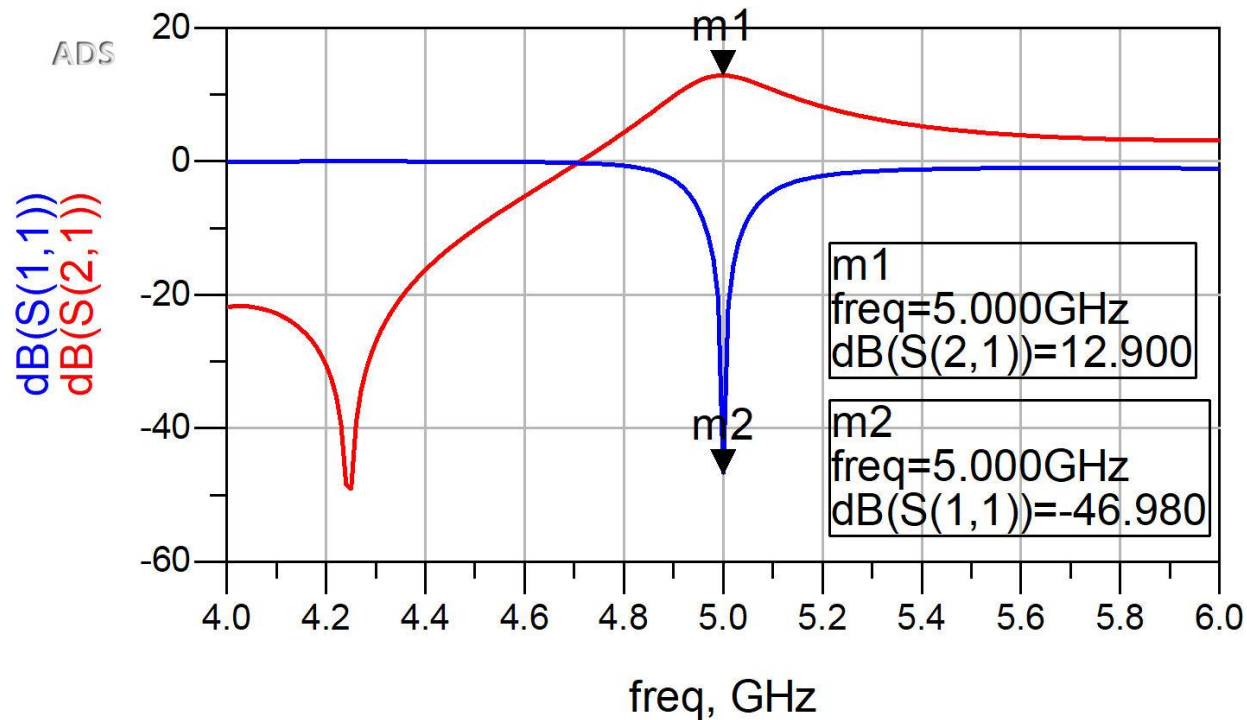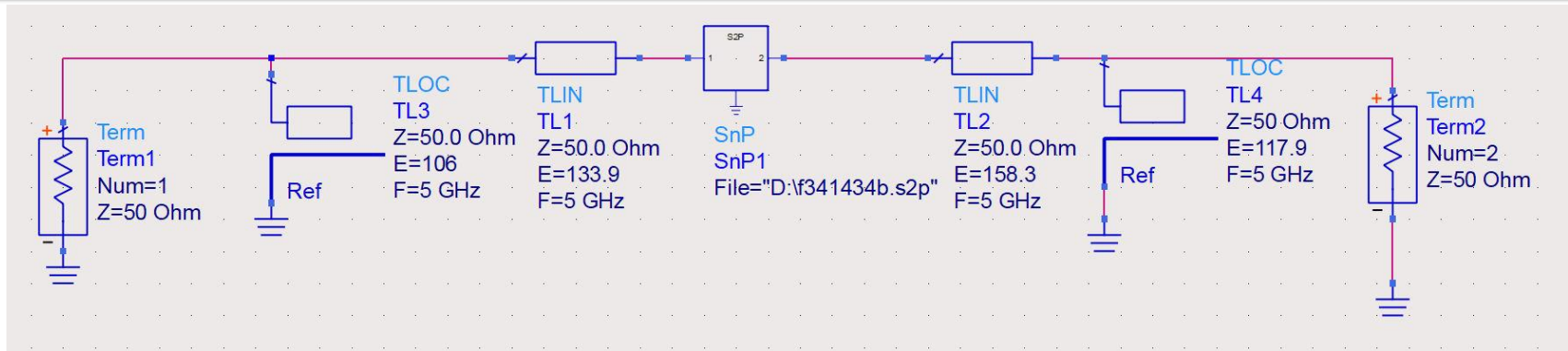

Amplificatoare de microunde

Proiectare pentru castig impus

Cuadripol Amplificator

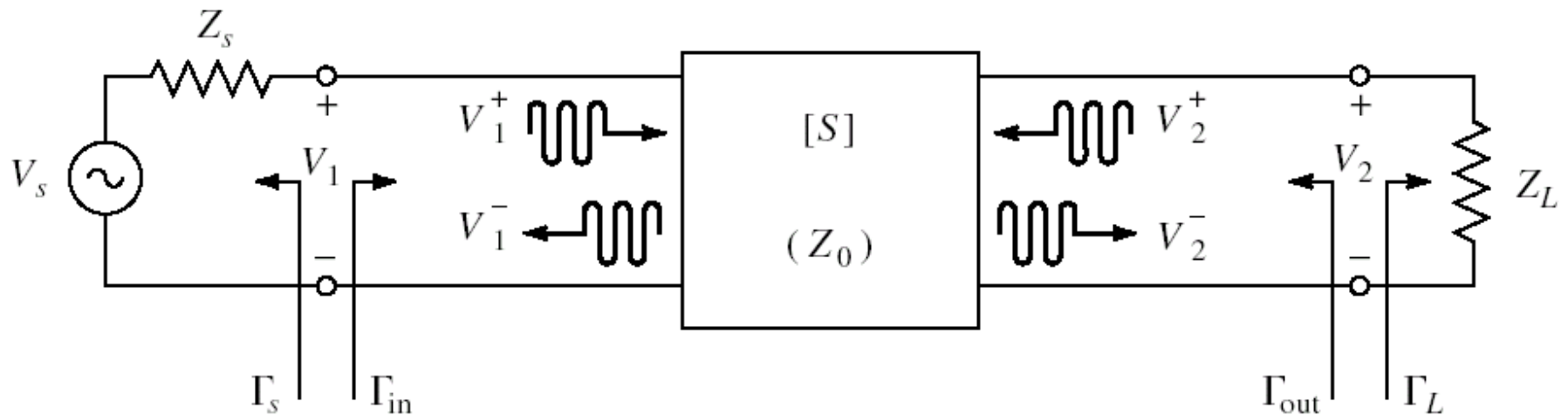

- marimi care intereseaza:
 - stabilitate
 - **castig de putere**
 - zgomot (uneori – semnal mic)
 - liniaritate (uneori – semnal mare)


Proiectare pentru castig impus

- Deseori este necesara o alta abordare decat "forta bruta" si se prefera obtinerea unui **castig mai mic** decat cel maxim posibil pentru:
 - conditii de zgomot avantajoase ($L_3 + C_{10-11}$)
 - conditii de stabilitate mai bune
 - obtinerea unui VSWR mai mic
 - controlul performantelor la mai multe frecvente
 - banda de functionare a amplificatorului

VSWR

- Anumite aplicatii pot impune un raport intre tensiunile maxime/minime pe linii
- $VSWR = \text{const} \rightarrow |\Gamma| = \text{const}$



$$VSWR = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

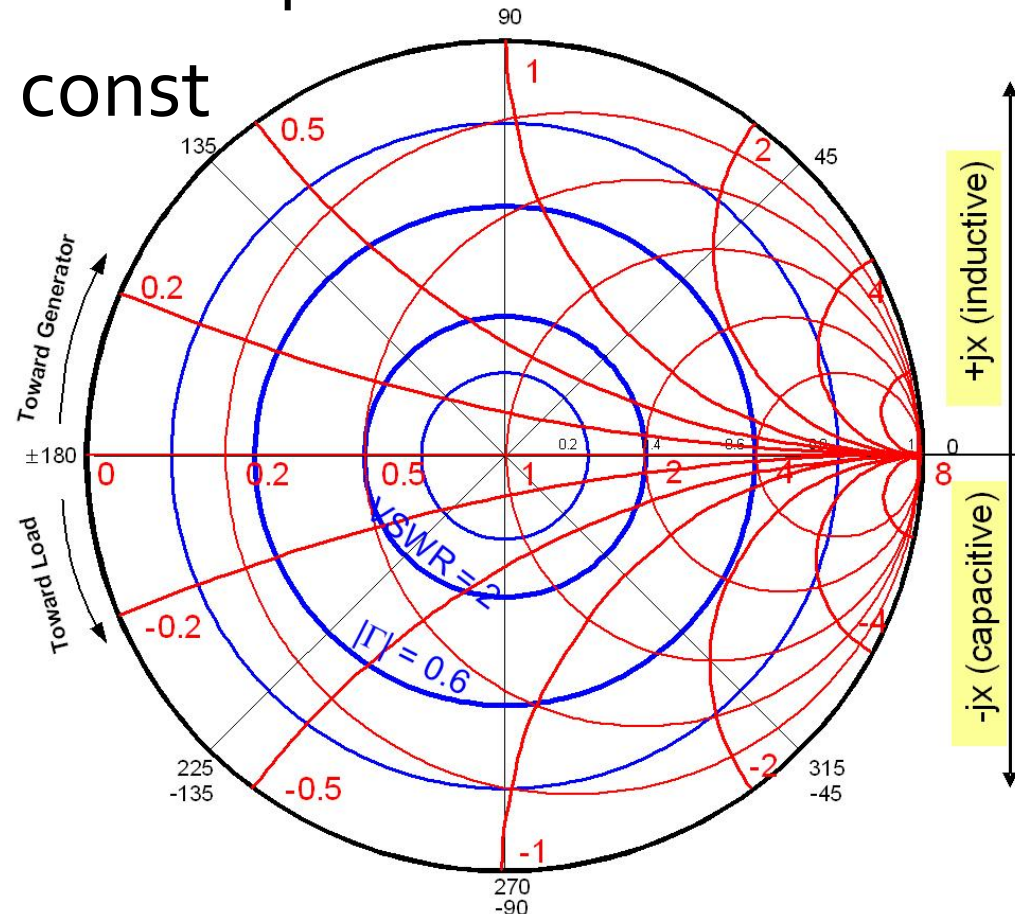

Cercuri de factor de calitate constant


- Diagrama Smith
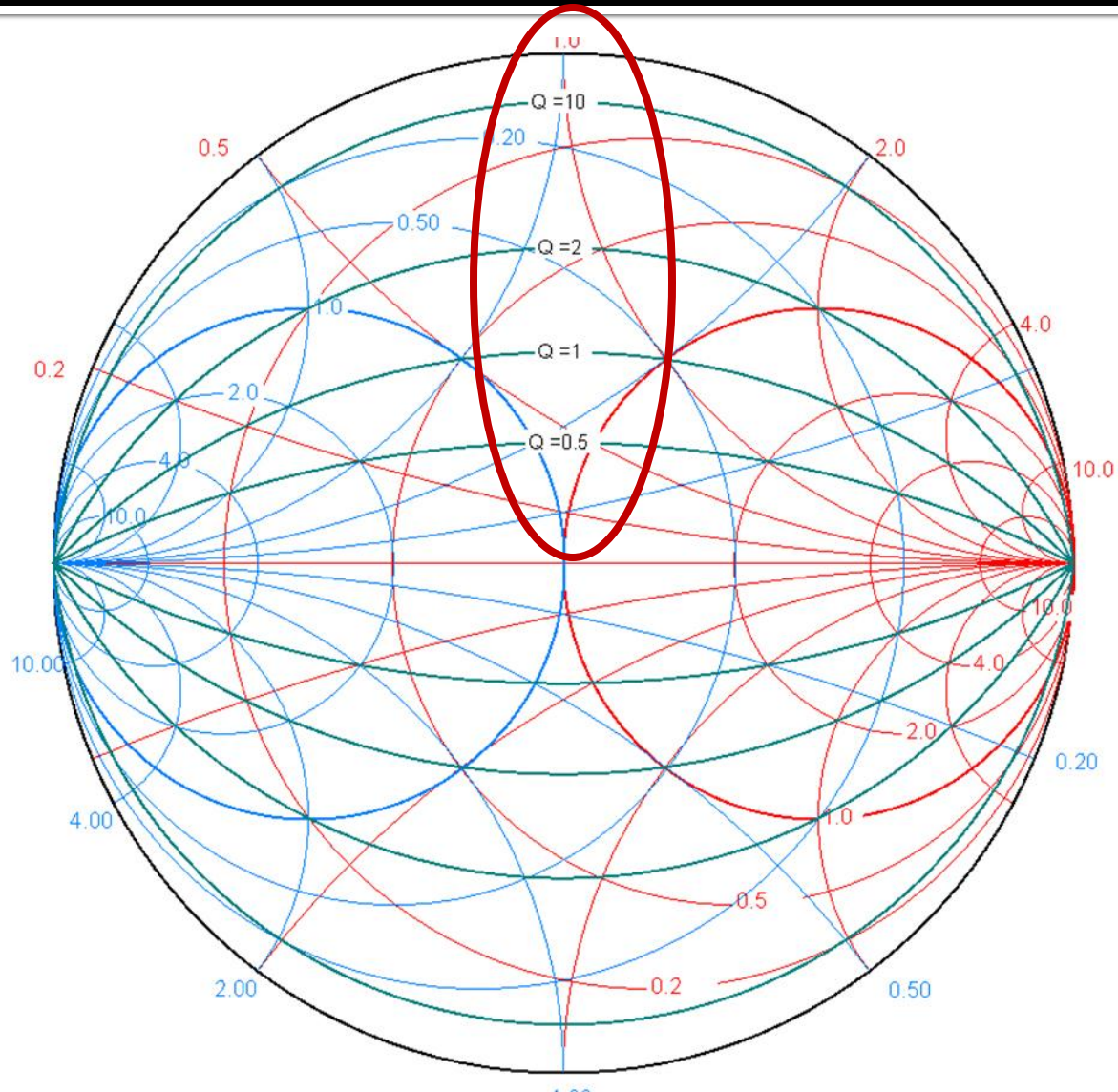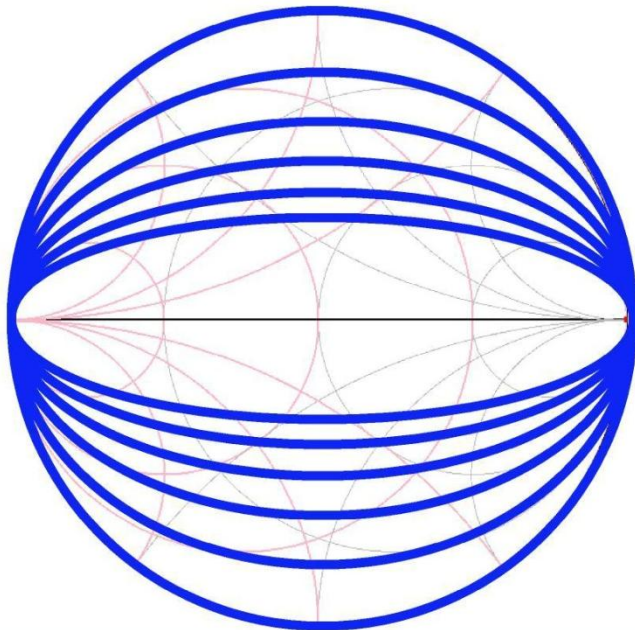
$$Q = \frac{X}{R} = \frac{G}{B} = \text{const}$$




Factor de calitate - banda

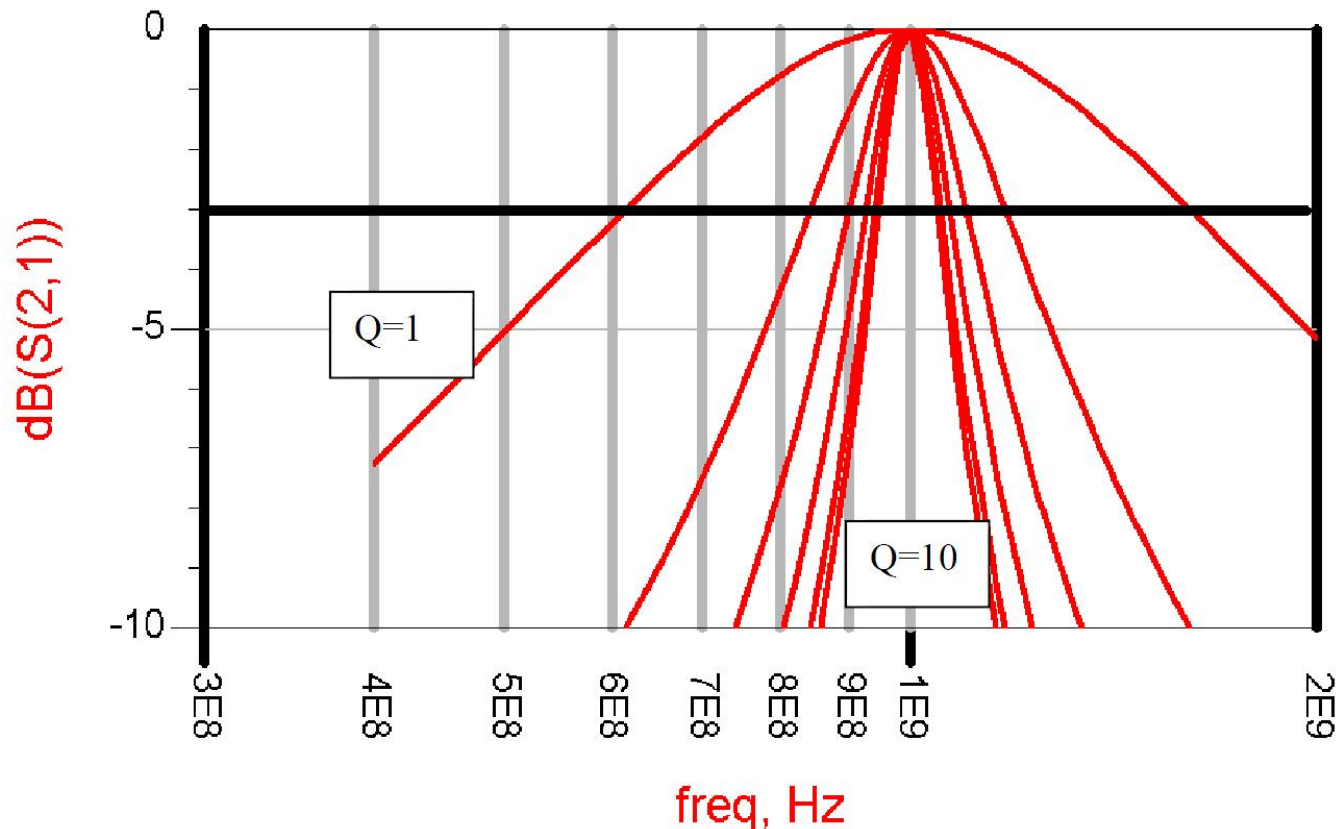- Factor de calitate ridicat echivalent cu banda îngusta




Amplificator de banda larga

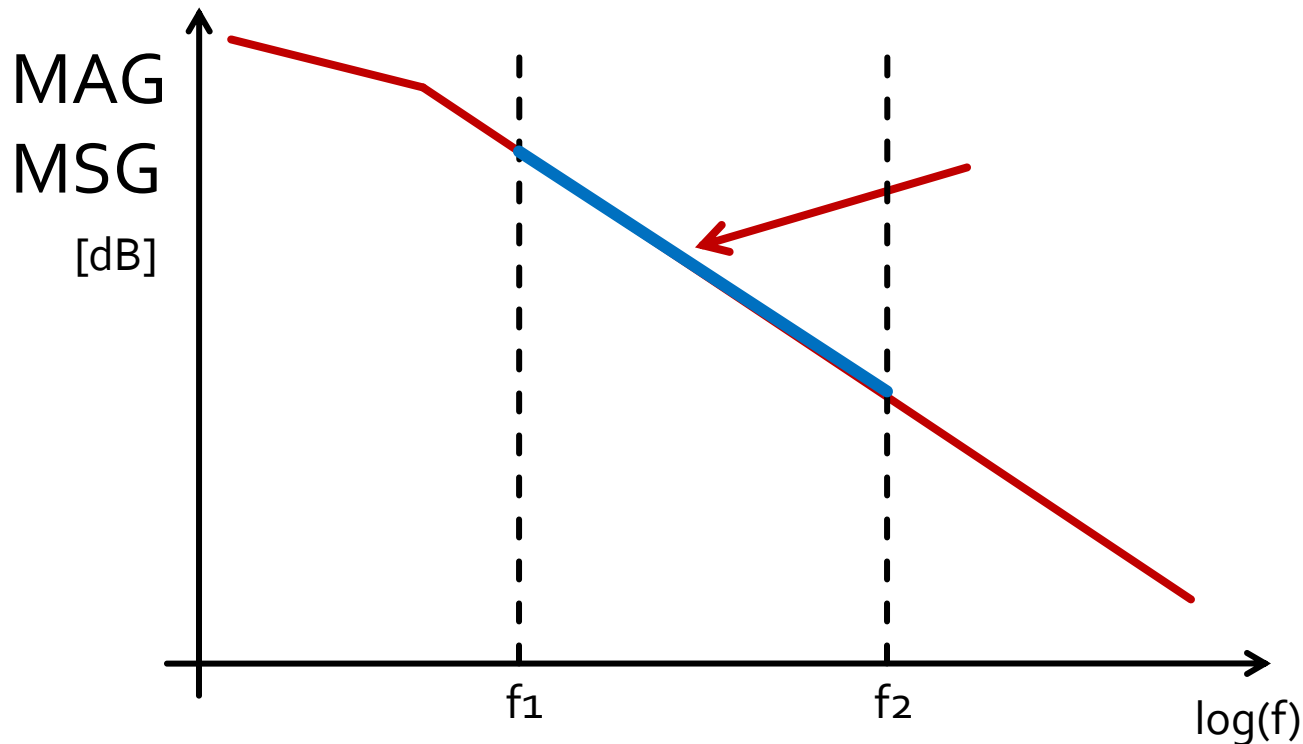- Adaptarea pentru castig maxim la doua frecvente genereaza o comportare dezechilibrata



Amplificator de banda larga

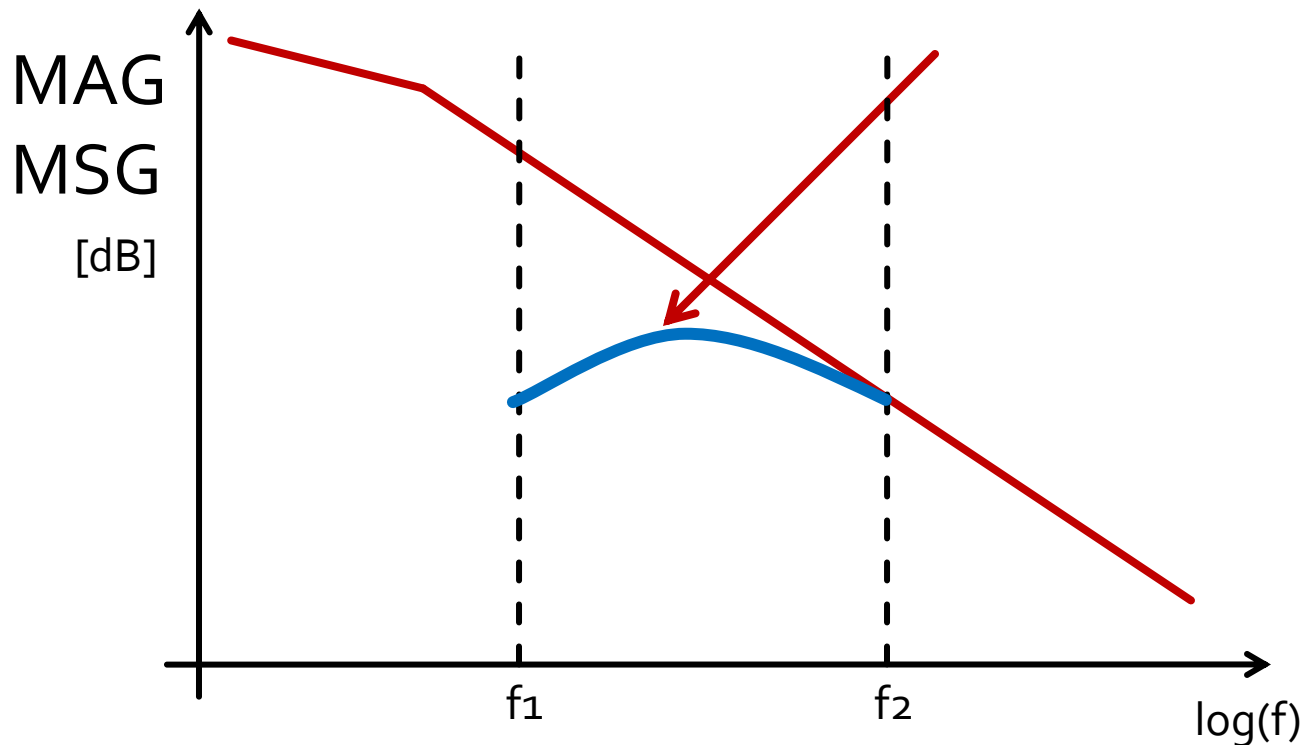- Adaptare pentru castig maxim la frecventa maxima
- Dezadaptare controlata la frecventa minima
 - eventual la mai multe frecvente din banda



Proiectare pentru castig impus

- Se realizeaza cu asumarea **unilaterală** a amplificatorului

Permite tratarea separata a intrarii si iesirii


$$G_{TU} = |S_{21}|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2} \cdot \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$$S_{12} \cong 0$$

$$\Gamma_{in} = S_{11}$$

- Castig maxim

$$\Gamma_S = S_{11}^*$$

$$\Gamma_L = S_{22}^*$$

$$G_{TU \max} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} \cdot |S_{21}|^2 \cdot \frac{1}{1 - |S_{22}|^2}$$

Factor de merit unilateral

- Permite estimarea erorii induse de ipoteza tranzistorului unilateral

$$S_{12} \cong 0$$

$$\frac{1}{(1+U)^2} < \frac{G_T}{G_{TU}} < \frac{1}{(1-U)^2} \quad U = \frac{|S_{12}| \cdot |S_{21}| \cdot |S_{11}| \cdot |S_{22}|}{(1 - |S_{11}|^2) \cdot (1 - |S_{22}|^2)}$$

- Se calculeaza U si abaterea maxima si minima a lui G_{TU} fata de G_T
 - aceasta abatere trebuie prevazuta in proiectare ca rezerva pentru castigul maxim

$$-20 \cdot \log(1+U) < G_T[dB] - G_{TU}[dB] < -20 \cdot \log(1-U)$$

Exemplu

- ATF-34143 at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.
- @5GHz


- $S_{11} = 0.64 \angle 139^\circ$
- $S_{12} = 0.119 \angle -21^\circ$
- $S_{21} = 3.165 \angle 16^\circ$
- $S_{22} = 0.22 \angle 146^\circ$

$$U = \frac{|S_{12}| \cdot |S_{21}| \cdot |S_{11}| \cdot |S_{22}|}{(1 - |S_{11}|^2) \cdot (1 - |S_{22}|^2)} = 0.094$$

$$-0.783 \text{ dB} < G_T[\text{dB}] - G_{TU}[\text{dB}] < 0.861 \text{ dB}$$


Exemplu

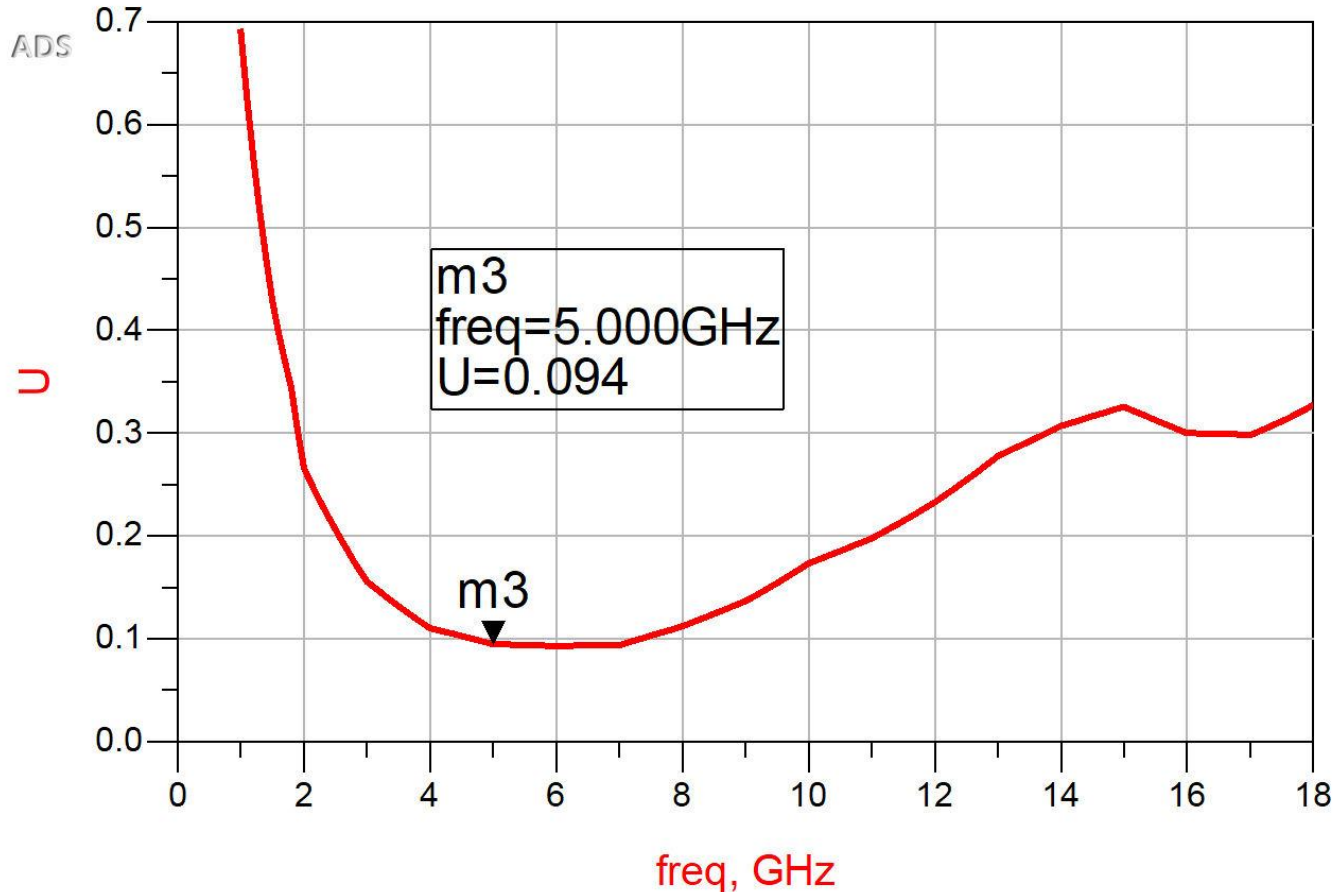- ATF-34143 at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.
- @5GHz




Exemplu

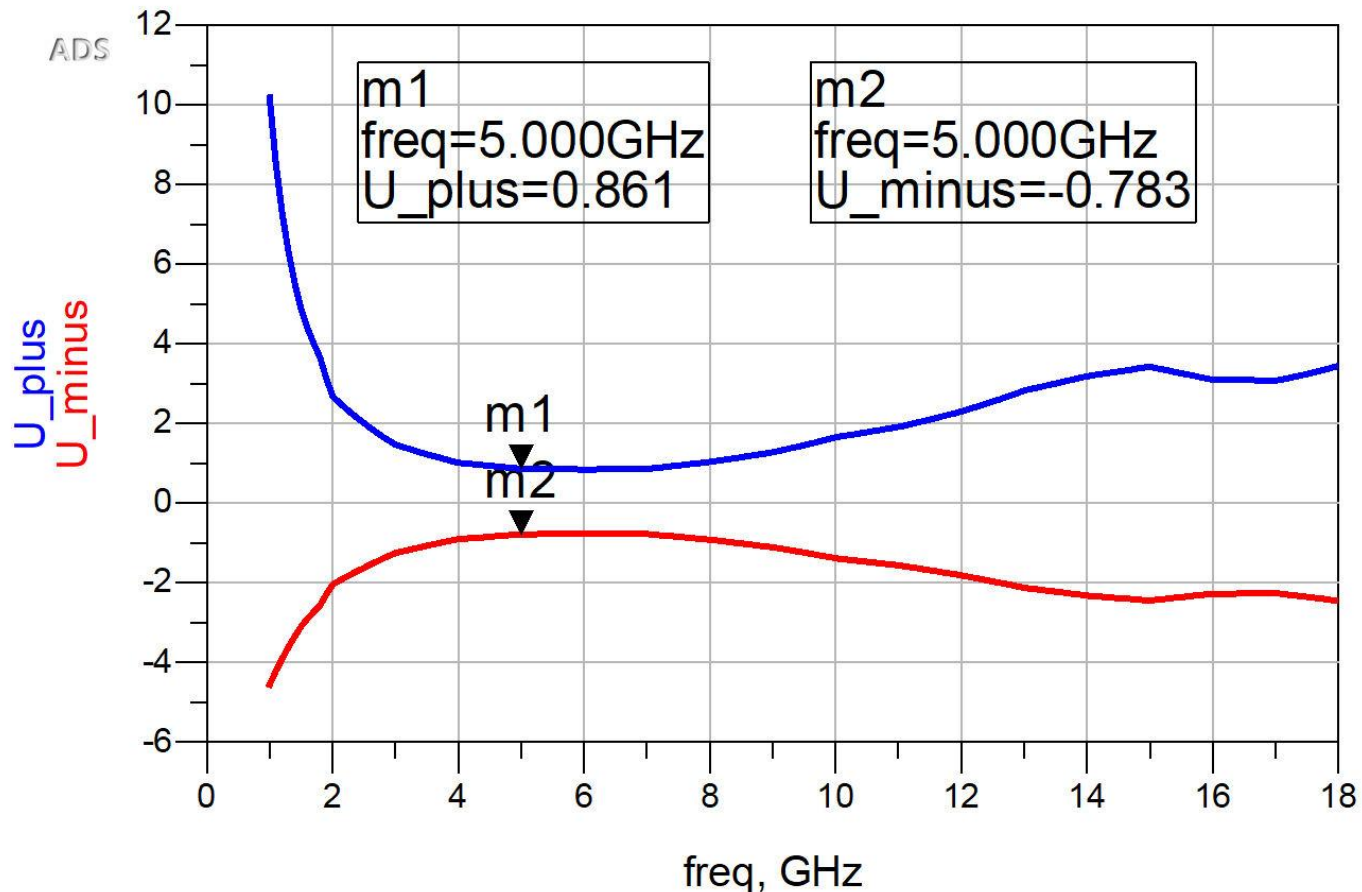- ATF-34143 at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.
- @5GHz



Proiectare pentru castig impus

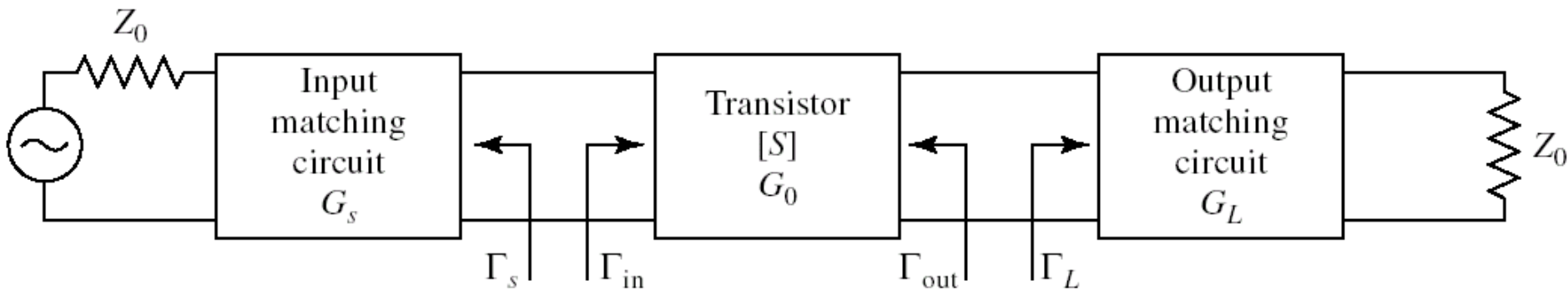

- Daca ipoteza tranzistorului unilateral este justificata:

$$G_{TU} = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2} \cdot |S_{21}|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$$G_S = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2}$$


$$G_S = G_S(\Gamma_S)$$

$$G_0 = |S_{21}|^2$$

$$G_L = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$$G_L = G_L(\Gamma_L)$$

Proiectare pentru castig impus

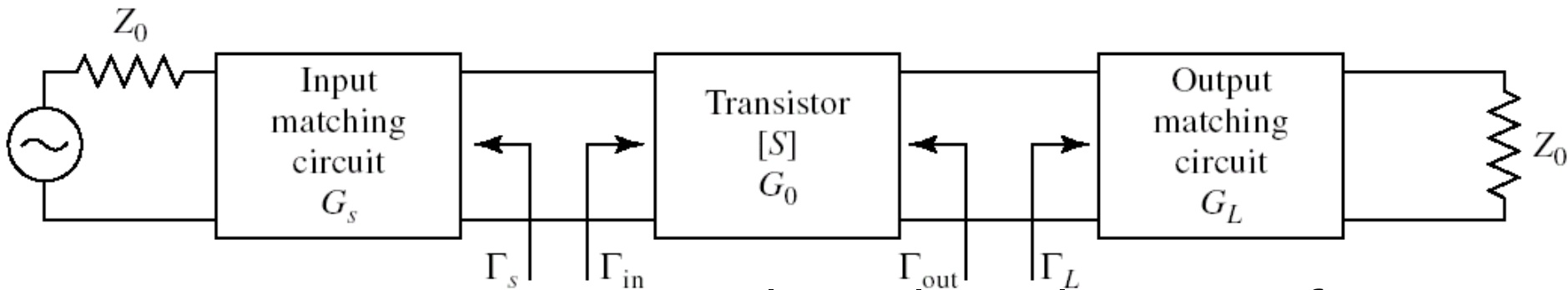


- **Daca** ipoteza tranzistorului unilateral este justificata:
 - castigul adaugat prin adaptare mai buna la intrare **nu** depinde de adaptarea la iesire $G_S = G_S(\Gamma_s)$
 - castigul adaugat prin adaptare mai buna la iesire **nu** depinde de adaptarea la intrare $G_L = G_L(\Gamma_L)$
- Adaptarile la intrare/iesire pot fi tratate independent
 - Se pot impune cerinte diferite intrare/iesire
 - se tine cont de compunerea castigurilor generate

$$G_T = G_S \cdot G_0 \cdot G_L$$

$$G_T[dB] = G_S[dB] + G_0[dB] + G_L[dB]$$

Adaptarea la intrare

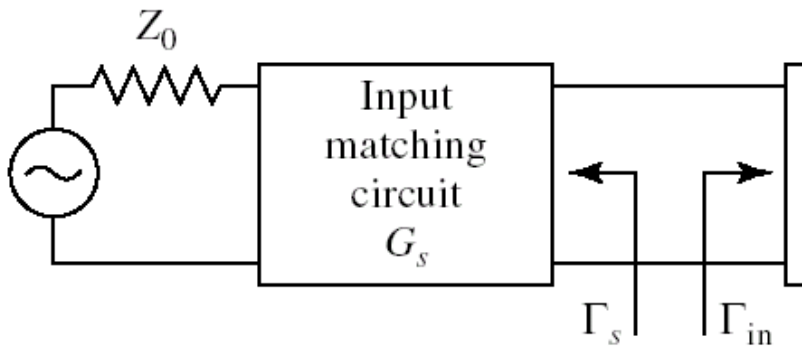

$$G_S = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2}$$

- Castig maxim pentru adaptare complex conjugata (putere) la intrare

$$\Gamma_S = S_{11}^* \Rightarrow G_{S \max} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2}$$

- Pentru oricare alta retea de adaptare

$$G_S = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2} < G_{S \max} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2}$$

Exemplu

- ATF-34143 **at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.**
- @5GHz

- $S_{11} = 0.64 \angle 139^\circ$
- $S_{12} = 0.119 \angle -21^\circ$
- $S_{21} = 3.165 \angle 16^\circ$
- $S_{22} = 0.22 \angle 146^\circ$

$$U = \frac{|S_{12}| \cdot |S_{21}| \cdot |S_{11}| \cdot |S_{22}|}{(1 - |S_{11}|^2) \cdot (1 - |S_{22}|^2)} = 0.094$$


$$-0.783 \text{ dB} < G_T [\text{dB}] - G_{TU} [\text{dB}] < 0.861 \text{ dB}$$

$$G_{TU \max} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} \cdot |S_{21}|^2 \cdot \frac{1}{1 - |S_{22}|^2} = 17.83$$

$$G_{TU \max} [\text{dB}] = 12.511 \text{ dB}$$


$$G_{S \max} = \frac{1}{1 - |S_{11}|^2} = 1.694 = 2.289 \text{ dB}$$

$G_S(\Gamma_S)$

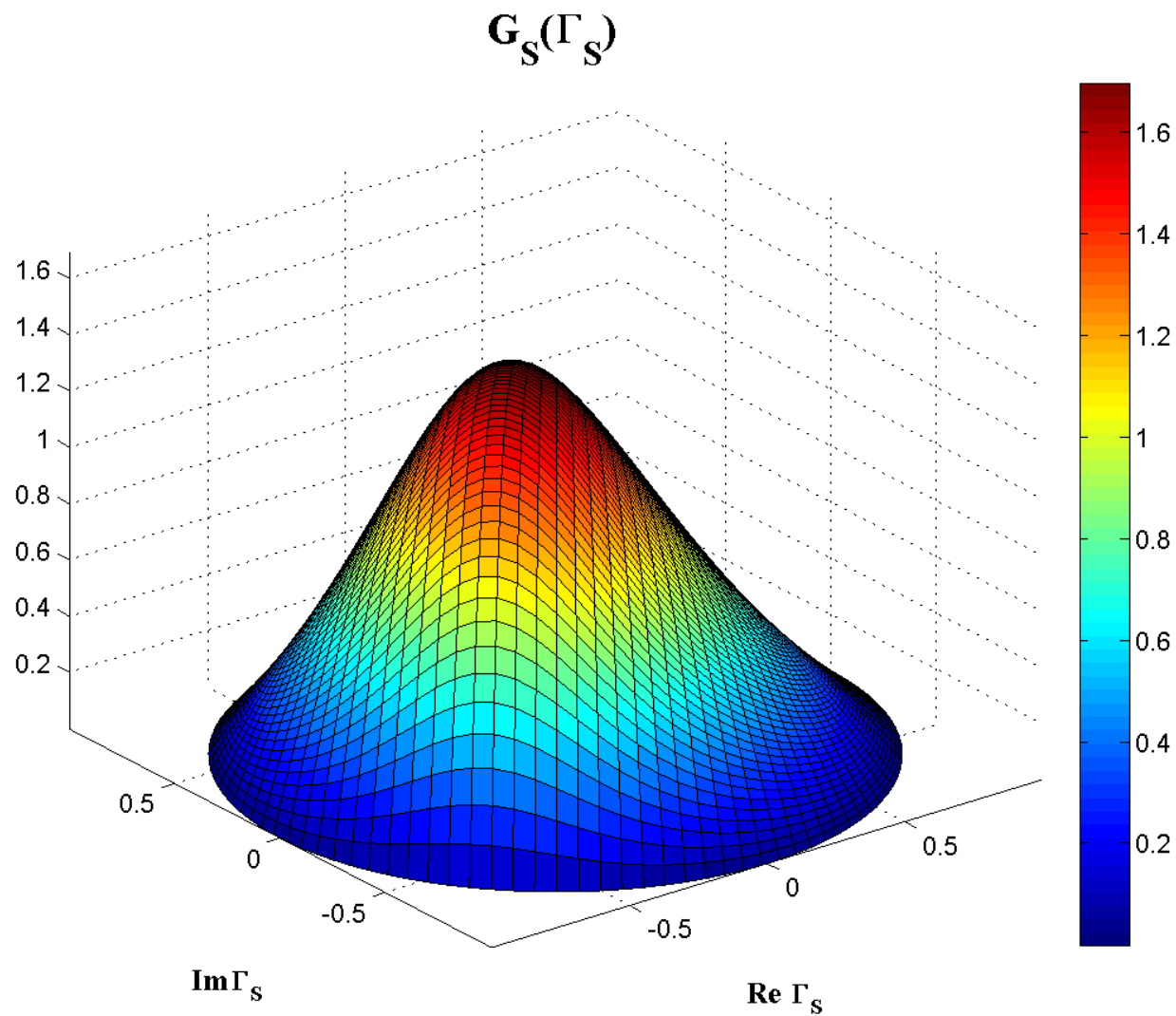


$$G_S = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2}$$


Contour map/lines

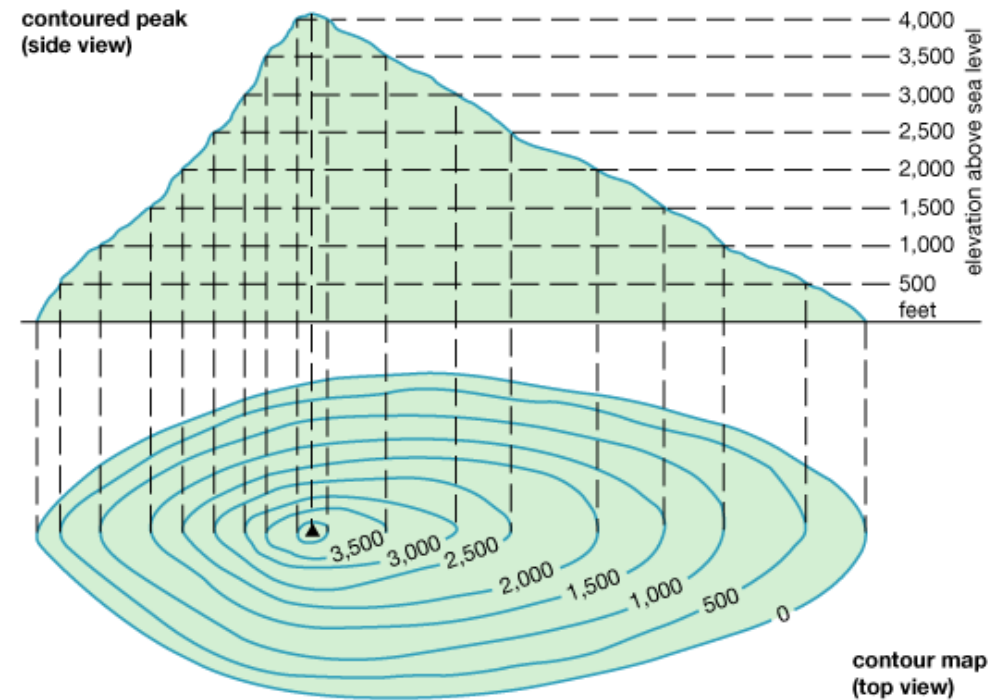

© 2011 Encyclopædia Britannica, Inc.

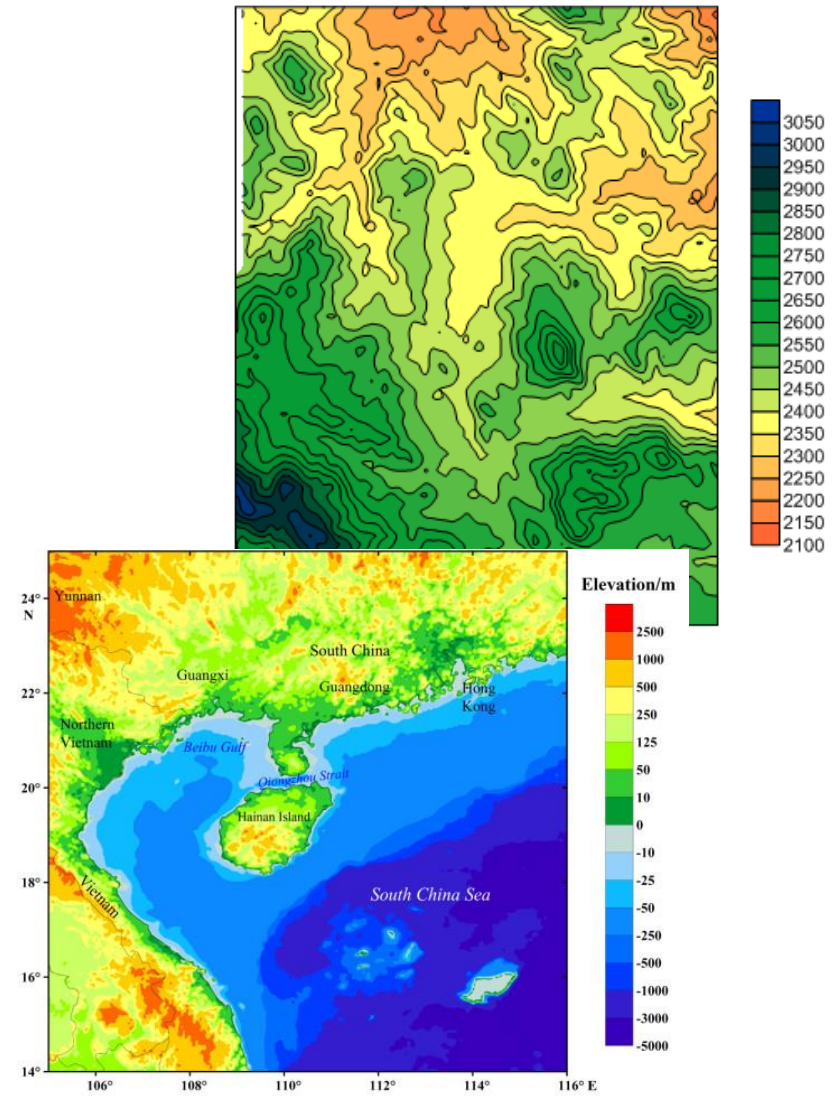

$G_S(\Gamma_S)$, nivel constant

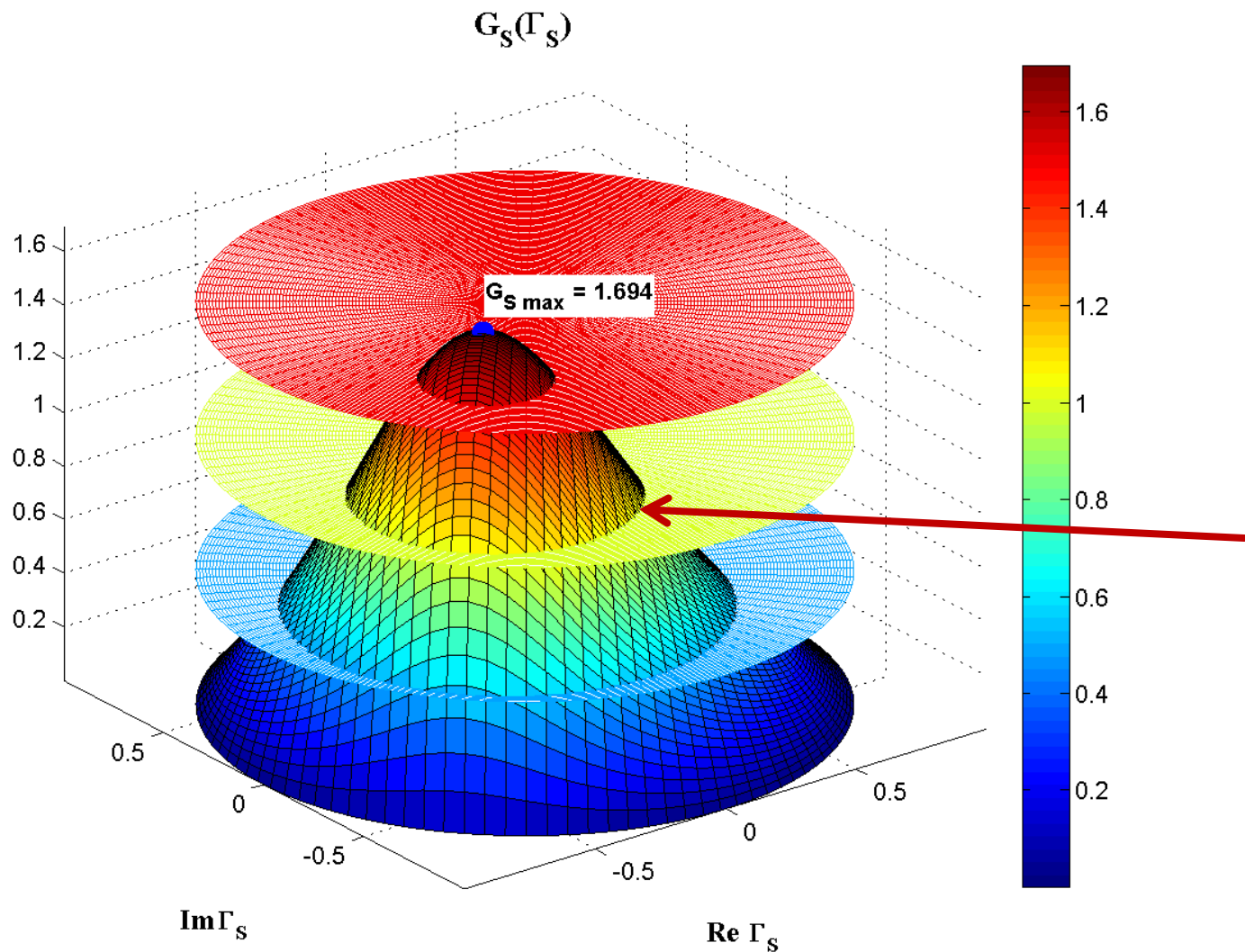


$$G_S = 1.5$$

$$G_S = 1.0$$

$$G_S = 0.5$$

Cercuri


$G_S(\Gamma_S)$, diagrama de nível

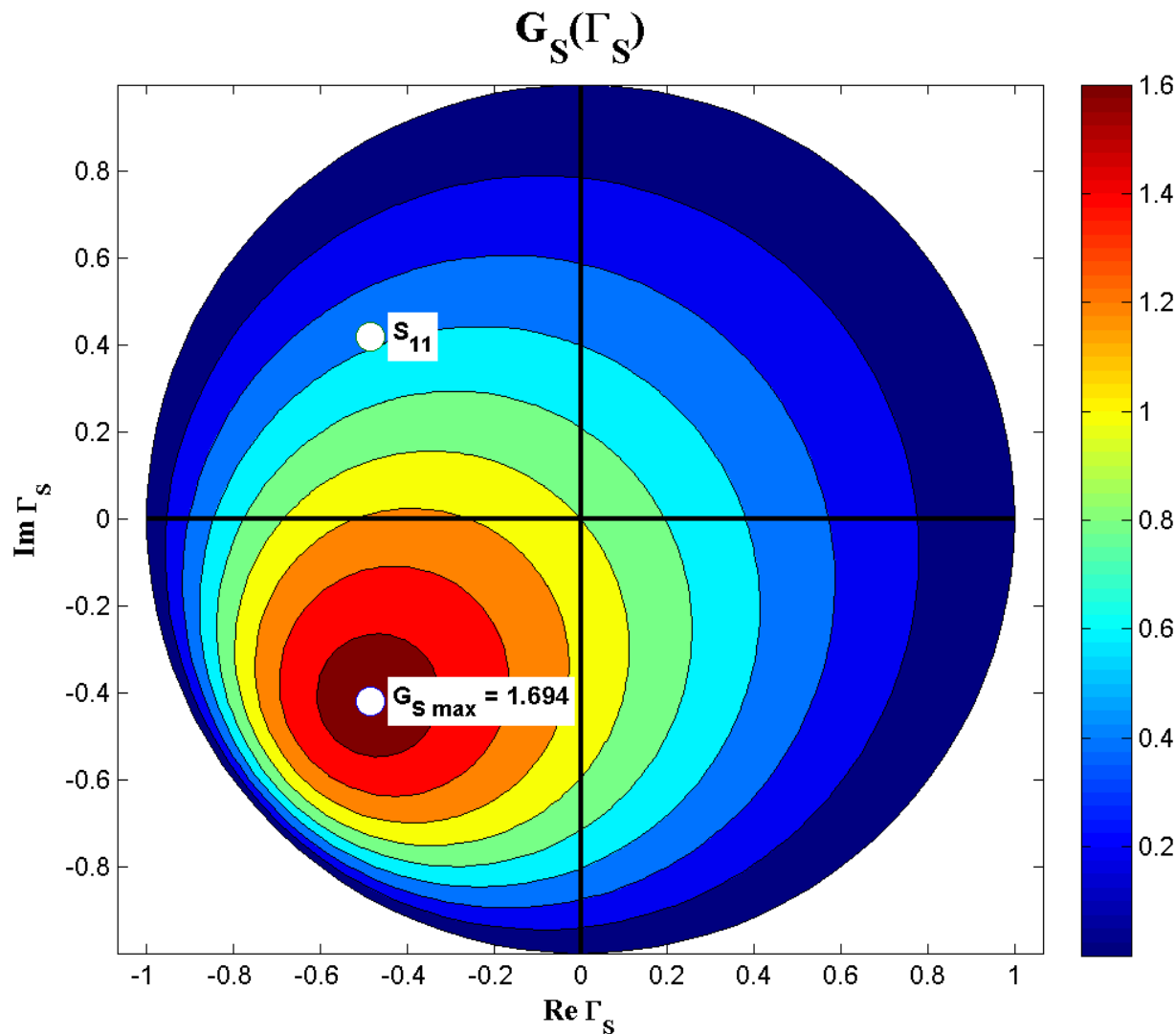

$$G_S = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2}$$

$$G_{S \max} = G_S|_{\Gamma_S = S_{11}^*}$$

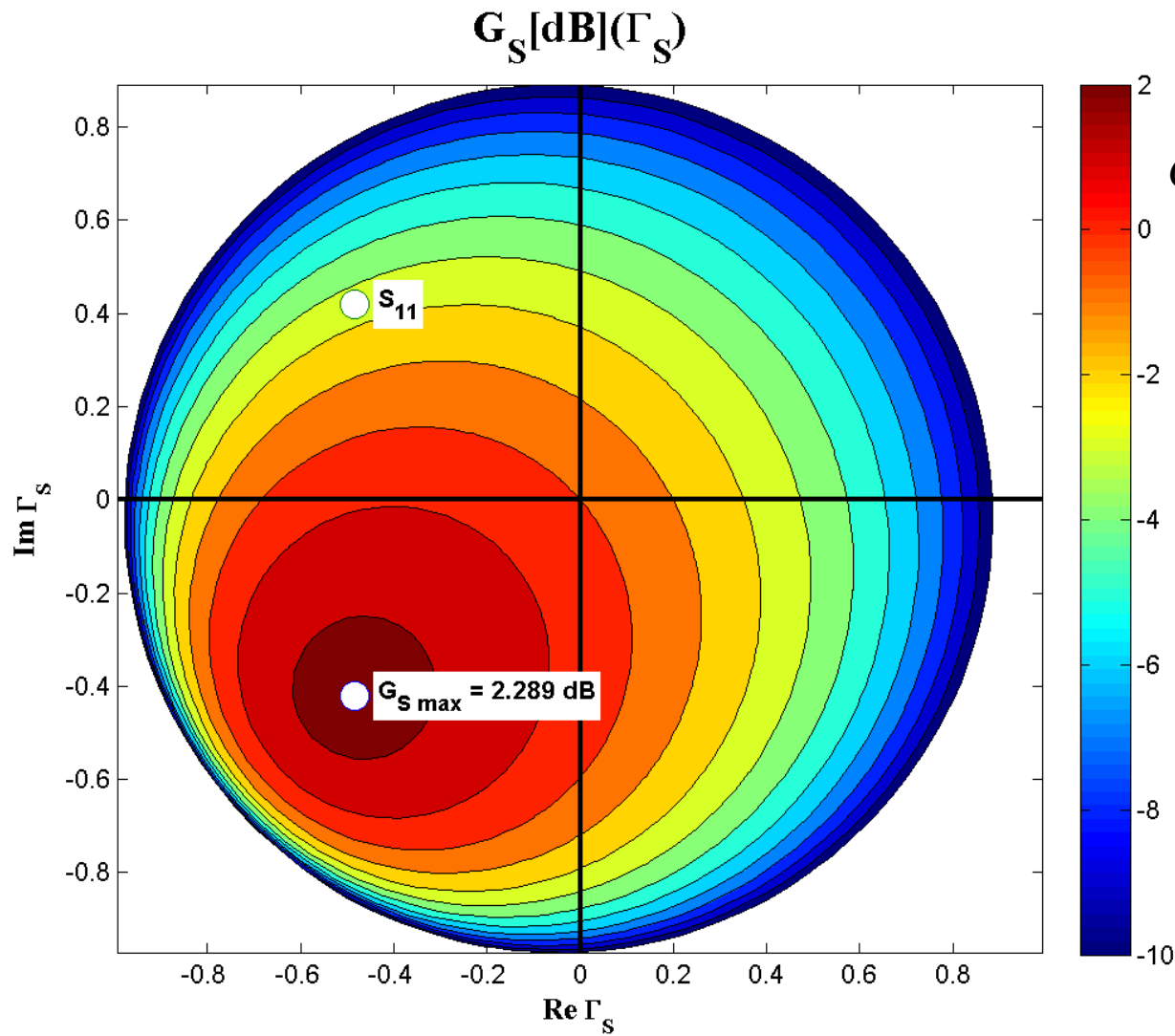$G_S[\text{dB}](\Gamma_S)$, diagrama de nivel



$$G_S[\text{dB}] = 10 \cdot \log \left(\frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2} \right)$$

$$G_{S \max} = G_S|_{\Gamma_S = S_{11}^*}$$

Cercuri de castig constant la intrare

- Castig normal (**coordonate liniare**)

$$g_S = \frac{G_S}{G_{S_{\max}}} = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2} \cdot (1 - |S_{11}|^2) < 1$$

- Punctele de nivel constant, pentru un $g_S < 1$ fixat

$$g_S \cdot |1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2 = (1 - |\Gamma_S|^2) \cdot (1 - |S_{11}|^2)$$

$$(g_S \cdot |S_{11}|^2 + 1 - |S_{11}|^2) \cdot |\Gamma_S|^2 - g_S \cdot (S_{11} \cdot \Gamma_S + S_{11}^* \cdot \Gamma_S^*) = 1 - |S_{11}|^2 - g_S$$

$$\Gamma_S \cdot \Gamma_S^* - \frac{g_S \cdot (S_{11} \cdot \Gamma_S + S_{11}^* \cdot \Gamma_S^*)}{1 - (1 - g_S) \cdot |S_{11}|^2} = \frac{1 - |S_{11}|^2 - g_S}{1 - (1 - g_S) \cdot |S_{11}|^2} \bigg/ + \frac{g_S^2 \cdot |S_{11}|^2}{[1 - (1 - g_S) \cdot |S_{11}|^2]^2}$$

Cercuri de castig constant la intrare

$$\left| \Gamma_S - \frac{g_S \cdot S_{11}^*}{1 - (1 - g_S) \cdot |S_{11}|^2} \right| = \frac{\sqrt{1 - g_S} \cdot (1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_S) \cdot |S_{11}|^2} \quad |\Gamma_S - C_S| = R_S$$

$$C_S = \frac{g_S \cdot S_{11}^*}{1 - (1 - g_S) \cdot |S_{11}|^2} \quad R_S = \frac{\sqrt{1 - g_S} \cdot (1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_S) \cdot |S_{11}|^2}$$


- Ecuația unui cerc în planul complex în care reprezintă Γ_S
- **Interpretare:** Orice punct Γ_S care este reprezentat în planul complex se găsește **pe** cercul desenat pentru $g_{\text{cerc}} = G_{\text{cerc}}/G_{S_{\text{max}}}$ va conduce la obținerea câștigului $G_S = G_{\text{cerc}}$
 - Orice punct **în exteriorul** acestui cerc va genera un câștig $G_S < G_{\text{cerc}}$
 - Orice punct **în interiorul** acestui cerc va genera un câștig $G_S > G_{\text{cerc}}$

Cercuri de castig constant la intrare

$$C_S = \frac{g_S \cdot S_{11}^*}{1 - (1 - g_S) \cdot |S_{11}|^2} \qquad R_S = \frac{\sqrt{1 - g_S} \cdot (1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_S) \cdot |S_{11}|^2}$$

- Centrele cercurilor se gasesc pe segmentul care uneste $\Gamma_S = S_{11}^*$ cu centrul diagramei Smith
- Cercurile se traseaza (traditional, CAD) in **coordonate logaritmice** ([dB])
 - relatiile de calcul sunt in coordonate **liniare** !
- Cercul corespunzator lui $G_S = 0$ dB trece prin origine
$$G_S|_{\Gamma_S=0} = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2} = 1 = 0\text{dB}$$

Cercuri de castig constant la iesire

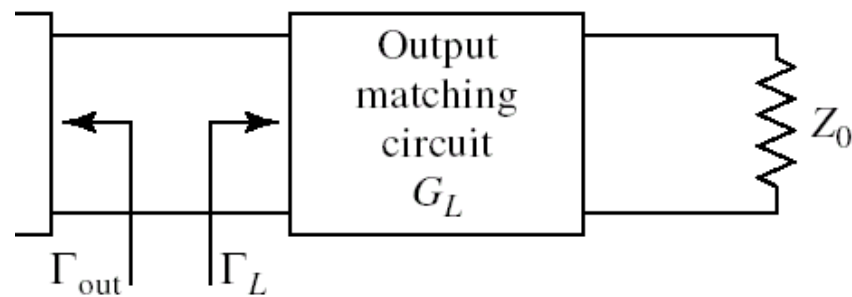

$$G_L = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

■ Castig maxim $\Gamma_L = S_{22}^* \Rightarrow G_{L\max} = \frac{1}{1 - |S_{22}|^2}$

$$g_L = \frac{G_L}{G_{L\max}} = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2} \cdot (1 - |S_{22}|^2) < 1$$

■ Calcul similar


$$C_L = \frac{g_L \cdot S_{22}^*}{1 - (1 - g_L) \cdot |S_{22}|^2}$$

$$R_L = \frac{\sqrt{1 - g_L} \cdot (1 - |S_{22}|^2)}{1 - (1 - g_L) \cdot |S_{22}|^2}$$

■ Exemplu


$$G_{L\max} = \frac{1}{1 - |S_{22}|^2} = 1.051 = 0.215 \text{ dB}$$

$G_L(\Gamma_L)$

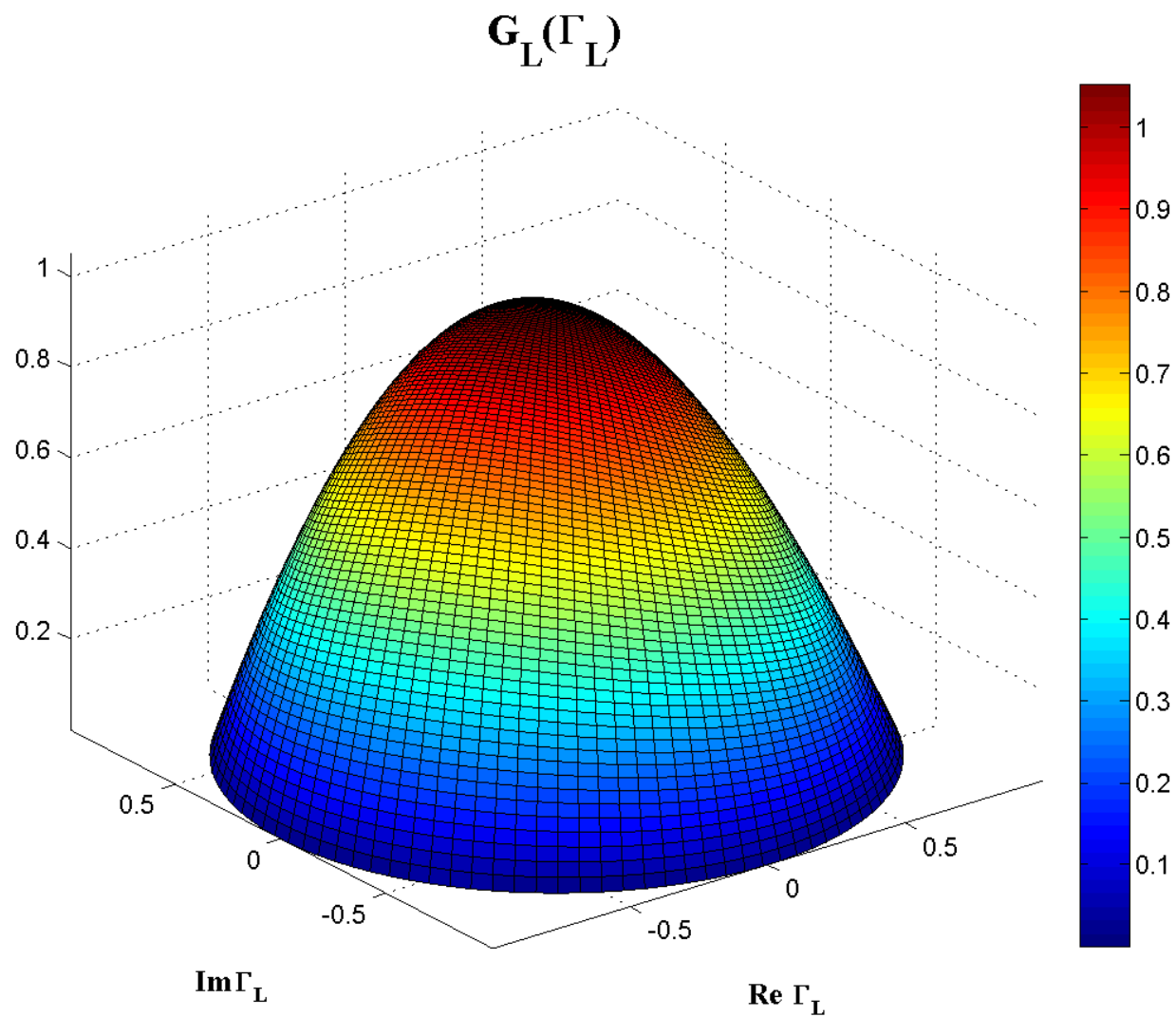

$$G_L = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$


$G_L(\Gamma_L)$, diagrama de nível

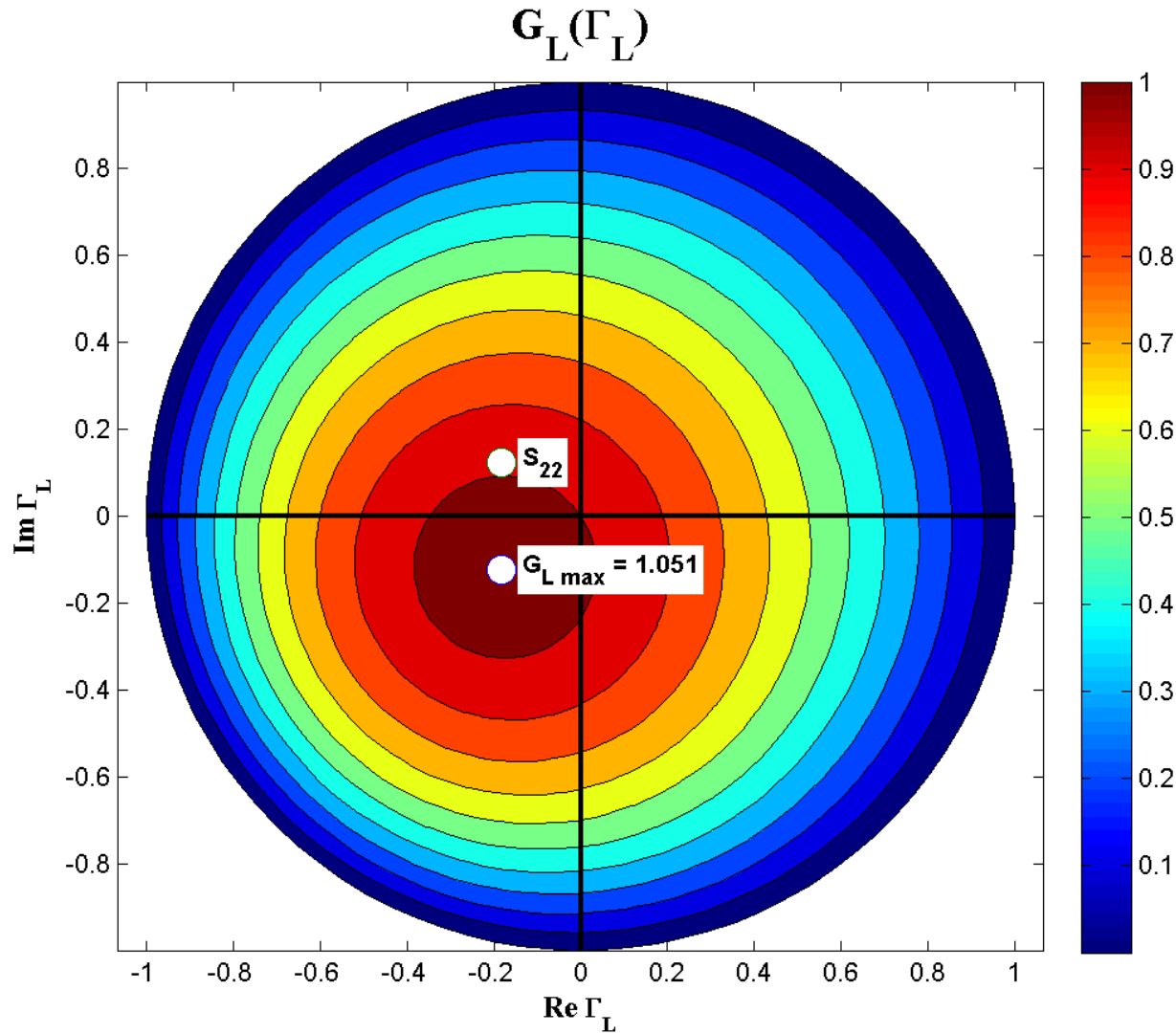

$$G_L = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$$G_{L \text{ max}} = G_L \big|_{\Gamma_L = S_{22}^*}$$

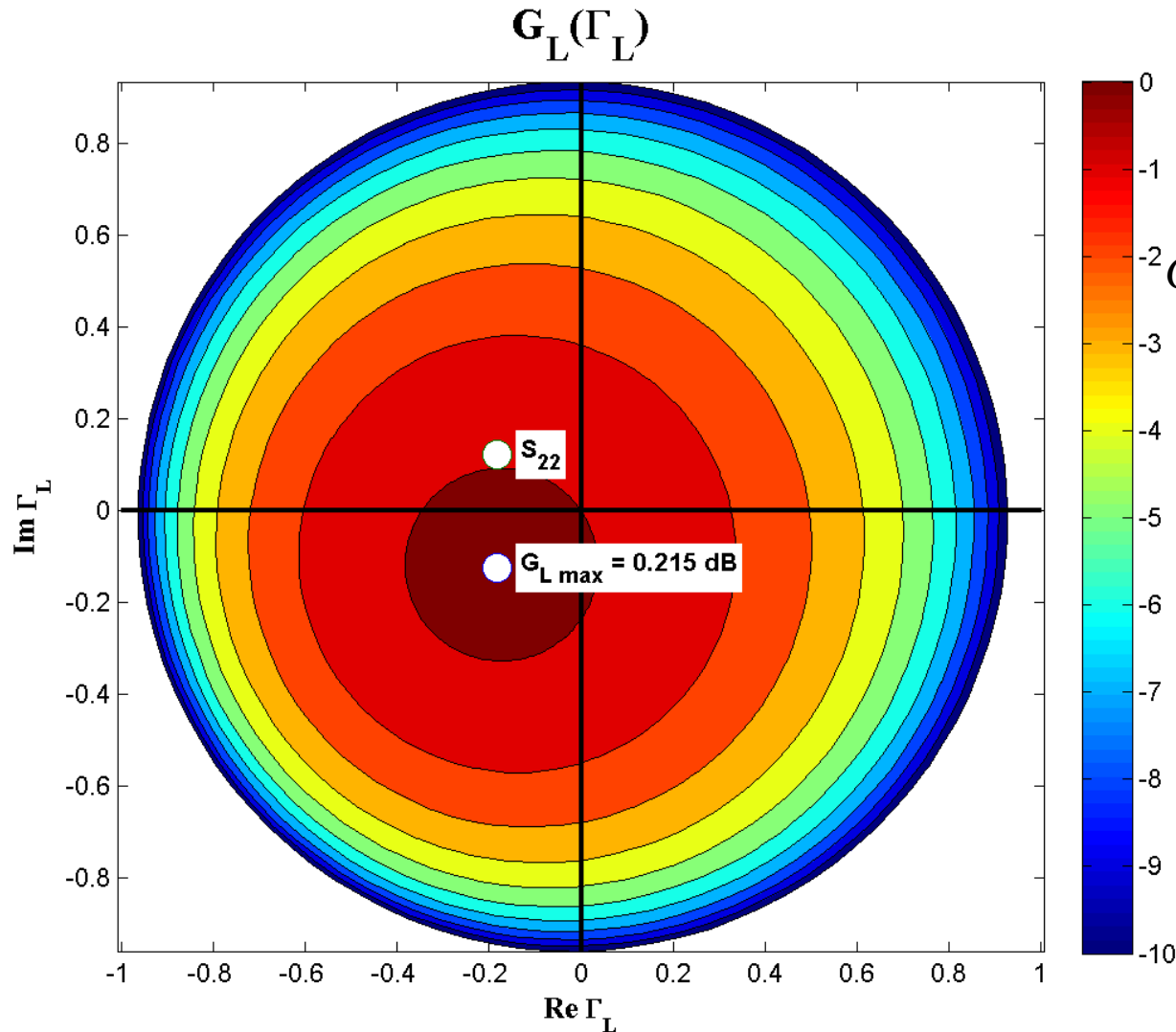
$G_L[\text{dB}](\Gamma_L)$, diagrama de nivel



$$G_L[\text{dB}] = 10 \cdot \log \left(\frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2} \right)$$

$$G_{L \max} = G_L|_{\Gamma_L = S_{22}^*}$$

ADS

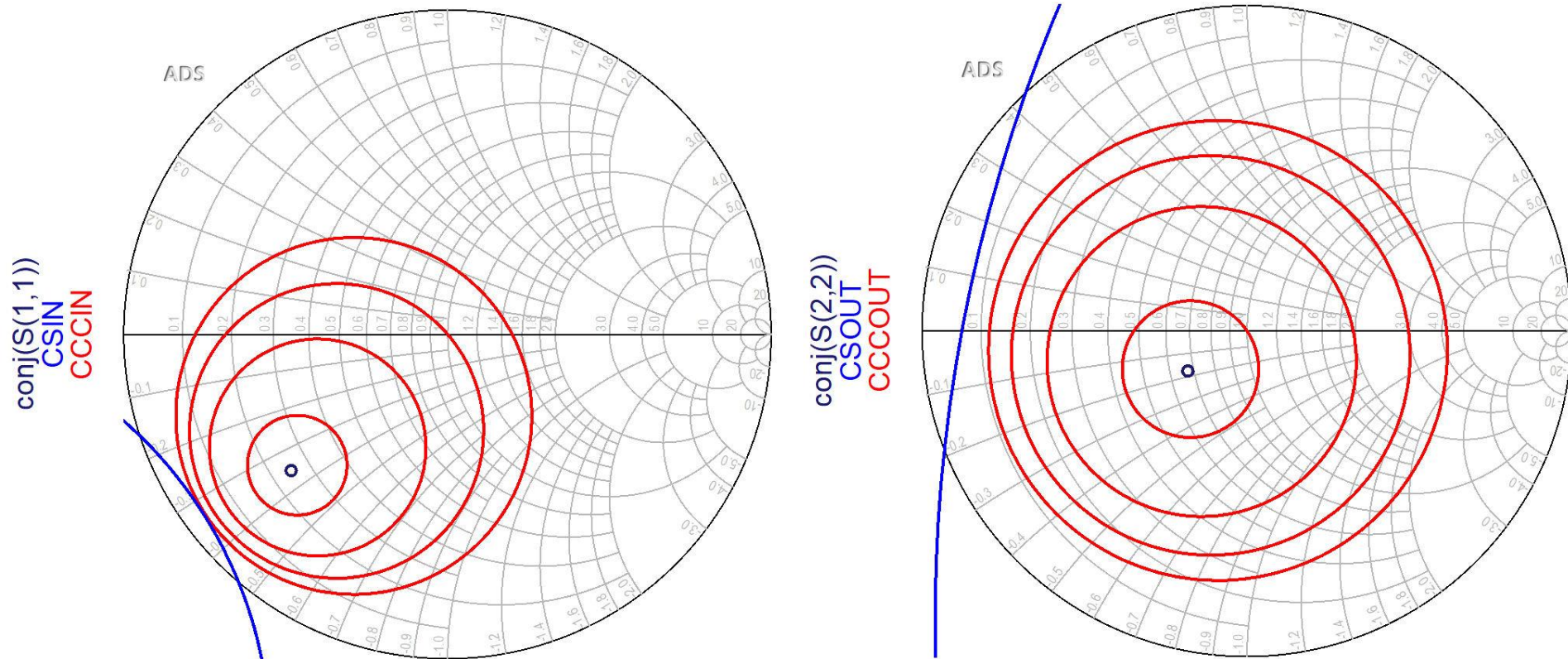

- Cercurile se reprezinta pentru valorile cerute in dB
- Este utila calcularea $G_{S_{\max}}$ si $G_{L_{\max}}$ anterior

Proiectare pentru castig impus

- Se calculeaza G_o , $G_{S_{\max}}$, $G_{L_{\max}}$
- Pentru obtinerea castigului impus se **aleg** valorile suplimentare necesare (suplimentar la G_o)
 - se tine cont de abaterea posibila caracterizata de factorul de merit U (ca rezerva)


$$G_{dorit}[dB] = G_{S_dor}[dB] + G_o[dB] + G_{L_dor}[dB]$$

- Se reprezinta cercurile de castig pentru valorile alese G_{S_dor} , G_{L_dor}
- Se proiecteaza retelele de adaptare care muta coeficientul de reflexie **pe** sau **in interiorul** cercurilor dorite (in functie de aplicatie)

Amplificatoare de microunde

Proiectare pentru zgomot redus


Cuadripol Amplificator

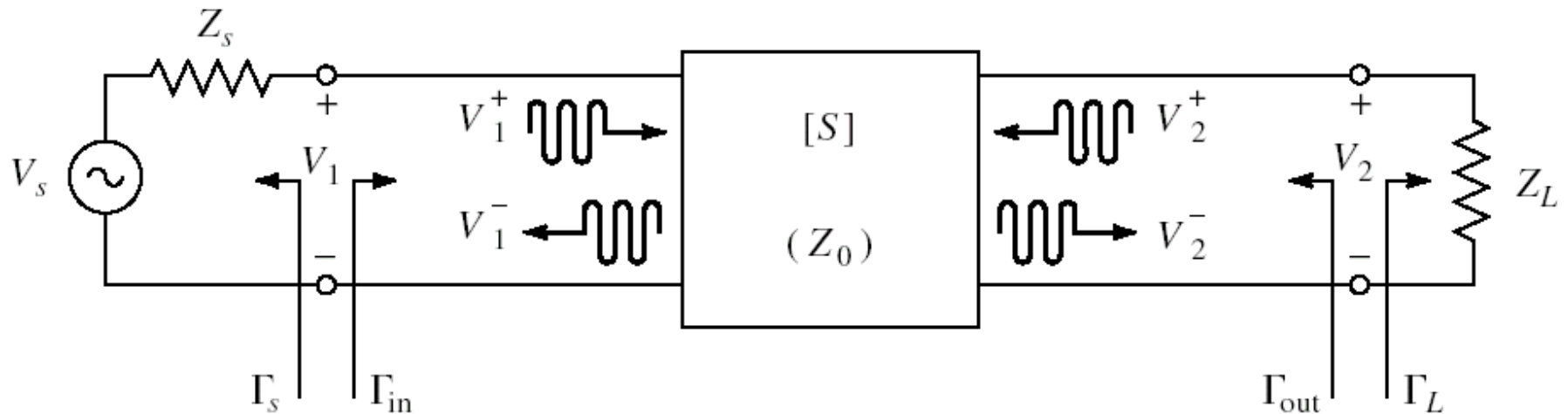

- marimi care intereseaza:
 - stabilitate
 - castig de putere
 - **zgomot (uneori – semnal mic)**
 - liniaritate (uneori – semnal mare)

Zgomot

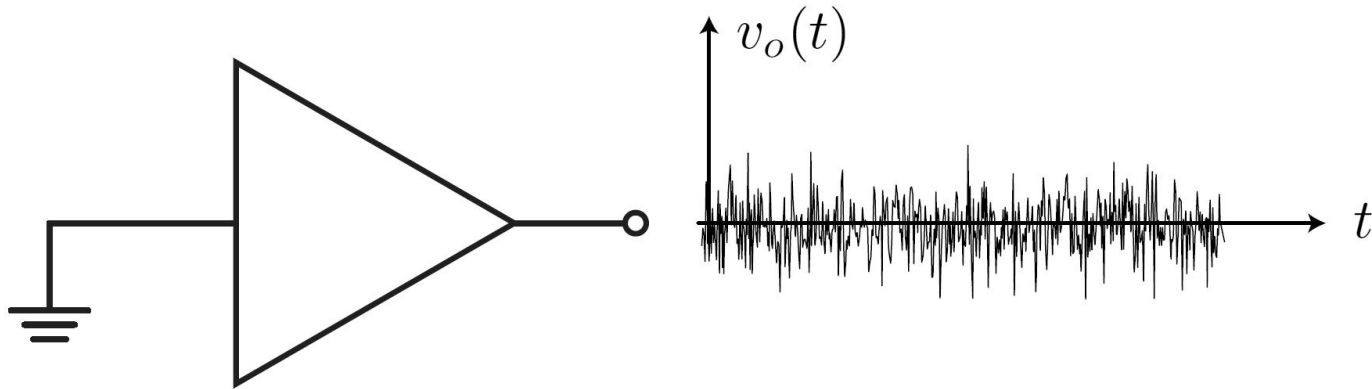- Zgomot: variatii aleatorii ale semnalului




$$\overline{v_n(t)} = \langle v_n(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T v_n(t) dt = 0$$

$$\overline{v_n^2(t)} = \langle v_n^2(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T v_n^2(t) dt \neq 0$$

$$V_{n(ef)} = \sqrt{\overline{v_n^2(t)}}$$

Zgomot

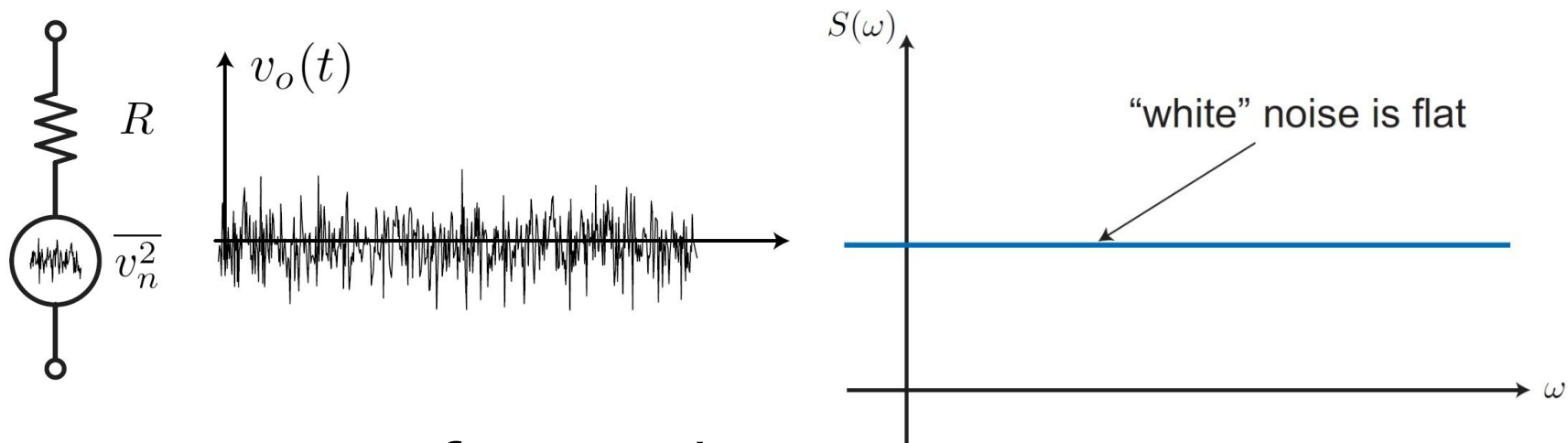

- tensiunea efectiva de zgomot

$$V_{n(ef)} = \sqrt{4kTBR}$$

- puterea disponibila de zgomot (furnizata restului circuitului - maxim)

$$P_n = kTB$$

Contact

- Laboratorul de microunde si optoelectronica
- <https://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- rdamian@etti.tuiasi.ro