

Curs 7
2018/2019

Dispozitive și circuite de microunde pentru radiocomunicații

Disciplina 2018/2019

- 2C/1L, DCMR (CDM)
- Minim 7 prezente (curs+laborator)
- Curs - conf. Radu Damian
 - Vineri 11-13, P7
 - E – 50% din nota
 - probleme + (2p prez. curs) + (3 teste) + (bonus activitate)
 - 3pz=+0.5p
 - toate materialele permise
- Laborator – conf. Radu Damian
 - Joi 8-14 impar II.13
 - L – 25% din nota
 - P – 25% din nota

Documentatie

■ <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>

Laboratorul de Microunde si Optică

Not secure | rf-opto.etti.tuiasi.ro/microwave_cd.php?chg_lang=1

RF-OPTO

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

English | Romana

Start Didactic Master Colectiv Cercetare Studenti Admin

Microunde Comunicatii Optice Optoelectronica Internet Antene Practica Retele Soft didactic

Dispozitive si circuite de microunde pentru radiocomunicatii

Disciplina: DCMR (2017-2018)

Coordinator Disciplina: conf. dr. Radu-Florin Damian

Cod: DOS412T

Tip Disciplina: DOS; Disciplina Optionala, Disciplina de Specialitate

Credite: 4

An de Studiu: 4, Sem. 7

Activitati

Curs: Cadru Didactic: conf. dr. Radu-Florin Damian, 2 Ore/Saptamana, Sectie Specializare, Orar:

Laborator: Cadru Didactic: conf. dr. Radu-Florin Damian, 1 Ore/Saptamana, Grupa, Orar:

Evaluare

Tip: Examen

A: 50%, (Examen/Colocviu)

B: 25%, (Activitate Seminar/Laborator/Proiect)

D: 25%, (Teme de casa/Lucrari de specialitate)

Note

[Rezultate totale](#)

Prezenta

[Curs](#)

[Laborator](#)

Liste

[Bonus-uri acumulate \(final\)](#)

[Studenti care nu pot intra in examen](#)

Examen: Reprezentare logaritmică

$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10} (P_2 / P_1)$$

$$0 \text{ dB} = 1$$

$$+0.1 \text{ dB} = 1.023 (+2.3\%)$$

$$+3 \text{ dB} = 2$$

$$+5 \text{ dB} = 3$$

$$+10 \text{ dB} = 10$$

$$-3 \text{ dB} = 0.5$$

$$-10 \text{ dB} = 0.1$$

$$-20 \text{ dB} = 0.01$$

$$-30 \text{ dB} = 0.001$$

$$\text{dBm} = 10 \cdot \log_{10} (P / 1 \text{ mW})$$

$$0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$$

$$3 \text{ dBm} = 2 \text{ mW}$$

$$5 \text{ dBm} = 3 \text{ mW}$$

$$10 \text{ dBm} = 10 \text{ mW}$$

$$20 \text{ dBm} = 100 \text{ mW}$$

$$-3 \text{ dBm} = 0.5 \text{ mW}$$

$$-10 \text{ dBm} = 100 \mu\text{W}$$

$$-20 \text{ dBm} = 1 \mu\text{W}$$

$$-30 \text{ dBm} = 1 \text{ nW}$$

$$[\text{dBm}] + [\text{dB}] = [\text{dBm}]$$

$$[\text{dBm}/\text{Hz}] + [\text{dB}] = [\text{dBm}/\text{Hz}]$$

$$[x] + [\text{dB}] = [x]$$

Examen

- Operatii cu numere complexe!
- $z = a + j \cdot b ; j^2 = -1$

Adaptarea de impedanță

Adaptare dpdv al puterii


$$Z_L = Z_i^*$$

Daca se alege un Z_0 real


$$\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0}$$

$$\Gamma_L = \Gamma_i^*$$

- numere complexe
- in planul complex

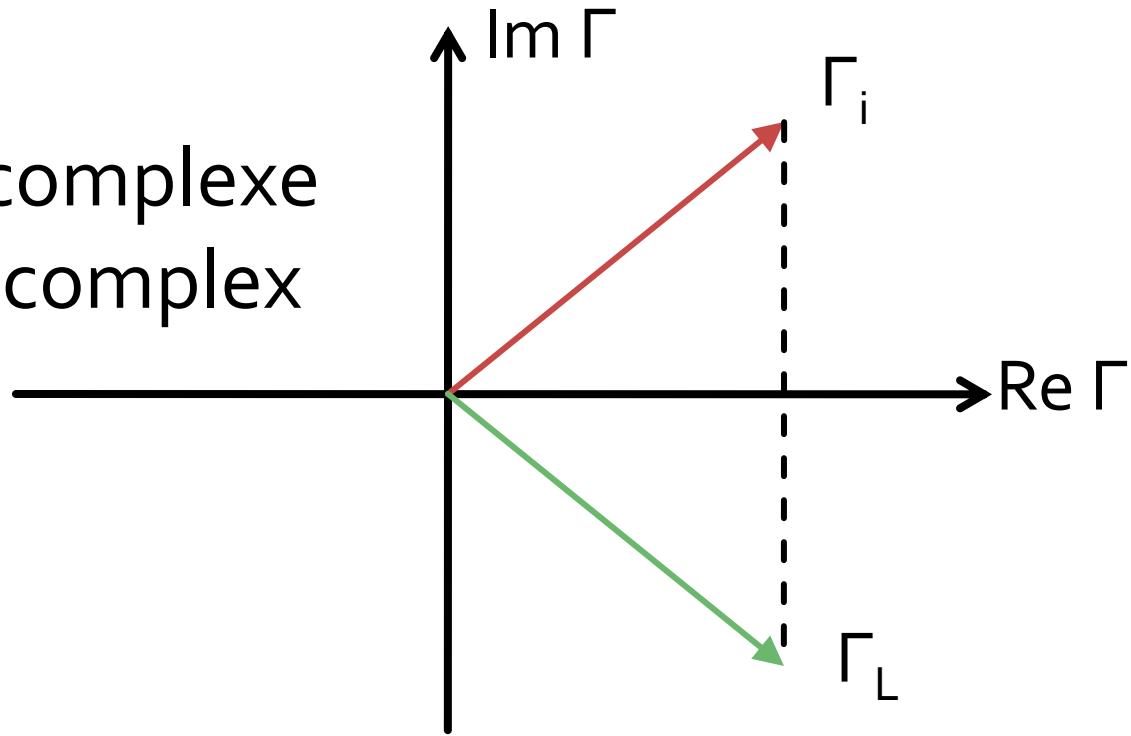

Reflexie de putere / Model

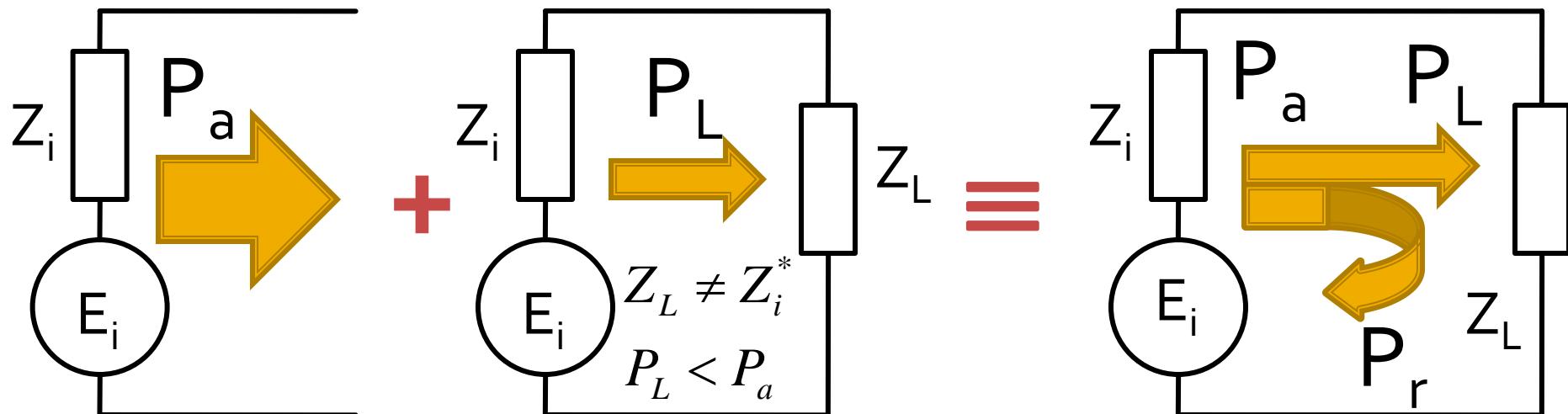


- Generatorul are posibilitatea de a oferi o anumita putere maxima de semnal P_a
- Pentru o sarcina oarecare, acesteia i se ofera o putere de semnal mai mica $P_L < P_a$
- Se intampla **“ca si cum”** (model) o parte din putere se reflecta $P_r = P_a - P_L$
- Puterea este o marime **scalara!**

**Analiza la nivel de rețea a
circuitelor de microunde**

Matricea S (repartitie)

- Scattering parameters

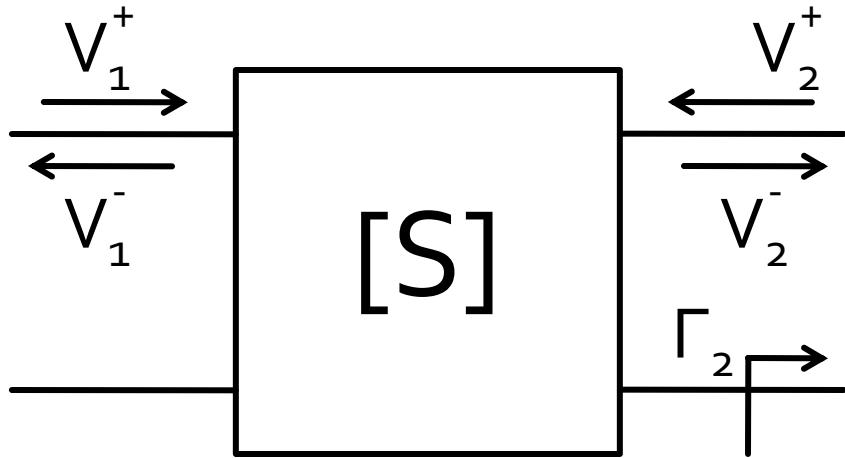


$$\begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \end{bmatrix}$$

$$S_{11} = \frac{V_1^-}{V_1^+} \Big|_{V_1^+=0} \quad S_{21} = \frac{V_2^-}{V_1^+} \Big|_{V_2^+=0}$$

- $V_2^+ = 0$ are semnificatia: la portul 2 este conectata impedanta care realizeaza conditia de adaptare (complex conjugat)

$$\Gamma_2 = 0 \rightarrow V_2^+ = 0$$

Matricea S (repartitie)

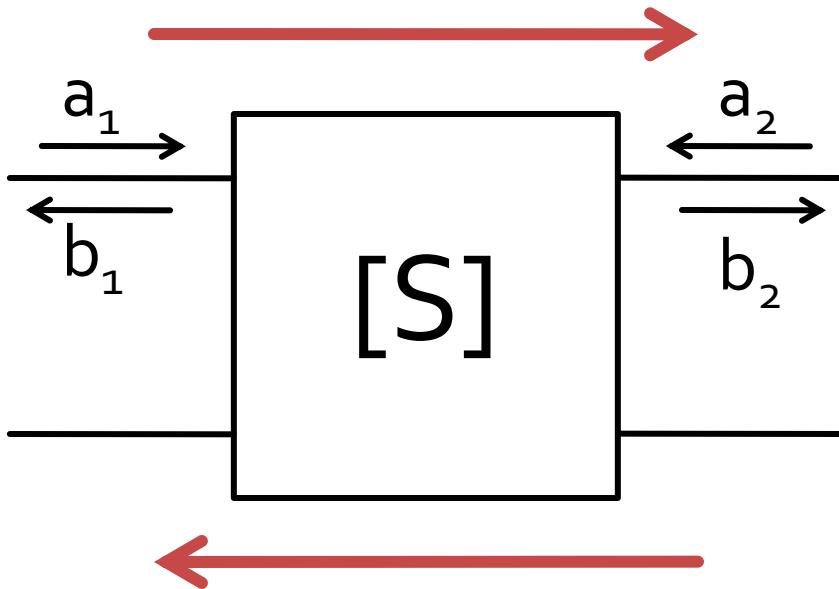

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$|S_{21}|^2 = \frac{\text{Putere sarcina } Z_0}{\text{Putere sursa } Z_0}$$

- a,b
 - informatia despre putere **SI** faza
- S_{ij}
 - influenta circuitului asupra puterii semnalului incluzand informatiile relativ la faza

Adaptarea de impedanță

Diagrama Smith

Diagrama Smith


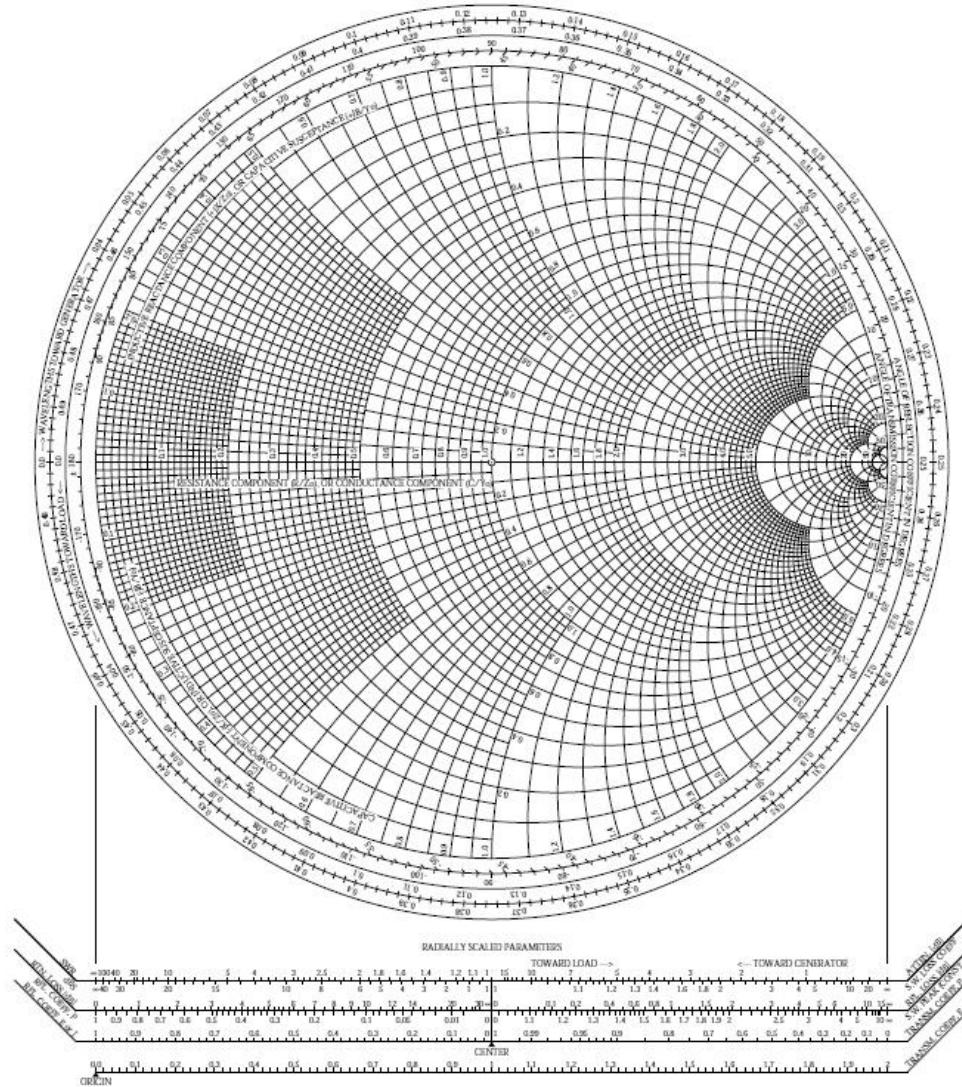


Diagrama Smith
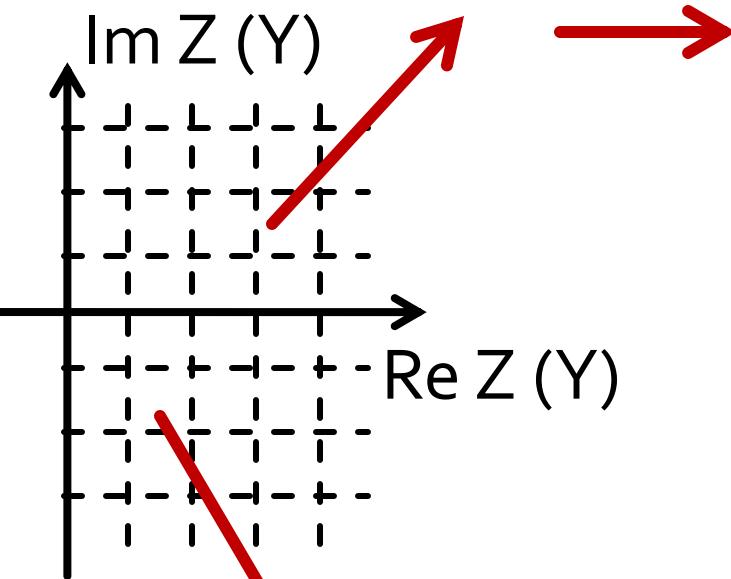
$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{z_L - 1}{z_L + 1}$$



$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{Y_0 - Y_L}{Y_0 + Y_L} = \frac{1 - y_L}{1 + y_L}$$

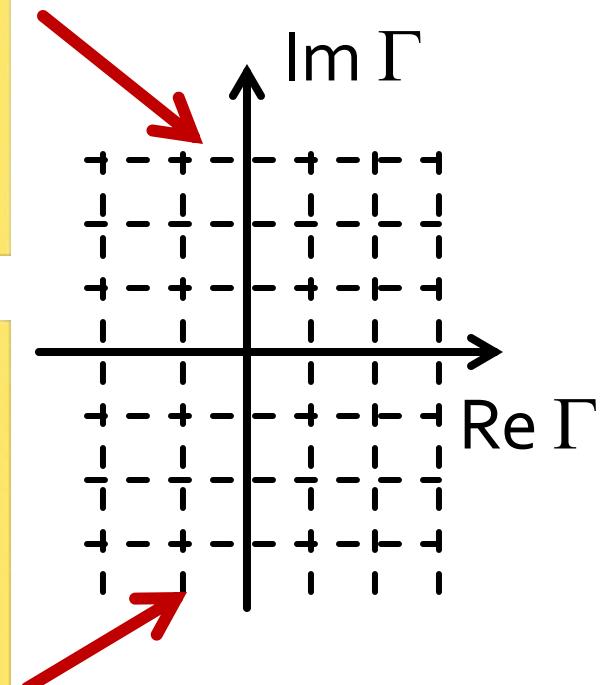
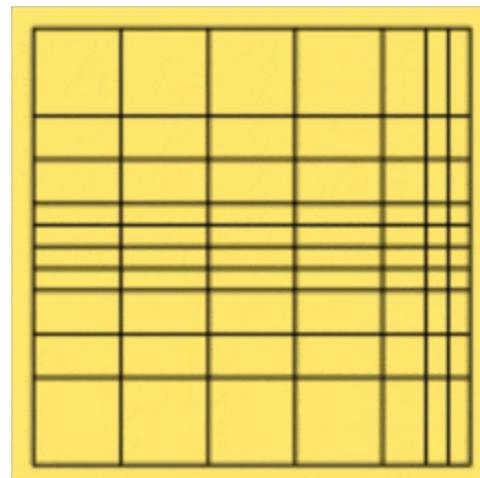
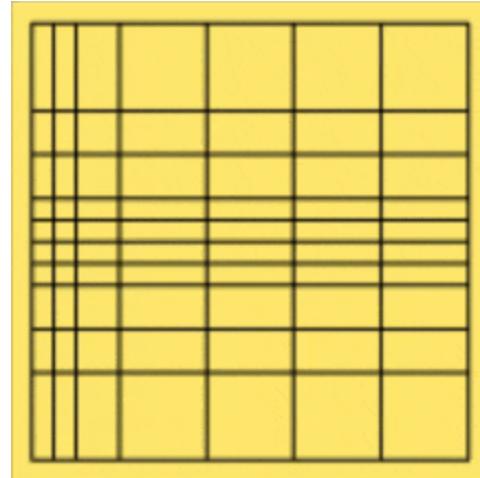


Diagrama Smith


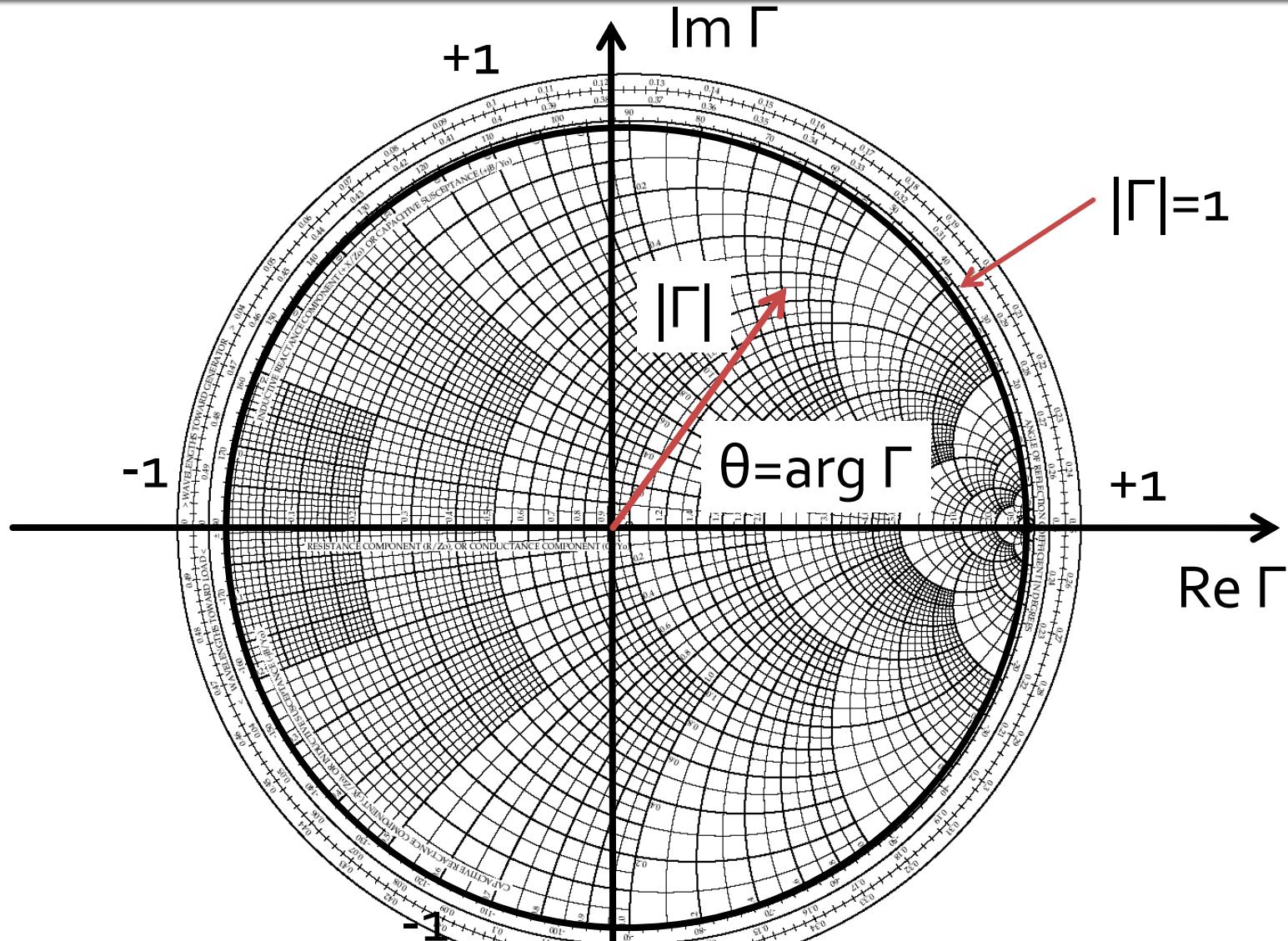




Diagrama Smith

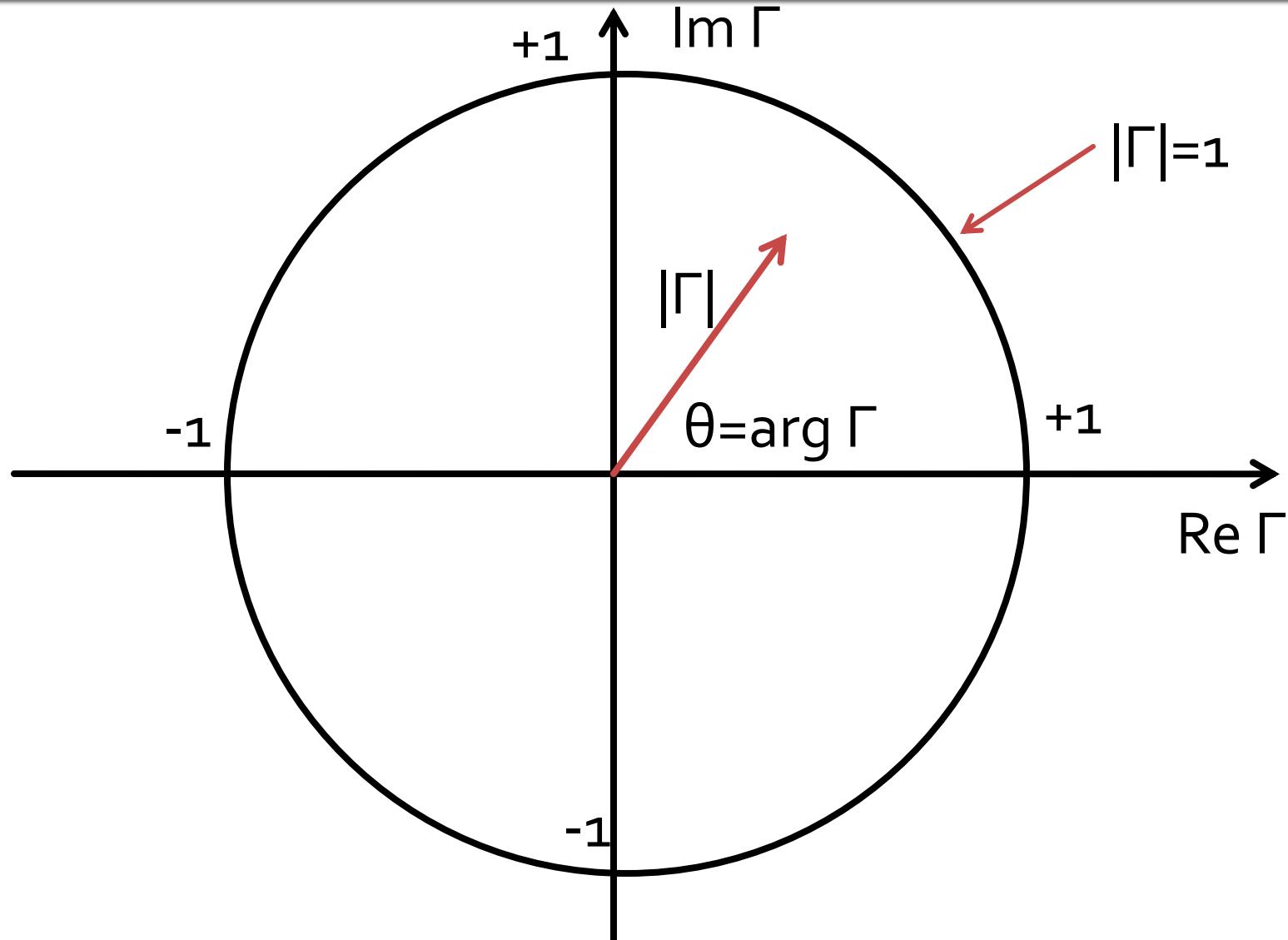

Adaptarea cu elemente concentrate (Retele in L)

Adaptarea de impedanță

Diagrama Smith, adaptare

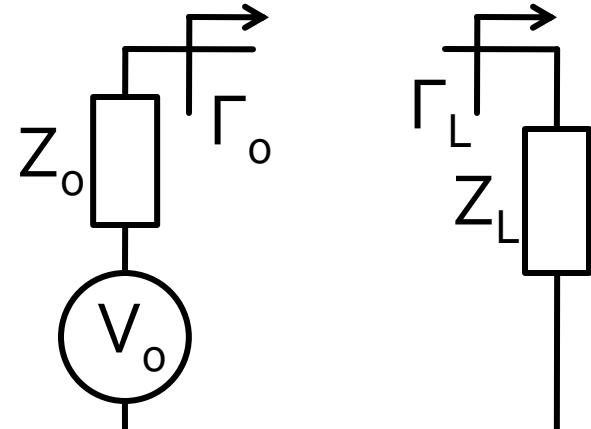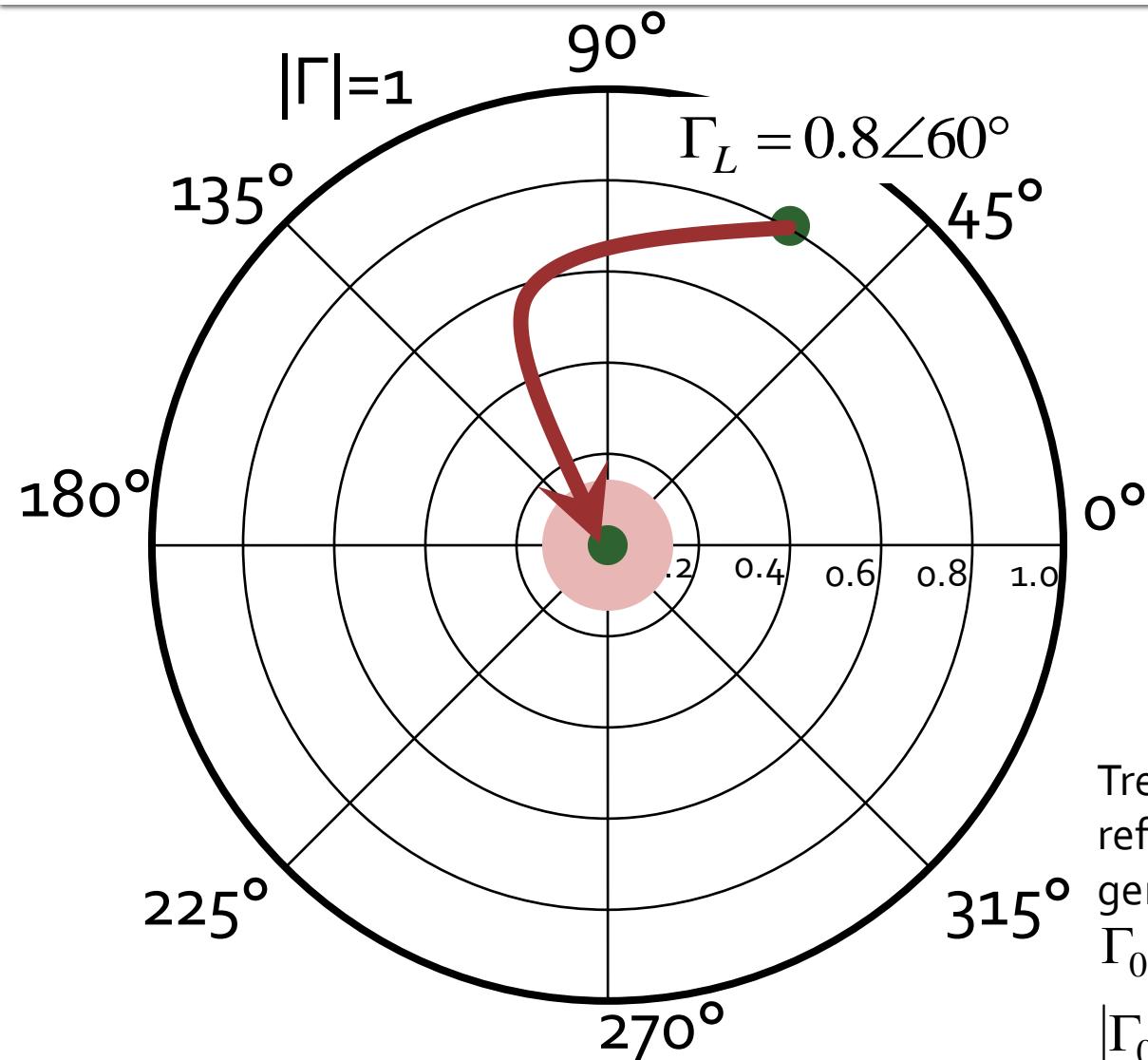

Adaptare Z_L la Z_0 . Se raporteaza Z_L la Z_0



$$Z_L = 21.429\Omega + j \cdot 82.479\Omega$$
$$z_L = 0.429 + j \cdot 1.65$$
$$\Gamma_L = 0.8 \angle 60^\circ$$

Trebuie sa deplasez coeficientul de reflexie in zona in care pentru generator cu Z_0 am:

$\Gamma_0 = 0$ adaptare perfecta

$|\Gamma_0| \leq \Gamma_m$ adaptare "suficienta"

Adaptare, reactanta in serie

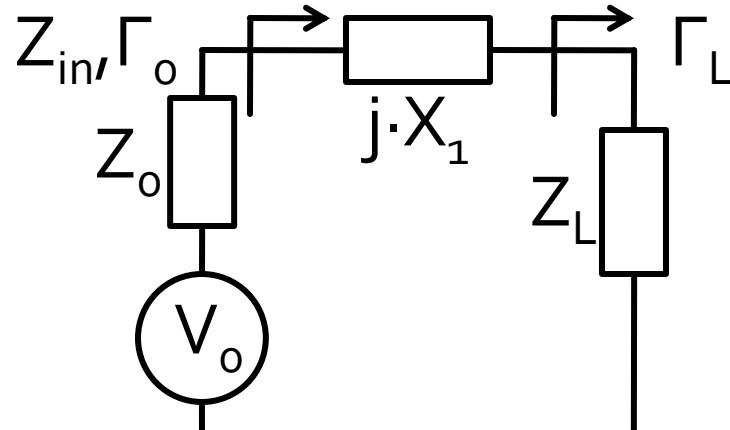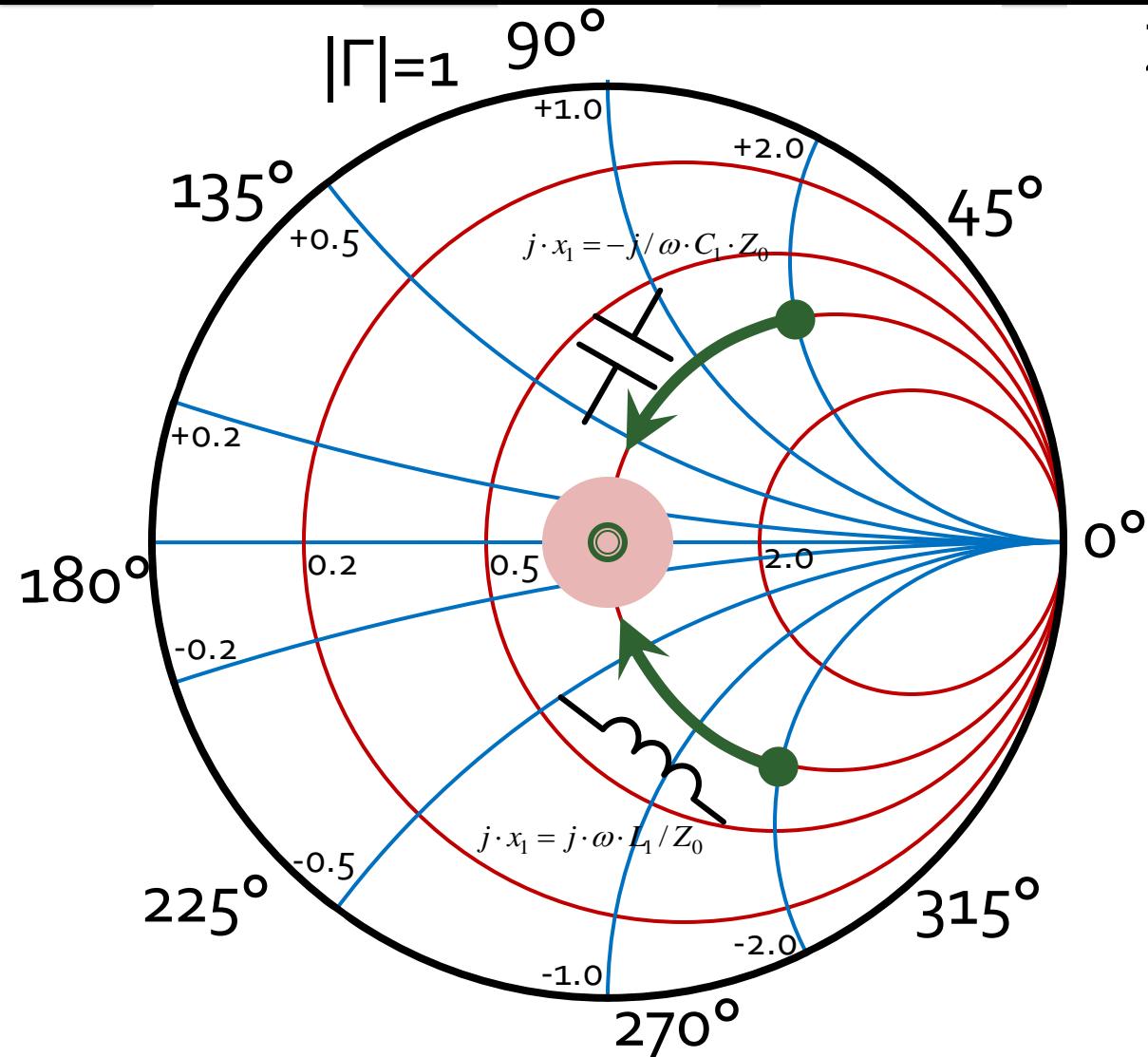

$$z_L = r_L + j \cdot x_L$$



$$z_{in} = r_L + j \cdot (x_L + x_1)$$

$$r_{in} = r_L$$

- Adaptarea se poate realiza **numai daca** $r_L = 1$
- se realizeaza compensarea partii reactive a sarcinii

$$j \cdot x_1 = -j \cdot x_L$$

Adaptare, susceptanta in paralel

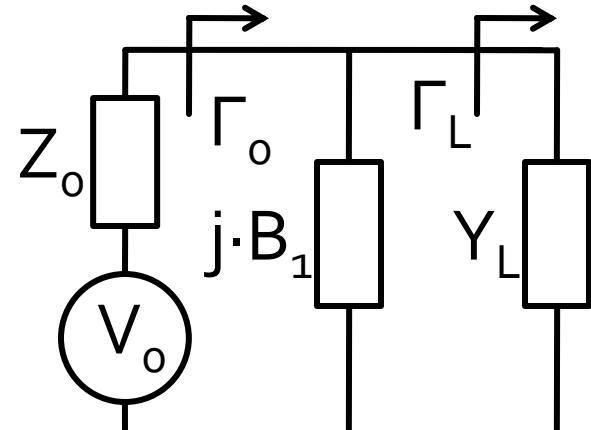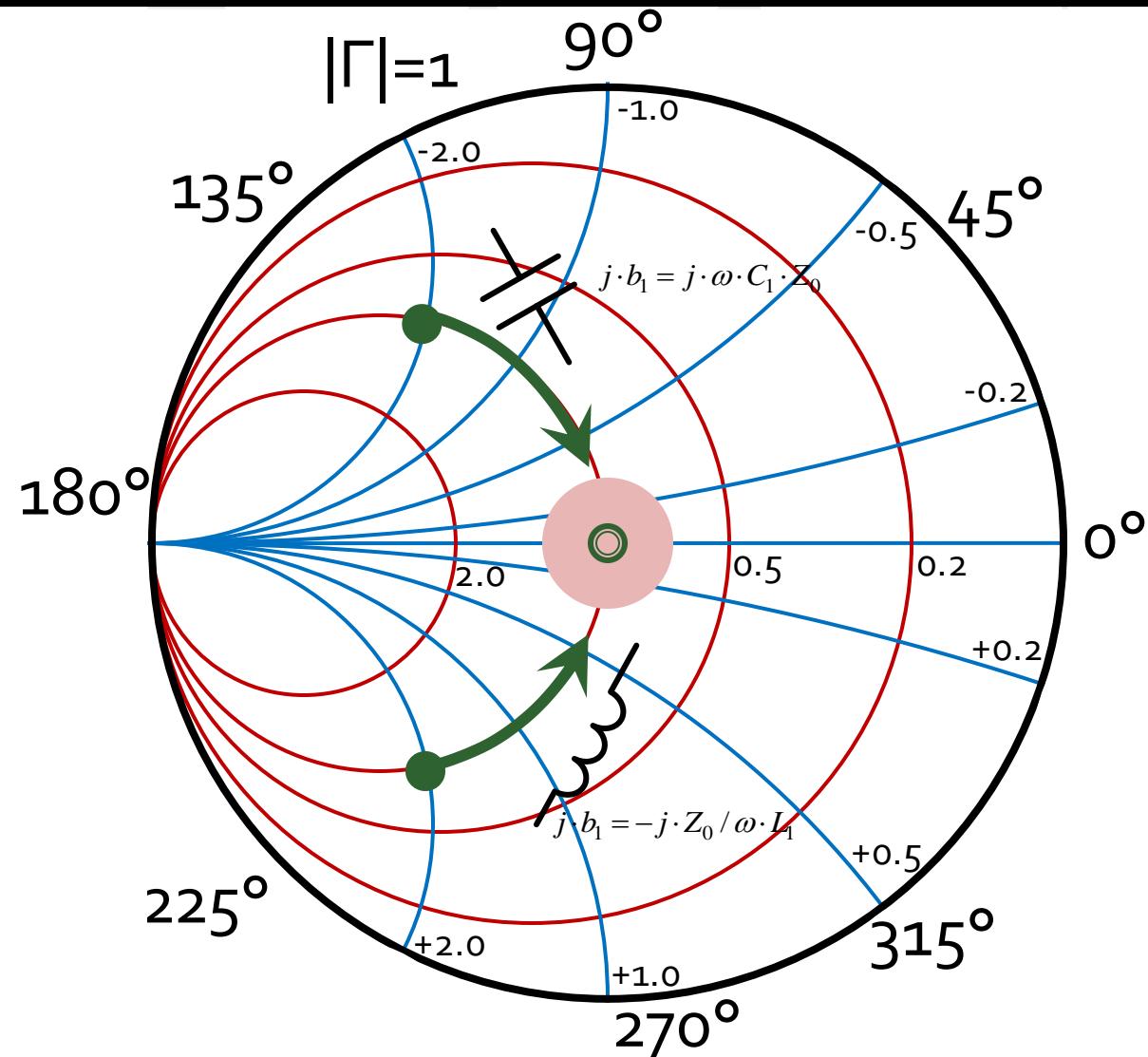


$$y_L = g_L + j \cdot b_L$$

$$y_{in} = g_L + j \cdot (b_L + b_1)$$









$$g_{in} = g_L$$

- Adaptarea se poate realiza **numai daca** $g_L = 1$
 - se realizeaza compensarea partii reactive a sarcinii
- $$j \cdot b_1 = -j \cdot b_L$$

Diagrama Smith, $r=1$ si $g=1$

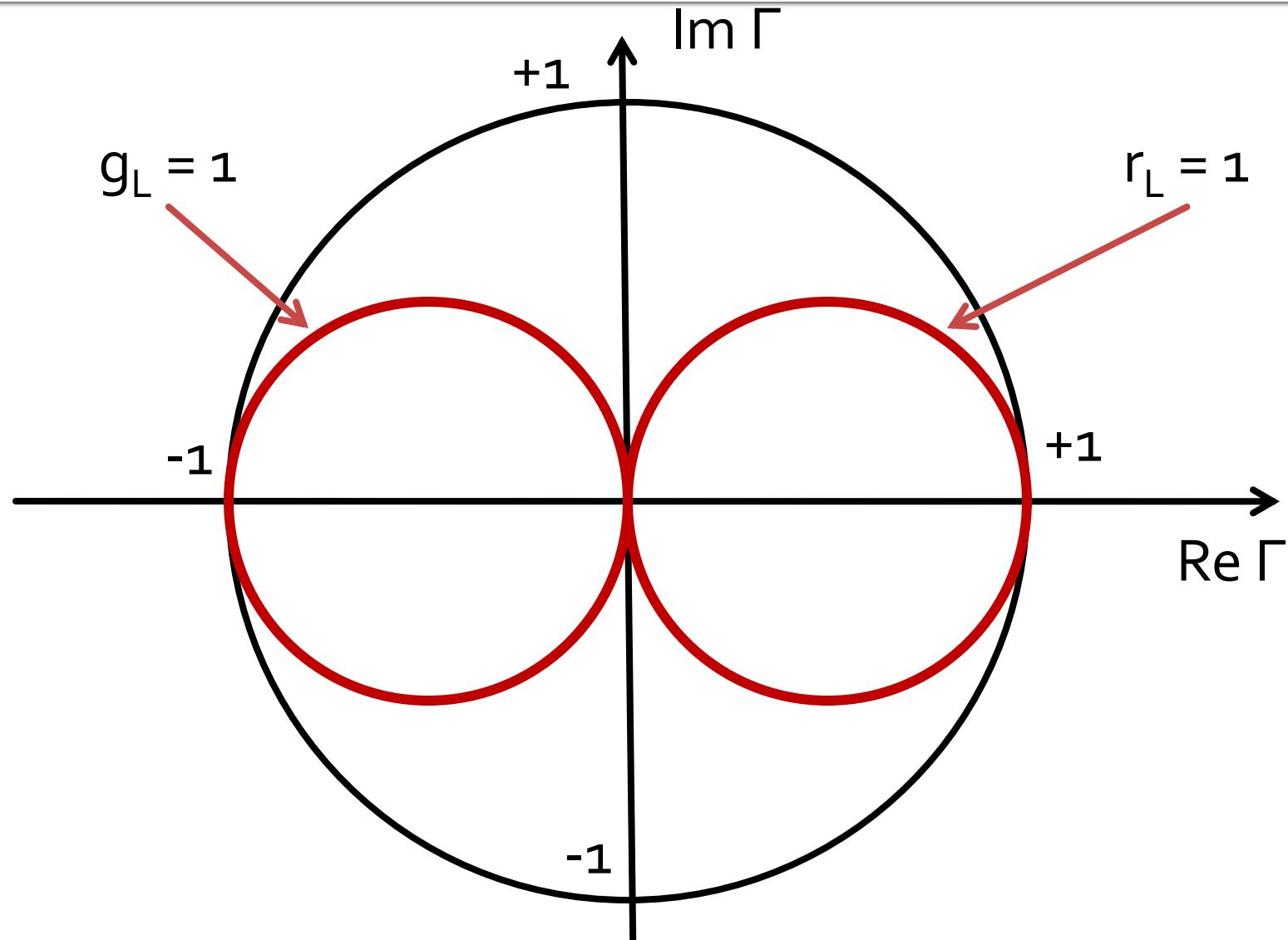

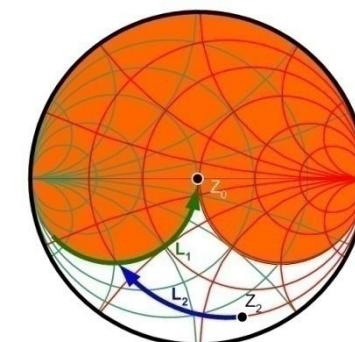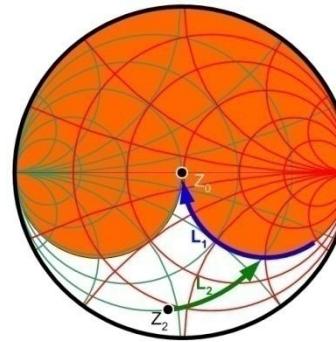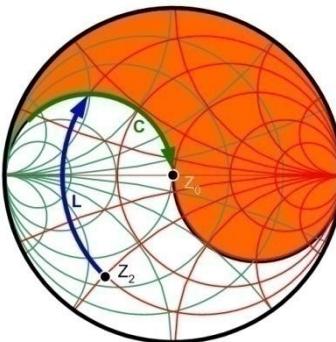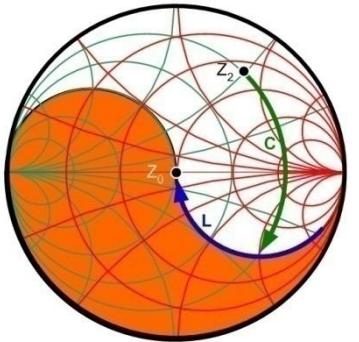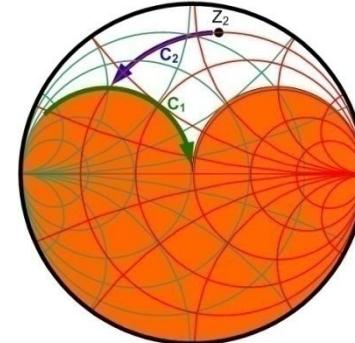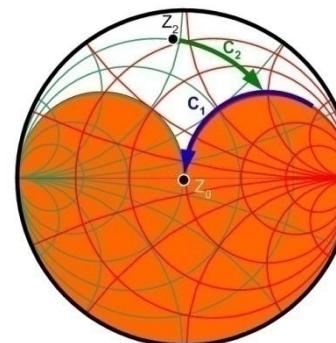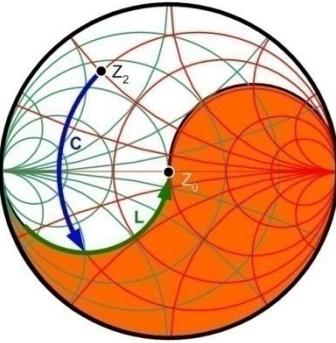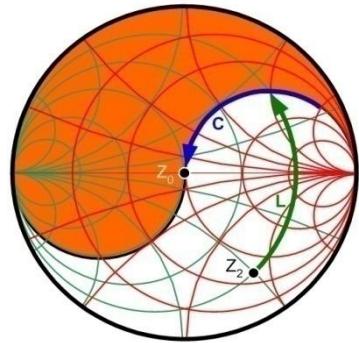Adaptare cu două elemente reactive (retele in L)




Zona interzisa cu
schema curenta

Adaptarea cu sectiuni de linii (stub)


Adaptarea de impedanță

Diagrama Smith, $r=1$ si $g=1$

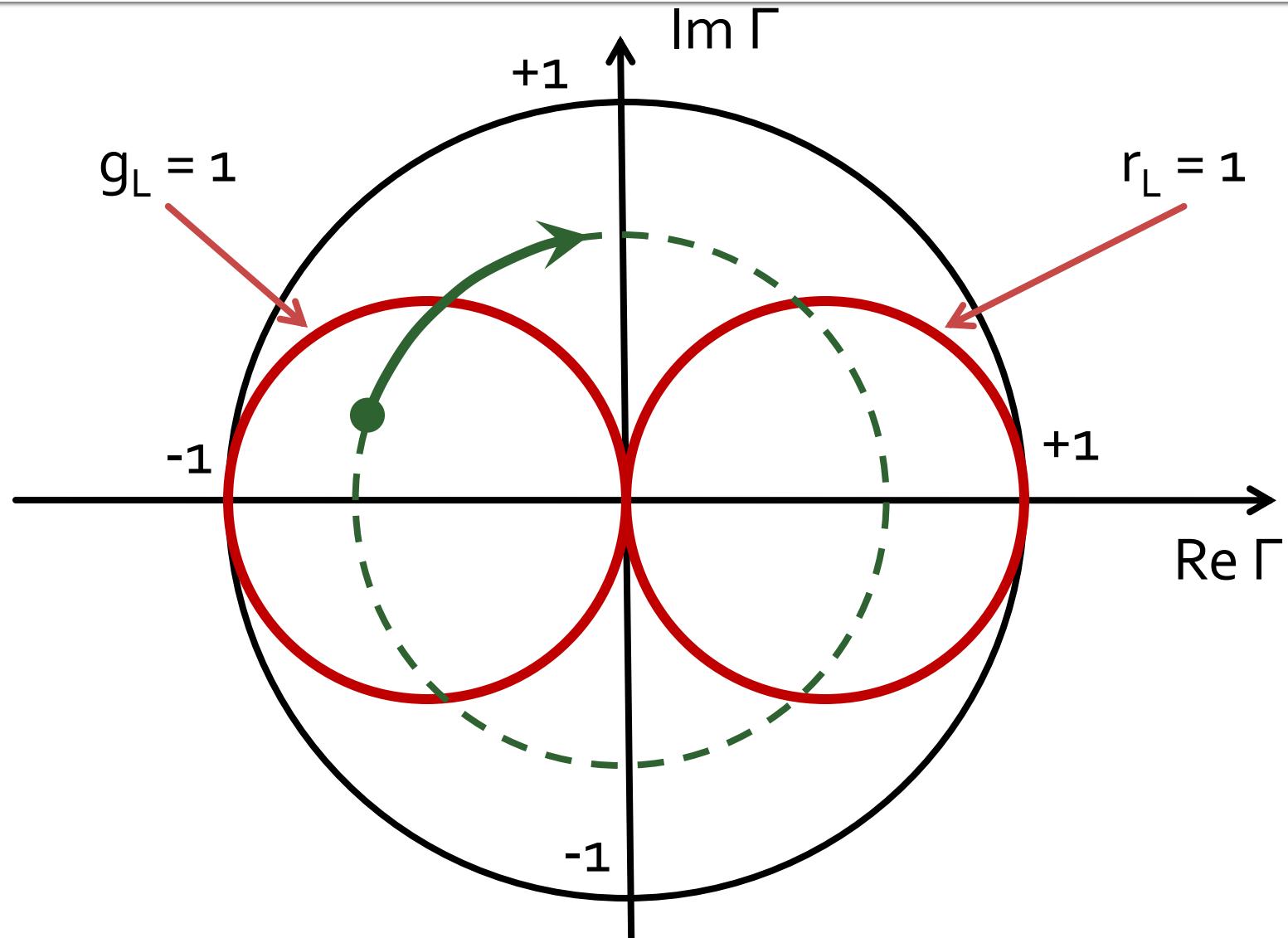


Single stub tuning

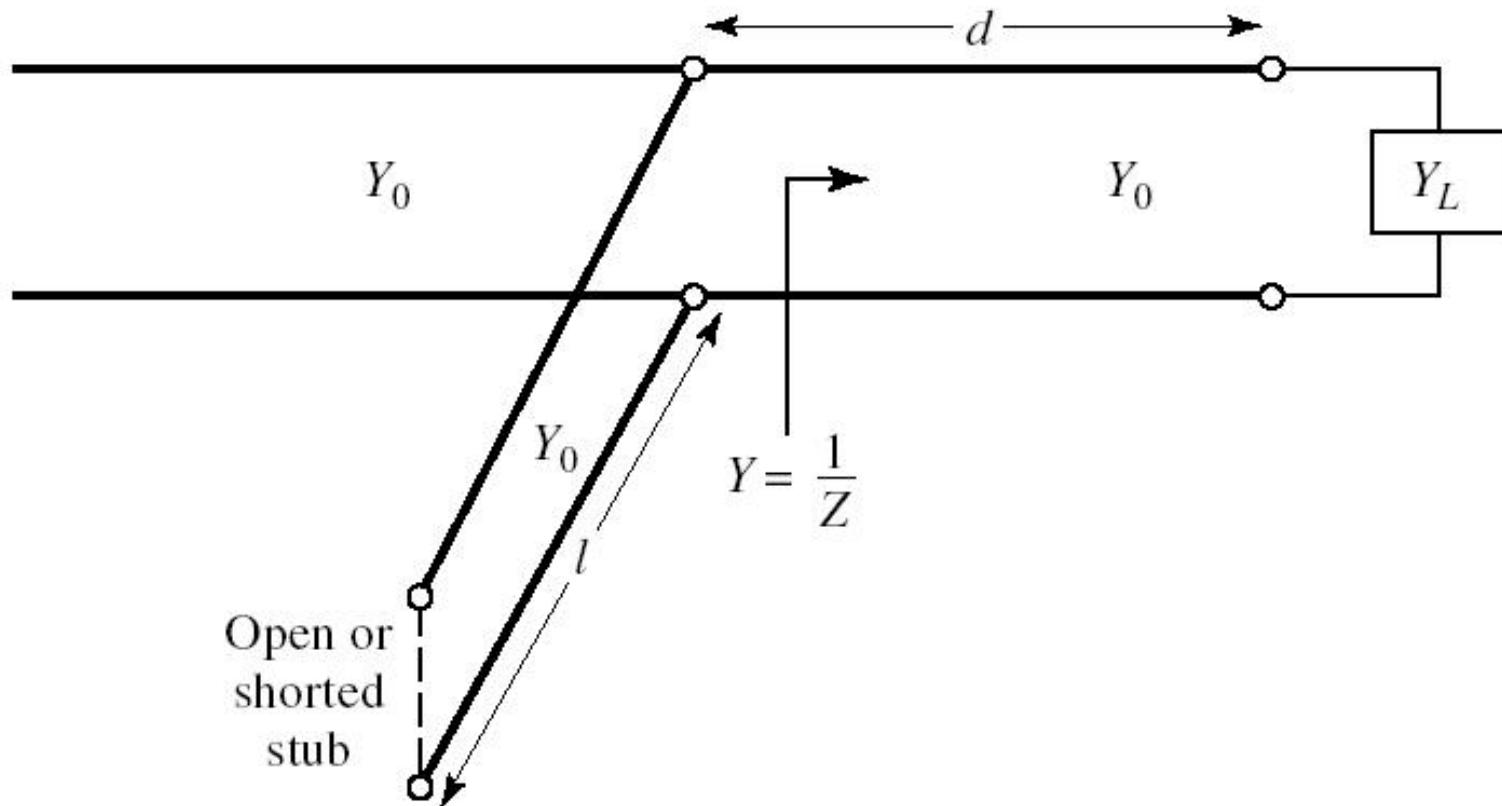- Shunt Stub (secțiune de linie în paralel)




Single stub tuning

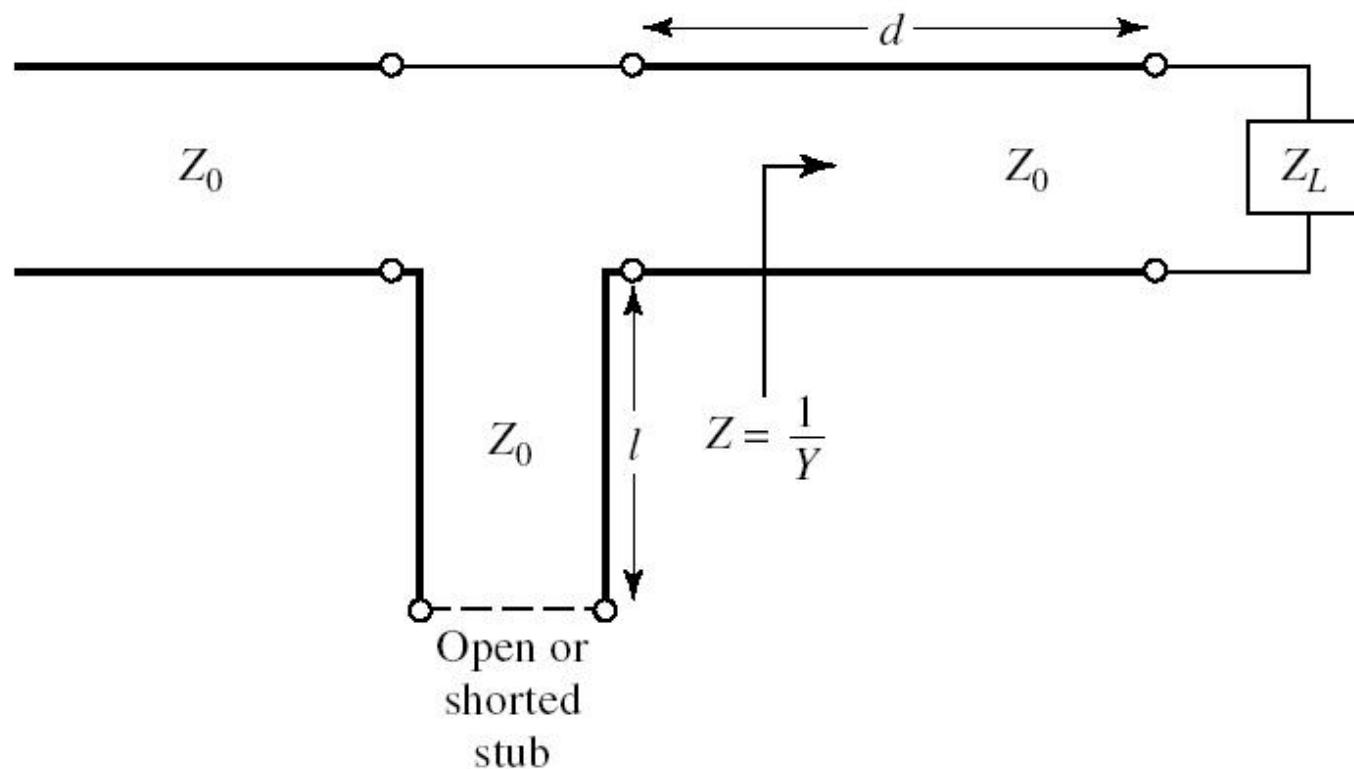- Series Stub (secțiune de linie în serie)
- tehnologic mai dificil de realizat la liniile monofilare (microstrip)






Caz 1, Shunt Stub

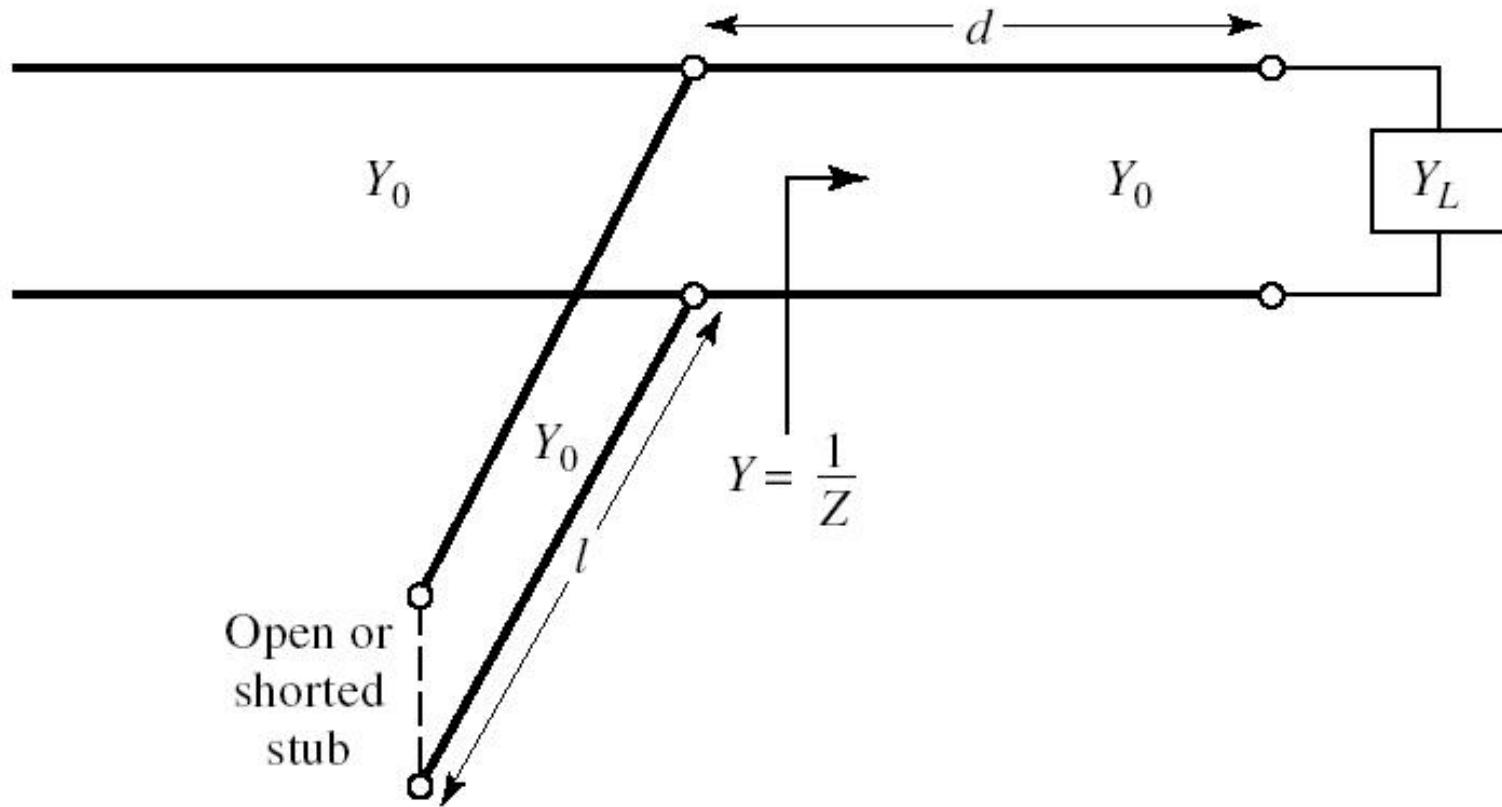- Shunt Stub (secțiune de linie în paralel)



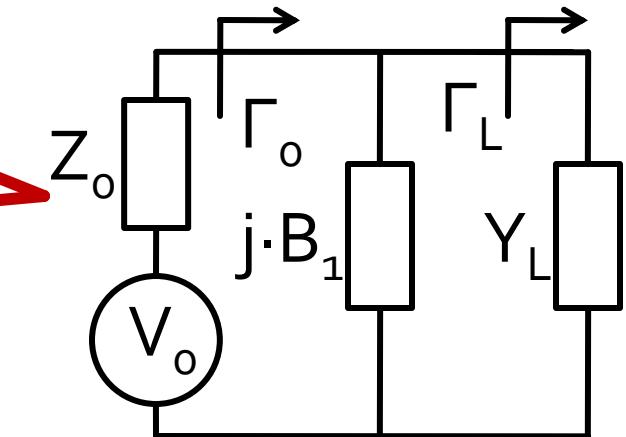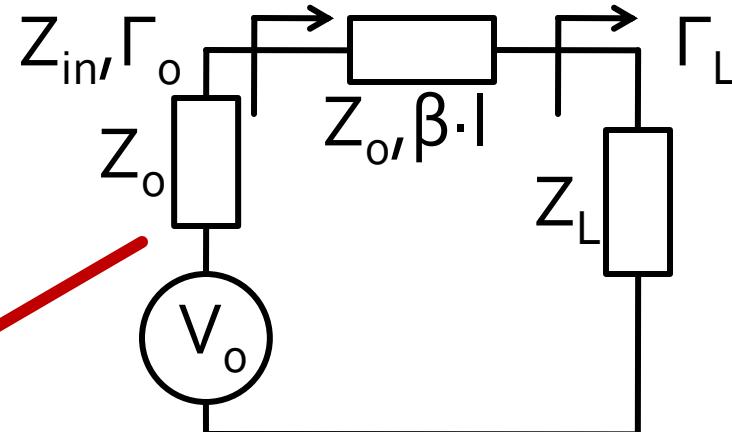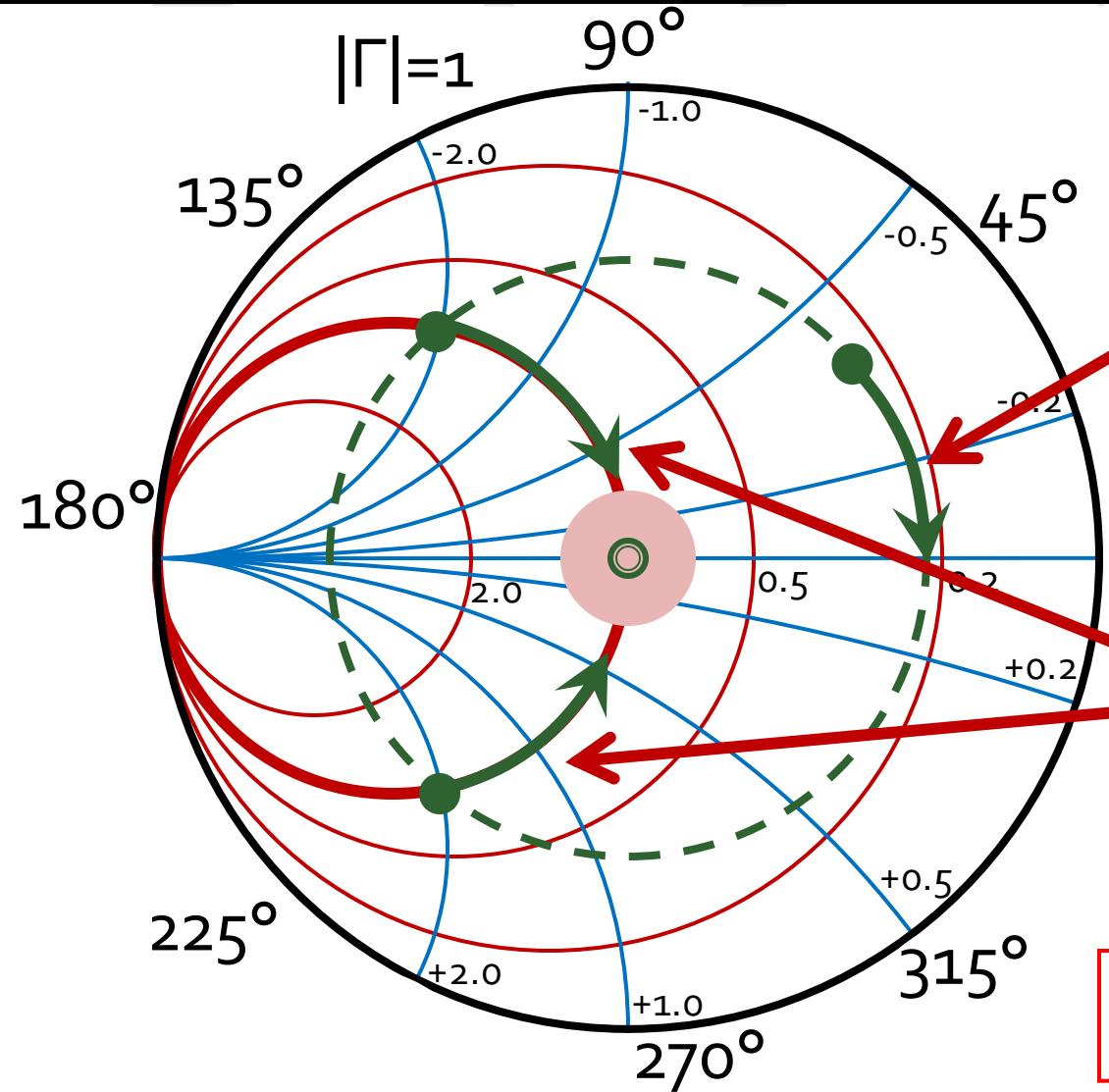Adaptare, linie serie + susceptanta in paralel



$$|\Gamma_{in}| = |\Gamma_L|$$

$$g_{in} = 1$$

Calcul analitic (calcul efectiv)

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_S|$$

$$|\Gamma_S| = 0.593 \angle 46.85^\circ$$

$$|\Gamma_S| = 0.593; \quad \varphi = 46.85^\circ \quad \cos(\varphi + 2\theta) = -0.593 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 126.35^\circ$$

$$\theta_{sp} = \beta \cdot l = \tan^{-1} \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}}$$

- **Semnul (+/-) solutiei alese la ecuatia liniei serie impune semnul solutiei utilizate la ecuatia stub-ului paralel**

- **solutia "cu +"**

$$(46.85^\circ + 2\theta) = +126.35^\circ \quad \theta = +39.7^\circ \quad \text{Im } y_S = \frac{-2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}} = -1.472$$

$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im } y_S) = -55.8^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta_{sp} = 124.2^\circ$$

- **solutia "cu -"**

$$(46.85^\circ + 2\theta) = -126.35^\circ \quad \theta = -86.6^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta = 93.4^\circ$$

$$\text{Im } y_S = \frac{+2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}} = +1.472 \quad \theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im } y_S) = 55.8^\circ$$

Calcul analitic (calcul efectiv)

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +126.35^\circ \\ -126.35^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 39.7^\circ \\ 93.4^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[y_s(\theta)] = \begin{cases} -1.472 \\ +1.472 \end{cases} \quad \theta_{sp} = \begin{cases} -55.8^\circ + 180^\circ = 124.2^\circ \\ +55.8^\circ \end{cases}$$



- Se alege **una** din cele doua solutii posibile
- **Semnul (+/-)** solutiei alese la **prima** ecuatie impune **semnul** solutiei utilizate la a **doua** ecuatie

$$l_1 = \frac{39.7^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.110 \cdot \lambda$$

$$l_2 = \frac{124.2^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.345 \cdot \lambda$$


$$l_1 = \frac{93.4^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.259 \cdot \lambda$$
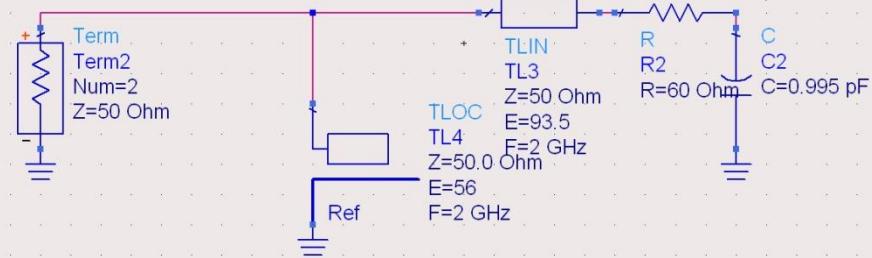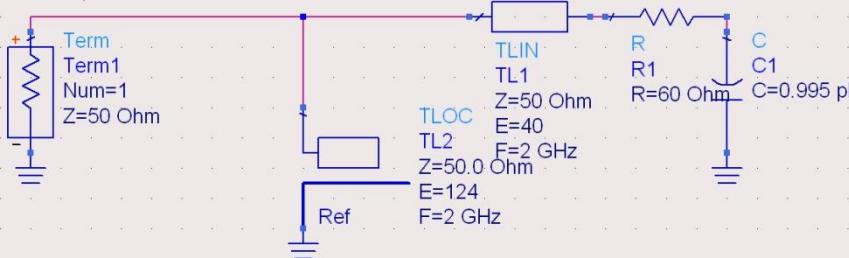
$$l_2 = \frac{55.8^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.155 \cdot \lambda$$





Caz 2, Series Stub

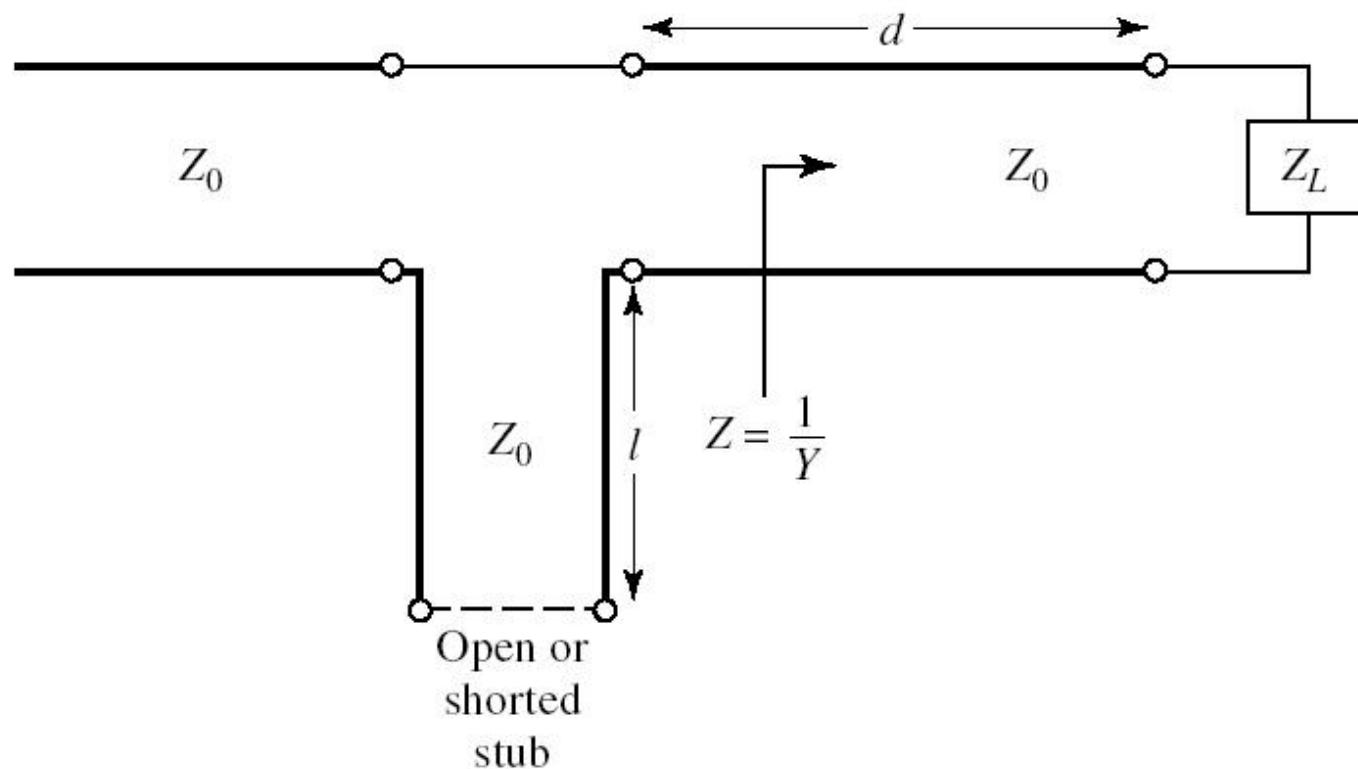- Series Stub (secțiune de linie în serie)
- tehnologic mai dificil de realizat la liniile monofilare (microstrip)



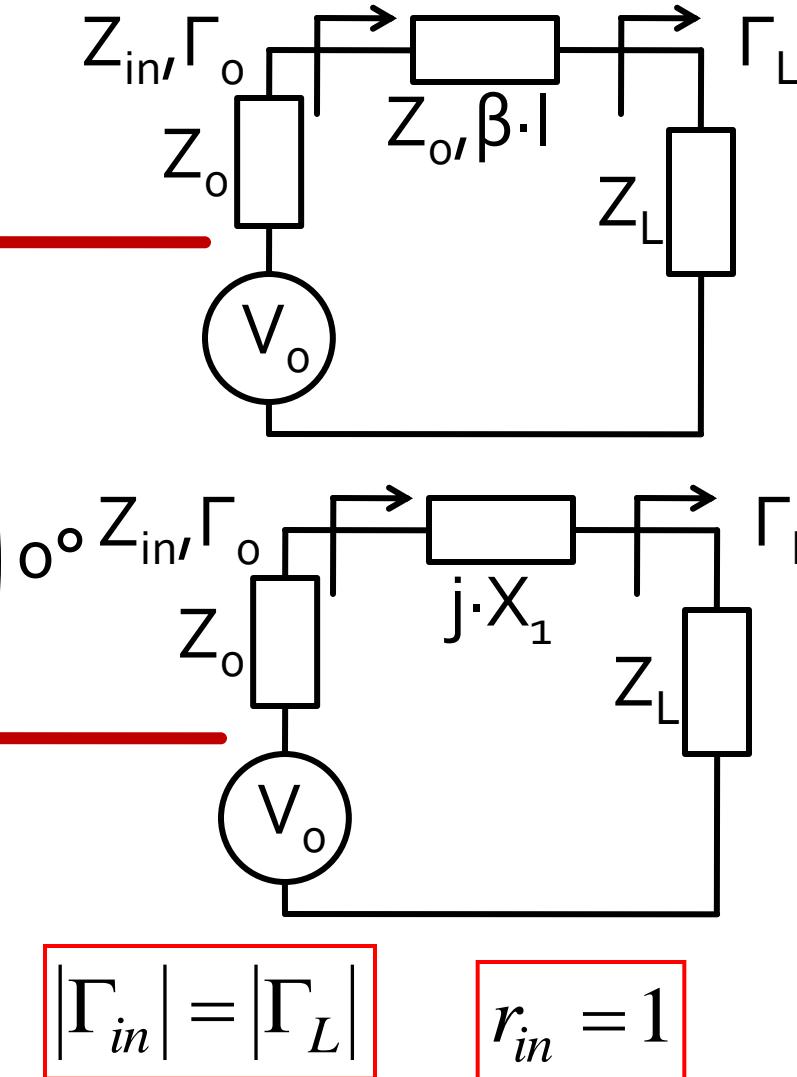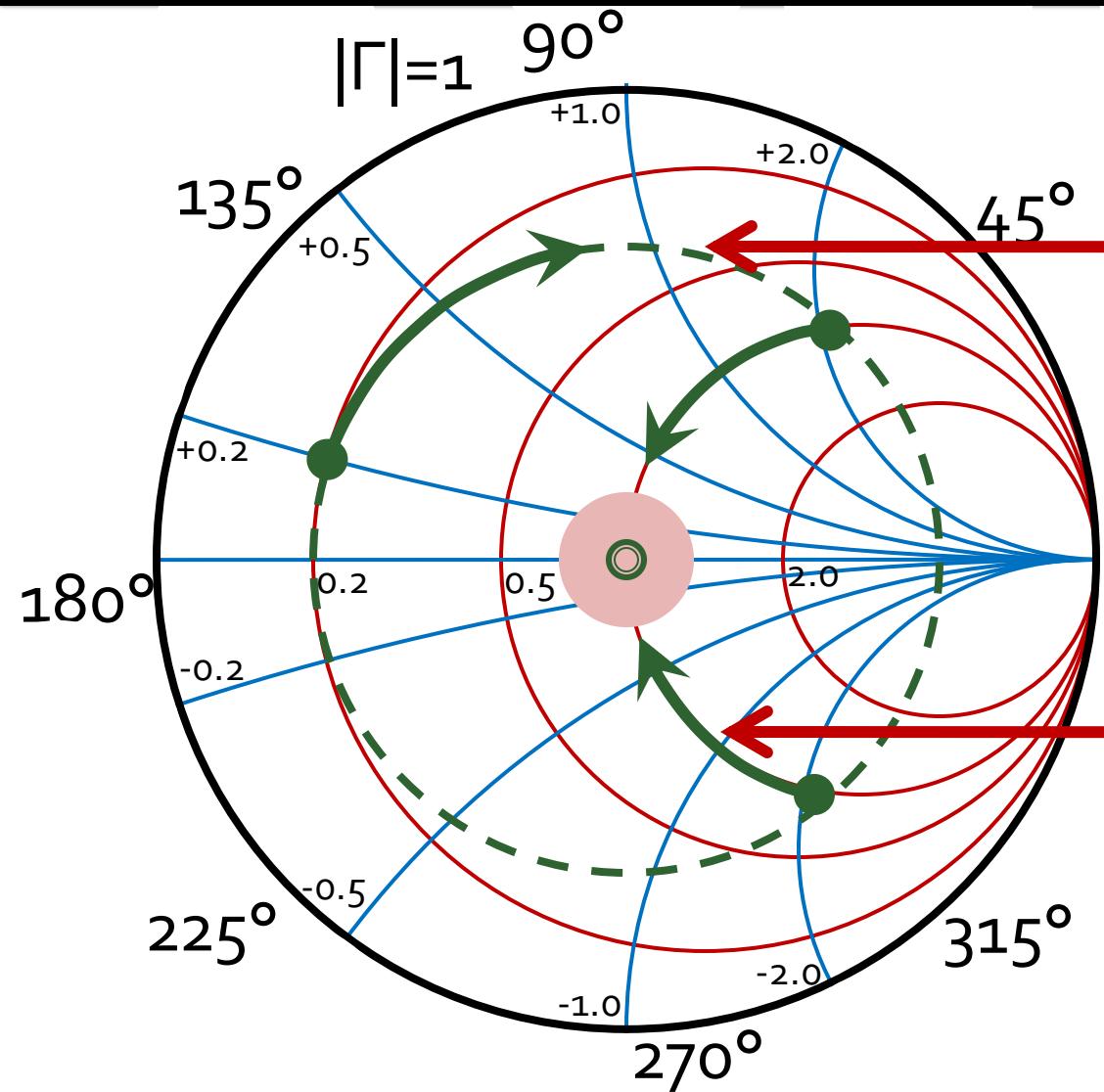Adaptare, linie serie + reactanta in serie



Calcul analitic (calcul efectiv)

$$\cos(\varphi + 2\theta) = |\Gamma_s|$$

$$\theta_{ss} = \beta \cdot l = \cot^{-1} \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_s|}{\sqrt{1 - |\Gamma_s|^2}}$$

$$|\Gamma_s| = 0.555 \angle -29.92^\circ$$

$$|\Gamma_s| = 0.555; \quad \varphi = -29.92^\circ \quad \cos(\varphi + 2\theta) = 0.555 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 56.28^\circ$$

- **Semnul (+/-) solutiei alese la ecuatia liniei serie impune semnul solutiei utilizate la ecuatia stub-ului serie**

- **solutia "cu +"**

$$(-29.92^\circ + 2\theta) = +56.28^\circ \quad \theta = 43.1^\circ \quad \text{Im } z_s = \frac{+2 \cdot |\Gamma_s|}{\sqrt{1 - |\Gamma_s|^2}} = +1.335$$

$$\theta_{ss} = -\cot^{-1}(\text{Im } z_s) = -36.8^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta_{ss} = 143.2^\circ$$

- **solutia "cu -"**

$$(-29.92^\circ + 2\theta) = -56.28^\circ \quad \theta = -13.2^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta = 166.8^\circ$$

$$\text{Im } z_s = \frac{-2 \cdot |\Gamma_s|}{\sqrt{1 - |\Gamma_s|^2}} = -1.335$$

$$\theta_{ss} = -\cot^{-1}(\text{Im } z_s) = 36.8^\circ$$


Calcul analitic (calcul efectiv)

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +56.28^\circ \\ -56.28^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 43.1^\circ \\ 166.8^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[z_s(\theta)] = \begin{cases} +1.335 \\ -1.335 \end{cases} \quad \theta_{ss} = \begin{cases} -36.8^\circ + 180^\circ = 143.2^\circ \\ +36.8^\circ \end{cases}$$

- Se alege **una** din cele doua solutii posibile
- **Semnul (+/-)** solutiei alese la **prima** ecuatie impune **semnul** solutiei utilizate la a **doua** ecuatie


$$l_1 = \frac{43.1^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.120 \cdot \lambda$$
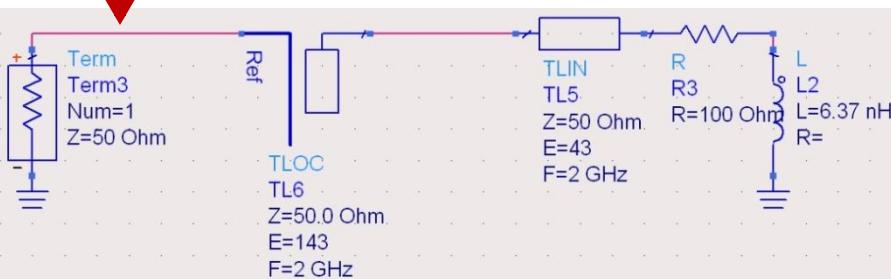
$$l_2 = \frac{143.2^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.398 \cdot \lambda$$



$$l_1 = \frac{166.8^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.463 \cdot \lambda$$
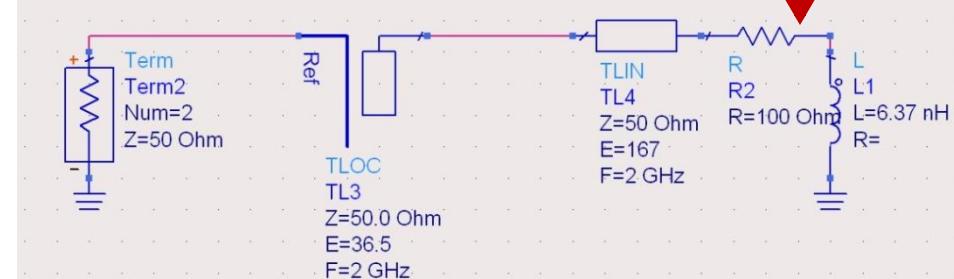
$$l_2 = \frac{36.8^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.102 \cdot \lambda$$




Adaptarea cu sectiuni de linii (stub)

- Se alege una din cele 8 solutii posibile convenabila tinand cont de:
 - dimensiuni fizice (suprafata ocupata pe chip/placa)
 - sensibilitatea adaptarii la variația parametrilor fizici ai liniilor ($\Delta\Gamma/\Delta E$, $\Delta\Gamma/\Delta I$)
 - caracteristica de frecvență convenabilă

Adaptarea cu sectiuni de linii (stub)

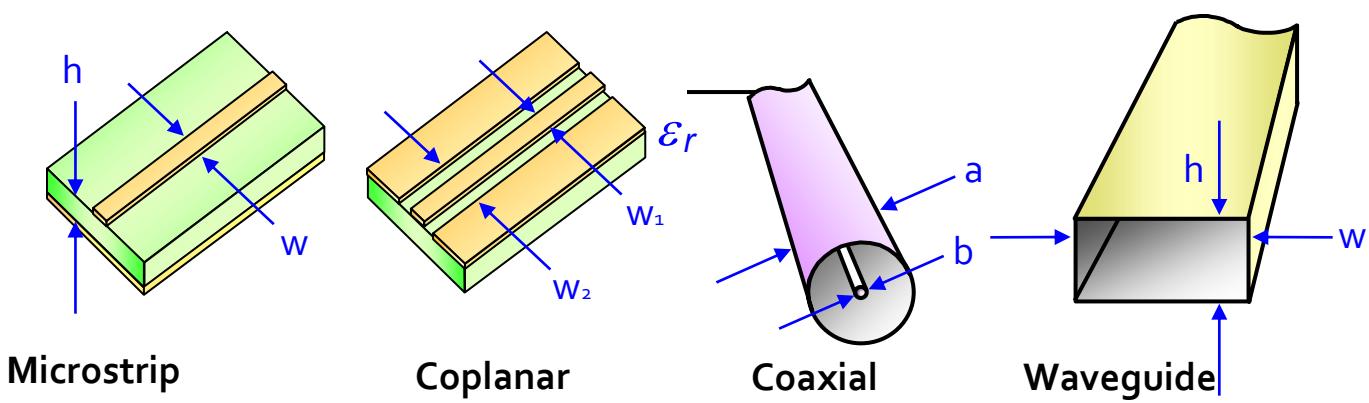
- Se alege una din cele 8 solutii posibile convenabila tinand cont de:
 - realizabilitate fizica (conform tehnologiei de linie utilizata)



- Dezavantaj:
 - lungimea sectiunii de linie serie e variabila


Adaptarea cu două secțiuni de linie

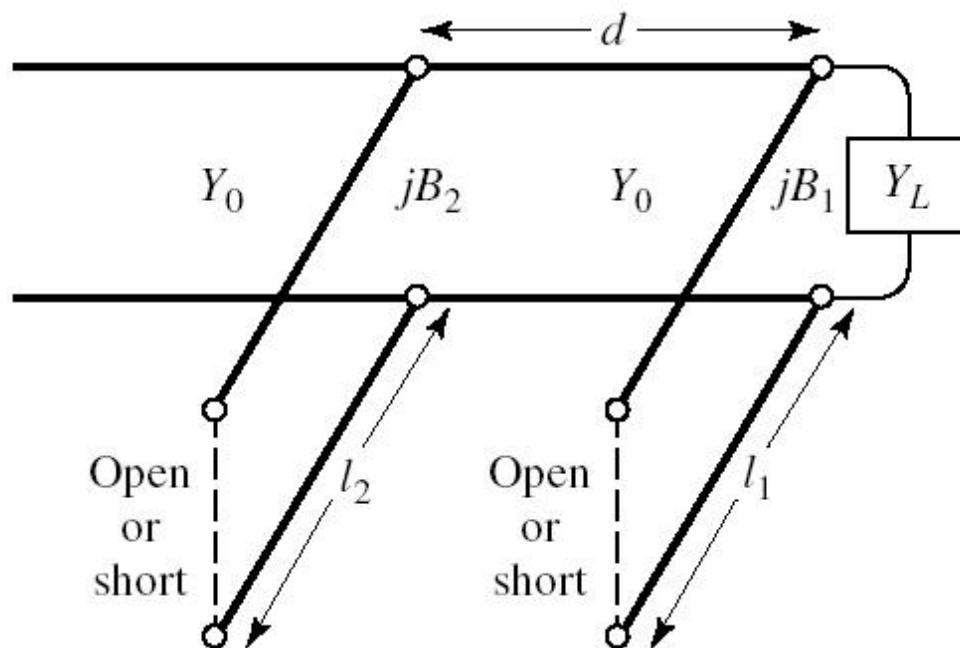- Double stub tuning
- Se foloseste o lungime constantă de linie intre 2 stub-uri




Adaptarea cu două secțiuni de linie

- Două soluții posibile

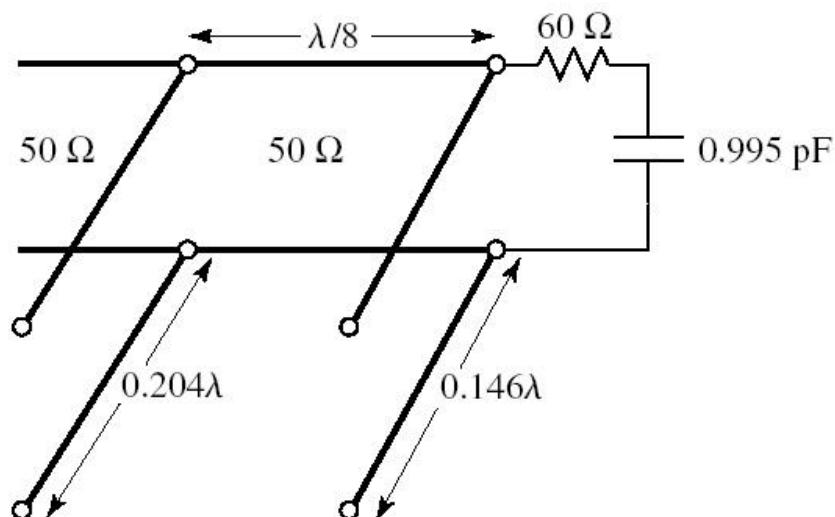


Solution 1

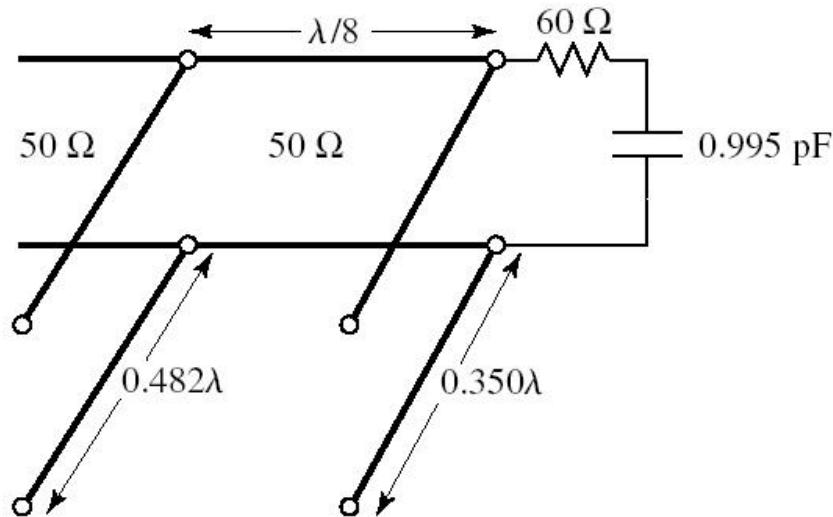

Solution 2


Adaptarea cu două sectiuni de linie

- Două solutii posibile





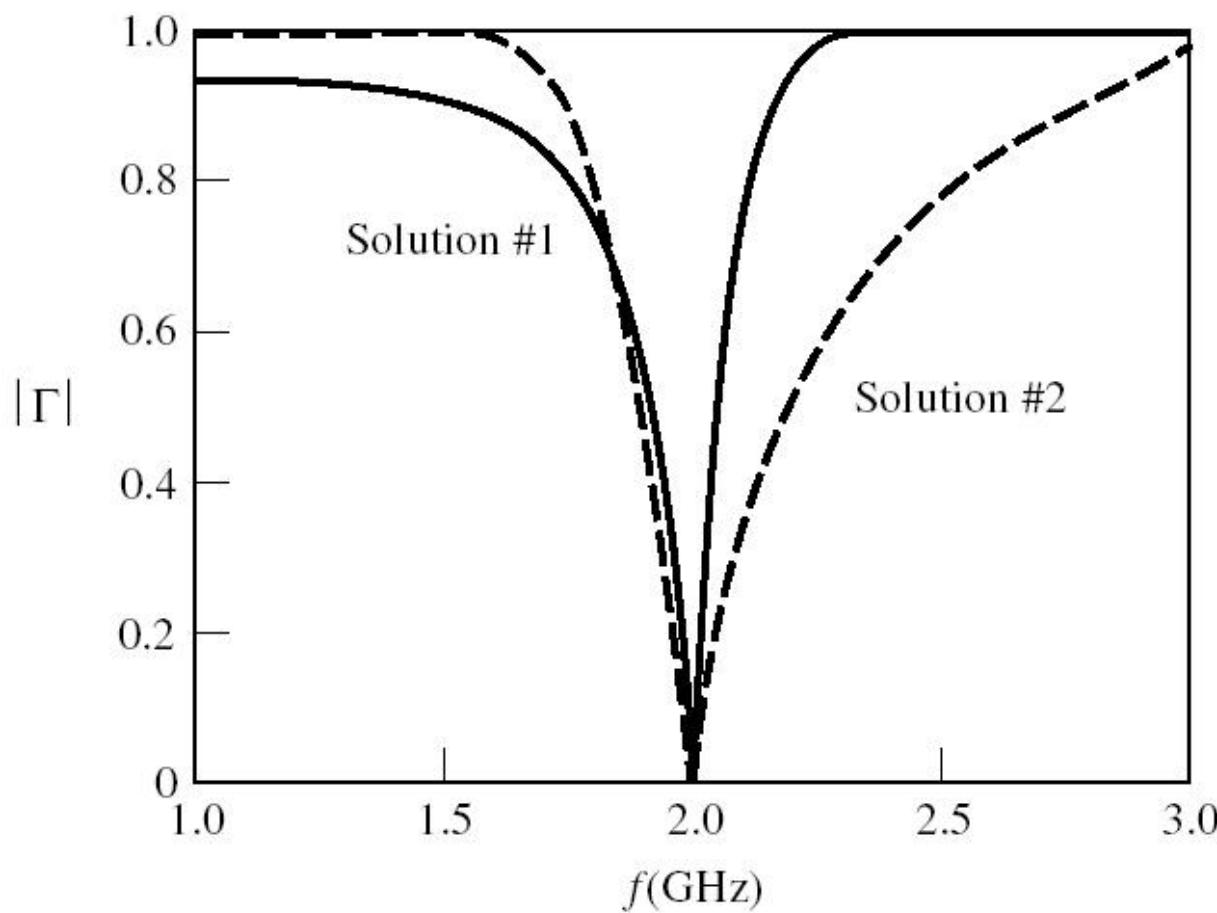


Adaptarea cu doua sectiuni de linie

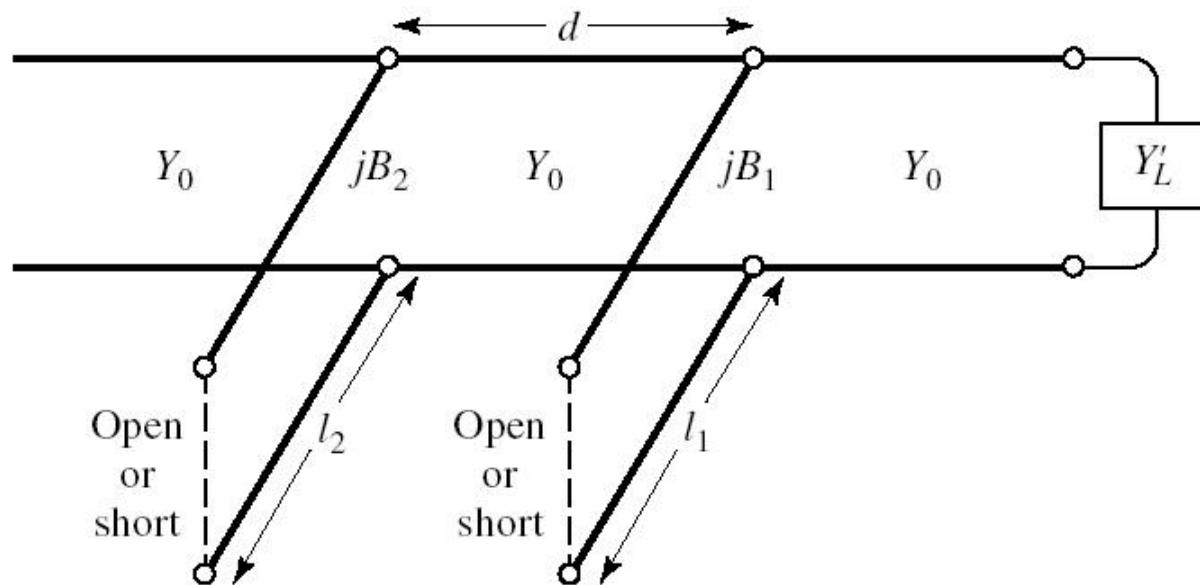- Tipic $d=\lambda/8$ sau $d=3\lambda/8$
- **Nu** pentru orice sarcina este posibila
 - decat daca se poate introduce o sectiune de linie pana la sarcina




Adaptarea cu sectiuni de linie

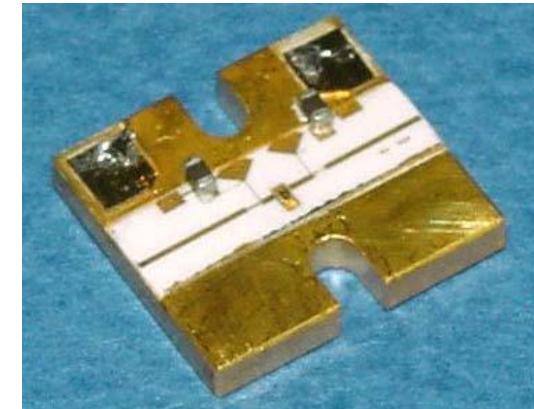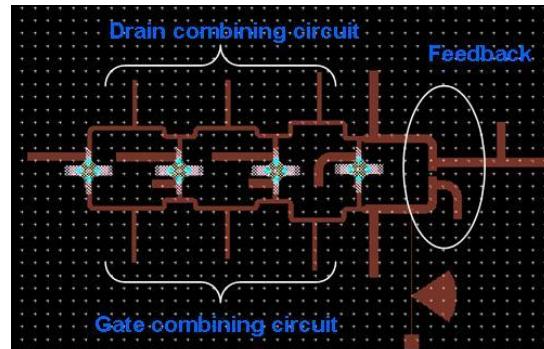
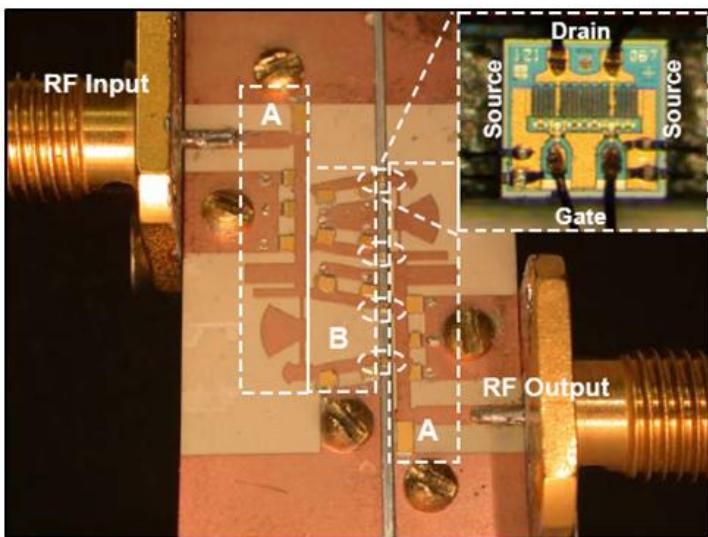
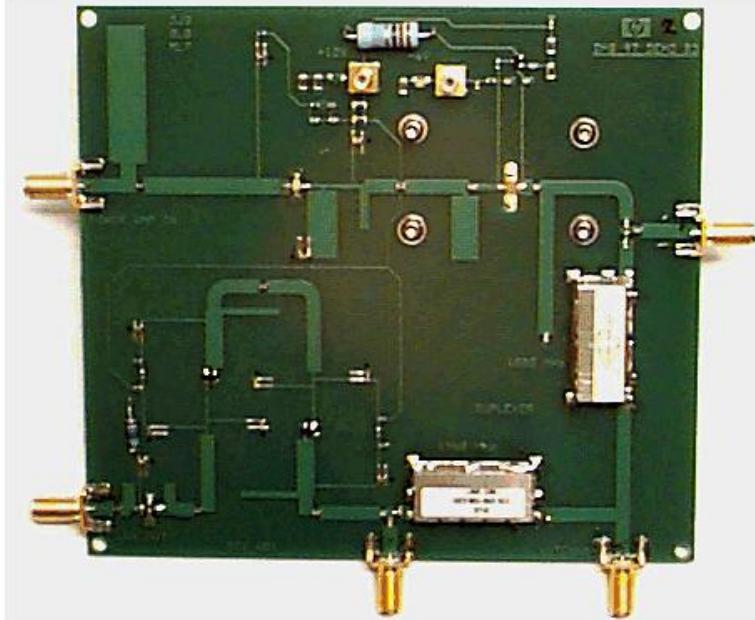
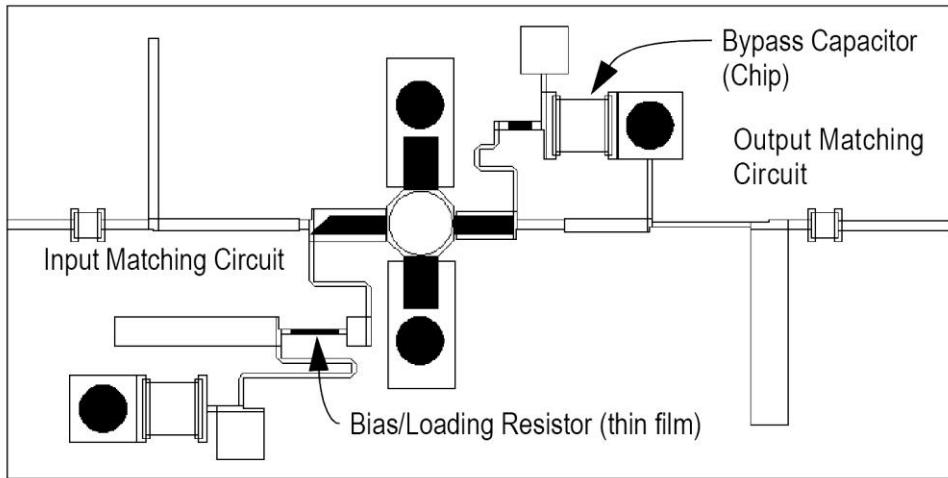


Amplificatoare de microunde


Amplificatoare pentru microunde

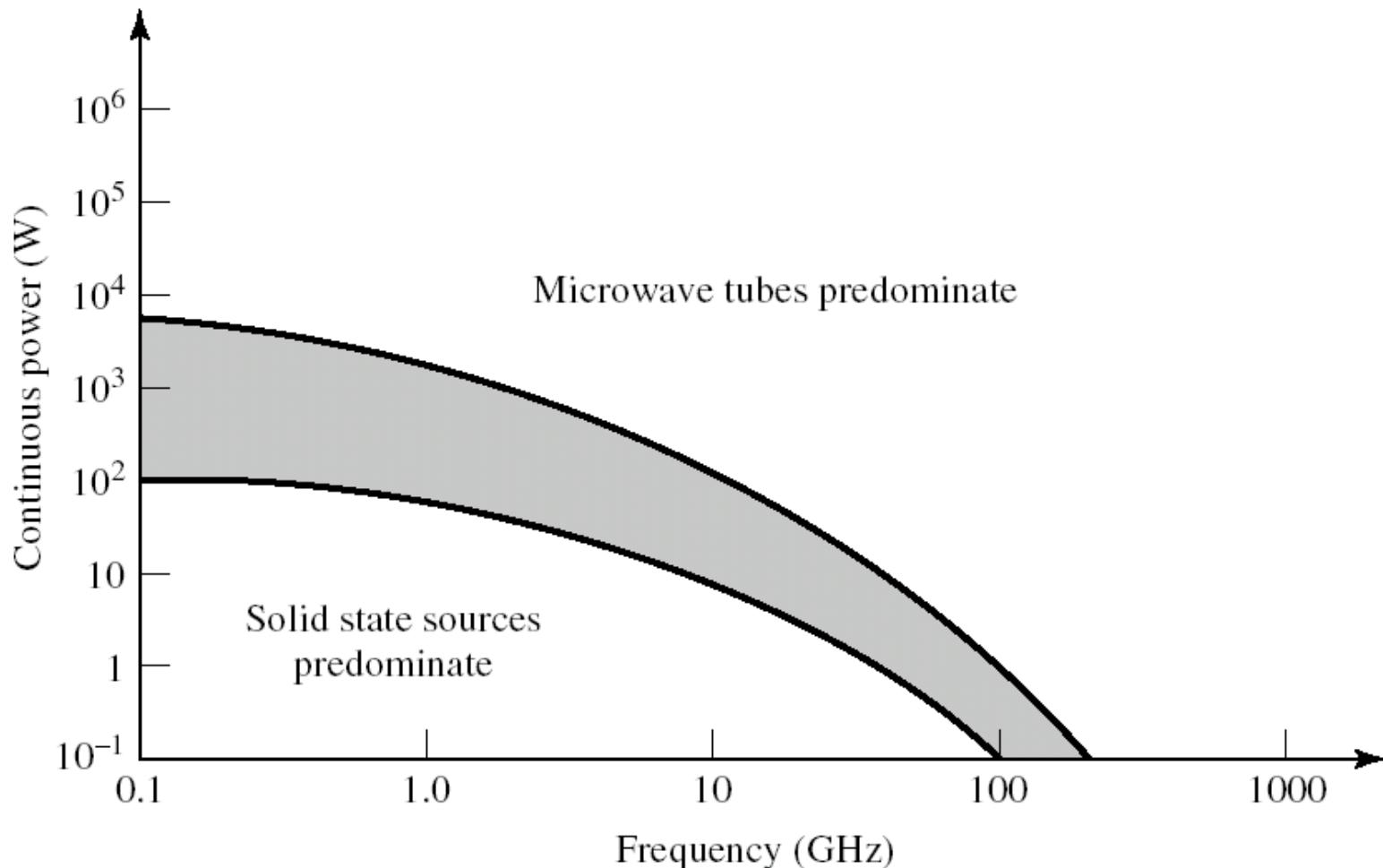

Circuite integrate pentru microunde

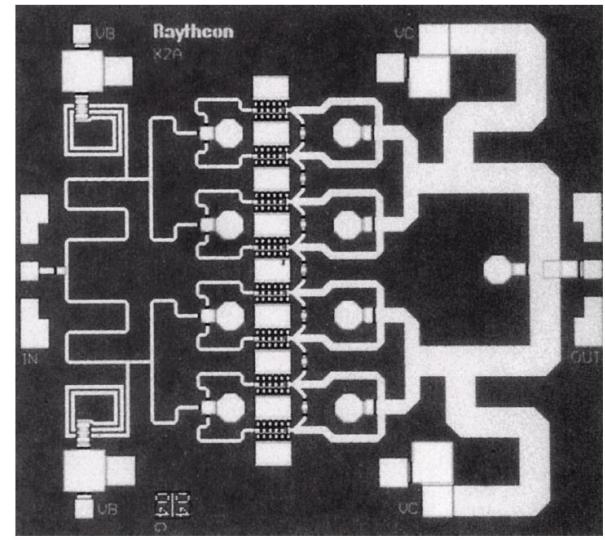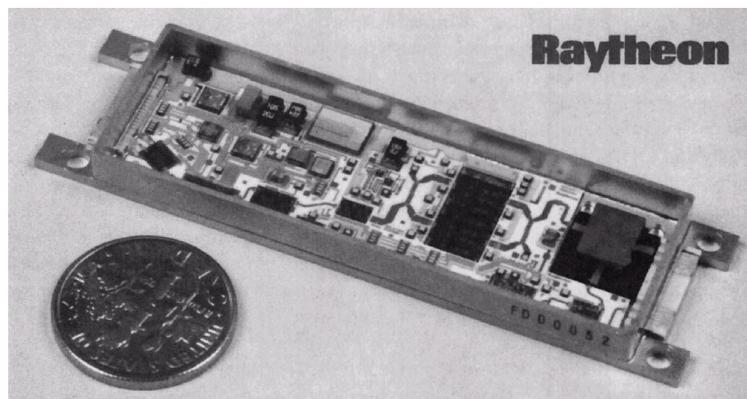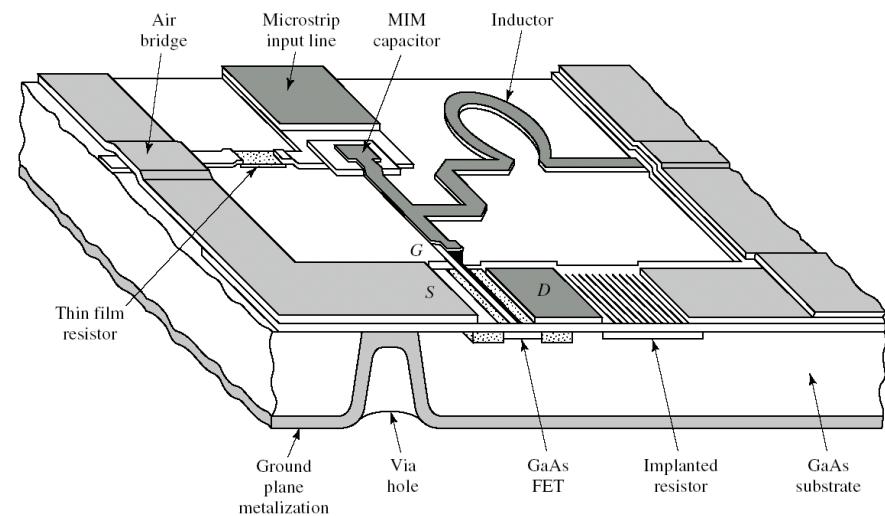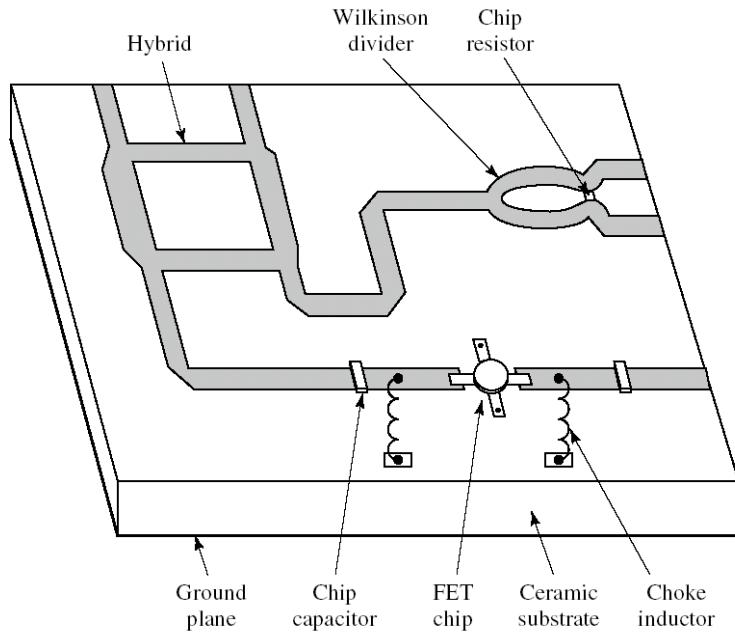

Cuadripol Amplificator (diport)

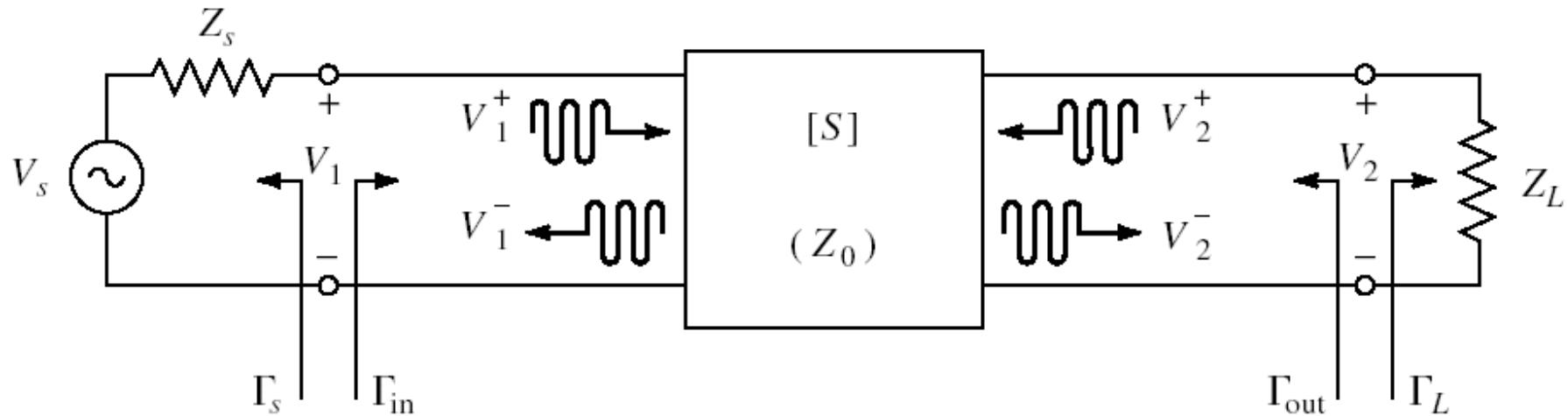

- Caracterizare cu parametri S
- Normalizati la Z_0 (implicit 50Ω)
- Catalogage: parametri S pentru anumite polarizari

Catalogage

CEL

NE46100 / NE46134


NPN MEDIUM POWER MICROWAVE TRANSISTOR

FEATURES

- HIGH DYNAMIC RANGE
- LOW IM DISTORTION: -40 dBc
- HIGH OUTPUT POWER : 27.5 dBm at TYP
- LOW NOISE: 1.5 dB TYP at 500 MHz
- LOW COST

DESCRIPTION

The NE461 series of NPN silicon epitaxial bipolar transistors is designed for medium power applications requiring high dynamic range. This device exhibits an outstanding combination of high gain and low intermodulation distortion, as well as low noise figure. The NE461 series offers excellent performance and reliability at low cost through titanium, platinum, gold metallization system and direct nitride passivation of the surface of the chip. Devices are available in a low cost surface mount package (SOT-89) as well as in chip form.

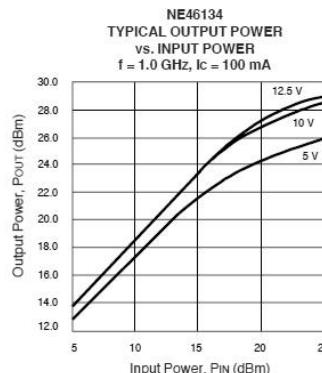

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

SYMBOLS	PARAMETERS AND CONDITIONS	UNITS	NE46100			NE46134		
			MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX
f_T	Gain Bandwidth Product at $V_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 100 \text{ mA}$	GHz	5.5		5.5			
NF_{MIN}	Minimum Noise Figure ³ at $V_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 50 \text{ mA}$, 500 MHz $V_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 50 \text{ mA}$, 1 GHz	dB	1.5		1.5			
G_L	Linear Gain, $V_{CE} = 12.5 \text{ V}$, $I_C = 100 \text{ mA}$, 2.0 GHz $V_{CE} = 12.5 \text{ V}$, $I_C = 100 \text{ mA}$, 1.0 GHz	dB	9.0		8.0			
$IS_{21E}I^2$	Insertion Power Gain at 10 V, 50 mA, $f = 1.0 \text{ GHz}$	dB	10.0		5.5	7.0		
h_{FE}	DC Current Gain ² at $V_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 50 \text{ mA}$		40	200	40		200	
I_{CBO}	Collector Cutoff Current at $V_{CB} = 20 \text{ V}$, $I_E = 0 \text{ mA}$	mA		5.0		5.0		
I_{EBO}	Emitter Cutoff Current at $V_{EB} = 2 \text{ V}$, $I_C = 0 \text{ mA}$	mA		5.0		5.0		
P_{1dB}	Output Power at 1 dB Compression, $V_{CE} = 12.5 \text{ V}$, $I_C = 100 \text{ mA}$, 2.0 GHz $V_{CE} = 12.5 \text{ V}$, $I_C = 100 \text{ mA}$, 1.0 GHz	dBm	27.0			27.5		
IM_3	Intermodulation Distortion, 10 V, 100 mA, $F_1 = 1.0 \text{ GHz}$, $F_2 = 0.99 \text{ GHz}$							

Catalogage

NE46100

VCE = 5 V, Ic = 50 mA

FREQUENCY (MHz)	S ₁₁		S ₂₁		S ₁₂		S ₂₂		K	MAG ² (dB)
	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG		
100	0.778	-137	26.776	114	0.028	30	0.555	-102	0.16	29.8
200	0.815	-159	14.407	100	0.035	29	0.434	-135	0.36	26.2
500	0.826	-177	5.855	84	0.040	38	0.400	-162	0.75	21.7
800	0.827	176	3.682	76	0.052	43	0.402	-169	0.91	18.5
1000	0.826	173	2.963	71	0.058	47	0.405	-172	1.02	16.3
1200	0.825	170	2.441	66	0.064	47	0.412	-174	1.08	14.0
1400	0.820	167	2.111	61	0.069	47	0.413	-176	1.17	12.4
1600	0.828	165	1.863	57	0.078	54	0.426	-177	1.15	11.4
1800	0.827	162	1.671	53	0.087	50	0.432	-178	1.14	10.6
2000	0.828	159	1.484	49	0.093	50	0.431	-180	1.17	9.5
2500	0.822	153	1.218	39	0.11	48	0.462	177	1.18	7.8
3000	0.818	148	1.010	30	0.135	46	0.490	174	1.16	6.3
3500	0.824	142	0.876	21	0.147	44	0.507	170	1.16	5.3
4000	0.812	137	0.762	13	0.168	38	0.535	167	1.14	4.3



VCE = 5 V, Ic = 100 mA

100	0.778	-144	27.669	111	0.027	35	0.523	-114	0.27	30.2
200	0.820	-164	14.559	97	0.029	29	0.445	-144	0.42	27.0
500	0.832	-179	5.885	84	0.035	38	0.435	-166	0.81	22.2
800	0.833	175	3.691	76	0.048	45	0.435	-173	0.95	18.8
1000	0.831	172	2.980	71	0.056	51	0.437	-176	1.05	16.0
1200	0.836	169	2.464	67	0.061	52	0.432	-178	1.11	14.0
1400	0.829	166	2.121	61	0.072	53	0.447	-180	1.12	12.6
1600	0.831	164	1.867	58	0.080	54	0.445	179	1.14	11.4

Catalogage

NE46100, NE46134

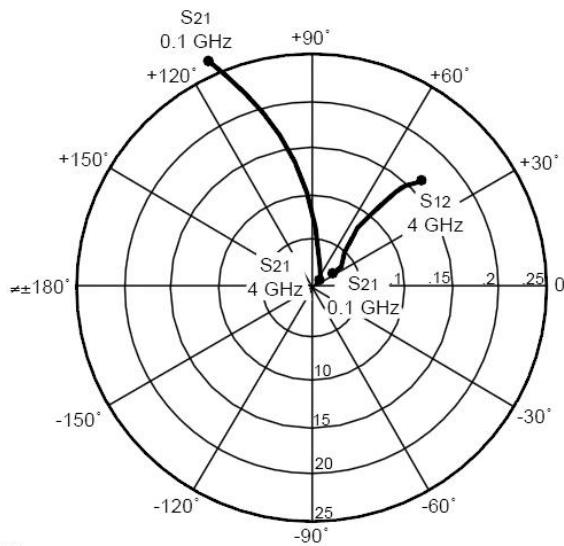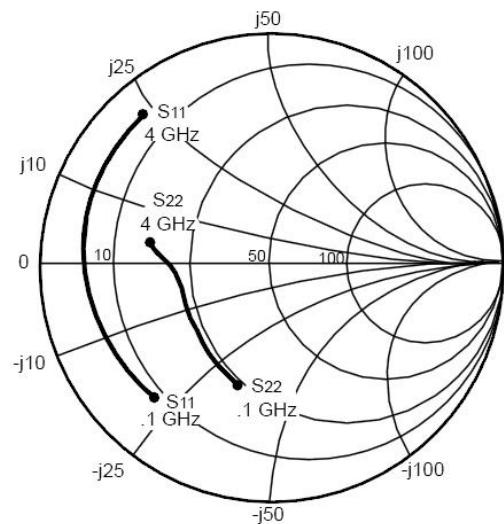TYPICAL COMMON EMITTER SCATTERING PARAMETERS¹ ($T_A = 25^\circ\text{C}$)






Coordinates in Ohms
Frequency in GHz
 $V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 50 \text{ mA}$

S₂P - Touchstone


- Fisiere format Touchstone (*.s2p)

```
! SIEMENS Small Signal Semiconductors
! VDS = 3.5 V  ID = 15 mA
# GHz S MA R 50
! f    S11      S21      S12      S22
! GHz  MAG  ANG  MAG  ANG  MAG  ANG  MAG  ANG
1.000 0.9800 -18.0  2.230 157.0  0.0240  74.0  0.6900 -15.0
2.000 0.9500 -39.0  2.220 136.0  0.0450  57.0  0.6600 -30.0
3.000 0.8900 -64.0  2.210 110.0  0.0680  40.0  0.6100 -45.0
4.000 0.8200 -89.0  2.230  86.0  0.0850  23.0  0.5600 -62.0
5.000 0.7400 -115.0 2.190  61.0  0.0990  7.0   0.4900 -80.0
6.000 0.6500 -142.0 2.110  36.0  0.1070 -10.0  0.4100 -98.0
!
! f    Fmin  Gammaopt rn/50
! GHz  dB   MAG  ANG  -
2.000 1.00 0.72 27 0.84
4.000 1.40 0.64 61 0.58
```

Parametri S

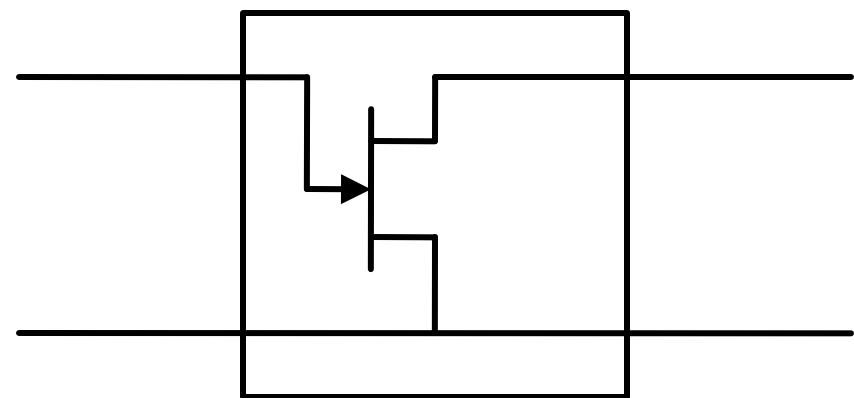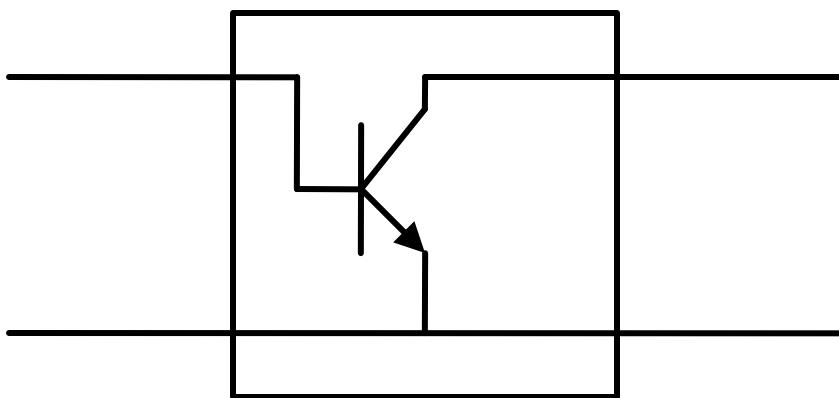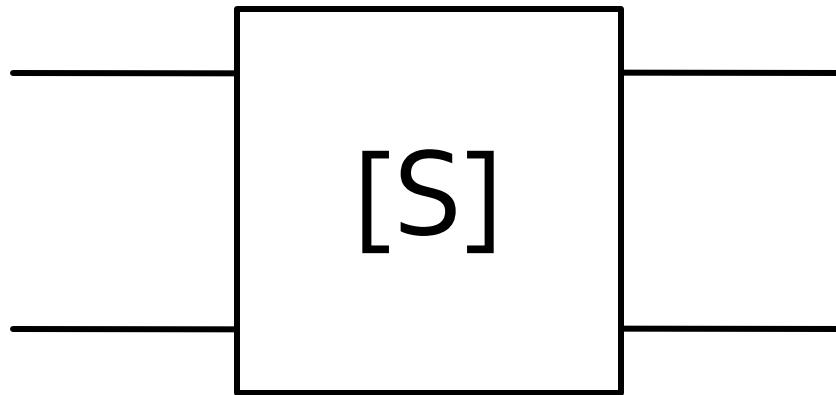

Diport amplifier

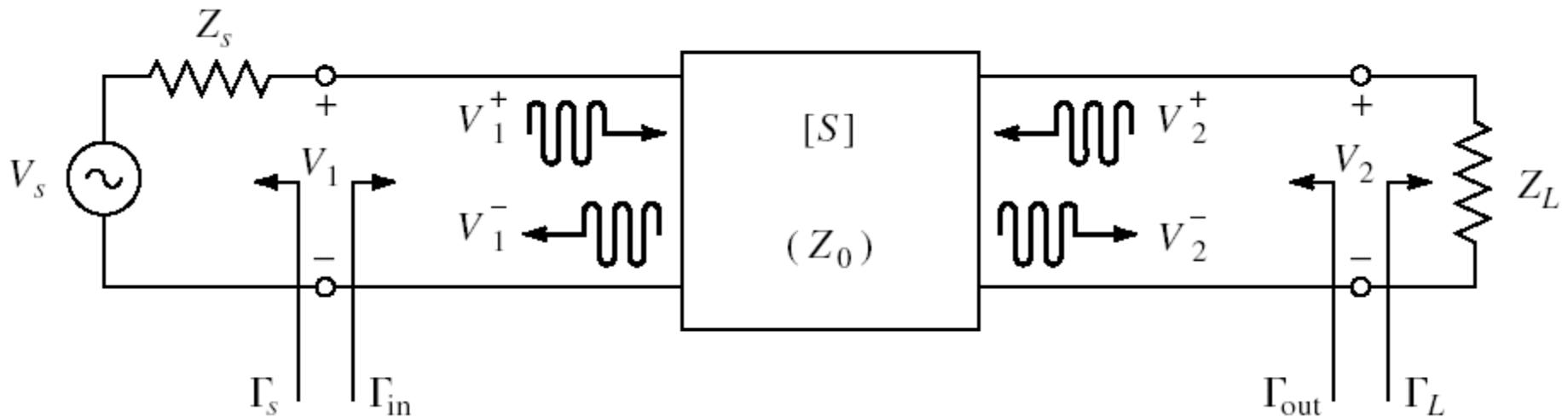


$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad \Gamma_S = \frac{Z_S - Z_0}{Z_S + Z_0} \quad \begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_L = \frac{V_2^+}{V_2^-}$$

$$V_1^- = S_{11} \cdot V_1^+ + S_{12} \cdot V_2^+ = S_{11} \cdot V_1^+ + S_{12} \cdot \Gamma_L \cdot V_2^-$$

$$V_2^- = S_{21} \cdot V_1^+ + S_{22} \cdot V_2^+ = S_{21} \cdot V_1^+ + S_{22} \cdot \Gamma_L \cdot V_2^-$$

Diport amplifier

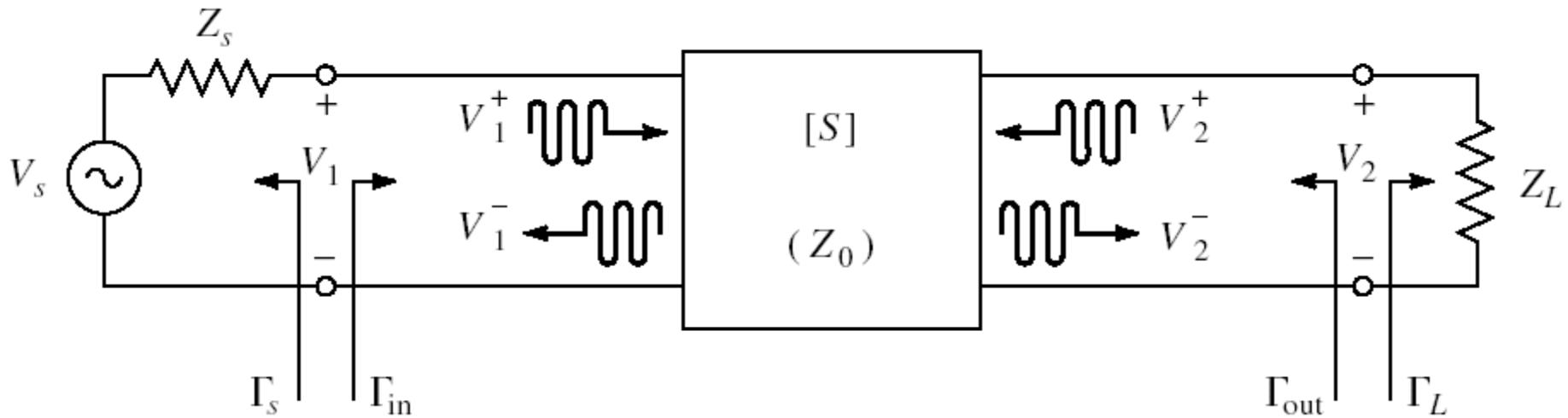

$$V_1^- = S_{11} \cdot V_1^+ + S_{12} \cdot V_2^+ = S_{11} \cdot V_1^+ + S_{12} \cdot \Gamma_L \cdot V_2^-$$


$$V_2^- = S_{21} \cdot V_1^+ + S_{22} \cdot V_2^+ = S_{21} \cdot V_1^+ + S_{22} \cdot \Gamma_L \cdot V_2^-$$

■ similar

$$\Gamma_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L}$$

$$\Gamma_{out} = \frac{V_2^-}{V_2^+} = S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S}$$

Dipole amplifier

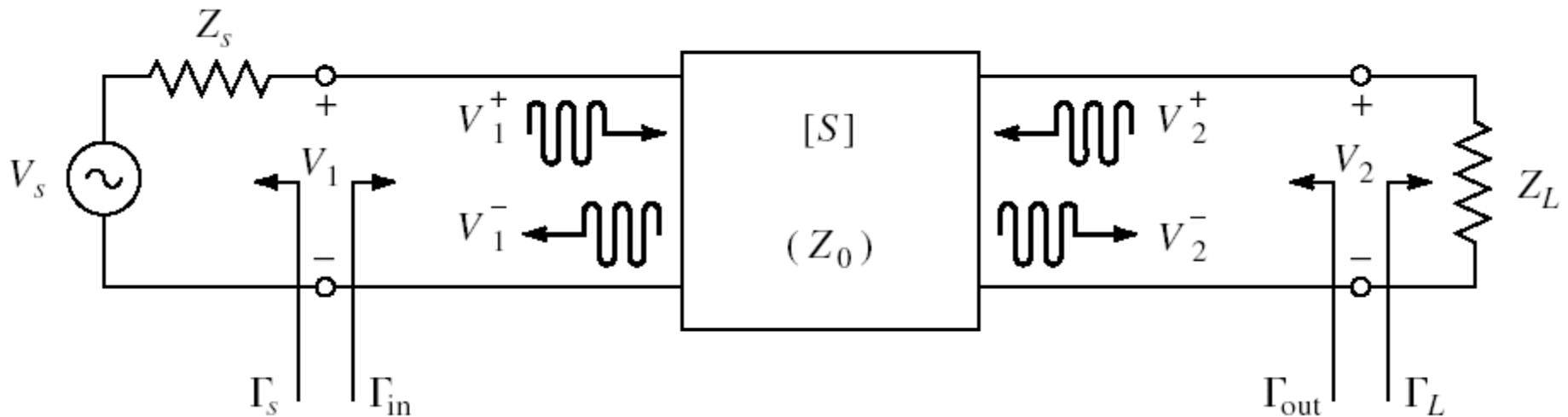

$$\Gamma_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L}$$

$$\Gamma_{out} = \frac{V_2^-}{V_2^+} = S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S}$$

Puteri

$$\Gamma_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L}$$

$$V_1 = \frac{V_S \cdot Z_{in}}{Z_S + Z_{in}} = V_1^+ + V_1^- = V_1^+ \cdot (1 + \Gamma_{in})$$

■ **C2** $P_{in} = \frac{1}{2 \cdot Z_0} \cdot |V_1^+|^2 \cdot (1 - |\Gamma_{in}|^2)$

$$P_{in} = \frac{|V_S|^2}{8 \cdot Z_0} \cdot \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{in}|^2} (1 - |\Gamma_{in}|^2)$$

$$V_2^- = S_{21} \cdot V_1^+ + S_{22} \cdot V_2^+ = S_{21} \cdot V_1^+ + S_{22} \cdot \Gamma_L \cdot V_2^-$$

$$P_L = \frac{|V_1^+|^2}{2 \cdot Z_0} \cdot \frac{|S_{21}|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2} (1 - |\Gamma_L|^2)$$

$$\Gamma_{in} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$$

$$V_1^+ = \frac{V_S}{2} \frac{(1 - \Gamma_S)}{(1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{in})}$$

$$P_L = \frac{1}{2 \cdot Z_0} \cdot |V_2^-|^2 \cdot (1 - |\Gamma_L|^2)$$

$$V_2^- = \frac{S_{21} \cdot V_1^+}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L}$$

$$P_L = \frac{|V_S|^2}{8 \cdot Z_0} \cdot \frac{|S_{21}|^2 \cdot (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2} \cdot \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{in}|^2}$$

Puteri

■ Puteri

$$P_{in} = \frac{|V_S|^2}{8 \cdot Z_0} \cdot \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{in}|^2} \left(1 - |\Gamma_{in}|^2\right)$$

$$P_L = \frac{|V_S|^2}{8 \cdot Z_0} \cdot \frac{|S_{21}|^2 \cdot (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2} \cdot \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{in}|^2}$$

■ Puterea disponibila de la sursa

$$P_{av\ S} = P_{in} \Big|_{\Gamma_{in}=\Gamma_S^*} = \frac{|V_S|^2}{8 \cdot Z_0} \cdot \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{\left(1 - |\Gamma_S|^2\right)}$$

■ Puterea disponibila la sarcina

$$P_{av\ L} = P_L \Big|_{\Gamma_L=\Gamma_{out}^*} = \frac{|V_S|^2}{8 \cdot Z_0} \cdot \frac{|S_{21}|^2 \cdot |1 - \Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2 \cdot \left(1 - |\Gamma_{out}|^2\right)}$$

Castig de putere

■ Castigul de putere

$$G = \frac{P_L}{P_{in}} = \frac{|S_{21}|^2 \cdot (1 - |\Gamma_L|^2)}{(1 - |\Gamma_{in}|^2) \cdot |1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$$P_{in} = P_{in}(\Gamma_S, \Gamma_{in}(\Gamma_L), S)$$

$$P_L = P_L(\Gamma_S, \Gamma_{in}(\Gamma_L), S)$$

- Castigul **introdus** efectiv de amplificator este mai putin important deoarece un castig mai mare poate fi insotit de o **scadere** a puterii de intrare (absorbita efectiv de la sursa)
- Se prefera caracterizarea efectului amplificatorului prin analiza puterii **efectiv obtinuta pe sarcina** in raport cu puterea **disponibila de la sursa** (constanta)

Castig de putere

■ Castigul de putere **disponibil**

$$G_A = \frac{P_{av L}}{P_{av S}} = \frac{|S_{21}|^2 \cdot (1 - |\Gamma_S|^2)}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2 \cdot (1 - |\Gamma_{out}|^2)}$$

■ Castigul de putere de **transfer** (transducer power gain)

$$G_T = \frac{P_L}{P_{av S}} = \frac{|S_{21}|^2 \cdot (1 - |\Gamma_S|^2) \cdot (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{in}|^2 \cdot |1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$$\Gamma_{in} = \Gamma_{in}(\Gamma_L)$$


■ Castigul de putere de **transfer unilateral**

$$G_{TU} = |S_{21}|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2} \cdot \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$$S_{12} \cong 0 \quad \Gamma_{in} = S_{11}$$

Permite tratarea separata
a intrarii si iesirii

Cuadripol Amplifier

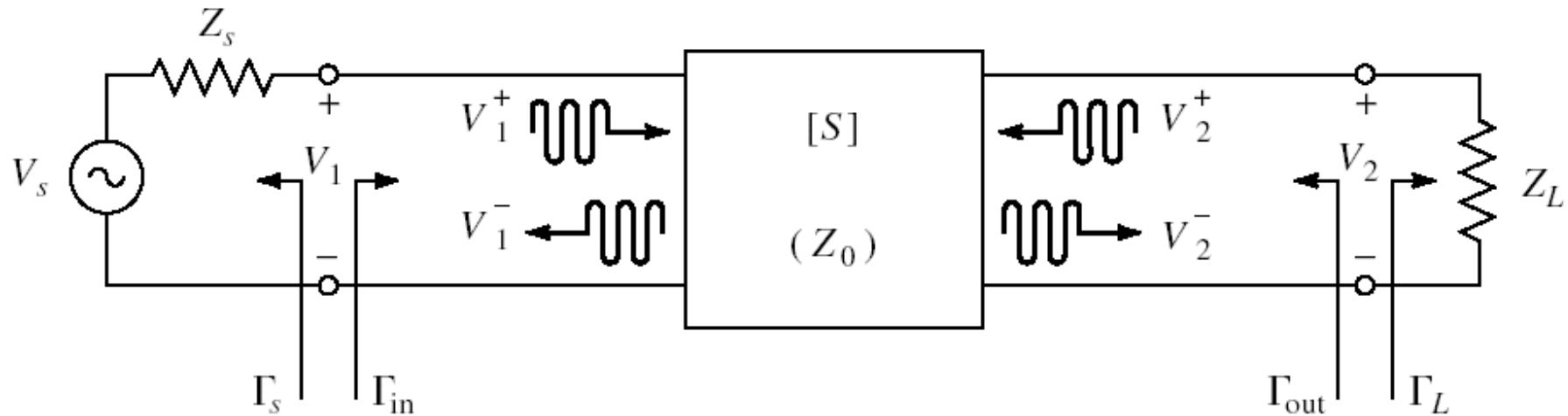


- marimi care intereseaza:
 - stabilitate
 - castig de putere
 - zgomot (uneori – semnal mic)
 - liniaritate (uneori – semnal mare)

Stabilitate

Amplificatoare de microunde

Cuadripol Amplifier

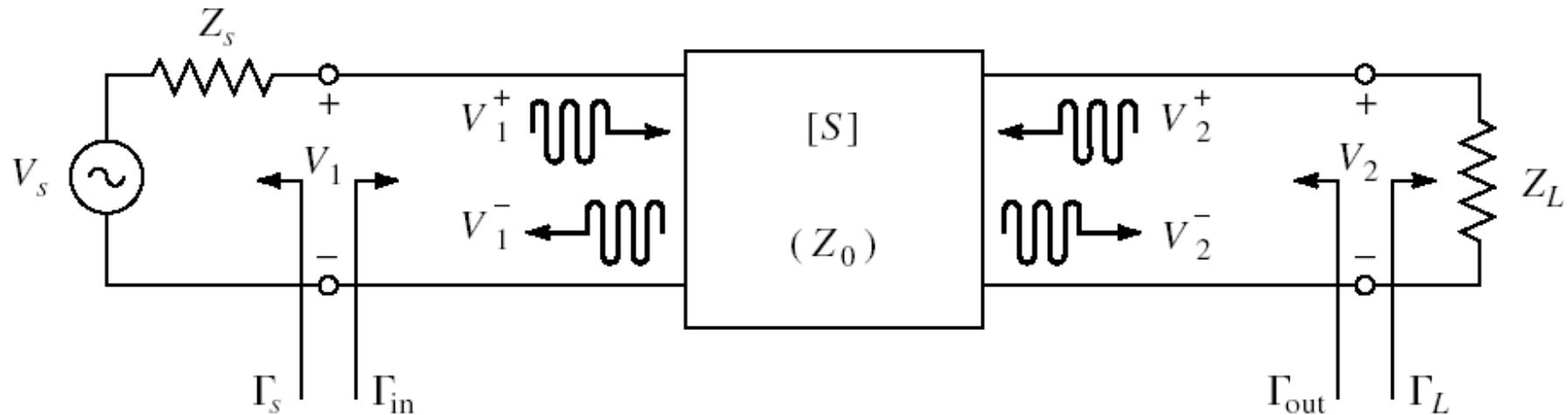

- marimi care intereseaza:
 - **stabilitate**
 - castig de putere
 - zgomot (uneori – semnal mic)
 - liniaritate (uneori – semnal mare)

Stabilitate

- C5 $\Gamma = \Gamma_r + j \cdot \Gamma_i$ $r_L = \frac{1 - \Gamma_r^2 - \Gamma_i^2}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}$
 Z_{in} $\Gamma_{in} = \Gamma_r + j \cdot \Gamma_i$
- instabilitate
 $\operatorname{Re}\{Z_{in}\} < 0 \Leftrightarrow 1 - \Gamma_r^2 - \Gamma_i^2 < 0 \quad |\Gamma_{in}| > 1$
- stabilitate, Z_{in}
 - conditii ce trebuie indeplinite de Γ_L pentru a obtine stabilitatea (la intrare)
 $|\Gamma_{in}| < 1 \quad \left| S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L} \right| < 1$
- similar Z_{out}
 - conditii ce trebuie indeplinite de Γ_S pentru a obtine stabilitatea (la iesire)

Stabilitate

$$|\Gamma_{in}| < 1$$

$$\left| S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L} \right| < 1$$

- Obtinem conditiile ce trebuie indeplinite de Γ_L pentru a obtine stabilitatea

$$|\Gamma_{out}| < 1$$

$$\left| S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S} \right| < 1$$

- Obtinem conditiile ce trebuie indeplinite de Γ_S pentru a obtine stabilitatea

Stabilitate

$$|\Gamma_{in}| < 1 \quad \left| S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L} \right| < 1$$

■ Limite de stabilitate/instabilitate

$$|\Gamma_{in}| = 1 \quad \left| S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L} \right| = 1$$

$$|S_{11} \cdot (1 - S_{22} \cdot \Gamma_L) + S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L| = |1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|$$

■ Determinantul matricii S $\Delta = S_{11} \cdot S_{22} - S_{12} \cdot S_{21}$

$$|S_{11} - \Delta \cdot \Gamma_L| = |1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|$$

$$|S_{11} - \Delta \cdot \Gamma_L|^2 = |1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2$$

Stabilitate

$$|S_{11} - \Delta \cdot \Gamma_L|^2 = |1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2$$

$$a \cdot a^* = |a| \cdot e^{j\theta} \cdot |a| \cdot e^{-j\theta} = |a|^2$$

$$|a+b|^2 = (a+b) \cdot (a+b)^* = (a+b) \cdot (a^* + b^*) = \underline{|a|^2} + \underline{|b|^2} + \underline{a^* \cdot b} + \underline{a \cdot b^*}$$


$$|S_{11}|^2 + |\Delta|^2 \cdot |\Gamma_L|^2 - (\Delta \cdot \Gamma_L \cdot S_{11}^* + \Delta^* \cdot \Gamma_L^* \cdot S_{11}) = 1 + |S_{22}|^2 \cdot |\Gamma_L|^2 - (S_{22}^* \cdot \Gamma_L^* + S_{22} \cdot \Gamma_L)$$

$$(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2) \cdot \Gamma_L \cdot \Gamma_L^* - (S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*) \cdot \Gamma_L - (S_{22}^* - \Delta^* \cdot S_{11}) \cdot \Gamma_L^* = |S_{11}|^2 - 1$$

$$\frac{\Gamma_L \cdot \Gamma_L^* - (S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*) \cdot \Gamma_L + (S_{22}^* - \Delta^* \cdot S_{11}) \cdot \Gamma_L^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} = \frac{|S_{11}|^2 - 1}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} + \frac{|S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*|^2}{(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)^2}$$

$$\left| \Gamma_L - \frac{(S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right|^2 = \frac{|S_{11}|^2 - 1}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} + \frac{|S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*|^2}{(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)^2}$$

Stabilitate

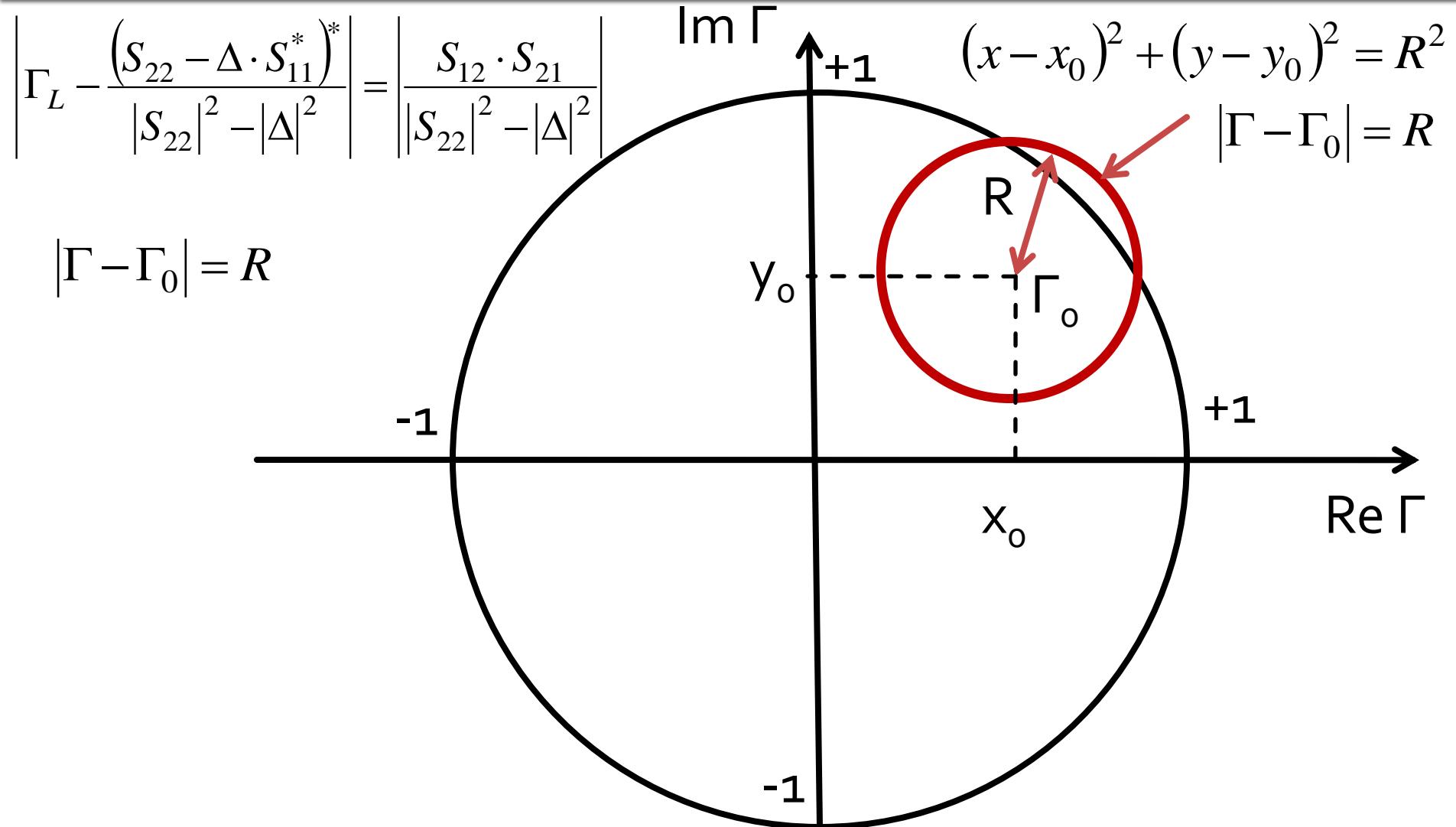

Cerc de stabilitate la ieșire (CSOUT)

$$\left| \Gamma_L - \frac{(S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| = \left| \frac{S_{12} \cdot S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| \quad |\Gamma_L - C_L| = R_L$$

- Ecuatia unui cerc, care reprezinta locul geometric al punctelor Γ_L pentru **limita** de stabilitate
- Cercul se numeste **cerc de stabilitate la ieșire** (Γ_L)

$$C_L = \frac{(S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \quad R_L = \frac{|S_{12} \cdot S_{21}|}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2}$$

Cerc de stabilitate la intrare (CSIN)

- Similar $|\Gamma_{out}| = 1$ $\left| S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S} \right| = 1$
- Ecuatia unui cerc, care reprezinta locul geometric al punctelor Γ_S pentru **limita** de stabilitate
- Cercul se numeste **cerc de stabilitate la intrare** (Γ_S)


$$C_S = \frac{(S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2}$$

$$R_S = \frac{|S_{12} \cdot S_{21}|}{\left| |S_{11}|^2 - |\Delta|^2 \right|}$$

Cerc de stabilitate la ieșire (CSOUT)

- **Cercul de stabilitate la ieșire** reprezinta locul geometric al punctelor Γ_L pentru **limita** de stabilitate ($|\Gamma_{in}|=1$)
- Cercul imparte planul complex in doua suprafete, **interiorul** si **exteriorul** cercului
- Cele doua suprafete vor reprezenta zonele Γ_L de stabilitate ($|\Gamma_{in}|<1$) / instabilitate ($|\Gamma_{in}|>1$)

Cerc de stabilitate la ieșire (CSOUT)

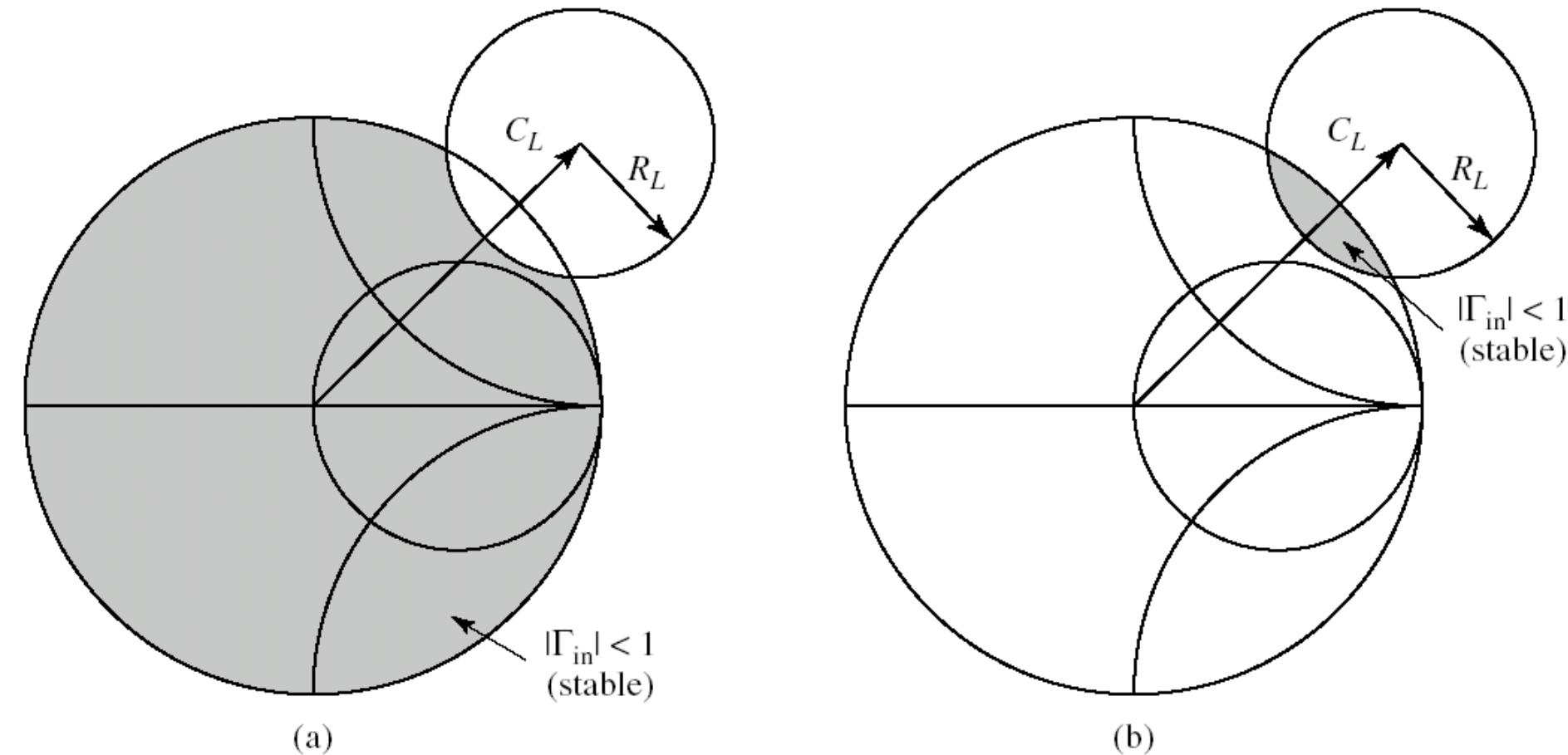

- Doua cazuri: (a) exterior stabil / (b) interior stabil

Cerc de stabilitate la iesire (CSOUT)

- Identificarea zonelor de stabilitate / instabilitate
 - Centrul diagramei Smith: in coordonate polare corespunde lui $\Gamma_L = 0$
 - Coeficientul de reflexie la intrare
- $$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L} \quad \left. \Gamma_{in} \right|_{\Gamma_L=0} = S_{11} \quad \left| \Gamma_{in} \right|_{\Gamma_L=0} = |S_{11}|$$
- Decizia se poate lua in functie de valoarea pe care o are $|S_{11}|$ si de pozitia centrului diagramei Smith fata de cercul de stabilitate

Identificarea zonelor

- Cerc de stabilitate la iesire
 - $|S_{11}| < 1 \rightarrow$ centrul diagramei pe care se reprezinta Γ_L este punct **stabil**, se gaseste in zona stabila (cel mai des)
 - $|S_{11}| > 1 \rightarrow$ centrul diagramei pe care se reprezinta Γ_L este punct **instabil**, se gaseste in zona instabila
- Cerc de stabilitate la intrare
 - $|S_{22}| < 1 \rightarrow$ centrul diagramei pe care se reprezinta Γ_S este punct **stabil**, se gaseste in zona stabila (cel mai des)
 - $|S_{22}| > 1 \rightarrow$ centrul diagramei pe care se reprezinta Γ_S este punct **instabil**, se gaseste in zona instabila

Exemplu

- ATF-34143 at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.

- @5GHz

- $S_{11} = 0.64 \angle 139^\circ$
- $S_{12} = 0.119 \angle -21^\circ$
- $S_{21} = 3.165 \angle 16^\circ$
- $S_{22} = 0.22 \angle 146^\circ$



```
!ATF-34143
IS-PARAMETERS at Vds=3V Id=20mA. LAST UPDATED 01-29-99
```

```
# ghz s ma r 50
```


```
2.0 0.75 -126 6.306 90 0.088 23 0.26 -120
2.5 0.72 -145 5.438 75 0.095 15 0.25 -140
3.0 0.69 -162 4.762 62 0.102 7 0.23 -156
4.0 0.65 166 3.806 38 0.111 -8 0.22 174
5.0 0.64 139 3.165 16 0.119 -21 0.22 146
6.0 0.65 114 2.706 -5 0.125 -35 0.23 118
7.0 0.66 89 2.326 -27 0.129 -49 0.25 91
8.0 0.69 67 2.017 -47 0.133 -62 0.29 67
9.0 0.72 48 1.758 -66 0.135 -75 0.34 46
```

```
!FREQ Fopt GAMMA OPT RN/Zo
!GHZ dB MAG ANG -
```

```
2.0 0.19 0.71 66 0.09
2.5 0.23 0.65 83 0.07
3.0 0.29 0.59 102 0.06
4.0 0.42 0.51 138 0.03
5.0 0.54 0.45 174 0.03
6.0 0.67 0.42 -151 0.05
7.0 0.79 0.42 -118 0.10
8.0 0.92 0.45 -88 0.18
9.0 1.04 0.51 -63 0.30
10.0 1.16 0.61 -43 0.46
```

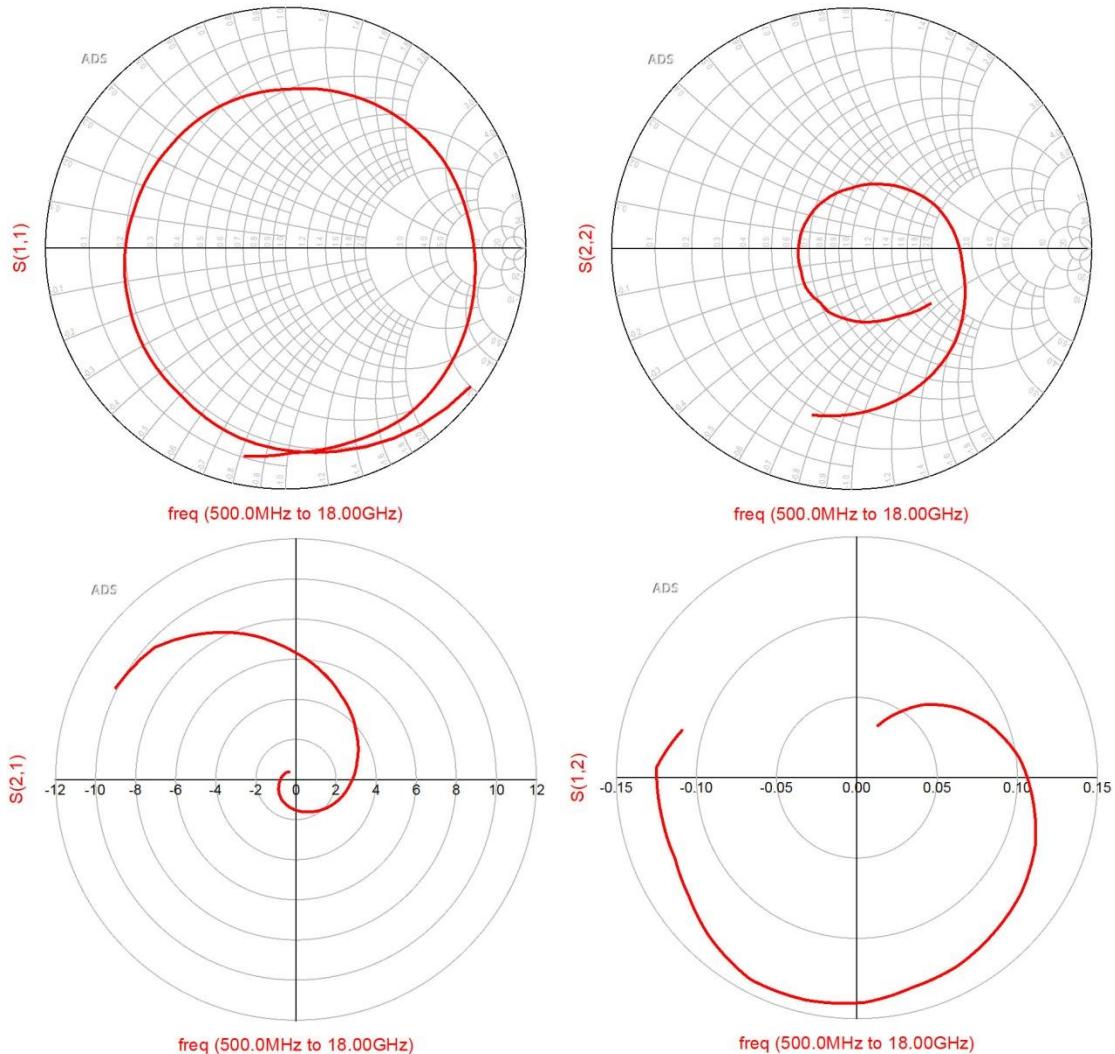Example

- ATF-34143
- at
 - $V_{ds}=3V$
 - $I_d=20mA$.



Calcul + identificare zone

- Parametri S
 - $S_{11} = -0.483 + 0.42 \cdot j$
 - $S_{12} = 0.111 - 0.043 \cdot j$
 - $S_{21} = 3.042 + 0.872 \cdot j$
 - $S_{22} = -0.182 + 0.123 \cdot j$
- $|S_{22}| < 1$
- $|C_L| < R_L \quad o \in CSOUT$
- Centrul diagramei Smith este in interiorul cercului de stabilitate ($o \in CSOUT$) si apartine zonei stabile
 - interior cerc – stabil
 - exterior cerc – instabil

$$C_L = \frac{(S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} = 3.931 - 0.897 \cdot j$$

$$|C_L| = 4.032$$

$$R_L = \frac{|S_{12} \cdot S_{21}|}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} = 4.891$$

Calcul + identificare zone

- Parametri S
 - $S_{11} = -0.483 + 0.42 \cdot j$
 - $S_{12} = 0.111 - 0.043 \cdot j$
 - $S_{21} = 3.042 + 0.872 \cdot j$
 - $S_{22} = -0.182 + 0.123 \cdot j$
- $|S_{11}| < 1$
- $|C_S| > R_S$ $o \notin CSIN$
- Centrul diagramei Smith este in exteriorul cercului de stabilitate ($o \notin CSIN$) si apartine zonei stabile
 - exterior cerc – stabil
 - interior cerc – instabil



$$C_S = \frac{\left(S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^* \right)^*}{\left| S_{11} \right|^2 - \left| \Delta \right|^2} = -1.871 - 1.265 \cdot j$$

$$\left| C_S \right| = 2.259$$

$$R_S = \frac{\left| S_{12} \cdot S_{21} \right|}{\left| \left| S_{11} \right|^2 - \left| \Delta \right|^2 \right|} = 1.325$$



ADS

CSOUT
CSIN

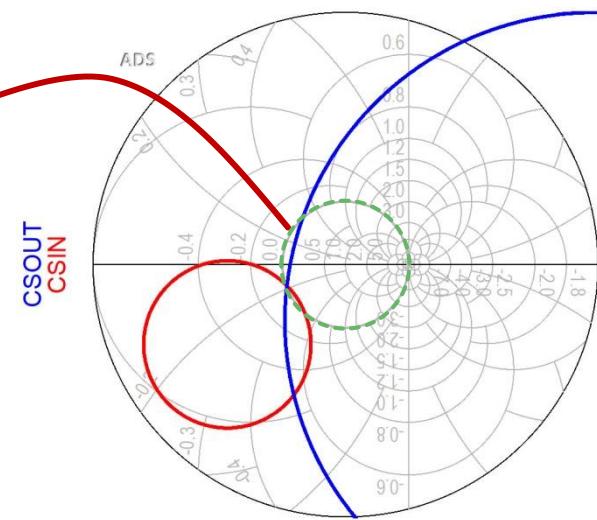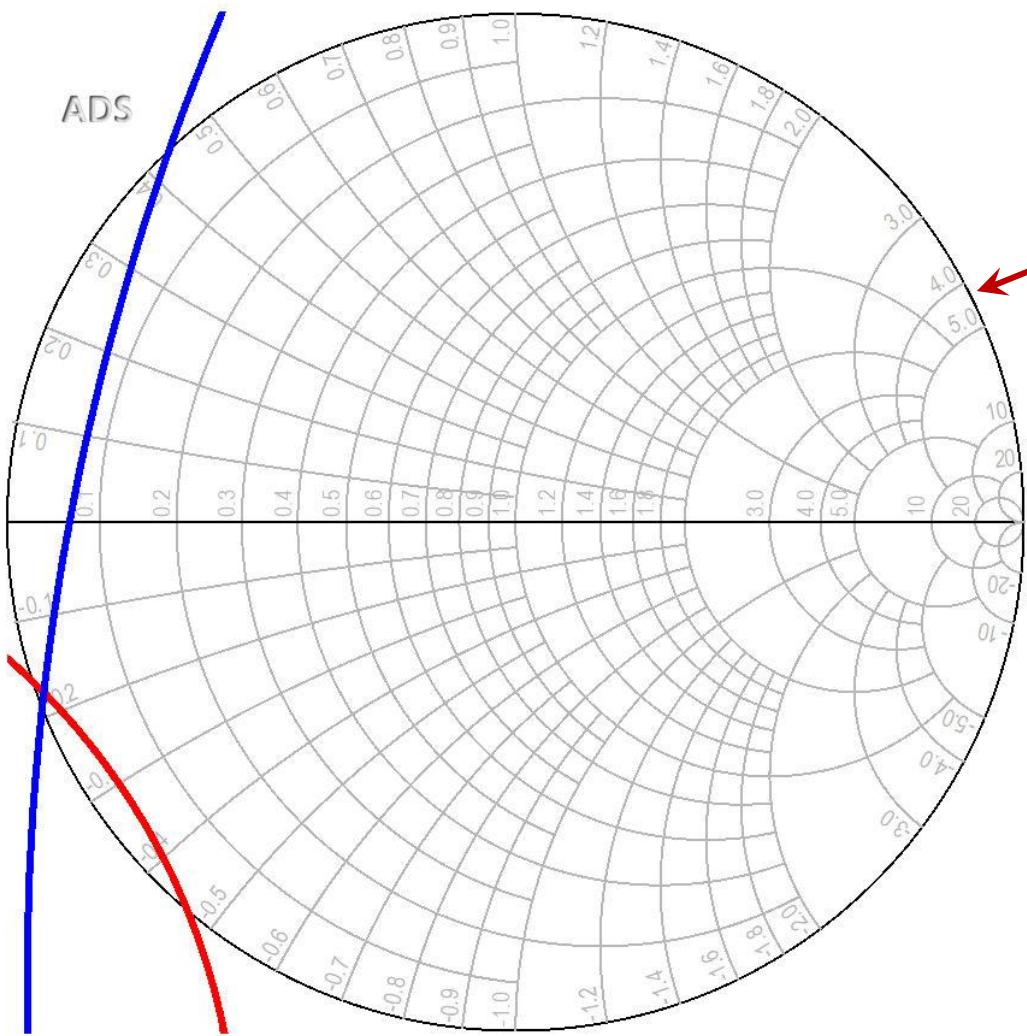



Reprezentare 3D $|\Gamma_{\text{in}}|, |\Gamma_{\text{out}}|$

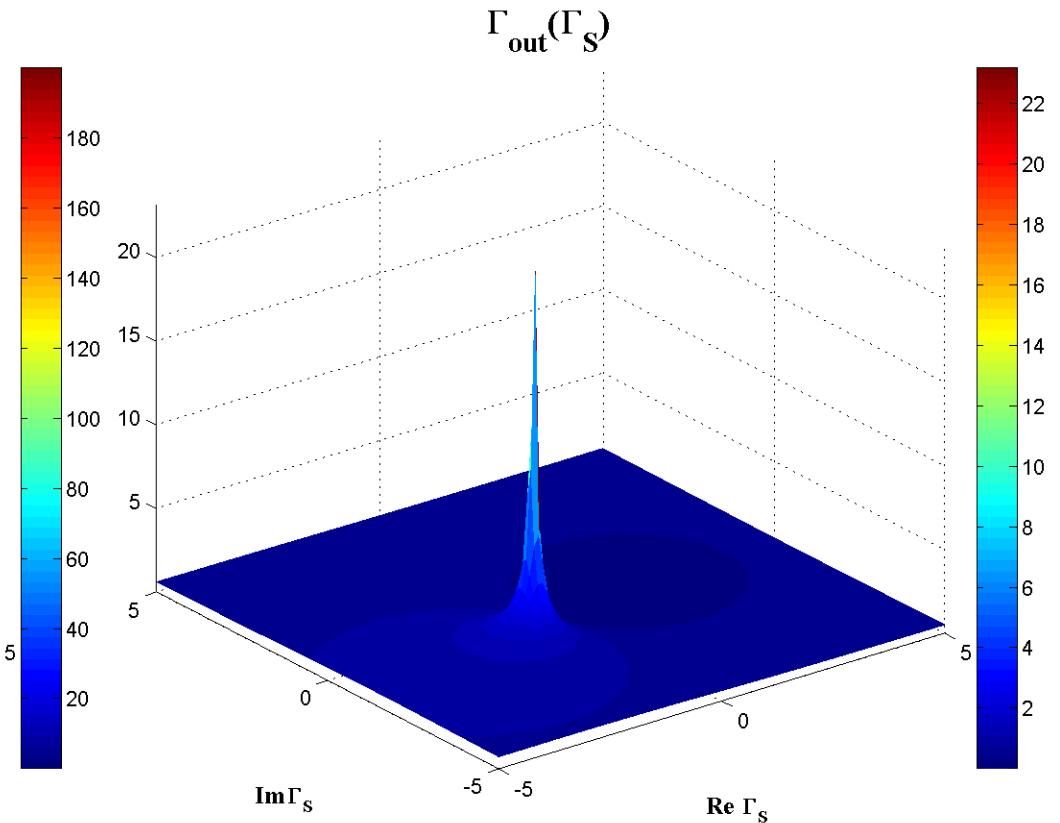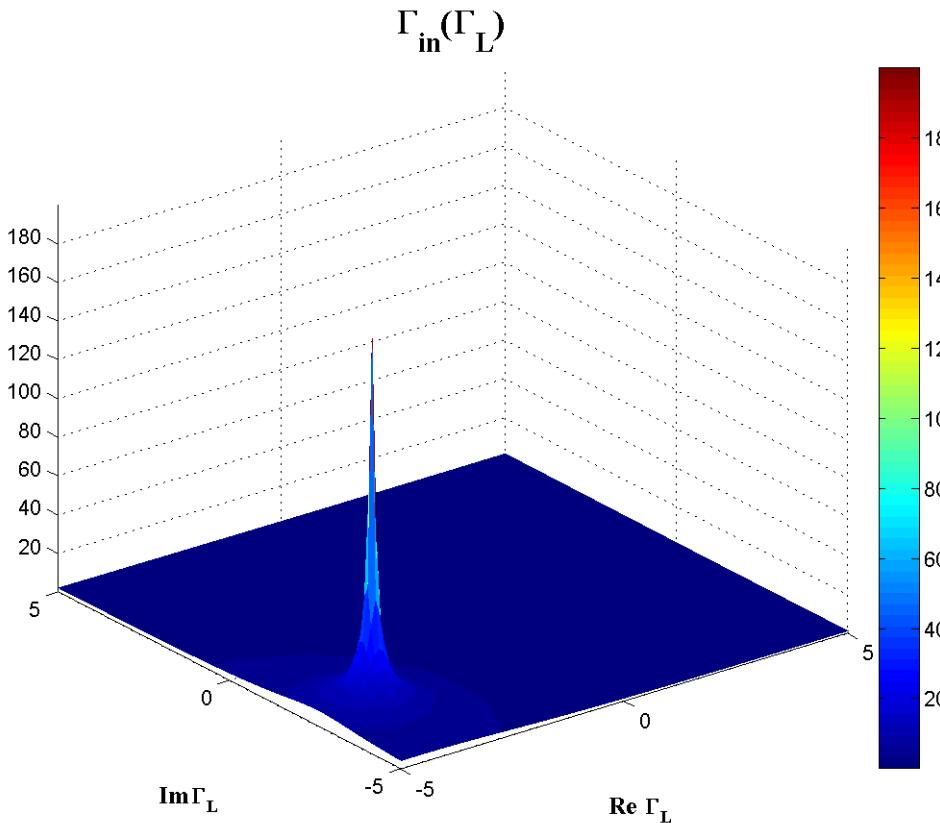- Variatii foarte mari \rightarrow logaritmic





Reprezentare 3D $|\Gamma_{\text{in}}|, |\Gamma_{\text{out}}|$

- $\log_{10}|\Gamma_{\text{in}}|, \log_{10}|\Gamma_{\text{out}}|$

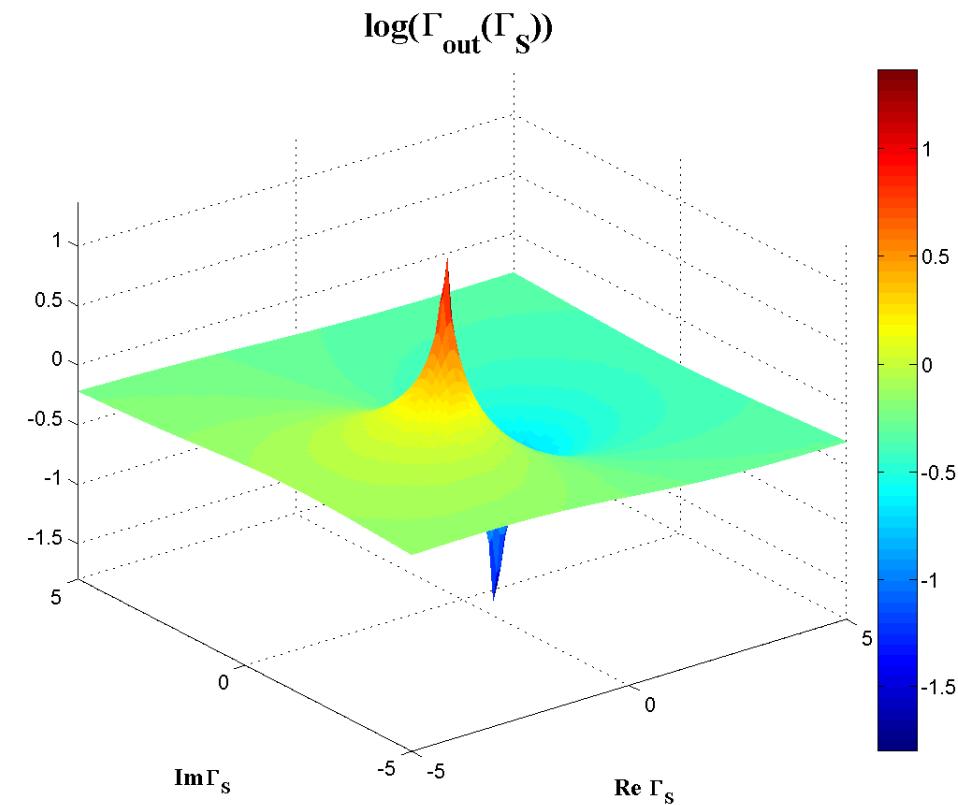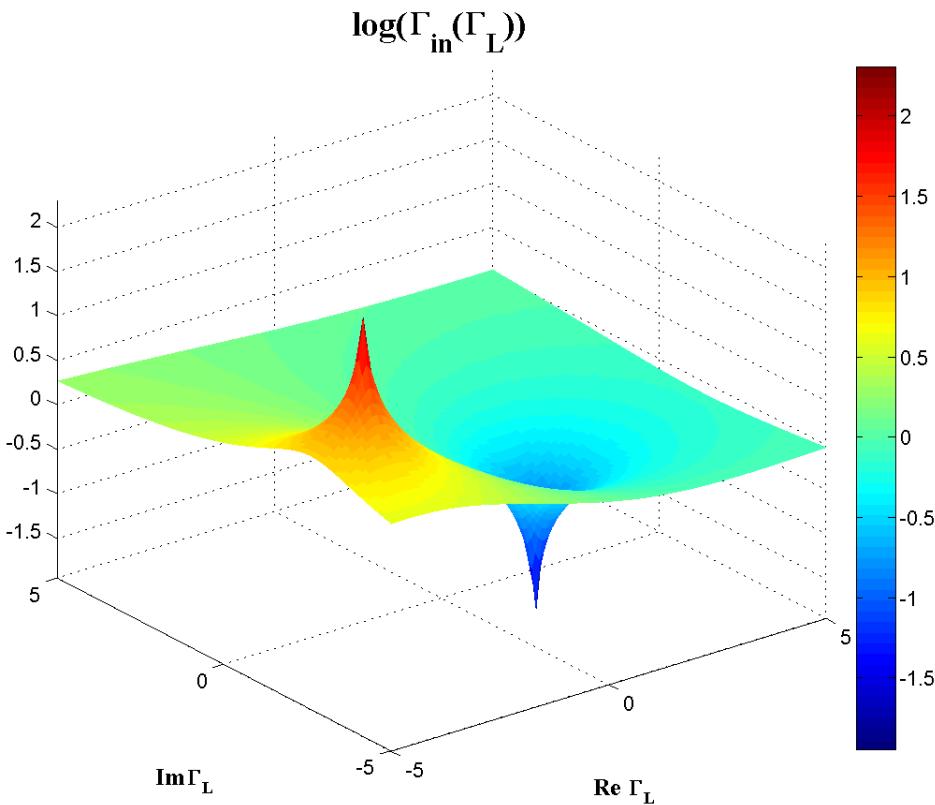


Reprezentare 3D $|\Gamma_{\text{in}}|, |\Gamma_{\text{out}}|, |\Gamma|=1$


- $|\Gamma| = 1 \rightarrow \log_{10}|\Gamma| = 0$, intersectia = cerc

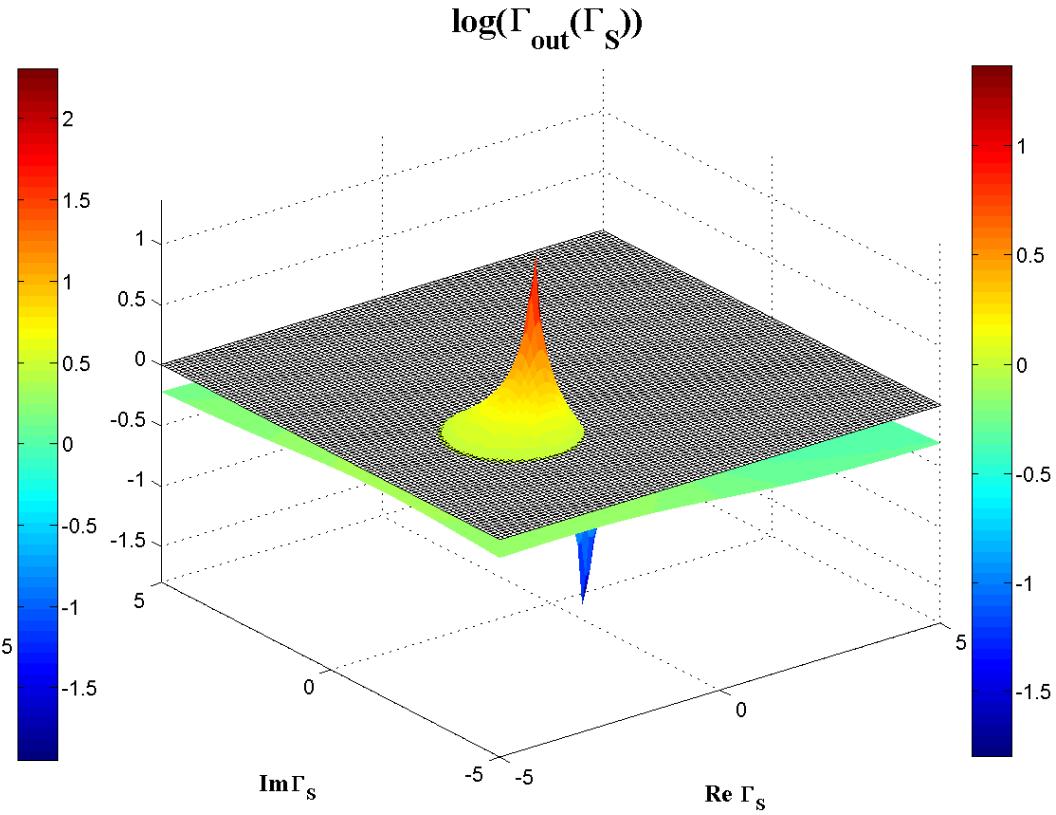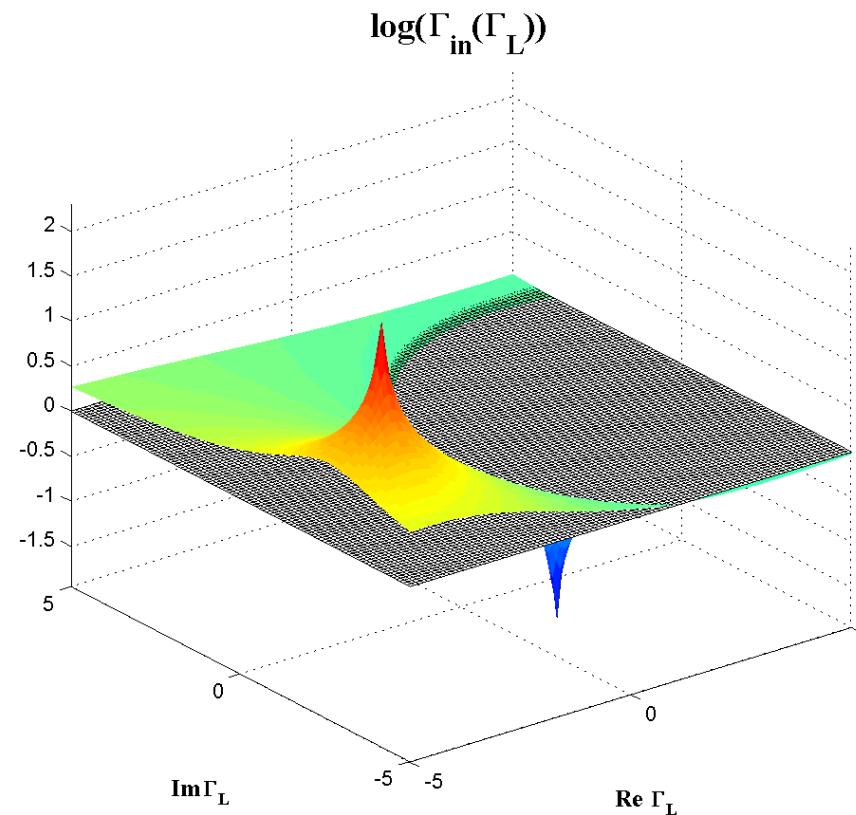

Contour map/lines

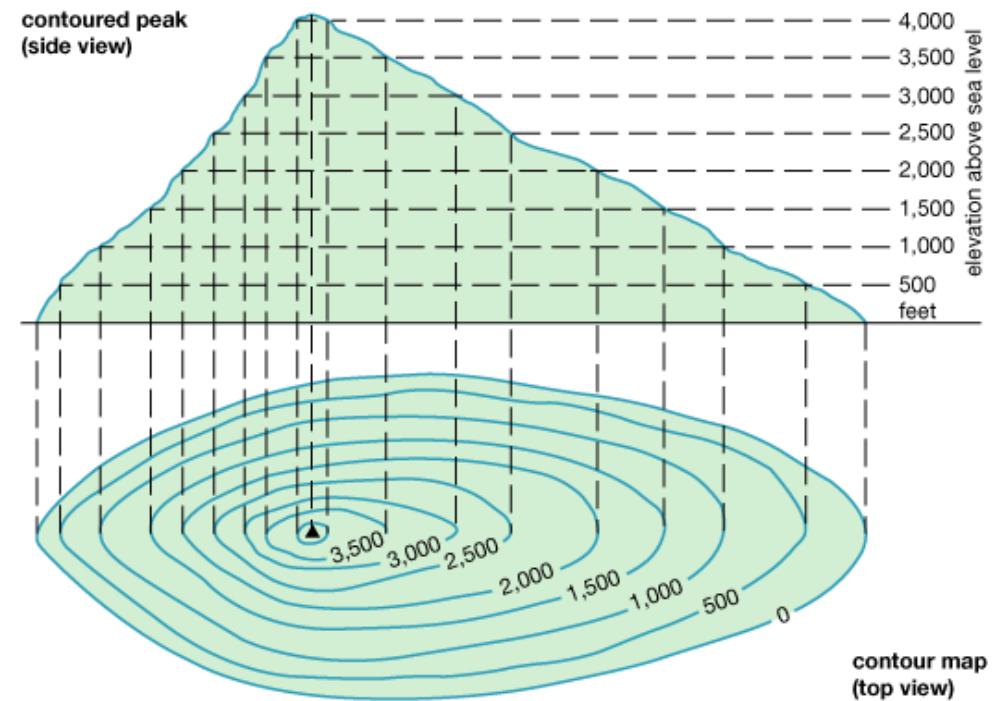


© 2011 Encyclopædia Britannica, Inc.

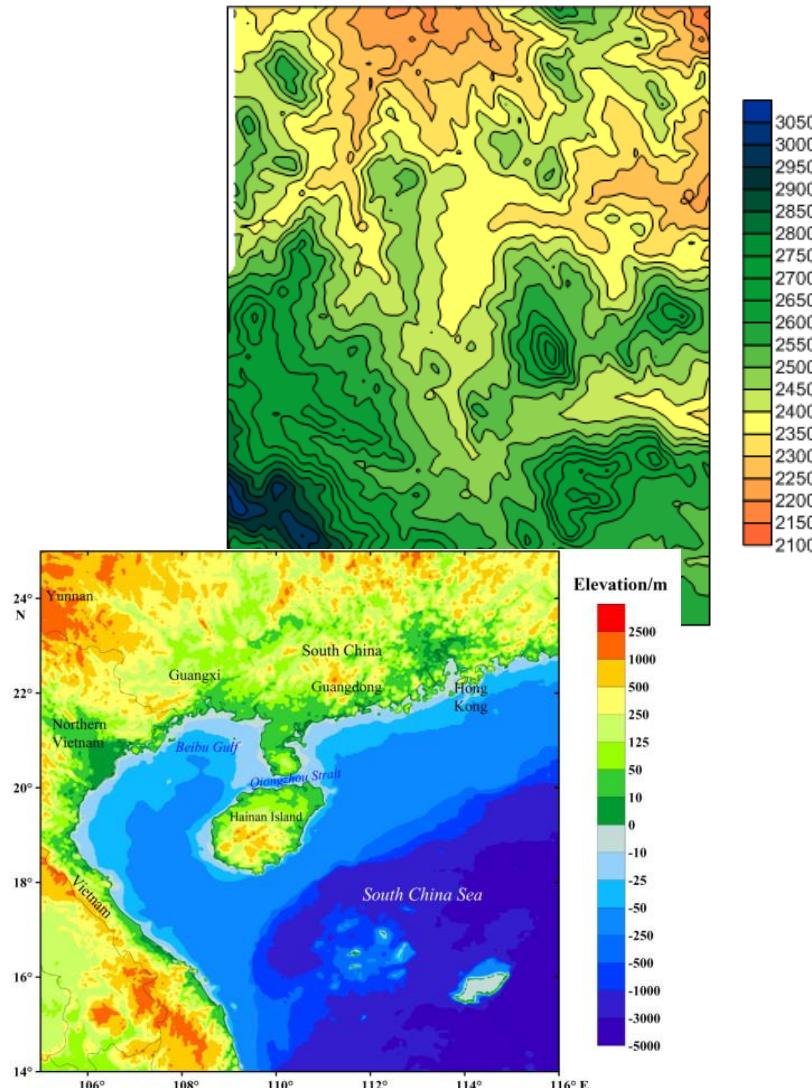



Reprezentare 3D $|\Gamma_{\text{in}}|, |\Gamma_{\text{out}}|$

- $\log_{10}|\Gamma_{\text{in}}| = 0, \Gamma_L, \text{CSOUT}$

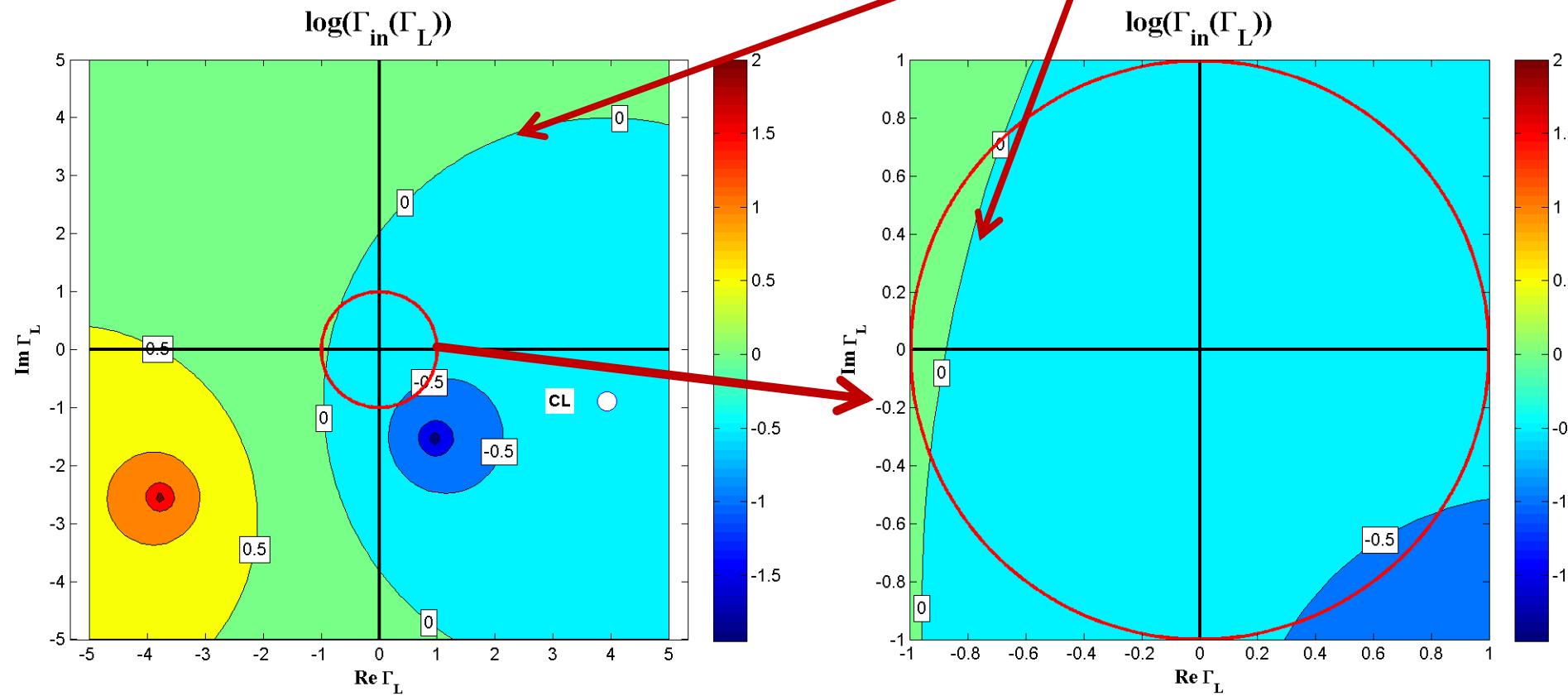



Reprezentare 3D $|\Gamma_{\text{in}}|, |\Gamma_{\text{out}}|$

- $\log_{10}|\Gamma_{\text{out}}| = 0, \Gamma_S, \text{CSIN}$

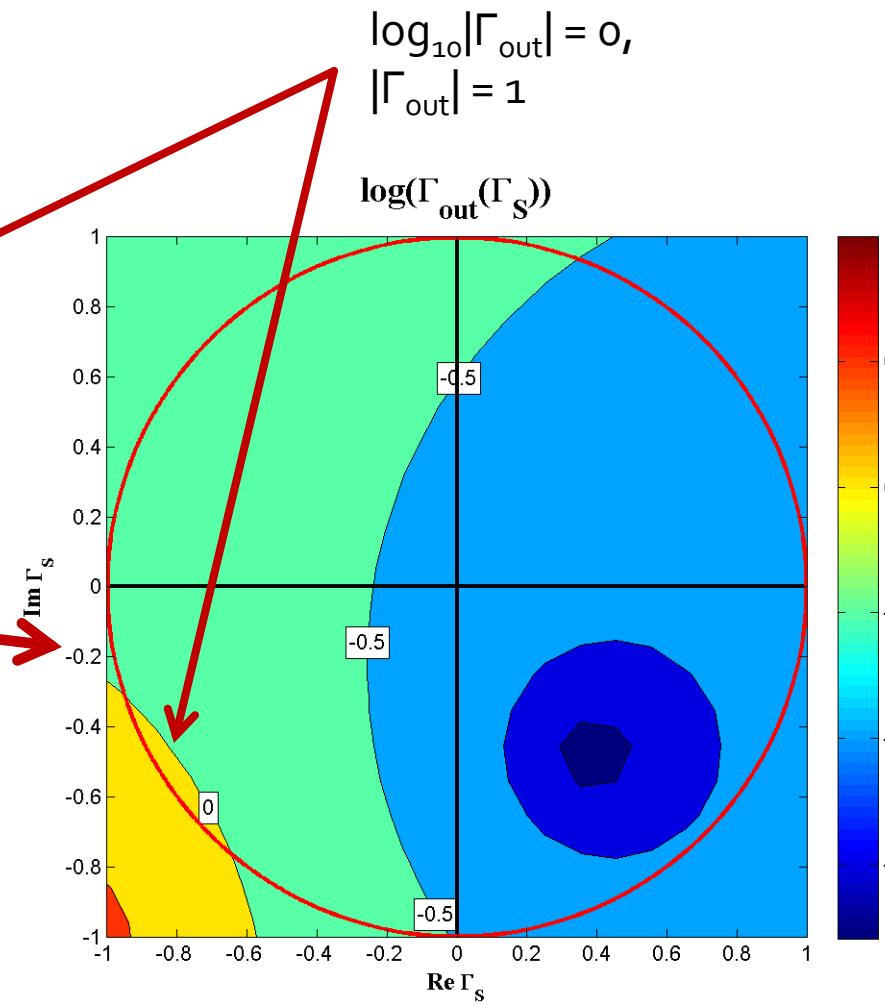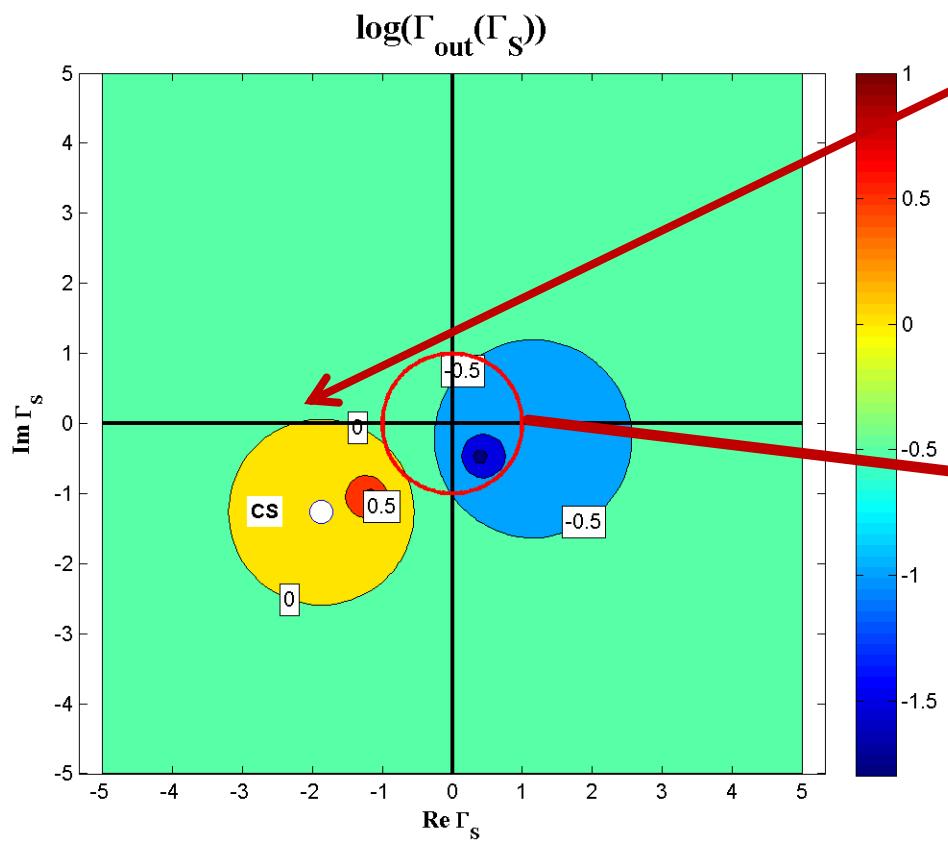

CSIN, CSOUT

CSOUT
CSIN

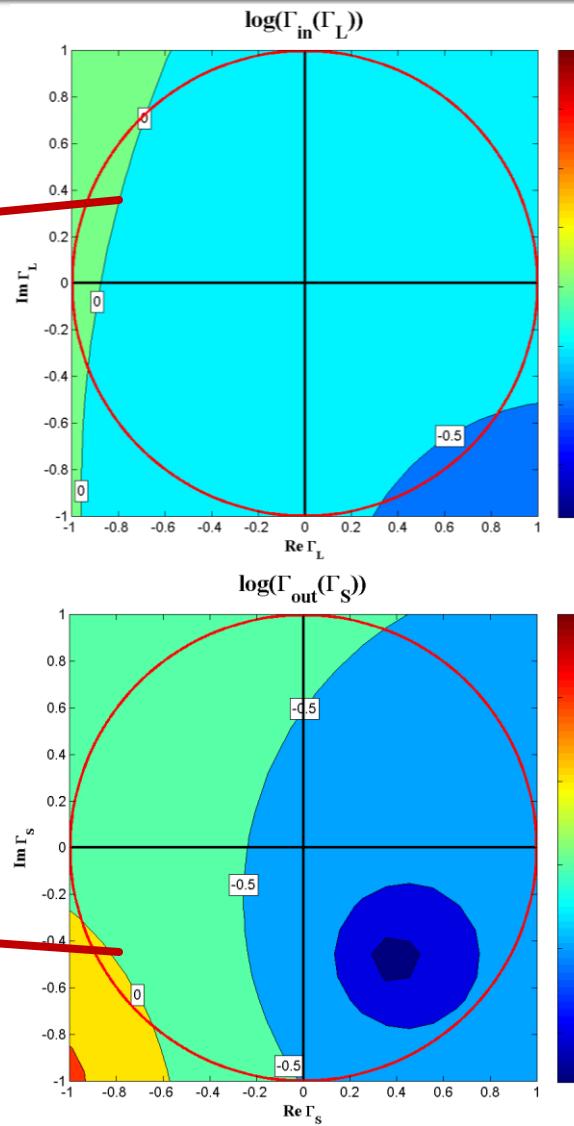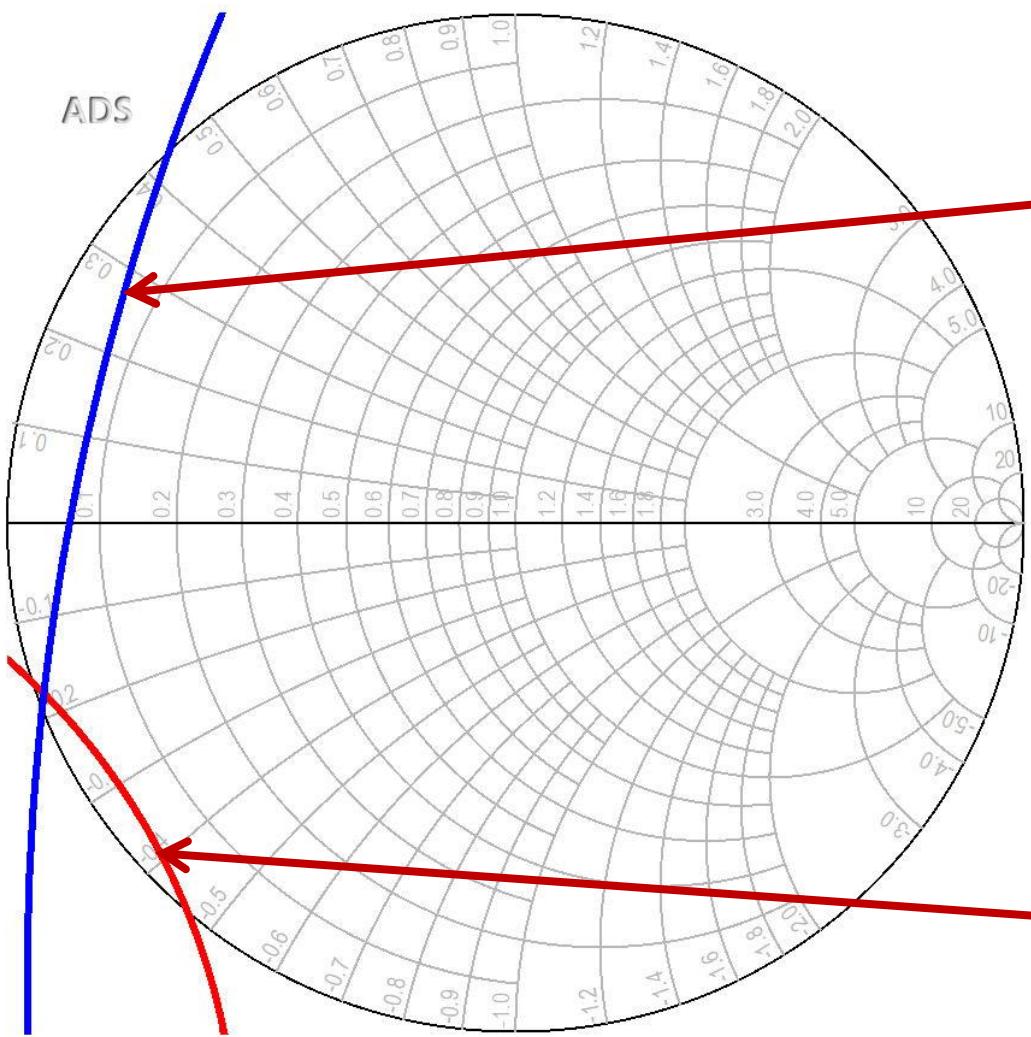

Contact

- Laboratorul de microunde si optoelectronica
- <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- rdamian@etti.tuiasi.ro