

Curs 7

2025/2026

# Dispozitive și circuite de microunde pentru radiocomunicații

# Disciplina 2025/2026

- 2C/1L (+1), **DCMR (CDM)**
- Minim 7 prezente (curs+laborator)
- Curs - **conf. Radu Damian**
  - Vineri 10-12/**Video (istoric)**, C1, corp C
  - E – **50%** din nota
  - probleme + (2p prez. curs) + (3 teste) + (bonus activitate)
    - primul test L1: ~01.10.2025 (t2 si t3 neanuntate la **curs**)
    - 3pz (C)  $\approx$  +0.5p (**2p** max)
  - toate materialele permise

# Disciplina 2025/2026

- 2C/1L, **DCMR (CDM)**
- Laborator – **conf. Radu Damian**
  - L – **25%** din nota
    - ADS, 4 sedinte aplicatii
    - prezenta + **rezultate personale!**
  - P – **25%** din nota
    - ADS, 3 sedinte aplicatii (-1? 21-22.12.2022)
    - tema personala

# Documentatie

■ <https://rf-opto.etti.tuiasi.ro>



**Microwave and Optoelectronics Laboratory**  
Faculty of Electronics, Telecommunications and Information Technology  
Gheorghe Asachi Technical University of Iasi

[Main](#) [Courses ▾](#) [Master ▾](#) [Staff ▾](#) [Research ▾](#) [Students ▾](#)

 ▾

[English](#)[Romana](#)

## Microwave Devices and Circuits for Radiocommunicati

**Course: DCMR (2024-2025)**

**Course Coordinator:** Assoc.P. Dr. Radu-Florin Damian  
**Code:** DOS412T  
**Discipline Type:** DOS; Alternative, Specialty  
**Credits:** 4  
**Enrollment Year:** 4, **Sem.** 7

### Activities

**Course:** Instructor: Assoc.P. Dr. Radu-Florin Damian, 2 Hours/Week, Specialization Section, Timetable:  
**Laboratory:** Instructor: Assoc.P. Dr. Radu-Florin Damian, 1 Hours/Week, Group, Timetable:

### Evaluation

Type: **Exam**

**A:** 50%, (Test/Colloquium)  
**B:** 25%, (Seminary/Laboratory/Project Activity)  
**D:** 25%, (Homework/Specialty papers)

### Grades

[Aggregate Results](#)



# Documentatie

- RF-OPTO
  - <https://rf-opto.etti.tuiasi.ro> ~~Moodle~~
- Fotografie
  - de trimis pe [rf-opto](#)
  - necesara la laborator/curs
  - bonus activitate 1p/0.5p (~~C4~~/C7)

# Bibliografie

- <https://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- Irinel Casian-Botez: "Microunde vol. 1: Proiectarea de circuit", Ed. TEHNOPRES, 2008
- David Pozar, Microwave Engineering, Wiley; 4th edition , 2011, ISBN : 978-1-118-29813-8 (E), ISBN : 978-0-470-63155-3 (P)

# Examen: Reprezentare logaritmică

$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10} (P_2 / P_1)$$

$$0 \text{ dB} = 1$$

$$+ 0.1 \text{ dB} = 1.023 (+2.3\%)$$

$$+ 3 \text{ dB} = 2$$

$$+ 5 \text{ dB} = 3$$

$$+ 10 \text{ dB} = 10$$

$$-3 \text{ dB} = 0.5$$

$$-10 \text{ dB} = 0.1$$

$$-20 \text{ dB} = 0.01$$

$$-30 \text{ dB} = 0.001$$

$$\text{dBm} = 10 \cdot \log_{10} (P / 1 \text{ mW})$$

$$0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$$

$$3 \text{ dBm} = 2 \text{ mW}$$

$$5 \text{ dBm} = 3 \text{ mW}$$

$$10 \text{ dBm} = 10 \text{ mW}$$

$$20 \text{ dBm} = 100 \text{ mW}$$

$$-3 \text{ dBm} = 0.5 \text{ mW}$$

$$-10 \text{ dBm} = 100 \mu\text{W}$$

$$-30 \text{ dBm} = 1 \mu\text{W}$$

$$-60 \text{ dBm} = 1 \text{ nW}$$

$$[\text{dBm}] + [\text{dB}] = [\text{dBm}]$$

$$[\text{dBm/Hz}] + [\text{dB}] = [\text{dBm/Hz}]$$

$$[x] + [\text{dB}] = [x]$$

# Examen

- Operatii cu numere complexe!
- $z = a + j \cdot b ; j^2 = -1$

# Linii de transmisie in mod TEM

# Cuprins


- **Linii de transmisie**
- **Adaptarea de impedanță**
- **Cuploare direcționale**
- **Divizoare de putere**
- **Amplificatoare de microunde**
- **Filtre de microunde**
- **Oscilatoare de microunde ?**

# Lungime electrica


- Comportarea (descrierea) unui circuit depinde de lungimea sa electrica la frecventele de interes

- $E \approx 0 \rightarrow$  Kirchhoff
- $E > 0 \rightarrow$  propagare
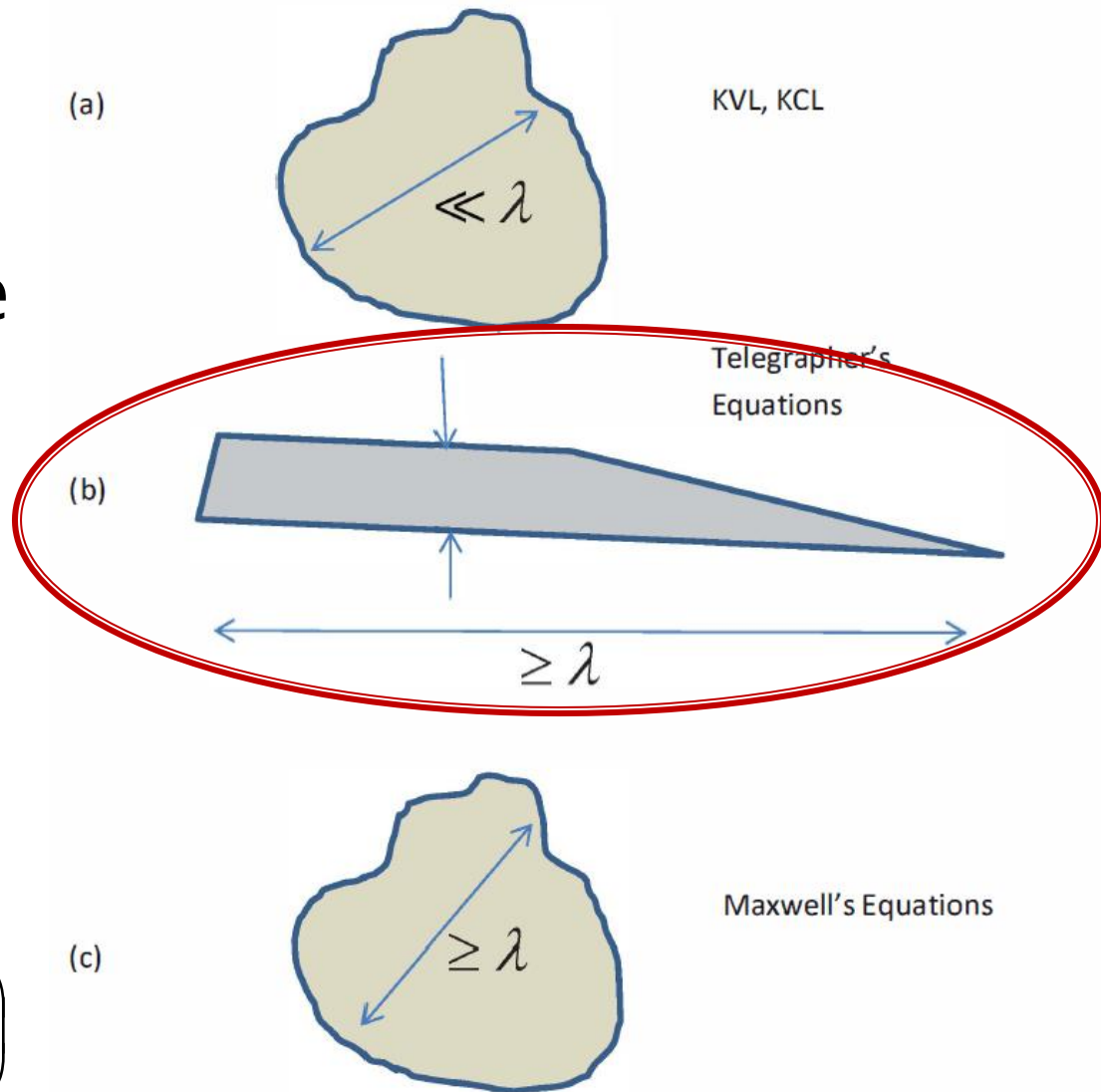
$$E = \beta \cdot l = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l = 2\pi \cdot \left( \frac{l}{\lambda} \right)$$



# Linie fara pierderi

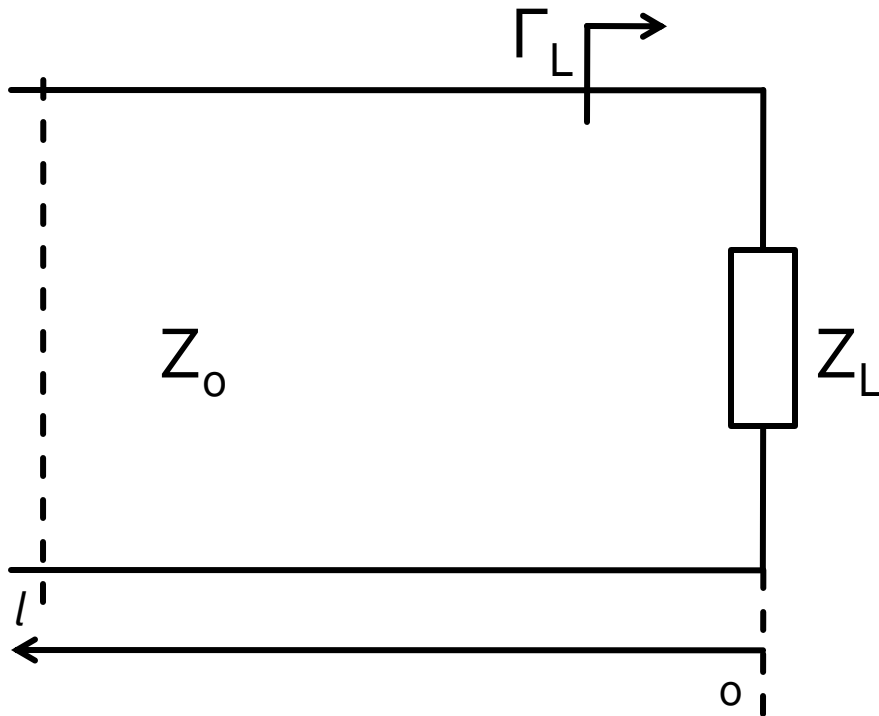

$$V(z) = V_0^+ e^{-j\beta \cdot z} + V_0^- e^{j\beta \cdot z}$$

$$I(z) = \frac{V_0^+}{Z_0} e^{-j\beta \cdot z} - \frac{V_0^-}{Z_0} e^{j\beta \cdot z}$$

$$Z_L = \frac{V(0)}{I(0)} \quad Z_L = \frac{V_0^+ + V_0^-}{V_0^+ - V_0^-} \cdot Z_0$$

- coeficient de reflexie in tensiune

$$\Gamma = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

- $Z_0$  real




# Linie fara pierderi

$$P_{avg} = \frac{1}{2} \cdot \frac{|V_0^+|^2}{Z_0} \cdot (1 - |\Gamma|^2)$$

- Puterea medie e constanta in lungul liniei
  - ( **fara**  $P_{avg}(\mathbf{z})$  )
  - poate fi masurata
- Se utilizeaza puterea pentru a caracteriza amplitudinea semnalului
  - un punct de vedere “energetic” (fizica)
  - energie mai mare = semnal “mai mare”
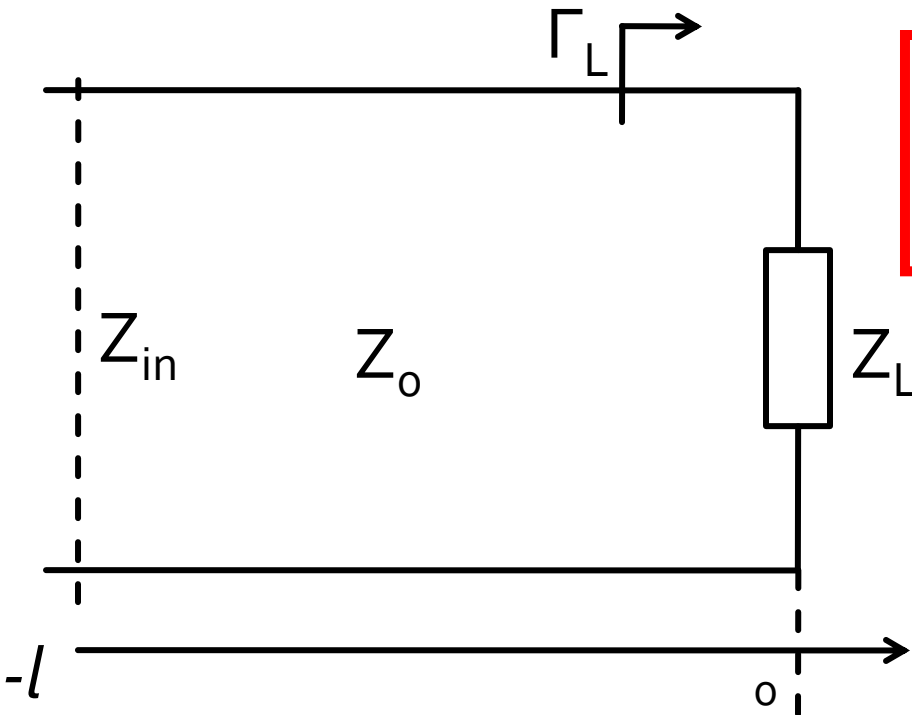
# Linie fara pierderi

- impedanta la intrarea liniei de impedanta caracteristica  $Z_0$ , de lungime  $l$ , terminata cu impedanta  $Z_L$




$$Z_{in} = Z_0 \cdot \frac{Z_L + j \cdot Z_0 \cdot \tan \beta \cdot l}{Z_0 + j \cdot Z_L \cdot \tan \beta \cdot l}$$

**Analiza la nivel de rețea a  
circuitelor de microunde**

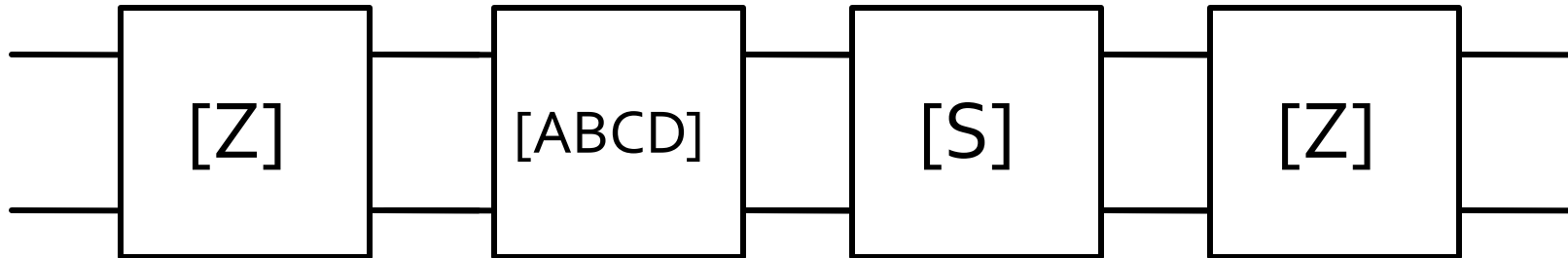
# Analiza la nivel de bloc

- are ca scop separarea unui circuit complex in blocuri individuale
- acestea se analizeaza separat (decuplate de restul circuitului) si se caracterizeaza doar prin intermediul porturilor (**cutie neagra**)
- analiza la nivel de retea permite cuplarea rezultatelor individuale si obtinerea unui rezultat total pentru circuit



# Matricea S (repartitie)

- Scattering parameters

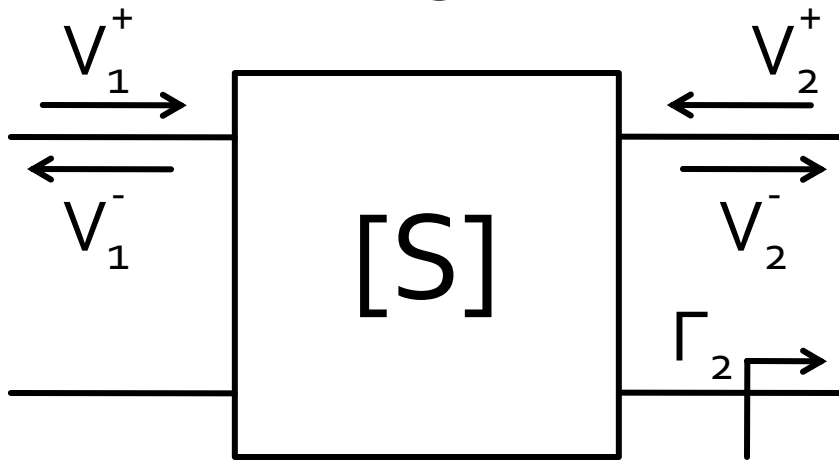


$$\begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \end{bmatrix}$$

$$S_{11} = \left. \frac{V_1^-}{V_1^+} \right|_{V_2^+ = 0} \quad S_{21} = \left. \frac{V_2^-}{V_1^+} \right|_{V_2^+ = 0}$$

- $V_2^+ = 0$  are semnificatia: la portul 2 este conectata impedanta care realizeaza conditia de adaptare (complex conjugat)

$$\Gamma_2 = 0 \rightarrow V_2^+ = 0$$

# Matricea S (repartitie)

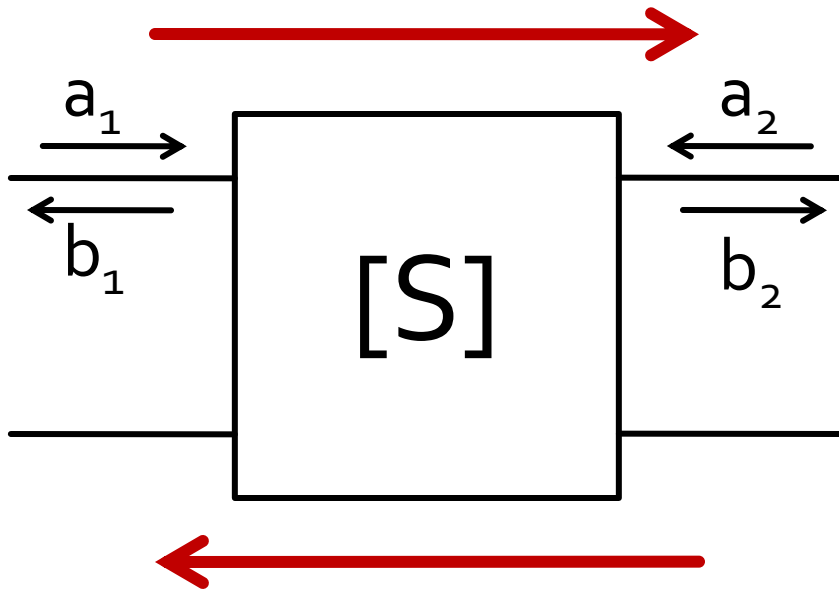


$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$|S_{21}|^2 = \frac{\text{Putere sarcina } Z_0}{\text{Putere sursa } Z_0}$$

- $a, b$ 
  - informatia despre putere **SI** faza
- $S_{ij}$ 
  - influenta circuitului asupra puterii semnalului incluzand informatiile relativ la faza

# Cuploare directionale si divizoare de putere

# Cuplor directional

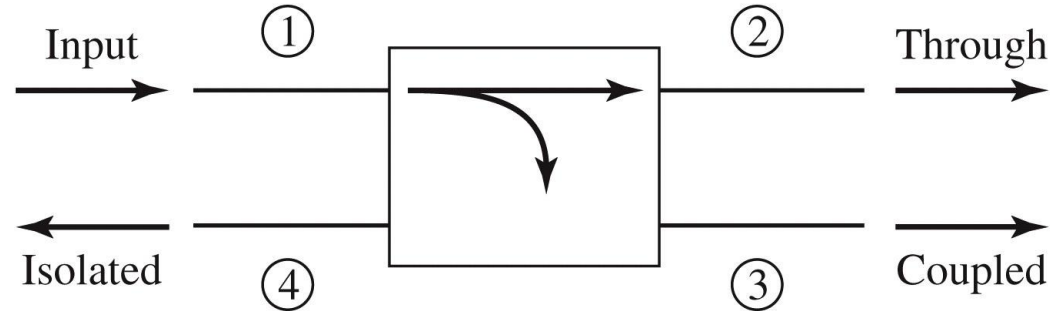

$$|S_{12}|^2 = \alpha^2 = 1 - \beta^2$$

$$|S_{13}|^2 = \beta^2$$

**Cuplaj**

$$C = 10 \log \frac{P_1}{P_3} = -20 \cdot \log(\beta) [\text{dB}]$$

**Directivitate**

$$D = 10 \log \frac{P_3}{P_4} = 20 \cdot \log \left( \frac{\beta}{|S_{14}|} \right) [\text{dB}]$$

**Izolare**

$$I = 10 \log \frac{P_1}{P_4} = -20 \cdot \log |S_{14}| [\text{dB}]$$

$$I = D + C, \text{ dB}$$



**Continuare**


Adaptarea de impedanță

# Diagrama Smith


# Cuprins

- Linii de transmisie
- **Adaptarea de impedanță**
- Cuploare direcționale
- Divizoare de putere
- Amplificatoare de microunde
- Filtre de microunde
- Oscilatoare de microunde ?


# Diagrama Smith

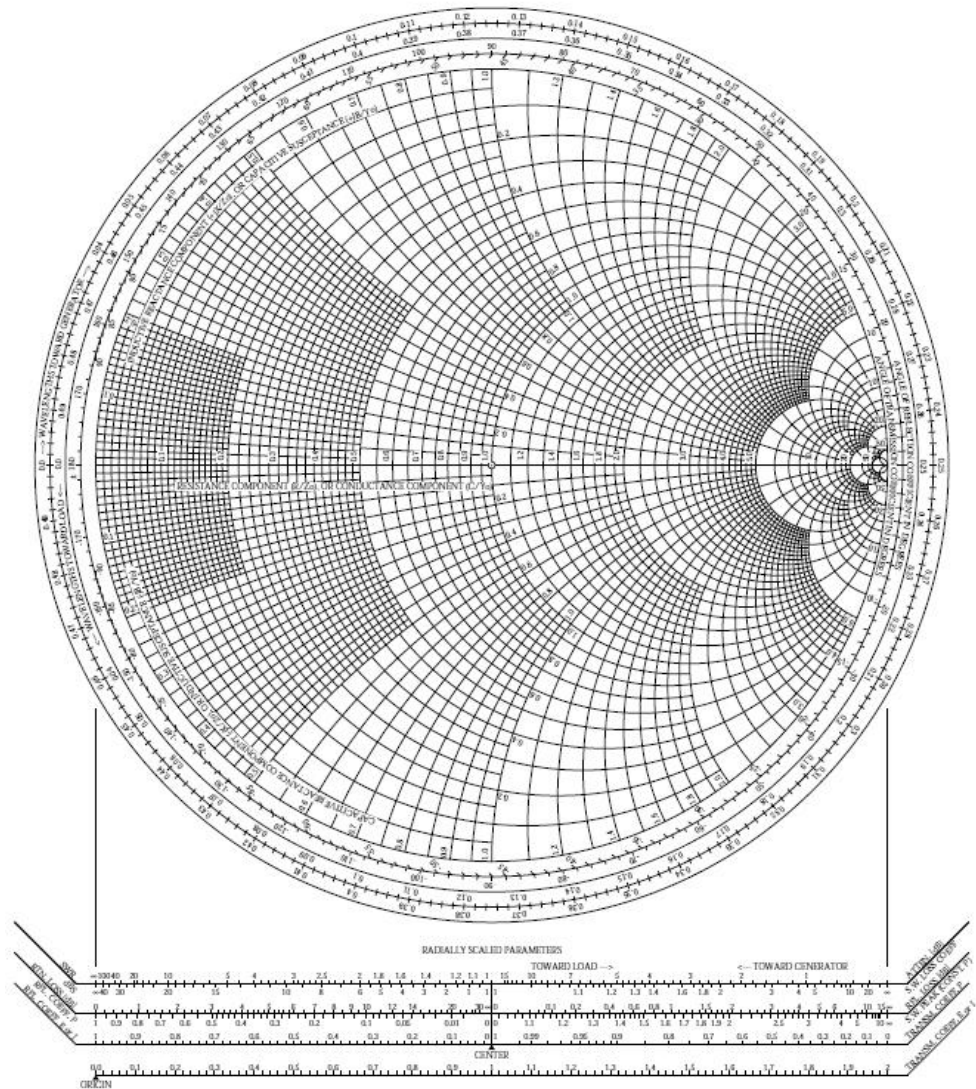

# Diagrama Smith


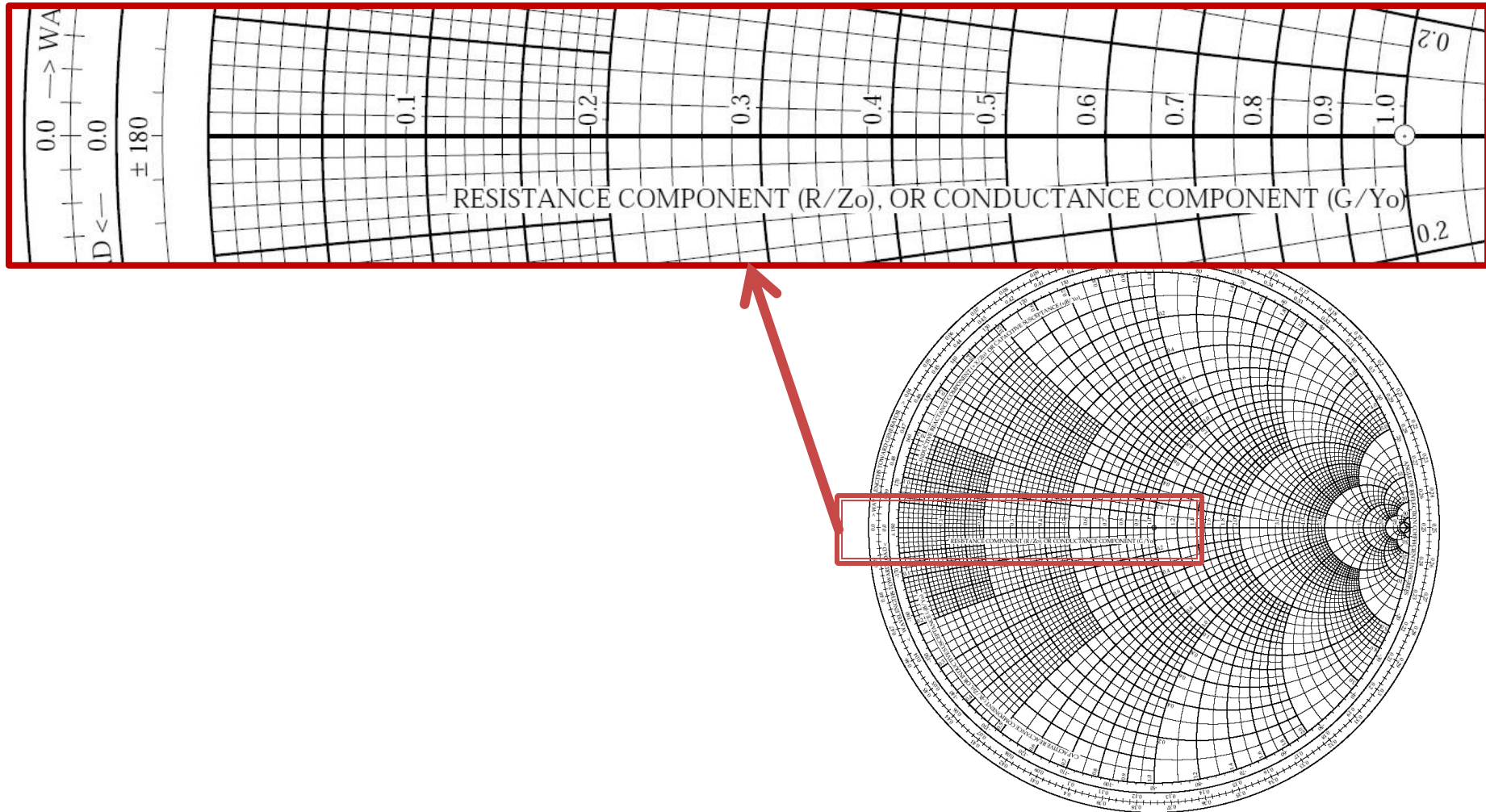


# Diagrama Smith


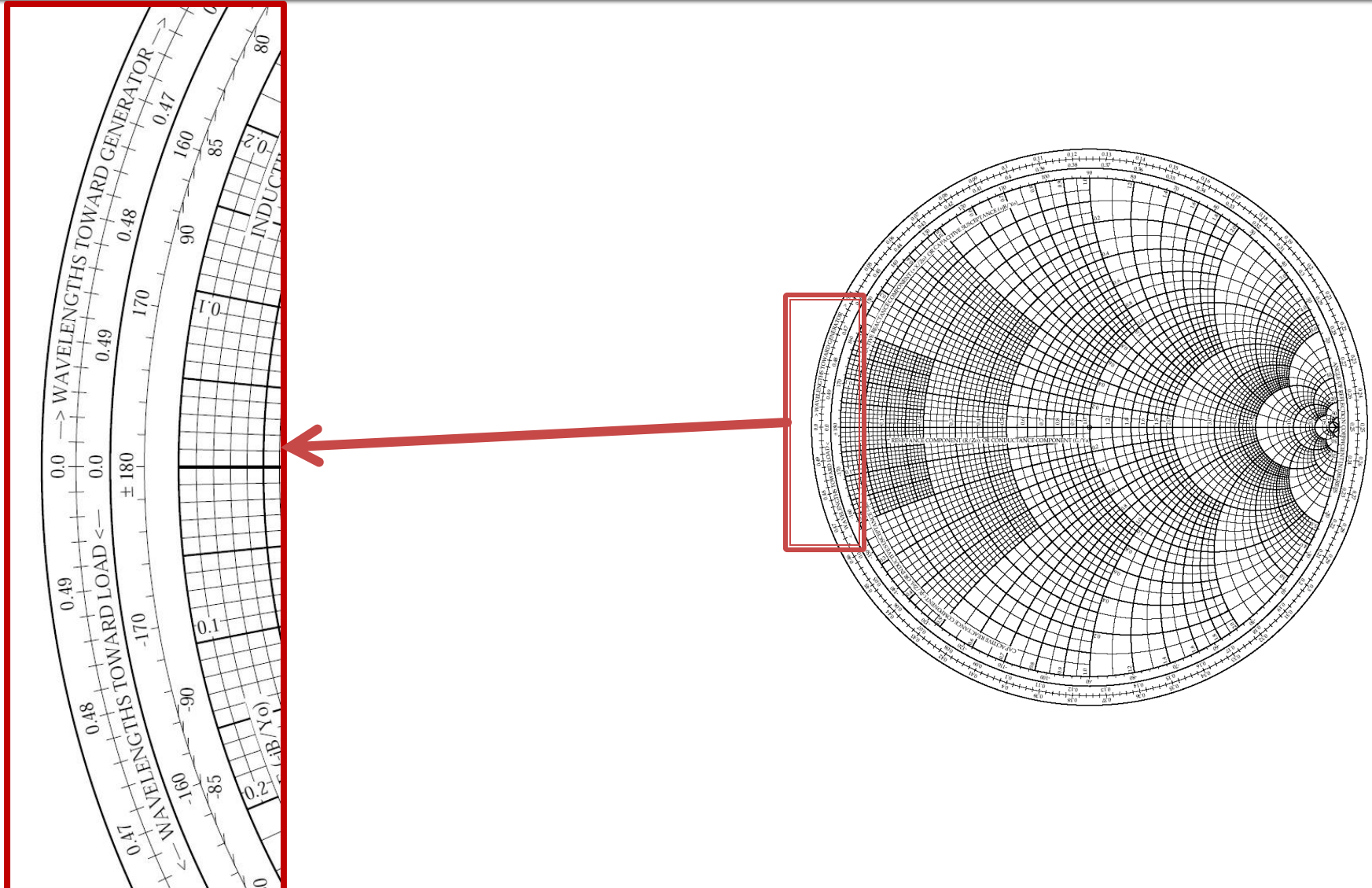




# Diagrama Smith

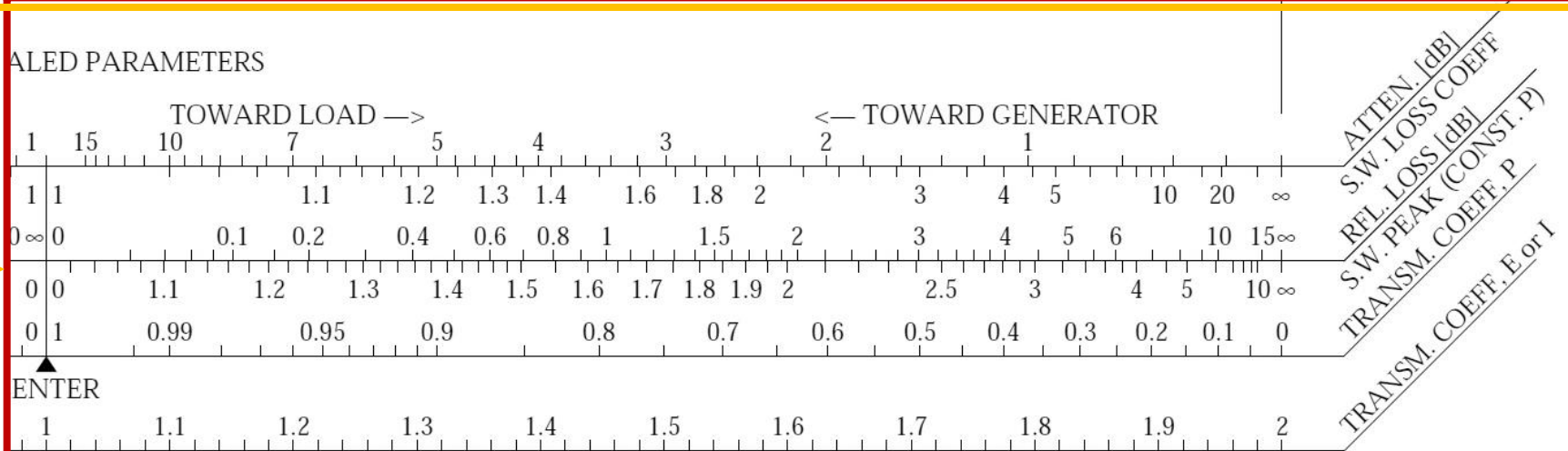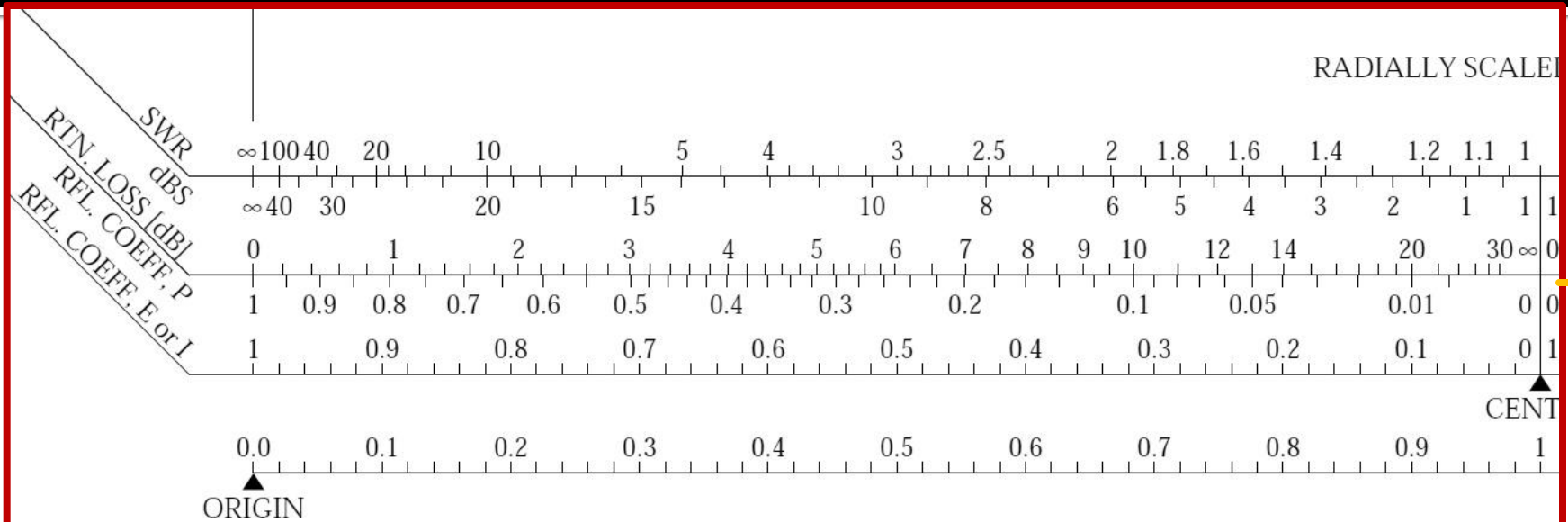


# Diagrama Smith

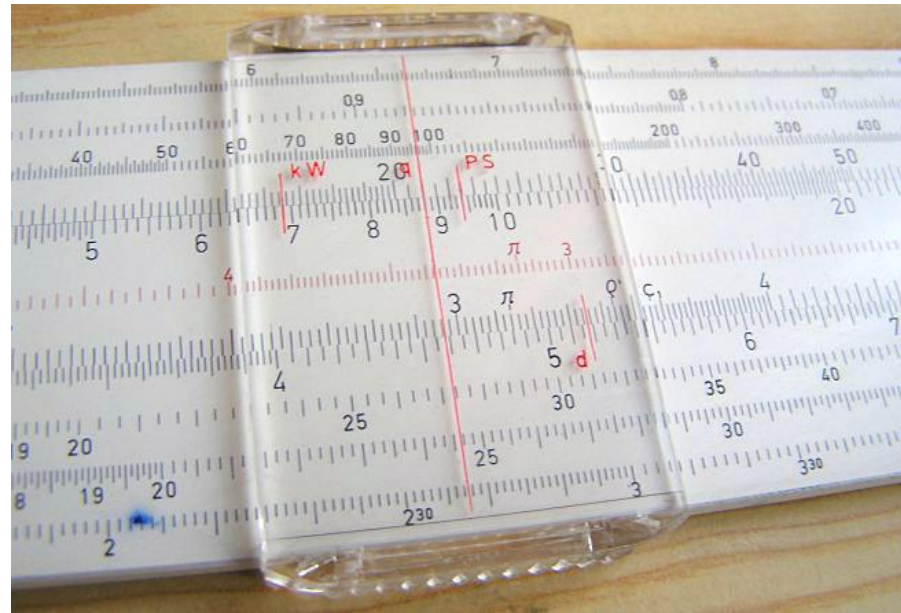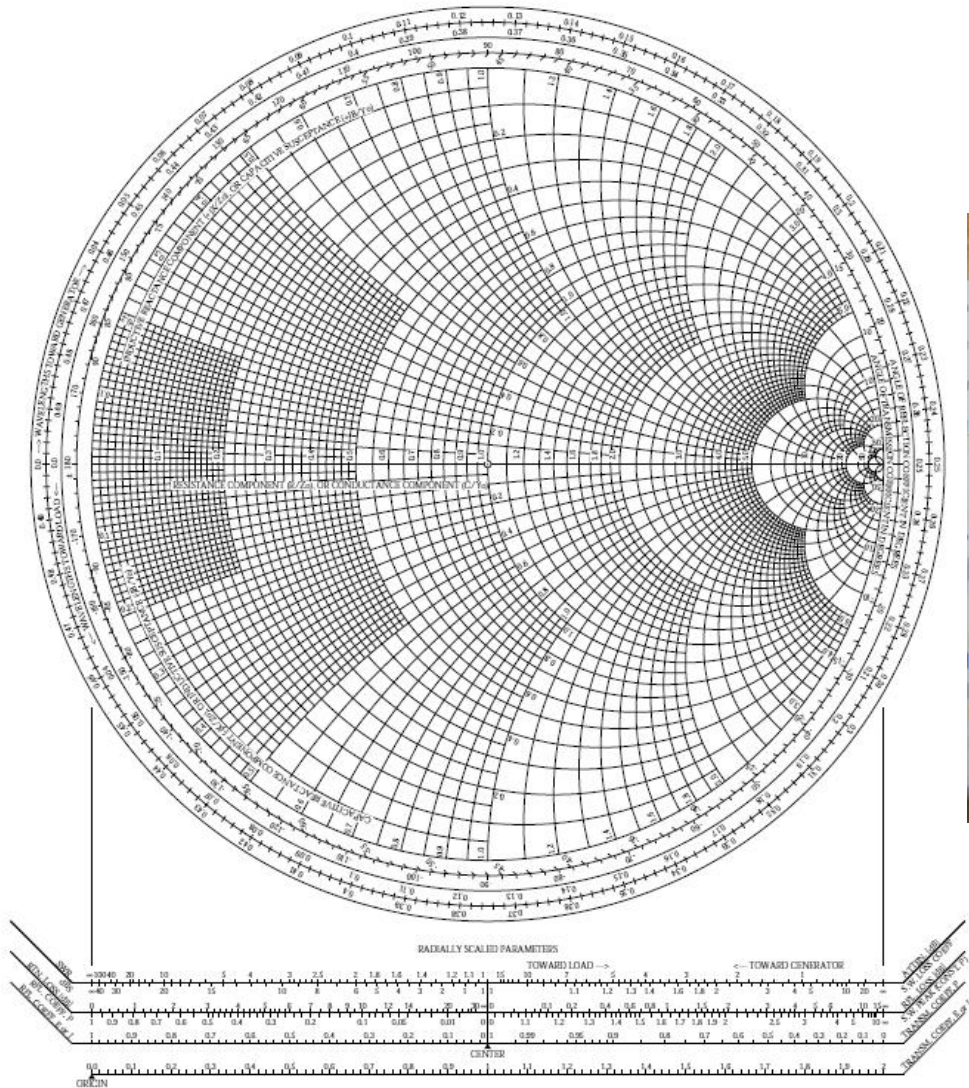





# Diagrama Smith

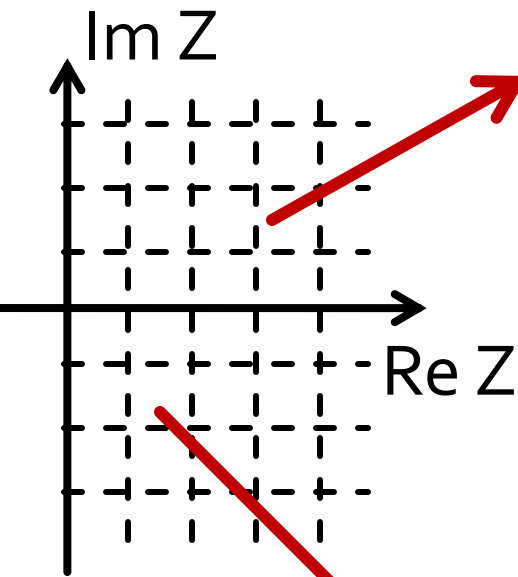
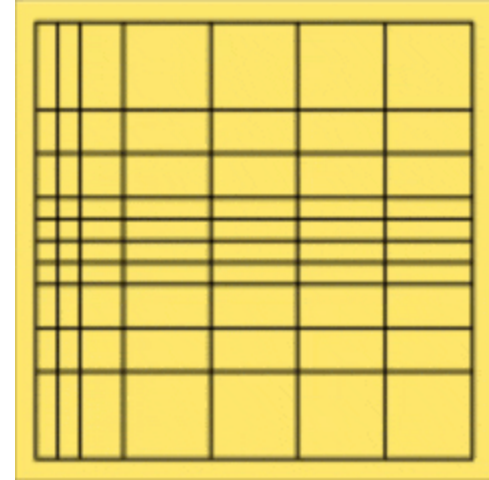
$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{z_L - 1}{z_L + 1}$$



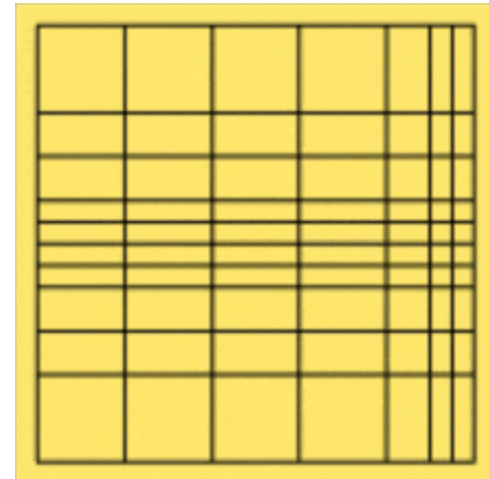
$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{Y_0 - Y_L}{Y_0 + Y_L} = \frac{1 - y_L}{1 + y_L}$$


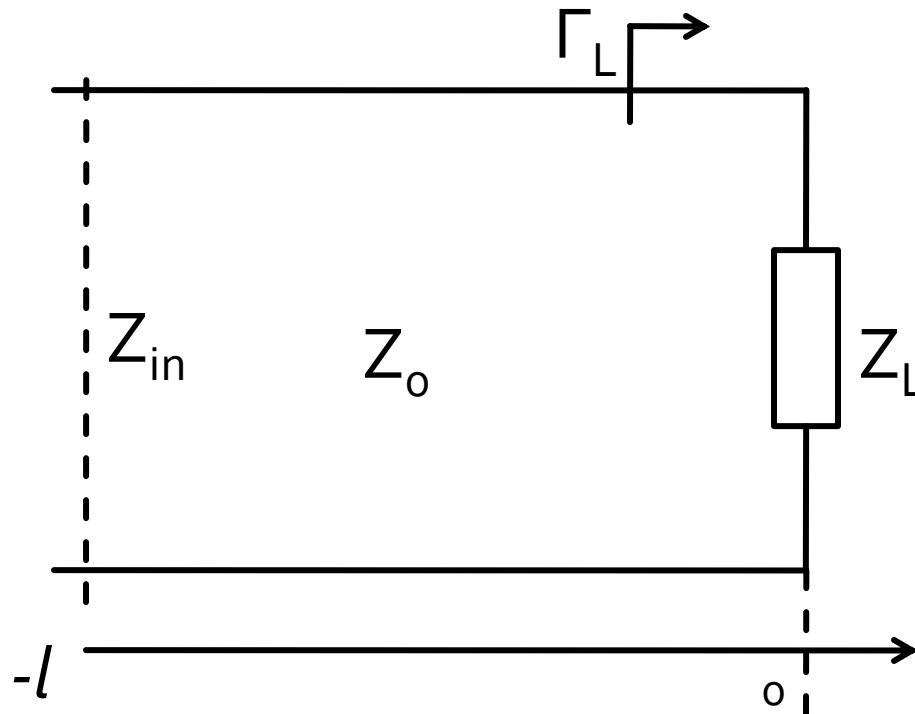
# Utilizare standard

- linie de transmisie
  - $100\Omega$  impedanta caracteristica
  - $0.3\lambda$  lungime
  - $Z_L = 40\Omega + j\cdot 70\Omega$
- $Z_{in} = ?$



# Utilizare standard

- linie de transmisie

- 100Ω
- 0.3λ lungime
- $Z_L = 40\Omega + j \cdot 70\Omega$


- raportare la  $Z_0 = 100\Omega$

$$z_L = \frac{Z_L}{Z_0} = 0.4 + j \cdot 0.7$$

- deplasare 0.3λ pe o linie cu  $Z_0 = 100\Omega$  (**cerc**)


- Plecand din  $z_L$  (0.105λ)
- Pana la  $z_{in}$  (0.405λ)
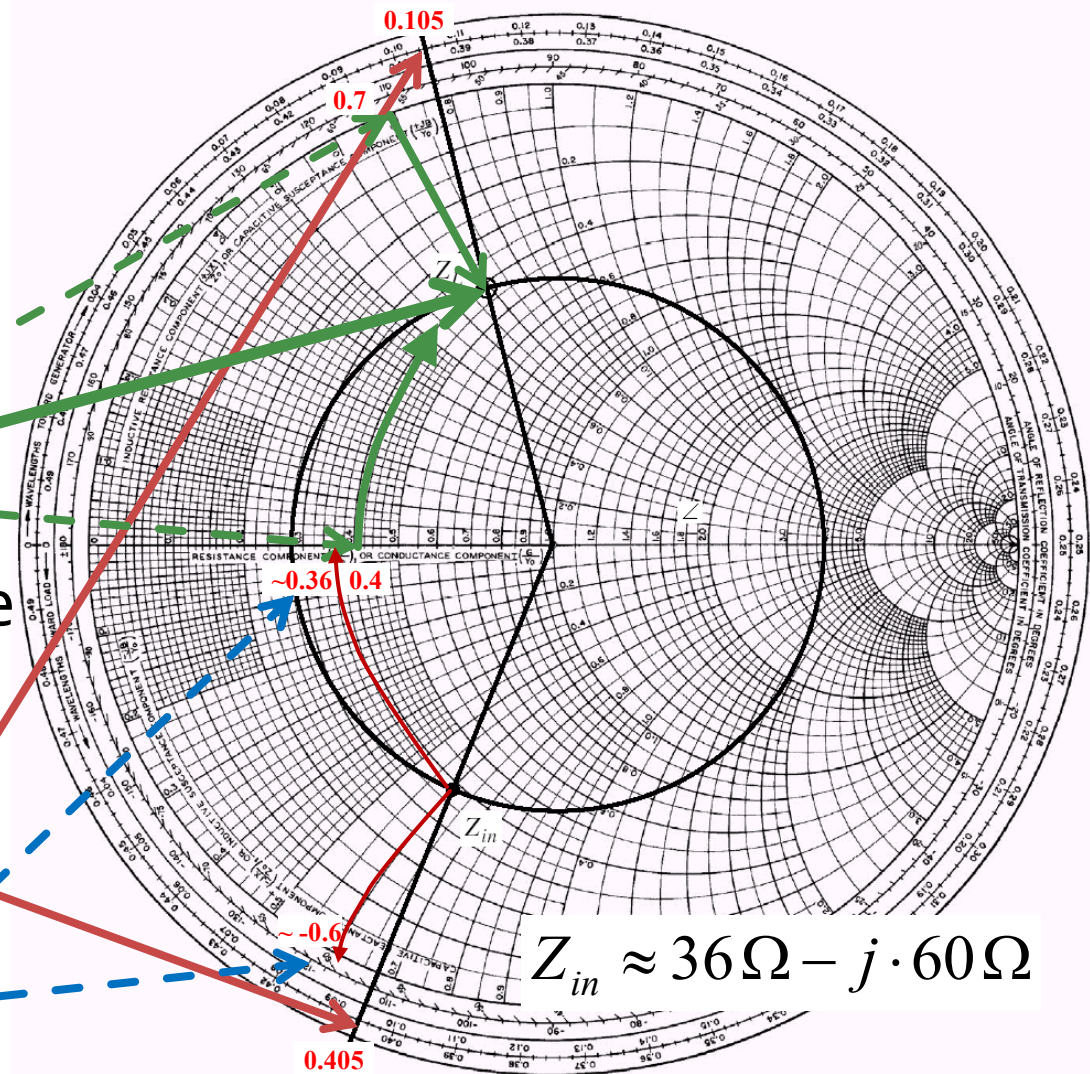
$$z_{in} \approx 0.36 - j \cdot 0.6 = \frac{Z_{in}}{Z_0}$$


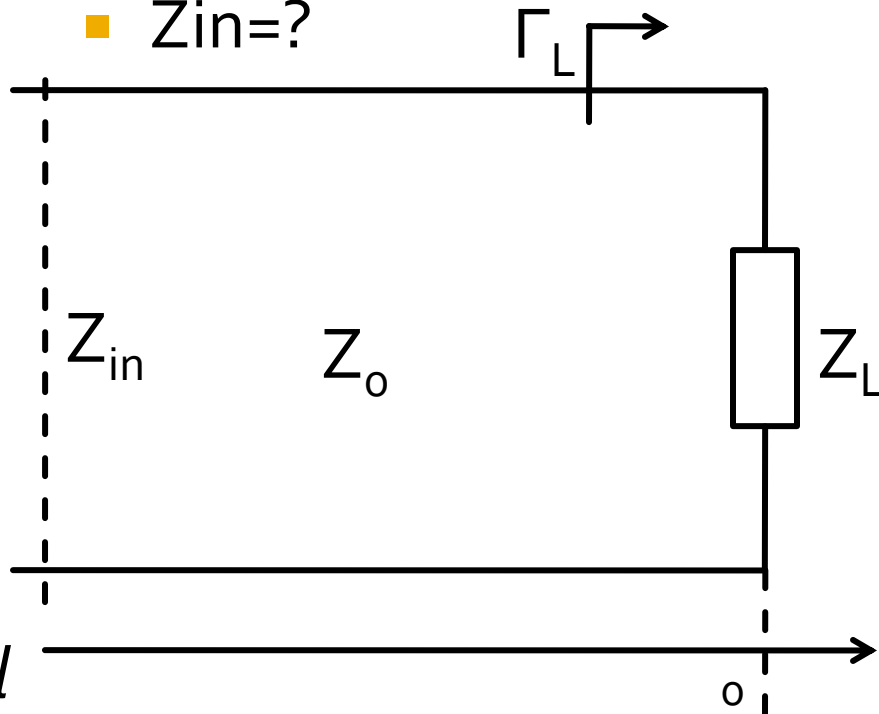
# Utilizare standard - calcul

- linie de transmisie
  - 100Ω impedanta caracteristica
  - $0.3\lambda$  lungime
  - $Z_L = 40\Omega + j \cdot 70\Omega$
  - $Z_{in} = ?$




$$Z_{in} = Z_0 \cdot \frac{Z_L + j \cdot Z_0 \cdot \tan \beta \cdot l}{Z_0 + j \cdot Z_L \cdot \tan \beta \cdot l}$$


$$Z_{in} = 100\Omega \cdot \frac{(40 + j \cdot 70) + j \cdot 100 \cdot \tan(2\pi/\lambda \cdot 0.3\lambda)}{100 + j \cdot (40 + j \cdot 70) \cdot \tan(2\pi/\lambda \cdot 0.3\lambda)}$$

$$Z_{in} = 36.5340\Omega - j \cdot 61.1190\Omega$$

# Diagrama Smith

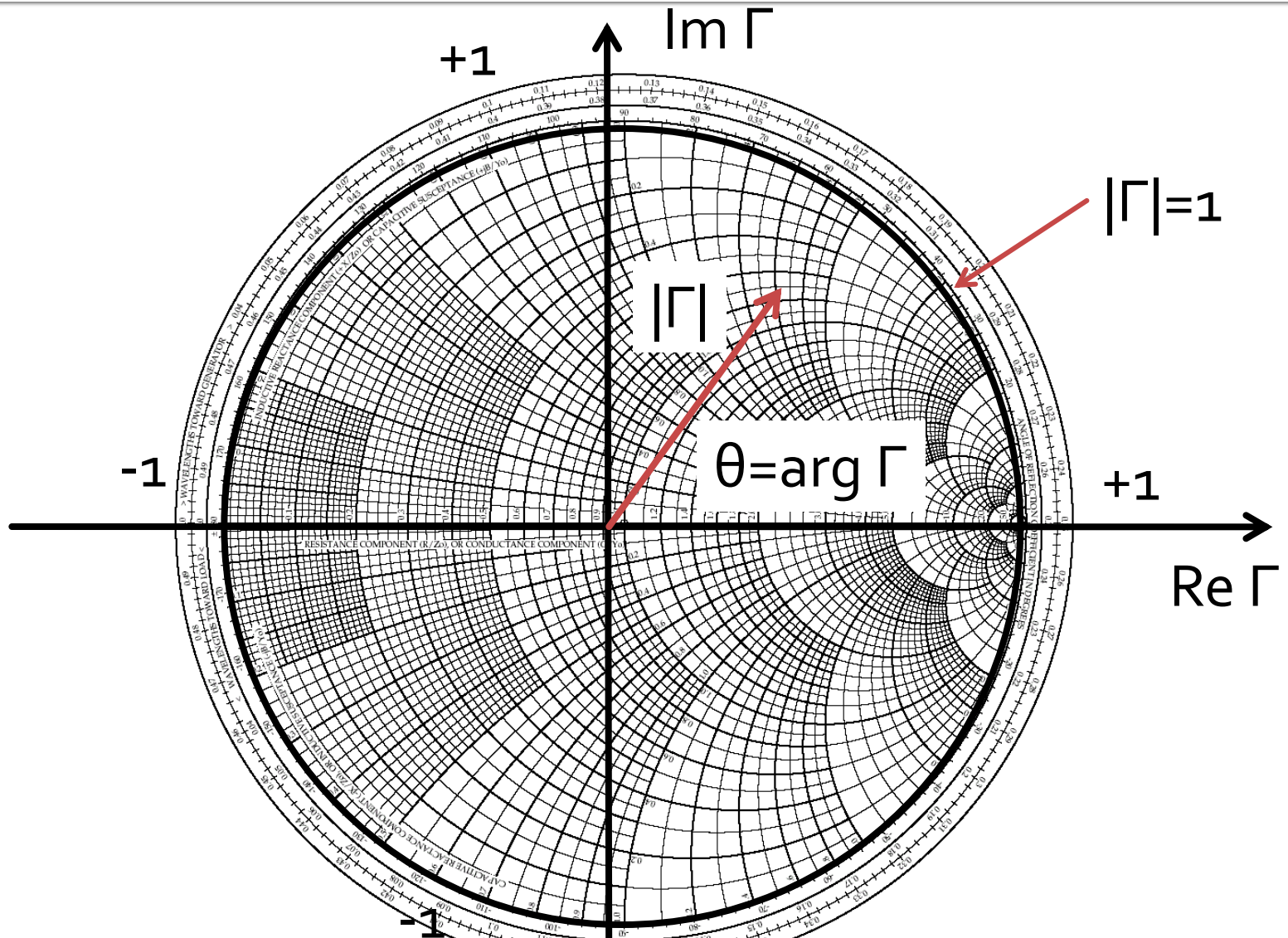


# Diagrama Smith

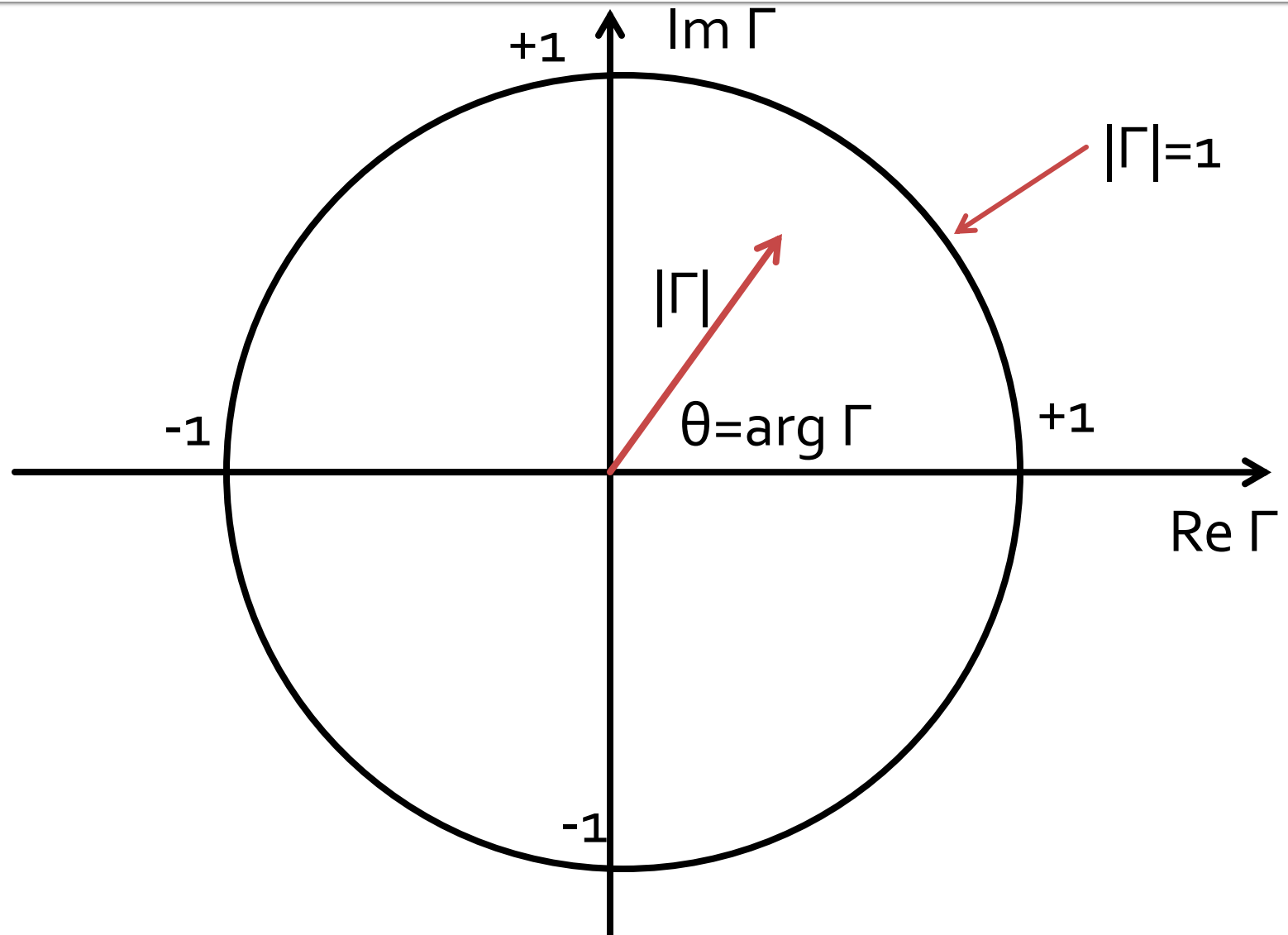
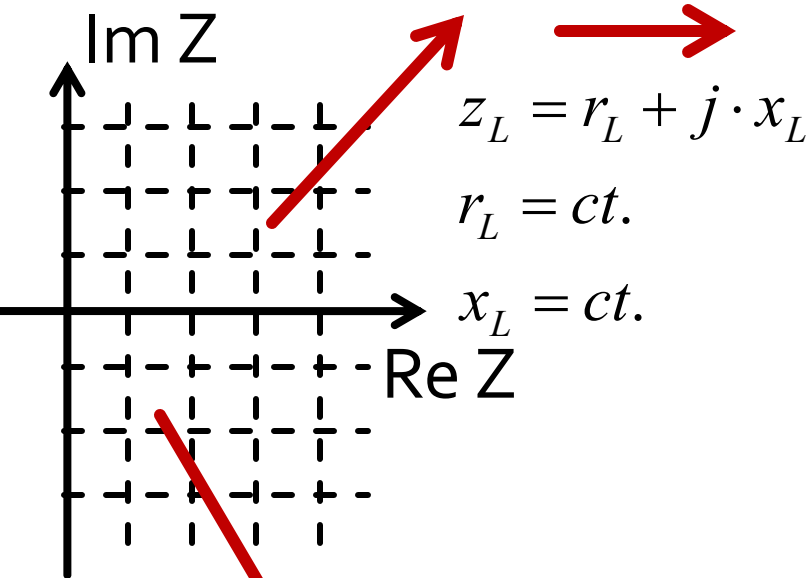
# Diagrama Smith



$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{z_L - 1}{z_L + 1}$$




$$z_L = r_L + j \cdot x_L$$

$$r_L = ct.$$

$$x_L = ct.$$

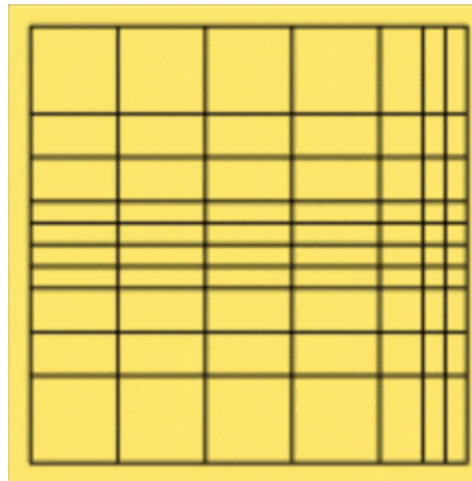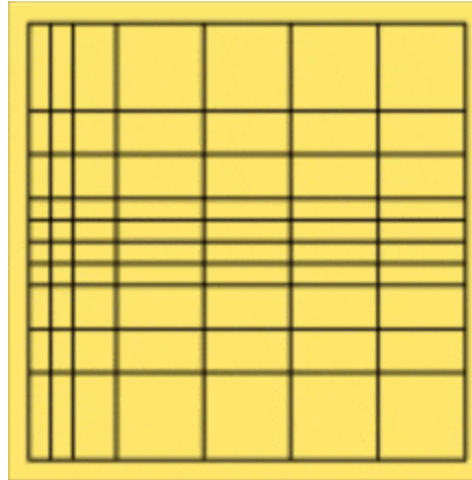

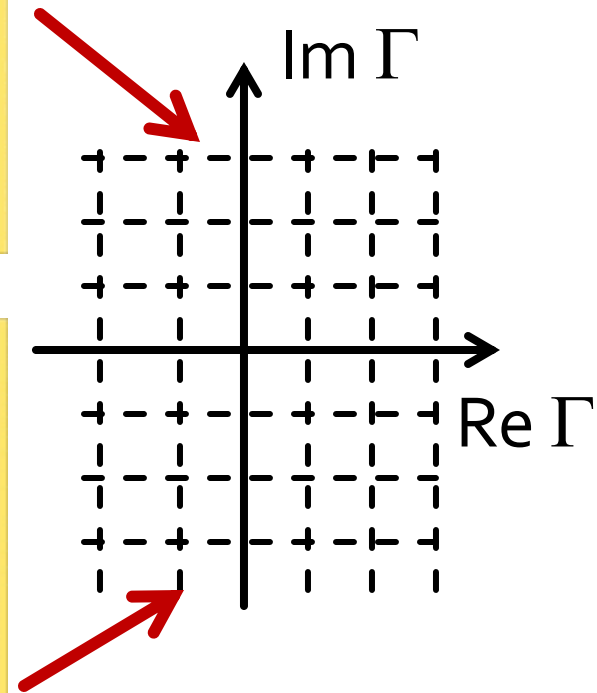
$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{Y_0 - Y_L}{Y_0 + Y_L} = \frac{1 - y_L}{1 + y_L}$$





# Plan complex – geometrie analitica


- 2 nr complexe

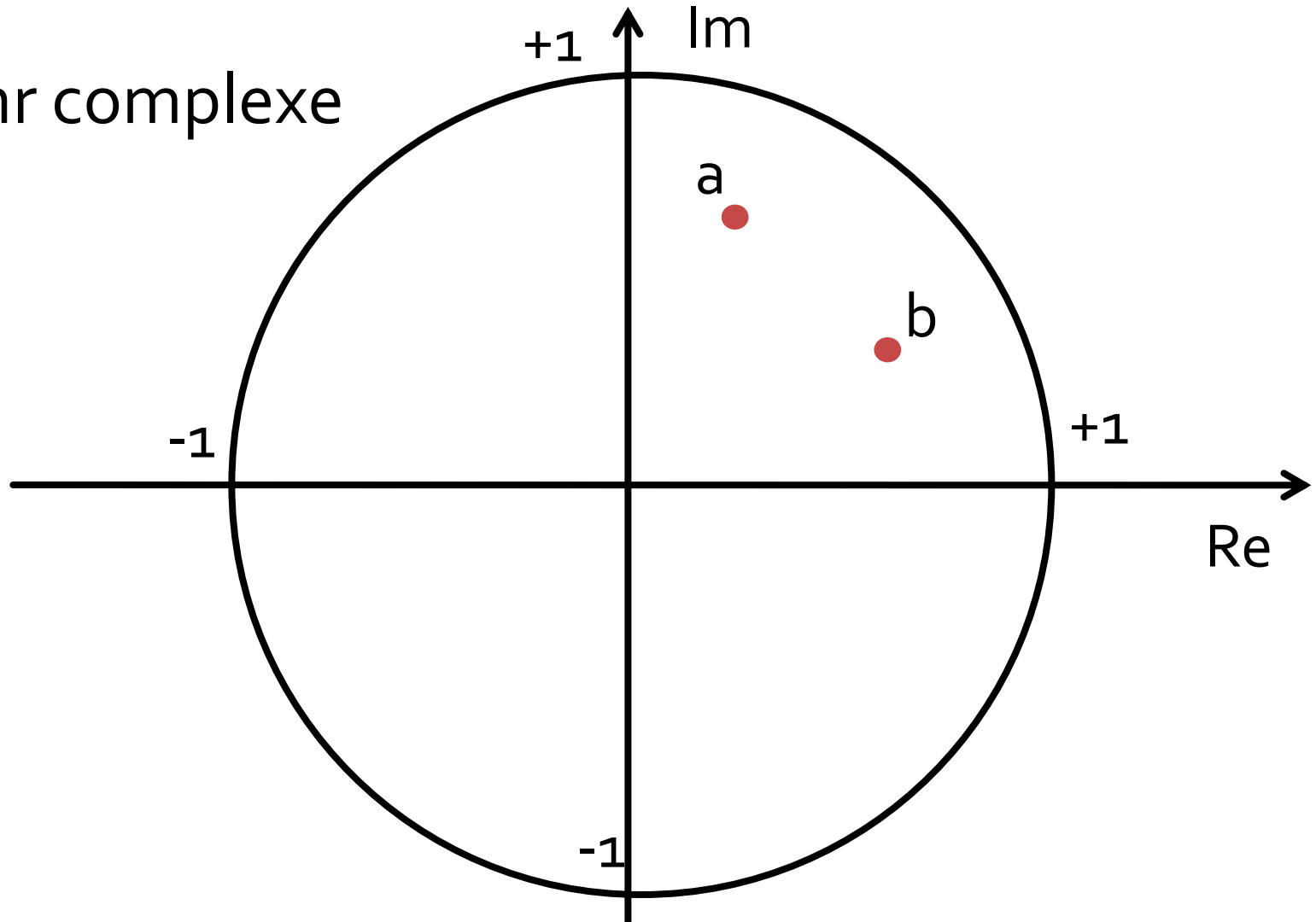



# Plan complex – geometrie analitica

- 2 nr complexe

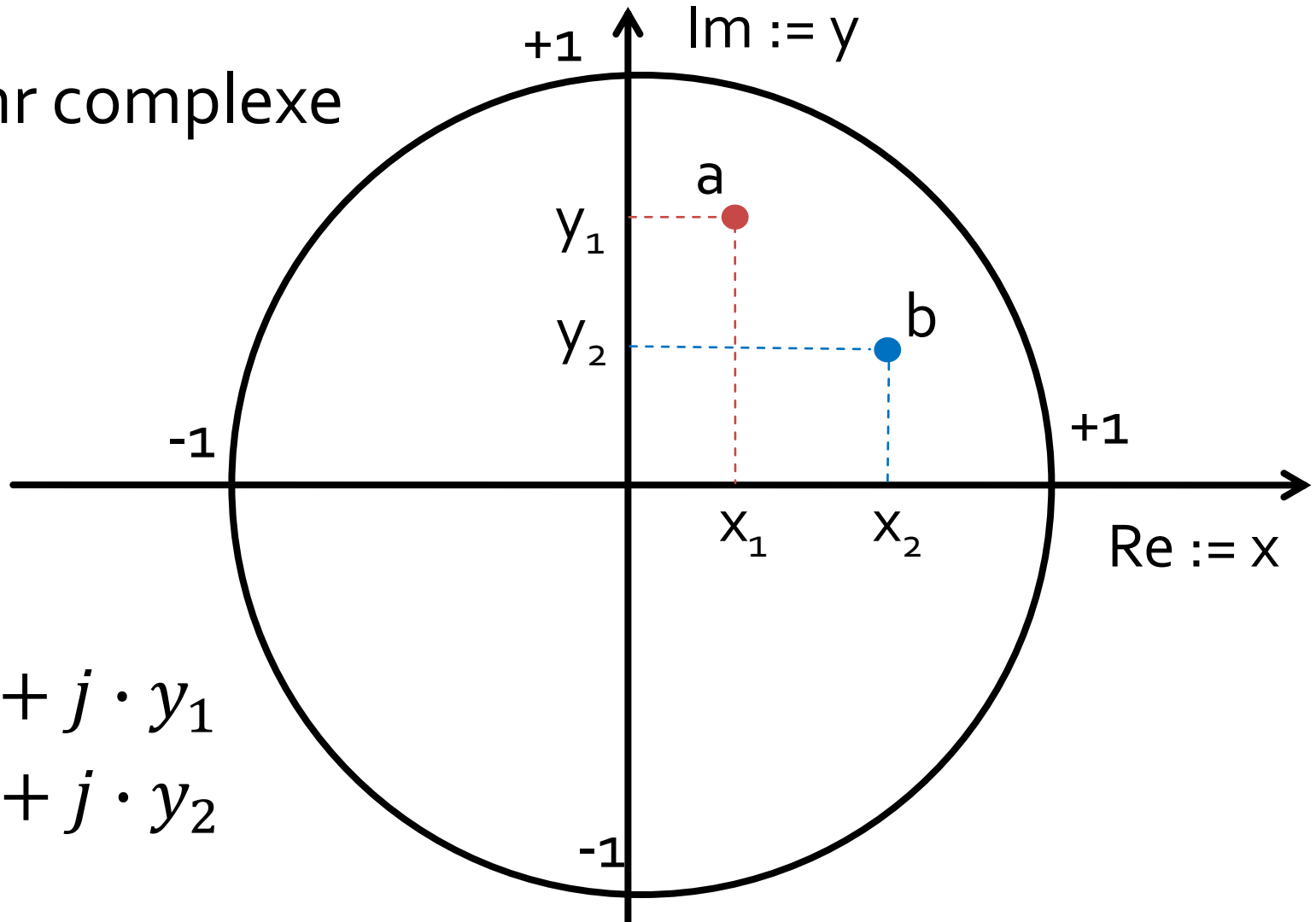


$$a = x_1 + j \cdot y_1$$

$$b = x_2 + j \cdot y_2$$

# Plan complex – geometrie analitica

- distanta de la **a**  
la **origine**

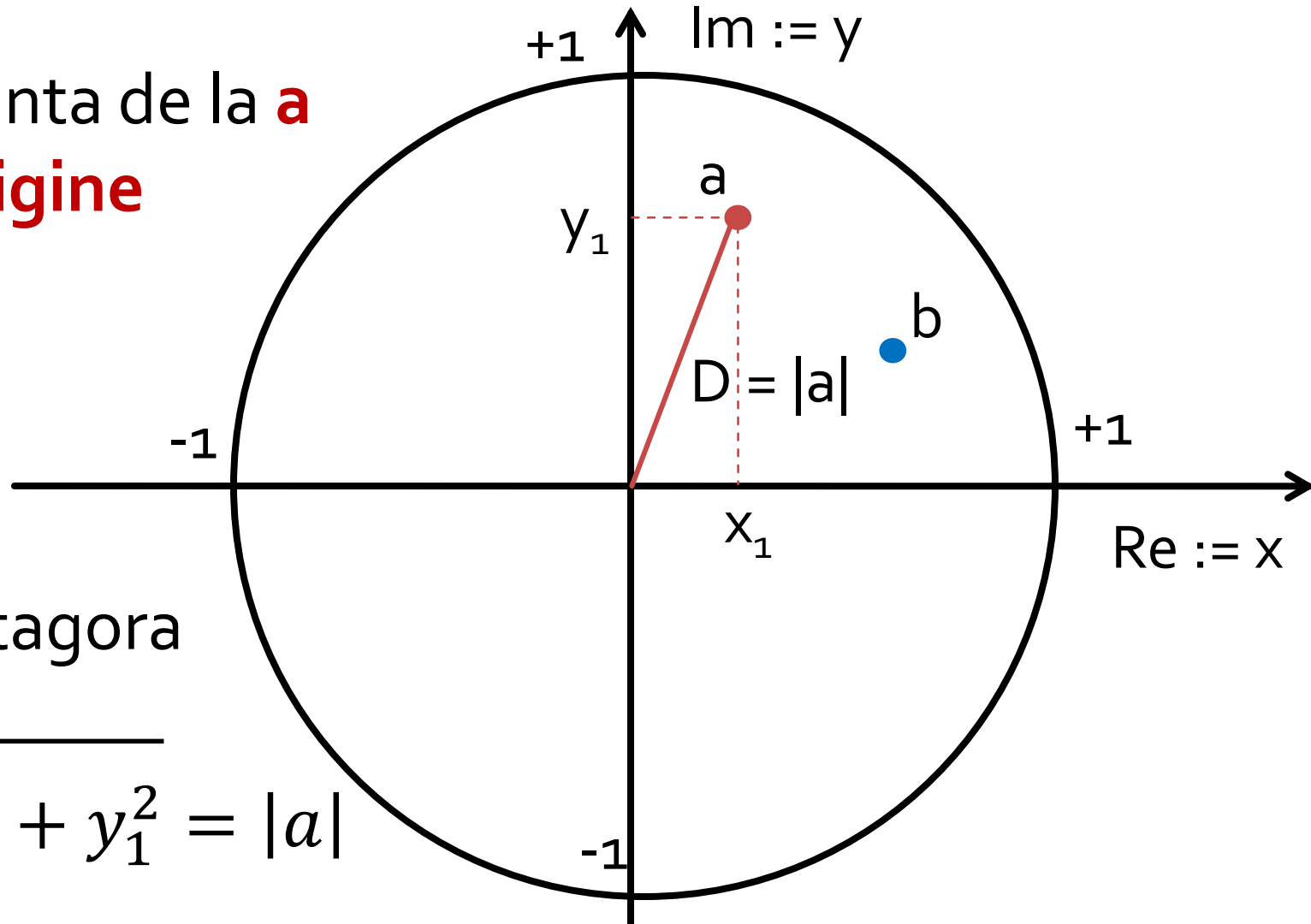


- T. Pitagora

$$D = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} = |a|$$

# Plan complex – geometrie analitica

- distanta de la **b**  
la **origine**

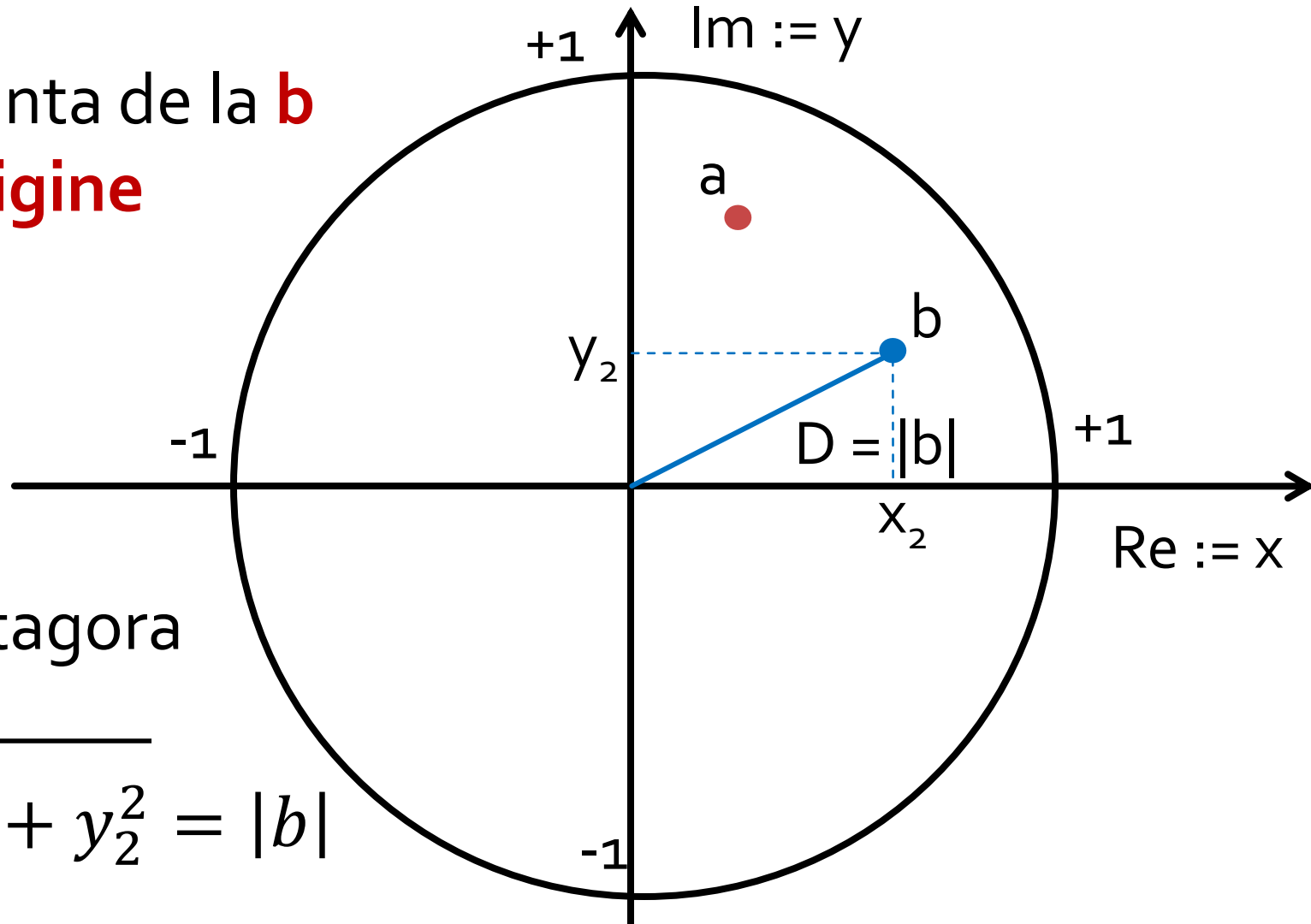

- T. Pitagora

$$D = \sqrt{x_2^2 + y_2^2} = |b|$$

# Plan complex – geometrie analitica

- distanta de la **a** la **b**
- T. Pitagora

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$


$$D = |a - b| = |b - a|$$

$$a - b = (x_1 - x_2) + j \cdot (y_1 - y_2)$$

$$|a - b| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$b - a = (x_2 - x_1) + j \cdot (y_2 - y_1)$$

$$|b - a| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

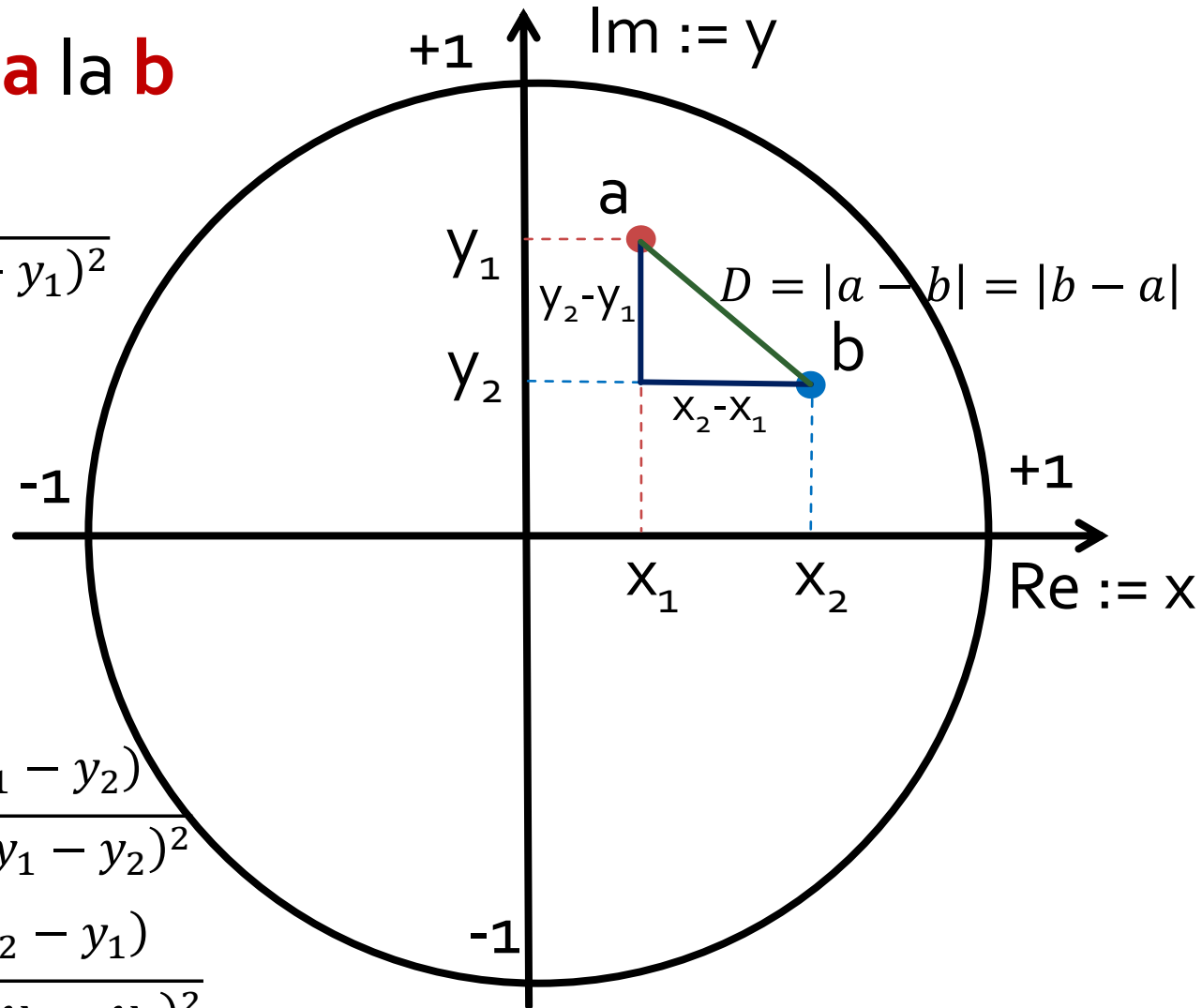

# Plan complex – geometrie analitica

- Ecuatie, **x** **y** necunoscute

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

- 1 ecuatie, 2 necunoscute o infinitate de solutii

# Plan complex – geometrie analitica


- distanta de la **a** la **b**

$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$D = |a - b| = |b - a|$$

$$a = x_1 + j \cdot y_1$$

$$b = x_2 + j \cdot y_2$$

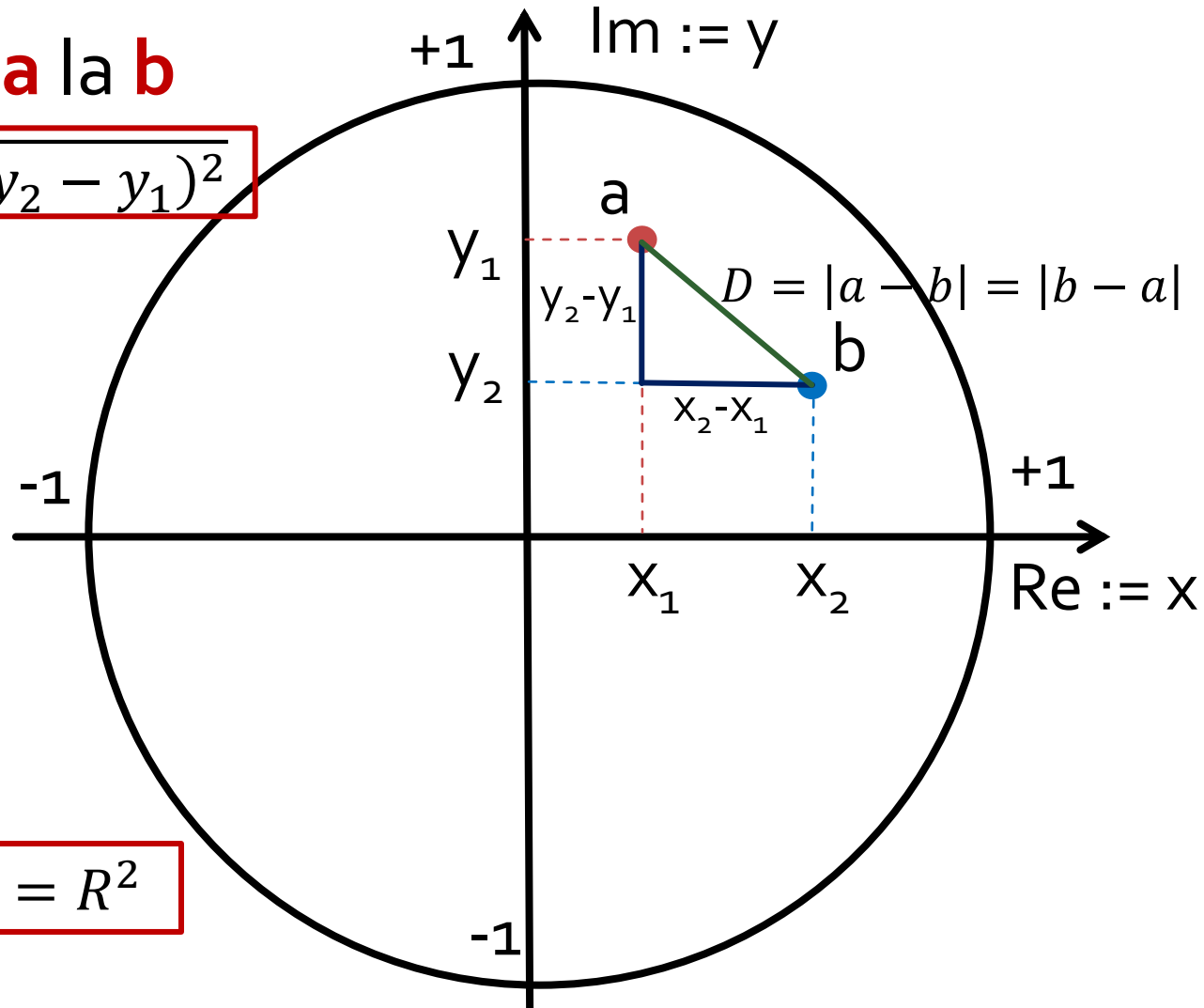

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

# Plan complex – geometrie analitica

## ■ solutii

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

$$a = x + j \cdot y$$

$$C = x_0 + j \cdot y_0$$


$$D(a, C) = |a - C| = R$$

$$a = x_1 + j \cdot y_1$$

$$b = x_2 + j \cdot y_2$$

$$D(a, b) = |a - b| = |b - a|$$
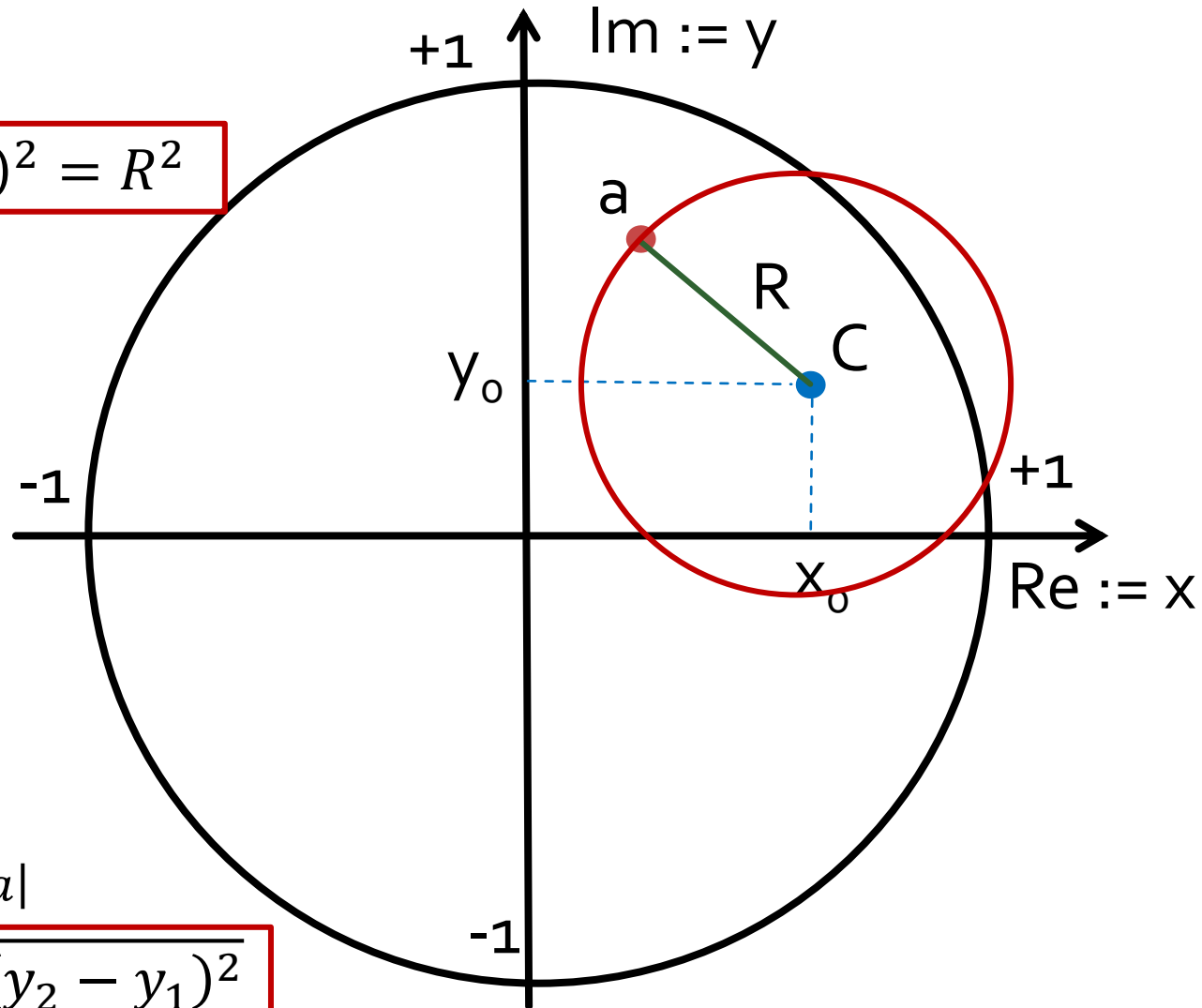
$$D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



# Plan complex – geometrie analitica


- Ecuatie, **x** **y** necunoscute

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

- 1 ecuatie, 2 necunoscute o infinitate de solutii
- Locul geometric in plan al solutiilor este un **cerc** de raza **R** in jurul punctului **C(x<sub>0</sub>, y<sub>0</sub>)**



# Diagrama Smith

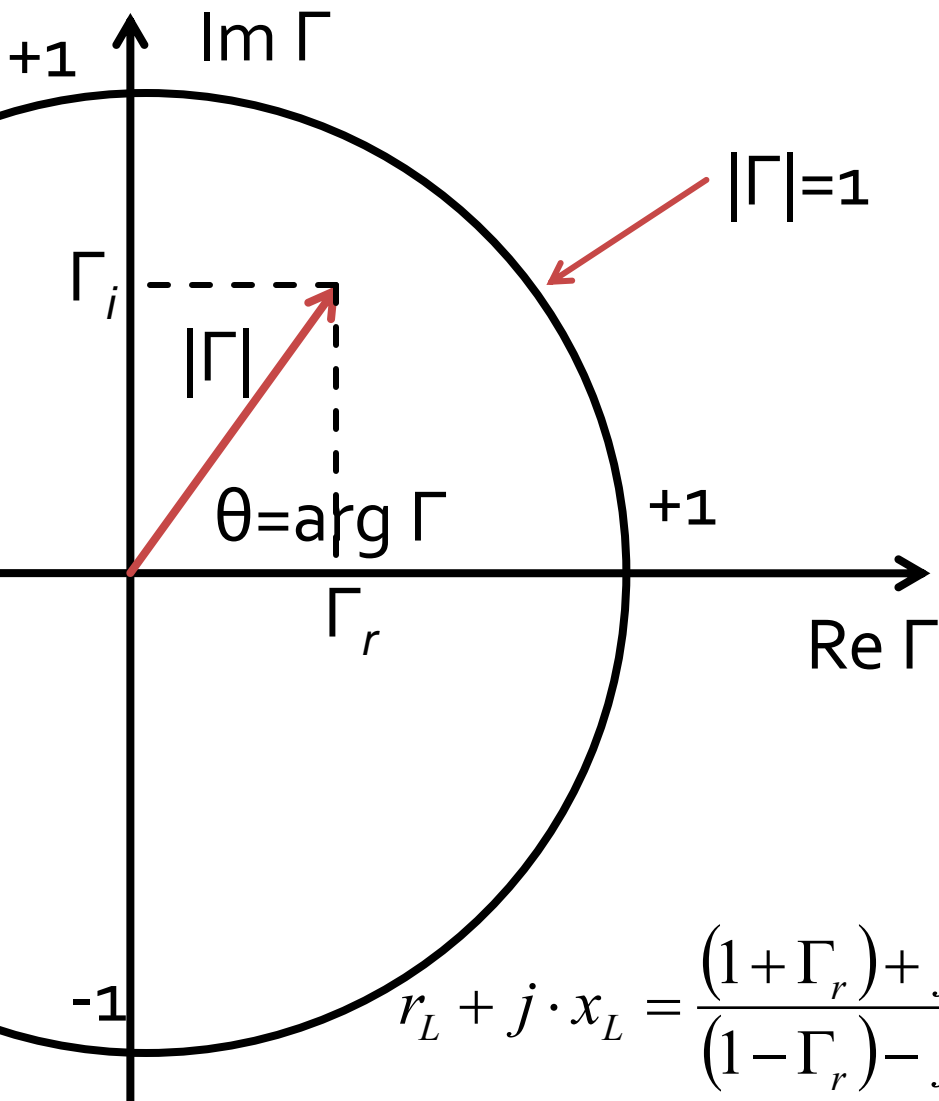

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{z_L - 1}{z_L + 1} = |\Gamma| \cdot e^{j\theta}$$

$$z_L = \frac{Z_L}{Z_0} \quad y_L = \frac{Y_L}{Y_0} = \frac{Z_0}{Z_L}$$


Raportarea  $Z_L \rightarrow z_L$  permite utilizarea aceleiasi diagrame pentru oricare impedanta de referinta  $Z_0$  (face reprezentarea independenta de valoarea aleasa pentru  $Z_0$ )

$$\Gamma = \Gamma_r + j \cdot \Gamma_i$$

$$z_L = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma} = \frac{1 + |\Gamma| \cdot e^{j\theta}}{1 - |\Gamma| \cdot e^{j\theta}} = r_L + j \cdot x_L$$

$$r_L + j \cdot x_L = \frac{(1 + \Gamma_r) + j \cdot \Gamma_i}{(1 - \Gamma_r) - j \cdot \Gamma_i} = \frac{1 - \Gamma_r^2 - \Gamma_i^2}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2} + j \cdot \frac{2 \cdot \Gamma_i}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}$$

# Diagrama Smith

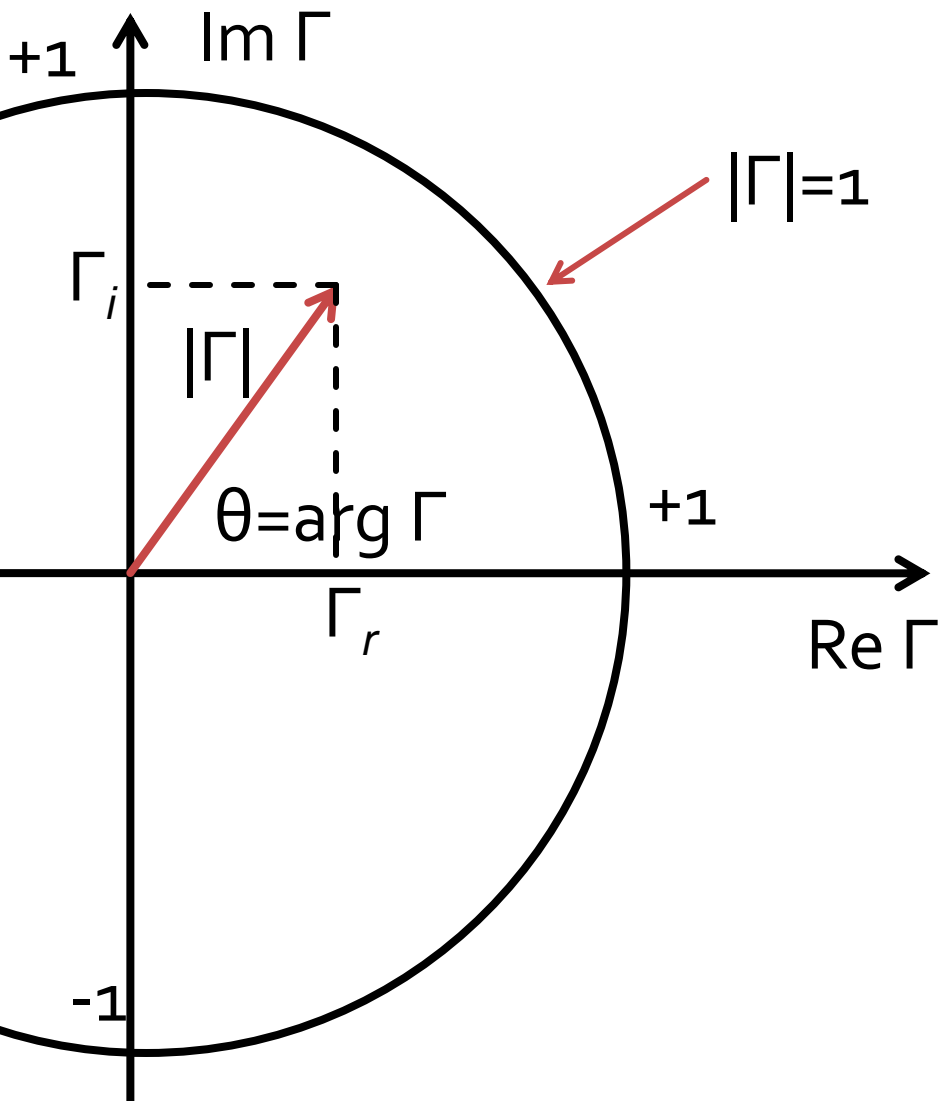

$$r_L = \frac{1 - \Gamma_r^2 - \Gamma_i^2}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}$$


$$x_L = \frac{2 \cdot \Gamma_i}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}$$

■ Rearajate


$$\left( \Gamma_r - \frac{r_L}{1 + r_L} \right)^2 + \Gamma_i^2 = \left( \frac{1}{1 + r_L} \right)^2$$

$$(\Gamma_r - 1)^2 + \left( \Gamma_i - \frac{1}{x_L} \right)^2 = \left( \frac{1}{x_L} \right)^2$$

# Diagrama Smith

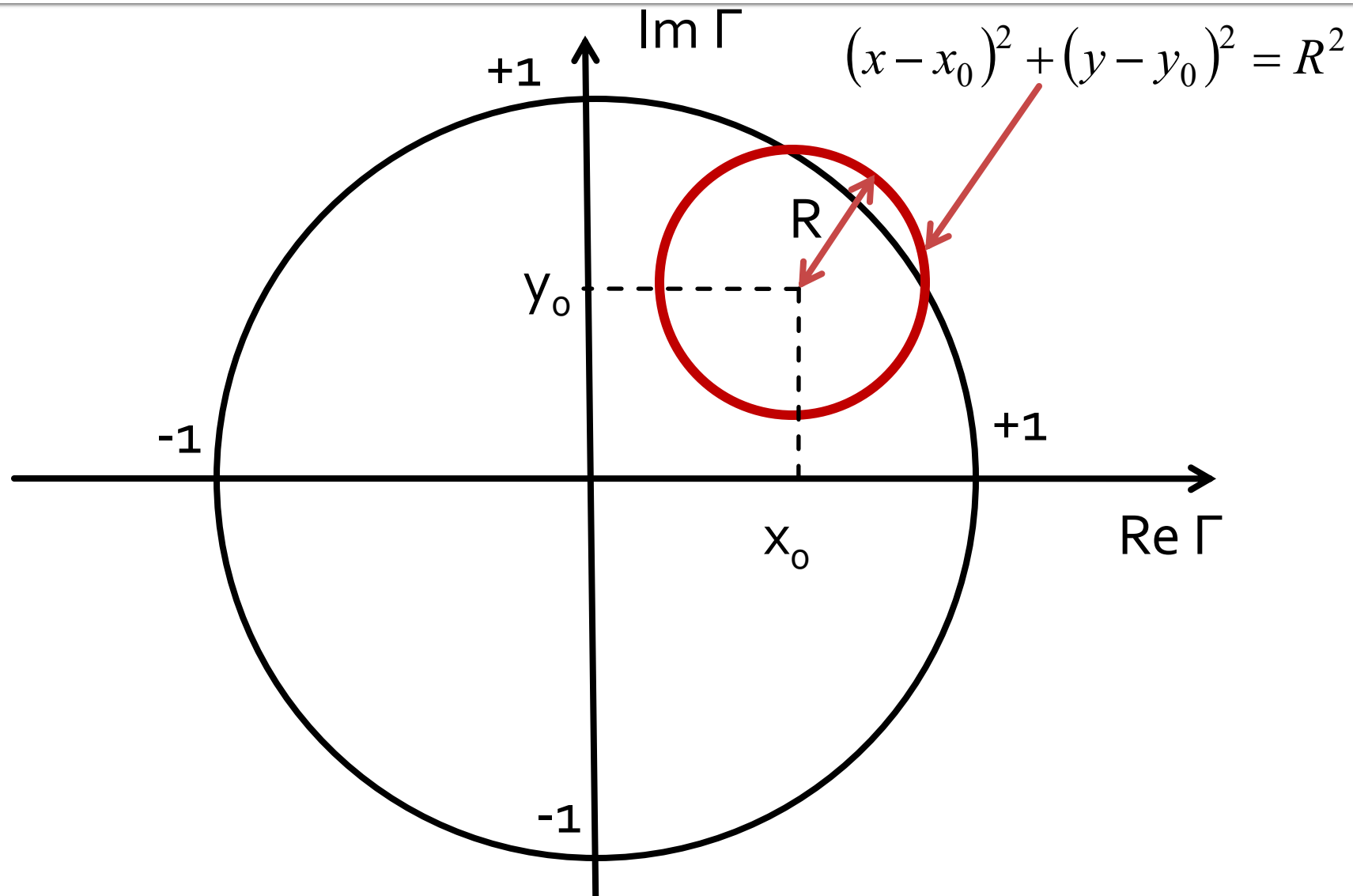

# Diagrama Smith

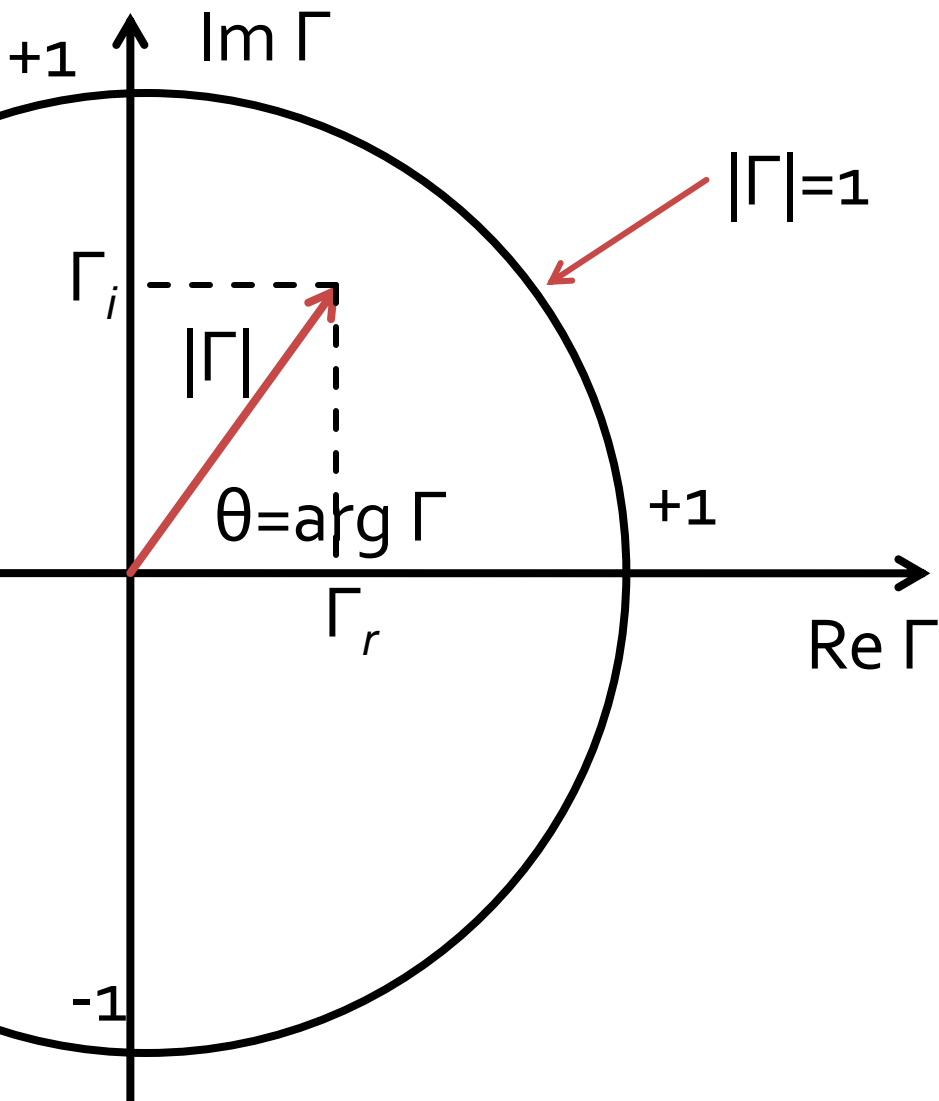

$$\left( \Gamma_r - \frac{r_L}{1 + r_L} \right)^2 + \Gamma_i^2 = \left( \frac{1}{1 + r_L} \right)^2$$

$$(\Gamma_r - 1)^2 + \left( \Gamma_i - \frac{1}{x_L} \right)^2 = \left( \frac{1}{x_L} \right)^2$$

- Cercuri in planul complex

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

# Diagrama Smith, rezistenta

$$\left( \Gamma_r - \frac{r_L}{1+r_L} \right)^2 + \Gamma_i^2 = \left( \frac{1}{1+r_L} \right)^2$$

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

$$\begin{cases} x_0 = \frac{r_L}{1+r_L} \\ y_0 = 0 \\ R = \frac{1}{1+r_L} \end{cases}$$

- Locul geometric al punctelor care pot fi ocupate de impedantele cu rezistenta  $r_L$  este un cerc:

- Cu **centrul pe axa reala** ( $y_0=0$ )

- trece prin punctul  **$x=1, y=0$**  oricare  $x_0, r_L$   $\left( 1 - \frac{r_L}{1+r_L} \right)^2 + 0 = \left( \frac{1}{1+r_L} \right)^2$

- are raza între 0 și 1


- tinzand spre 0 cand  $r_L$  este mare

- tinzand spre 1 cand  $r_L$  este mic

- cand  $r_L$  este **1** trece si prin **origine**  $\left( 0 - \frac{r_L}{1+r_L} \right)^2 + 0^2 = \left( \frac{1}{1+r_L} \right)^2 \leftrightarrow r_L = 1$

- pentru orice  $r_L$  **pozitiv** raza este **<1**

# Diagrama Smith, rezistentă

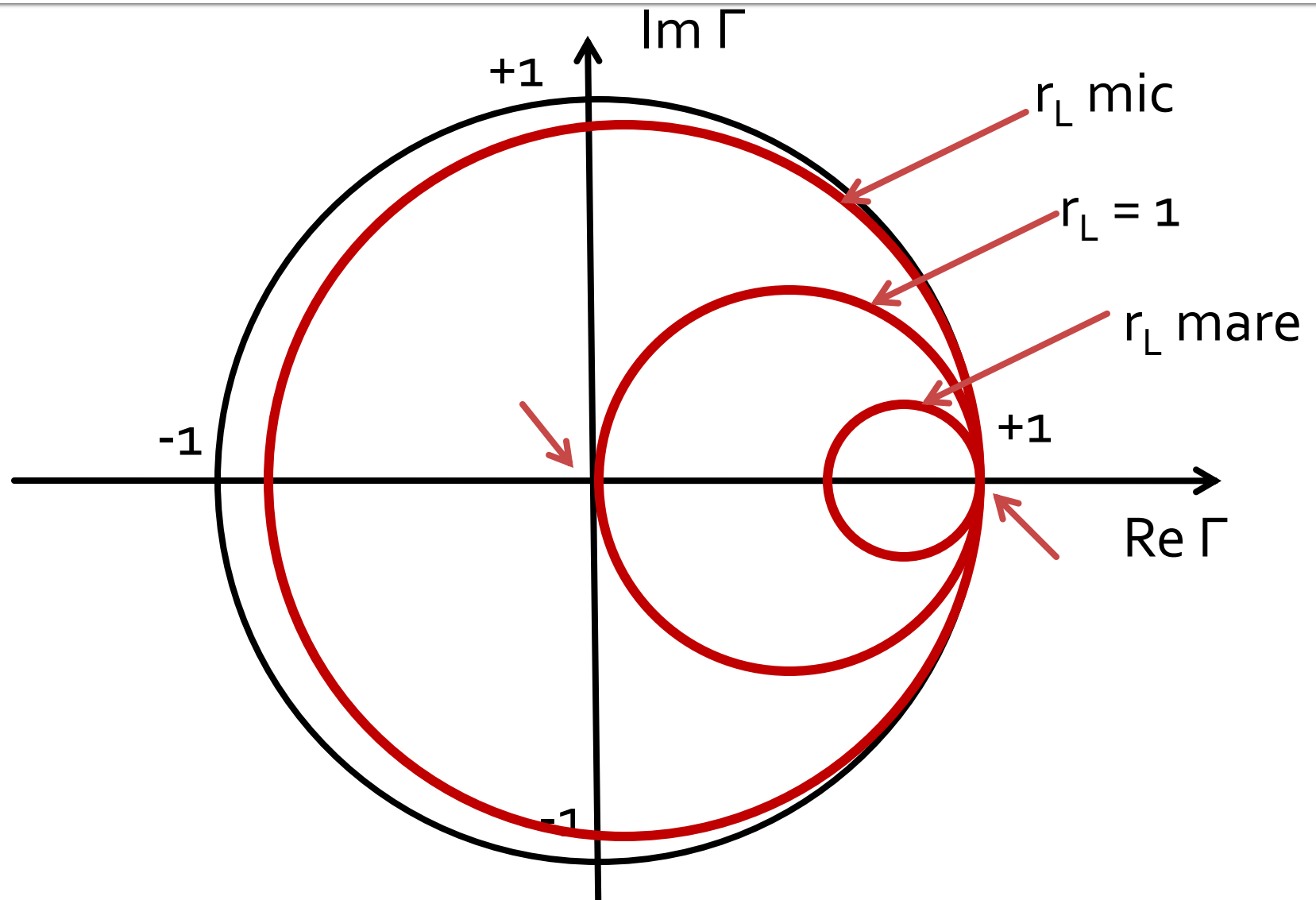

# Diagrama Smith, reactanta

$$(\Gamma_r - 1)^2 + \left( \Gamma_i - \frac{1}{x_L} \right)^2 = \left( \frac{1}{x_L} \right)^2$$

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_0 = 1 \\ y_0 = \frac{1}{x_L} \\ R = \frac{1}{x_L} \end{array} \right.$$

- Locul geometric al punctelor care pot fi ocupate de impedantele cu reactanta  $x_L$  este un cerc:

- Cu **centrul pe o dreapta paralela cu axa imaginara** ( $x_0=1$ )

- trece prin punctul  **$x=1, y=0$**  oricare  $x_0, x_L$

- are raza intre 0 si  $\infty$

- tinzand spre 0 cand  $|x_L|$  este mare


- tinzand spre  $\infty$  cand  $|x_L|$  este mic

- cand  $x_L$  este **o**, la limita se transforma in **axa reala**

- daca  $x_L > 0$  cercul e deasupra axei reale, altfel e sub axa reala


$$(1-1)^2 + \left( 0 - \frac{1}{x_L} \right)^2 = \left( \frac{1}{x_L} \right)^2$$

# Diagrama Smith, reactanta

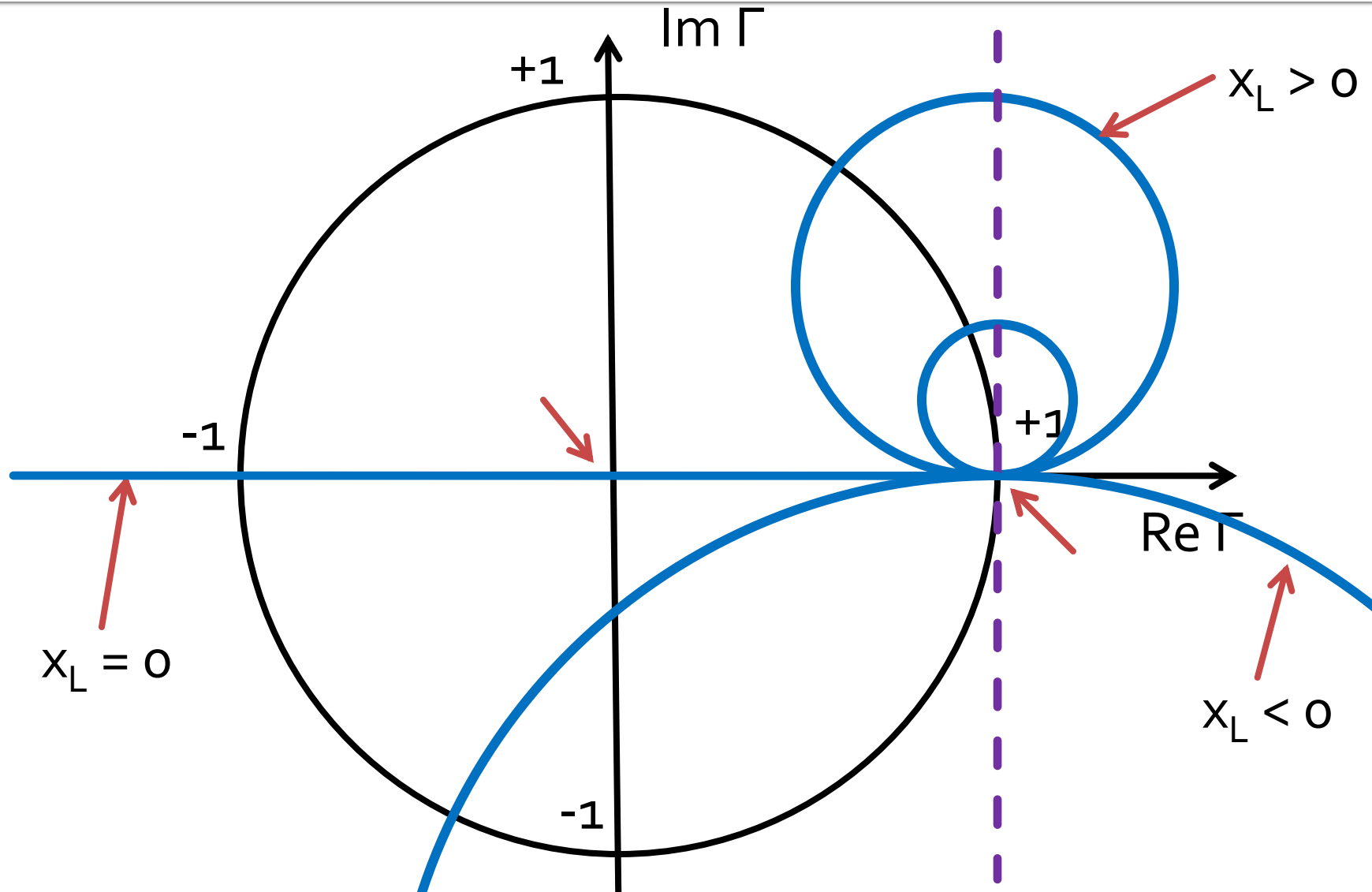





# Diagrama Smith, impedanta

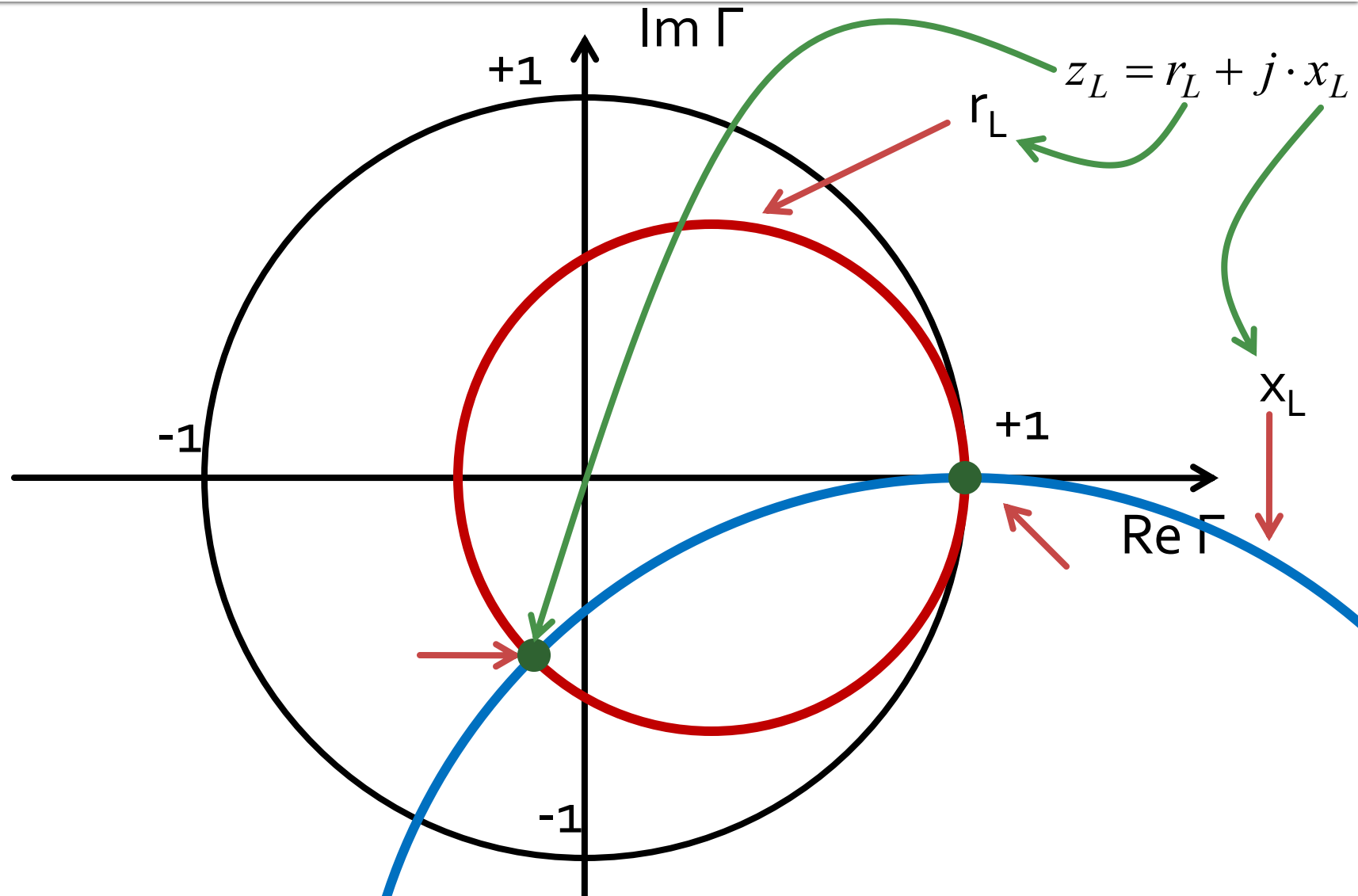

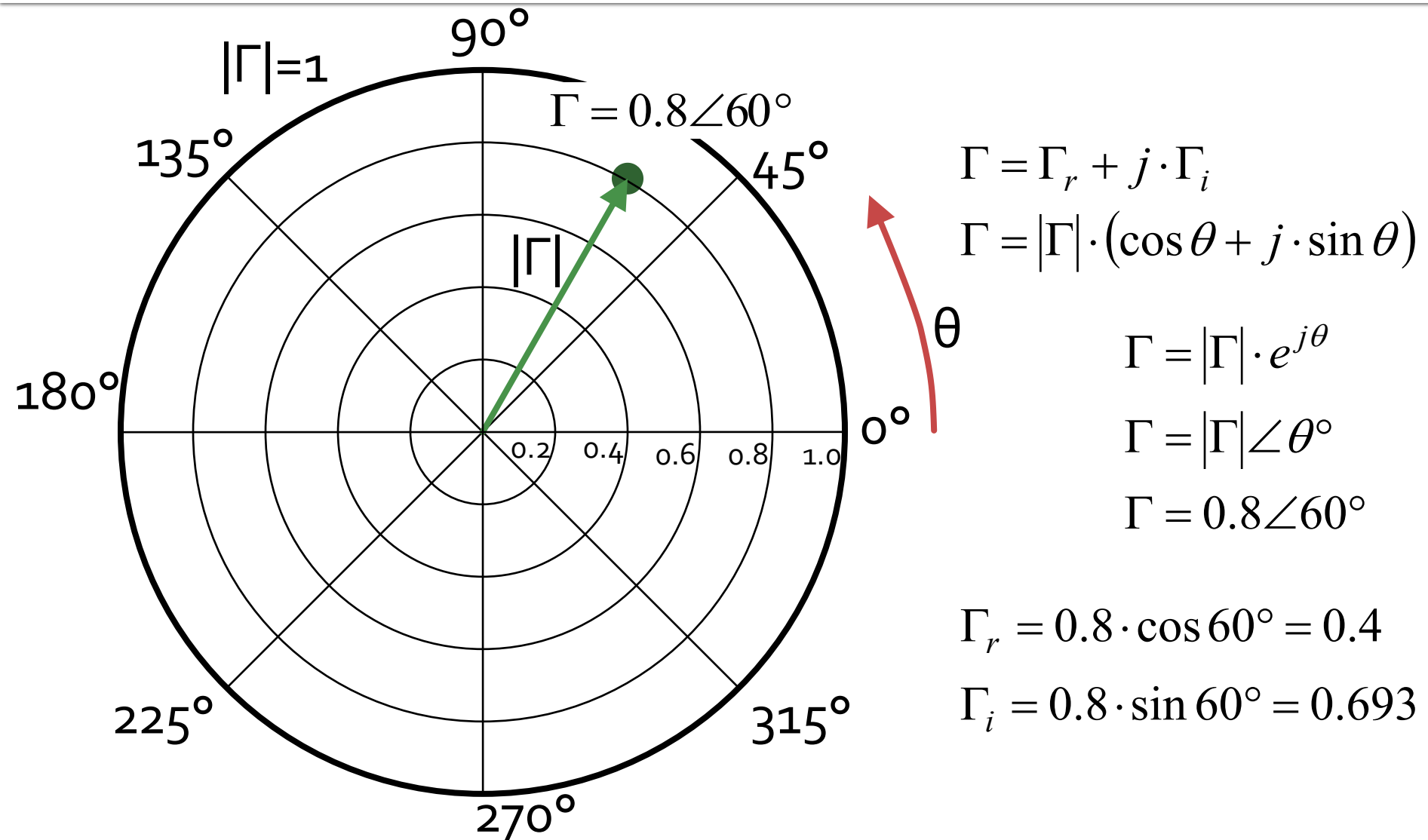
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, coordonate polare


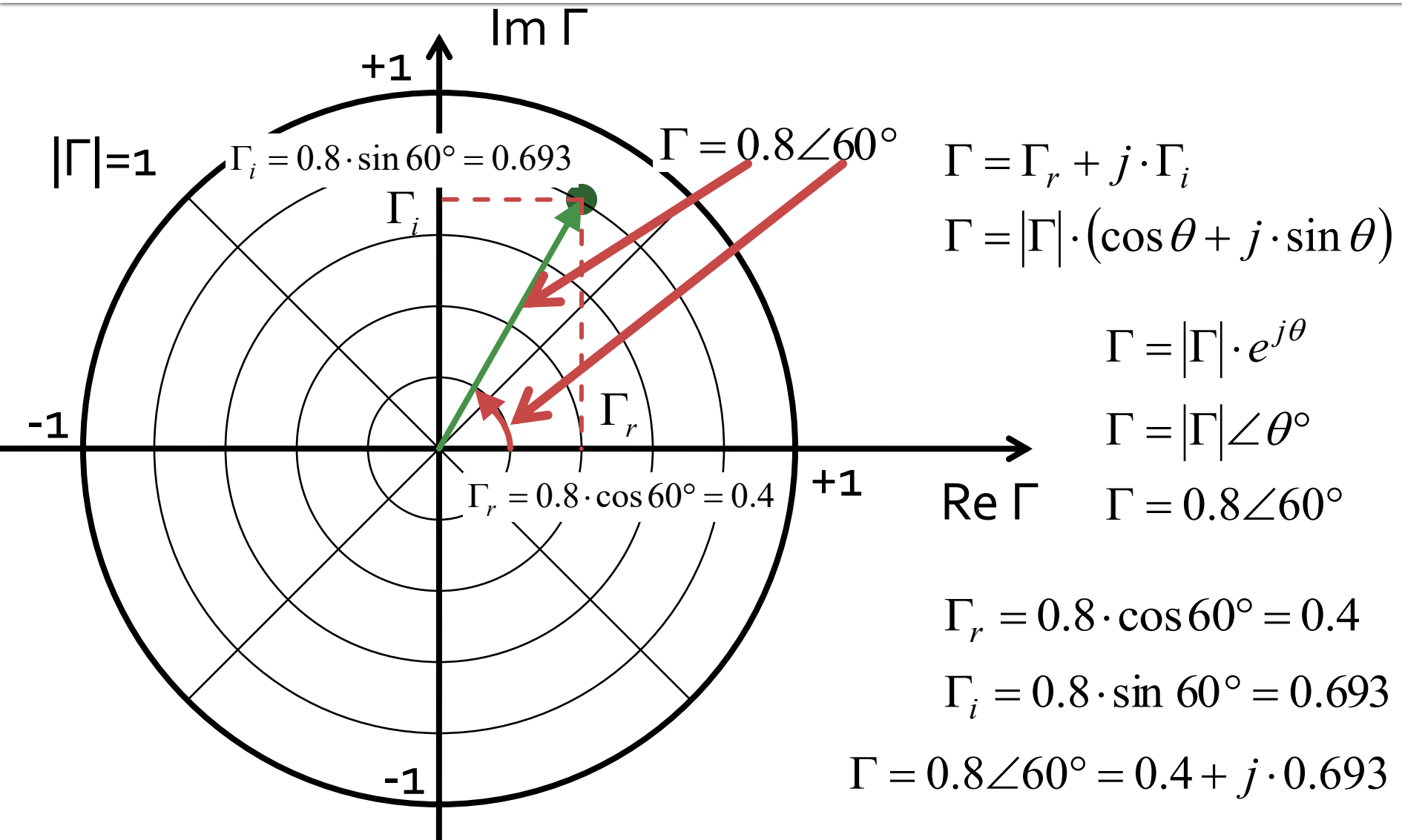
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, coordonate rectangulare


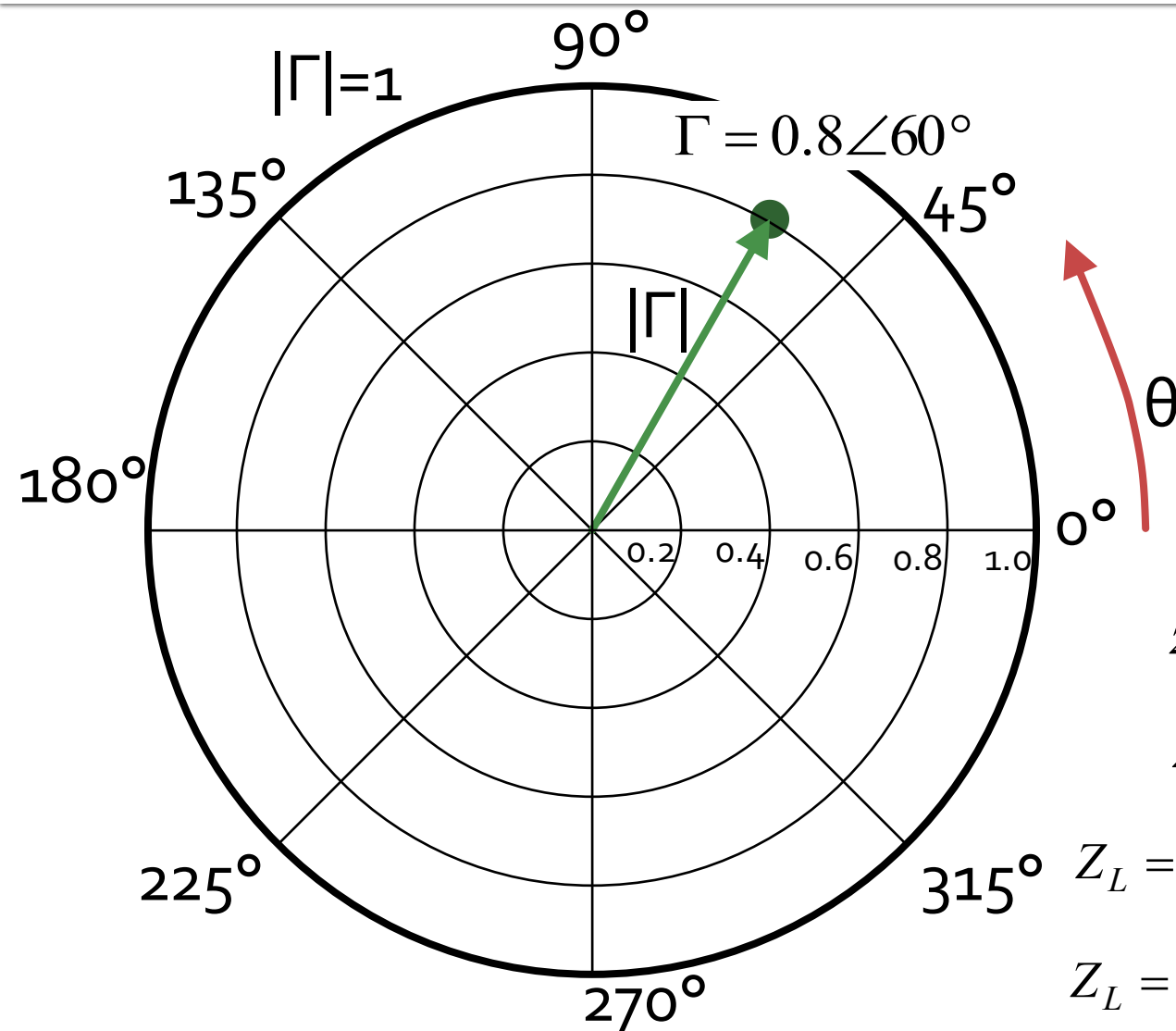
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, impedanta



$$\Gamma = |\Gamma| \cdot e^{j\theta}$$

$$\Gamma = |\Gamma| \angle \theta^\circ$$

$$\Gamma = 0.8 \angle 60^\circ$$

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{z_L - 1}{z_L + 1}$$

$$z_L = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma} = \frac{1 + 0.8 \angle 60^\circ}{1 - 0.8 \angle 60^\circ}$$


$$z_L = 0.429 + j \cdot 1.65$$

$$Z_L = Z_0 \cdot \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma} = 50\Omega \cdot \frac{1 + 0.8 \angle 60^\circ}{1 - 0.8 \angle 60^\circ}$$


$$Z_L = 21.429\Omega + j \cdot 82.479\Omega$$
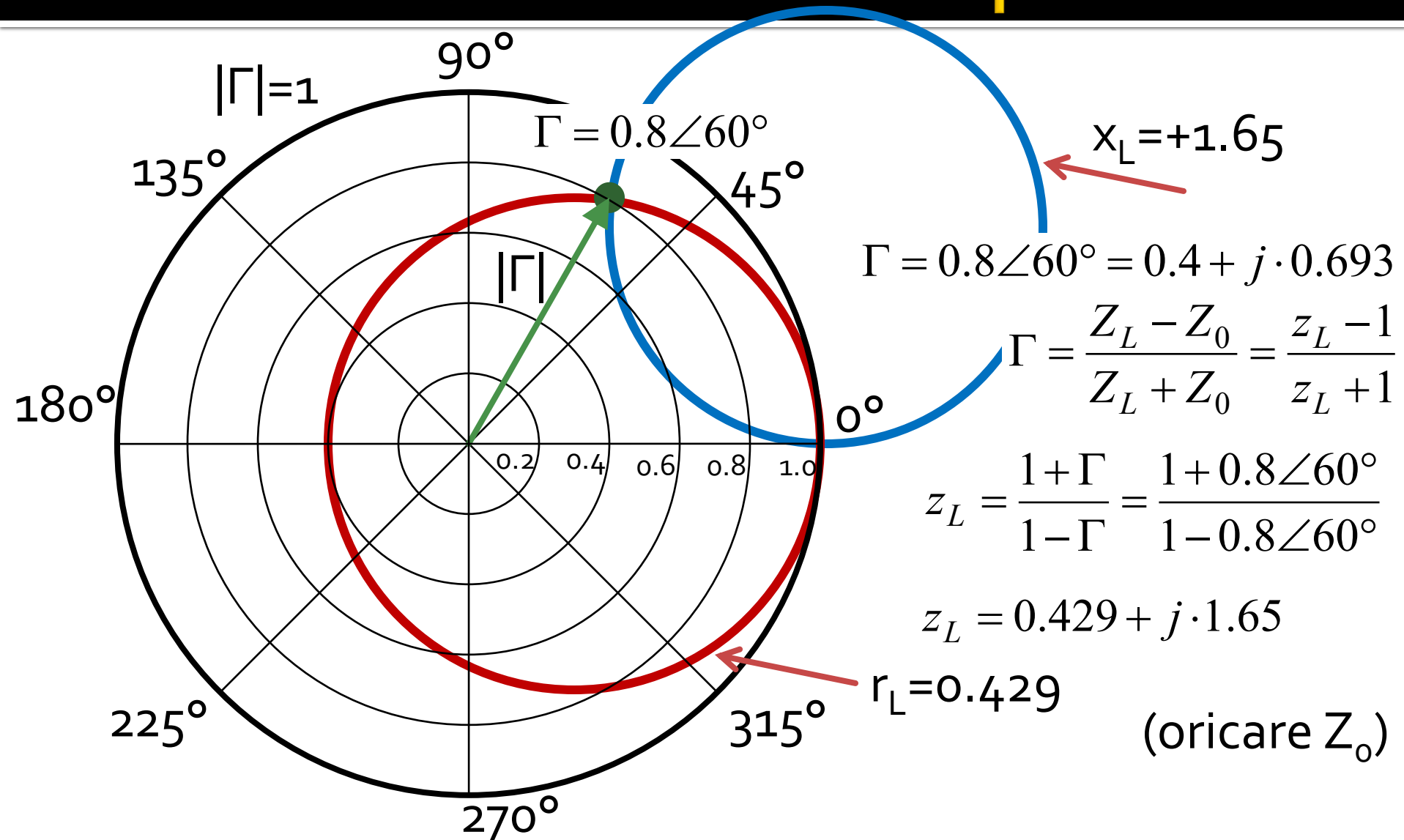
# Echivalenta



coeficient de reflexie  $\Leftrightarrow$  impedanta


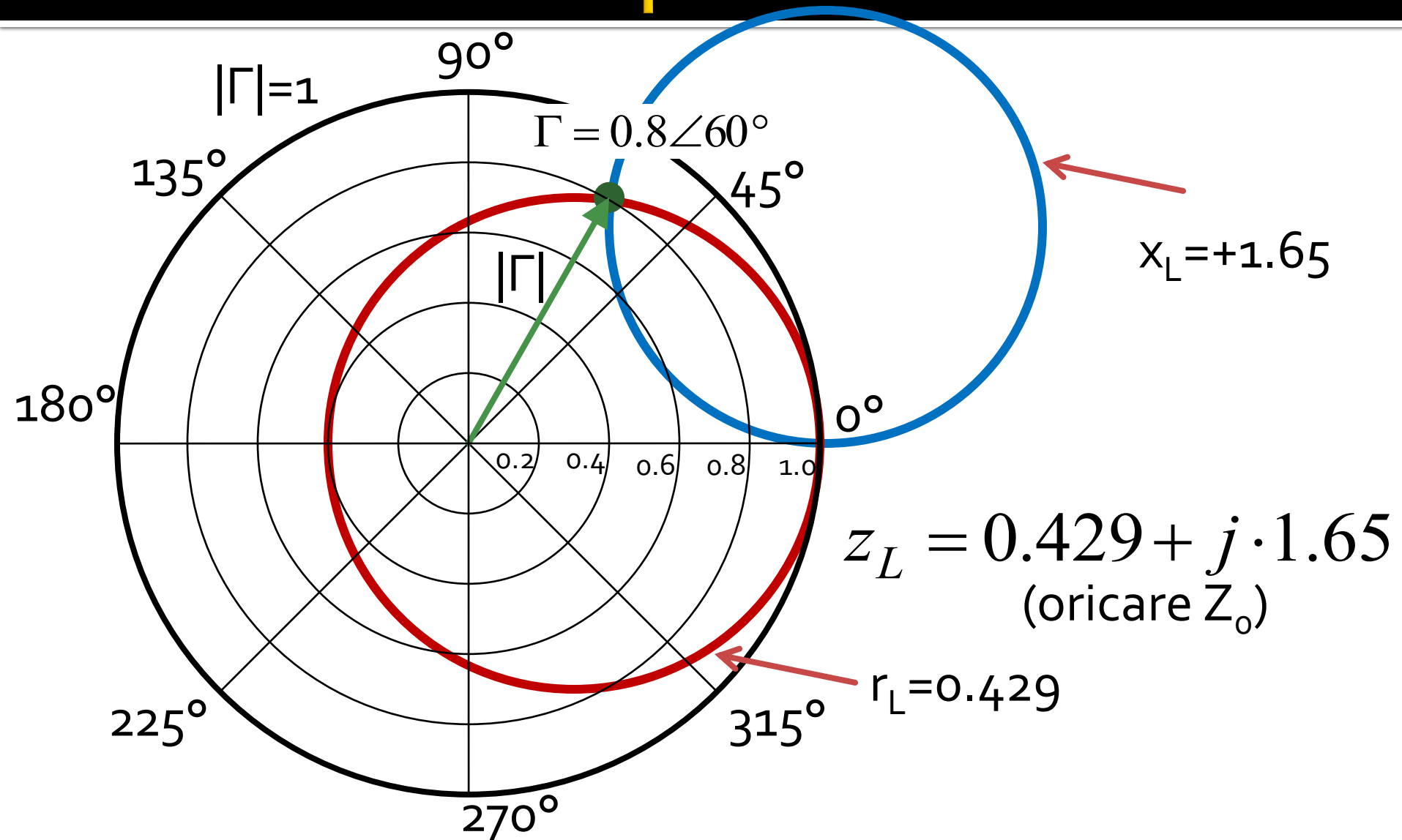
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie $\leftrightarrow$ impedanta


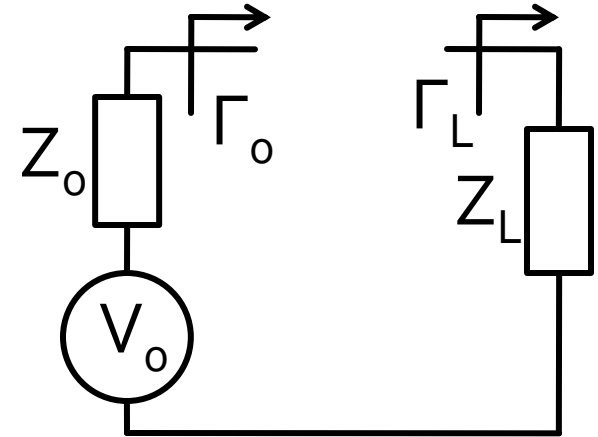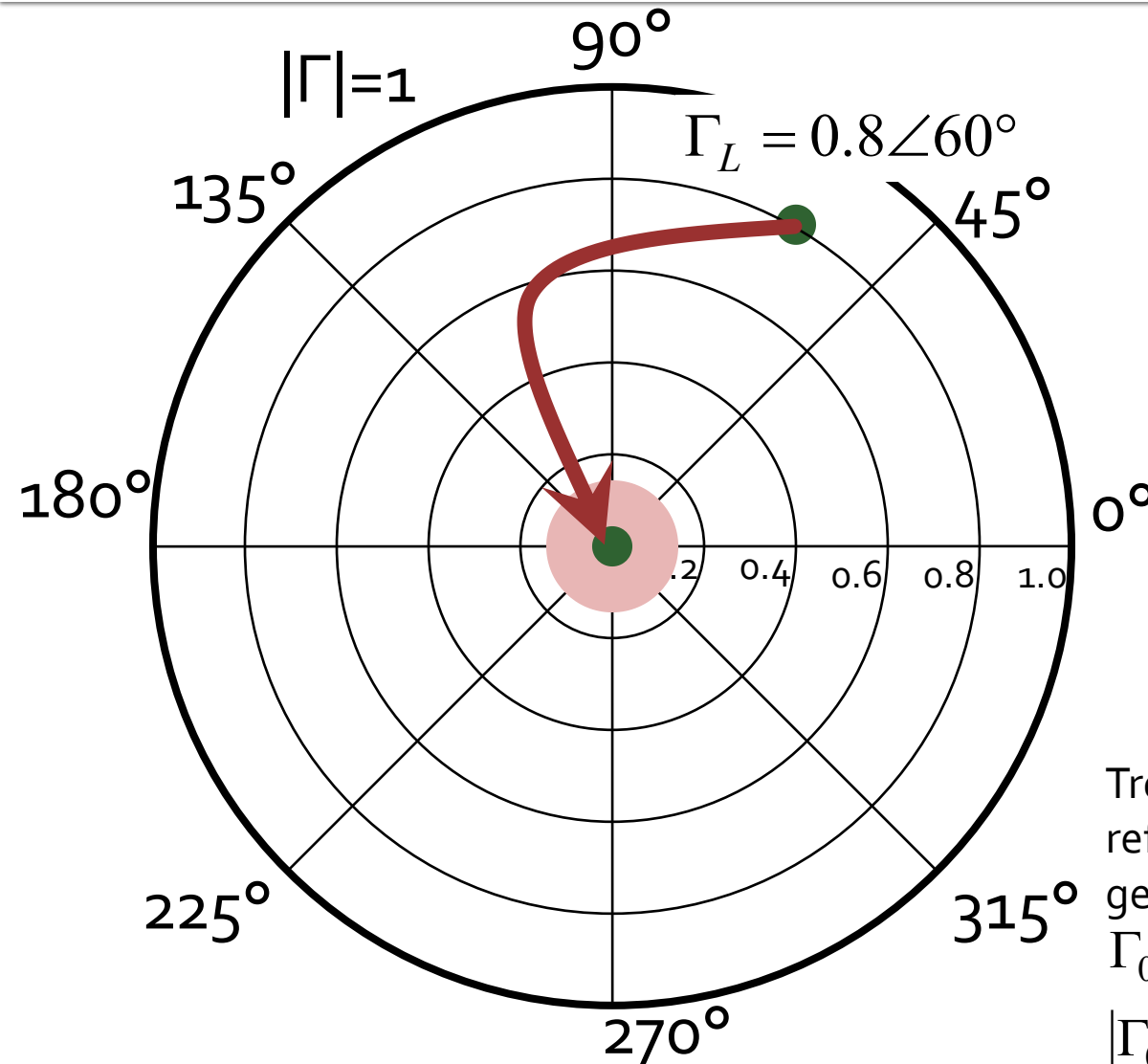
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, adaptare



Adaptare  $Z_L$  la  $Z_0$ . Se raporteaza  $Z_L$  la  $Z_0$

$$Z_L = 21.429\Omega + j \cdot 82.479\Omega$$

$$z_L = 0.429 + j \cdot 1.65$$

$$\Gamma_L = 0.8 \angle 60^\circ$$


Trebuie sa deplasez coeficientul de reflexie in zona in care pentru generator cu  $Z_0$  am:

$\Gamma_0 = 0$  adaptare perfecta ●


$|\Gamma_0| \leq \Gamma_m$  adaptare "suficienta" ●

# Simulare

## ■ Similar Lab. 1

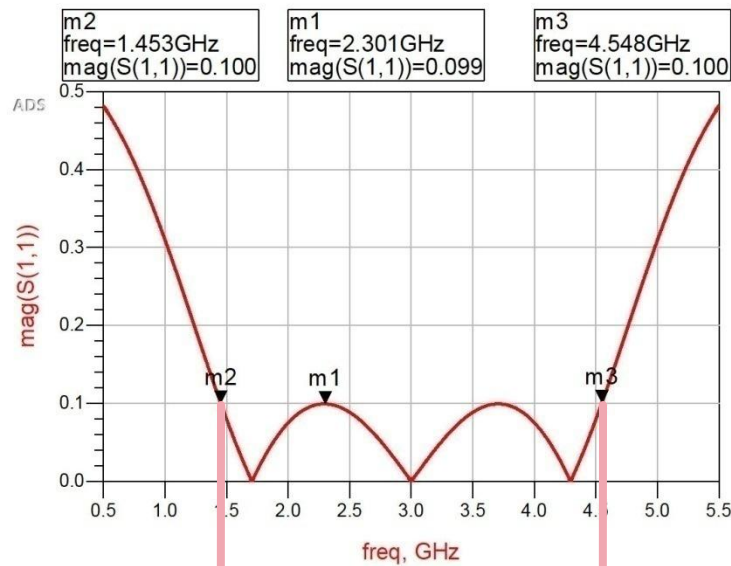


$$|\Gamma_0| \leq \Gamma_m$$

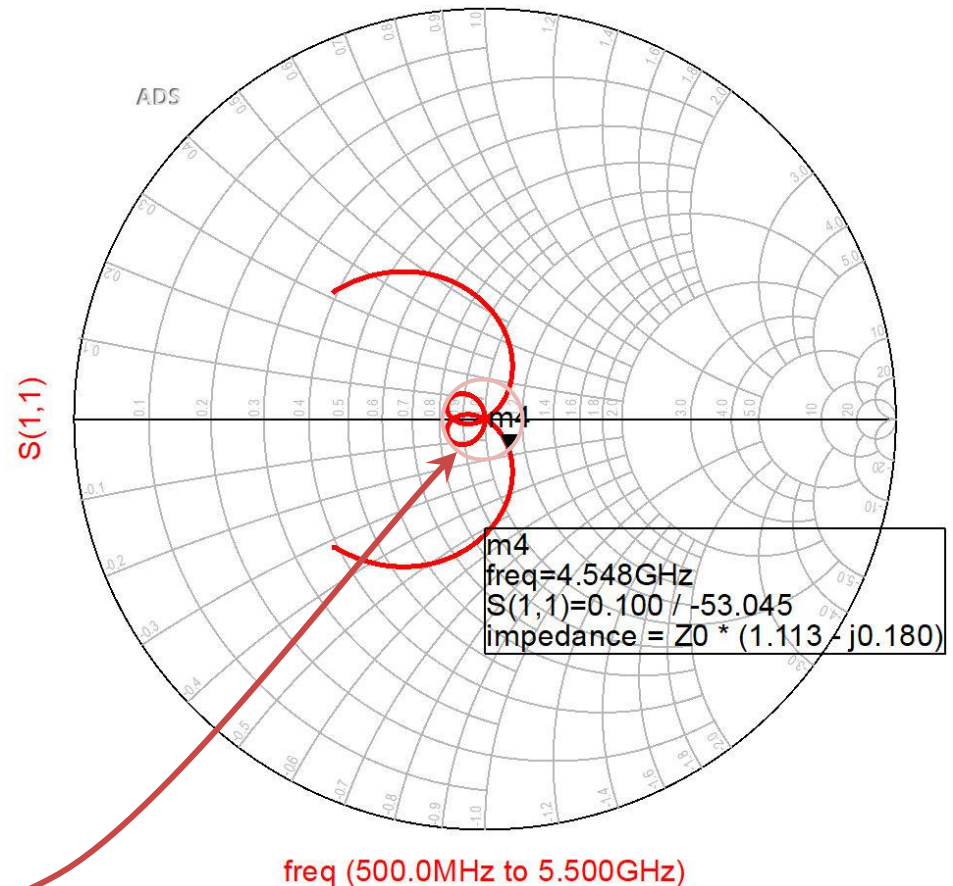




# Simulare

## ■ Similar Lab. 1

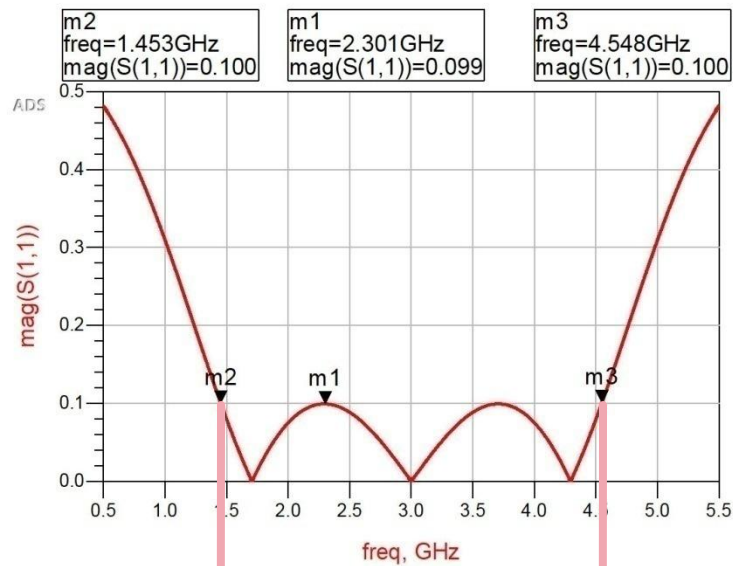



$$|\Gamma_0| \leq \Gamma_m$$

$S(1,1)$

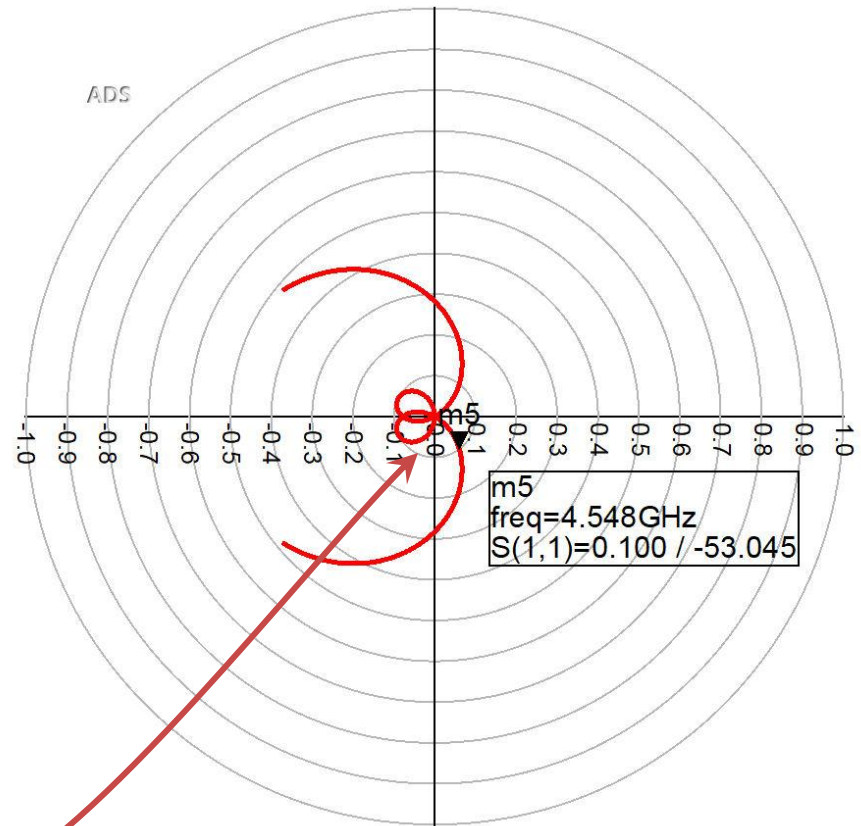

freq (500.0MHz to 5.500GHz)

# Diagrama Smith, coeficient de reflexie

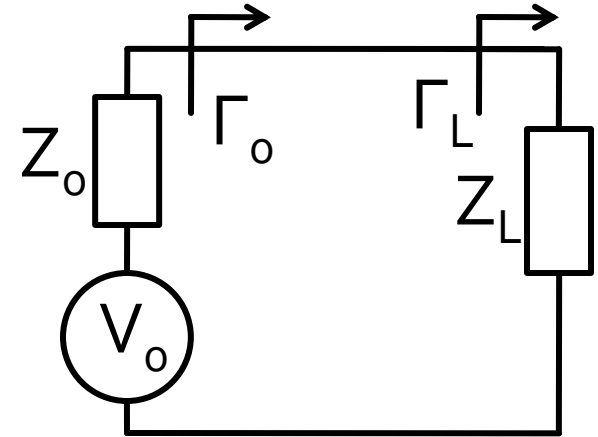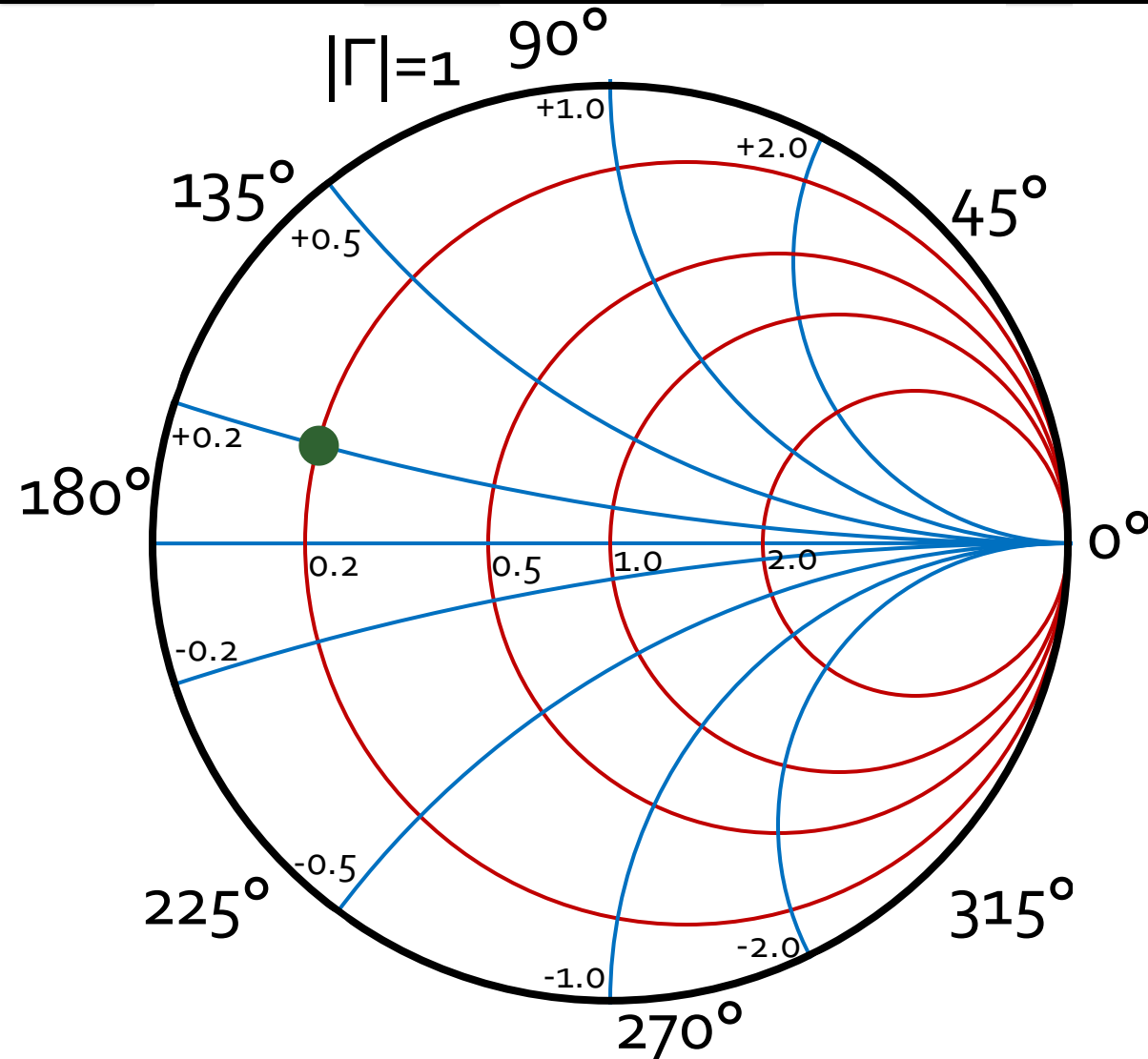



$$Z_0 = 50\Omega$$

$$Z_L = 10\Omega + j \cdot 10\Omega$$

$$z_L = 0.2 + j \cdot 0.2$$

$$\Gamma_L = \Gamma_0 = 0.678 \angle 156.5^\circ$$
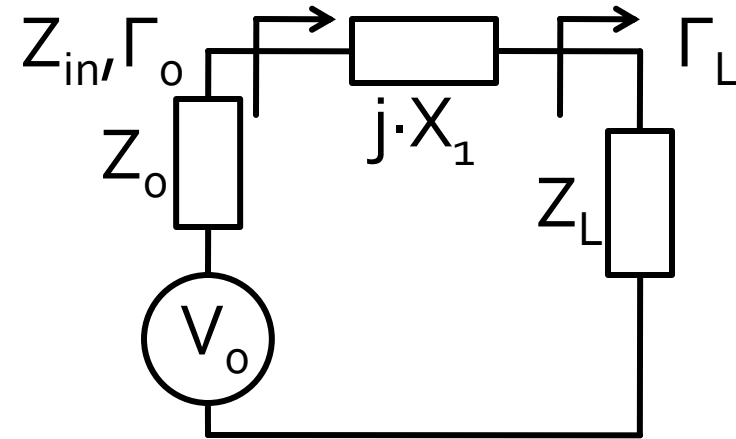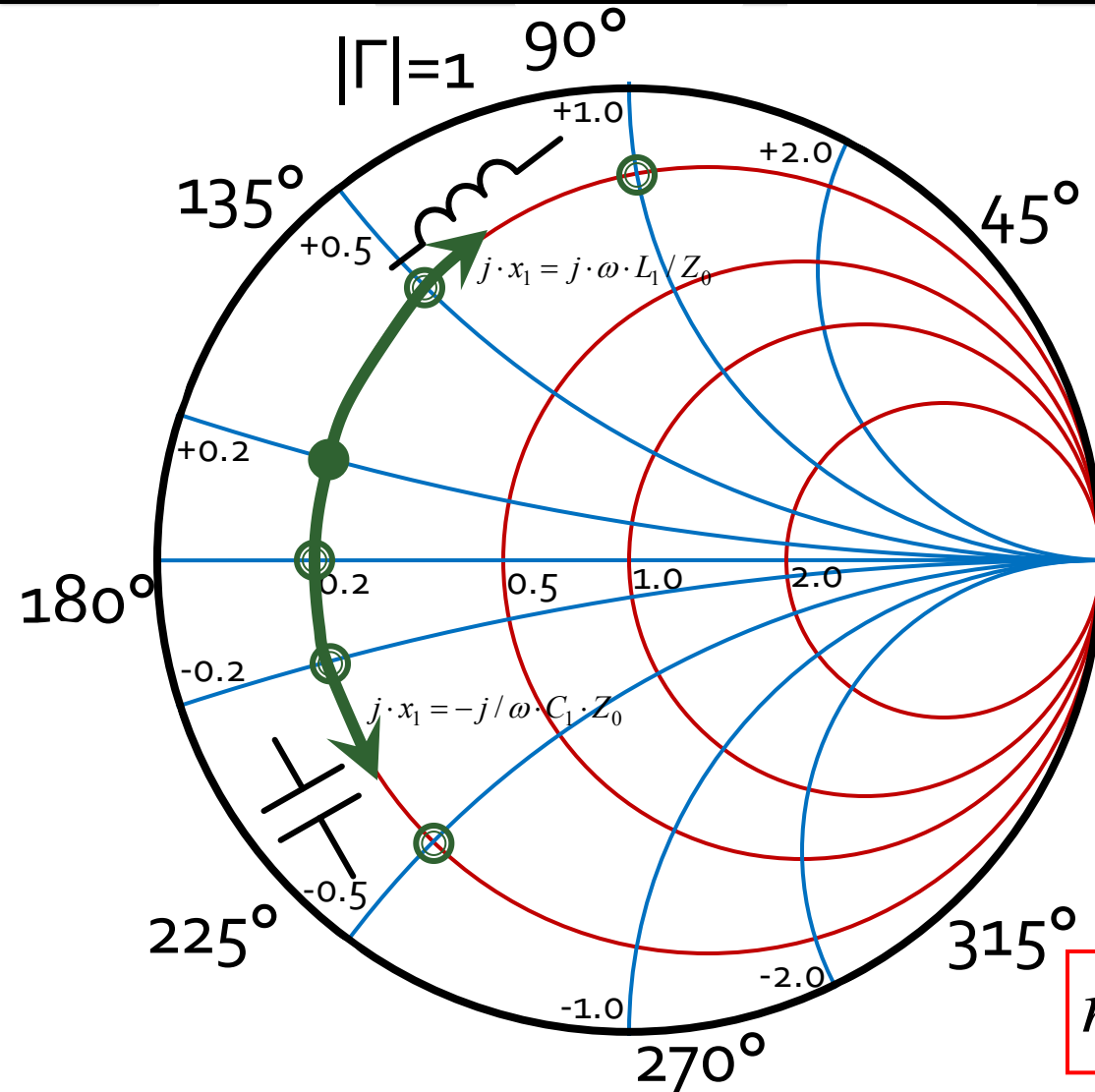
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, reactanta in serie



$$Z_0 = 50\Omega$$

$$Z_L = R_L + j \cdot X_L = 10\Omega + j \cdot 10\Omega$$

$$z_L = r_L + j \cdot x_L = 0.2 + j \cdot 0.2$$


$$\Gamma_L = 0.678 \angle 156.5^\circ$$

$$Z_{in} = Z_L + j \cdot X_1 = R_L + j \cdot (X_L + X_1)$$

$$z_{in} = r_L + j \cdot (x_L + x_1)$$

$$r_{in} = r_L \quad \begin{aligned} j \cdot x_1 &= j \cdot \omega \cdot L_1 / Z_0 > 0 \\ j \cdot x_1 &= -j / \omega \cdot C_1 \cdot Z_0 < 0 \end{aligned}$$

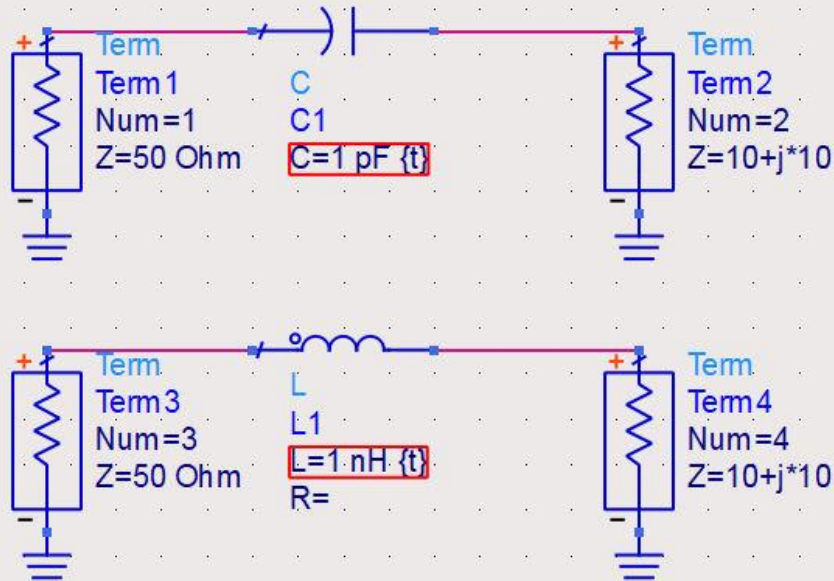
# ADS, Diagrama Smith, reactanta in serie




S-PARAMETERS

S\_Param  
SP1



Freq=1.0 GHz

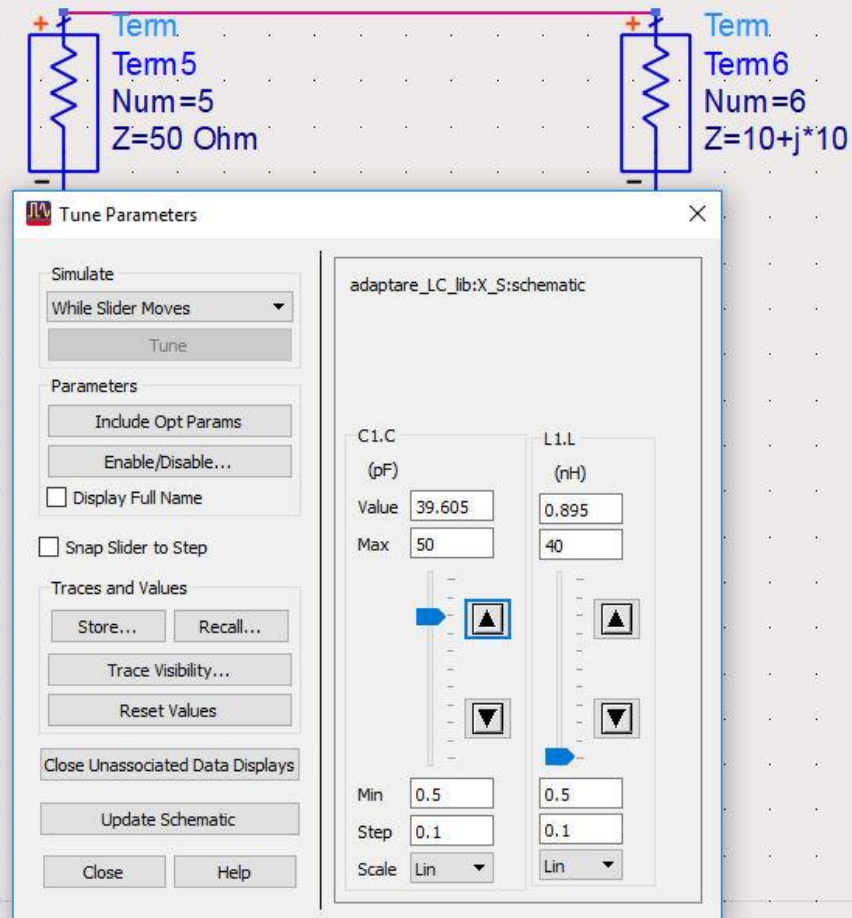
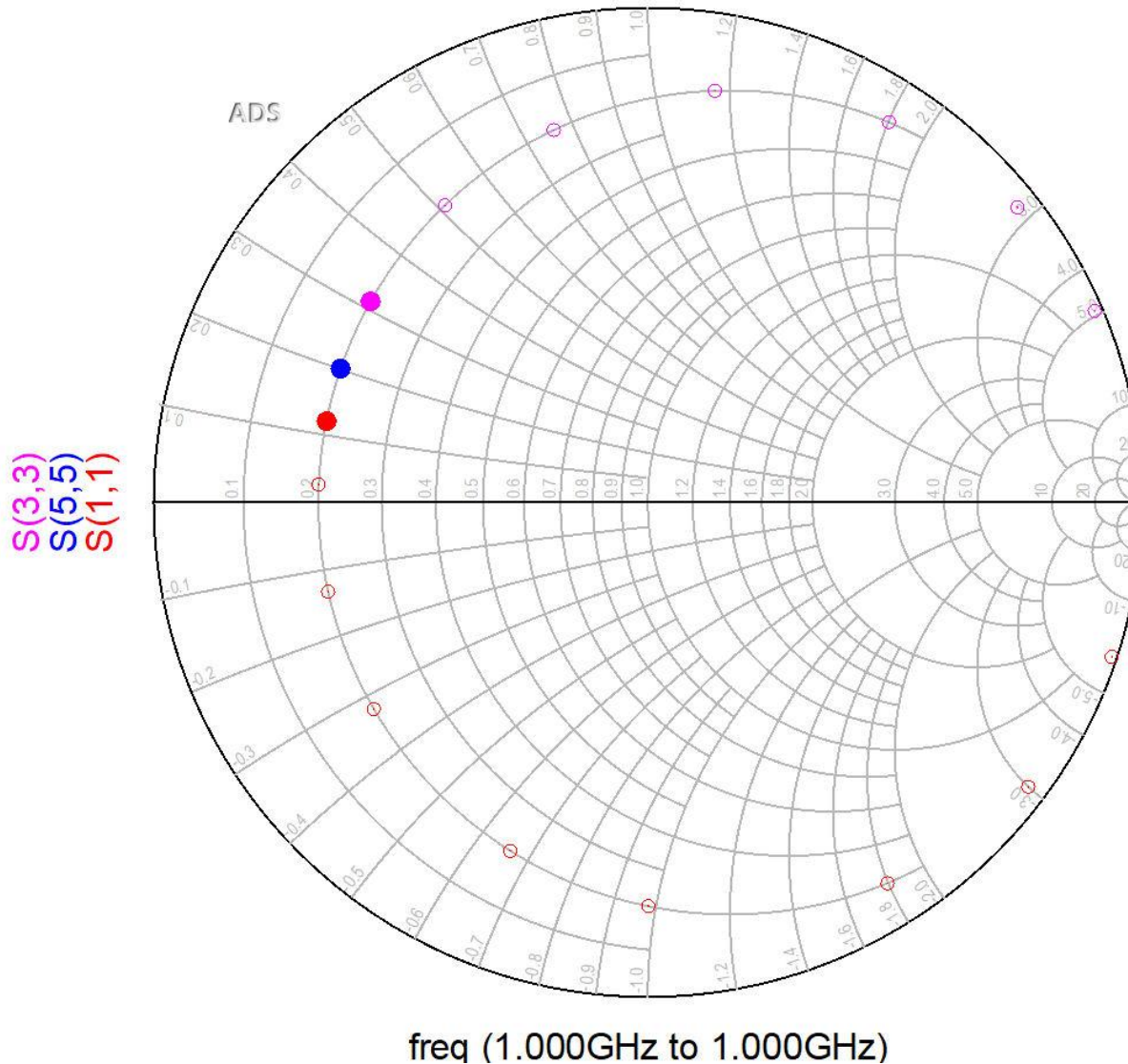
# ADS, Diagrama Smith, reactanta in serie


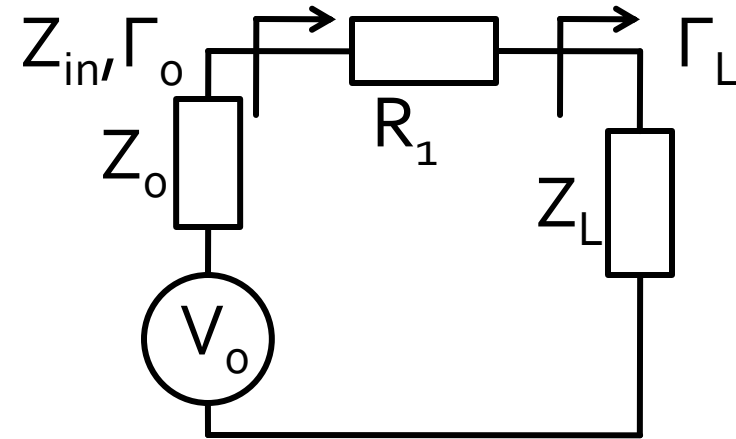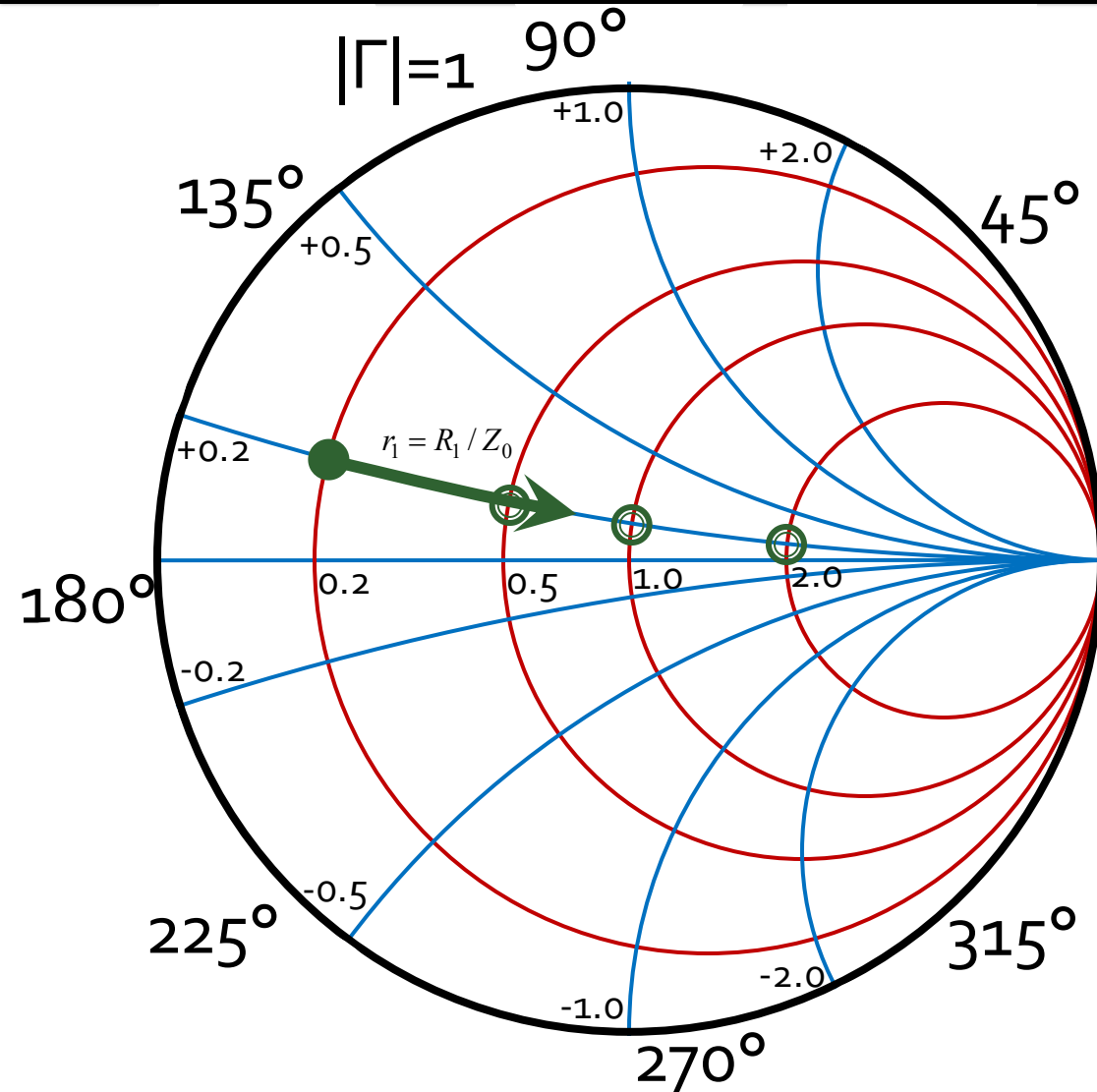
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, rezistenta in serie



$$Z_0 = 50\Omega$$

$$Z_L = R_L + j \cdot X_L = 10\Omega + j \cdot 10\Omega$$

$$z_L = r_L + j \cdot x_L = 0.2 + j \cdot 0.2$$

$$\Gamma_L = 0.678 \angle 156.5^\circ$$


$$Z_{in} = Z_L + R_1 = (R_L + R_1) + j \cdot X_L$$

$$z_{in} = z_L + r_1 = (r_L + r_1) + j \cdot x_L$$



$$x_{in} = x_L \quad r_{in} = r_L + R_1 / Z_0$$


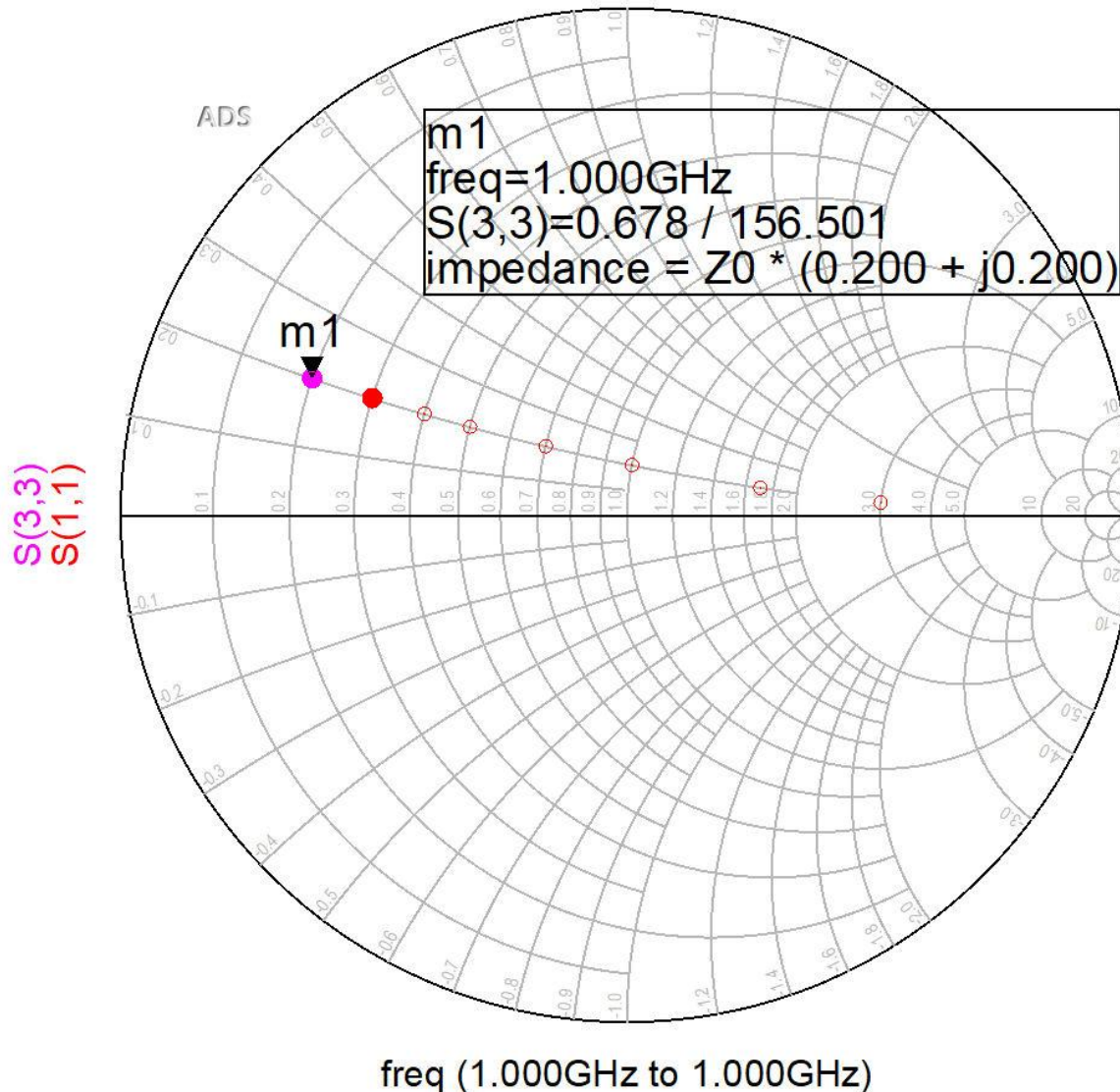
# ADS, Diagrama Smith, rezistenta in serie


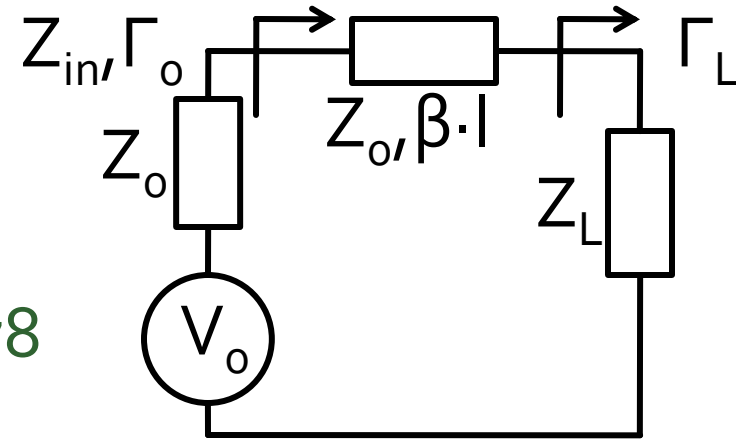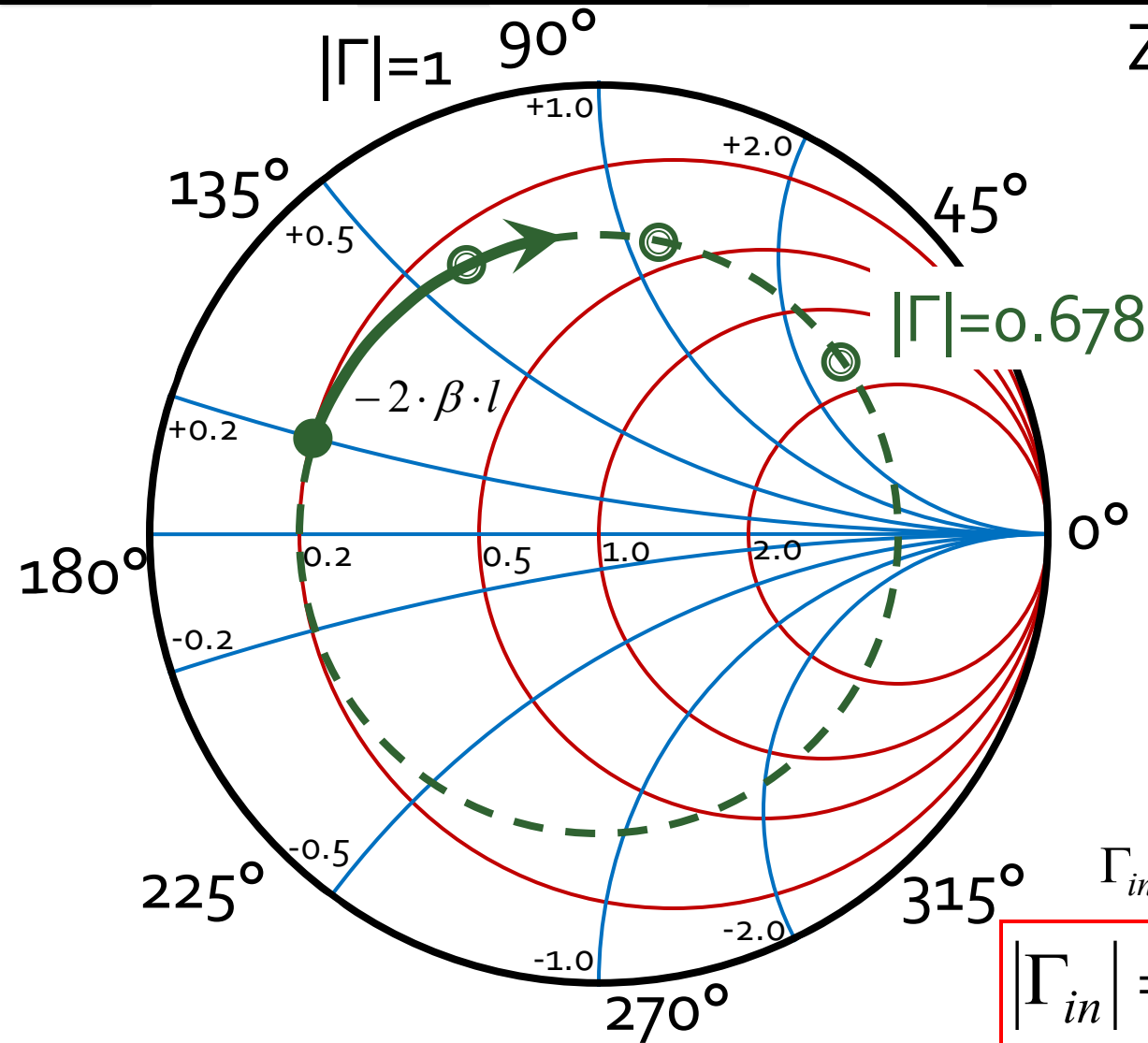
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, linie de transmisie in serie



$$Z_0 = 50\Omega$$

$$Z_L = R_L + j \cdot X_L = 10\Omega + j \cdot 10\Omega$$

$$z_L = r_L + j \cdot x_L = 0.2 + j \cdot 0.2$$

$$\Gamma_L = 0.678 \angle 156.5^\circ$$


$$Z_{in} = Z_0 \cdot \frac{1 + \Gamma_L \cdot e^{-2j \cdot \beta \cdot l}}{1 - \Gamma_L \cdot e^{-2j \cdot \beta \cdot l}}$$

$$\Gamma_{in} = \Gamma_L \cdot e^{-2j \cdot \beta \cdot l}$$


$$|\Gamma_{in}| = |\Gamma_L| \quad \arg(\Gamma_{in}) = \arg(\Gamma_L) - 2 \cdot \beta \cdot l$$



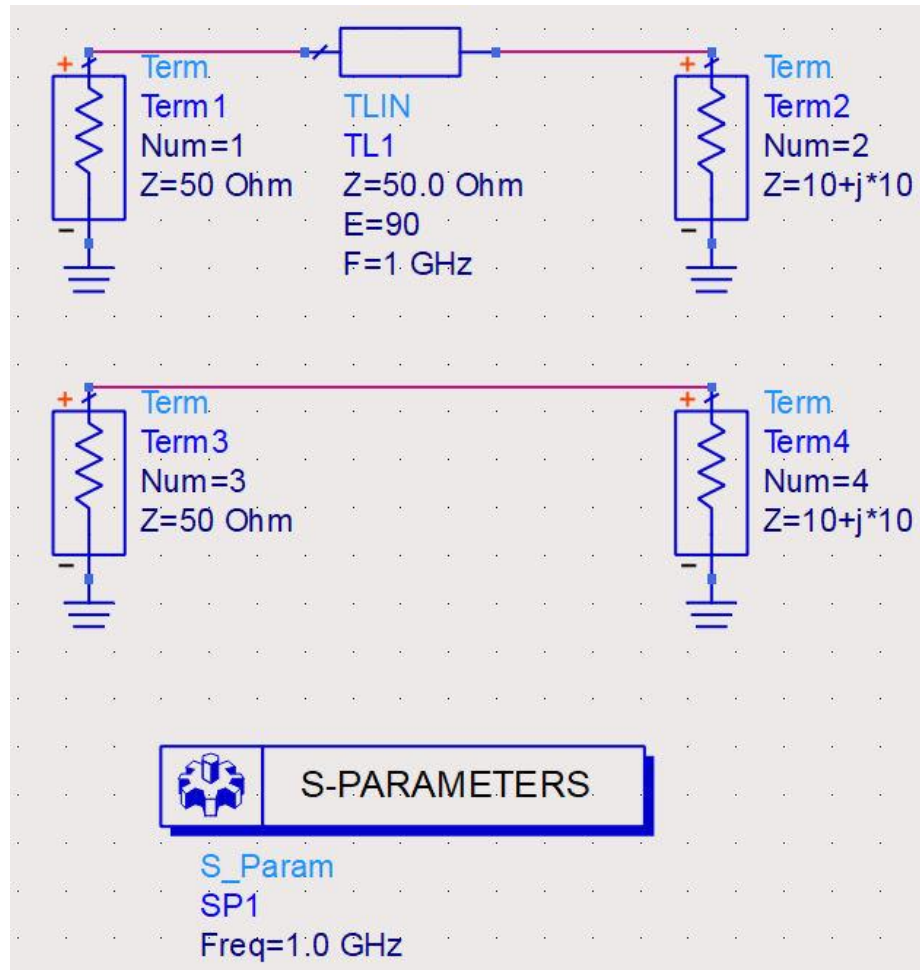
# ADS, Diagrama Smith, linie de transmisie in serie



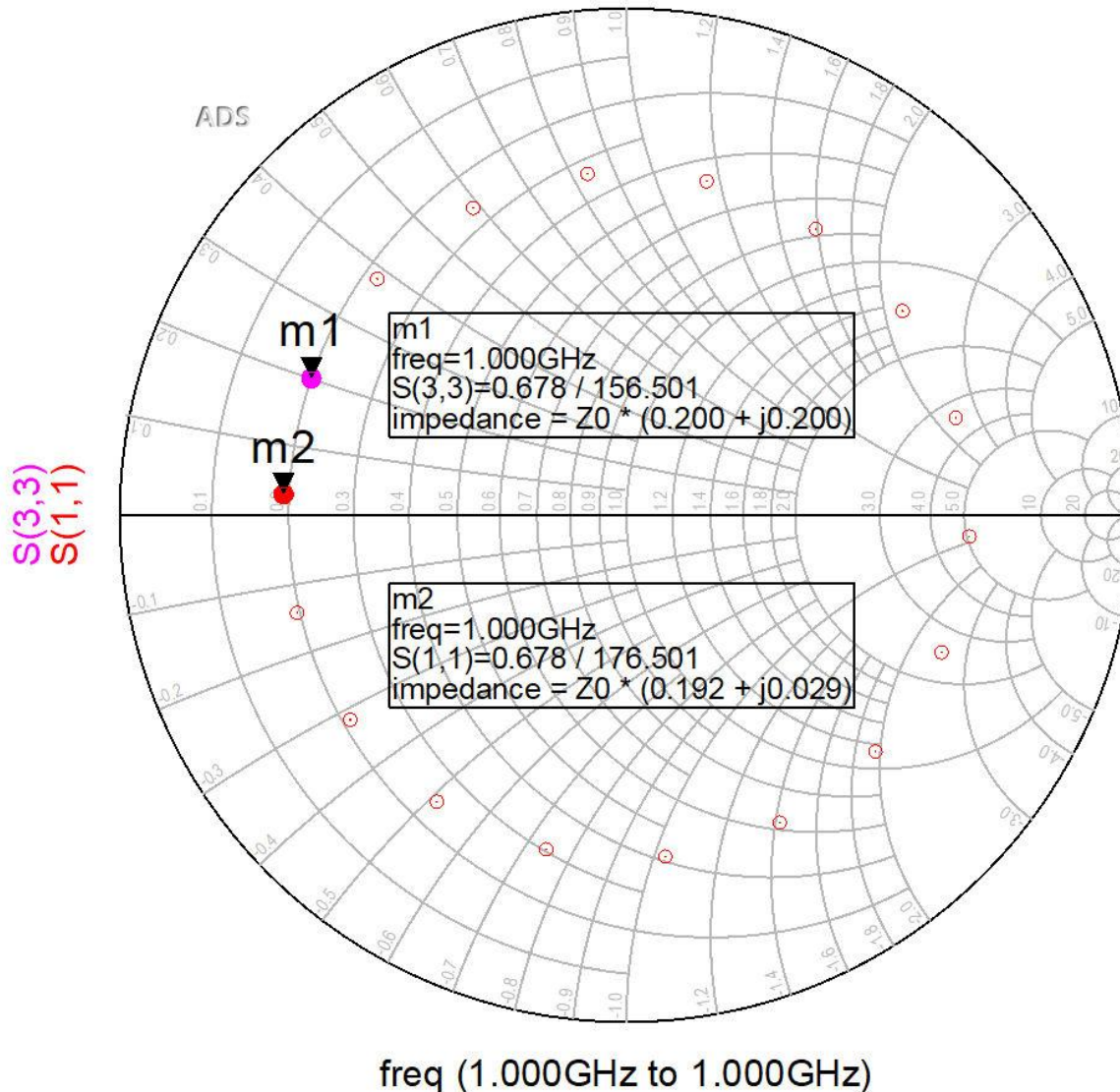
# ADS, Diagrama Smith, linie de transmisie in serie


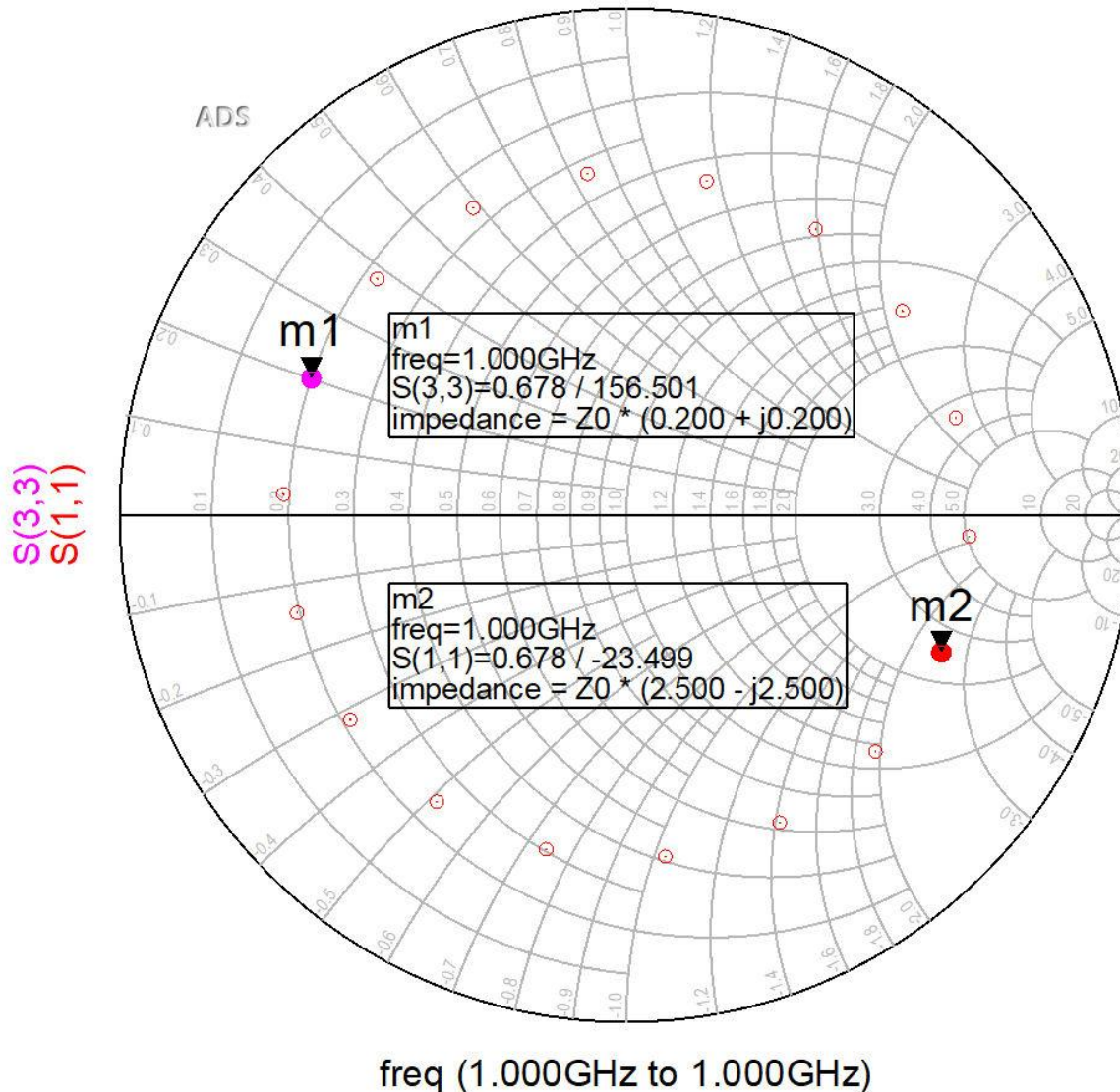
# ADS, Diagrama Smith, linie de transmisie in serie, $90^\circ$



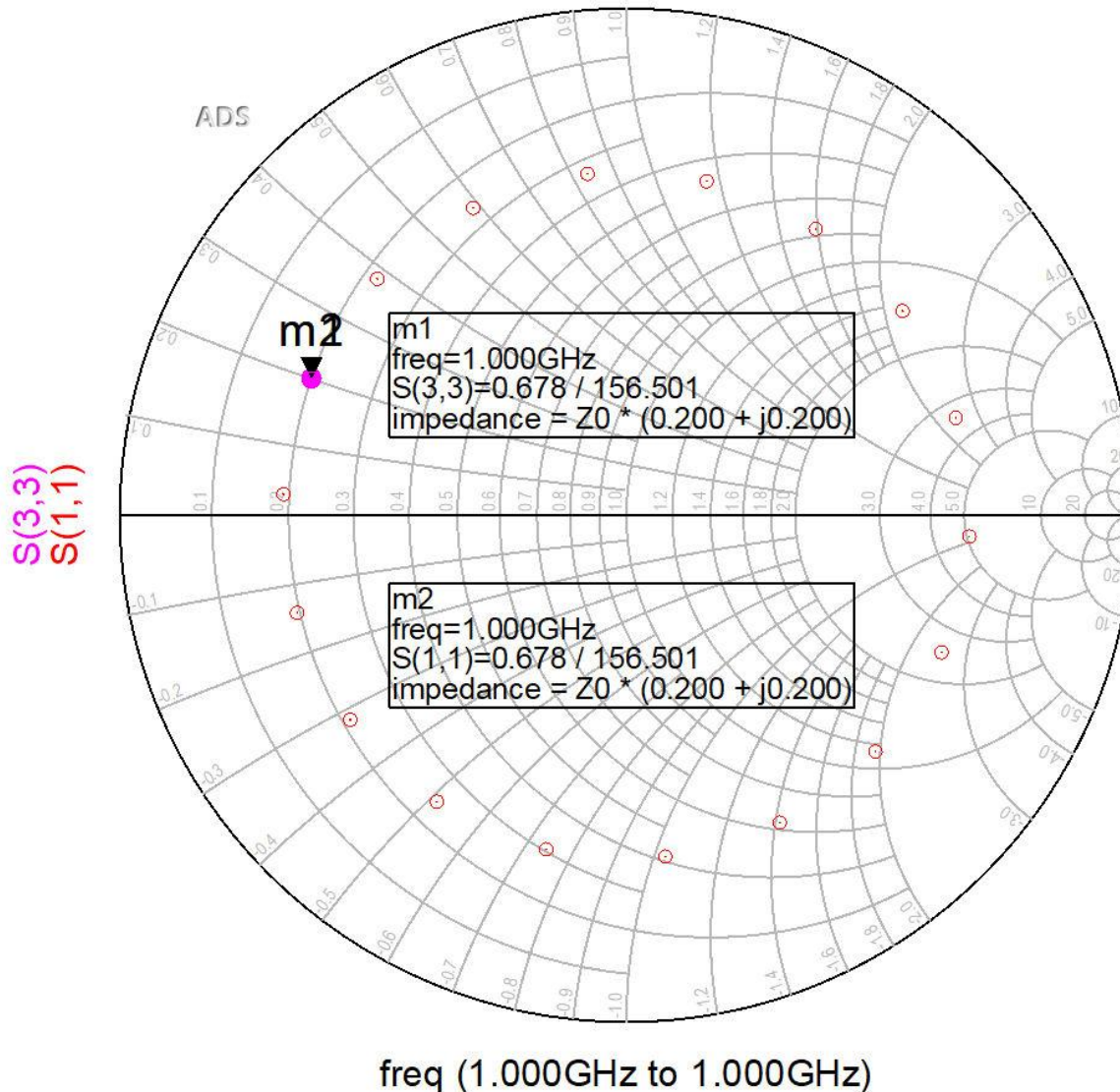
# ADS, Diagrama Smith, linie de transmisie in serie, 180°





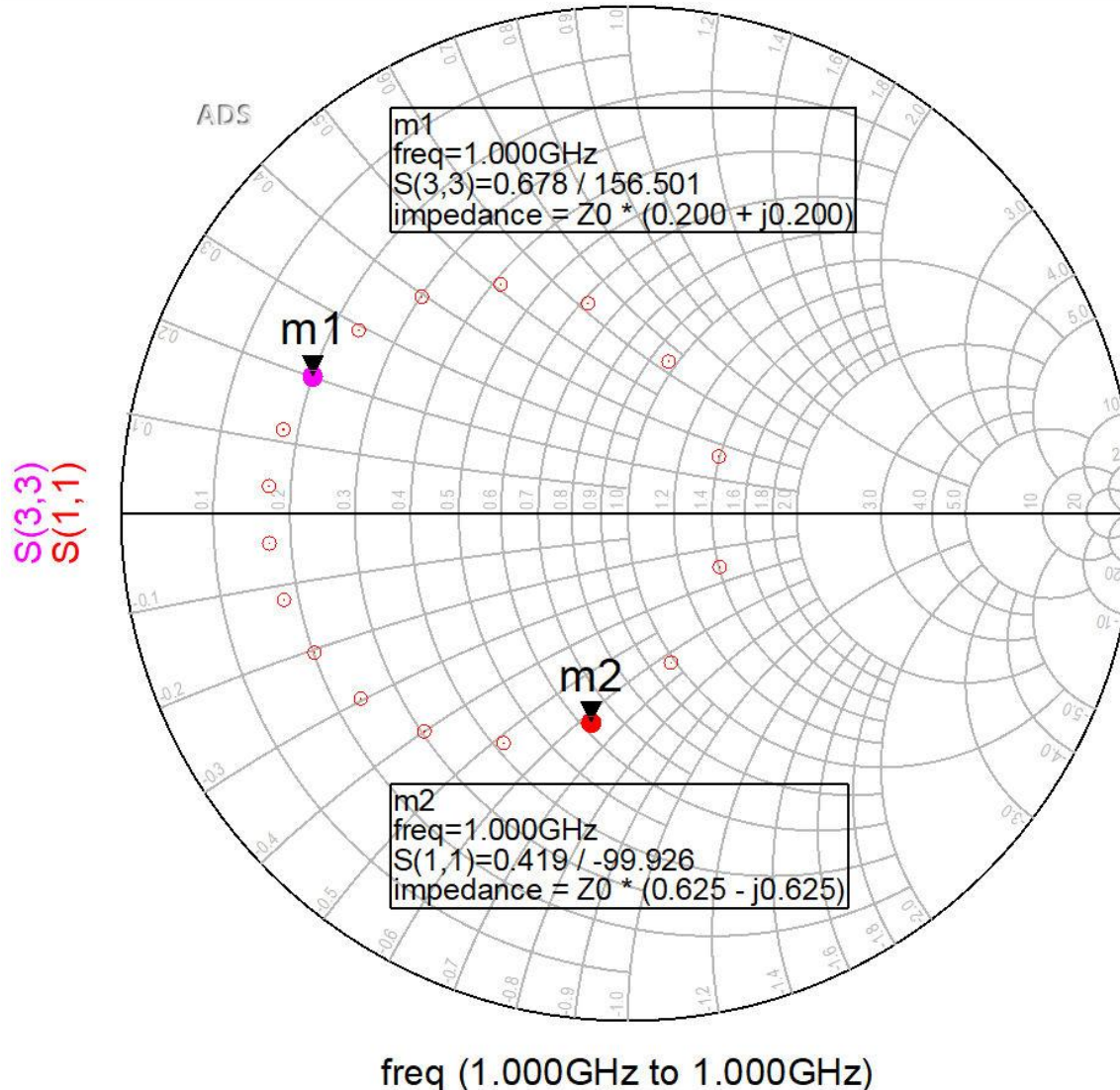
# ADS, Diagrama Smith, linie de transmisie in serie, $Z=25\Omega \neq Z_0$



# Diagrama Smith, admitante

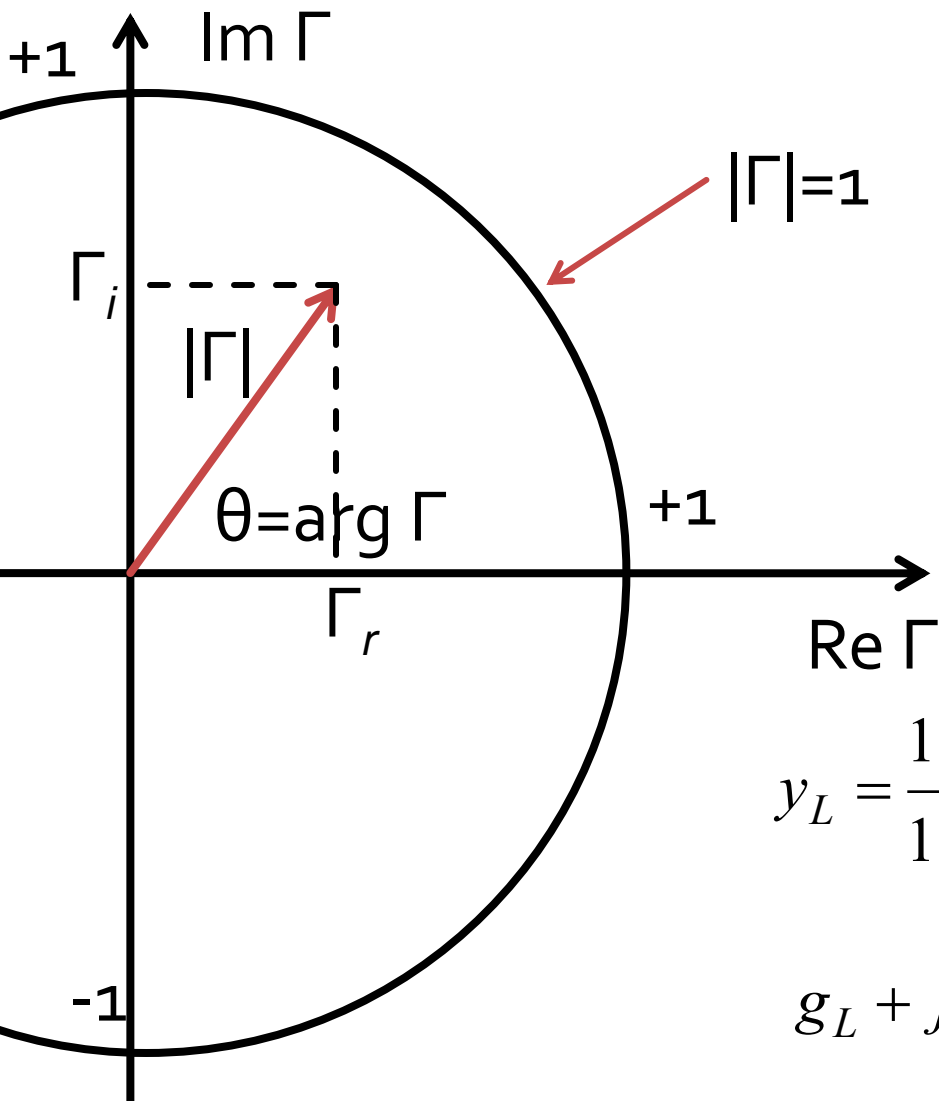

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{z_L - 1}{z_L + 1} = |\Gamma| \cdot e^{j\theta}$$


$$\Gamma = \Gamma_r + j \cdot \Gamma_i$$

$$z_L = \frac{1 + |\Gamma| \cdot e^{j\theta}}{1 - |\Gamma| \cdot e^{j\theta}} = r_L + j \cdot x_L$$

$$y_L = \frac{1 - |\Gamma| \cdot e^{j\theta}}{1 + |\Gamma| \cdot e^{j\theta}} = \frac{1}{r_L + j \cdot x_L} = g_L + j \cdot b_L$$

$$g_L + j \cdot b_L = \frac{(1 - \Gamma_r) - j \cdot \Gamma_i}{(1 + \Gamma_r) + j \cdot \Gamma_i}$$

# Diagrama Smith, admitante

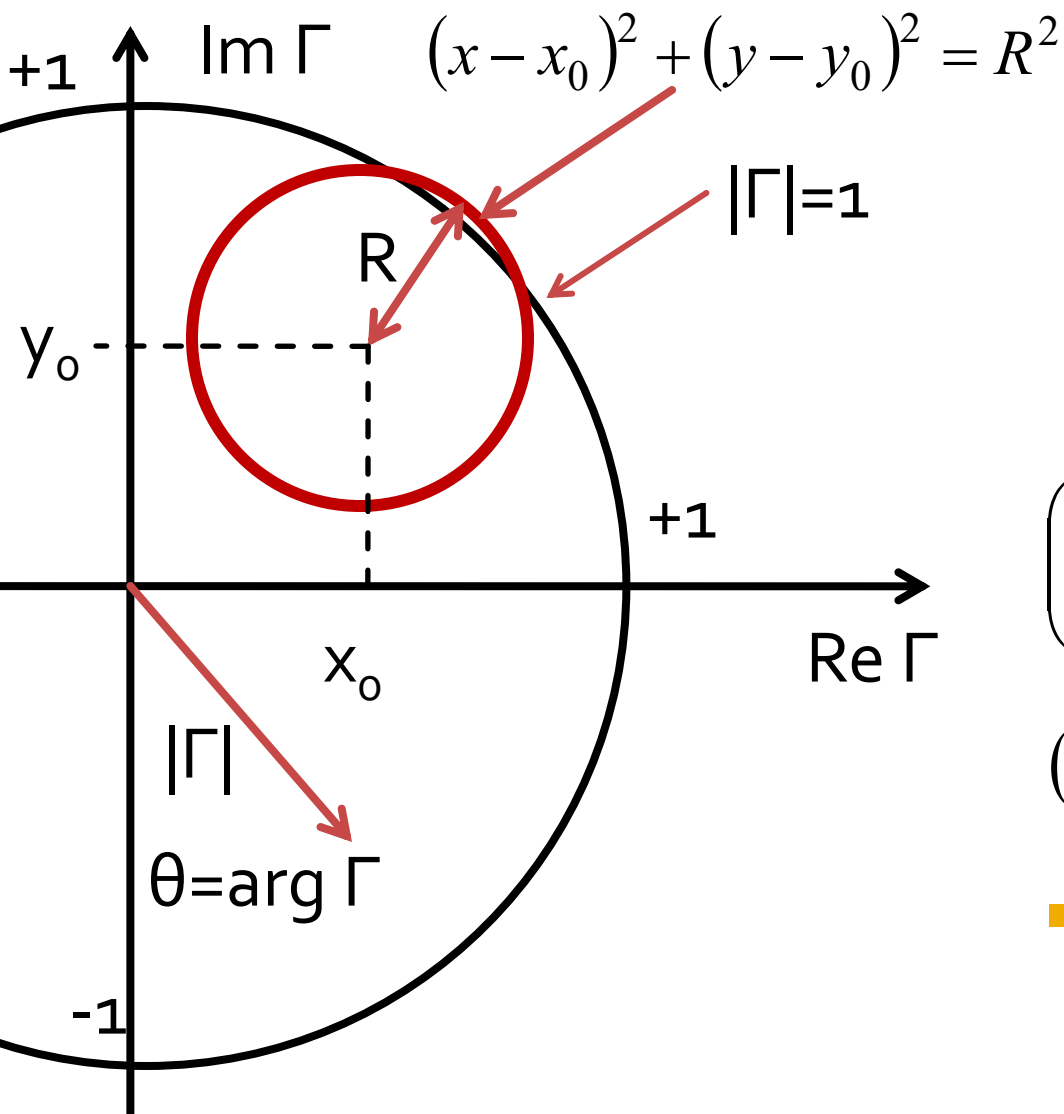

$$g_L = \frac{1 - \Gamma_r^2 - \Gamma_i^2}{(1 + \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}$$

$$b_L = \frac{-2 \cdot \Gamma_i}{(1 + \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}$$

## ■ Rearajate


$$\left( \Gamma_r + \frac{g_L}{1 + g_L} \right)^2 + \Gamma_i^2 = \left( \frac{1}{1 + g_L} \right)^2$$

$$(\Gamma_r + 1)^2 + \left( \Gamma_i + \frac{1}{b_L} \right)^2 = \left( \frac{1}{b_L} \right)^2$$

## ■ Cercuri in planul complex


$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

# Diagrama Smith, conductanta

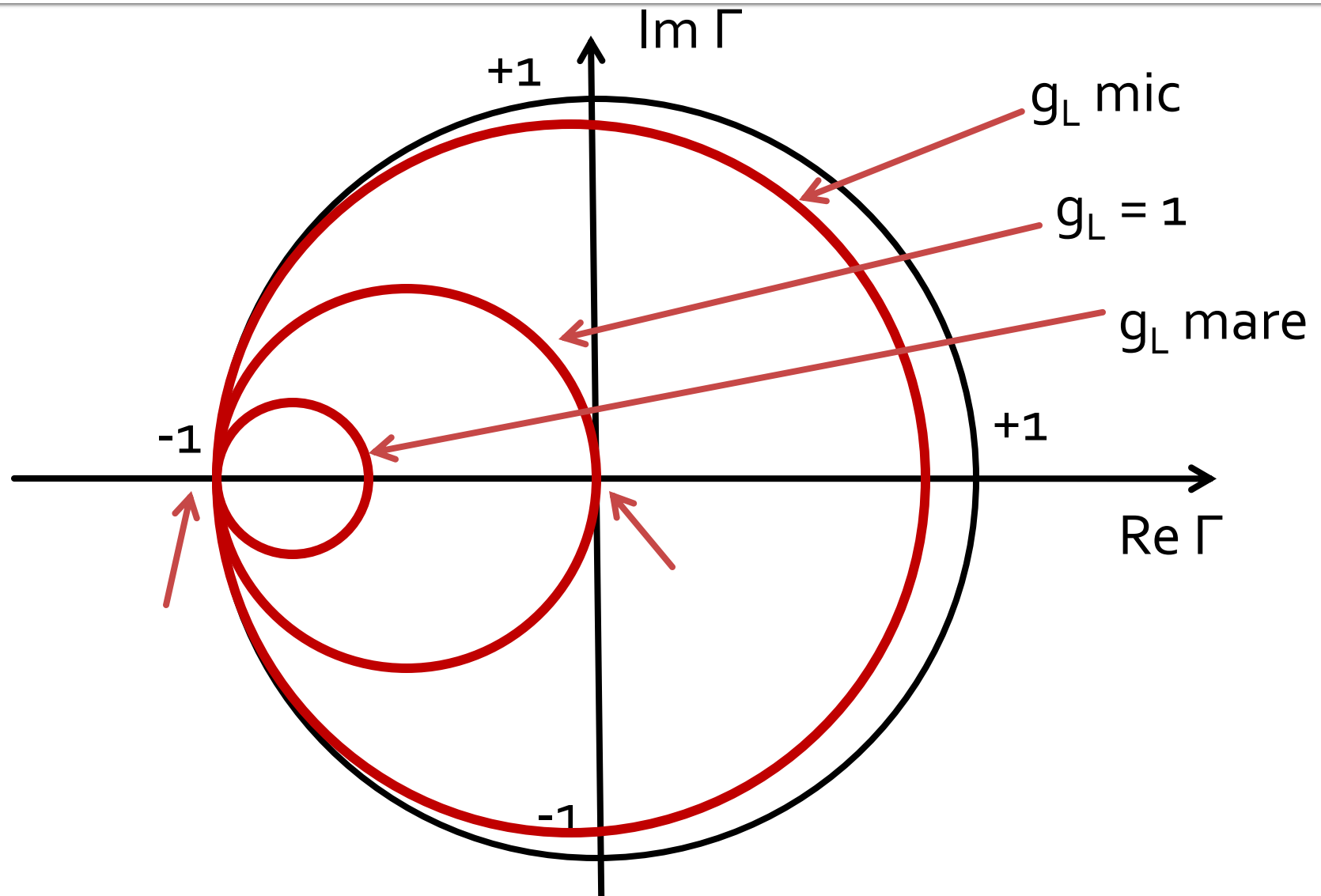






# Diagrama Smith, susceptanta

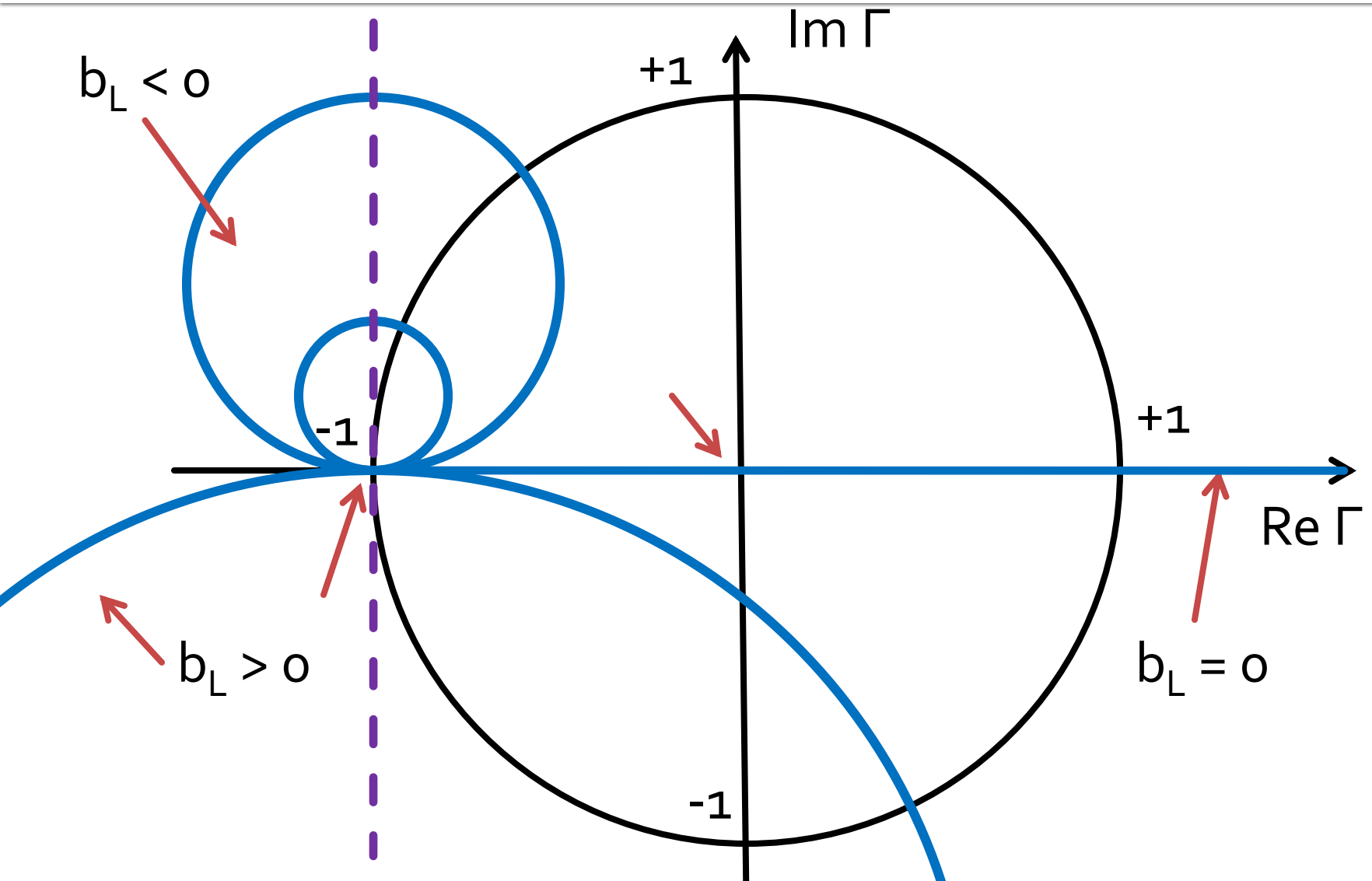
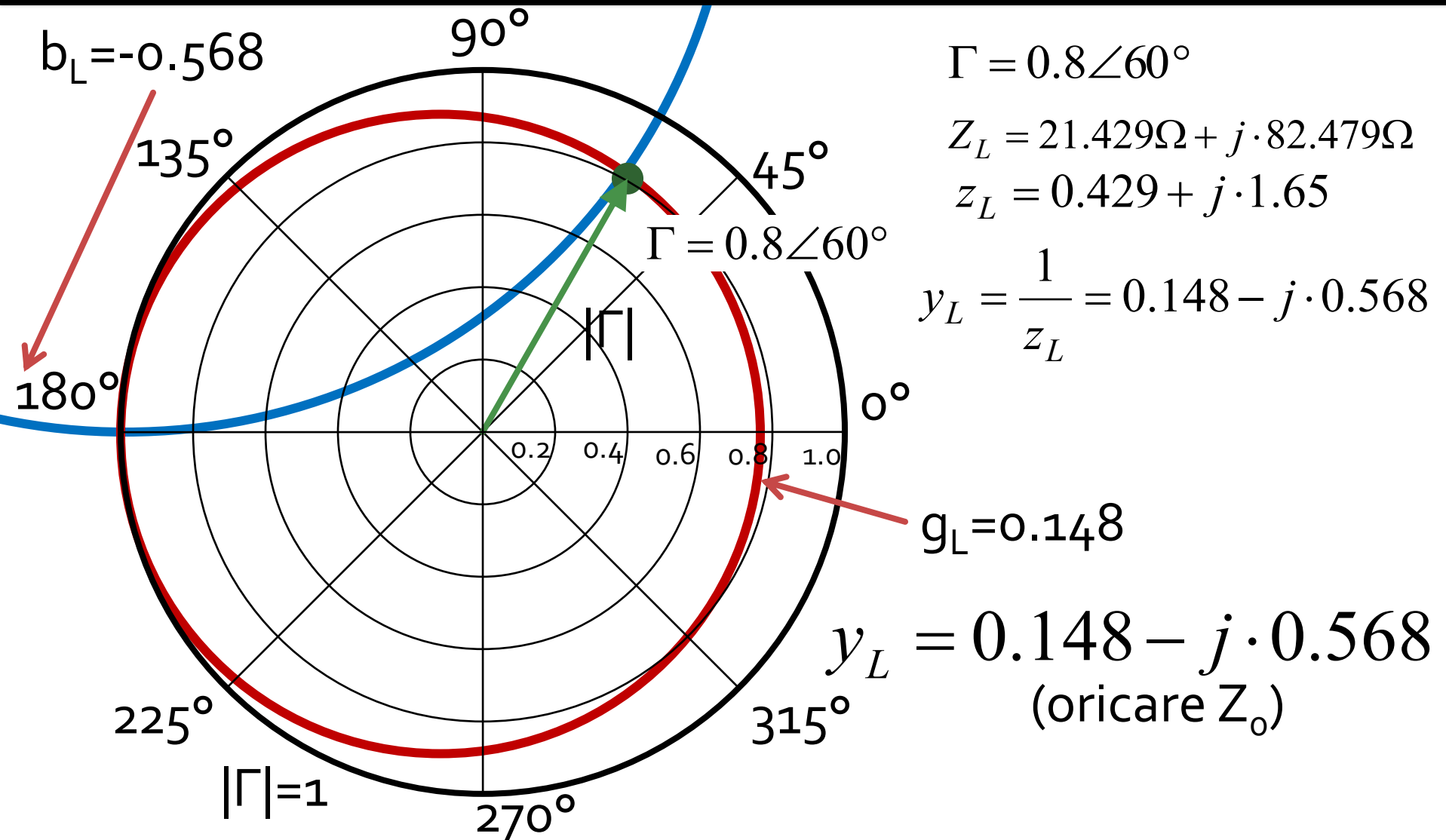
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie $\Leftrightarrow$ admitanta


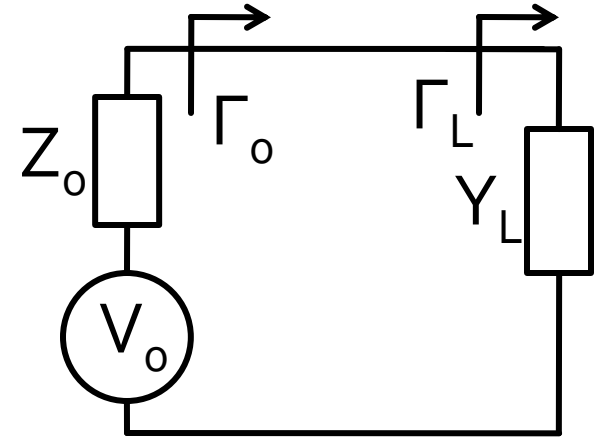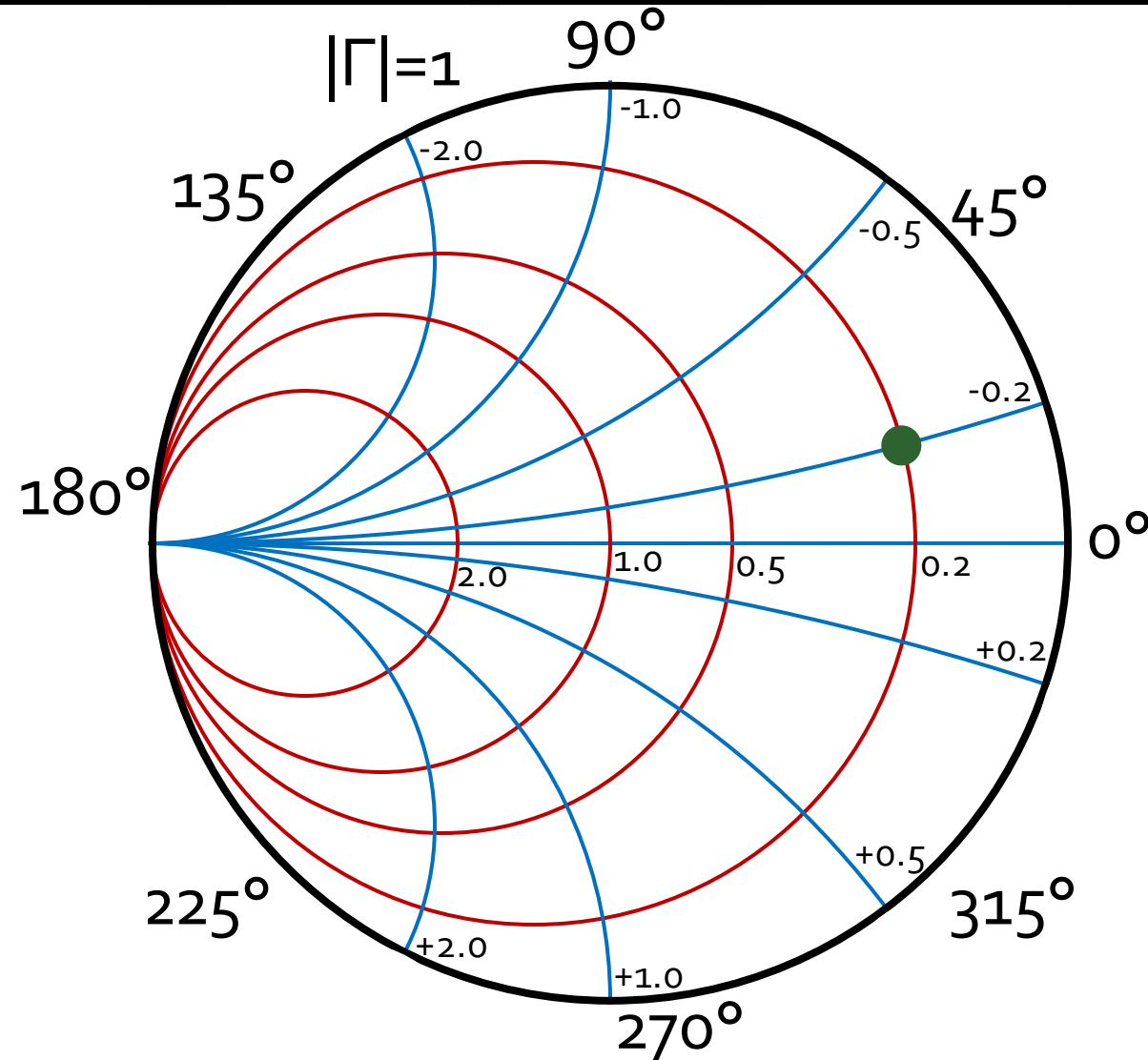
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, admitanta



$$Z_0 = 50\Omega, Y_0 = 0.02S$$

$$Z_L = 125\Omega + j \cdot 125\Omega$$



$$z_L = 2.5 + j \cdot 2.5$$

$$\Gamma_L = \Gamma_0 = 0.678 \angle 23.5^\circ$$

$$Y_L = \frac{1}{Z_L} = 0.004S - j \cdot 0.004S$$

$$y_L = \frac{1}{z_L} = \frac{Y_L}{Y_0} = 0.2 - j \cdot 0.2$$
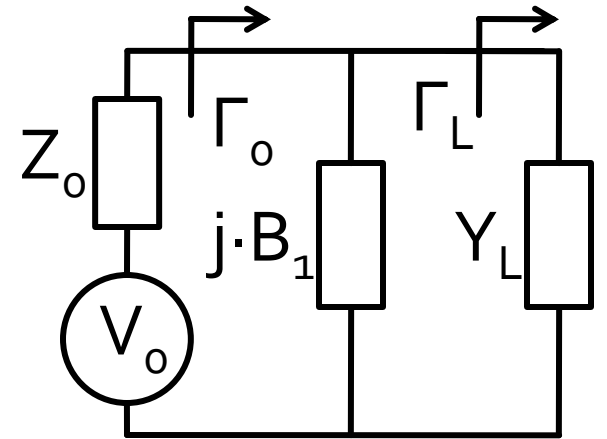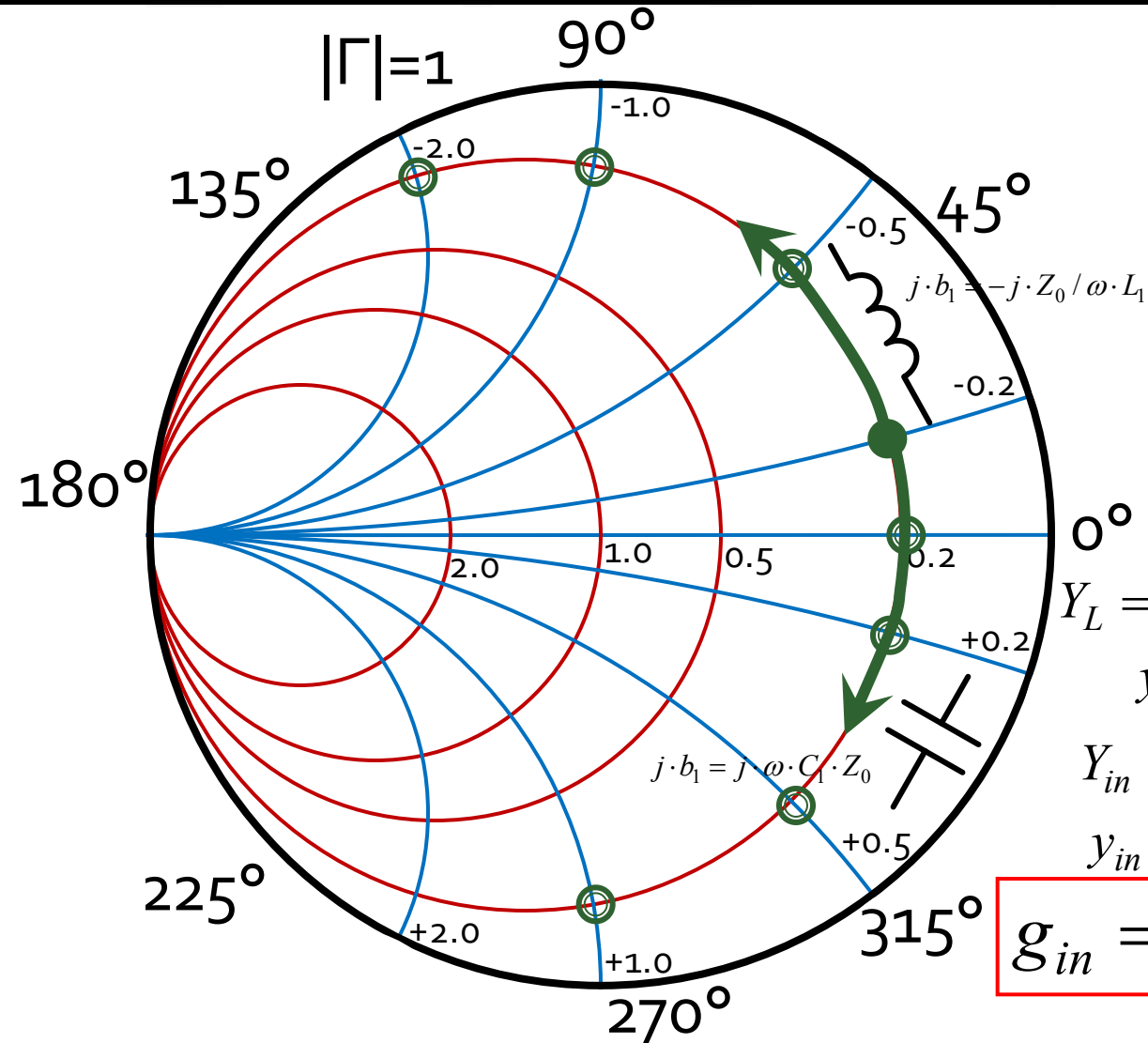
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, susceptanta in paralel



$$Z_0 = 50\Omega, Y_0 = 0.02S$$

$$\Gamma_L = 0.678 \angle 23.5^\circ$$

$$Y_L = G_L + j \cdot B_L = 0.004S + j \cdot 0.004$$

$$y_L = g_L + j \cdot b_L = 0.2 - j \cdot 0.2$$

$$Y_{in} = Y_L + j \cdot B_1 = G_L + j \cdot (B_L + B_1)$$



$$y_{in} = g_L + j \cdot (b_L + b_1)$$

$$g_{in} = g_L$$

$$j \cdot b_1 = j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot Z_0 > 0$$

$$j \cdot b_1 = -j \cdot Z_0 / \omega \cdot L_1 < 0$$
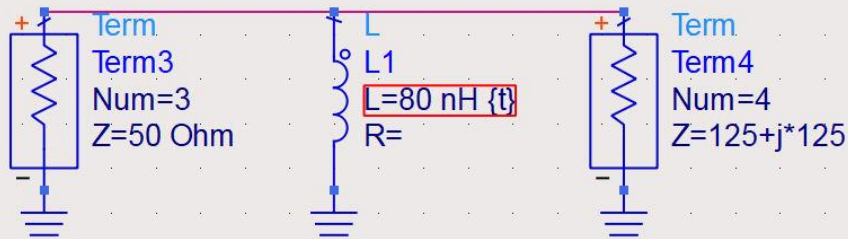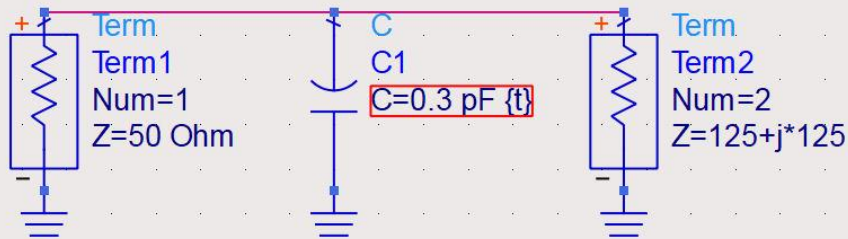
# ADS, Diagrama Smith, susceptanta in paralel





S-PARAMETERS


S\_Param

SP1



Freq=1.0 GHz

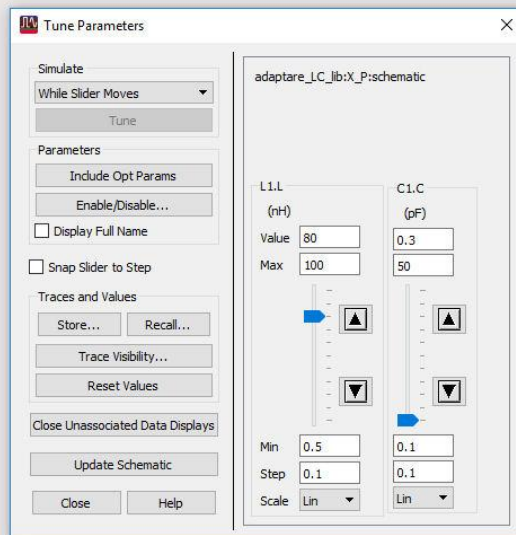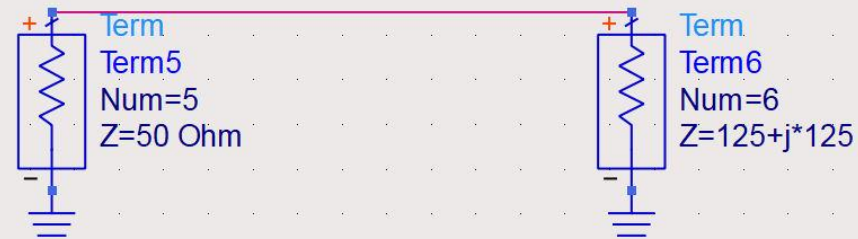
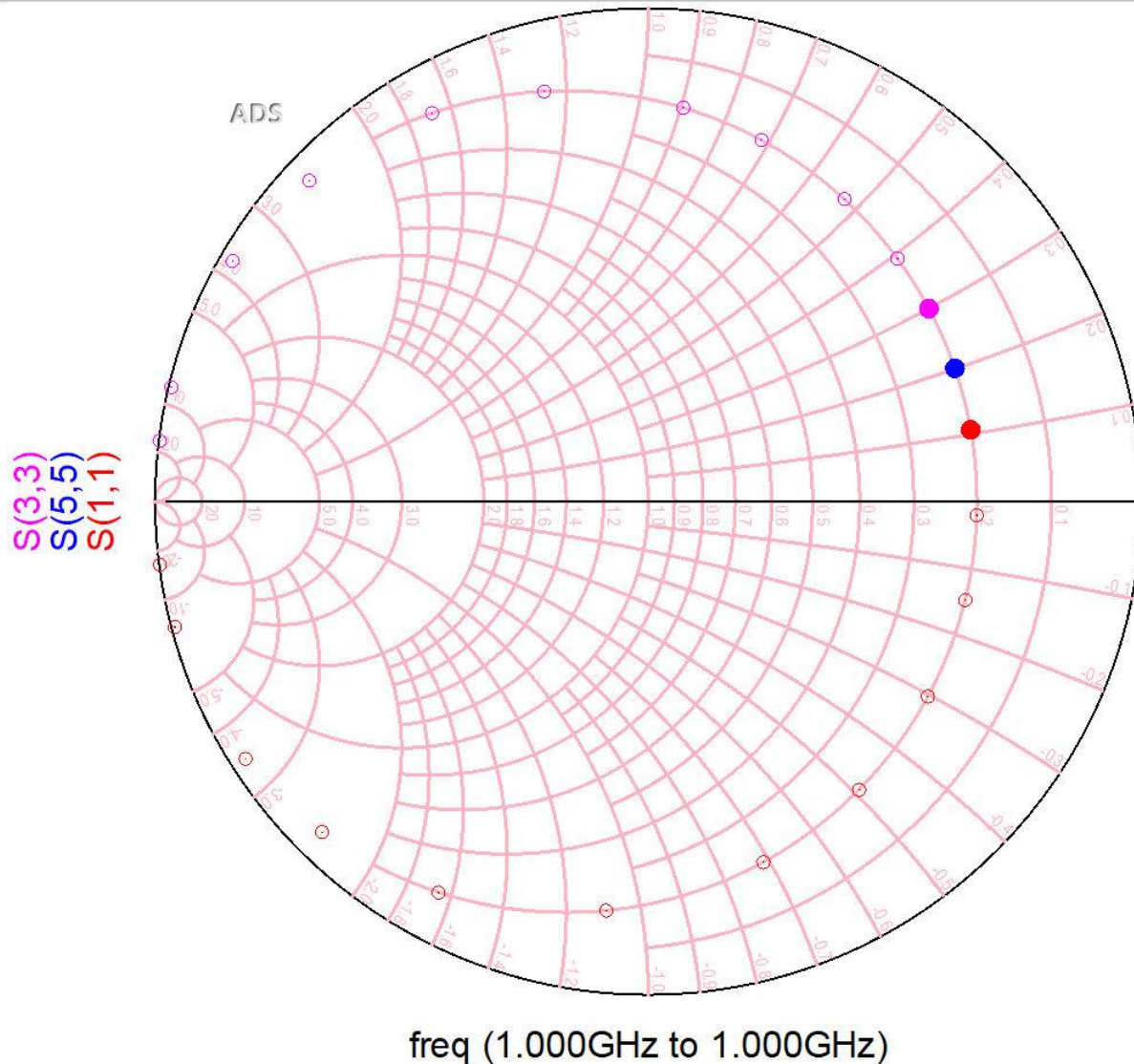
# ADS, Diagrama Smith, susceptanta in paralel


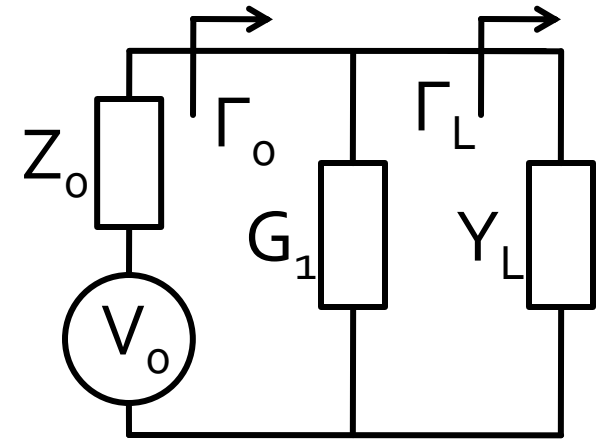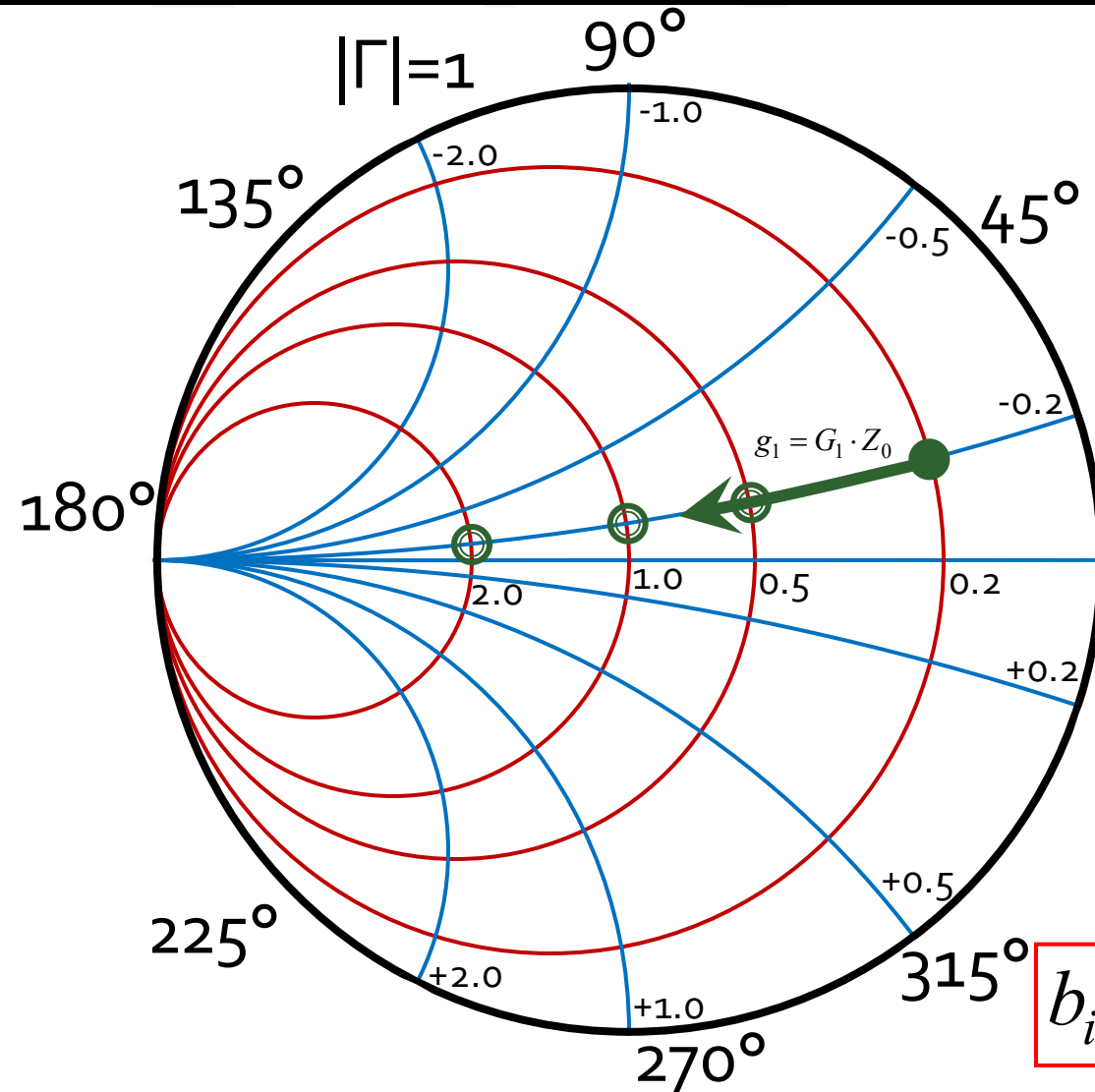
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, conductanta in paralel



$$Z_0 = 50\Omega, Y_0 = 0.02S$$

$$\Gamma_L = 0.678 \angle 23.5^\circ$$

$$Y_L = G_L + j \cdot B_L = 0.004S + j \cdot 0.004$$

$$y_L = g_L + j \cdot b_L = 0.2 - j \cdot 0.2$$

$$Y_{in} = Y_L + G_1 = (G_L + G_1) + j \cdot B_L$$


$$y_{in} = (g_L + g_1) + j \cdot b_L$$

$$b_{in} = b_L$$

$$g_{in} = g_L + G_1 \cdot Z_0$$


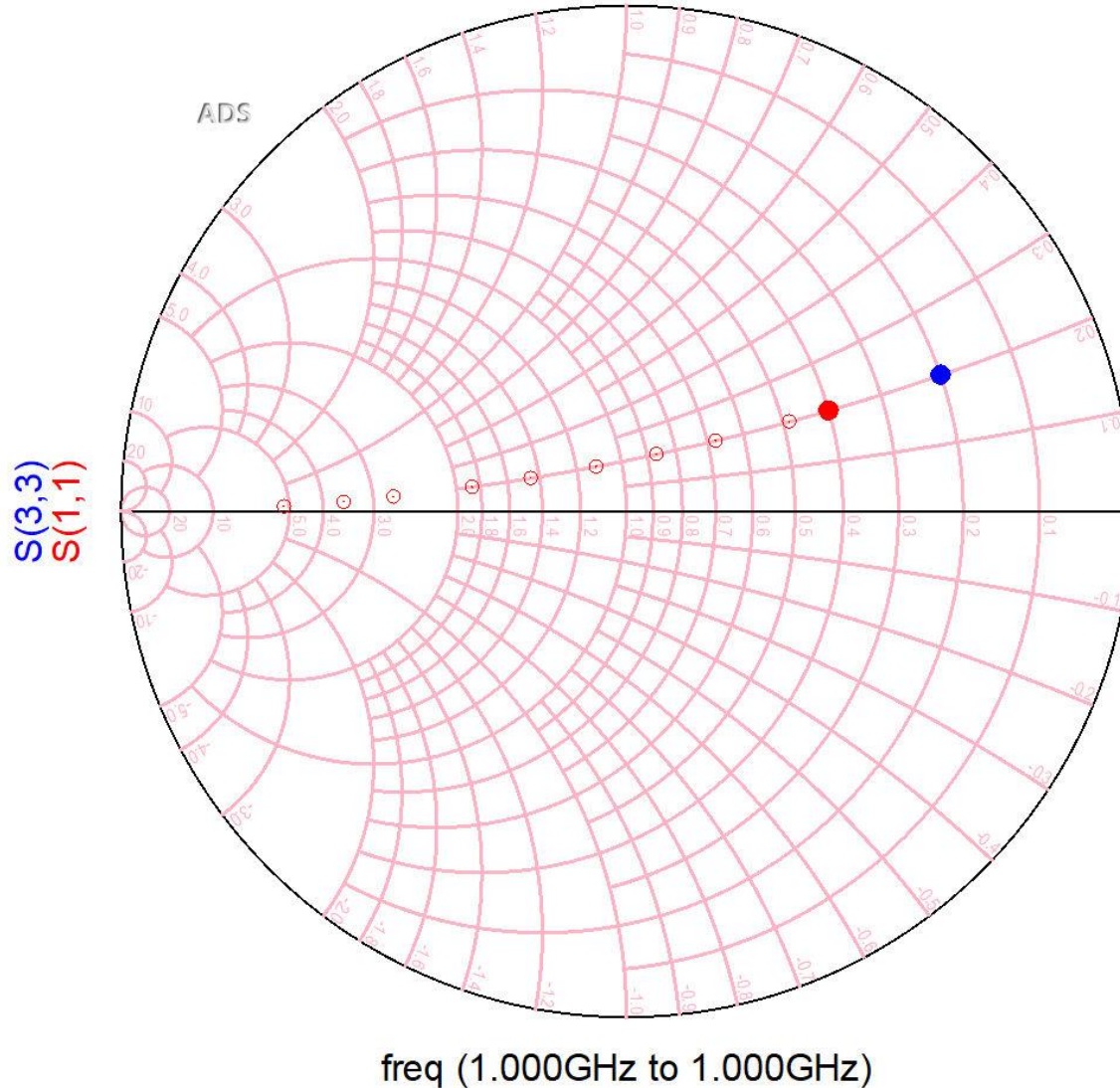
# ADS, Diagrama Smith, conductanta in paralel







Adaptarea de impedanță

# **Adaptarea cu elemente concentrate (Retele in L)**

# Cuprins

- Linii de transmisie
- **Adaptarea de impedanță**
- Cuploare direcționale
- Divizoare de putere
- Amplificatoare de microunde
- Filtre de microunde
- Oscilatoare de microunde ?

# Diagrama Smith, adaptare

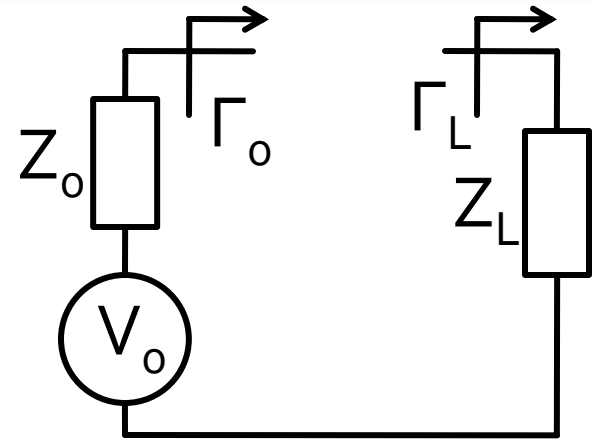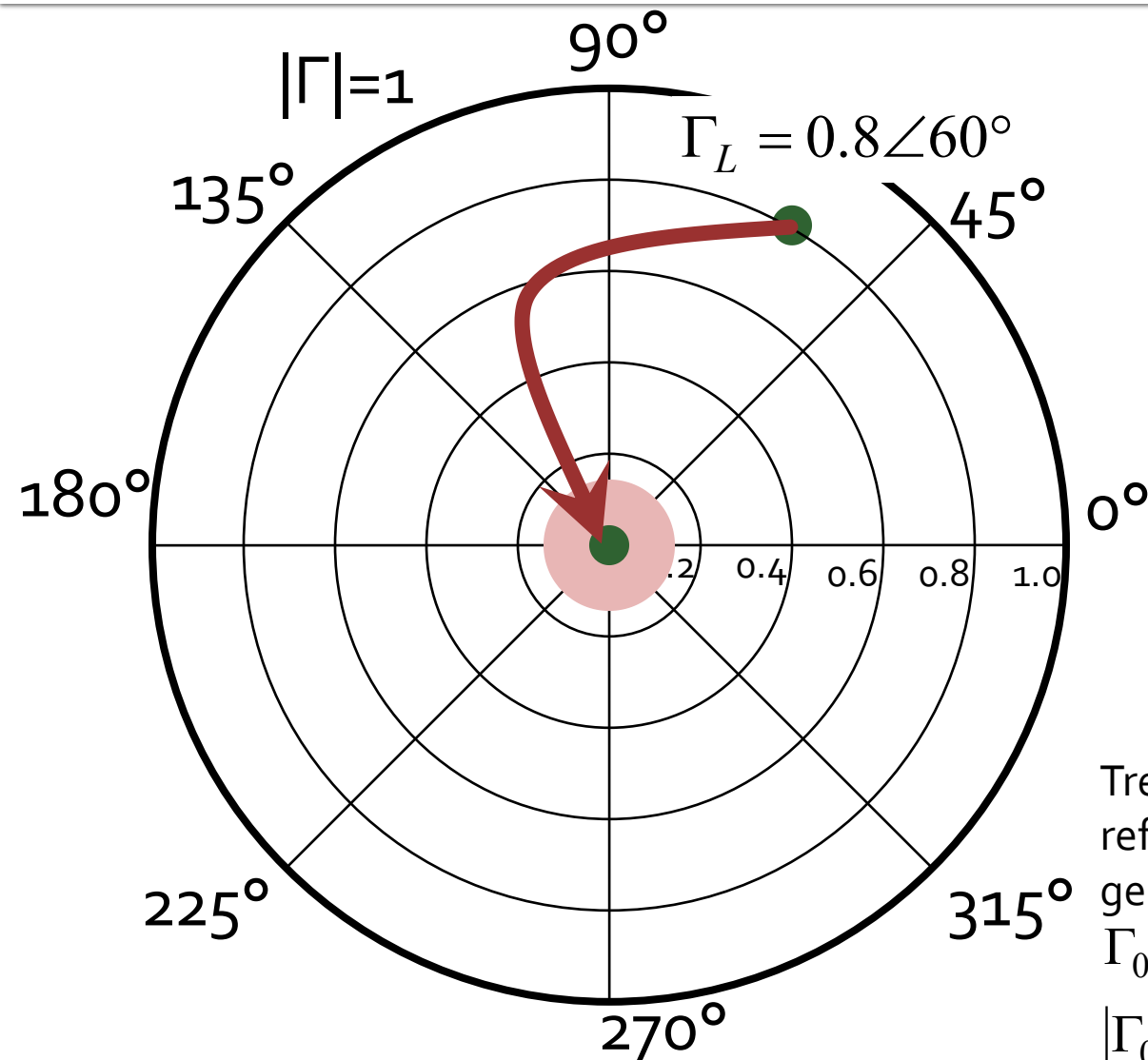

Adaptare  $Z_L$  la  $Z_0$ . Se raporteaza  $Z_L$  la  $Z_0$

$$Z_L = 21.429\Omega + j \cdot 82.479\Omega$$

$$z_L = 0.429 + j \cdot 1.65$$



$$\Gamma_L = 0.8 \angle 60^\circ$$

Trebuie sa deplasez coeficientul de reflexie in zona in care pentru generator cu  $Z_0$  am:

$\Gamma_0 = 0$  adaptare perfecta ●

$|\Gamma_0| \leq \Gamma_m$  adaptare "suficienta" ●
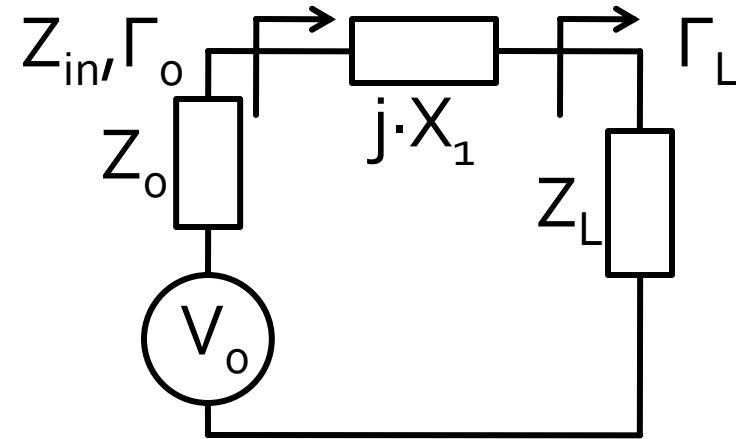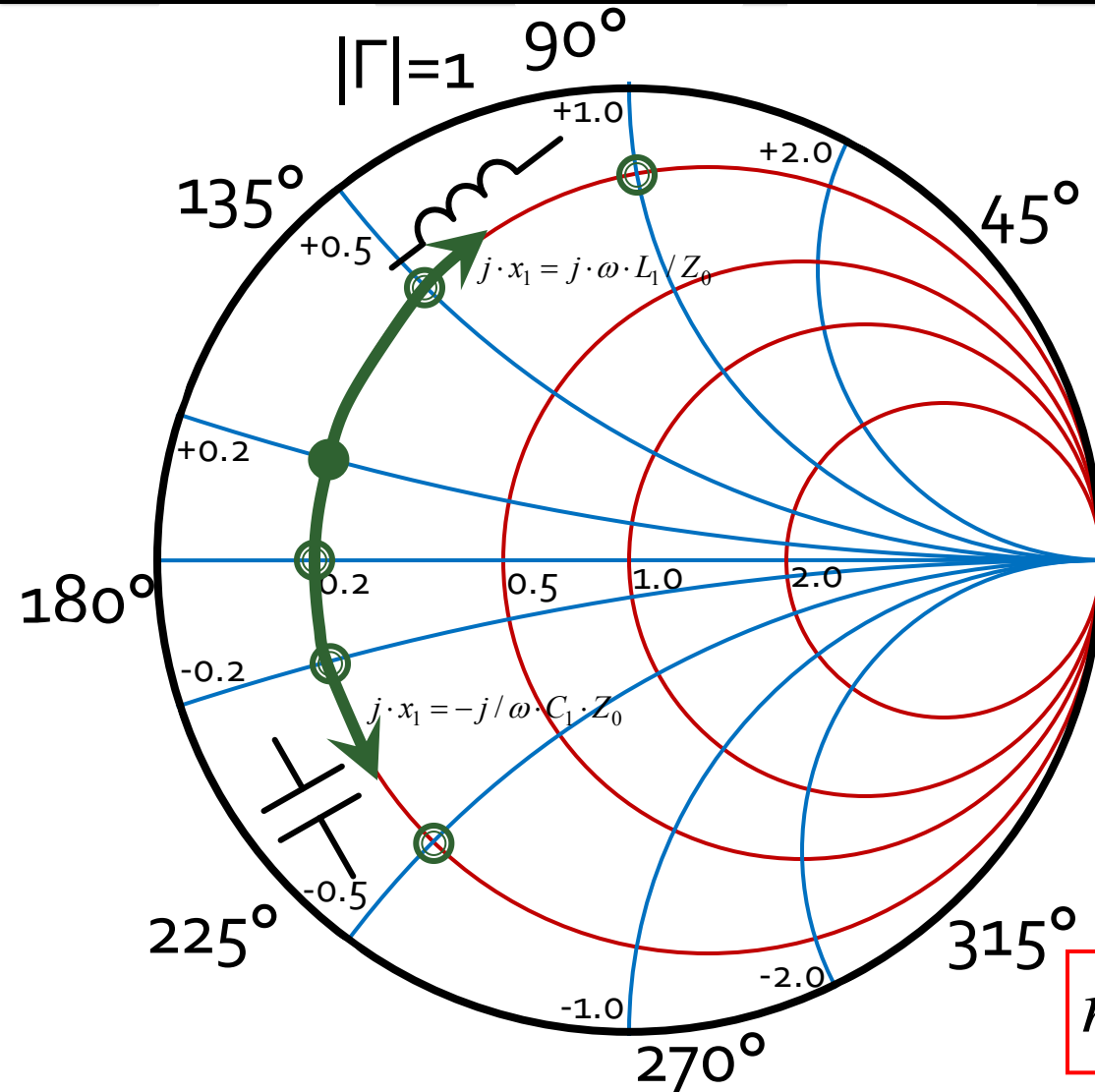
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, reactanta in serie



$$Z_0 = 50\Omega$$

$$Z_L = R_L + j \cdot X_L = 10\Omega + j \cdot 10\Omega$$

$$z_L = r_L + j \cdot x_L = 0.2 + j \cdot 0.2$$



$$\Gamma_L = 0.678 \angle 156.5^\circ$$

$$Z_{in} = Z_L + j \cdot X_1 = R_L + j \cdot (X_L + X_1)$$

$$z_{in} = r_L + j \cdot (x_L + x_1)$$

$$r_{in} = r_L \quad \begin{aligned} j \cdot x_1 &= j \cdot \omega \cdot L_1 / Z_0 > 0 \\ j \cdot x_1 &= -j / \omega \cdot C_1 \cdot Z_0 < 0 \end{aligned}$$
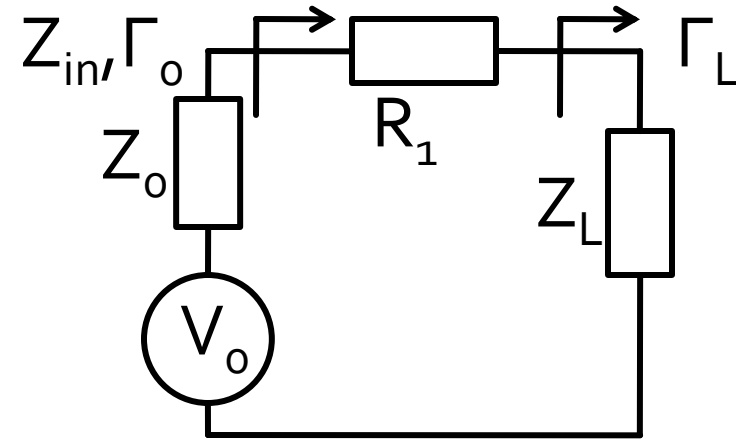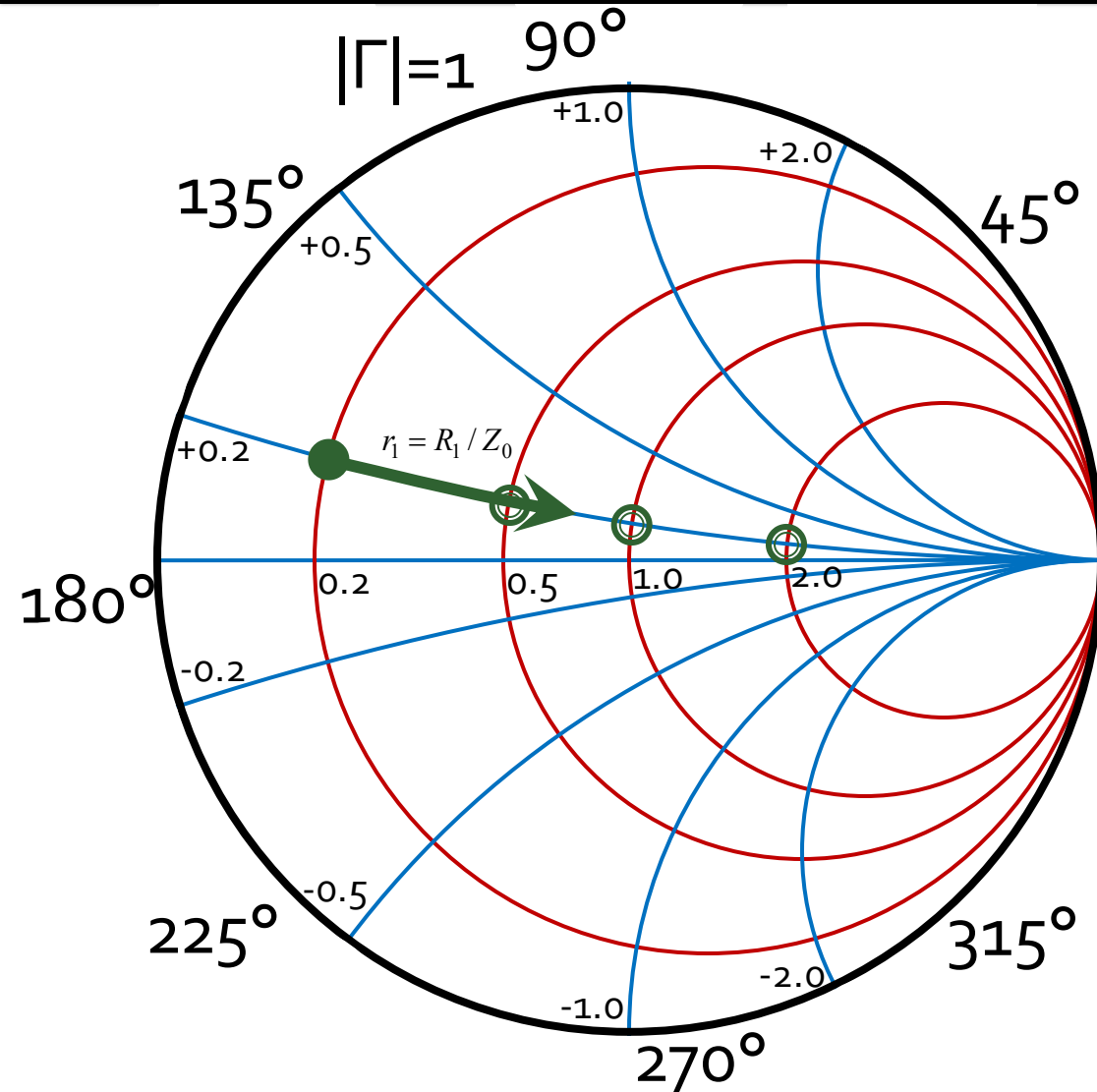
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, rezistenta in serie



$$Z_0 = 50\Omega$$

$$Z_L = R_L + j \cdot X_L = 10\Omega + j \cdot 10\Omega$$

$$z_L = r_L + j \cdot x_L = 0.2 + j \cdot 0.2$$



$$\Gamma_L = 0.678 \angle 156.5^\circ$$

$$Z_{in} = Z_L + R_1 = (R_L + R_1) + j \cdot X_L$$

$$z_{in} = z_L + r_1 = (r_L + r_1) + j \cdot x_L$$

$$x_{in} = x_L \quad r_{in} = r_L + R_1 / Z_0$$
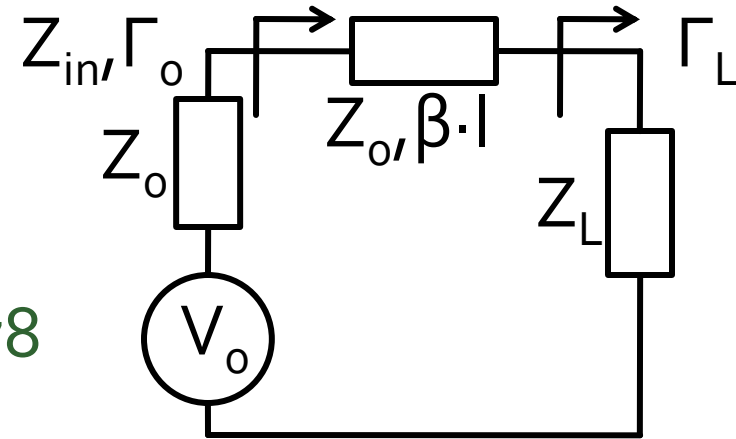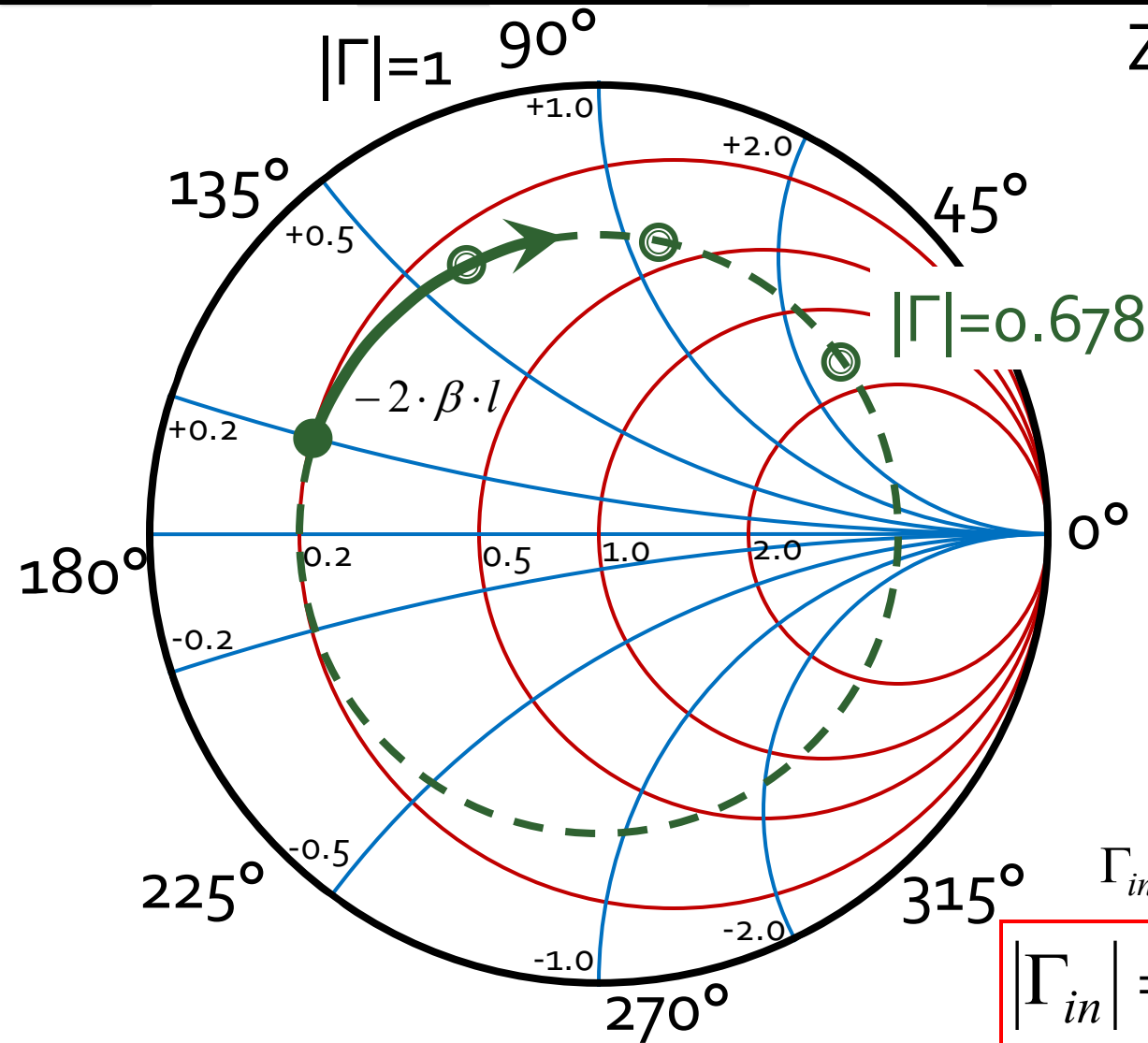
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, linie de transmisie in serie



$$Z_0 = 50\Omega$$

$$Z_L = R_L + j \cdot X_L = 10\Omega + j \cdot 10\Omega$$

$$z_L = r_L + j \cdot x_L = 0.2 + j \cdot 0.2$$



$$\Gamma_L = 0.678 \angle 156.5^\circ$$

$$Z_{in} = Z_0 \cdot \frac{1 + \Gamma_L \cdot e^{-2j \cdot \beta \cdot l}}{1 - \Gamma_L \cdot e^{-2j \cdot \beta \cdot l}}$$

$$\Gamma_{in} = \Gamma_L \cdot e^{-2j \cdot \beta \cdot l}$$

$$|\Gamma_{in}| = |\Gamma_L| \quad \arg(\Gamma_{in}) = \arg(\Gamma_L) - 2 \cdot \beta \cdot l$$
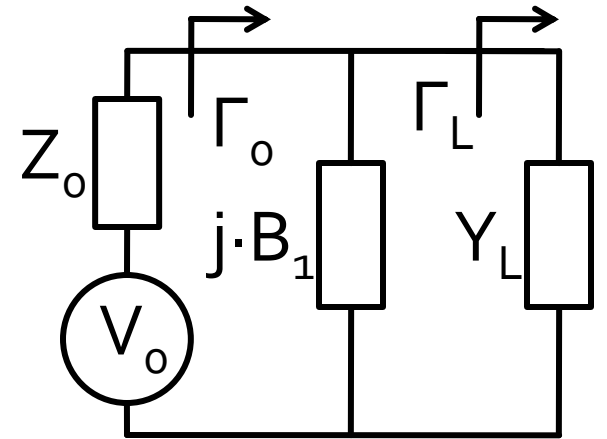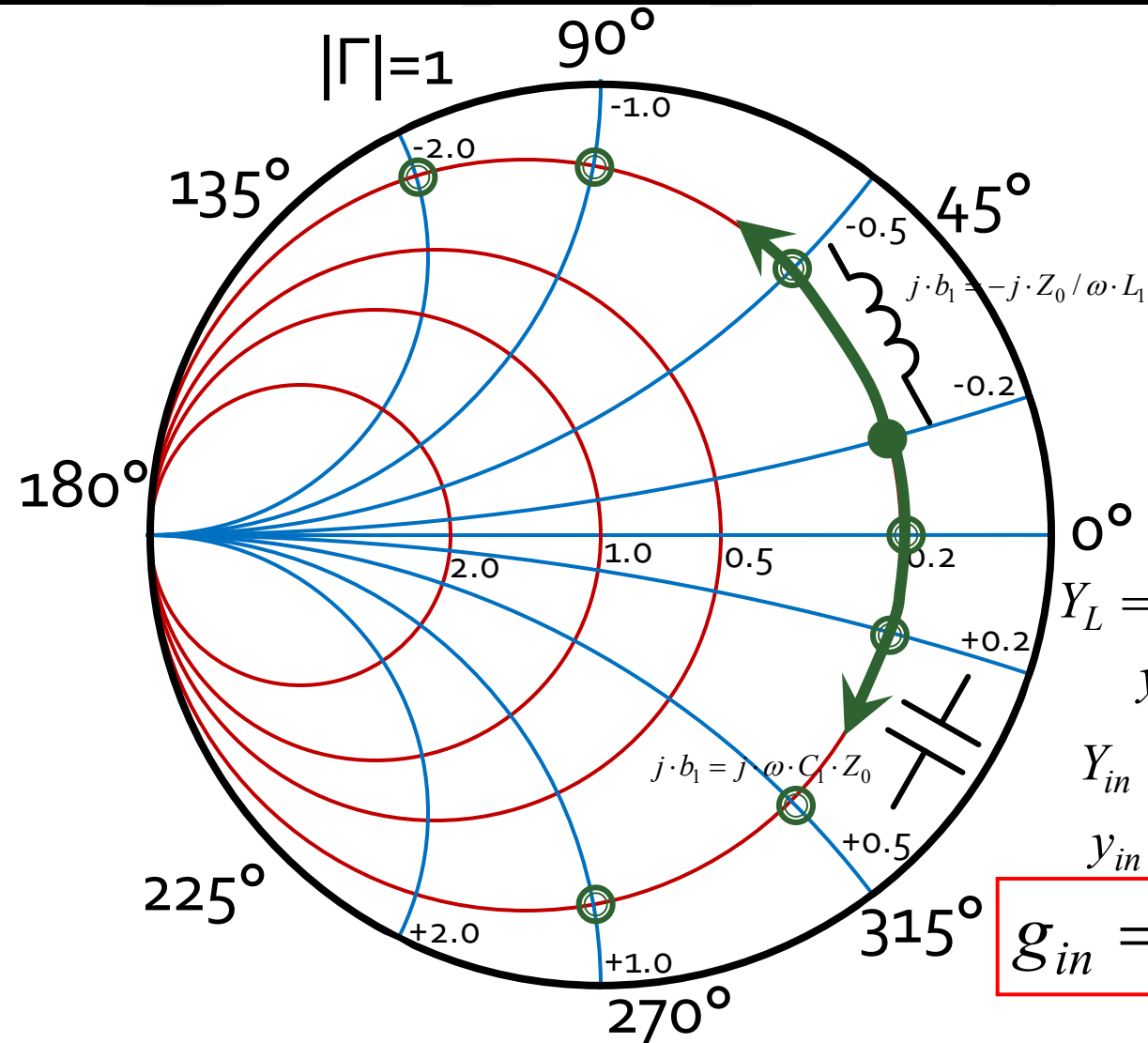
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, susceptanta in paralel



$$Z_0 = 50\Omega, Y_0 = 0.02S$$

$$\Gamma_L = 0.678 \angle 23.5^\circ$$

$$Y_L = G_L + j \cdot B_L = 0.004S + j \cdot 0.004$$

$$y_L = g_L + j \cdot b_L = 0.2 - j \cdot 0.2$$

$$Y_{in} = Y_L + j \cdot B_1 = G_L + j \cdot (B_L + B_1)$$



$$y_{in} = g_L + j \cdot (b_L + b_1)$$

$$g_{in} = g_L$$

$$j \cdot b_1 = j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot Z_0 > 0$$

$$j \cdot b_1 = -j \cdot Z_0 / \omega \cdot L_1 < 0$$
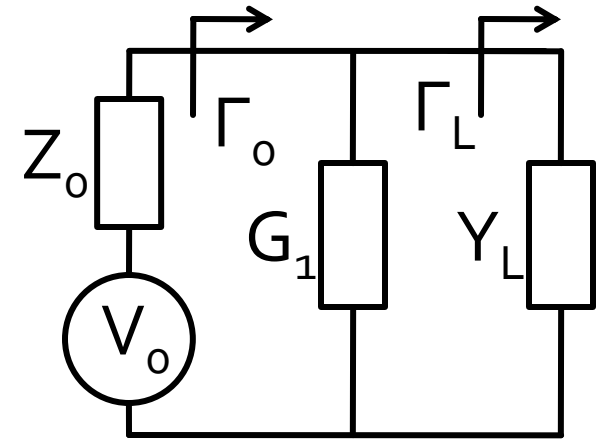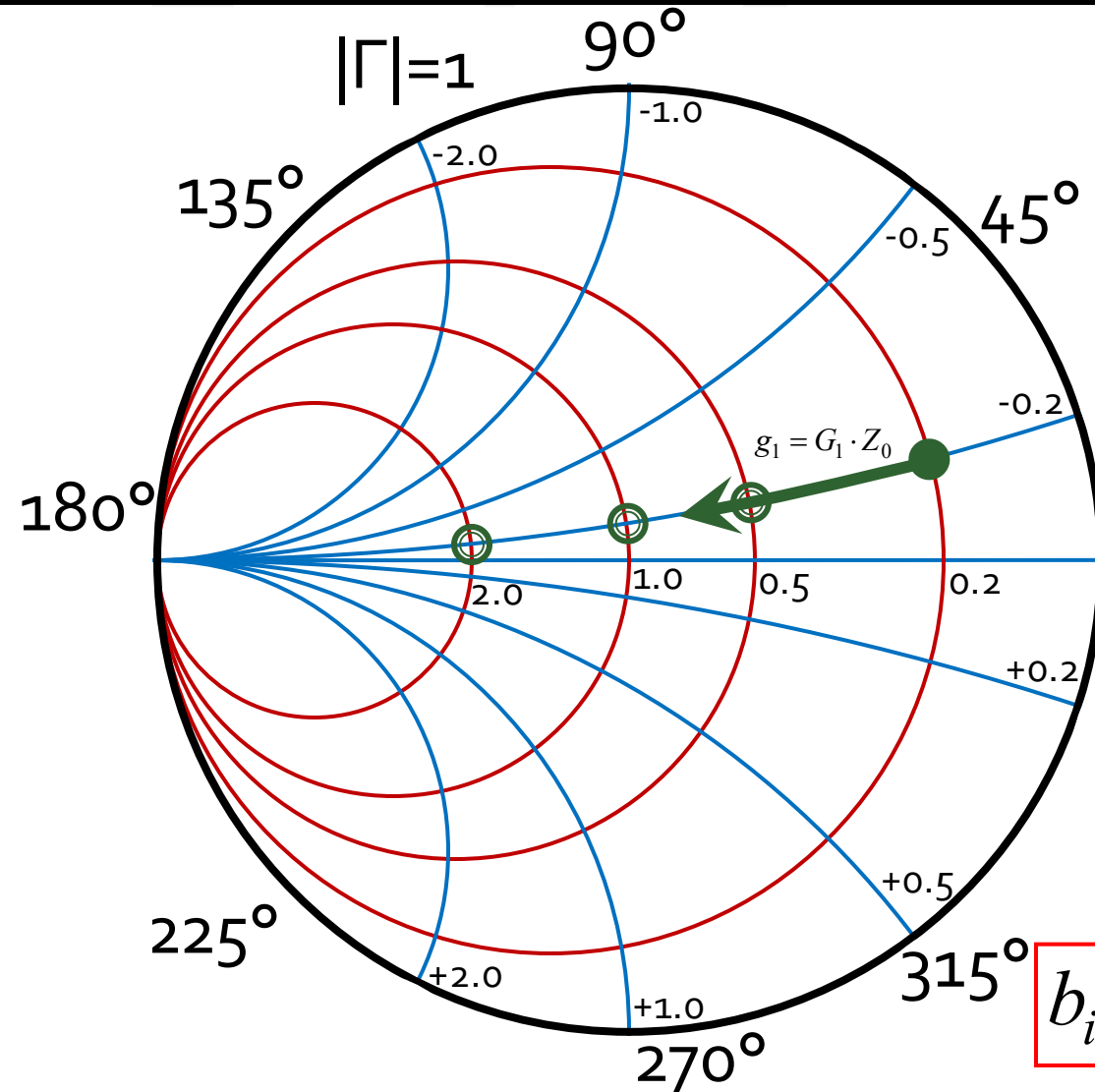
# Diagrama Smith, coeficient de reflexie, conductanta in paralel



$$Z_0 = 50\Omega, Y_0 = 0.02S$$

$$\Gamma_L = 0.678 \angle 23.5^\circ$$

$$Y_L = G_L + j \cdot B_L = 0.004S + j \cdot 0.004$$

$$y_L = g_L + j \cdot b_L = 0.2 - j \cdot 0.2$$

$$Y_{in} = Y_L + G_1 = (G_L + G_1) + j \cdot B_L$$



$$y_{in} = (g_L + g_1) + j \cdot b_L$$

$$b_{in} = b_L$$

$$g_{in} = g_L + G_1 \cdot Z_0$$



# Adaptare de impedanță

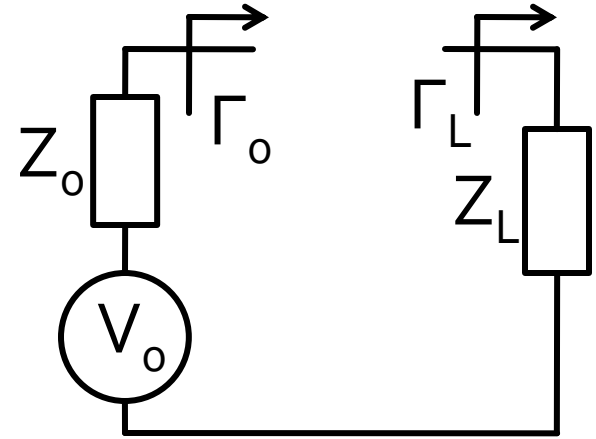
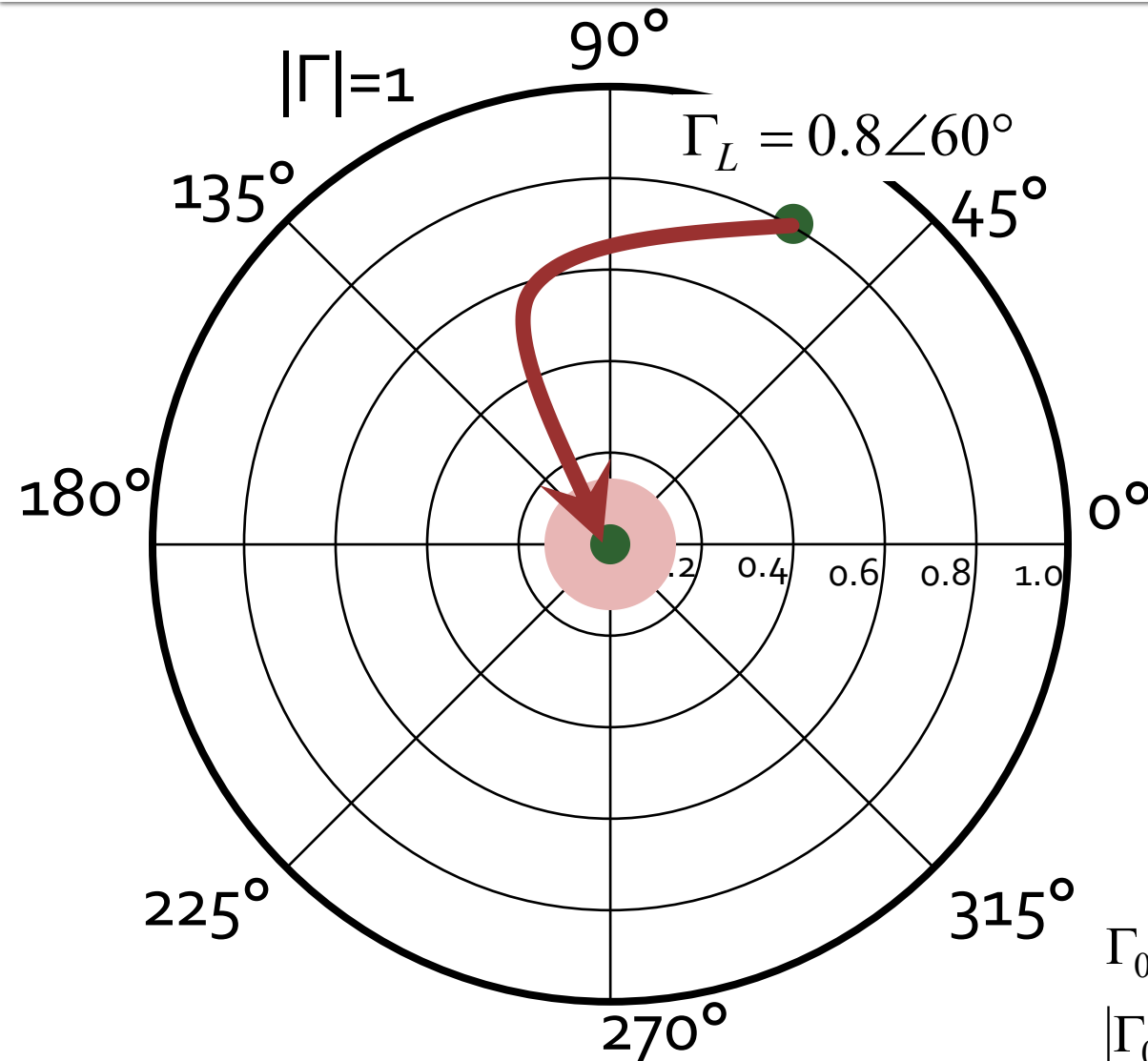


Cum?

$\Gamma_0 = 0$  adaptare perfecta ●

$|\Gamma_0| \leq \Gamma_m$  adaptare "suficienta" ●

# Adaptare, reactanta in serie

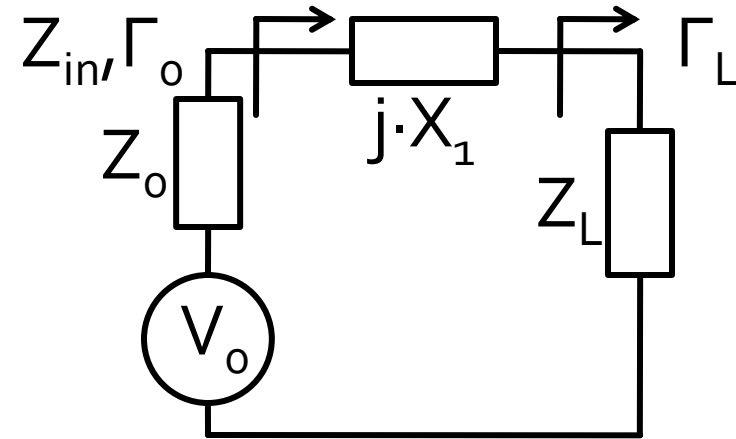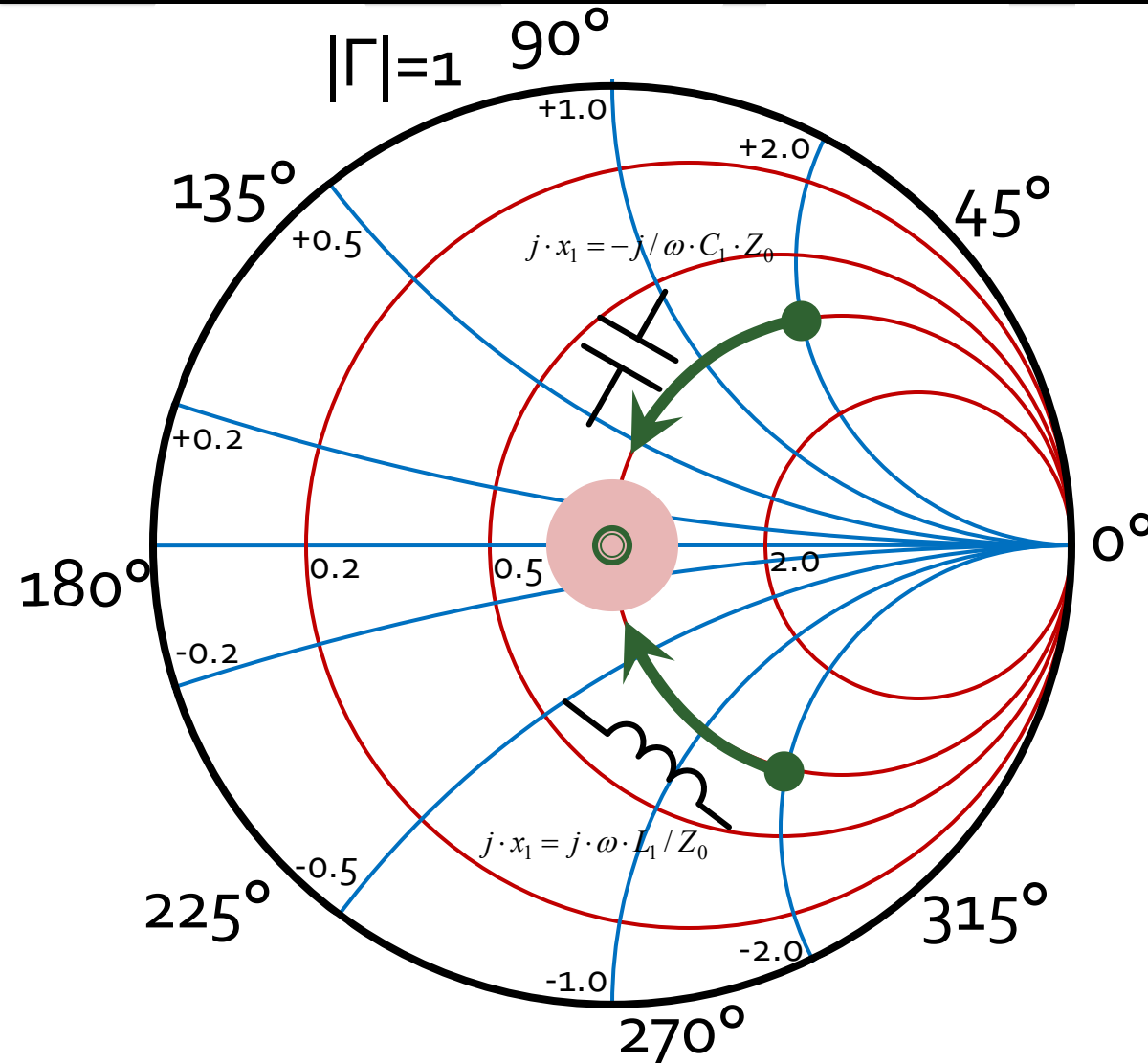

$$Z_L = r_L + j \cdot x_L$$



$$Z_{in} = r_L + j \cdot (x_L + x_1)$$

$$r_{in} = r_L$$

- Adaptarea se poate realiza **numai daca**  $r_L = 1$
- se realizeaza compensarea partii reactive a sarcinii

$$j \cdot x_1 = -j \cdot x_L$$

# Adaptare, susceptanta in paralel

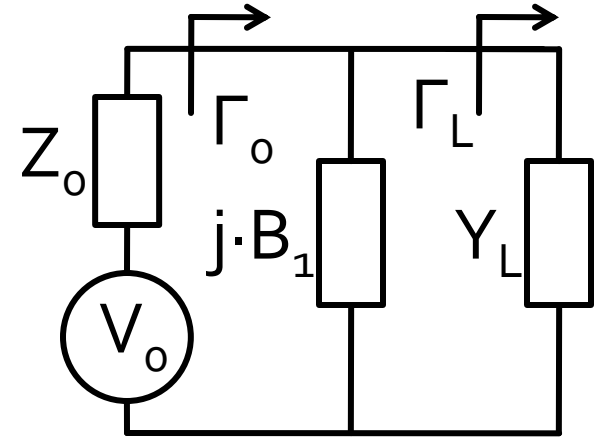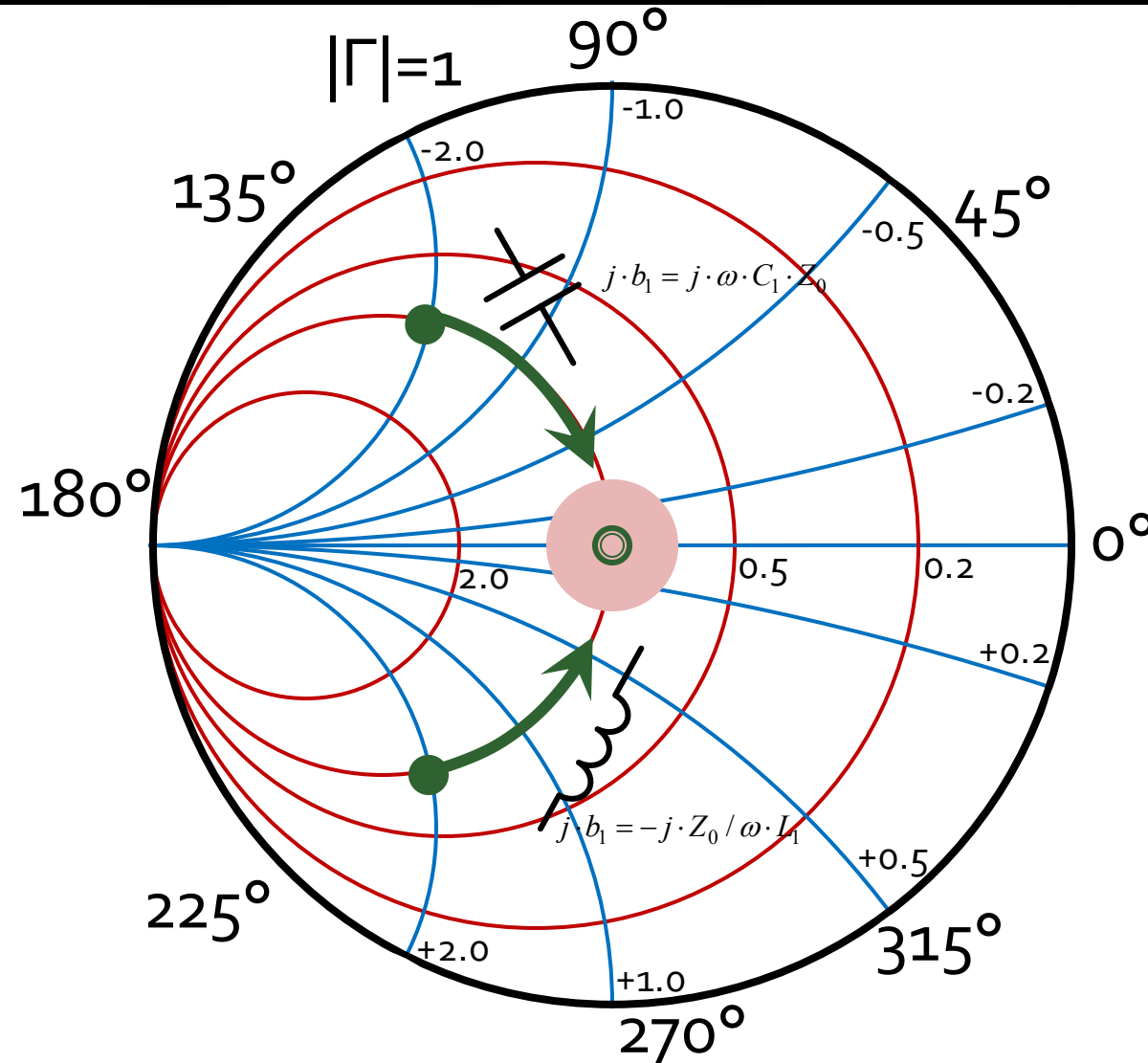

$$y_L = g_L + j \cdot b_L$$


$$y_{in} = g_L + j \cdot (b_L + b_1)$$

$$g_{in} = g_L$$



- Adaptarea se poate realiza **numai daca**  $g_L = 1$
- se realizeaza compensarea partii reactive a sarcinii

$$j \cdot b_1 = -j \cdot b_L$$

# Diagrama Smith, $r=1$ si $g=1$


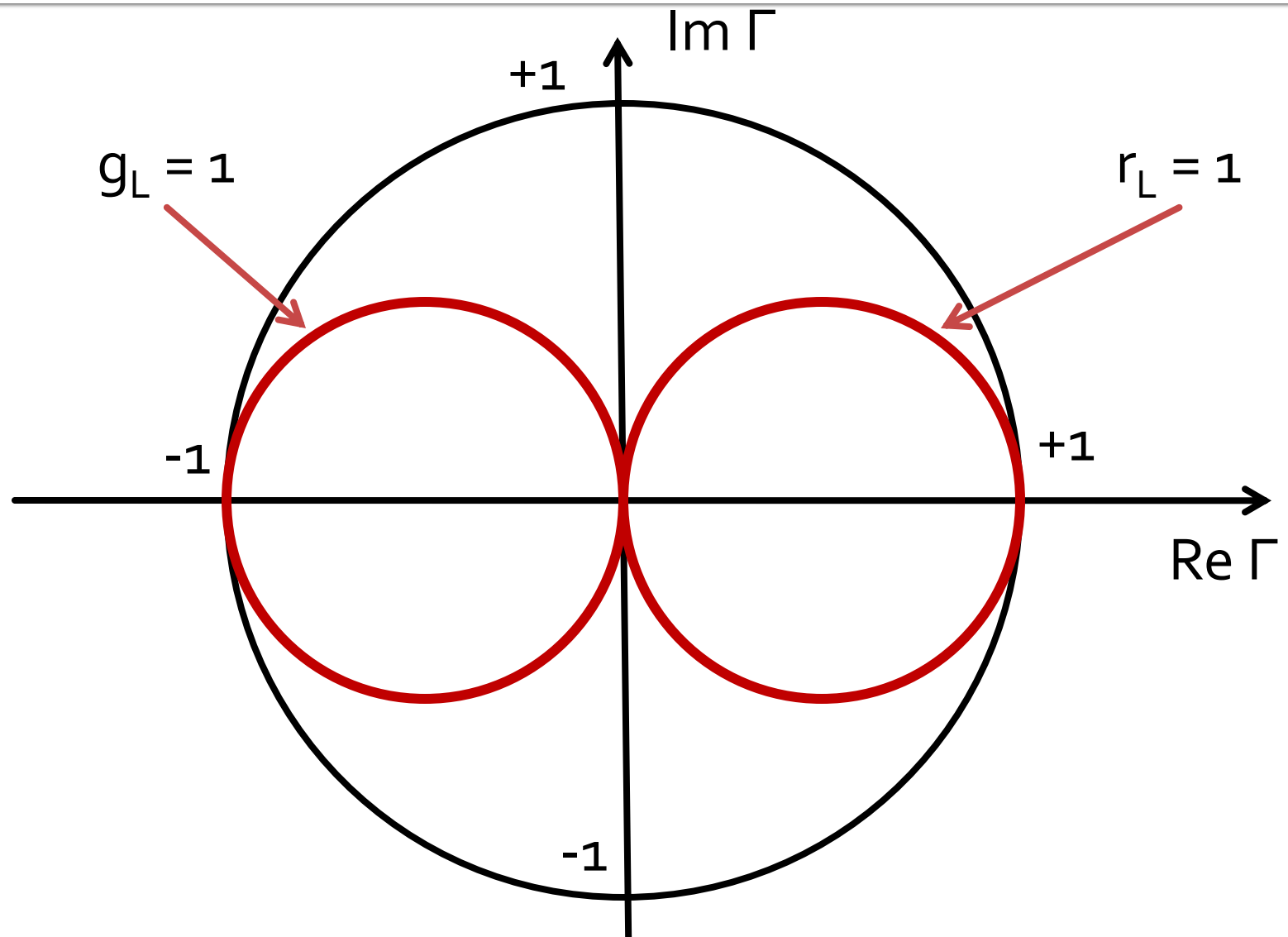

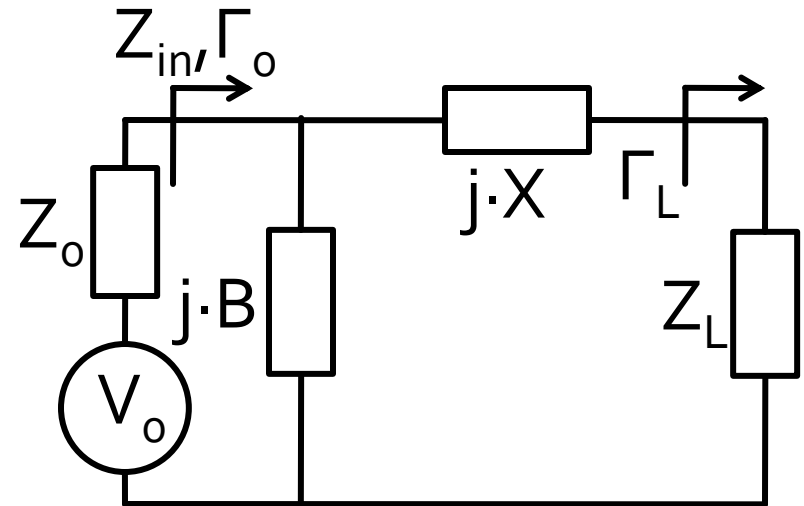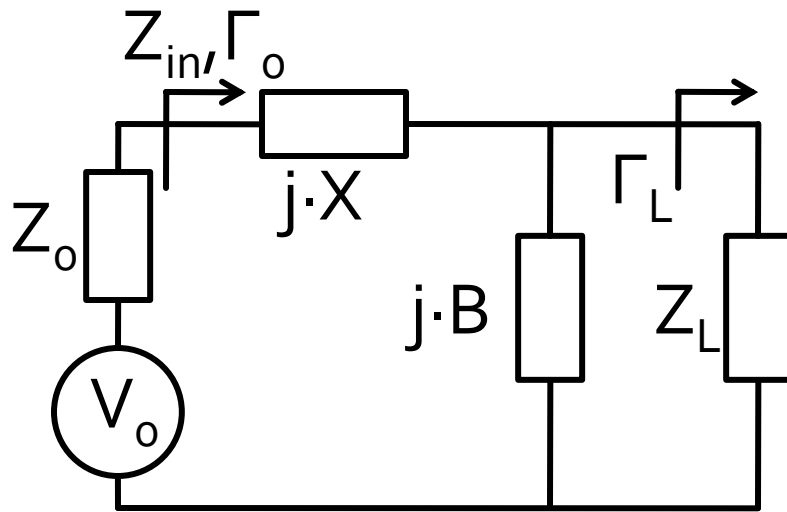
# Adaptare cu doua elemente reactive (retele in L)





- Adaptare in **doi** pasi
  - un prim element muta coeficientul de reflexie **pe cercul**  $r_L = 1/g_L = 1$
  - al doilea element realizeaza adaptarea

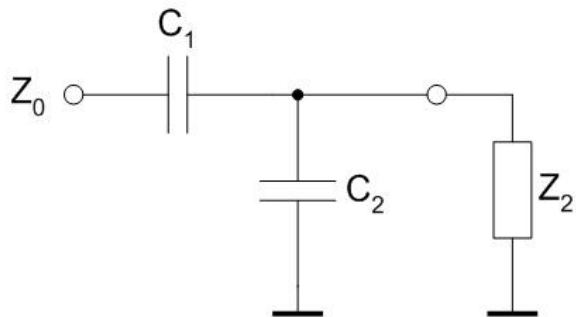
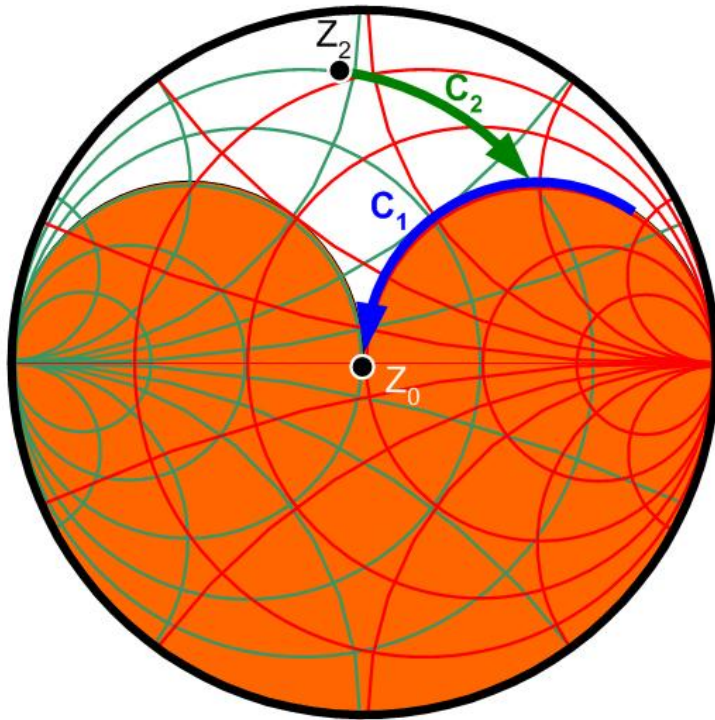
# C serie, C paralel / C paralel, C serie





Zona interzisa cu  
schema curenta

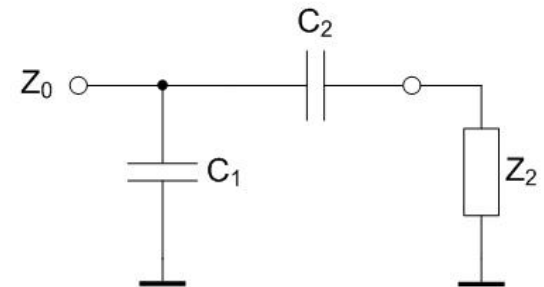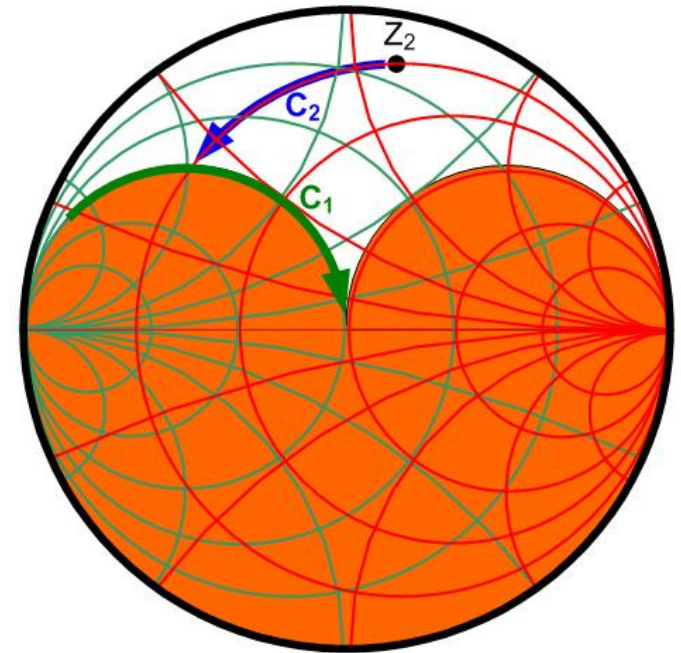
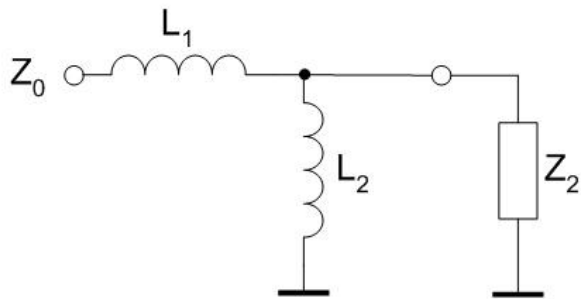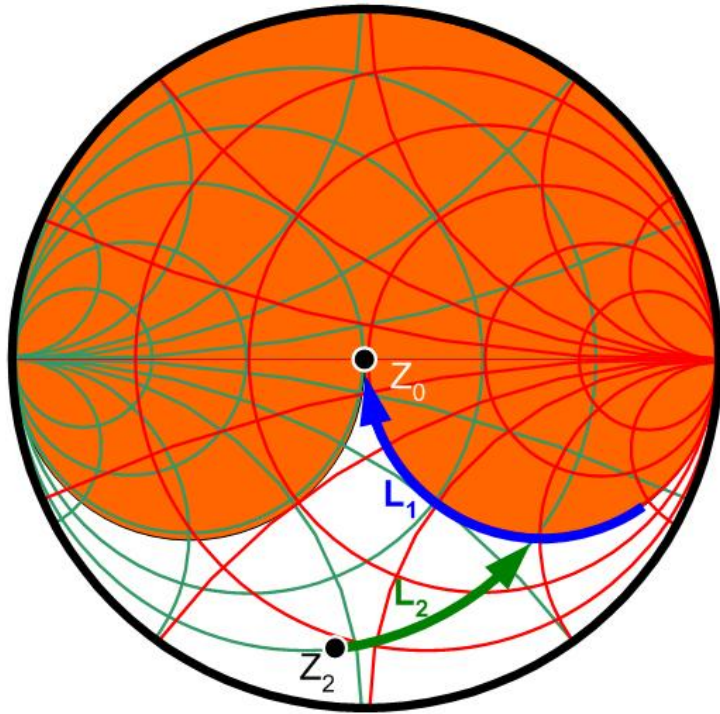
# L serie, L paralel / L paralel, L serie





Zona interzisa cu  
schema curenta

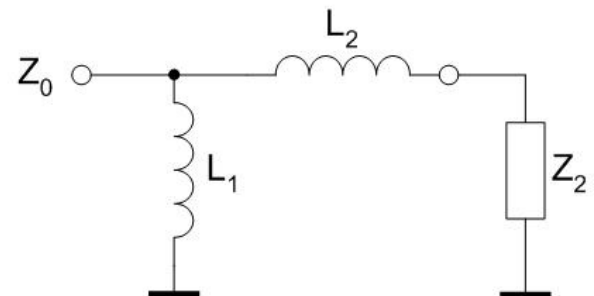
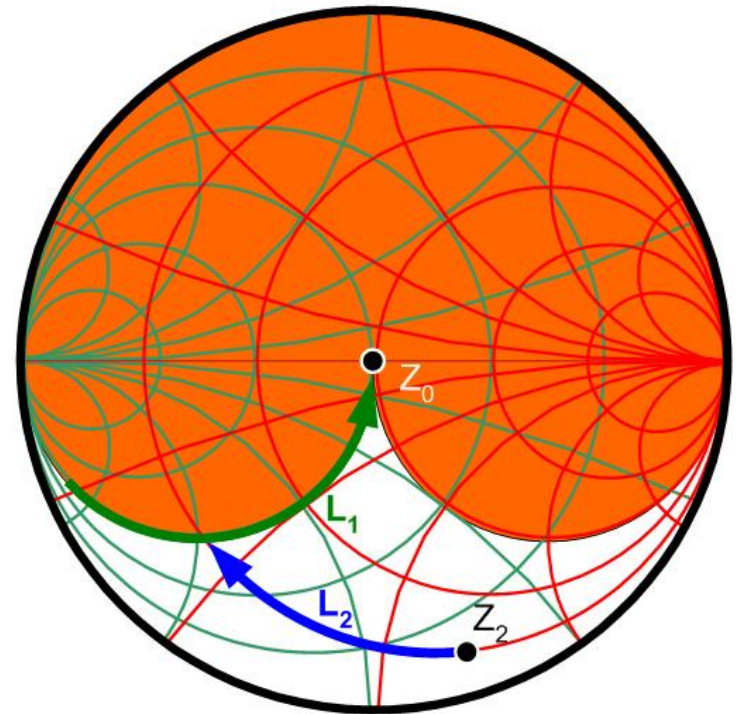



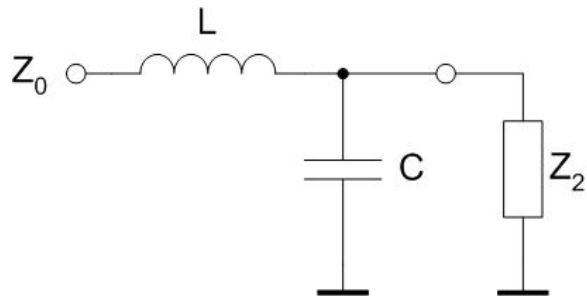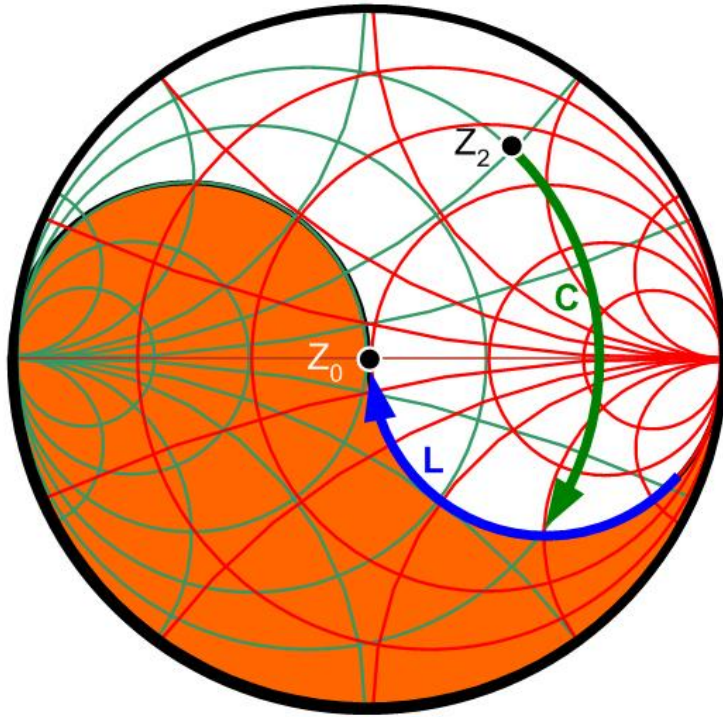
# L serie, C paralel / C paralel, L serie





Zona interzisa cu  
schema curenta

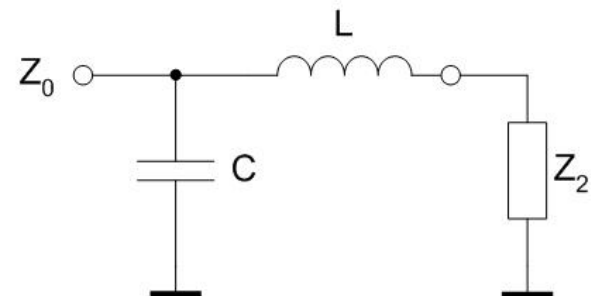
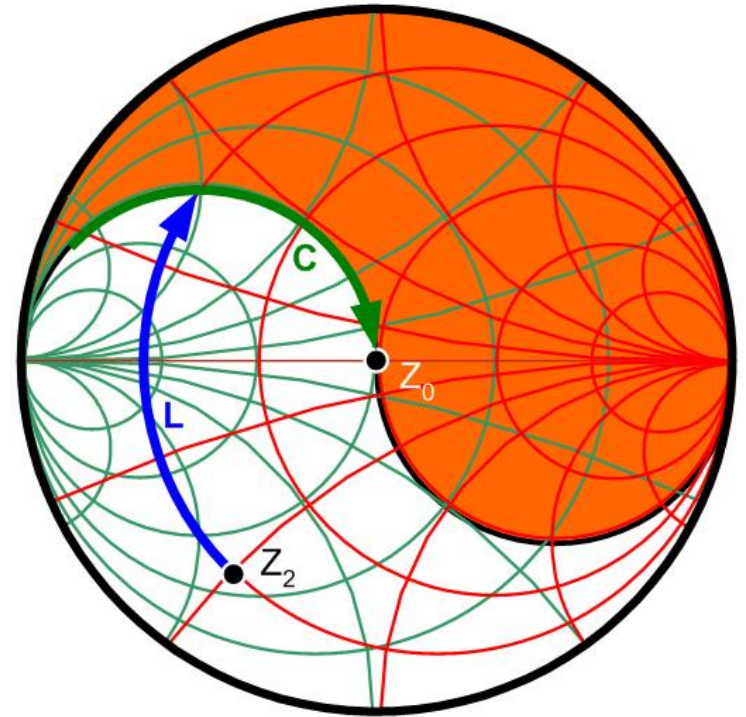




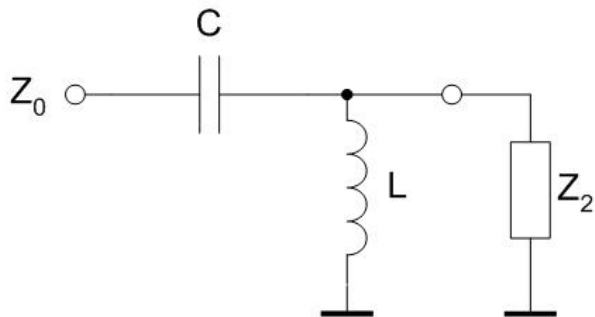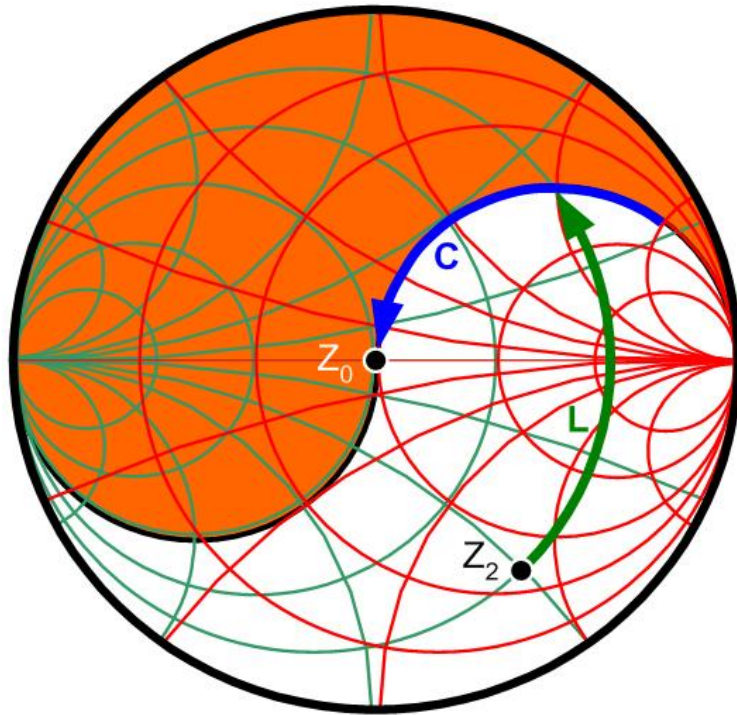
# C serie, L paralel / L paralel, C serie



 Zona interzisa cu  
schema curenta

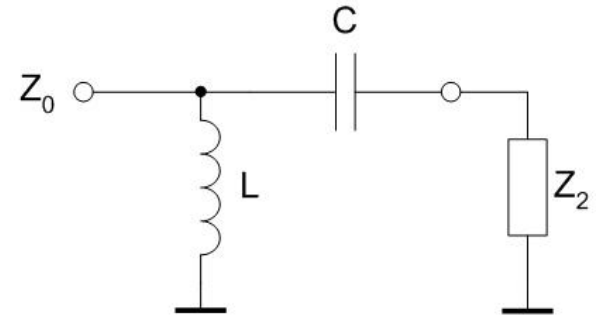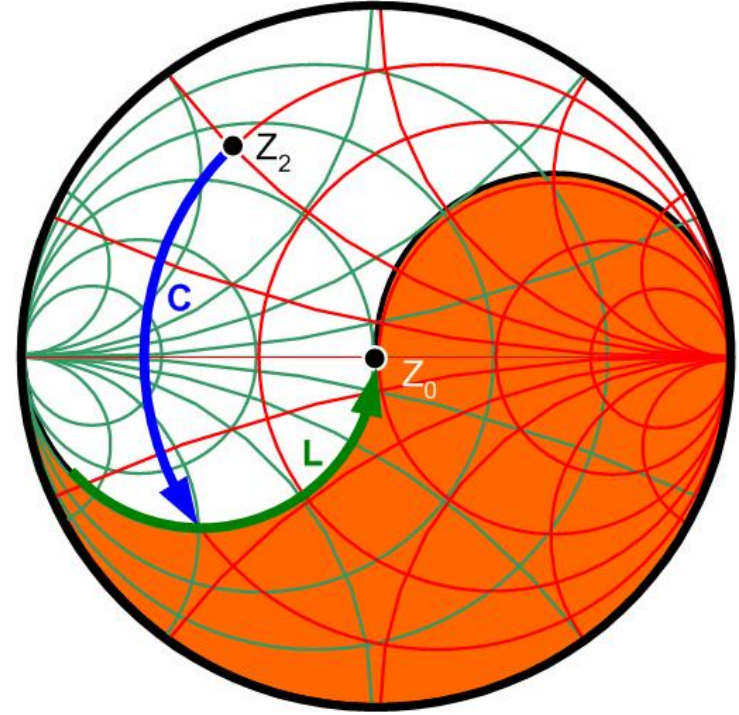
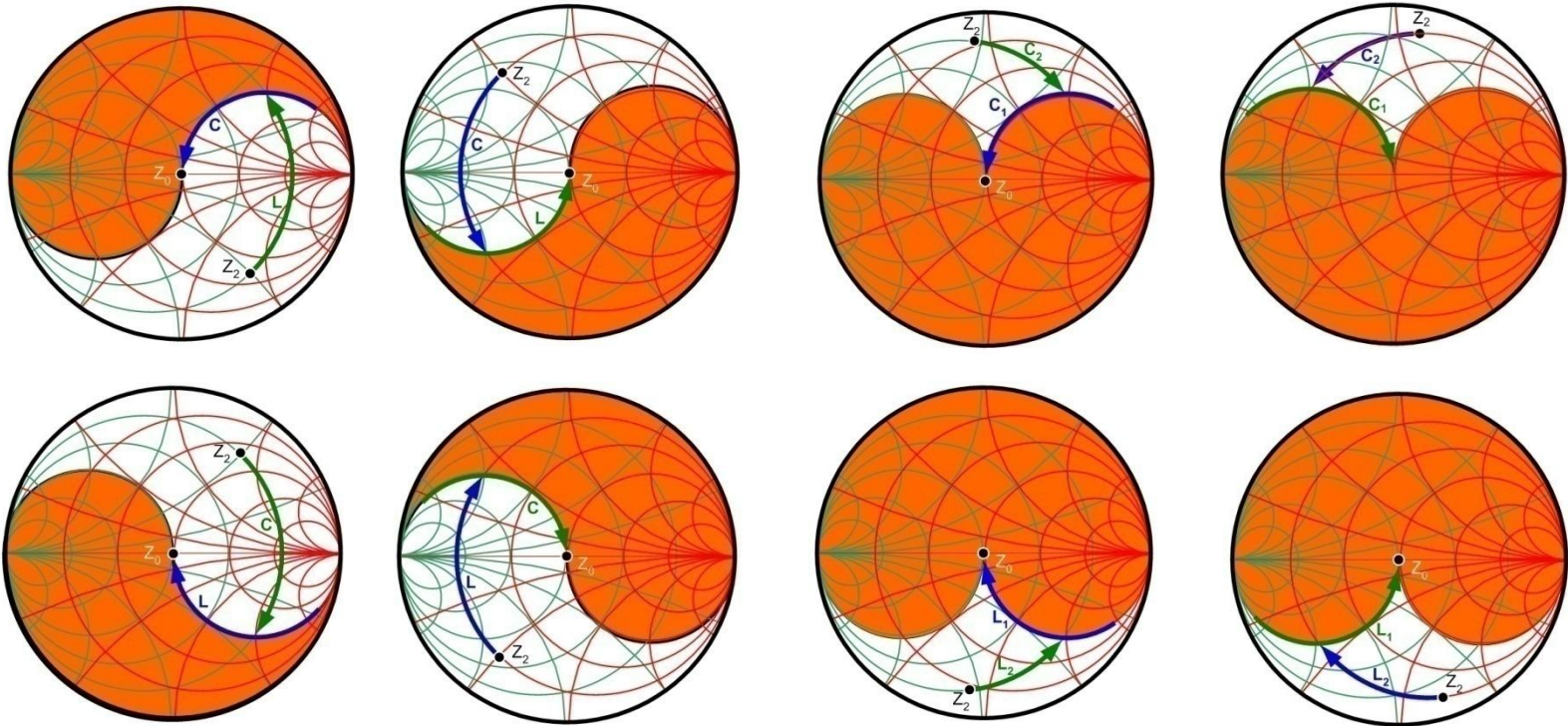
# Adaptare cu doua elemente reactive (rețele in L)



Zona interzisa cu  
schema curenta

# Adaptare cu doua elemente reactive (retele in L)



- Pentru orice  $\Gamma_L$  exista **cel putin 2 retele in L** de adaptare posibile (L+C)
- Pentru **anumite** zone de start de pe diagrama Smith exista 4 posibilitati (+2 retele C+C/L+L)
- Se alege reteaua care necesita componente de valori realizabile
- Prin adaugarea elementelor rezistive se pot suplimenta retelele posibile cu **pierdere de putere (nerecomandat)**

# Adaptare cu elemente rezistive

- Circuitele active lucreaza in zona frecventei unitare
- Orice "risipa" de putere este **nerecomandata**
- Exista situatii in care este **necesara** o astfel de actiune pentru asigurarea stabilitatii



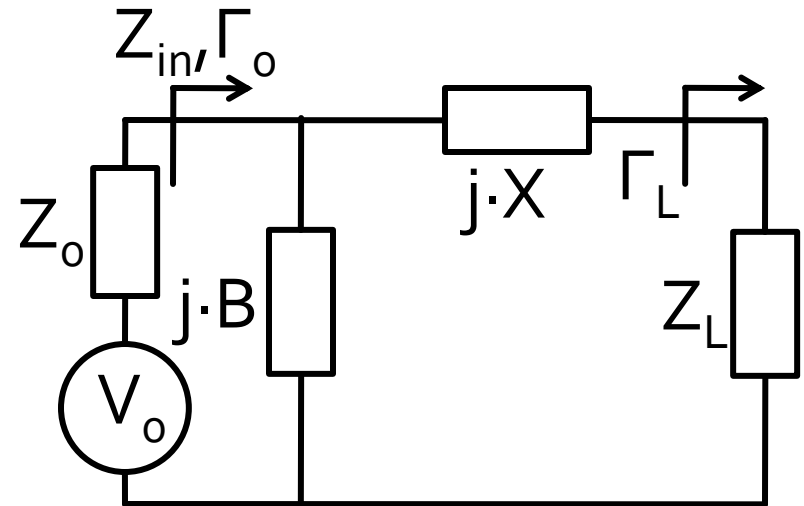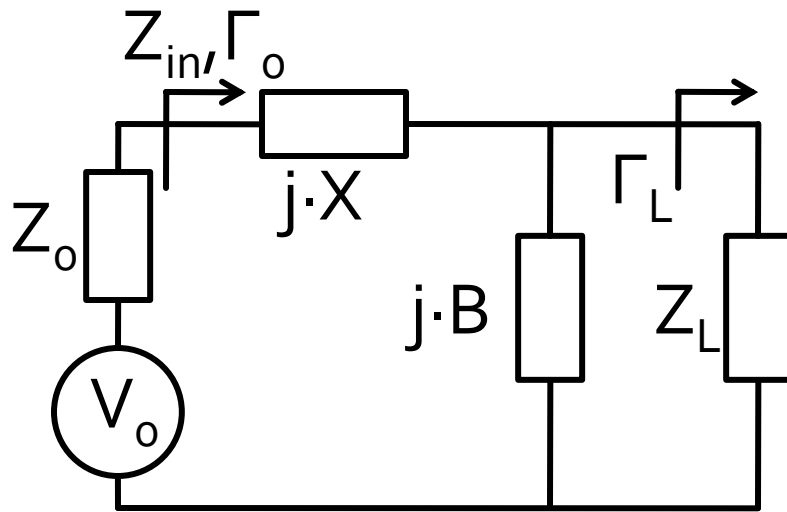
# Adaptare cu doua elemente reactive (retele in L)



- Adaptare in doi pasi

- pentru elementele situate in interiorul cercului  $r_L = 1$  se utilizeaza prima schema
- pentru elementele situate in exteriorul cercului  $r_L = 1$  se utilizeaza a doua schema
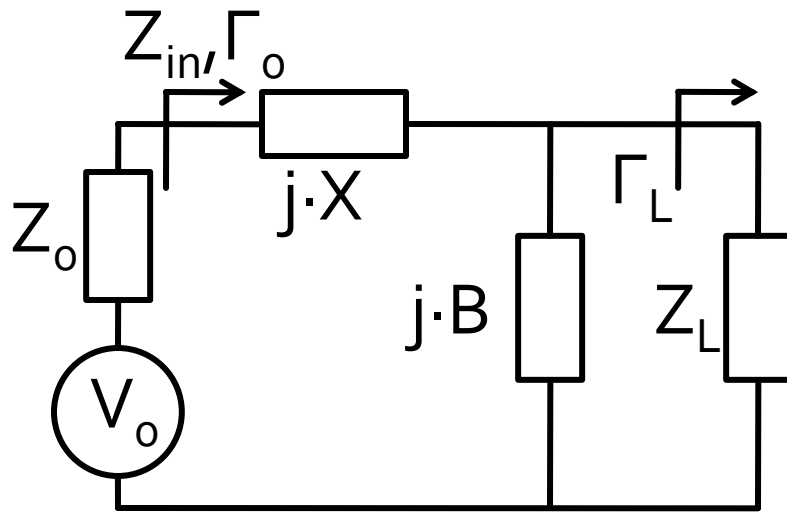
# Adaptare cu doua elemente reactive (retele in L)



$$Z_L = R_L + j \cdot X_L \quad R_L > Z_0 \quad Z_{in} = Z_0$$

$$Z_0 = j \cdot X + \frac{1}{j \cdot B + 1/(R_L + j \cdot X_L)}$$

$$\begin{cases} B \cdot (X \cdot R_L - X_L \cdot Z_0) = R_L - Z_0 \\ X \cdot (1 - B \cdot X_L) = B \cdot Z_0 \cdot R_L - X_L \end{cases}$$

$$B = \frac{X_L \pm \sqrt{R_L/Z_0} \cdot \sqrt{R_L^2 + X_L^2 - Z_0 \cdot R_L}}{R_L^2 + X_L^2}$$

$$X = \frac{1}{B} + \frac{X_L \cdot Z_0}{R_L} - \frac{Z_0}{B \cdot R_L}$$

- valoarea de sub radical e intotdeauna pozitiva pentru


$$R_L > Z_0$$

- se obtin doua solutii realizabile

$$X = \begin{cases} \omega \cdot L \\ -\frac{1}{\omega \cdot C} \end{cases} \quad B = \begin{cases} \omega \cdot C \\ -\frac{1}{\omega \cdot L} \end{cases}$$


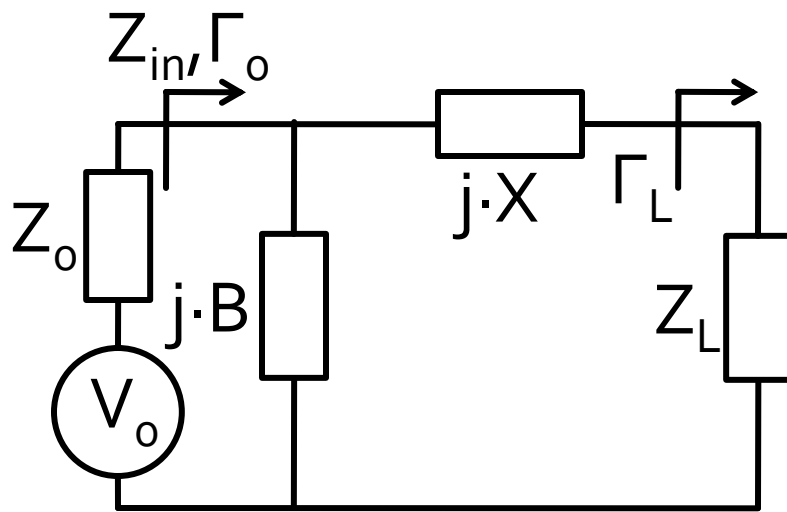
# Adaptare cu doua elemente reactive (retele in L)



$$Z_L = R_L + j \cdot X_L \quad R_L < Z_0 \quad Y_{in} = Y_0 = \frac{1}{Z_0}$$

$$\frac{1}{Z_0} = j \cdot B + \frac{1}{R_L + j \cdot (X + X_L)}$$

$$\begin{cases} B \cdot Z_0 \cdot (X + X_L) = Z_0 - R_L \\ (X + X_L) = B \cdot Z_0 \cdot R_L \end{cases}$$

$$X = \pm \sqrt{R_L \cdot (Z_0 - R_L)} - X_L$$

$$B = \pm \frac{\sqrt{(Z_0 - R_L)/R_L}}{Z_0}$$




- valoarea de sub radical e intotdeauna pozitiva pentru

$$R_L < Z_0$$

- se obtin doua solutii realizabile


$$X = \begin{cases} \omega \cdot L \\ -\frac{1}{\omega \cdot C} \end{cases} \quad B = \begin{cases} \omega \cdot C \\ -\frac{1}{\omega \cdot L} \end{cases}$$

# Exemplu

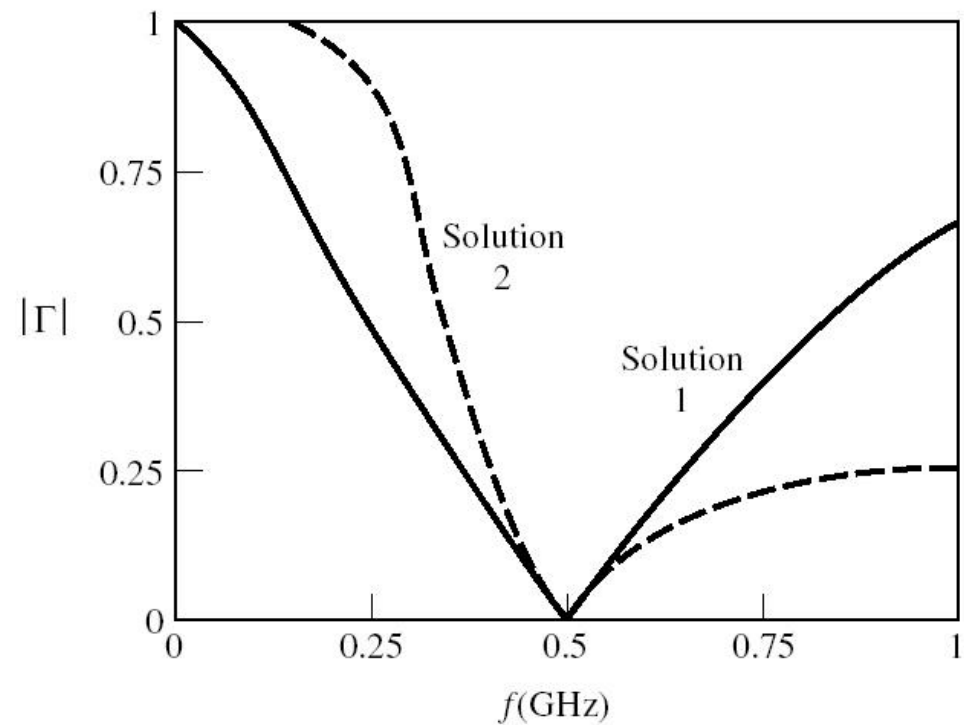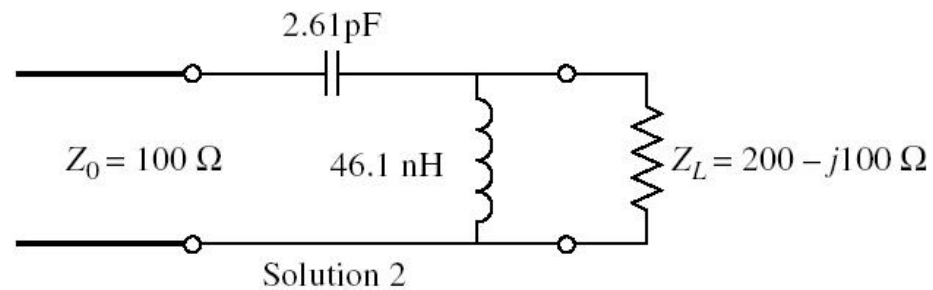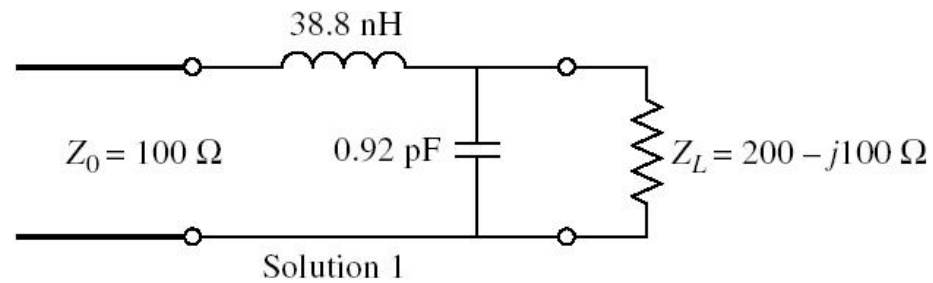




# Exemplu ADS

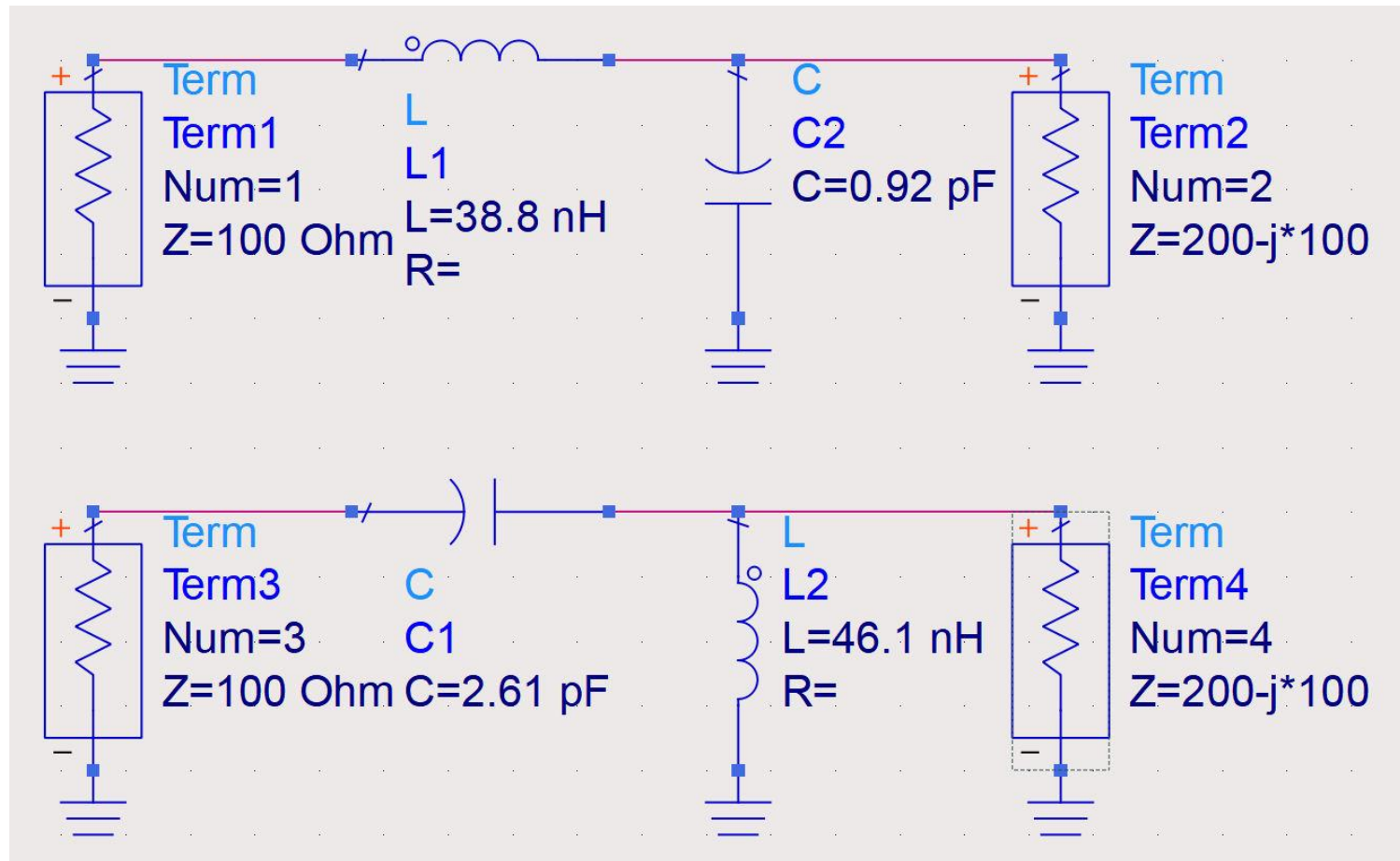



# Exemplu ADS

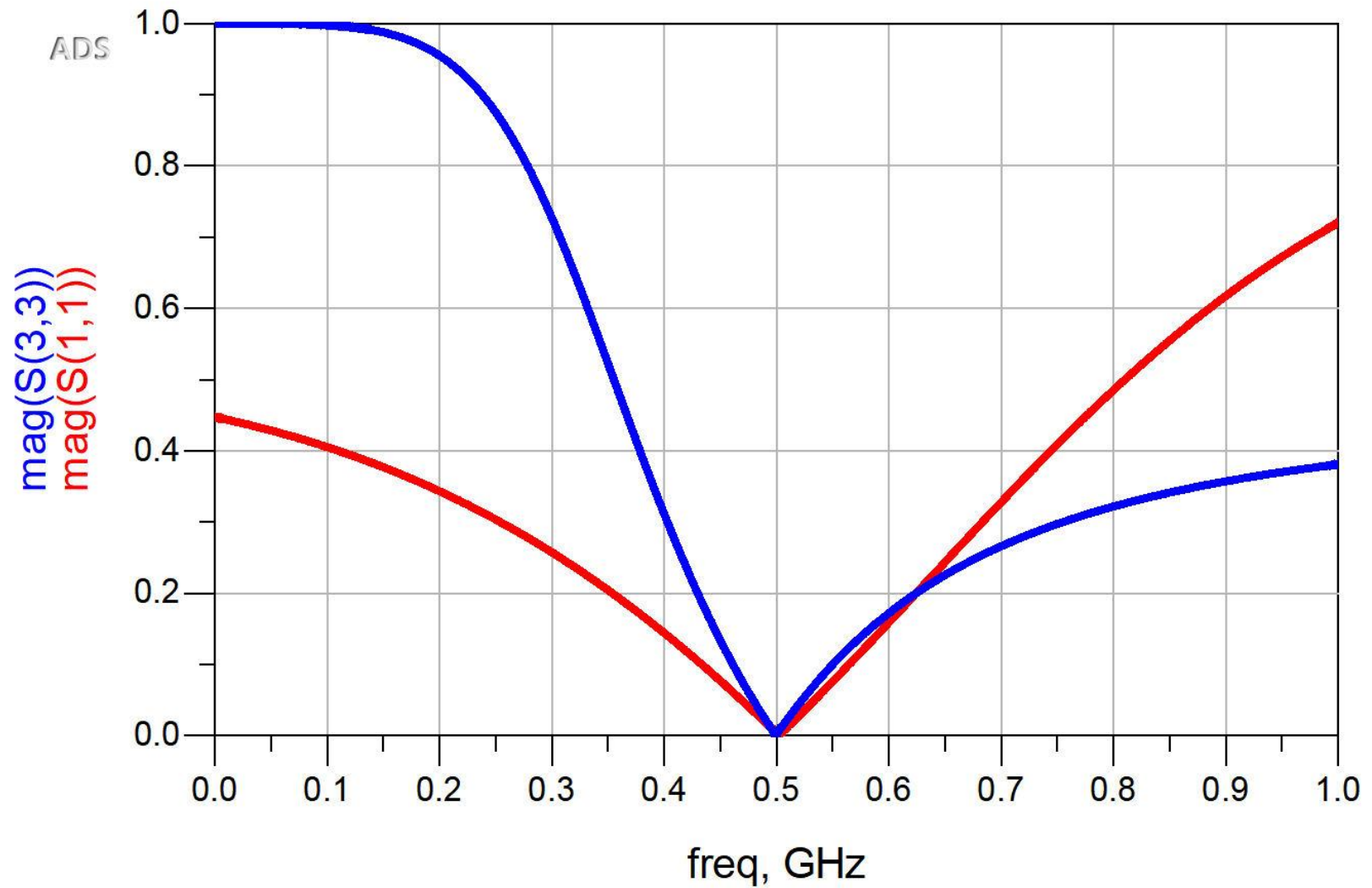
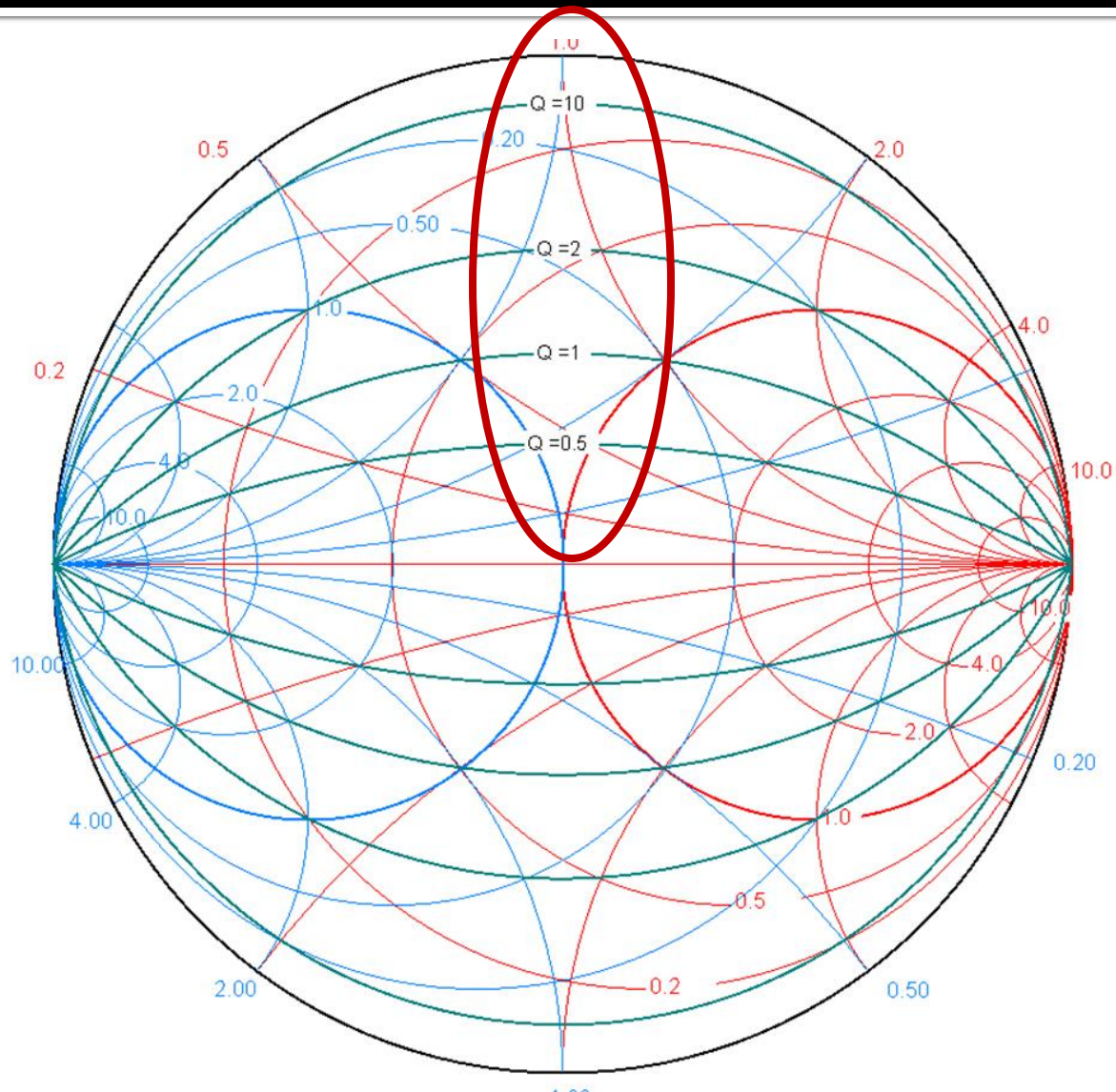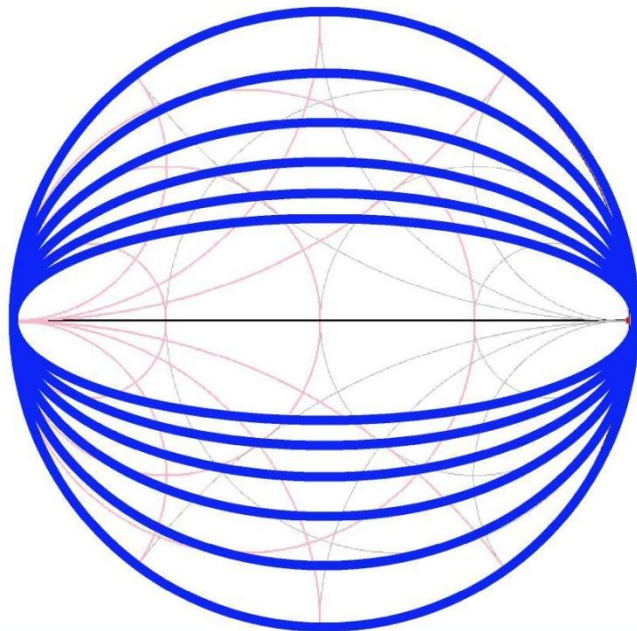
# Cercuri de factor de calitate constant


- Diagrama Smith

$$Q = \frac{X}{R} = \frac{G}{B} = \text{const}$$



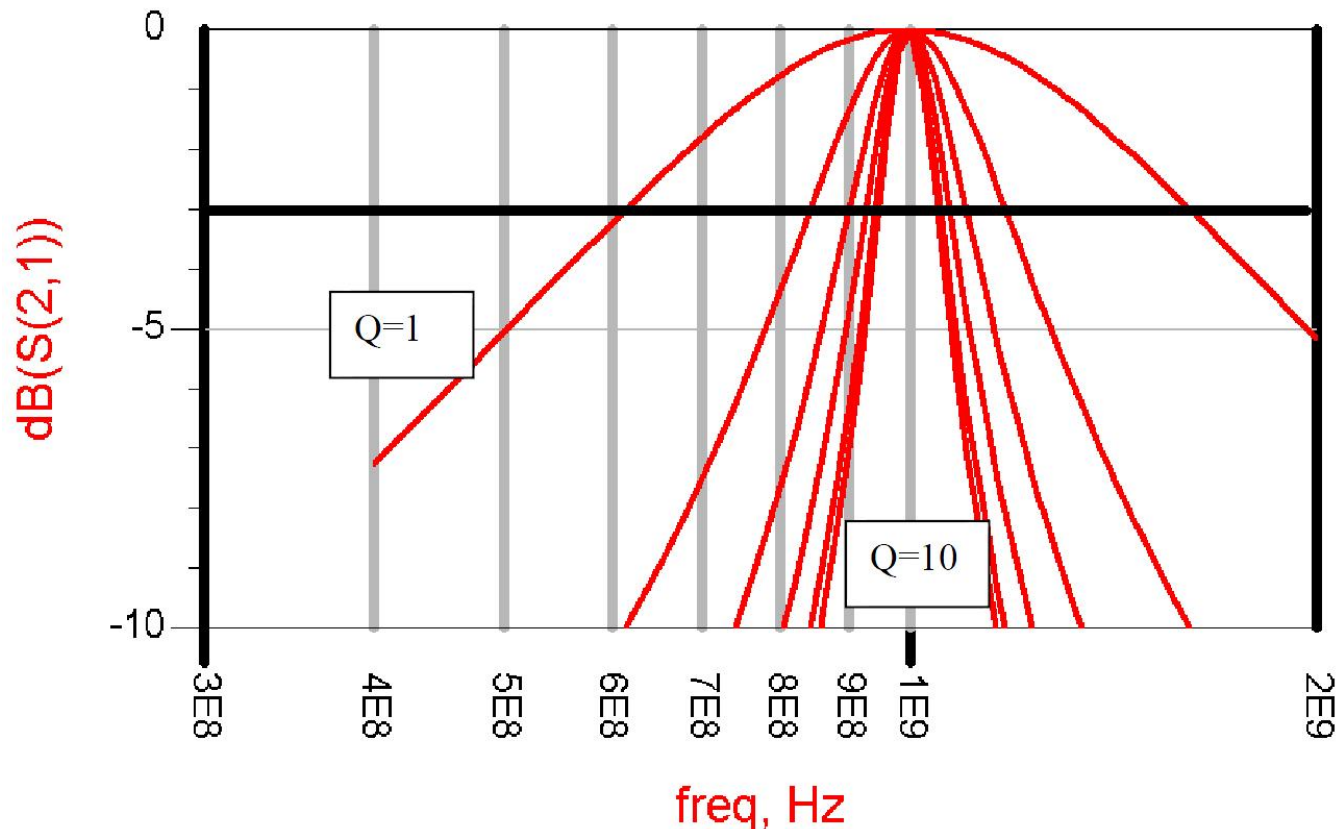
# Factor de calitate - banda

- Factor de calitate ridicat echivalent cu banda îngusta







# Adaptare - banda

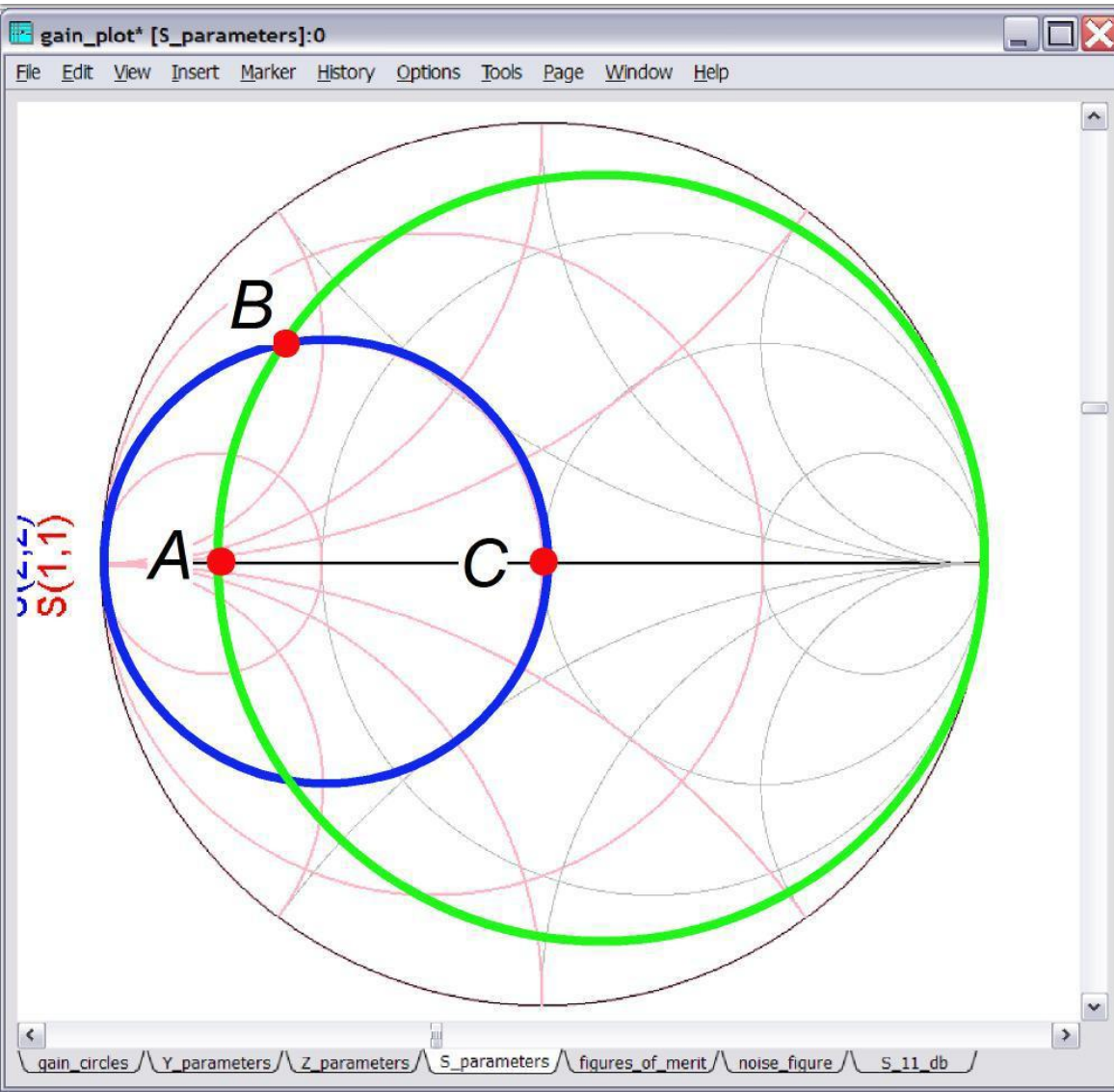

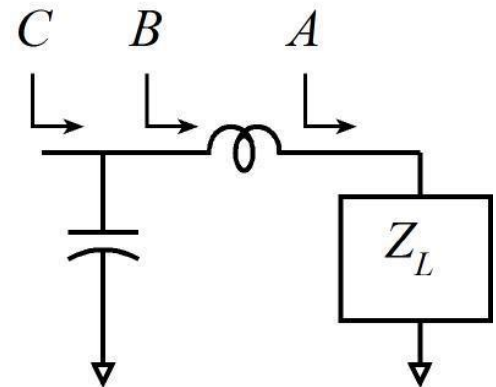
- Pozitia punctului intermediar (B) atins de  $\Gamma$  corespunzatoare celui mai ridicat factor de calitate impune largimea de banda a adaptarii




# Adaptare - banda

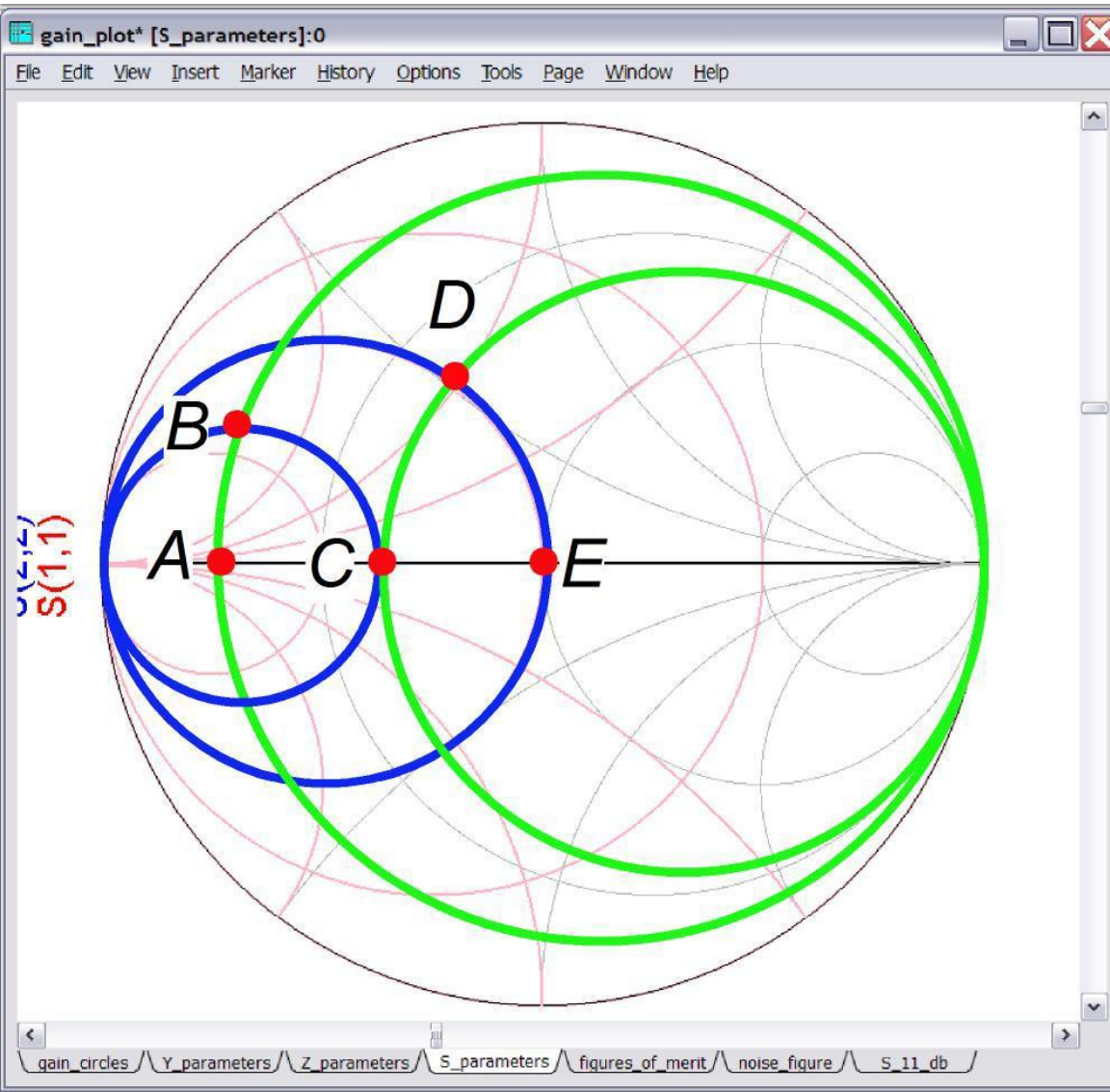

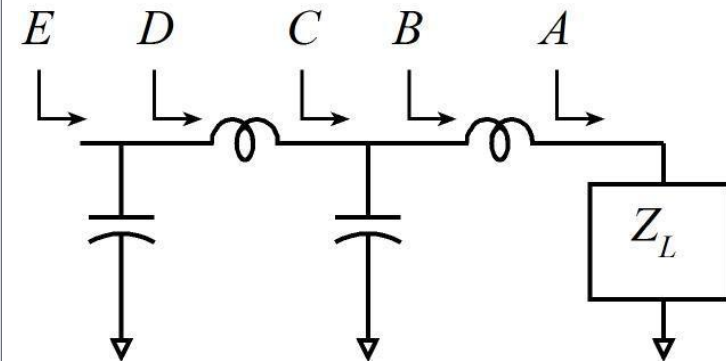
- Adaptare in banda mai larga poate fi obtinuta prin realizarea unor retele in L multiple, fiecare pentru variatii mai mici ale lui  $\Gamma$ , astfel incat toti coeficientii de reflexie intermediari (B, D) sa ocupe pozitii care corespund unui factor de calitate mai mic




# Adaptare - banda

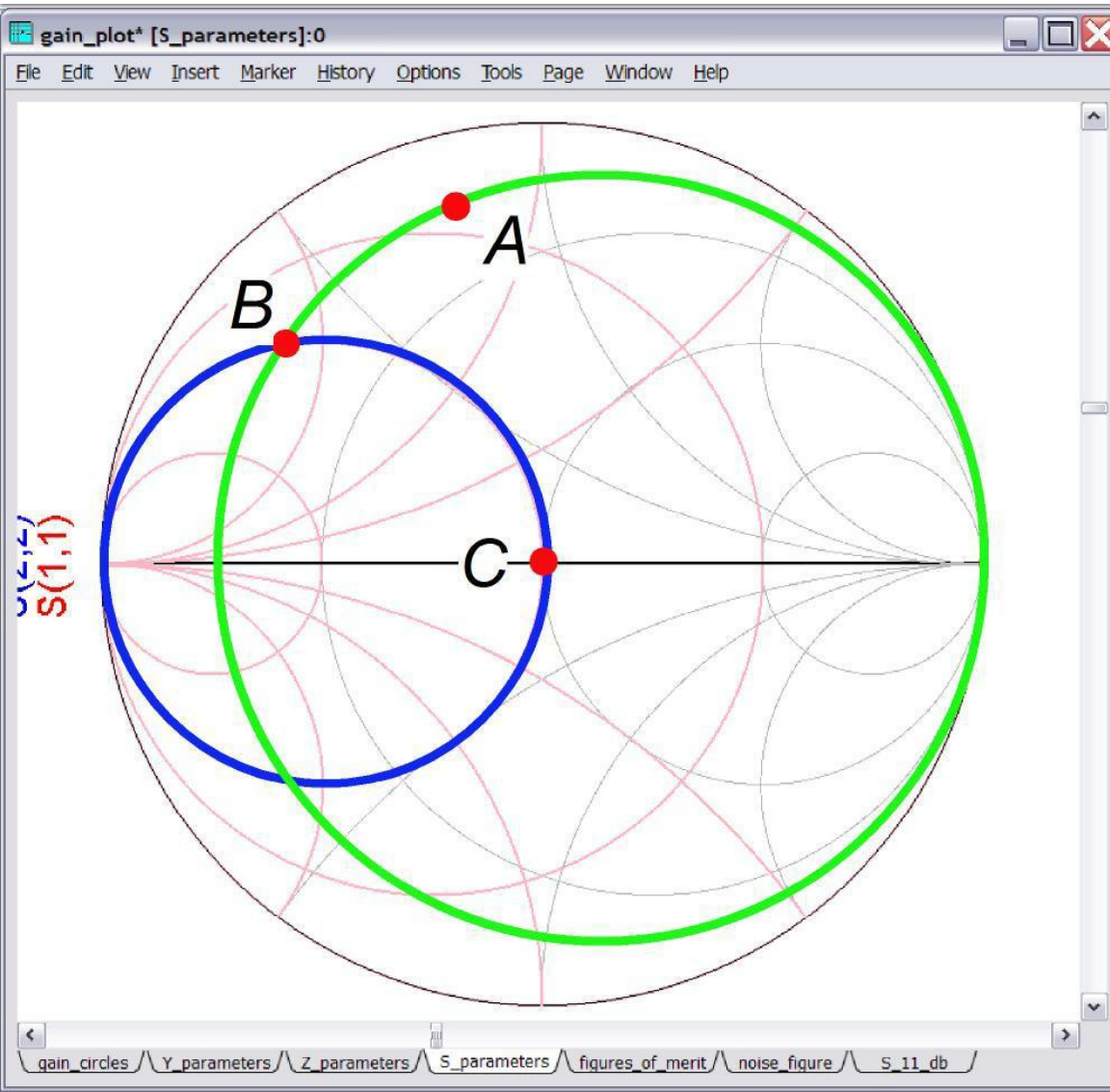

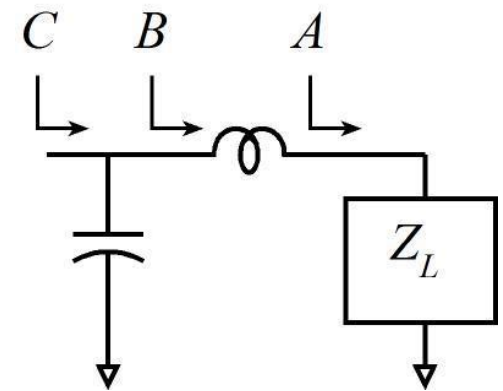- Pentru pozitii initiale (determinate de sarcina) corespunzatoare unui factor de calitate ridicat (A) banda ingusta a adaptarii este inevitabila



# Realizzare elementi concentrate

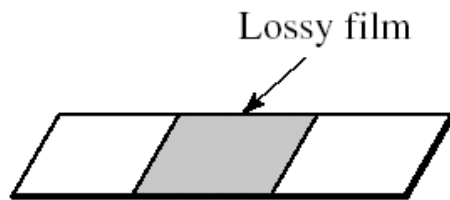


Planar resistor


Lossy film



Chip resistor

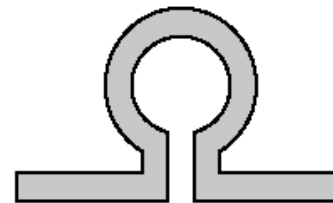

Loop inductor

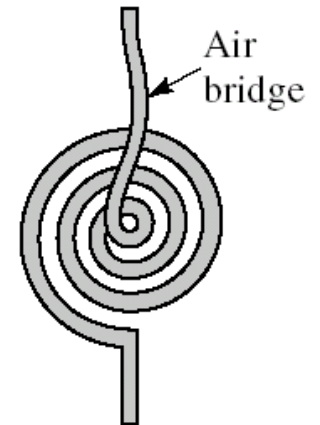


Spiral inductor




Interdigital  
gap capacitor

Dielectric

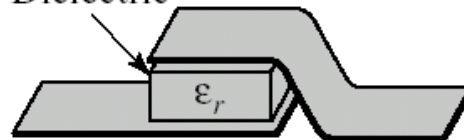

Metal-insulator-  
metal capacitor

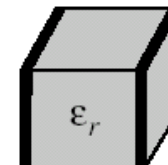

Chip capacitor



# Contact

- Laboratorul de microunde si optoelectronica
- <https://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- [rdamian@etti.tuiasi.ro](mailto:rdamian@etti.tuiasi.ro)