

Curs 8

2019/2020

# Dispozitive și circuite de microunde pentru radiocomunicații

# Disciplina 2019/2020

- 2C/1L, DCMR (CDM)
- Minim 7 prezente (curs+laborator)
- Curs - conf. Radu Damian
  - Marti 14-16, P7
  - E – **50%** din nota
  - probleme + (2p prez. curs) + (3 teste) + (bonus activitate)
    - primul test L1 (t<sub>2</sub> si t<sub>3</sub> neanuntate)
    - 3pz (C) = +0.5p
  - toate materialele permise

# Disciplina 2019/2020

- 2C/1L, **DCMR (CDM)**
- Laborator – **conf. Radu Damian**
  - Miercuri 10-14 impar II.12 (par eng.)
  - Joi 14- 16 par
  - L – **25%** din nota
    - prezenta + rezultate personale
  - P – **25%** din nota
    - tema personală

# Documentatie

■ <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>

Laboratorul de Microunde si Optică

Not secure | rf-opto.etti.tuiasi.ro/microwave\_cd.php?chg\_lang=1

RF-OPTO

EN English | RO Romana |

Start Didactic Master Colectiv Cercetare Studenti Admin

Microunde Comunicatii Optice Optoelectronica Internet Antene Practica Retele Soft didactic

## Dispozitive si circuite de microunde pentru radiocomunicatii

### Disciplina: DCMR (2017-2018)

Coordinator Disciplina: conf. dr. Radu-Florin Damian

Cod: DOS412T

Tip Disciplina: DOS; Disciplina Optionala, Disciplina de Specialitate

Credite: 4

An de Studiu: 4, Sem. 7

### Activitati

Curs: Cadru Didactic: conf. dr. Radu-Florin Damian, 2 Ore/Saptamana, Sectie Specializare, Orar:

Laborator: Cadru Didactic: conf. dr. Radu-Florin Damian, 1 Ore/Saptamana, Grupa, Orar:

### Evaluare

Tip: Examen

A: 50%, (Examen/Colocviu)

B: 25%, (Activitate Seminar/Laborator/Proiect)

D: 25%, (Teme de casa/Lucrari de specialitate)

### Note

[Rezultate totale](#)

### Prezenta

[Curs](#)

[Laborator](#)

### Liste

[Bonus-uri acumulate \(final\)](#)

[Studenti care nu pot intra in examen](#)

# Bibliografie

- <http://rf-opto.eti.tuiasi.ro>
- Irinel Casian-Botez: "Microunde vol. 1: Proiectarea de circuit", Ed. TEHNOPRES, 2008
- David Pozar, Microwave Engineering, Wiley; 4th edition , 2011, ISBN : 978-1-118-29813-8 (E), ISBN : 978-0-470-63155-3 (P)

# Examen: Reprezentare logaritmică

$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10} (P_2 / P_1)$$

$$0 \text{ dB} = 1$$

$$+0.1 \text{ dB} = 1.023 (+2.3\%)$$

$$+3 \text{ dB} = 2$$

$$+5 \text{ dB} = 3$$

$$+10 \text{ dB} = 10$$

$$-3 \text{ dB} = 0.5$$

$$-10 \text{ dB} = 0.1$$

$$-20 \text{ dB} = 0.01$$

$$-30 \text{ dB} = 0.001$$

$$\text{dBm} = 10 \cdot \log_{10} (P / 1 \text{ mW})$$

$$0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$$

$$3 \text{ dBm} = 2 \text{ mW}$$

$$5 \text{ dBm} = 3 \text{ mW}$$

$$10 \text{ dBm} = 10 \text{ mW}$$

$$20 \text{ dBm} = 100 \text{ mW}$$

$$-3 \text{ dBm} = 0.5 \text{ mW}$$

$$-10 \text{ dBm} = 100 \mu\text{W}$$

$$-20 \text{ dBm} = 1 \mu\text{W}$$

$$-30 \text{ dBm} = 1 \text{ nW}$$

$$[\text{dBm}] + [\text{dB}] = [\text{dBm}]$$

$$[\text{dBm}/\text{Hz}] + [\text{dB}] = [\text{dBm}/\text{Hz}]$$

$$[x] + [\text{dB}] = [x]$$

# Examen: Operatii cu numere complexe


## ■ Reprezentare polară

- modul
- faza

$$z = a + j \cdot b = |z| \cdot (\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi)$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

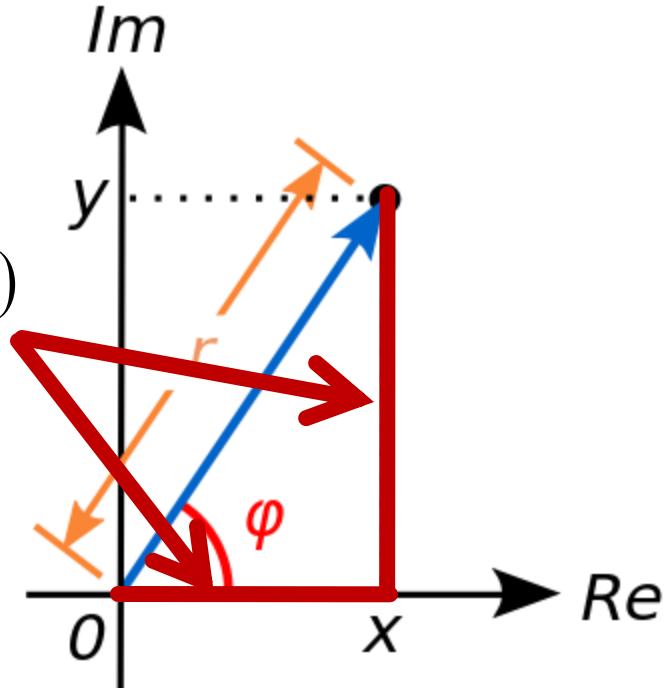
$$\varphi = \arg(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right), & a > 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi, & a < 0, b \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi, & a < 0, b < 0 \\ \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \text{nedefinit} & a = 0 \end{cases}$$



# **Linii de transmisie in mod TEM**
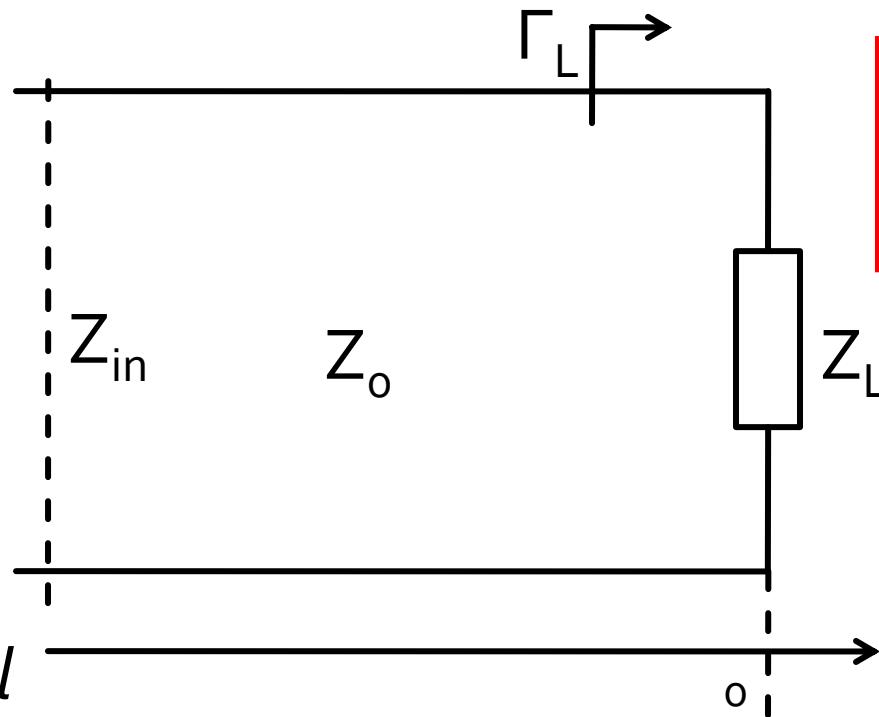
# Linie fara pierderi

- impedanta la intrarea liniei de impedanta caracteristica  $Z_0$ , de lungime  $l$ , terminata cu impedanta  $Z_L$





$$Z_{in} = Z_0 \cdot \frac{Z_L + j \cdot Z_0 \cdot \tan \beta \cdot l}{Z_0 + j \cdot Z_L \cdot \tan \beta \cdot l}$$

Transfer de putere

# **Adaptarea de impedanță**

# Reflexie de putere / Model

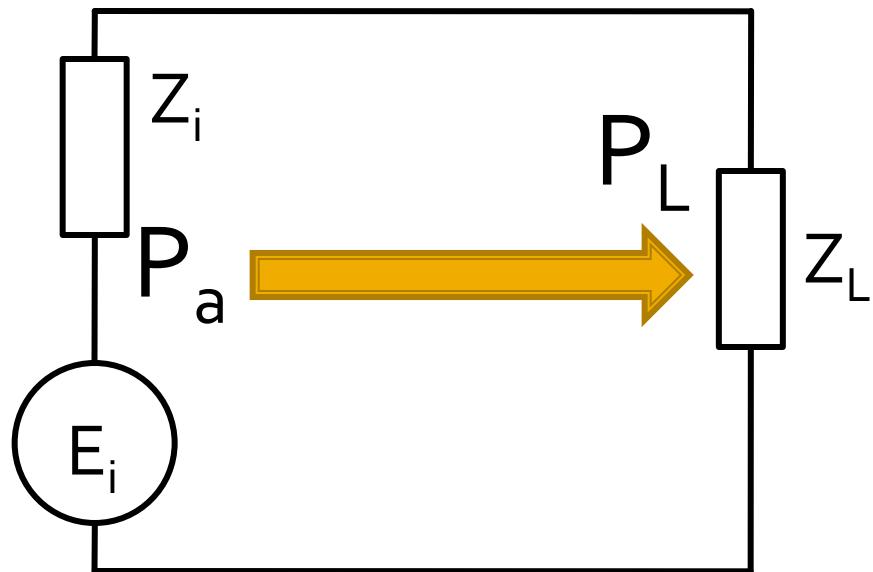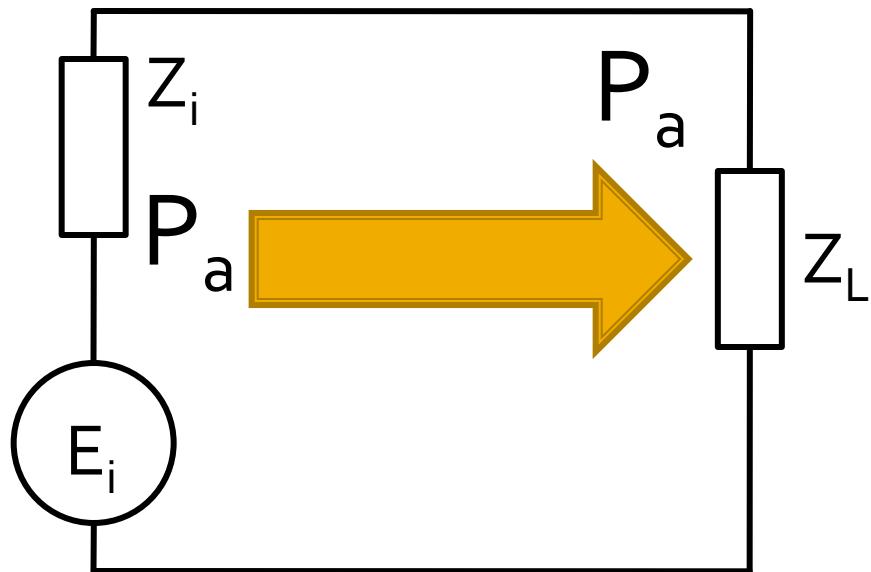


$$Z_L = Z_i^*$$

$$P_L = P_a$$

$$Z_L \neq Z_i^*$$

$$P_L < P_a$$


# Reflexie de putere / Model

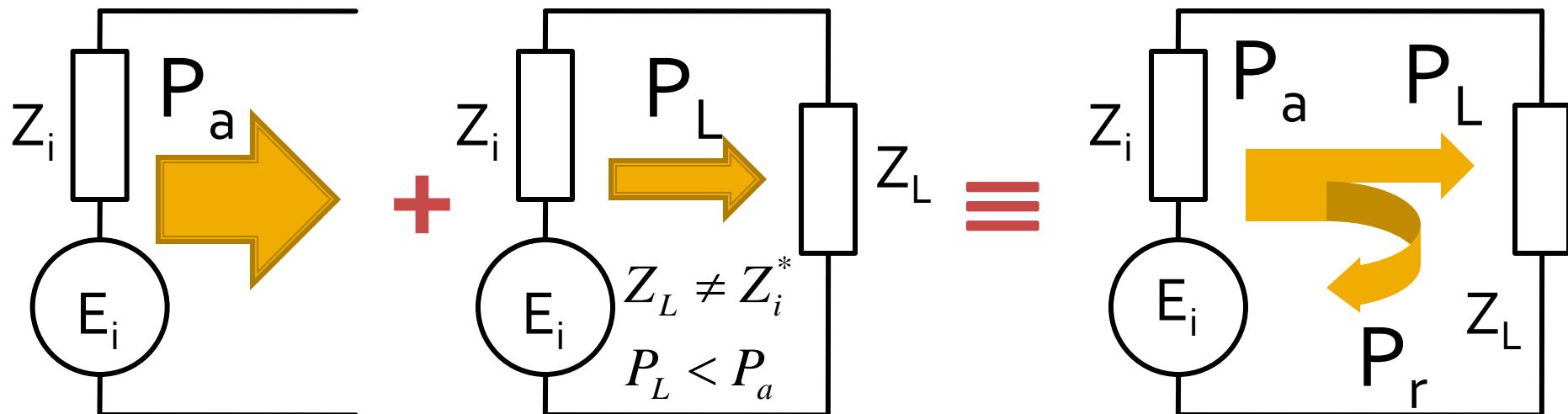

- Generatorul are posibilitatea de a oferi o anumita putere maxima de semnal  $P_a$
- Pentru o sarcina oarecare, acesteia i se ofera o putere de semnal mai mica  $P_L < P_a$
- Se intampla "**ca si cum**" (model) o parte din putere se reflecta  $P_r = P_a - P_L$
- Puterea este o marime **scalara!**

**Analiza la nivel de rețea a  
circuitelor de microunde**

# Matricea S (repartitie)

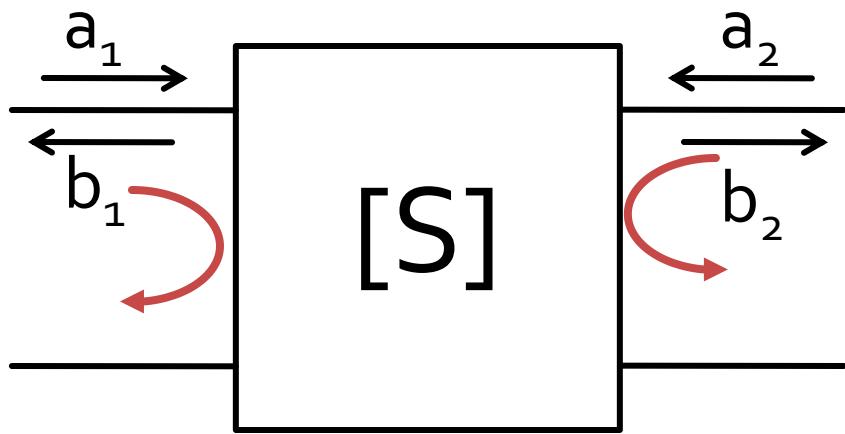


$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0} \quad S_{22} = \left. \frac{b_2}{a_2} \right|_{a_1=0}$$

- $S_{11}$  și  $S_{22}$  sunt coeficienti de reflexie la intrare si iesire cand celalalt port este adaptat

# Matricea S (repartitie)

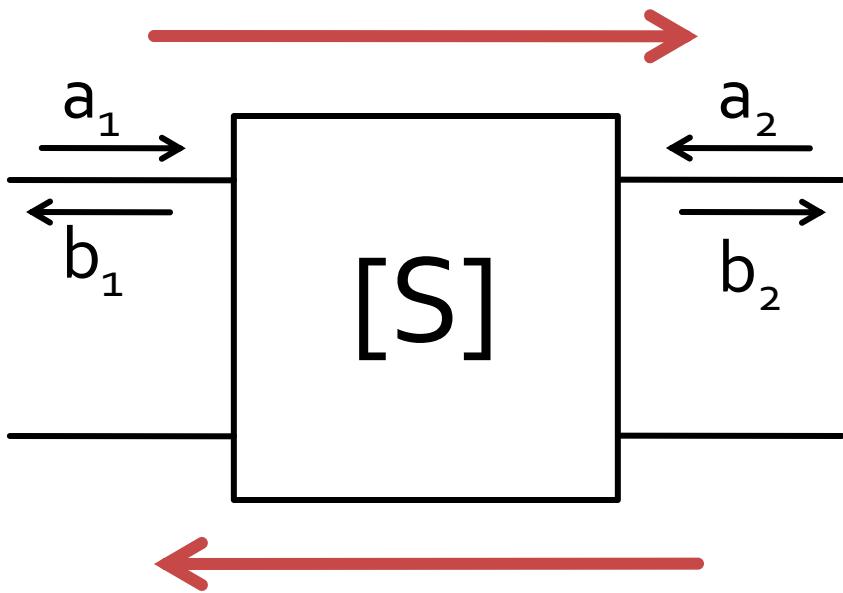


$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

$$S_{21} = \frac{b_2}{a_1} \Big|_{a_2=0}$$

$$S_{12} = \frac{b_1}{a_2} \Big|_{a_1=0}$$

- $S_{21}$  și  $S_{12}$  sunt amplificări de semnal cand celalalt port este adaptat

# Matricea S (repartitie)

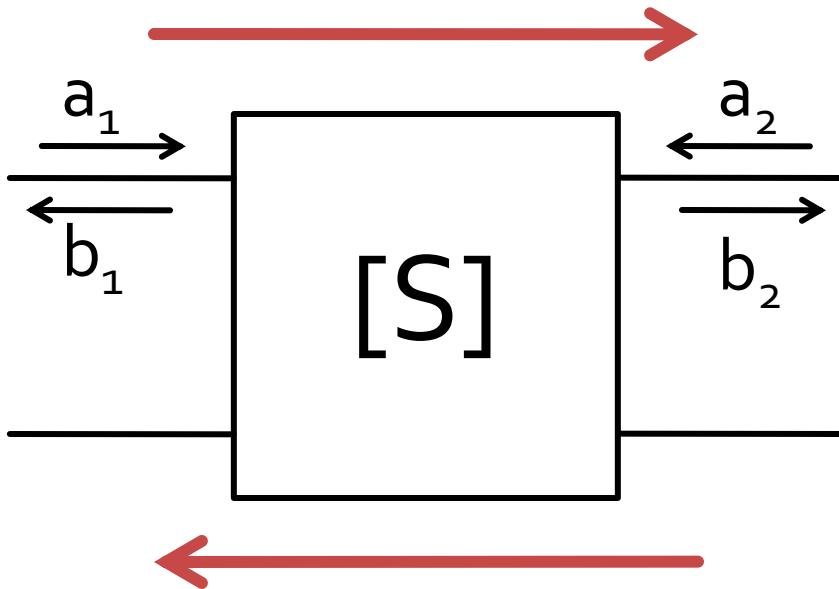

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$


$$|S_{21}|^2 = \frac{\text{Putere sarcina } Z_0}{\text{Putere sursa } Z_0}$$

- a,b
  - informatia despre putere **SI** faza
- $S_{ij}$ 
  - influenta circuitului asupra puterii semnalului incluzand informatiile relativ la faza


Adaptarea de impedanță

# Diagrama Smith


# Diagrama Smith

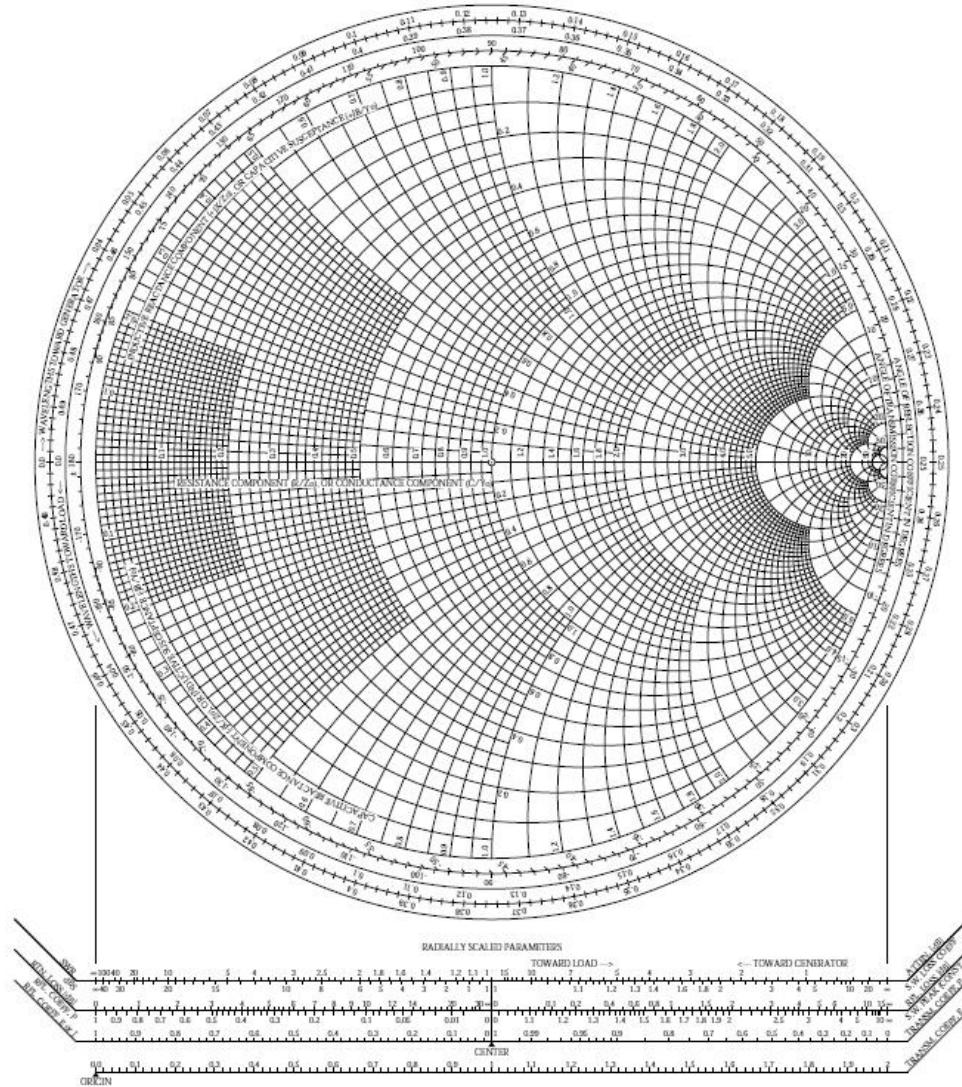

# Diagrama Smith

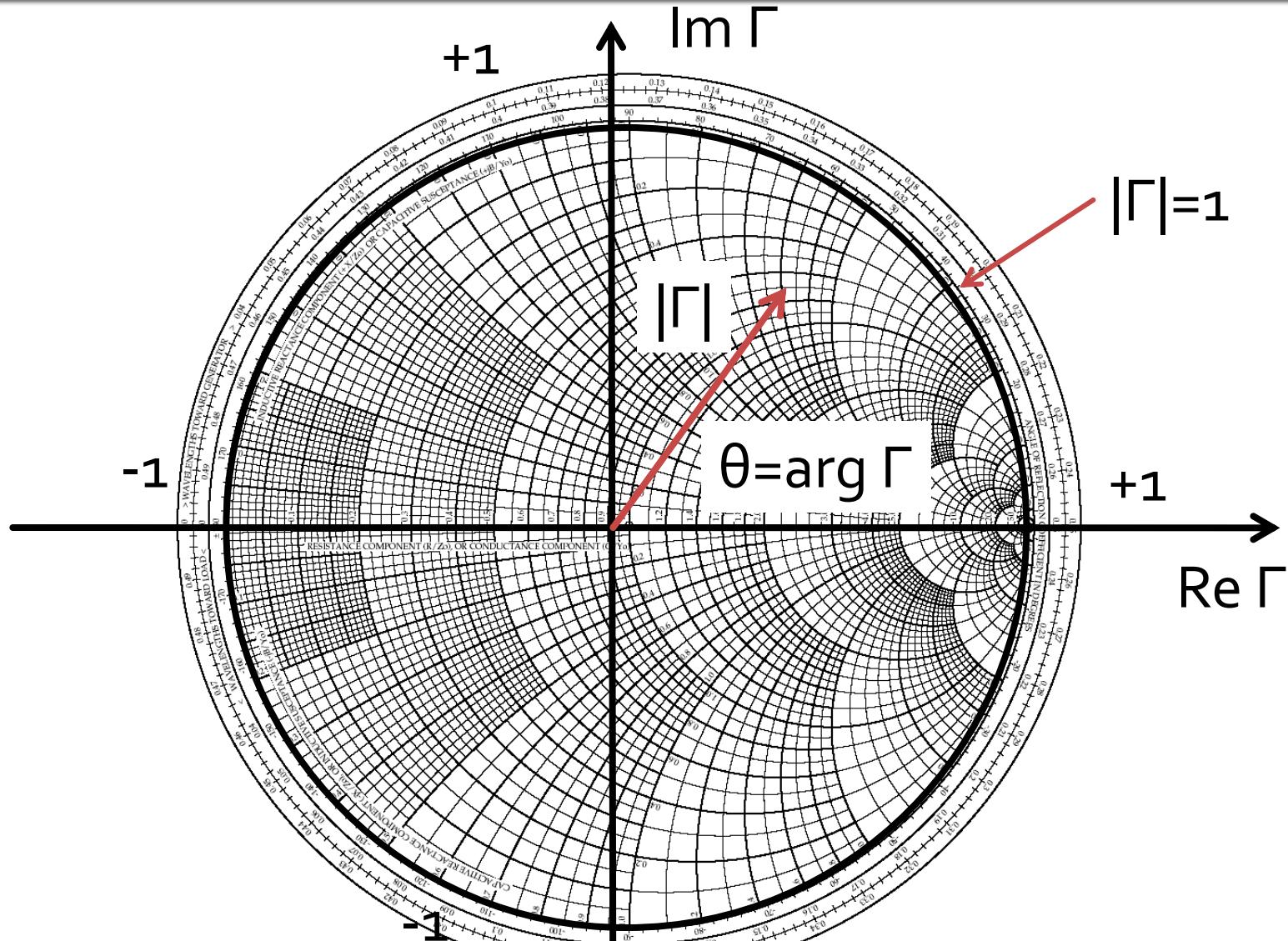



# Diagrama Smith

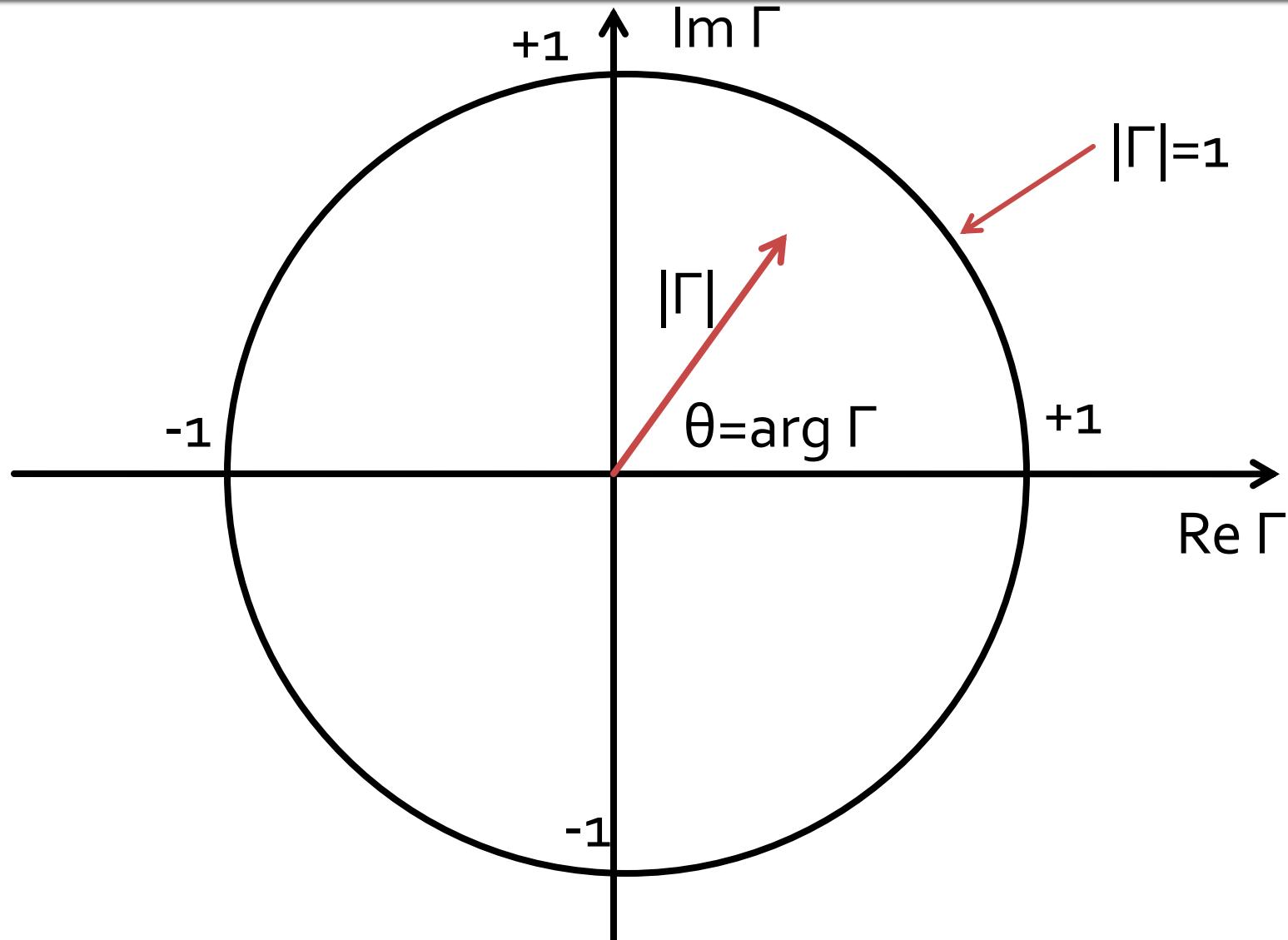

Adaptarea cu elemente concentrate (Retele in L)

# **Adaptarea de impedanță**

# Diagrama Smith, adaptare

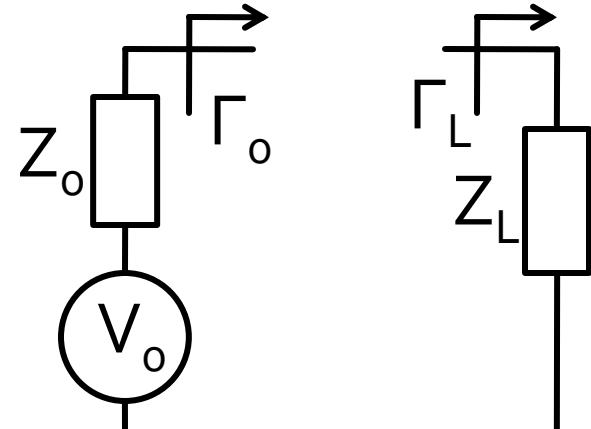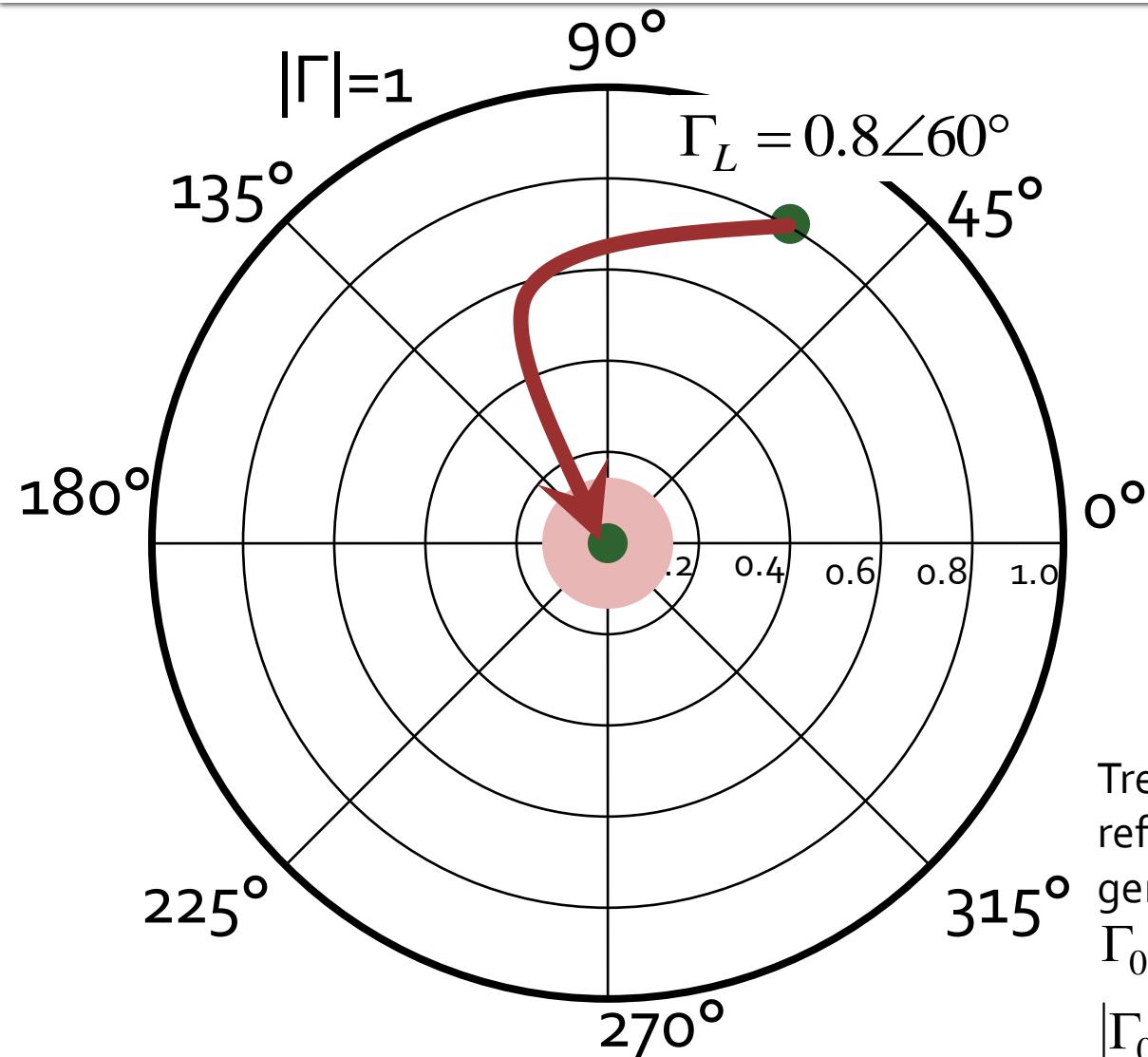

Adaptare  $Z_L$  la  $Z_0$ . Se raporteaza  $Z_L$  la  $Z_0$



$$Z_L = 21.429\Omega + j \cdot 82.479\Omega$$
$$z_L = 0.429 + j \cdot 1.65$$
$$\Gamma_L = 0.8 \angle 60^\circ$$

Trebuie sa deplasez coeficientul de reflexie in zona in care pentru generator cu  $Z_0$  am:

$\Gamma_0 = 0$  adaptare perfecta

$|\Gamma_0| \leq \Gamma_m$  adaptare "suficienta"

# Adaptare, reactanta in serie

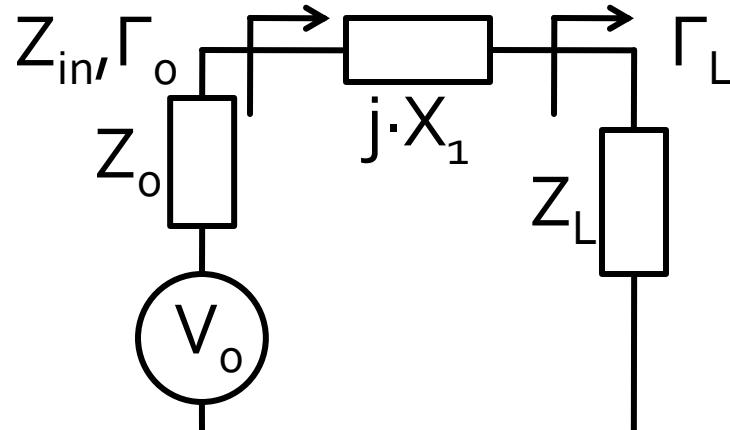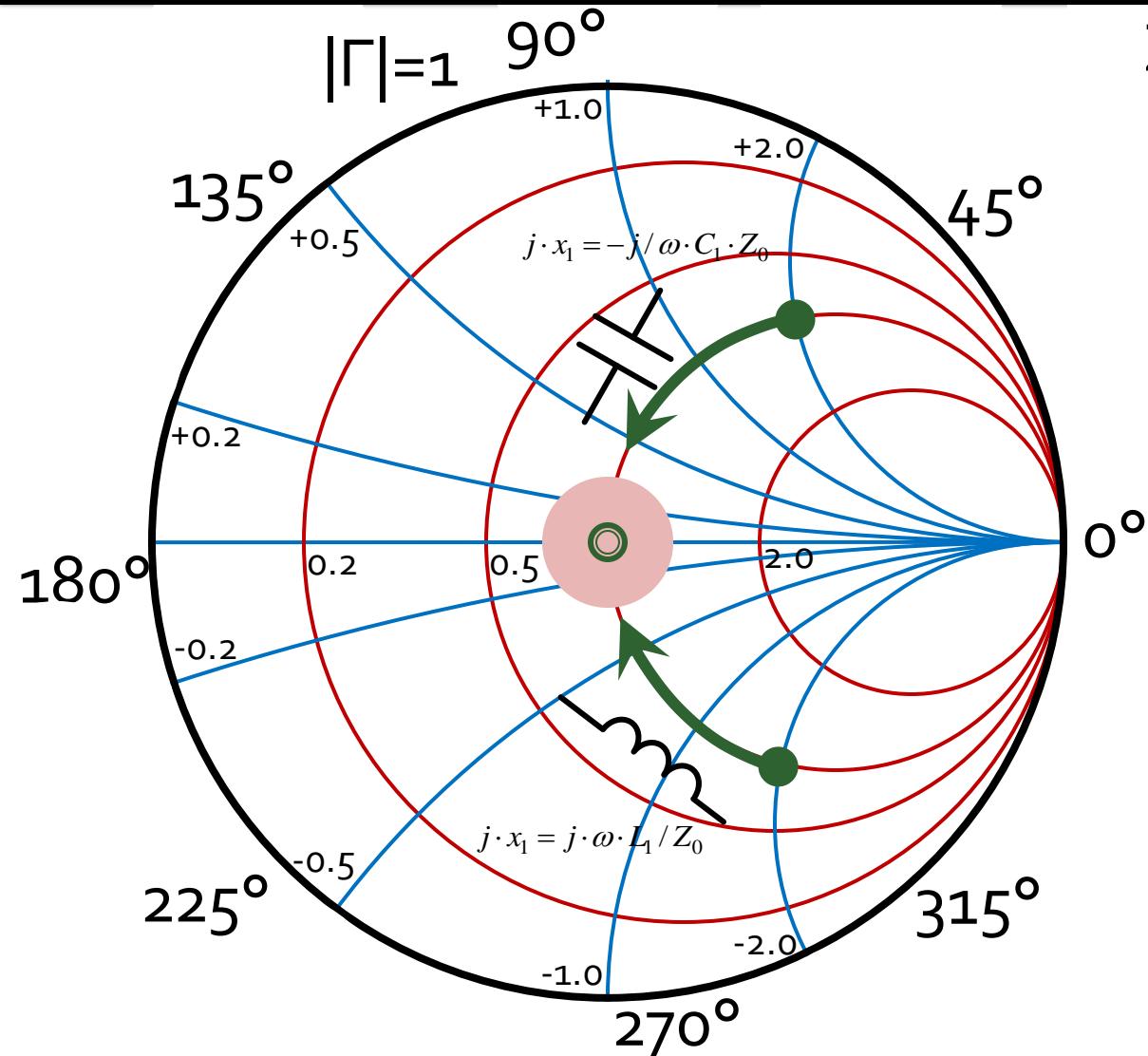

$$z_L = r_L + j \cdot x_L$$



$$z_{in} = r_L + j \cdot (x_L + x_1)$$

$$r_{in} = r_L$$

- Adaptarea se poate realiza **numai daca**  $r_L = 1$
- se realizeaza compensarea partii reactive a sarcinii

$$j \cdot x_1 = -j \cdot x_L$$

# Adaptare, susceptanta in paralel

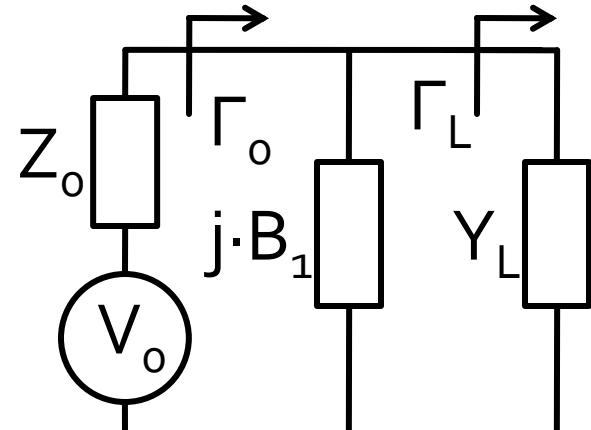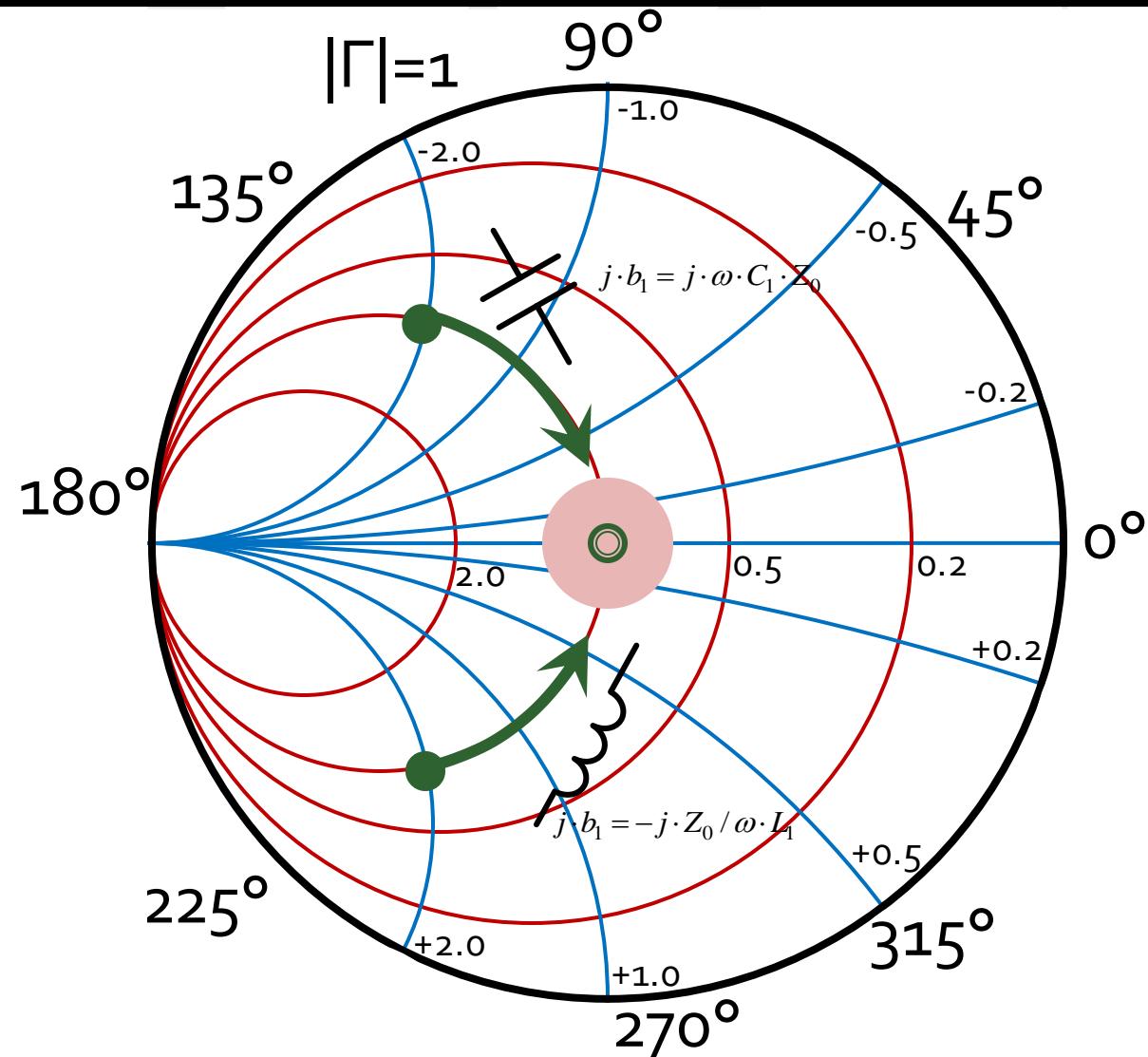


$$y_L = g_L + j \cdot b_L$$

$$y_{in} = g_L + j \cdot (b_L + b_1)$$









$$g_{in} = g_L$$

- Adaptarea se poate realiza **numai daca**  $g_L = 1$
  - se realizeaza compensarea partii reactive a sarcinii
- $$j \cdot b_1 = -j \cdot b_L$$

# Diagrama Smith, $r=1$ si $g=1$

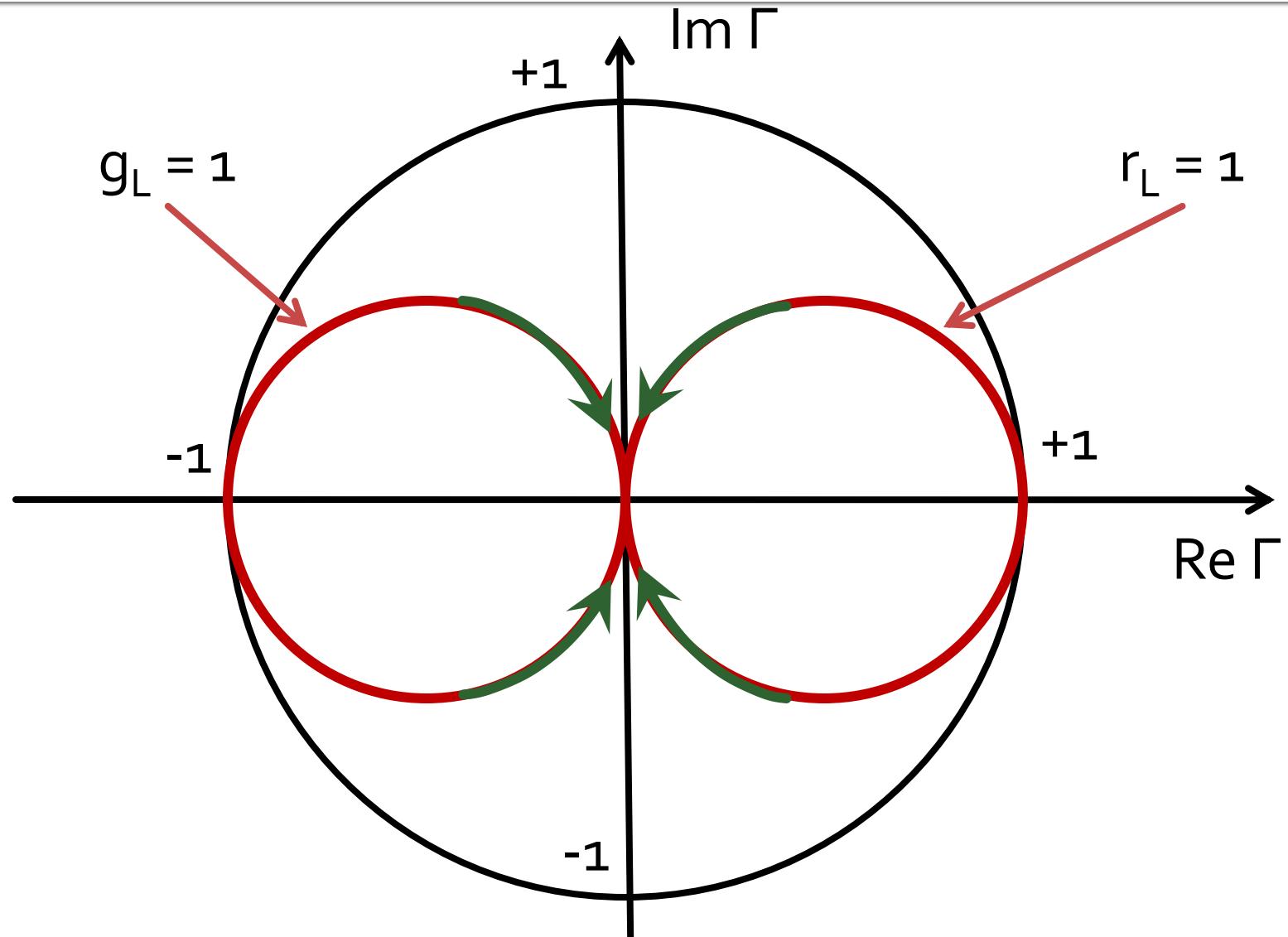
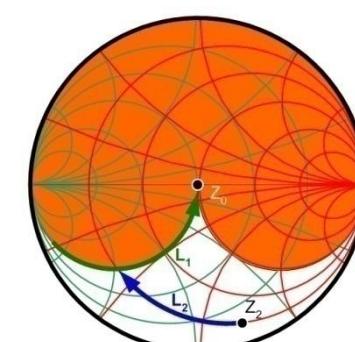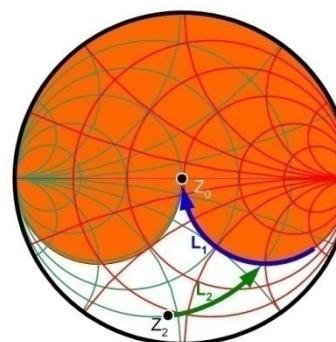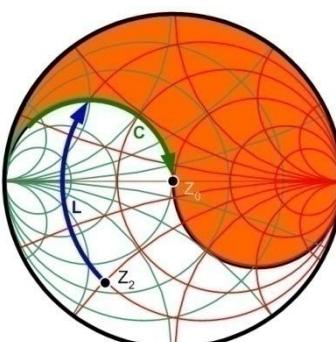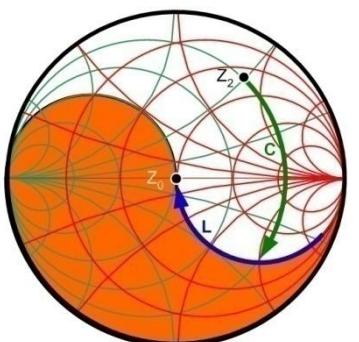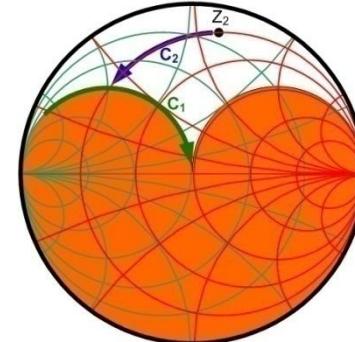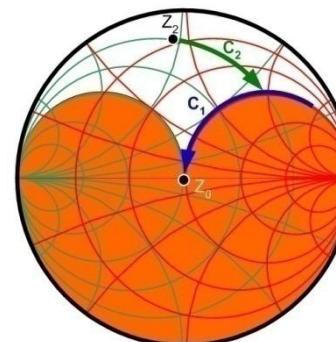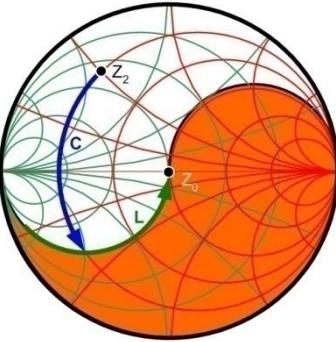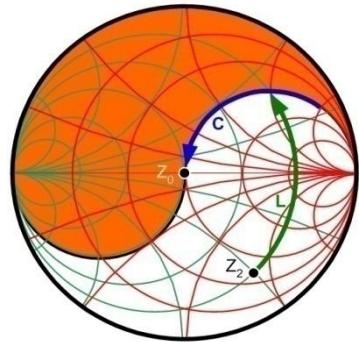
# Adaptare cu două elemente reactive (retele in L)




Zona interzisa cu  
schema curenta

Adaptarea cu sectiuni de linii (stub)


# **Adaptarea de impedanță**

# Efect? – factorul “andrei”

15/6

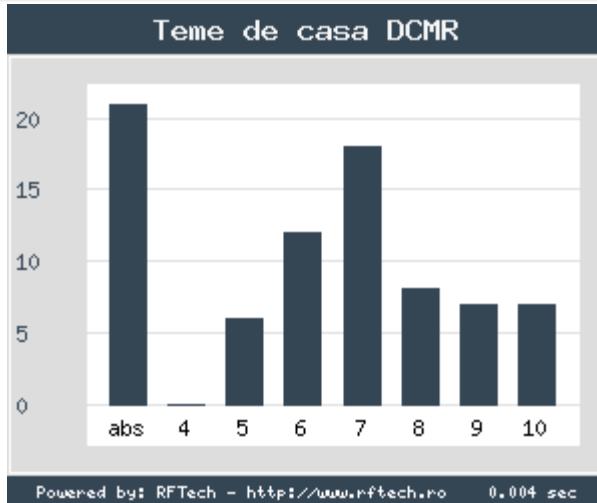

16/7

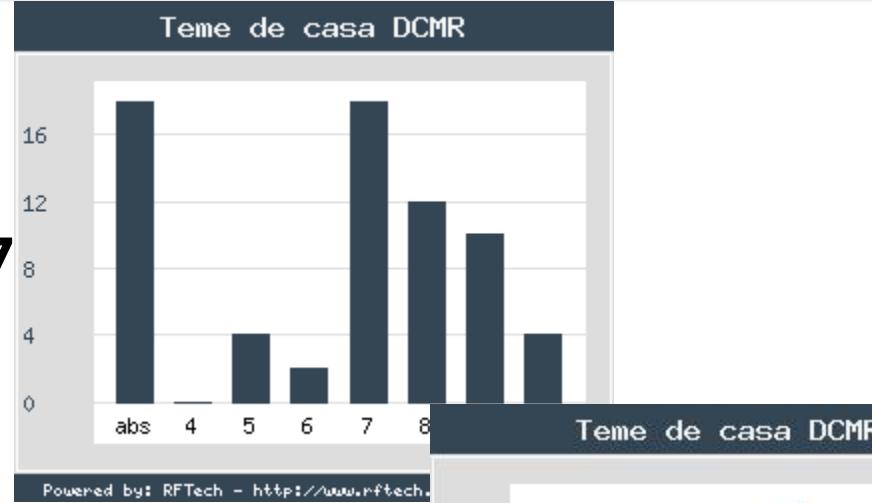


17/8




18/9

# Diagrama Smith, $r=1$ si $g=1$



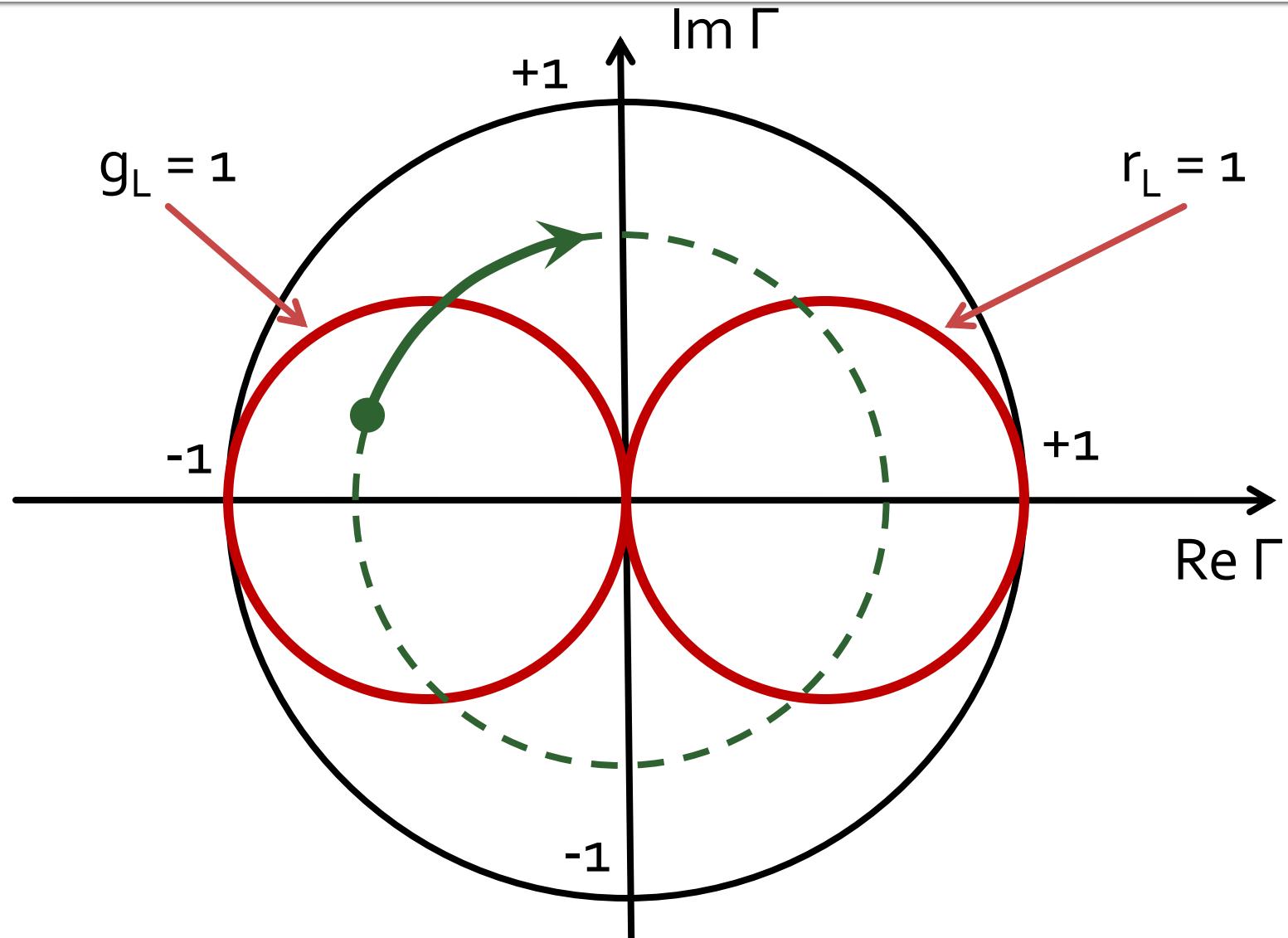

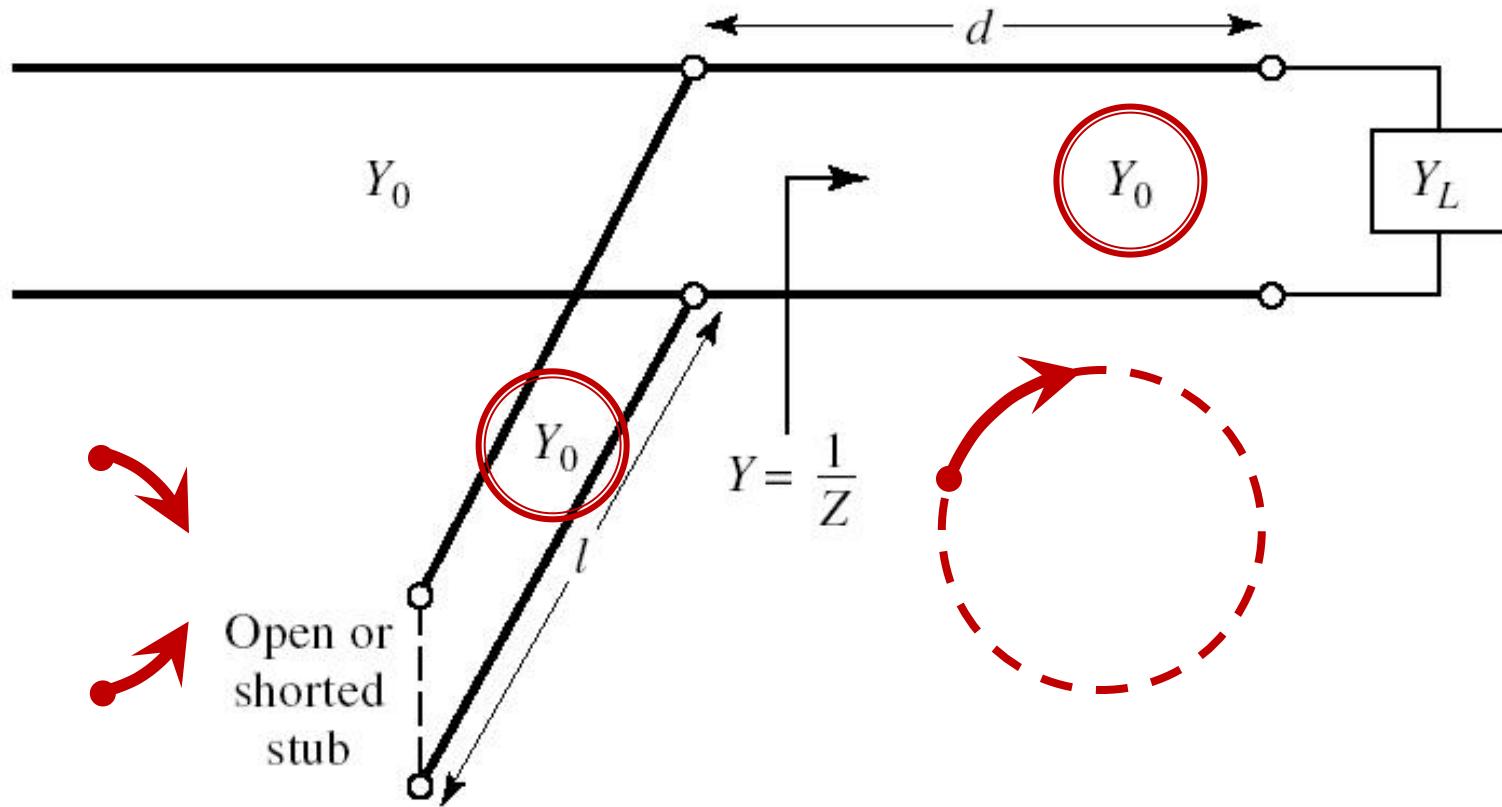
# Caz 1, Shunt Stub

- Shunt Stub (secțiune de linie în paralel)


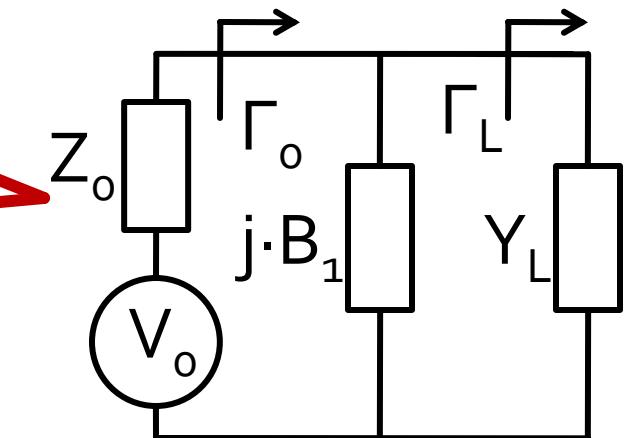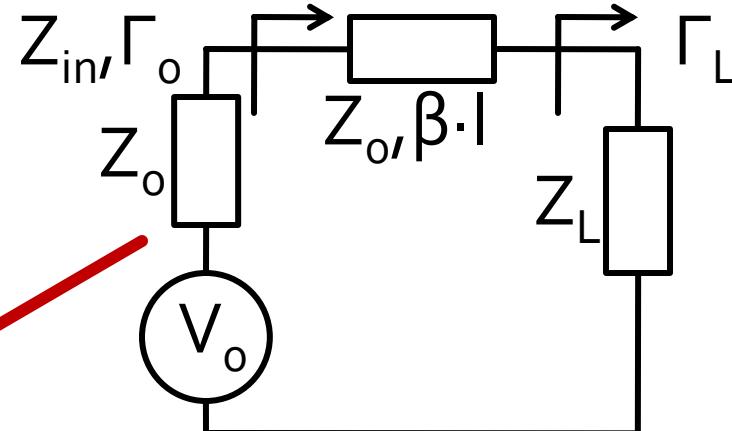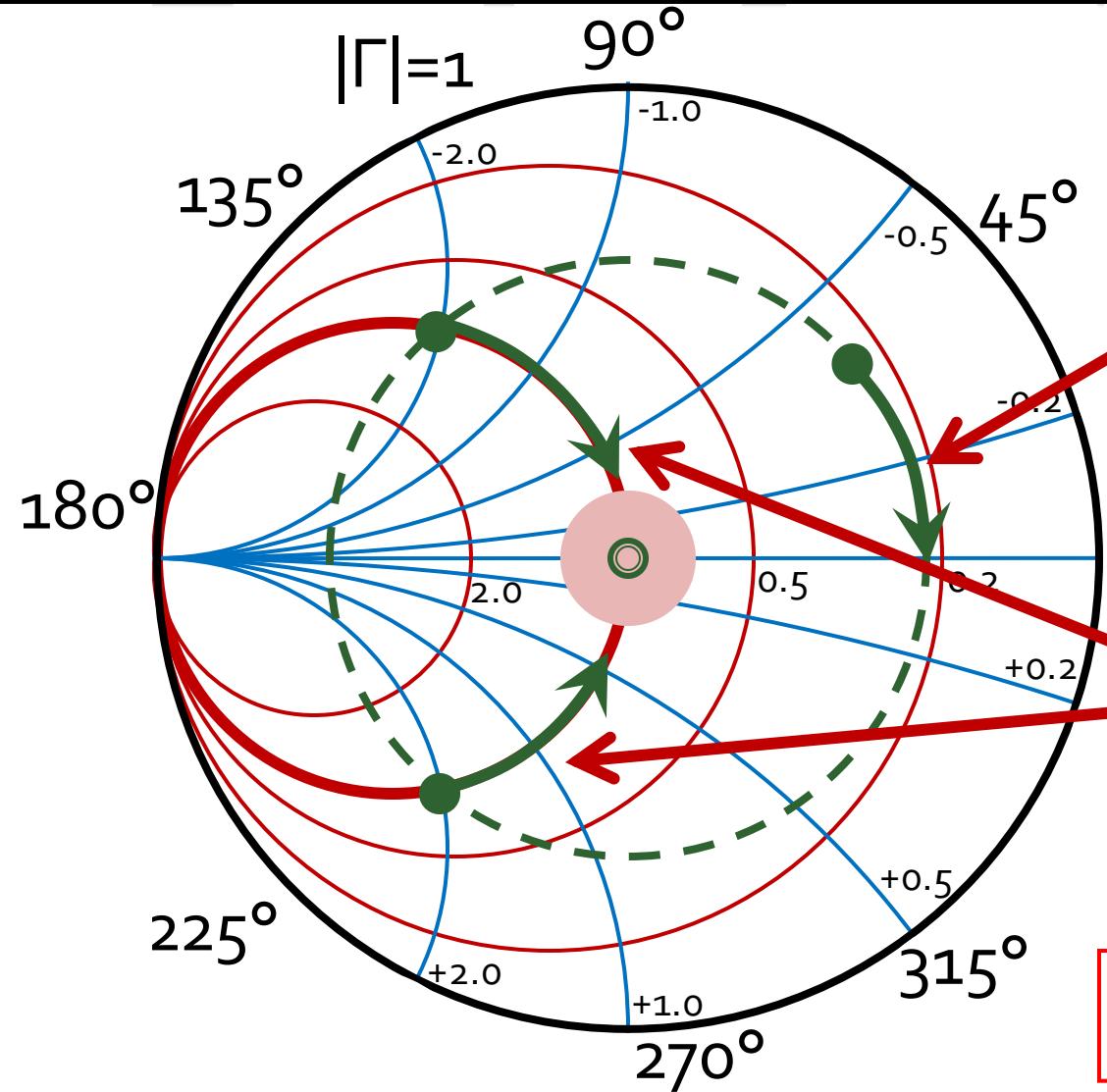
# Adaptare, linie serie + susceptanta in paralel



$$|\Gamma_{in}| = |\Gamma_L|$$

$$g_{in} = 1$$

# Calcul analitic (calcul efectiv)

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_S|$$

$$|\Gamma_S| = 0.593 \angle 46.85^\circ$$

$$|\Gamma_S| = 0.593; \quad \varphi = 46.85^\circ \quad \cos(\varphi + 2\theta) = -0.593 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 126.35^\circ$$

$$\theta_{sp} = \beta \cdot l = \tan^{-1} \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}}$$

- **Semnul (+/-) solutiei alese la ecuatia liniei serie impune semnul solutiei utilizate la ecuatia stub-ului paralel**

- **solutia "cu +"**

$$(46.85^\circ + 2\theta) = +126.35^\circ \quad \theta = +39.7^\circ \quad \text{Im } y_S = \frac{-2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}} = -1.472$$

$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im } y_S) = -55.8^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta_{sp} = 124.2^\circ$$

- **solutia "cu -"**

$$(46.85^\circ + 2\theta) = -126.35^\circ \quad \theta = -86.6^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta = 93.4^\circ$$

$$\text{Im } y_S = \frac{+2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}} = +1.472 \quad \theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im } y_S) = 55.8^\circ$$

# Calcul analitic (calcul efectiv)

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +126.35^\circ \\ -126.35^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 39.7^\circ \\ 93.4^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[y_s(\theta)] = \begin{cases} -1.472 \\ +1.472 \end{cases} \quad \theta_{sp} = \begin{cases} -55.8^\circ + 180^\circ = 124.2^\circ \\ +55.8^\circ \end{cases}$$



- Se alege **una** din cele doua solutii posibile
- **Semnul (+/-)** solutiei alese la **prima** ecuatie impune **semnul** solutiei utilizate la a **doua** ecuatie

$$l_1 = \frac{39.7^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.110 \cdot \lambda$$

$$l_2 = \frac{124.2^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.345 \cdot \lambda$$


$$l_1 = \frac{93.4^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.259 \cdot \lambda$$
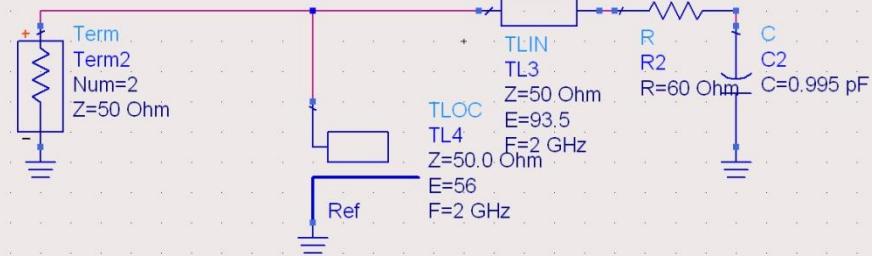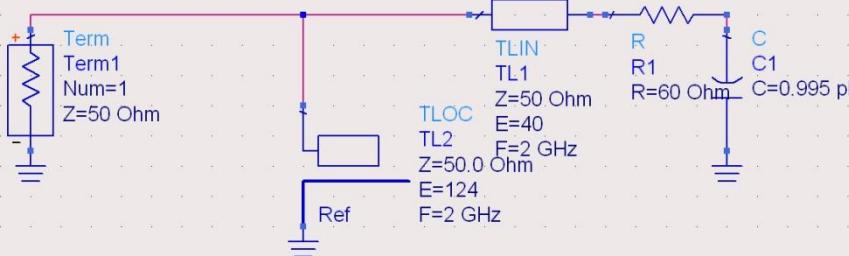
$$l_2 = \frac{55.8^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.155 \cdot \lambda$$




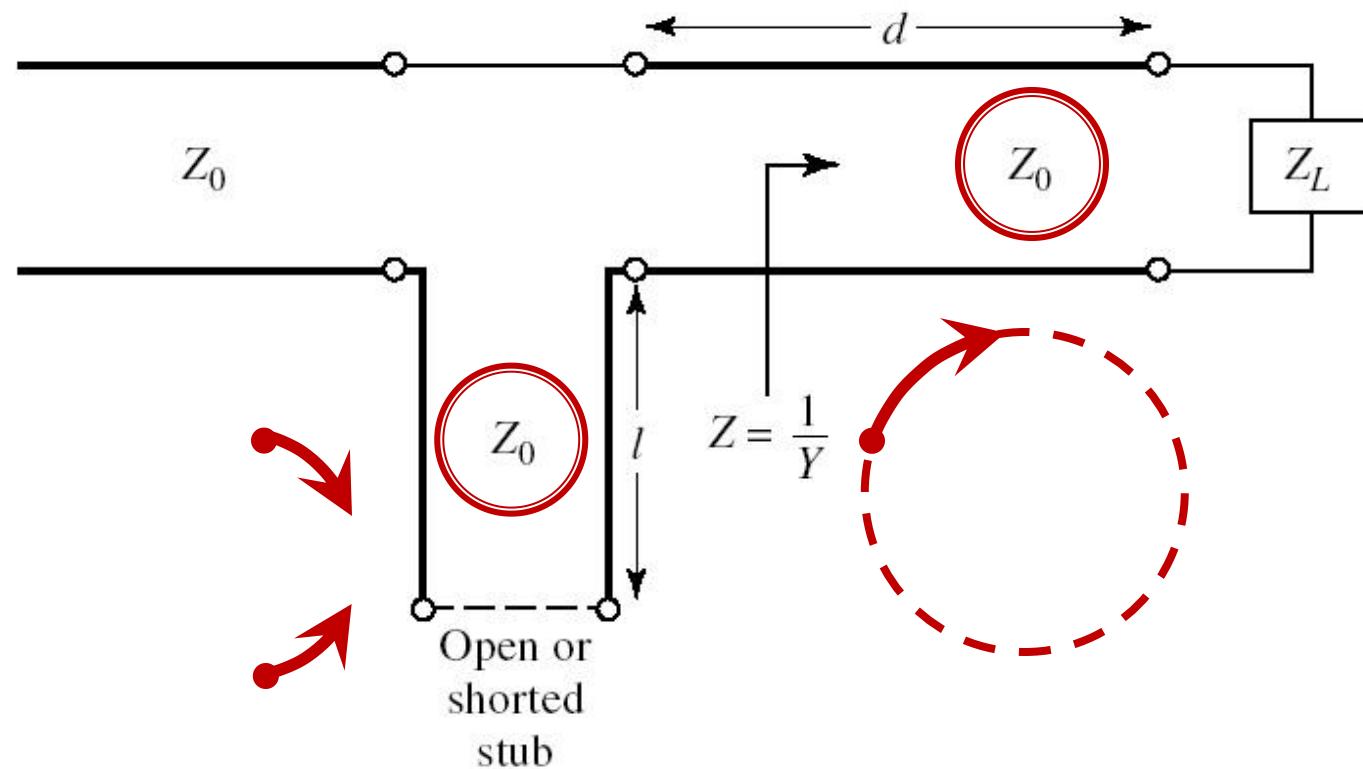
# Caz 2, Series Stub

- Series Stub (secțiune de linie în serie)
- tehnologic mai dificil de realizat la liniile monofilare (microstrip)


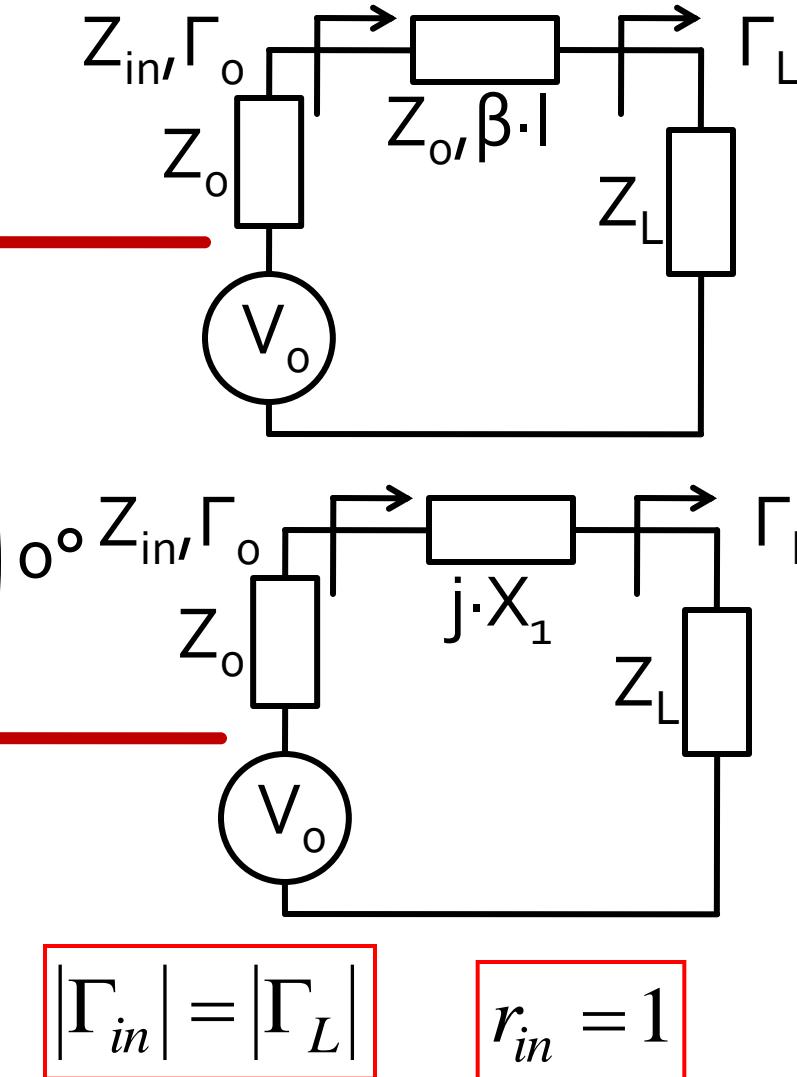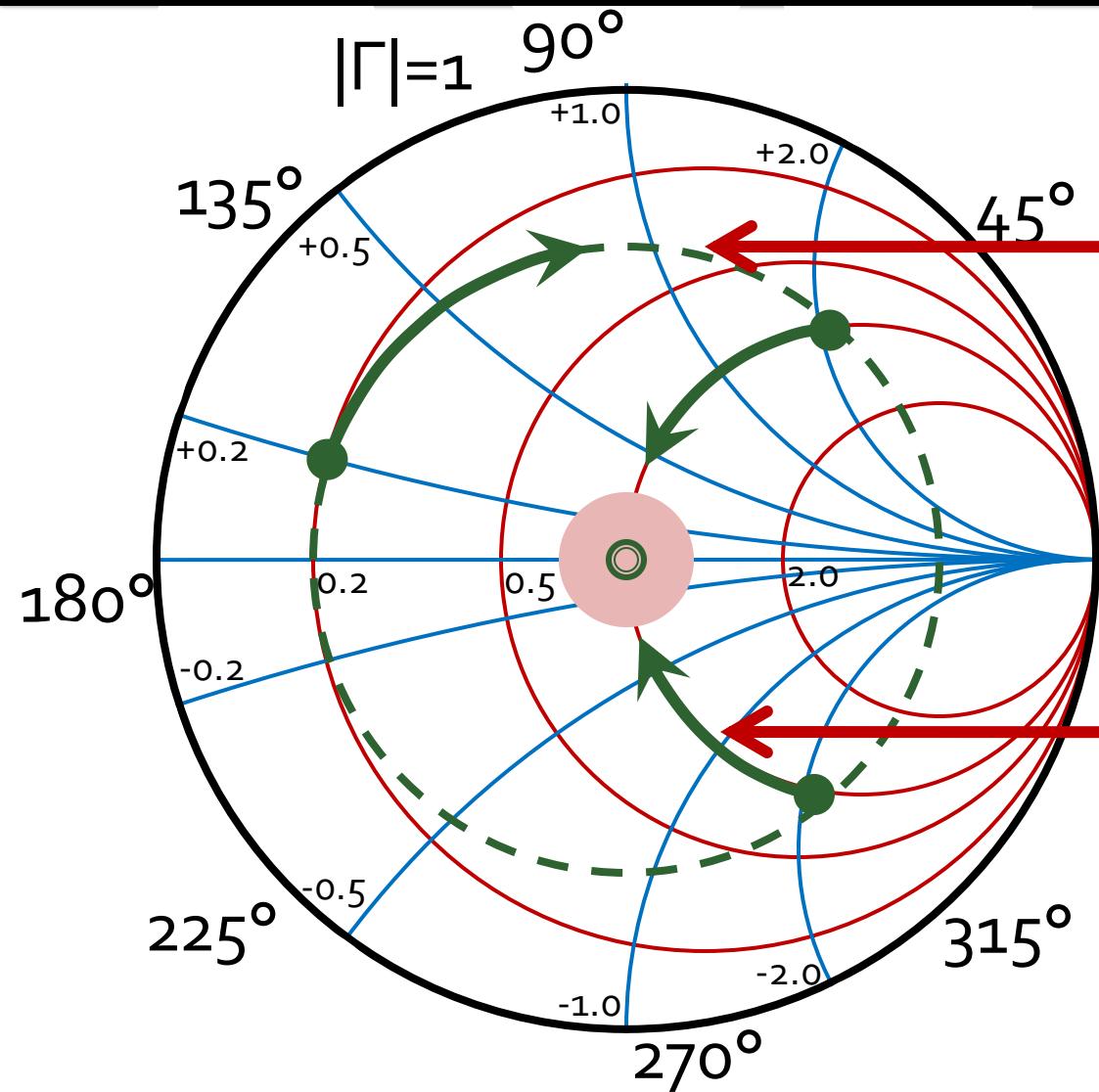
# Adaptare, linie serie + reactanta in serie



# Calcul analitic (calcul efectiv)

$$\cos(\varphi + 2\theta) = |\Gamma_s|$$

$$\theta_{ss} = \beta \cdot l = \cot^{-1} \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_s|}{\sqrt{1 - |\Gamma_s|^2}}$$

$$|\Gamma_s| = 0.555 \angle -29.92^\circ$$

$$|\Gamma_s| = 0.555; \quad \varphi = -29.92^\circ \quad \cos(\varphi + 2\theta) = 0.555 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 56.28^\circ$$

- **Semnul (+/-) solutiei alese la ecuatia liniei serie impune semnul solutiei utilizate la ecuatia stub-ului serie**

- **solutia "cu +"**

$$(-29.92^\circ + 2\theta) = +56.28^\circ \quad \theta = 43.1^\circ \quad \text{Im } z_s = \frac{+2 \cdot |\Gamma_s|}{\sqrt{1 - |\Gamma_s|^2}} = +1.335$$

$$\theta_{ss} = -\cot^{-1}(\text{Im } z_s) = -36.8^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta_{ss} = 143.2^\circ$$

- **solutia "cu -"**

$$(-29.92^\circ + 2\theta) = -56.28^\circ \quad \theta = -13.2^\circ (+180^\circ) \rightarrow \theta = 166.8^\circ$$

$$\text{Im } z_s = \frac{-2 \cdot |\Gamma_s|}{\sqrt{1 - |\Gamma_s|^2}} = -1.335$$

$$\theta_{ss} = -\cot^{-1}(\text{Im } z_s) = 36.8^\circ$$


# Calcul analitic (calcul efectiv)

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +56.28^\circ \\ -56.28^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 43.1^\circ \\ 166.8^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[z_s(\theta)] = \begin{cases} +1.335 \\ -1.335 \end{cases} \quad \theta_{ss} = \begin{cases} -36.8^\circ + 180^\circ = 143.2^\circ \\ +36.8^\circ \end{cases}$$

- Se alege **una** din cele doua solutii posibile
- **Semnul (+/-)** solutiei alese la **prima** ecuatie impune **semnul** solutiei utilizate la a **doua** ecuatie


$$l_1 = \frac{43.1^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.120 \cdot \lambda$$
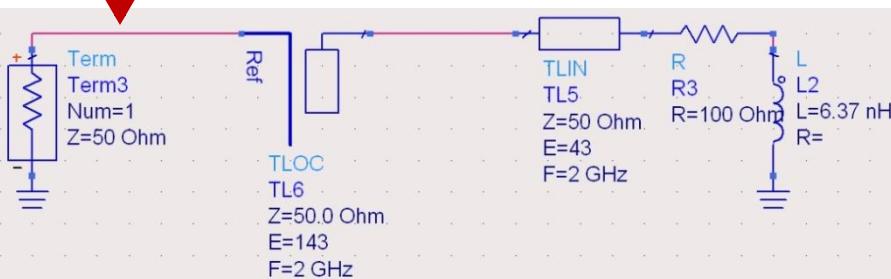
$$l_2 = \frac{143.2^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.398 \cdot \lambda$$








$$l_1 = \frac{166.8^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.463 \cdot \lambda$$
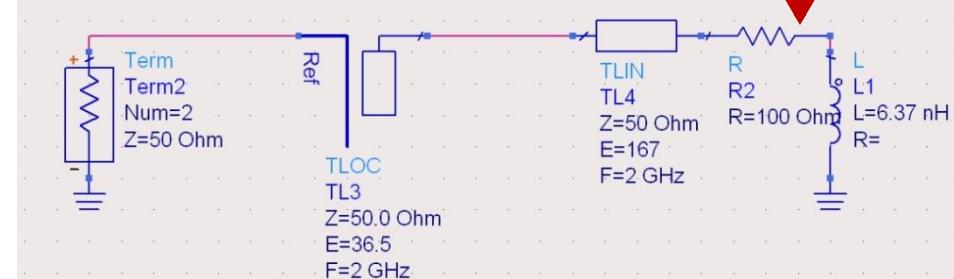
$$l_2 = \frac{36.8^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.102 \cdot \lambda$$




# Adaptarea cu sectiuni de linie

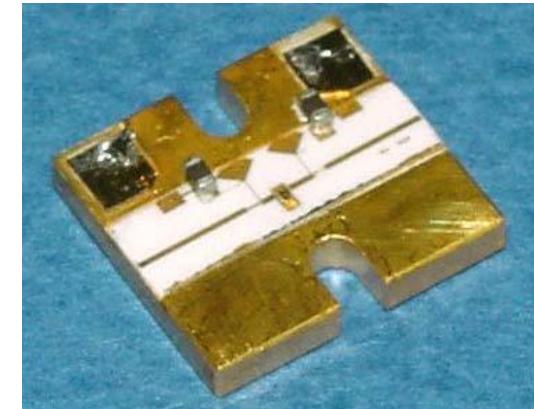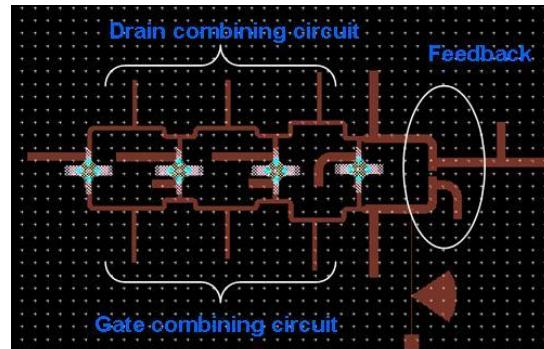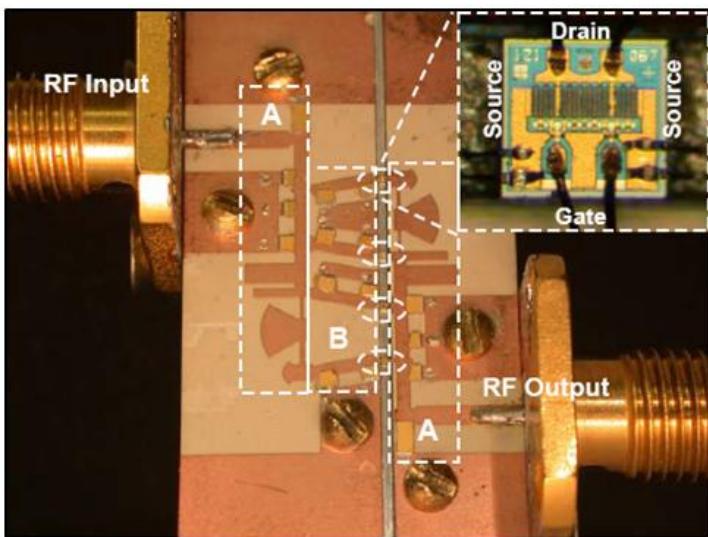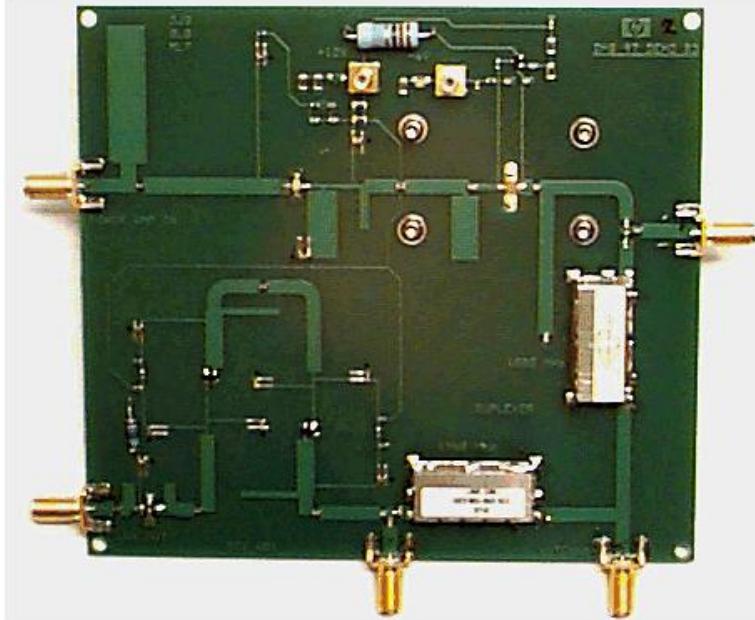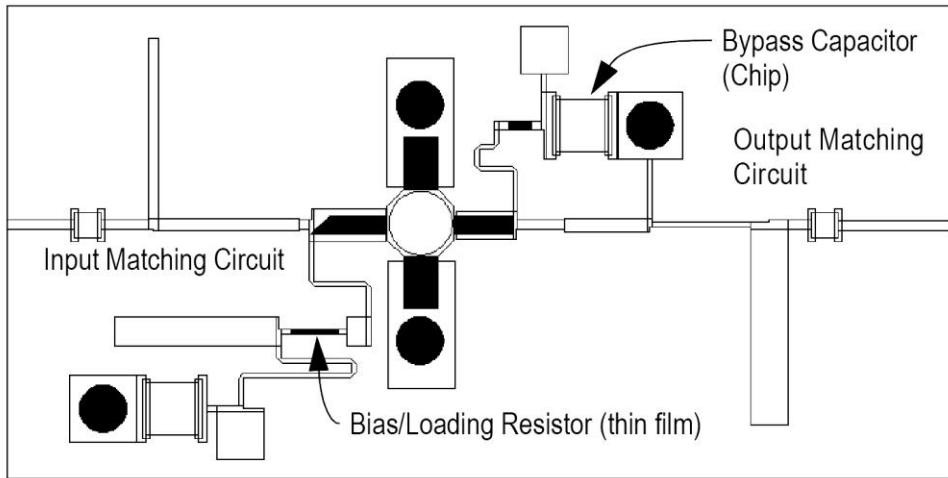


# **Amplificatoare de microunde**





# Amplificatoare pentru microunde

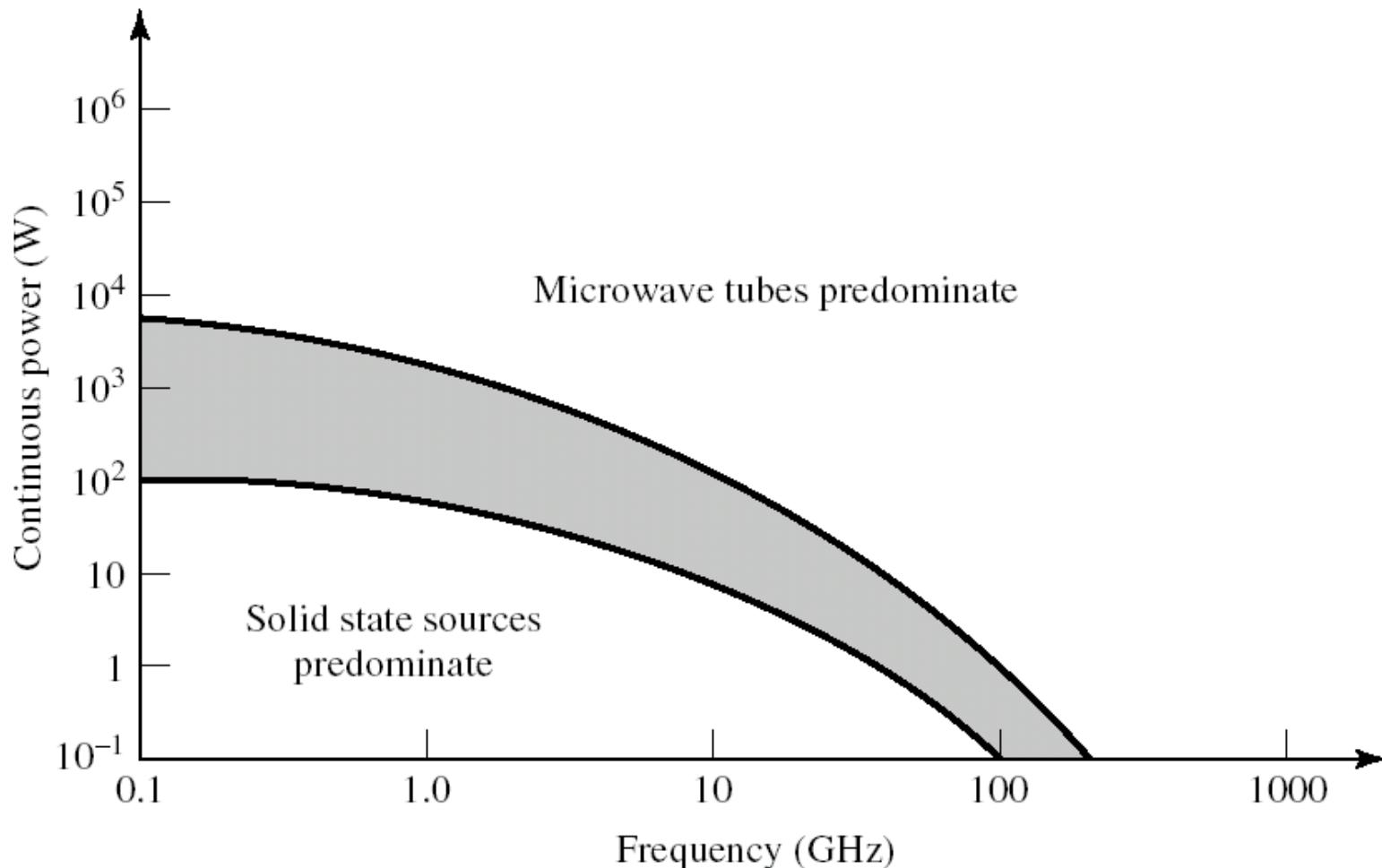


# Amplificatoare echilibrate

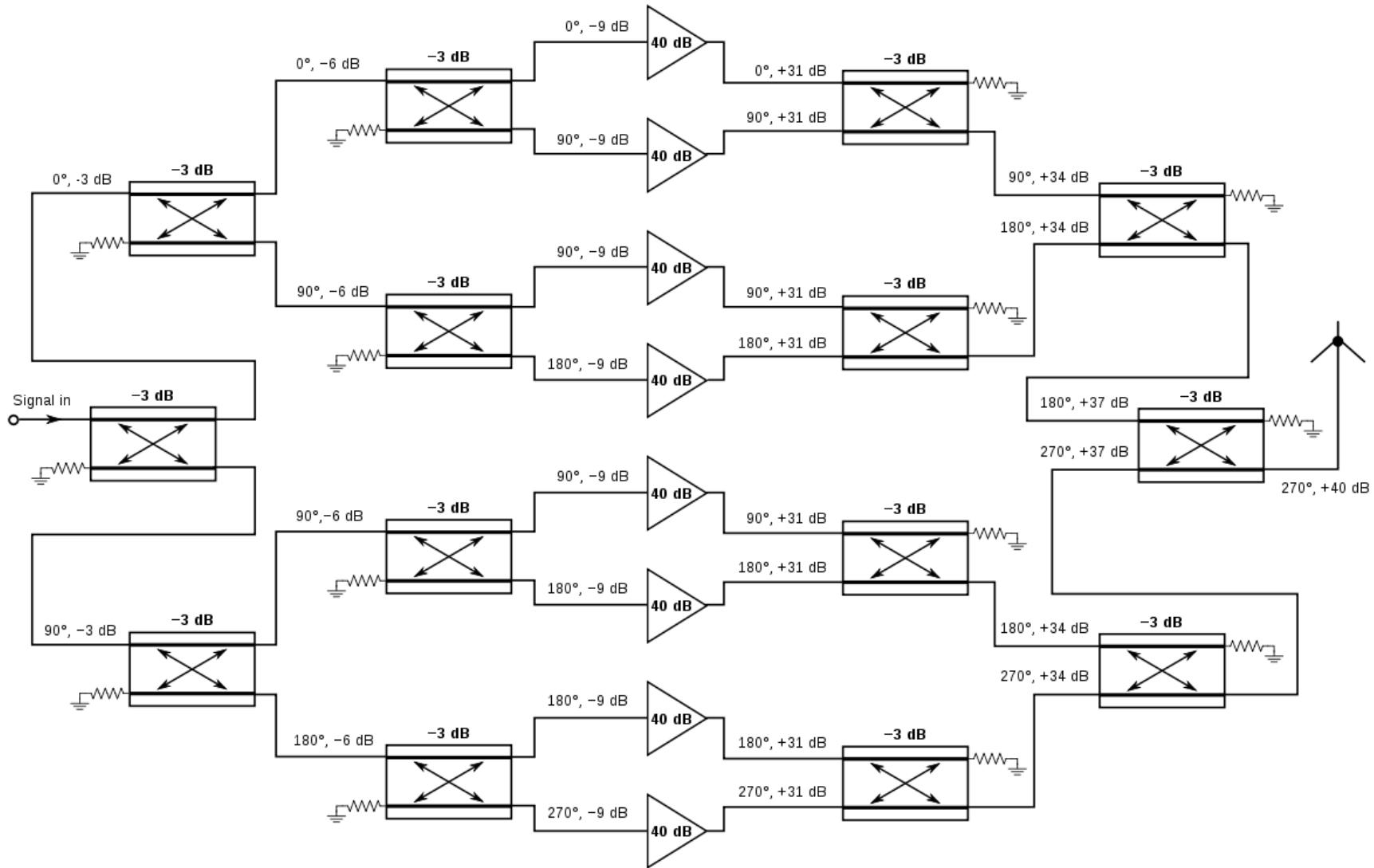

# Circuite integrate pentru microunde

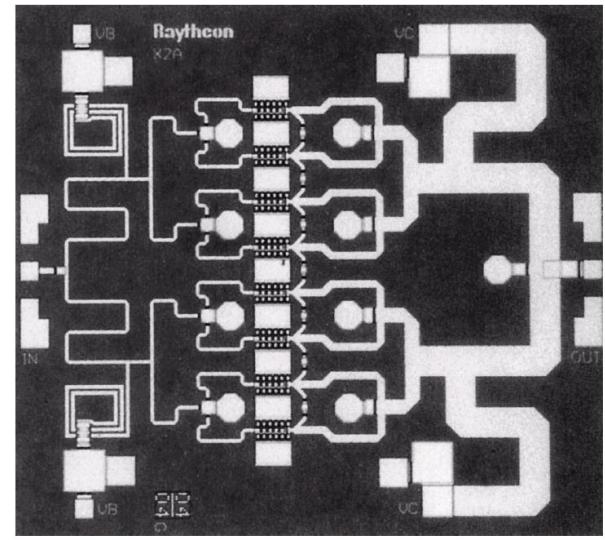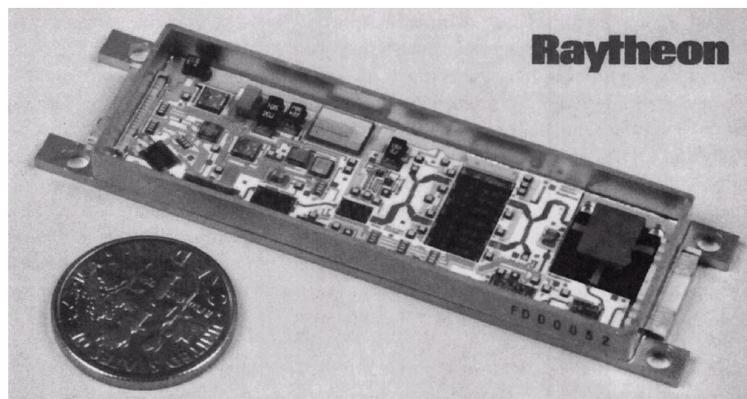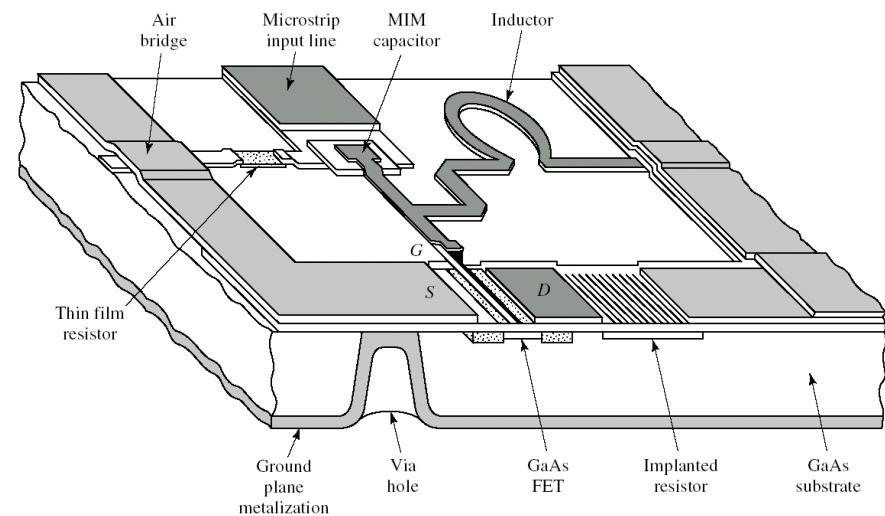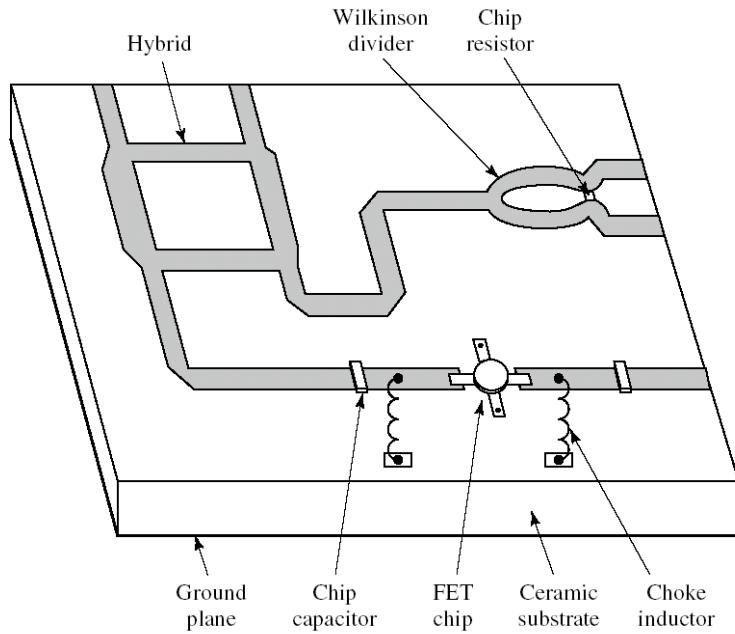

# Cuadripol Amplificator (diport)

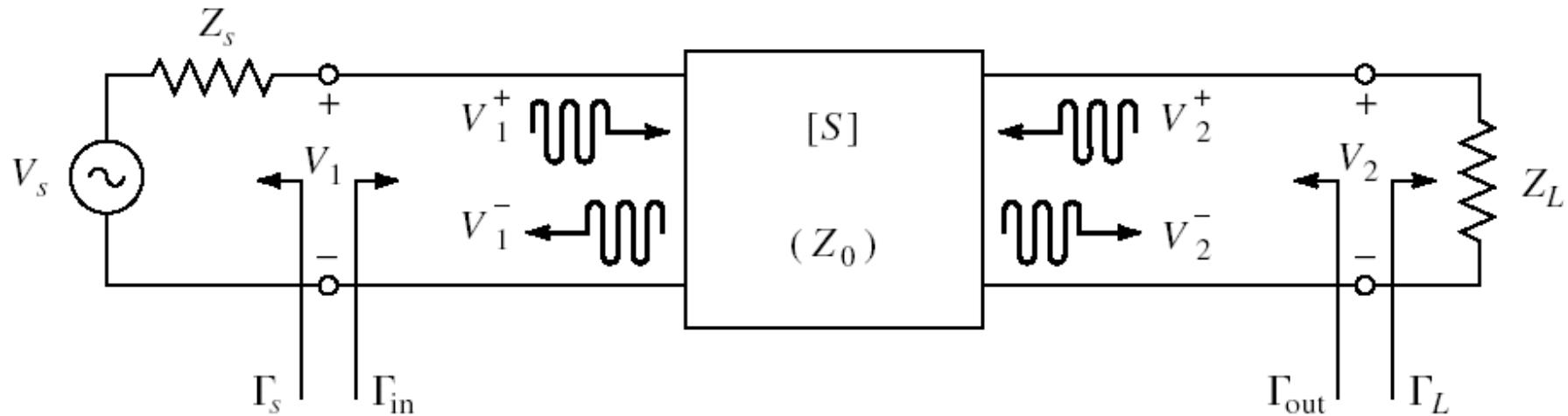

- Caracterizare cu parametri S
- Normalizati la  $Z_0$  (implicit  $50\Omega$ )
- Catalogage: parametri S pentru anumite polarizari

# Catalogage

CEL

## NE46100 / NE46134


### NPN MEDIUM POWER MICROWAVE TRANSISTOR

#### FEATURES

- HIGH DYNAMIC RANGE
- LOW IM DISTORTION: -40 dBc
- HIGH OUTPUT POWER : 27.5 dBm at TYP
- LOW NOISE: 1.5 dB TYP at 500 MHz
- LOW COST
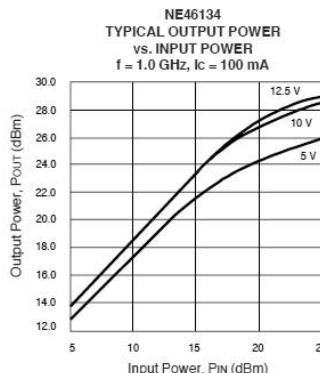
#### DESCRIPTION

The NE461 series of NPN silicon epitaxial bipolar transistors is designed for medium power applications requiring high dynamic range. This device exhibits an outstanding combination of high gain and low intermodulation distortion, as well as low noise figure. The NE461 series offers excellent performance and reliability at low cost through titanium, platinum, gold metallization system and direct nitride passivation of the surface of the chip. Devices are available in a low cost surface mount package (SOT-89) as well as in chip form.



#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )

SYMBOLS	PARAMETERS AND CONDITIONS	UNITS	NE46100			NE46134		
			MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX
$f_T$	Gain Bandwidth Product at $V_{CE} = 10 \text{ V}$ , $I_C = 100 \text{ mA}$	GHz	5.5		5.5			
$NF_{MIN}$	Minimum Noise Figure <sup>3</sup> at $V_{CE} = 10 \text{ V}$ , $I_C = 50 \text{ mA}$ , 500 MHz $V_{CE} = 10 \text{ V}$ , $I_C = 50 \text{ mA}$ , 1 GHz	dB	1.5		1.5			
$G_L$	Linear Gain, $V_{CE} = 12.5 \text{ V}$ , $I_C = 100 \text{ mA}$ , 2.0 GHz $V_{CE} = 12.5 \text{ V}$ , $I_C = 100 \text{ mA}$ , 1.0 GHz	dB	9.0		8.0			
$IS_{21E1^2}$	Insertion Power Gain at 10 V, 50 mA, $f = 1.0 \text{ GHz}$	dB	10.0		5.5	7.0		
$h_{FE}$	DC Current Gain <sup>2</sup> at $V_{CE} = 10 \text{ V}$ , $I_C = 50 \text{ mA}$		40	200	40		200	
$I_{CBO}$	Collector Cutoff Current at $V_{CB} = 20 \text{ V}$ , $I_E = 0 \text{ mA}$	mA		5.0		5.0		
$I_{EBO}$	Emitter Cutoff Current at $V_{EB} = 2 \text{ V}$ , $I_C = 0 \text{ mA}$	mA		5.0		5.0		
$P_{1dB}$	Output Power at 1 dB Compression, $V_{CE} = 12.5 \text{ V}$ , $I_C = 100 \text{ mA}$ , 2.0 GHz $V_{CE} = 12.5 \text{ V}$ , $I_C = 100 \text{ mA}$ , 1.0 GHz	dBm	27.0			27.5		
$IM_3$	Intermodulation Distortion, 10 V, 100 mA, $F_1 = 1.0 \text{ GHz}$ , $F_2 = 0.99 \text{ GHz}$							

# Catalogage

**NE46100**




**VCE = 5 V, Ic = 50 mA**

FREQUENCY (MHz)	S <sub>11</sub>		S <sub>21</sub>		S <sub>12</sub>		S <sub>22</sub>		K	MAG <sup>2</sup> (dB)
	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG		
100	0.778	-137	26.776	114	0.028	30	0.555	-102	0.16	29.8
200	0.815	-159	14.407	100	0.035	29	0.434	-135	0.36	26.2
500	0.826	-177	5.855	84	0.040	38	0.400	-162	0.75	21.7
800	0.827	176	3.682	76	0.052	43	0.402	-169	0.91	18.5
1000	0.826	173	2.963	71	0.058	47	0.405	-172	1.02	16.3
1200	0.825	170	2.441	66	0.064	47	0.412	-174	1.08	14.0
1400	0.820	167	2.111	61	0.069	47	0.413	-176	1.17	12.4
1600	0.828	165	1.863	57	0.078	54	0.426	-177	1.15	11.4
1800	0.827	162	1.671	53	0.087	50	0.432	-178	1.14	10.6
2000	0.828	159	1.484	49	0.093	50	0.431	-180	1.17	9.5
2500	0.822	153	1.218	39	0.11	48	0.462	177	1.18	7.8
3000	0.818	148	1.010	30	0.135	46	0.490	174	1.16	6.3
3500	0.824	142	0.876	21	0.147	44	0.507	170	1.16	5.3
4000	0.812	137	0.762	13	0.168	38	0.535	167	1.14	4.3

**VCE = 5 V, Ic = 100 mA**

100	0.778	-144	27.669	111	0.027	35	0.523	-114	0.27	30.2
200	0.820	-164	14.559	97	0.029	29	0.445	-144	0.42	27.0
500	0.832	-179	5.885	84	0.035	38	0.435	-166	0.81	22.2
800	0.833	175	3.691	76	0.048	45	0.435	-173	0.95	18.8
1000	0.831	172	2.980	71	0.056	51	0.437	-176	1.05	16.0
1200	0.836	169	2.464	67	0.061	52	0.432	-178	1.11	14.0
1400	0.829	166	2.121	61	0.072	53	0.447	-180	1.12	12.6
1600	0.831	164	1.867	58	0.080	54	0.445	179	1.14	11.4



# Parametri S

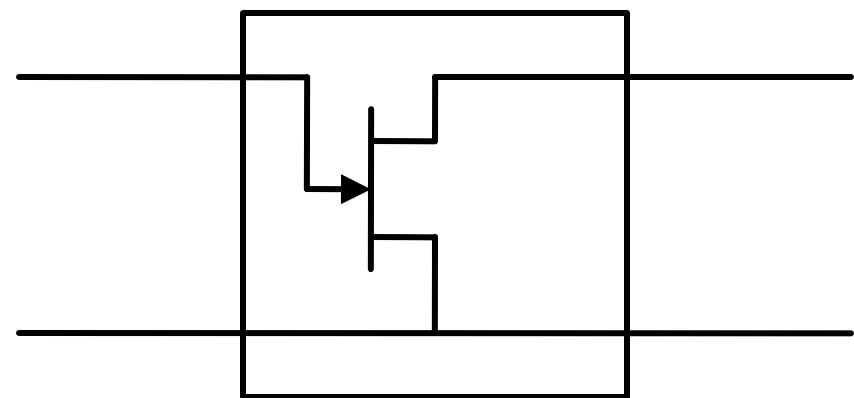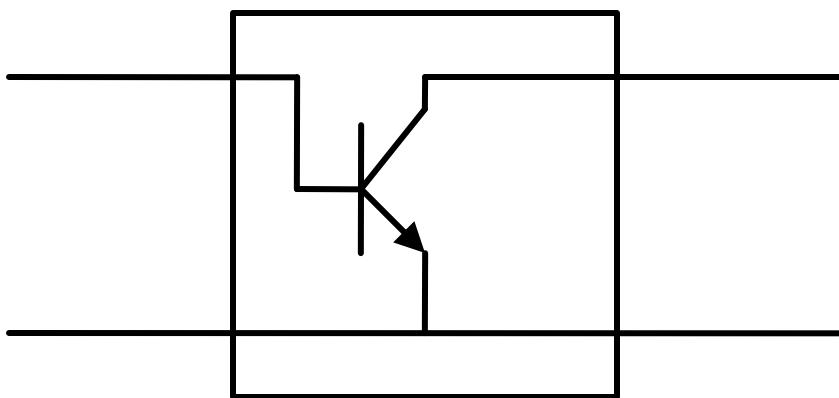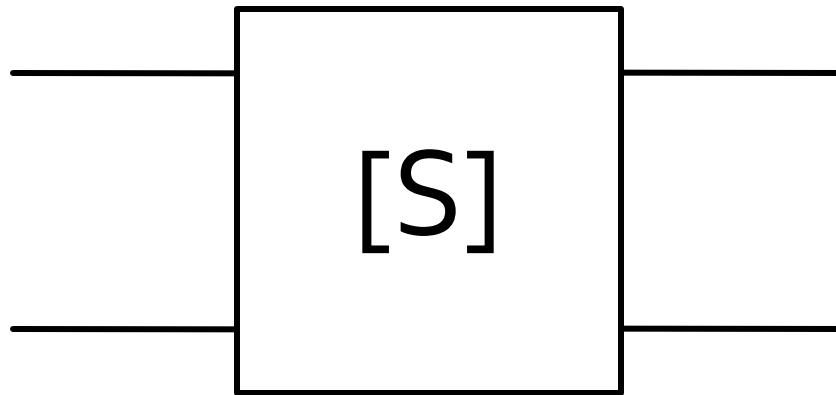

# Catalogage

NE46100, NE46134
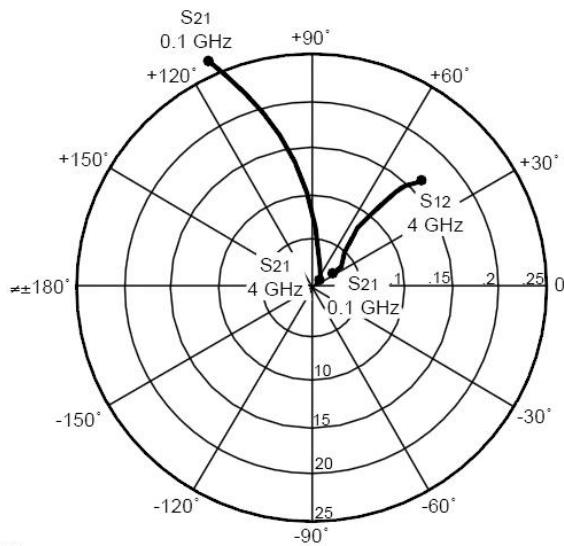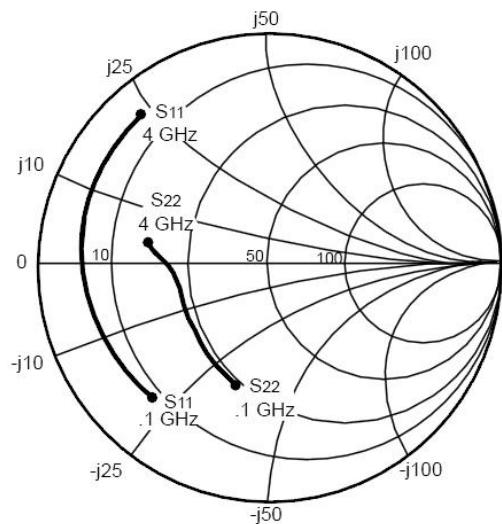
## TYPICAL COMMON EMITTER SCATTERING PARAMETERS<sup>1</sup> ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )




Coordinates in Ohms  
Frequency in GHz  
 $V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 50 \text{ mA}$

# S<sub>2</sub>P - Touchstone

- Fisiere format Touchstone (\*.s2p)

```
! SIEMENS Small Signal Semiconductors
! VDS = 3.5 V  ID = 15 mA
# GHz S MA R 50
! f    S11      S21      S12      S22
! GHz  MAG  ANG  MAG  ANG  MAG  ANG  MAG  ANG
1.000 0.9800 -18.0  2.230 157.0  0.0240  74.0  0.6900 -15.0
2.000 0.9500 -39.0  2.220 136.0  0.0450  57.0  0.6600 -30.0
3.000 0.8900 -64.0  2.210 110.0  0.0680  40.0  0.6100 -45.0
4.000 0.8200 -89.0  2.230  86.0  0.0850  23.0  0.5600 -62.0
5.000 0.7400 -115.0 2.190   61.0  0.0990  7.0   0.4900 -80.0
6.000 0.6500 -142.0 2.110   36.0  0.1070 -10.0  0.4100 -98.0
!
! f    Fmin  Gammaopt rn/50
! GHz  dB   MAG  ANG  -
2.000  1.00 0.72 27  0.84
4.000  1.40 0.64 61  0.58
```

# Diport amplifier

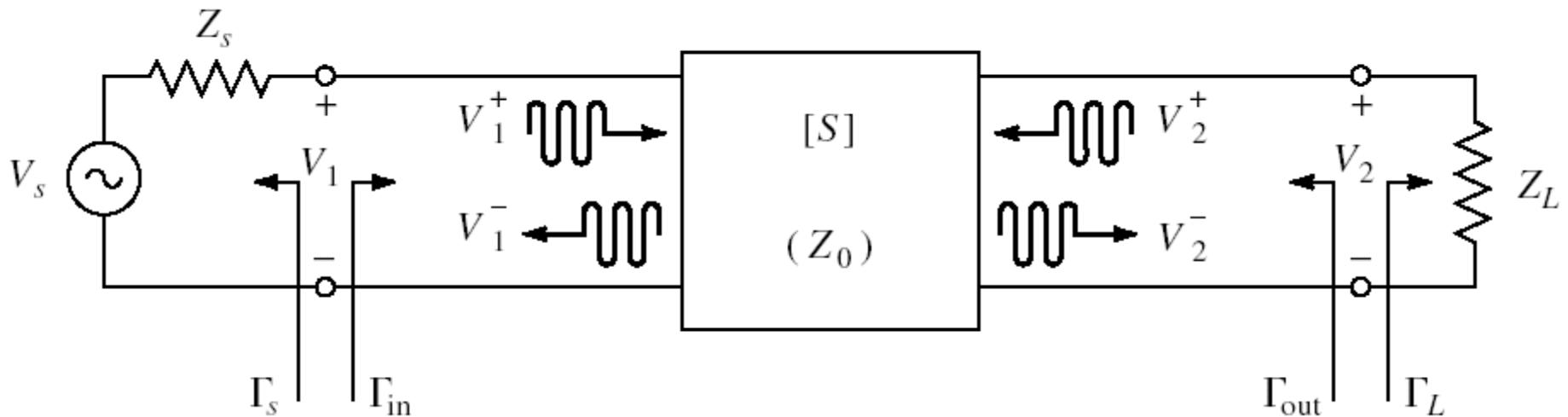


$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad \Gamma_S = \frac{Z_S - Z_0}{Z_S + Z_0} \quad \begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_L = \frac{V_2^+}{V_2^-}$$

$$V_1^- = S_{11} \cdot V_1^+ + S_{12} \cdot V_2^+ = S_{11} \cdot V_1^+ + S_{12} \cdot \Gamma_L \cdot V_2^-$$

$$V_2^- = S_{21} \cdot V_1^+ + S_{22} \cdot V_2^+ = S_{21} \cdot V_1^+ + S_{22} \cdot \Gamma_L \cdot V_2^-$$

# Diport amplifier

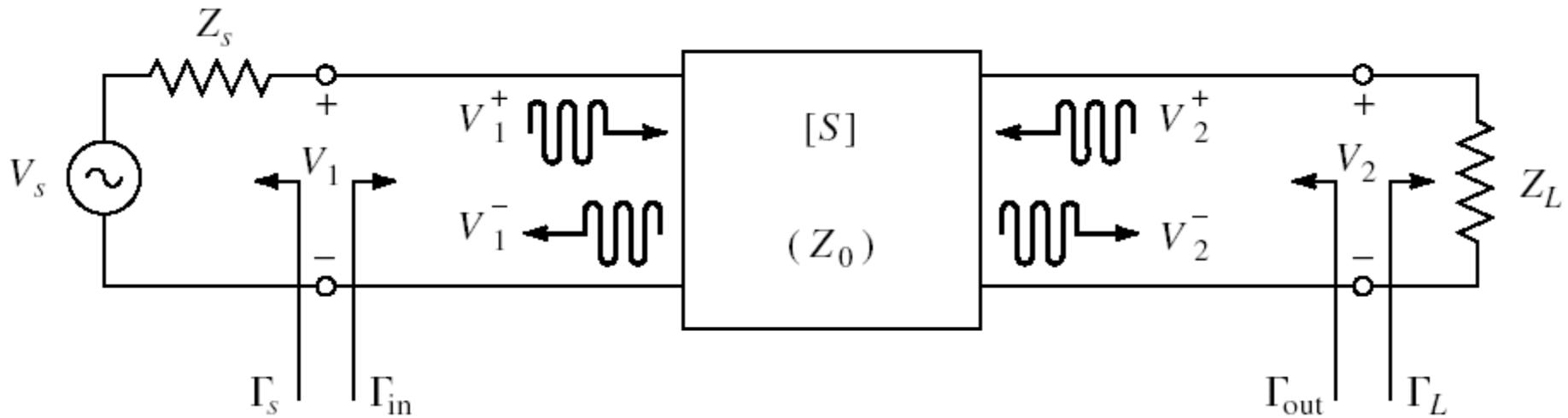

$$V_1^- = S_{11} \cdot V_1^+ + S_{12} \cdot V_2^+ = S_{11} \cdot V_1^+ + S_{12} \cdot \Gamma_L \cdot V_2^-$$


$$V_2^- = S_{21} \cdot V_1^+ + S_{22} \cdot V_2^+ = S_{21} \cdot V_1^+ + S_{22} \cdot \Gamma_L \cdot V_2^-$$

■ similar

$$\Gamma_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L}$$

$$\Gamma_{out} = \frac{V_2^-}{V_2^+} = S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S}$$

# Dipole amplifier

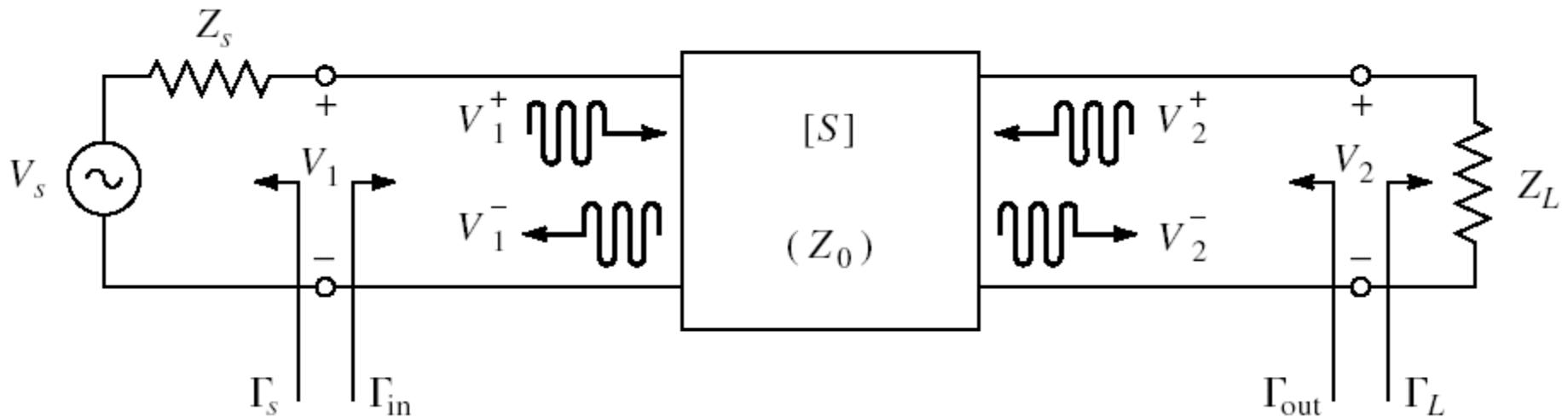


$$\Gamma_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L}$$

$$\Gamma_{out} = \frac{V_2^-}{V_2^+} = S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S}$$
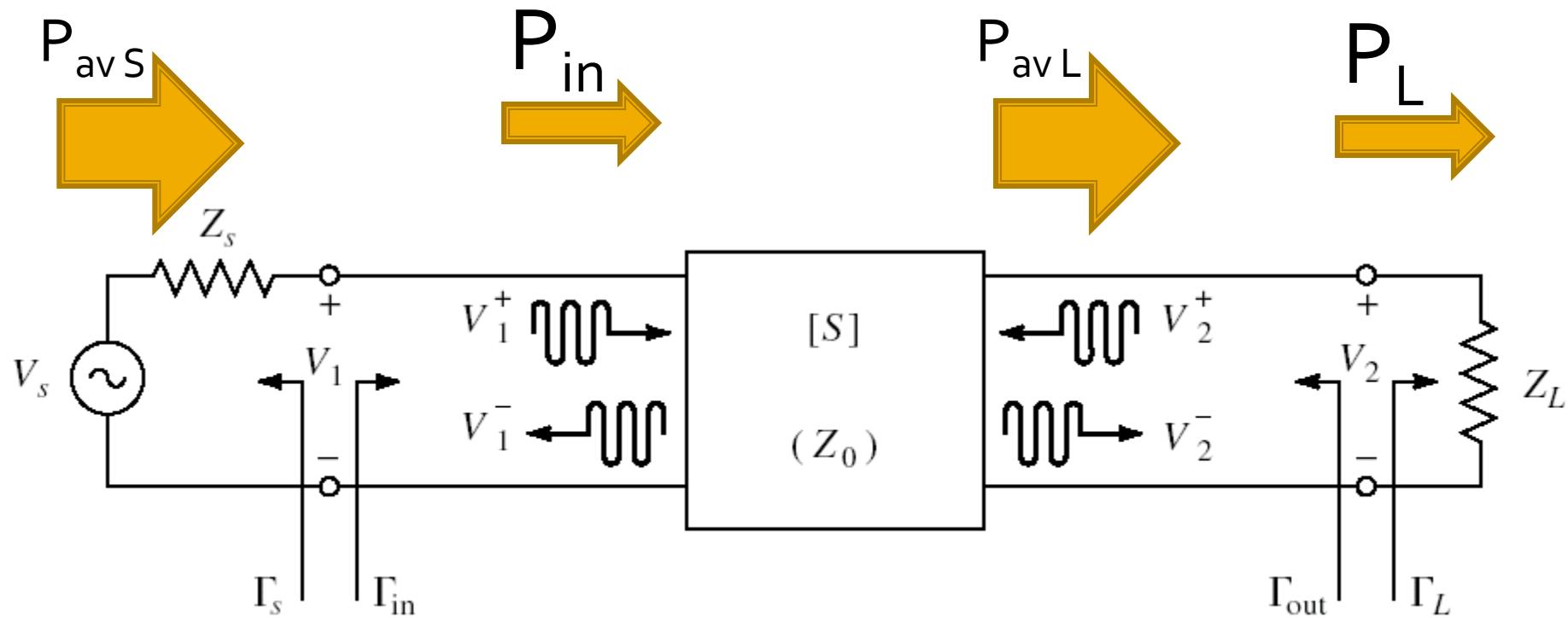
# Puteri / Adaptare

- Doua porturi in care adaptarea influenteaza transferul de putere



# Puteri

$$\Gamma_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L}$$

$$V_1 = \frac{V_S \cdot Z_{in}}{Z_S + Z_{in}} = V_1^+ + V_1^- = V_1^+ \cdot (1 + \Gamma_{in})$$

■ **C2**  $P_{in} = \frac{1}{2 \cdot Z_0} \cdot |V_1^+|^2 \cdot (1 - |\Gamma_{in}|^2)$

$$P_{in} = \frac{|V_S|^2}{8 \cdot Z_0} \cdot \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{in}|^2} (1 - |\Gamma_{in}|^2)$$

$$V_2^- = S_{21} \cdot V_1^+ + S_{22} \cdot V_2^+ = S_{21} \cdot V_1^+ + S_{22} \cdot \Gamma_L \cdot V_2^-$$

$$P_L = \frac{|V_1^+|^2}{2 \cdot Z_0} \cdot \frac{|S_{21}|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2} (1 - |\Gamma_L|^2)$$

$$\Gamma_{in} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$$

$$V_1^+ = \frac{V_S}{2} \frac{(1 - \Gamma_S)}{(1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{in})}$$

$$P_L = \frac{1}{2 \cdot Z_0} \cdot |V_2^-|^2 \cdot (1 - |\Gamma_L|^2)$$

$$V_2^- = \frac{S_{21} \cdot V_1^+}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L}$$

$$P_L = \frac{|V_S|^2}{8 \cdot Z_0} \cdot \frac{|S_{21}|^2 \cdot (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2} \cdot \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{in}|^2}$$

# Puteri

## ■ Puteri

$$P_{in} = \frac{|V_S|^2}{8 \cdot Z_0} \cdot \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{in}|^2} \left(1 - |\Gamma_{in}|^2\right)$$

$$P_L = \frac{|V_S|^2}{8 \cdot Z_0} \cdot \frac{|S_{21}|^2 \cdot (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2} \cdot \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{in}|^2}$$

## ■ Puterea disponibila de la sursa

$$P_{av\ S} = P_{in} \Big|_{\Gamma_{in}=\Gamma_S^*} = \frac{|V_S|^2}{8 \cdot Z_0} \cdot \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{\left(1 - |\Gamma_S|^2\right)}$$

## ■ Puterea disponibila la sarcina

$$P_{av\ L} = P_L \Big|_{\Gamma_L=\Gamma_{out}^*} = \frac{|V_S|^2}{8 \cdot Z_0} \cdot \frac{|S_{21}|^2 \cdot |1 - \Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2 \cdot \left(1 - |\Gamma_{out}|^2\right)}$$

# Castig de putere

## ■ Castigul de putere

$$G = \frac{P_L}{P_{in}} = \frac{|S_{21}|^2 \cdot (1 - |\Gamma_L|^2)}{(1 - |\Gamma_{in}|^2) \cdot |1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$$P_{in} = P_{in}(\Gamma_S, \Gamma_{in}(\Gamma_L), S)$$

$$P_L = P_L(\Gamma_S, \Gamma_{in}(\Gamma_L), S)$$

- Castigul **introdus** efectiv de amplificator este mai putin important deoarece un castig mai mare poate fi insotit de o **scadere** a puterii de intrare (absorbita efectiv de la sursa)
- Se prefera caracterizarea efectului amplificatorului prin analiza puterii **efectiv obtinuta pe sarcina** in raport cu puterea **disponibila de la sursa** (constanta)

# Castig de putere

## ■ Castigul de putere **disponibil**

$$G_A = \frac{P_{av L}}{P_{av S}} = \frac{|S_{21}|^2 \cdot (1 - |\Gamma_S|^2)}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2 \cdot (1 - |\Gamma_{out}|^2)}$$

## ■ Castigul de putere de **transfer** (transducer power gain)

$$G_T = \frac{P_L}{P_{av S}} = \frac{|S_{21}|^2 \cdot (1 - |\Gamma_S|^2) \cdot (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - \Gamma_S \cdot \Gamma_{in}|^2 \cdot |1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$$\Gamma_{in} = \Gamma_{in}(\Gamma_L)$$


## ■ Castigul de putere de **transfer unilateral**

$$G_{TU} = |S_{21}|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2} \cdot \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$$S_{12} \cong 0 \quad \Gamma_{in} = S_{11}$$

Permite tratarea separata  
a intrarii si iesirii

# Cuadripol Amplifier

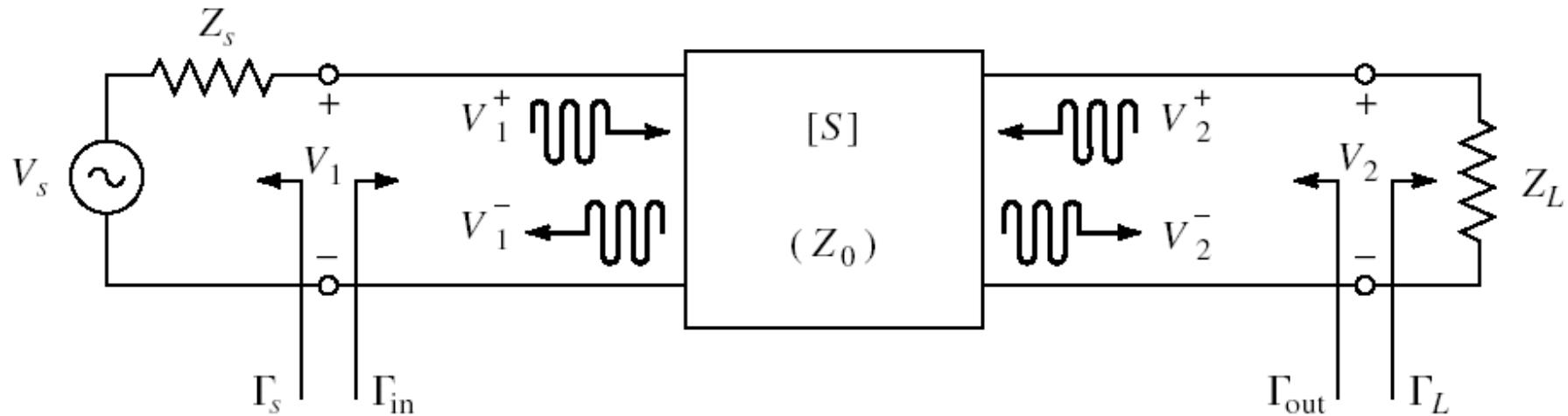


- marimi care intereseaza:
  - stabilitate
  - castig de putere
  - zgomot (uneori – semnal mic)
  - liniaritate (uneori – semnal mare)

Stabilitate

# Amplificatoare de microunde

# Cuadripol Amplifier

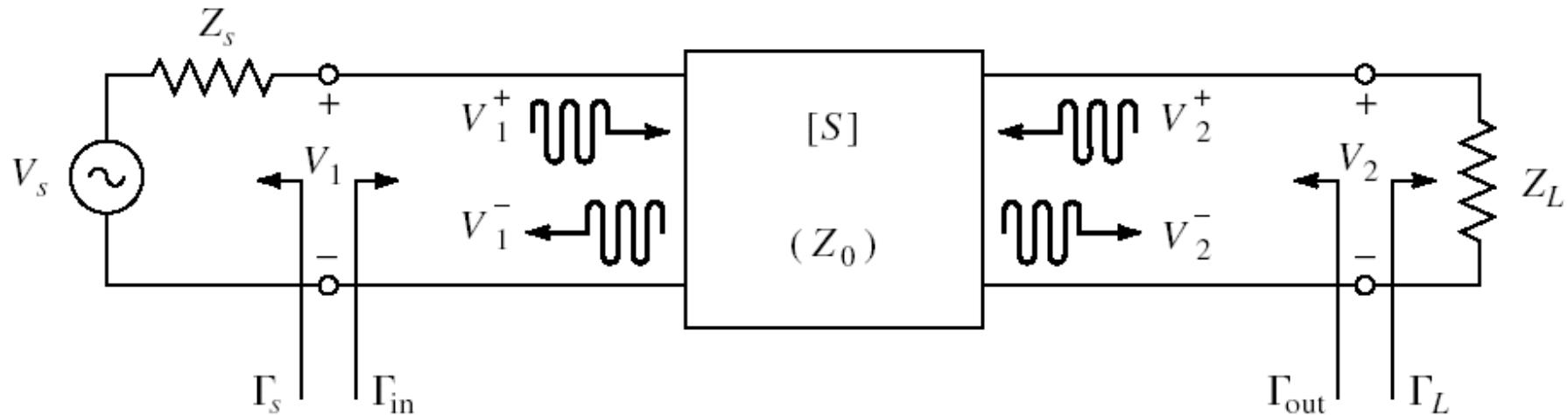

- marimi care intereseaza:
  - **stabilitate**
  - castig de putere
  - zgomot (uneori – semnal mic)
  - liniaritate (uneori – semnal mare)

# Stabilitate

- C6  $\Gamma = \Gamma_r + j \cdot \Gamma_i$   $r_L = \frac{1 - \Gamma_r^2 - \Gamma_i^2}{(1 - \Gamma_r)^2 + \Gamma_i^2}$  $Z_{in} \quad \Gamma_{in} = \Gamma_r + j \cdot \Gamma_i$
- instabilitate  $\operatorname{Re}\{Z_{in}\} < 0 \Leftrightarrow 1 - \Gamma_r^2 - \Gamma_i^2 < 0 \quad |\Gamma_{in}| > 1$
- stabilitate,  $Z_{in}$ 
  - conditii ce trebuie indeplinite de  $\Gamma_L$  pentru a obtine stabilitatea (la intrare) $|\Gamma_{in}| < 1 \quad \left| S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L} \right| < 1$
  - similar  $Z_{out}$ 
    - conditii ce trebuie indeplinite de  $\Gamma_S$  pentru a obtine stabilitatea (la iesire)

# Stabilitate

$$|\Gamma_{in}| < 1$$

$$\left| S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L} \right| < 1$$

- Obtinem conditiile ce trebuie indeplinite de  $\Gamma_L$  pentru a obtine stabilitatea

$$|\Gamma_{out}| < 1$$

$$\left| S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S} \right| < 1$$

- Obtinem conditiile ce trebuie indeplinite de  $\Gamma_S$  pentru a obtine stabilitatea

# Stabilitate

$$|\Gamma_{in}| < 1 \quad \left| S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L} \right| < 1$$

## ■ Limite de stabilitate/instabilitate

$$|\Gamma_{in}| = 1 \quad \left| S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L} \right| = 1$$

$$|S_{11} \cdot (1 - S_{22} \cdot \Gamma_L) + S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L| = |1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|$$

## ■ Determinantul matricii $S$      $\Delta = S_{11} \cdot S_{22} - S_{12} \cdot S_{21}$

$$|S_{11} - \Delta \cdot \Gamma_L| = |1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|$$

$$|S_{11} - \Delta \cdot \Gamma_L|^2 = |1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2$$

# Stabilitate

$$|S_{11} - \Delta \cdot \Gamma_L|^2 = |1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2$$

$$a \cdot a^* = |a| \cdot e^{j\theta} \cdot |a| \cdot e^{-j\theta} = |a|^2$$

$$|a+b|^2 = (a+b) \cdot (a+b)^* = (a+b) \cdot (a^* + b^*) = \underline{|a|^2} + \underline{|b|^2} + \underline{a^* \cdot b} + \underline{a \cdot b^*}$$


$$|S_{11}|^2 + |\Delta|^2 \cdot |\Gamma_L|^2 - (\Delta \cdot \Gamma_L \cdot S_{11}^* + \Delta^* \cdot \Gamma_L^* \cdot S_{11}) = 1 + |S_{22}|^2 \cdot |\Gamma_L|^2 - (S_{22}^* \cdot \Gamma_L^* + S_{22} \cdot \Gamma_L)$$

$$(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2) \cdot \Gamma_L \cdot \Gamma_L^* - (S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*) \cdot \Gamma_L - (S_{22}^* - \Delta^* \cdot S_{11}) \cdot \Gamma_L^* = |S_{11}|^2 - 1$$

$$\frac{\Gamma_L \cdot \Gamma_L^* - (S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*) \cdot \Gamma_L + (S_{22}^* - \Delta^* \cdot S_{11}) \cdot \Gamma_L^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} = \frac{|S_{11}|^2 - 1}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} + \frac{|S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*|^2}{(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)^2}$$

$$\left| \Gamma_L - \frac{(S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right|^2 = \frac{|S_{11}|^2 - 1}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} + \frac{|S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*|^2}{(|S_{22}|^2 - |\Delta|^2)^2}$$

# Stabilitate

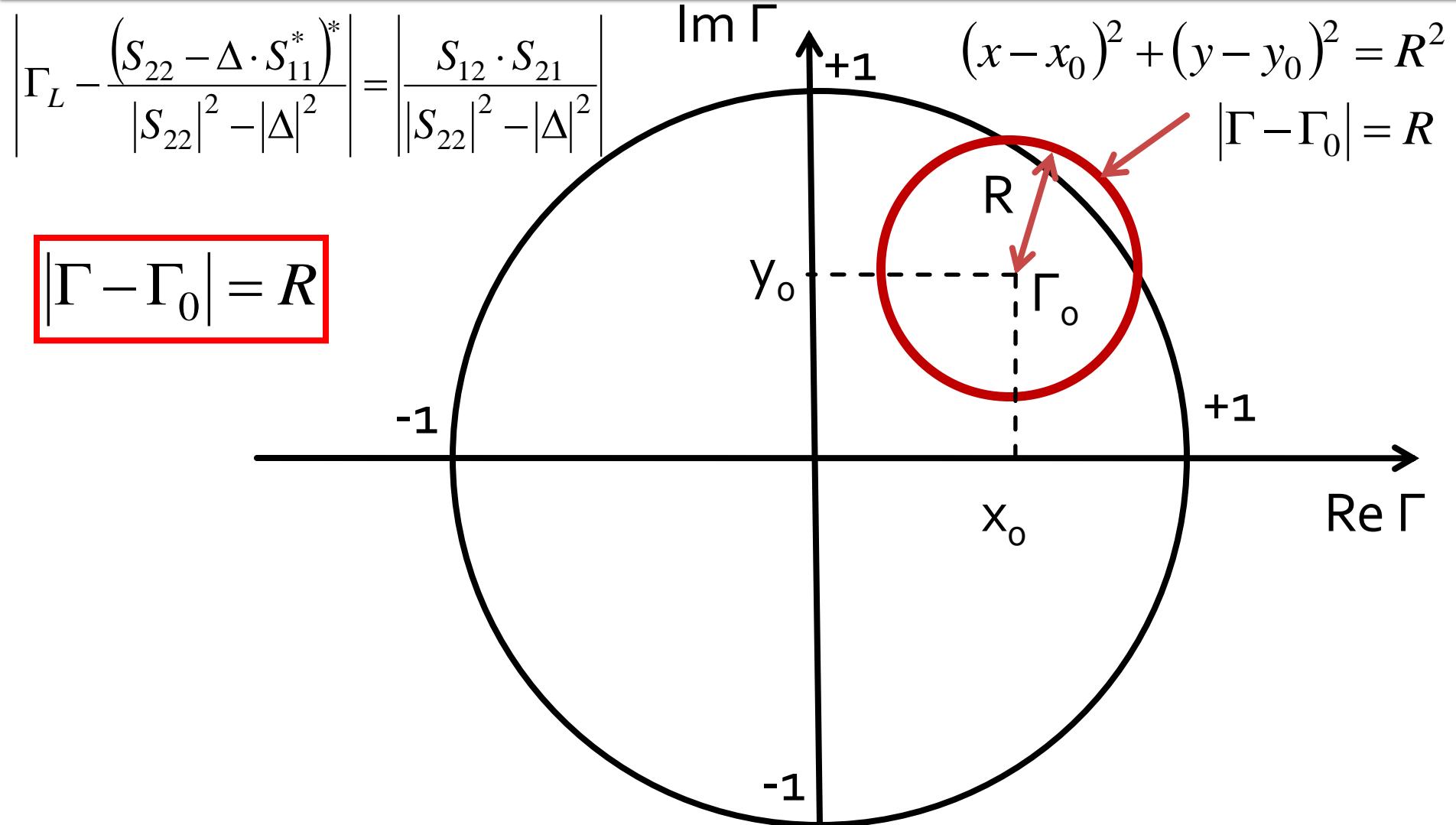

# Cerc de stabilitate la ieșire (CSOUT)

$$\left| \Gamma_L - \frac{(S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| = \left| \frac{S_{12} \cdot S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| \quad |\Gamma_L - C_L| = R_L$$

- Ecuatia unui cerc, care reprezinta locul geometric al punctelor  $\Gamma_L$  pentru **limita** de stabilitate
- Cercul se numeste **cerc de stabilitate la ieșire** ( $\Gamma_L$ )

$$C_L = \frac{(S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \quad R_L = \frac{|S_{12} \cdot S_{21}|}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2}$$

# Cerc de stabilitate la intrare (CSIN)

- Similar  $|\Gamma_{out}| = 1$  
$$\left| S_{22} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_S}{1 - S_{11} \cdot \Gamma_S} \right| = 1$$
- Ecuatia unui cerc, care reprezinta locul geometric al punctelor  $\Gamma_S$  pentru **limita** de stabilitate
- Cercul se numeste **cerc de stabilitate la intrare** ( $\Gamma_S$ )


$$C_S = \frac{(S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2}$$

$$R_S = \frac{|S_{12} \cdot S_{21}|}{\left| |S_{11}|^2 - |\Delta|^2 \right|}$$

# Cerc de stabilitate la ieșire (CSOUT)

- **Cercul de stabilitate la ieșire** reprezinta locul geometric al punctelor  $\Gamma_L$  pentru **limita** de stabilitate ( $|\Gamma_{in}|=1$ )
- Cercul imparte planul complex in doua suprafete, **interiorul** si **exteriorul** cercului
- Cele doua suprafete vor reprezenta zonele  $\Gamma_L$  de stabilitate ( $|\Gamma_{in}|<1$ ) / instabilitate ( $|\Gamma_{in}|>1$ )

# Cerc de stabilitate la ieșire (CSOUT)

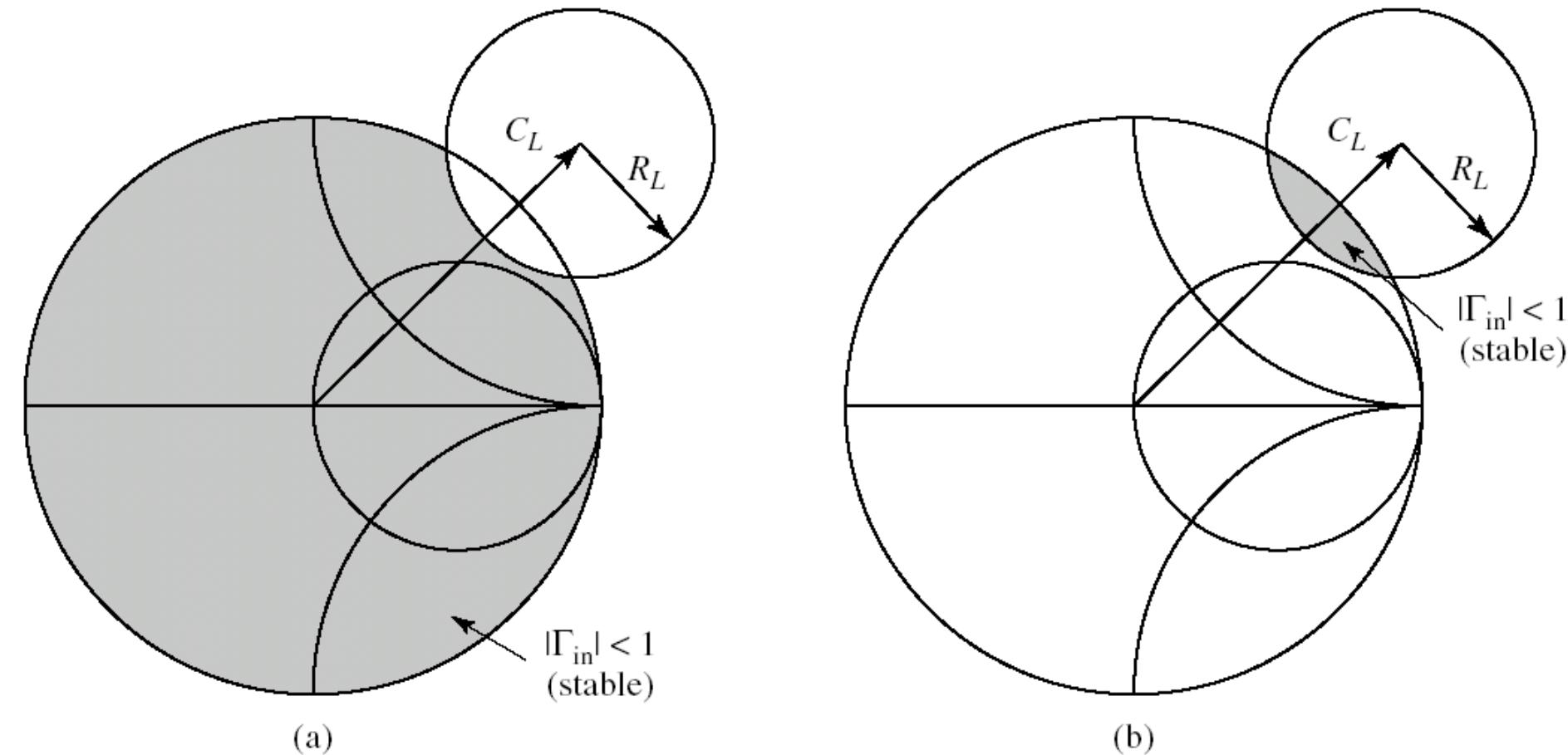

- Doua cazuri: (a) exterior stabil / (b) interior stabil

# Cerc de stabilitate la iesire (CSOUT)

- Identificarea zonelor de stabilitate / instabilitate
  - Centrul diagramei Smith: in coordonate polare corespunde lui  $\Gamma_L = 0$
  - Coeficientul de reflexie la intrare
- $$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \cdot \Gamma_L}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_L} \quad \left. \Gamma_{in} \right|_{\Gamma_L=0} = S_{11} \quad \left| \Gamma_{in} \right|_{\Gamma_L=0} = |S_{11}|$$
- Decizia se poate lua in functie de valoarea pe care o are  $|S_{11}|$  si de pozitia centrului diagramei Smith fata de cercul de stabilitate

# Identificarea zonelor

- Cerc de stabilitate la iesire
  - $|S_{11}| < 1 \rightarrow$  centrul diagramei pe care se reprezinta  $\Gamma_L$  este punct **stabil**, se gaseste in zona stabila (cel mai des)
  - $|S_{11}| > 1 \rightarrow$  centrul diagramei pe care se reprezinta  $\Gamma_L$  este punct **instabil**, se gaseste in zona instabila
- Cerc de stabilitate la intrare
  - $|S_{22}| < 1 \rightarrow$  centrul diagramei pe care se reprezinta  $\Gamma_S$  este punct **stabil**, se gaseste in zona stabila (cel mai des)
  - $|S_{22}| > 1 \rightarrow$  centrul diagramei pe care se reprezinta  $\Gamma_S$  este punct **instabil**, se gaseste in zona instabila

# Exemplu

- ATF-34143 at  $V_{ds}=3V$   $I_d=20mA$ .

- @5GHz

- $S_{11} = 0.64 \angle 139^\circ$
- $S_{12} = 0.119 \angle -21^\circ$
- $S_{21} = 3.165 \angle 16^\circ$
- $S_{22} = 0.22 \angle 146^\circ$



```
!ATF-34143
IS-PARAMETERS at Vds=3V Id=20mA. LAST UPDATED 01-29-99
```

```
# ghz s ma r 50
```


```
2.0 0.75 -126 6.306 90 0.088 23 0.26 -120
2.5 0.72 -145 5.438 75 0.095 15 0.25 -140
3.0 0.69 -162 4.762 62 0.102 7 0.23 -156
4.0 0.65 166 3.806 38 0.111 -8 0.22 174
5.0 0.64 139 3.165 16 0.119 -21 0.22 146
6.0 0.65 114 2.706 -5 0.125 -35 0.23 118
7.0 0.66 89 2.326 -27 0.129 -49 0.25 91
8.0 0.69 67 2.017 -47 0.133 -62 0.29 67
9.0 0.72 48 1.758 -66 0.135 -75 0.34 46
```

```
!FREQ Fopt GAMMA OPT RN/Zo
!GHZ dB MAG ANG -
```

```
2.0 0.19 0.71 66 0.09
2.5 0.23 0.65 83 0.07
3.0 0.29 0.59 102 0.06
4.0 0.42 0.51 138 0.03
5.0 0.54 0.45 174 0.03
6.0 0.67 0.42 -151 0.05
7.0 0.79 0.42 -118 0.10
8.0 0.92 0.45 -88 0.18
9.0 1.04 0.51 -63 0.30
10.0 1.16 0.61 -43 0.46
```
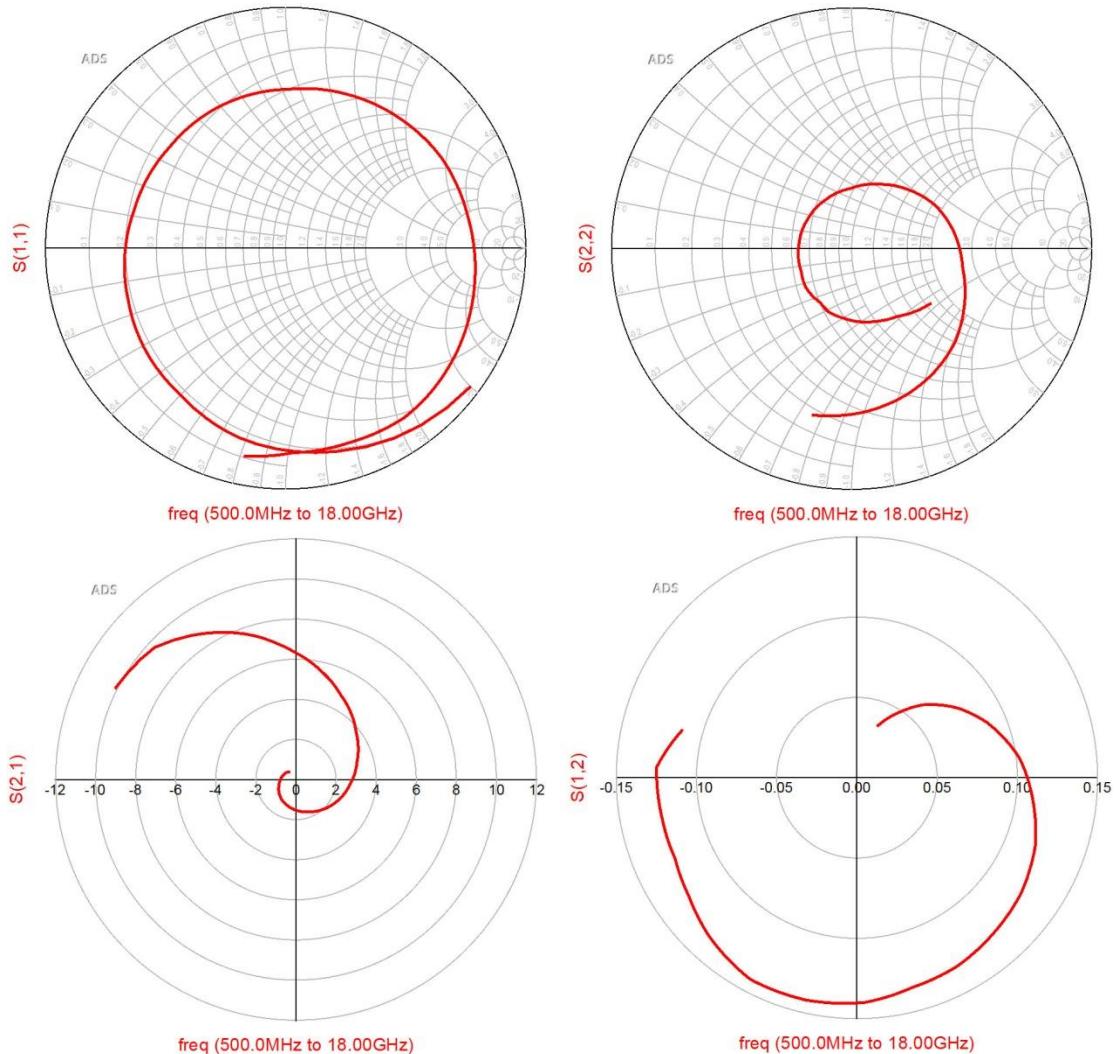
# Example

- ATF-34143
- at
  - $V_{ds}=3V$
  - $I_d=20mA$ .



# Calcul + identificare zone

- Parametri S
  - $S_{11} = -0.483 + 0.42 \cdot j$
  - $S_{12} = 0.111 - 0.043 \cdot j$
  - $S_{21} = 3.042 + 0.872 \cdot j$
  - $S_{22} = -0.182 + 0.123 \cdot j$
- $|S_{22}| = 0.22 < 1$
- $|C_L| < R_L \quad o \in CSOUT$
- Centrul diagramei Smith este in interiorul cercului de stabilitate ( $o \in CSOUT$ ) si apartine zonei stabile
  - interior cerc – stabil
  - exterior cerc – instabil

$$C_L = \frac{(S_{22} - \Delta \cdot S_{11}^*)}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} = 3.931 - 0.897 \cdot j$$

$$|C_L| = 4.032$$

$$R_L = \frac{|S_{12} \cdot S_{21}|}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} = 4.891$$

# Calcul + identificare zone

- Parametri S
  - $S_{11} = -0.483 + 0.42 \cdot j$
  - $S_{12} = 0.111 - 0.043 \cdot j$
  - $S_{21} = 3.042 + 0.872 \cdot j$
  - $S_{22} = -0.182 + 0.123 \cdot j$
- $|S_{11}| = 0.64 < 1$
- $|C_S| > R_S \quad o \notin CSIN$
- Centrul diagramei Smith este in exteriorul cercului de stabilitate ( $o \notin CSIN$ ) si apartine zonei stabile
  - exterior cerc – stabil
  - interior cerc – instabil



$$C_S = \frac{\left( S_{11} - \Delta \cdot S_{22}^* \right)^*}{\left| S_{11} \right|^2 - \left| \Delta \right|^2} = -1.871 - 1.265 \cdot j$$

$$\left| C_S \right| = 2.259$$

$$R_S = \frac{\left| S_{12} \cdot S_{21} \right|}{\left| \left| S_{11} \right|^2 - \left| \Delta \right|^2 \right|} = 1.325$$



# ADS

CSOUT  
CSIN

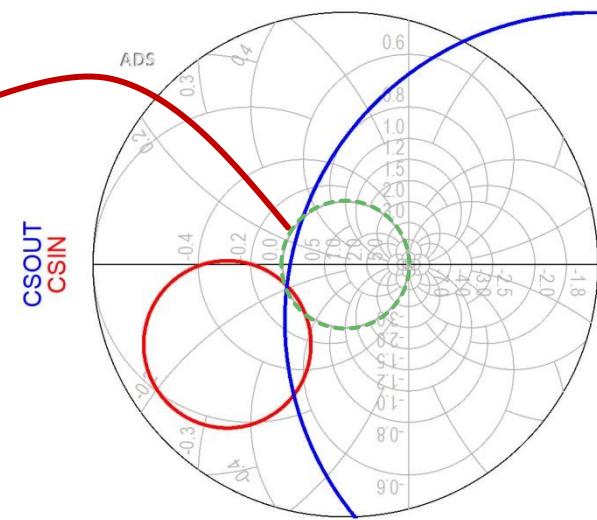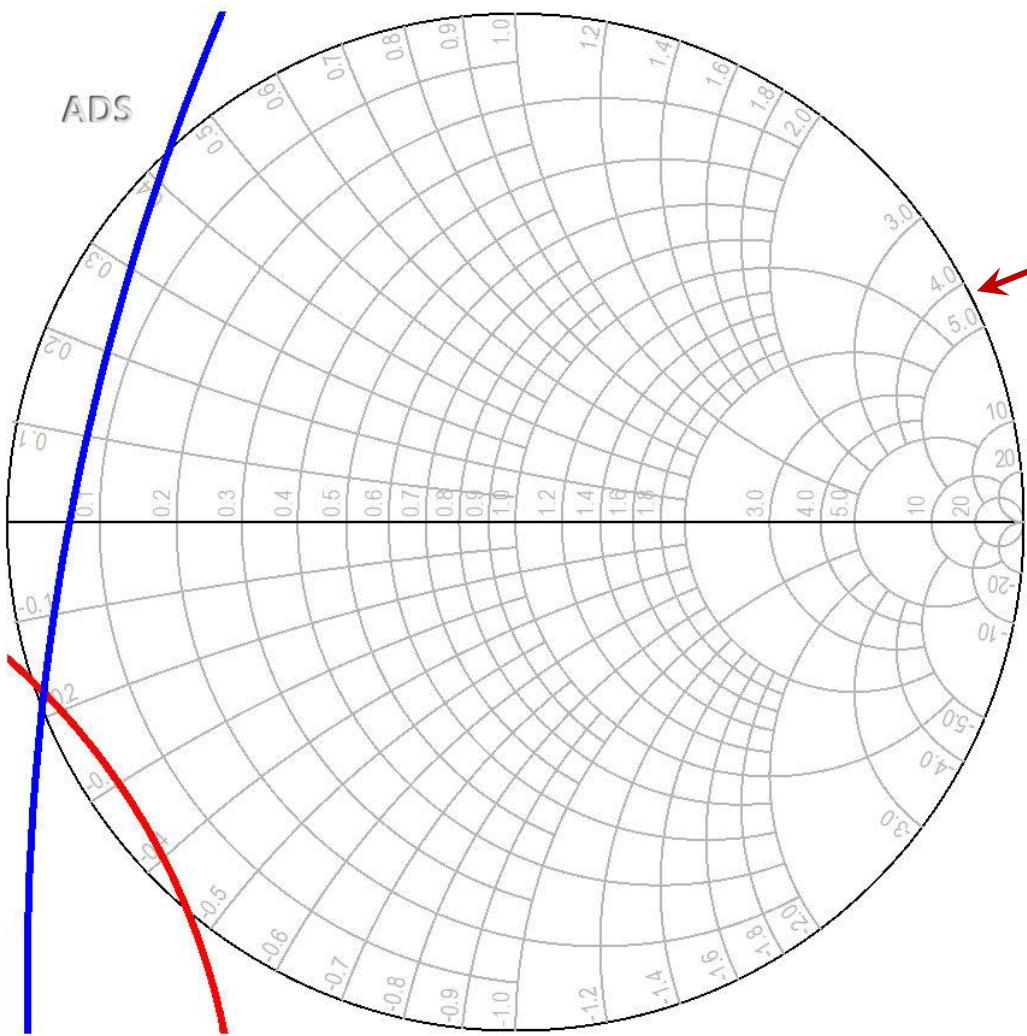



# Reprezentare 3D $|\Gamma_{\text{in}}|, |\Gamma_{\text{out}}|$

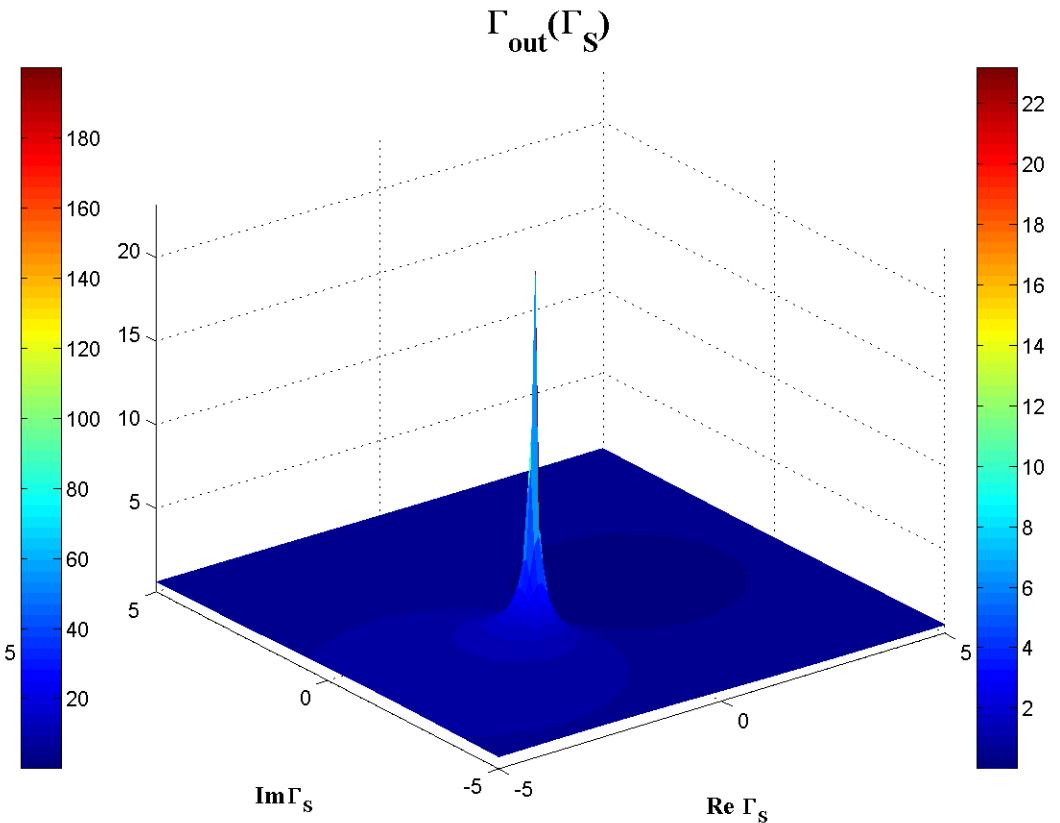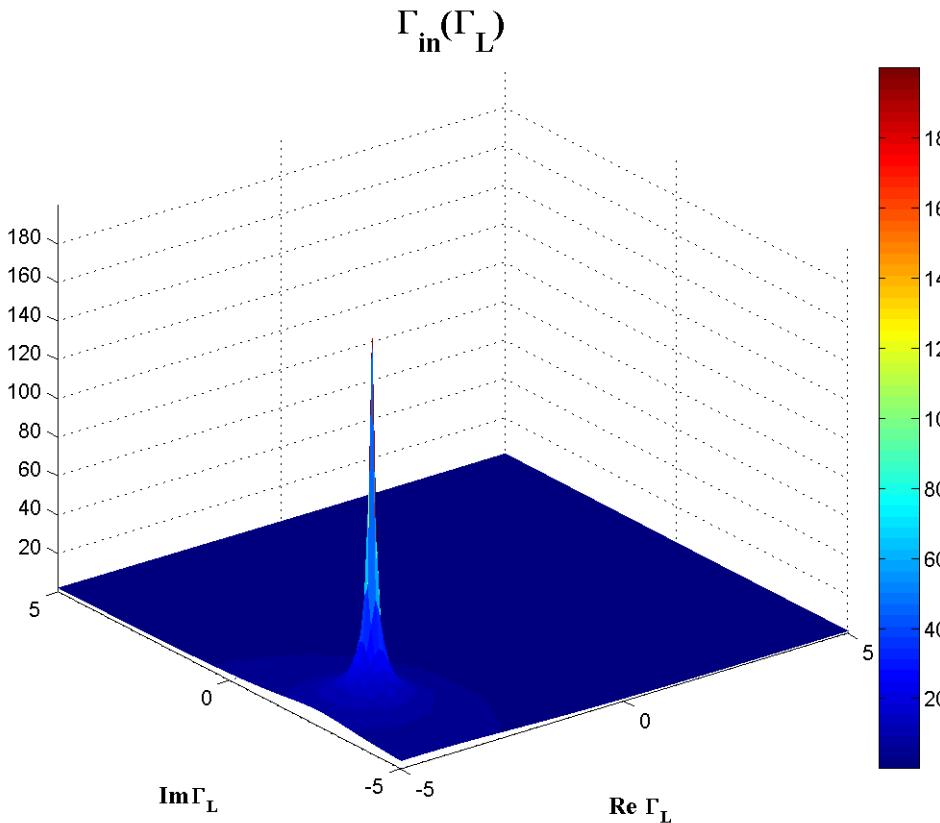- Variatii foarte mari  $\rightarrow$  logaritmic





# Reprezentare 3D $|\Gamma_{\text{in}}|, |\Gamma_{\text{out}}|$

- $\log_{10}|\Gamma_{\text{in}}|, \log_{10}|\Gamma_{\text{out}}|$

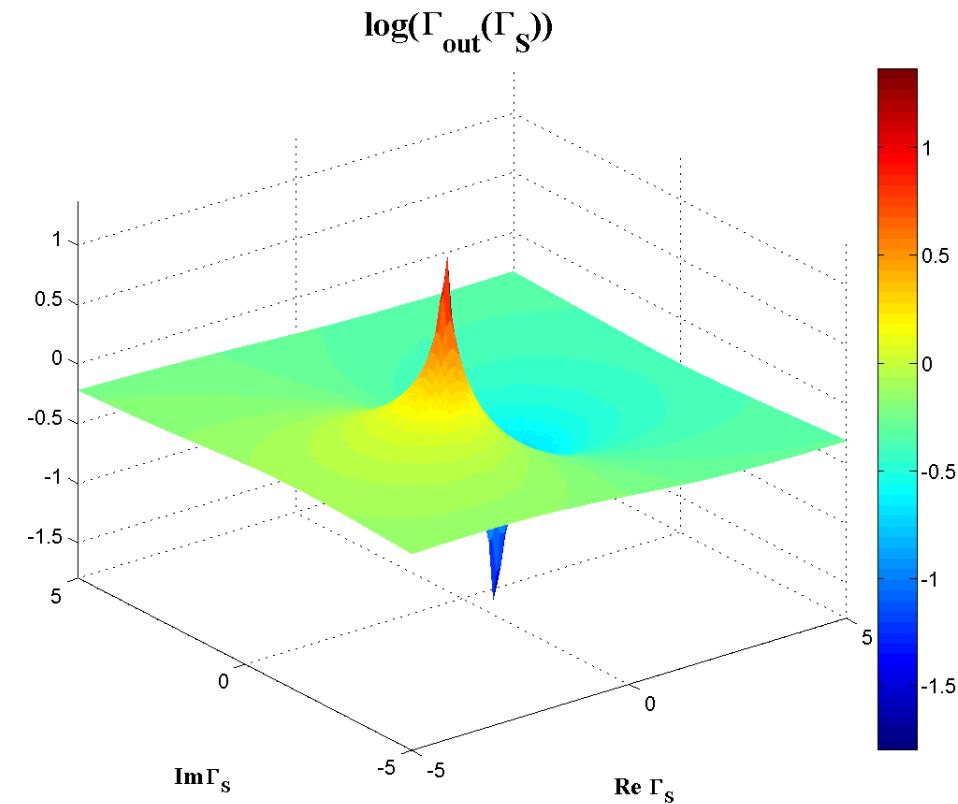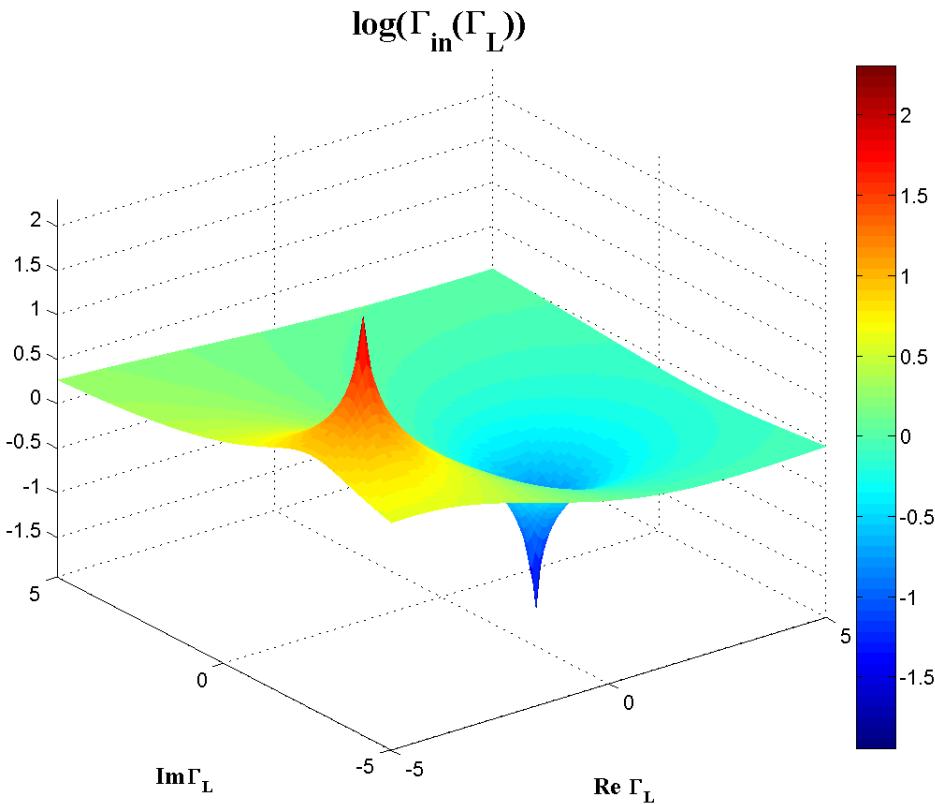


# Reprezentare 3D $|\Gamma_{\text{in}}|, |\Gamma_{\text{out}}|, |\Gamma|=1$


- $|\Gamma| = 1 \rightarrow \log_{10}|\Gamma| = 0$ , intersectia = cerc

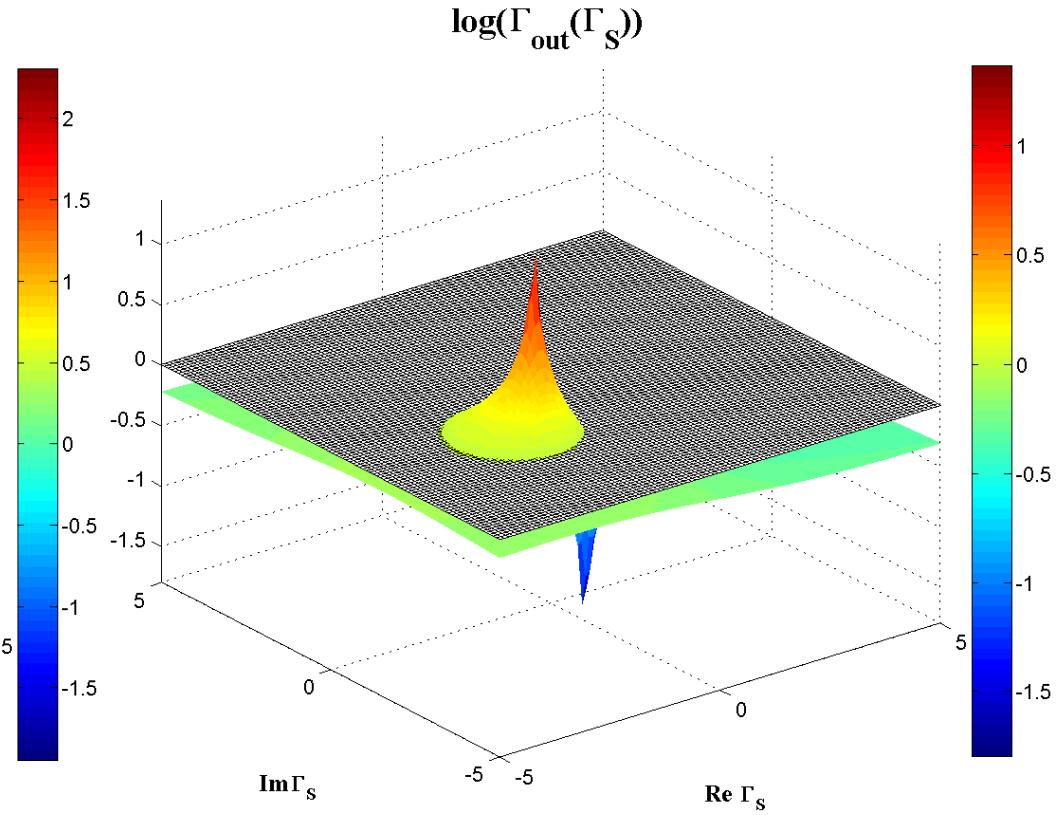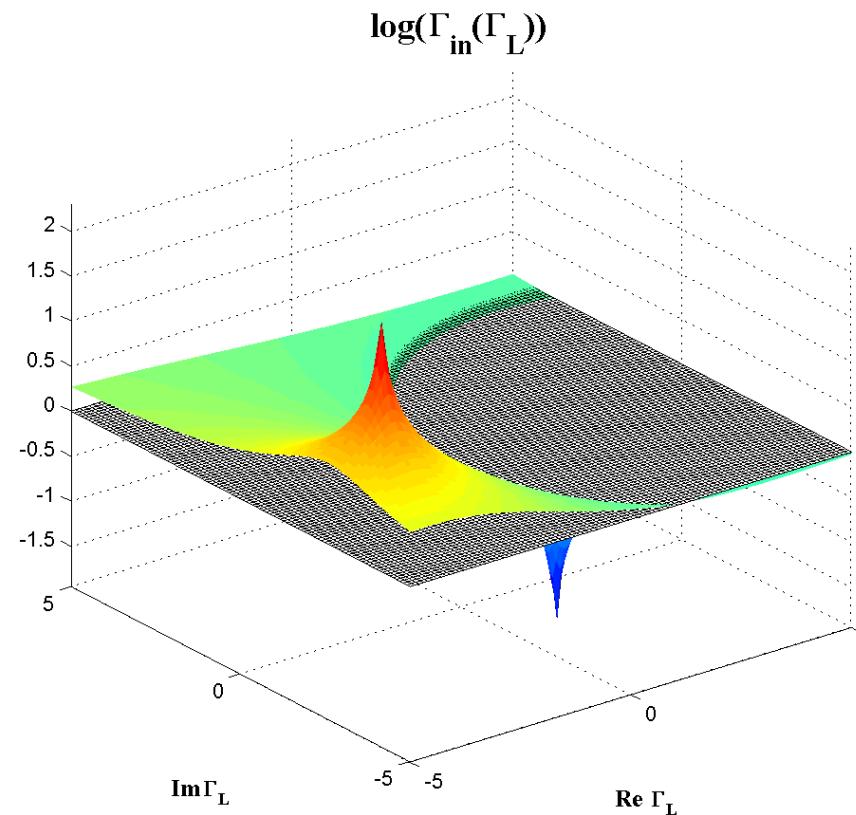

# Contour map/lines

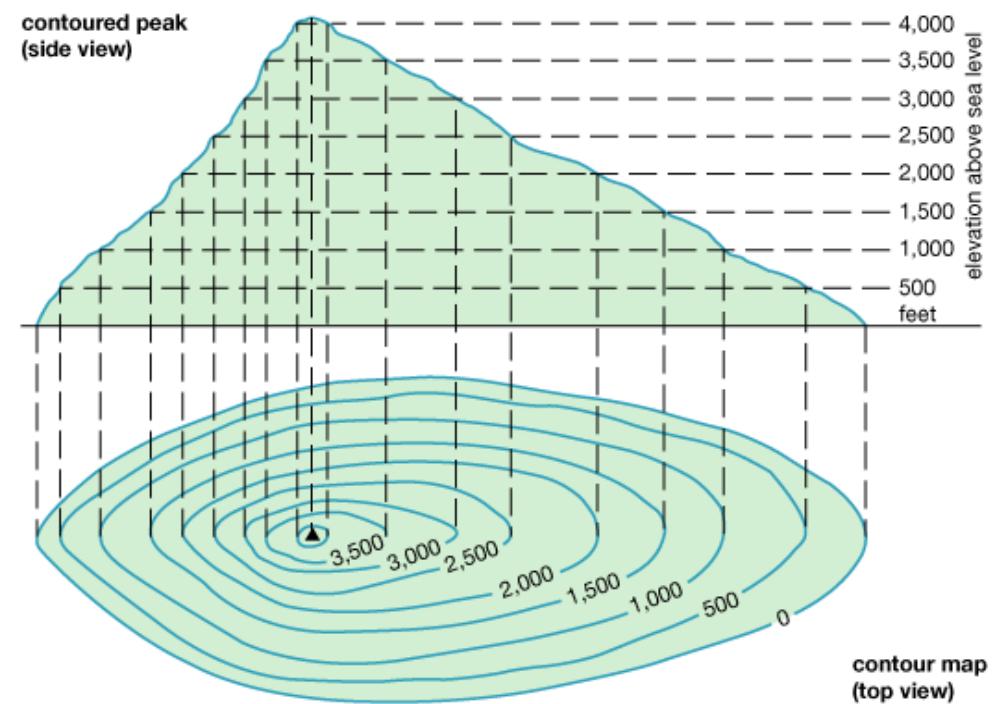


© 2011 Encyclopædia Britannica, Inc.

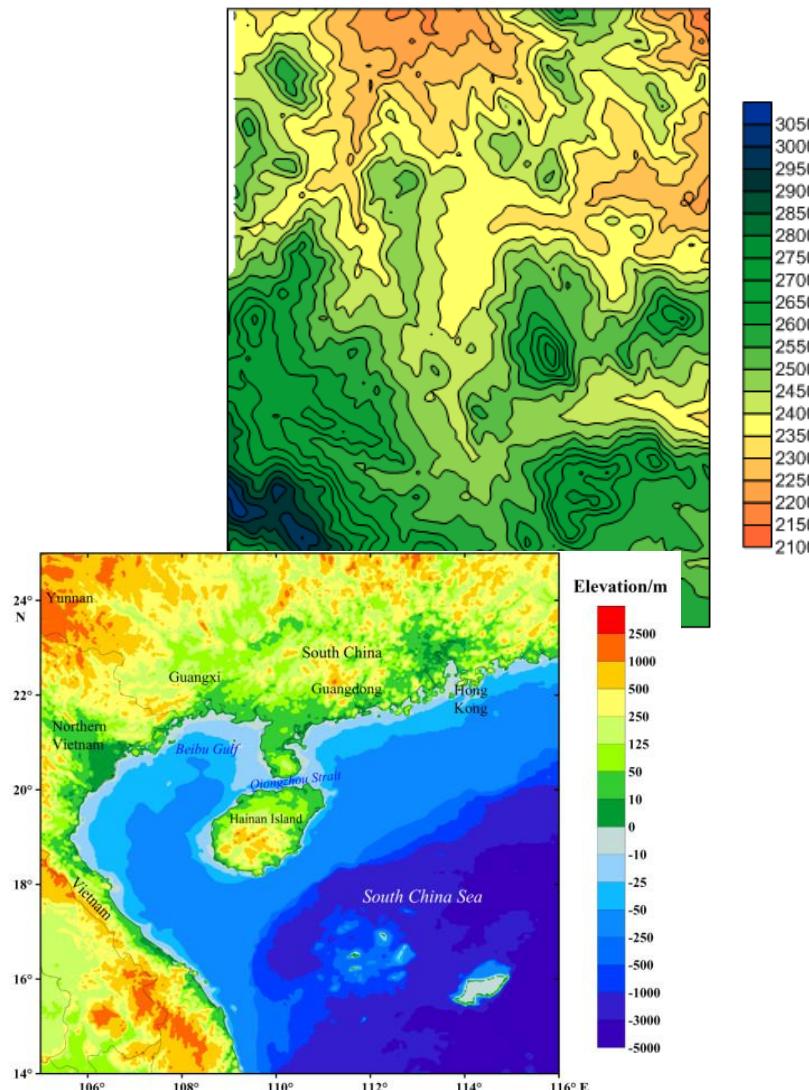



# Reprezentare 3D $|\Gamma_{\text{in}}|, |\Gamma_{\text{out}}|$

- $\log_{10}|\Gamma_{\text{in}}| = 0, \Gamma_L, \text{CSOUT}$

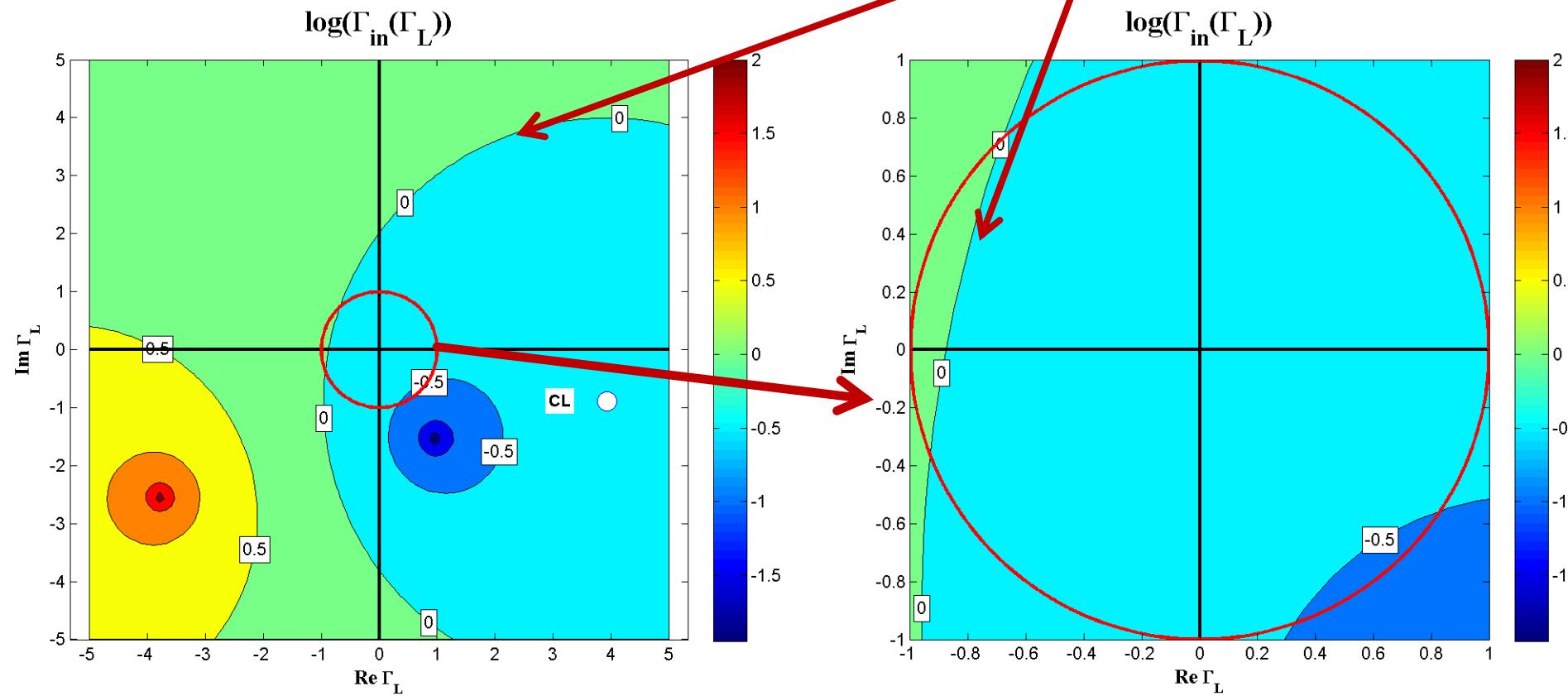



# Reprezentare 3D $|\Gamma_{\text{in}}|, |\Gamma_{\text{out}}|$

- $\log_{10}|\Gamma_{\text{out}}| = 0, \Gamma_S, \text{CSIN}$

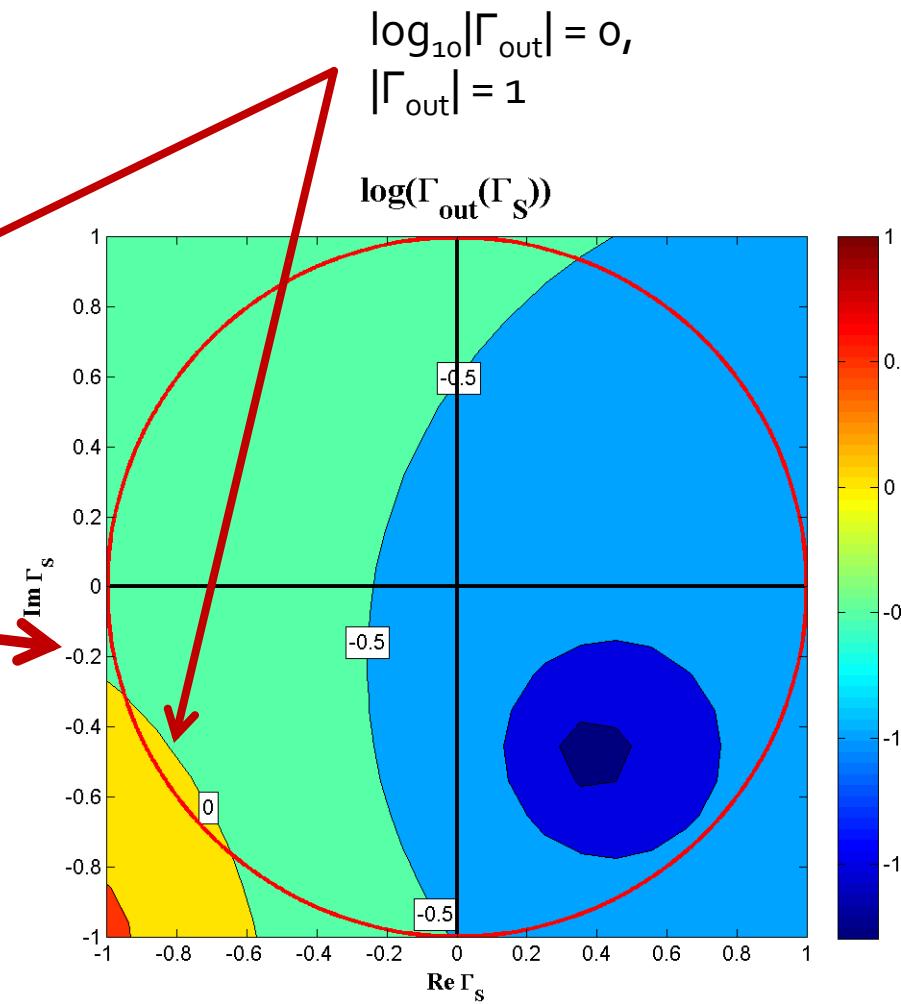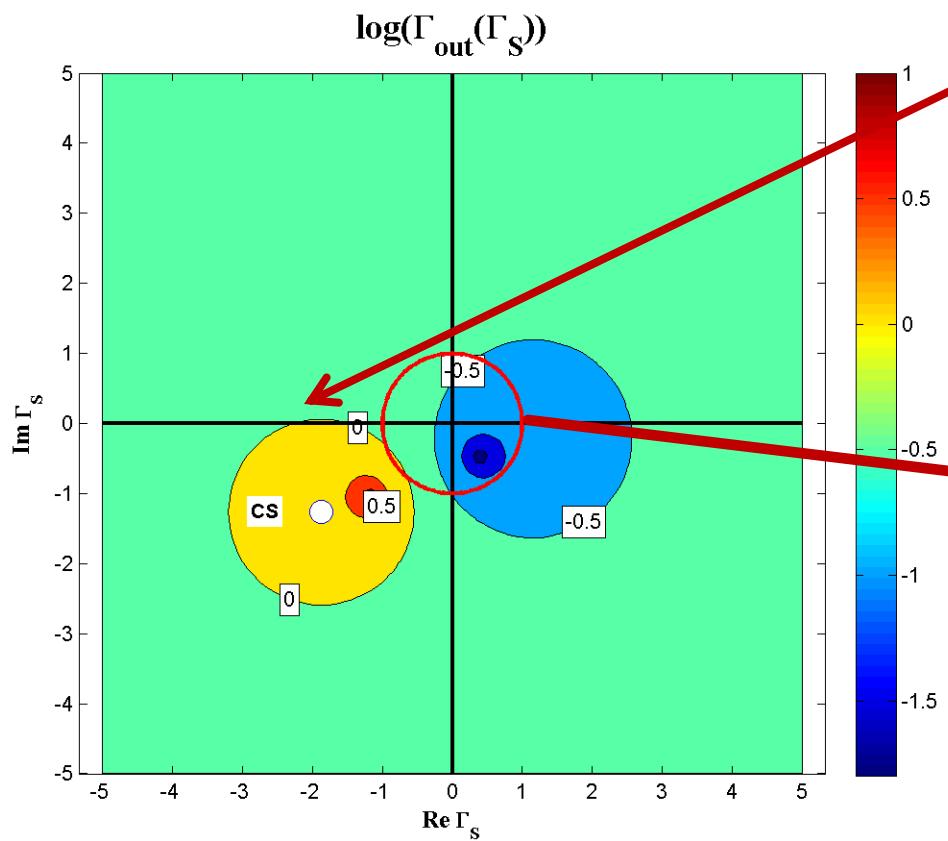


# CSIN, CSOUT


CSOUT  
CSIN

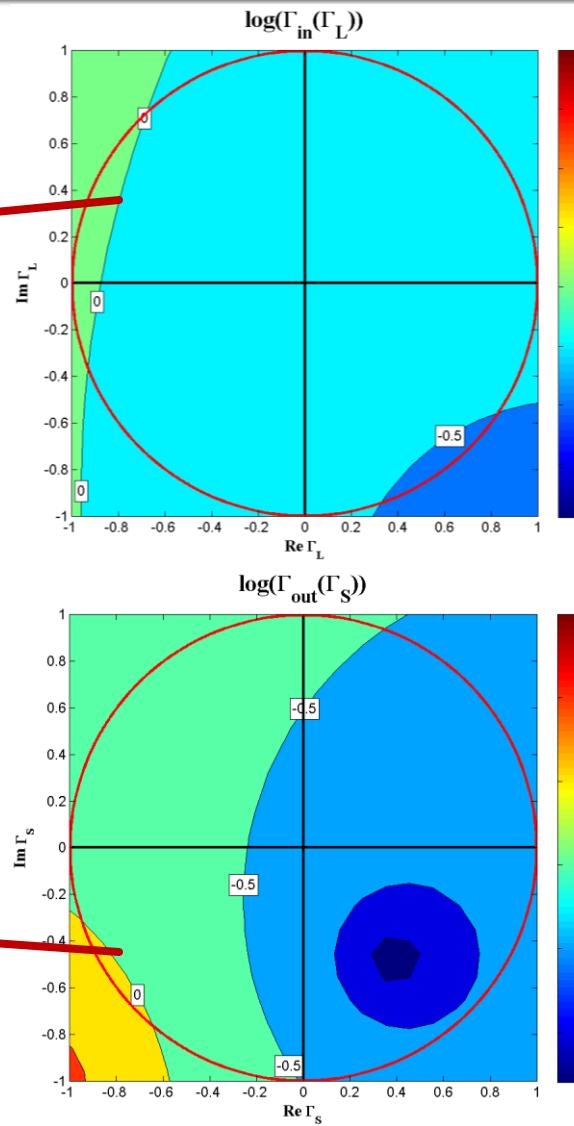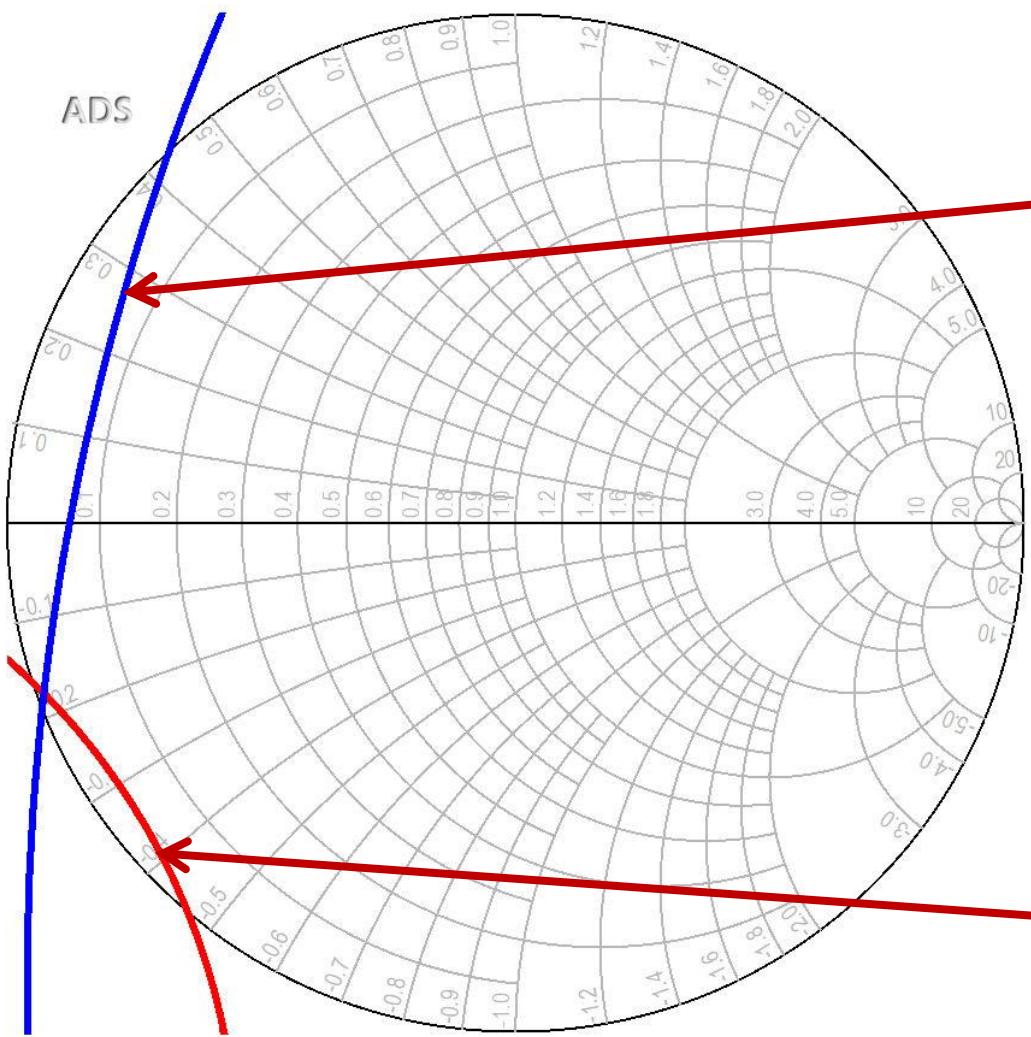


# Mai multe pozitionari posibile

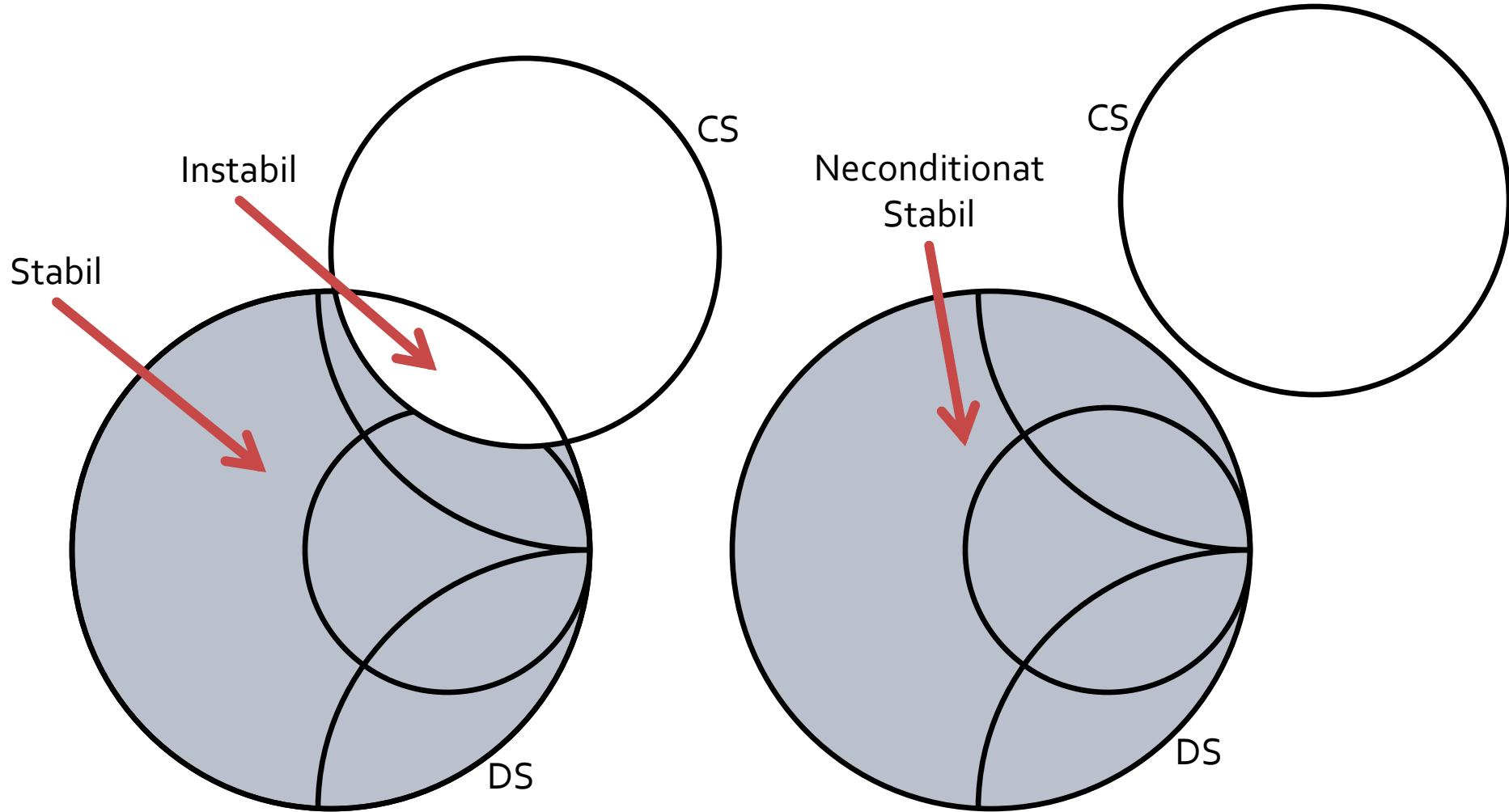


# Mai multe pozitionari posibile

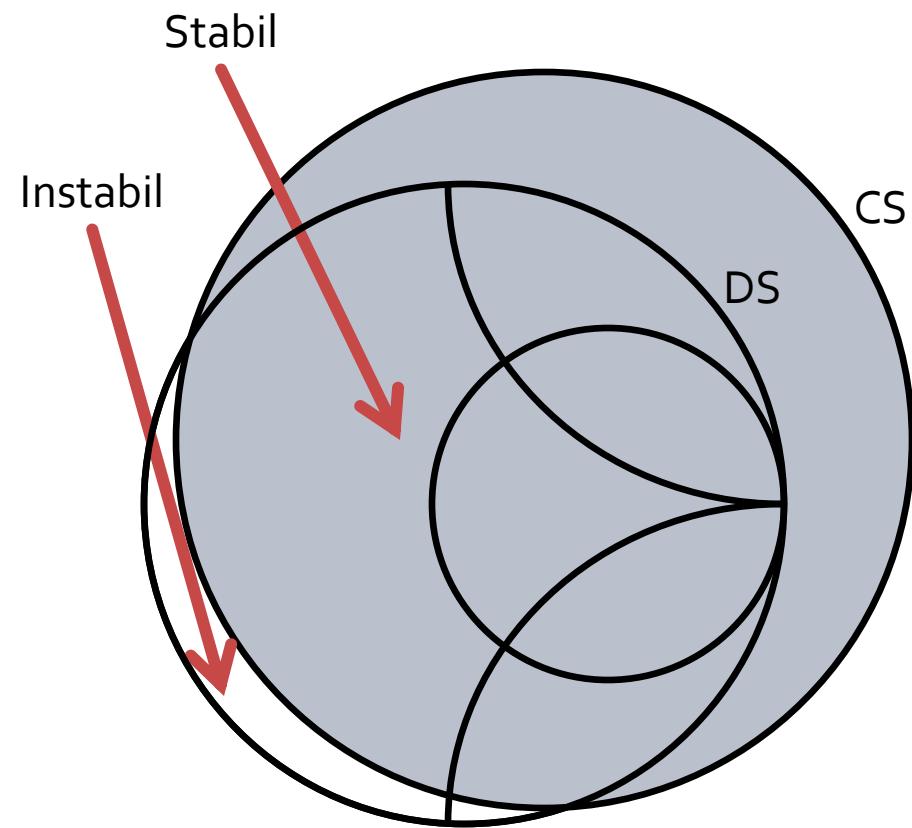

Neconditionat  
Stabil

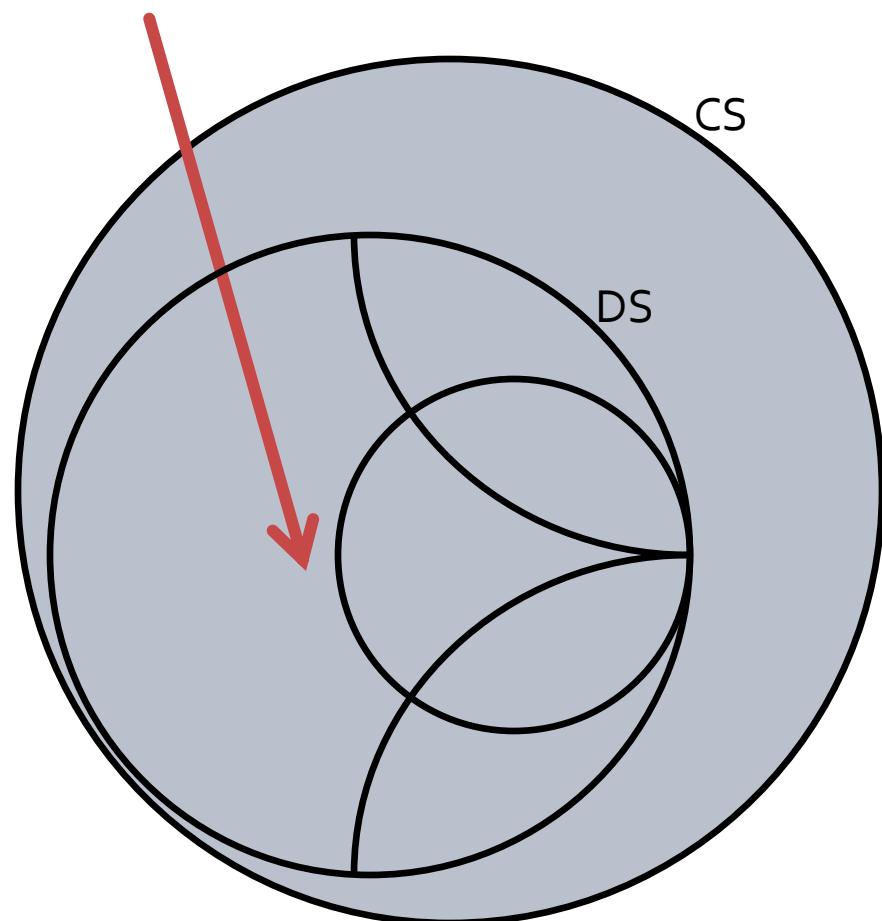

# Pozitionari mai rare

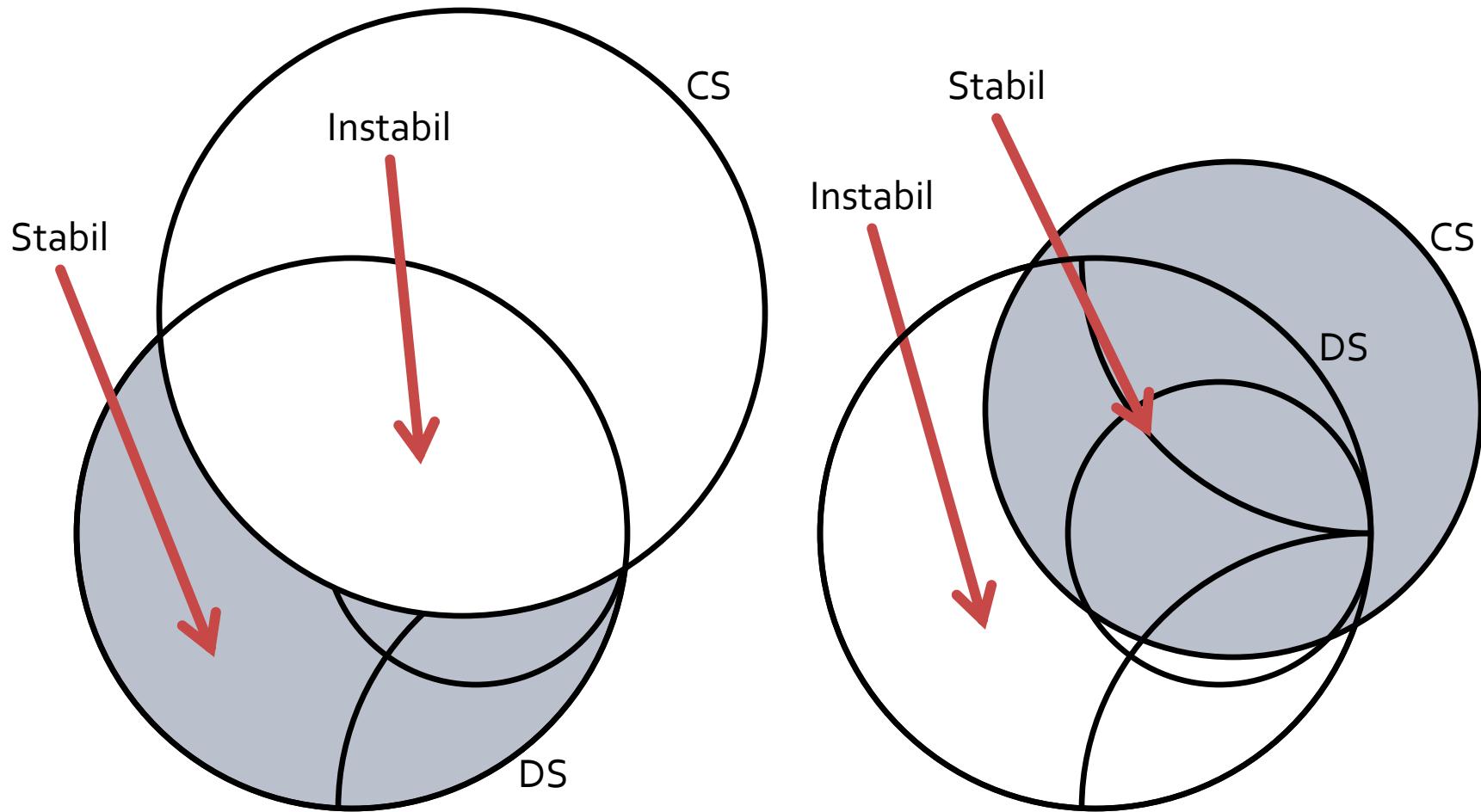

# Stabilitate

- **Stabilitatea necondiționată:** circuitul este necondiționat stabil dacă  $|\Gamma_{in}| < 1$  și  $|\Gamma_{out}| < 1$  pentru **orice** impedanță pasivă a sarcinii și sursei
- **Stabilitatea condiționată:** circuitul este condiționat stabil dacă  $|\Gamma_{in}| < 1$  și  $|\Gamma_{out}| < 1$  doar pentru un anumit interval de valori pentru impedanța pasivă a sarcinii și sursei

# Stabilitate neconditionata

- Stabilitatea neconditionata se obtine daca:
  - Cercul de stabilitate este disjunct cu diagrama Smith (exterior) si zona stabila e exteriorul cercului
  - Cercul de stabilitate contine in intregime diagrama Smith si zona stabila e interiorul cercului
- O conditie obligatorie pentru obtinerea stabilitatii neconditionate este  $|S_{11}| < 1$  (CSOUT) sau  $|S_{22}| < 1$  (CSIN)
- Matematic:


$$\begin{cases} |C_L - R_L| > 1 \\ |S_{11}| < 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} |C_S - R_S| > 1 \\ |S_{22}| < 1 \end{cases}$$

Preview (pentru laborator 3-4)




# **Amplificatoare de microunde**

# Cuadripol Amplificator (diport)

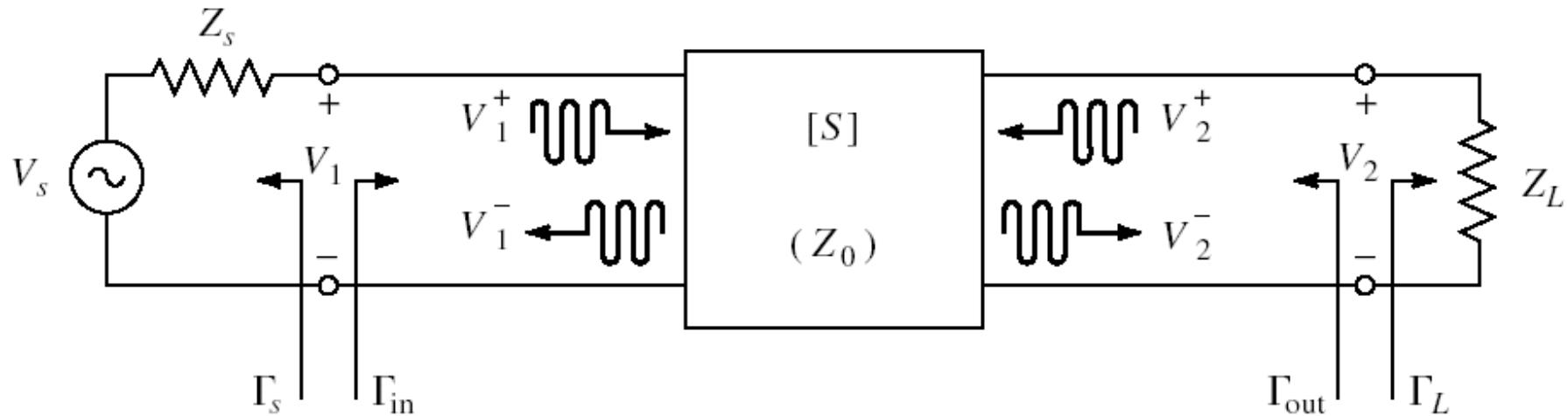

- Caracterizare cu parametri S
- Normalizati la  $Z_0$  (implicit  $50\Omega$ )
- Catalogage: parametri S pentru anumite polarizari

# Parametri S

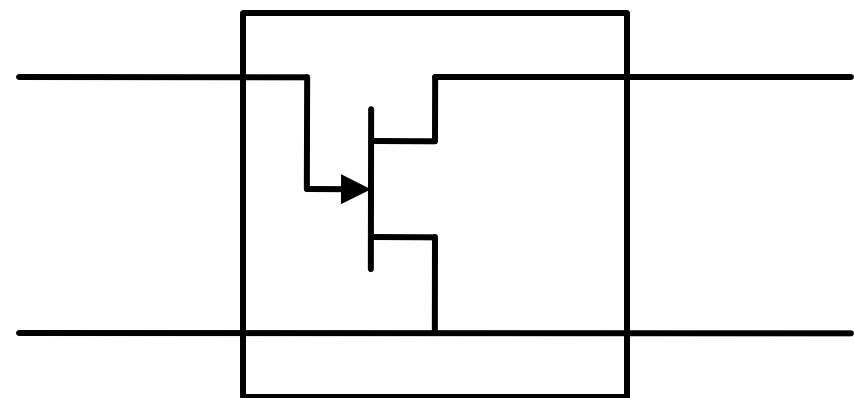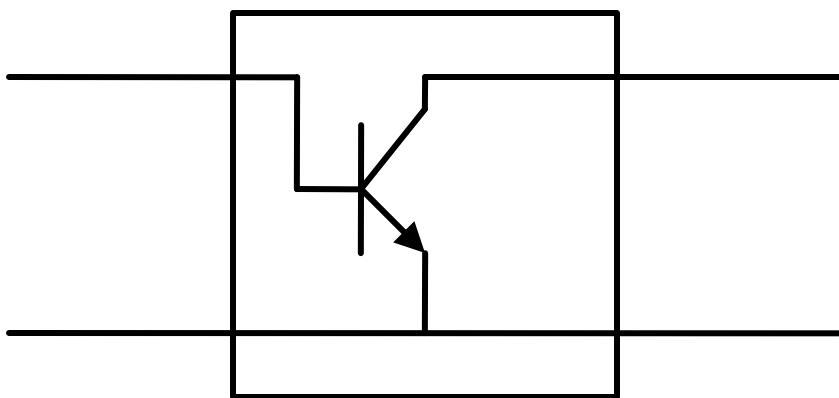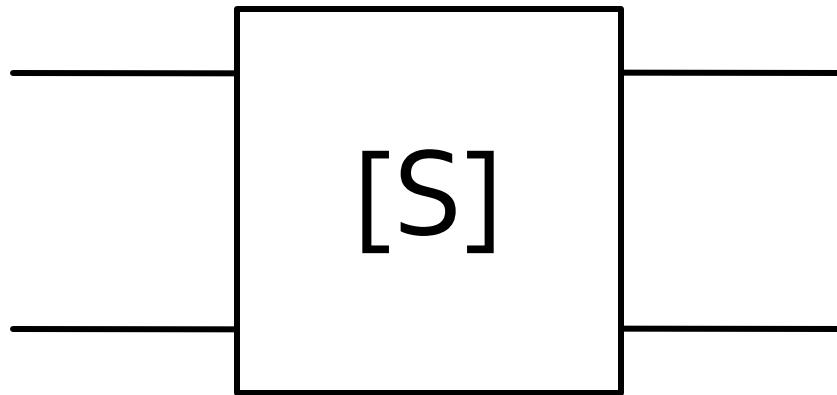


# Proiectare pentru castig impus

- Deseori este necesara o alta abordare decat "forta bruta" si se prefera obtinerea unui **castig mai mic** decat cel maxim posibil pentru:
  - conditii de zgomot avantajoase ( $L_3$ )
  - conditii de stabilitate mai bune
  - obtinerea unui VSWR mai mic
  - controlul performantelor la mai multe frecvente
  - banda de functionare a amplificatorului

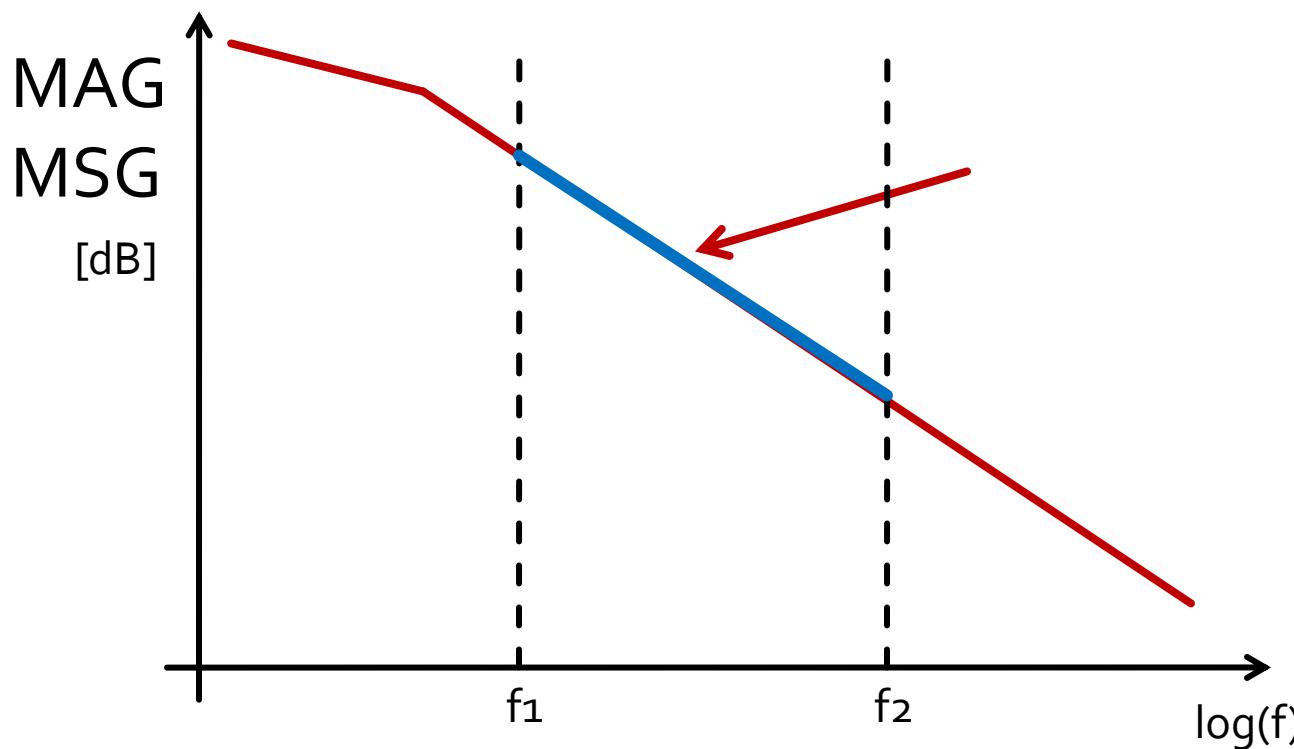
# Amplificator de banda largă

- Adaptarea pentru castig maxim la doua frecvente genereaza o comportare dezechilibrata



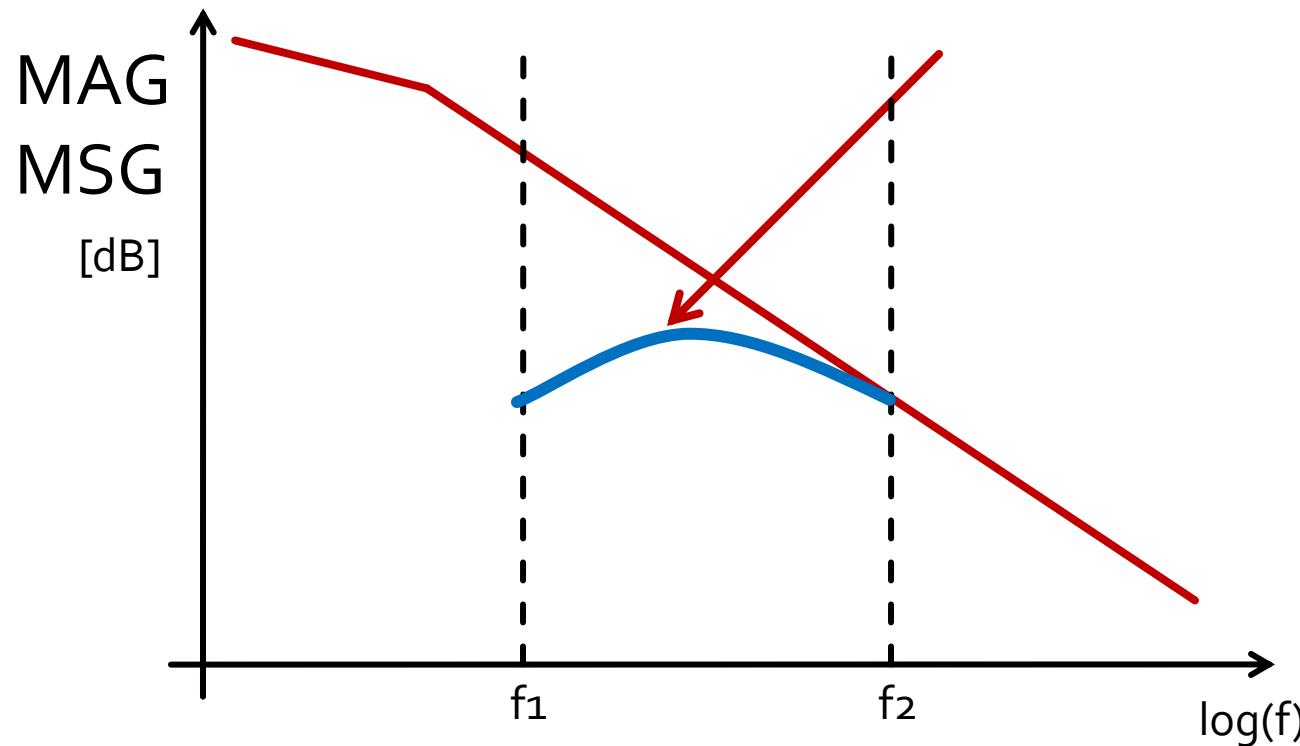
# Amplificator de banda largă

- Adaptare pentru castig maxim la frecventa maxima
- Dezadaptare controlata la frecventa minima
  - eventual la mai multe frecvente din banda



# Proiectare pentru castig impus

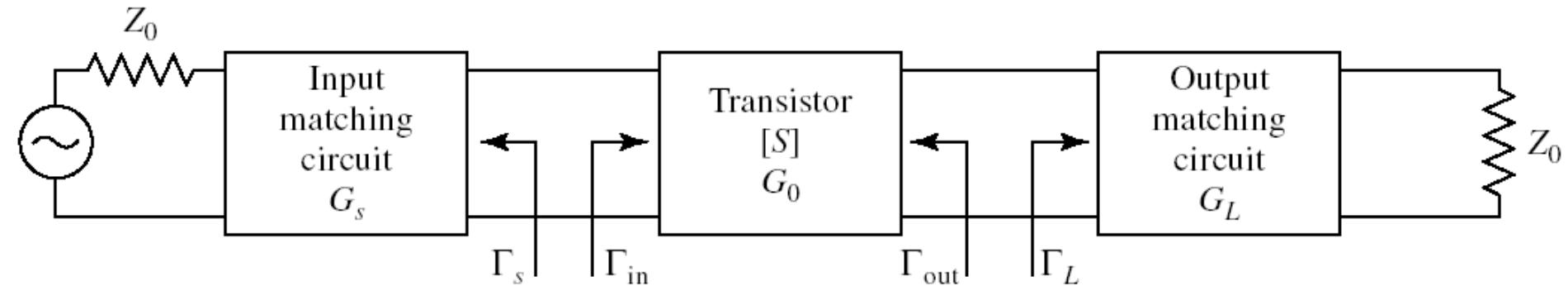

- Daca ipoteza tranzistorului unilateral este justificata:


$$G_{TU} = |S_{21}|^2 \cdot \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2} \cdot \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

$$G_S = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11} \cdot \Gamma_S|^2}$$

$$G_0 = |S_{21}|^2$$

$$G_L = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \cdot \Gamma_L|^2}$$

# Proiectare pentru castig impus

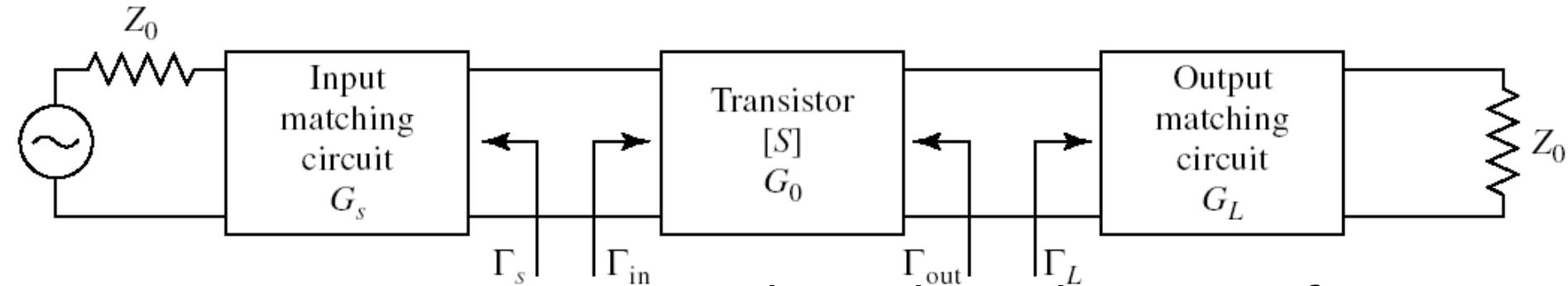


- Daca ipoteza tranzistorului unilateral este justificata:
  - castigul adaugat prin adaptare mai buna la intrare **nu** depinde de adaptarea la iesire
  - castigul adaugat prin adaptare mai buna la iesire **nu** depinde de adaptarea la intrare
- Adaptarile la intrare/iesire pot fi tratate independent
  - Se pot impune cerinte diferite intrare/iesire
  - se tine cont de compunerea castigurilor generate


$$G_T = G_S \cdot G_0 \cdot G_L$$

$$G_T [dB] = G_S [dB] + G_0 [dB] + G_L [dB]$$


# $\mathbf{G}_S(\Gamma_S)$

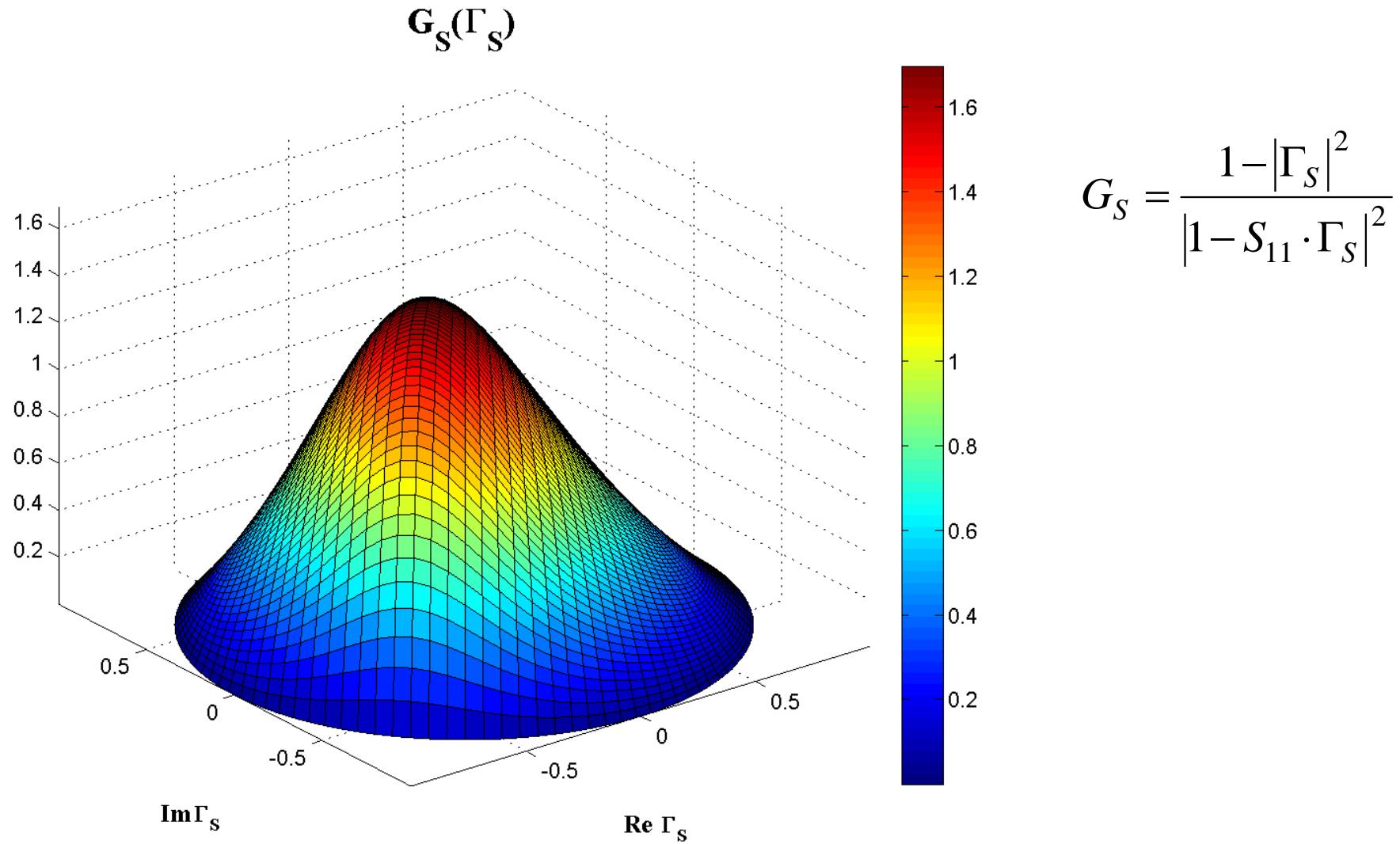


# $G_S(\Gamma_S)$ , nivel constant

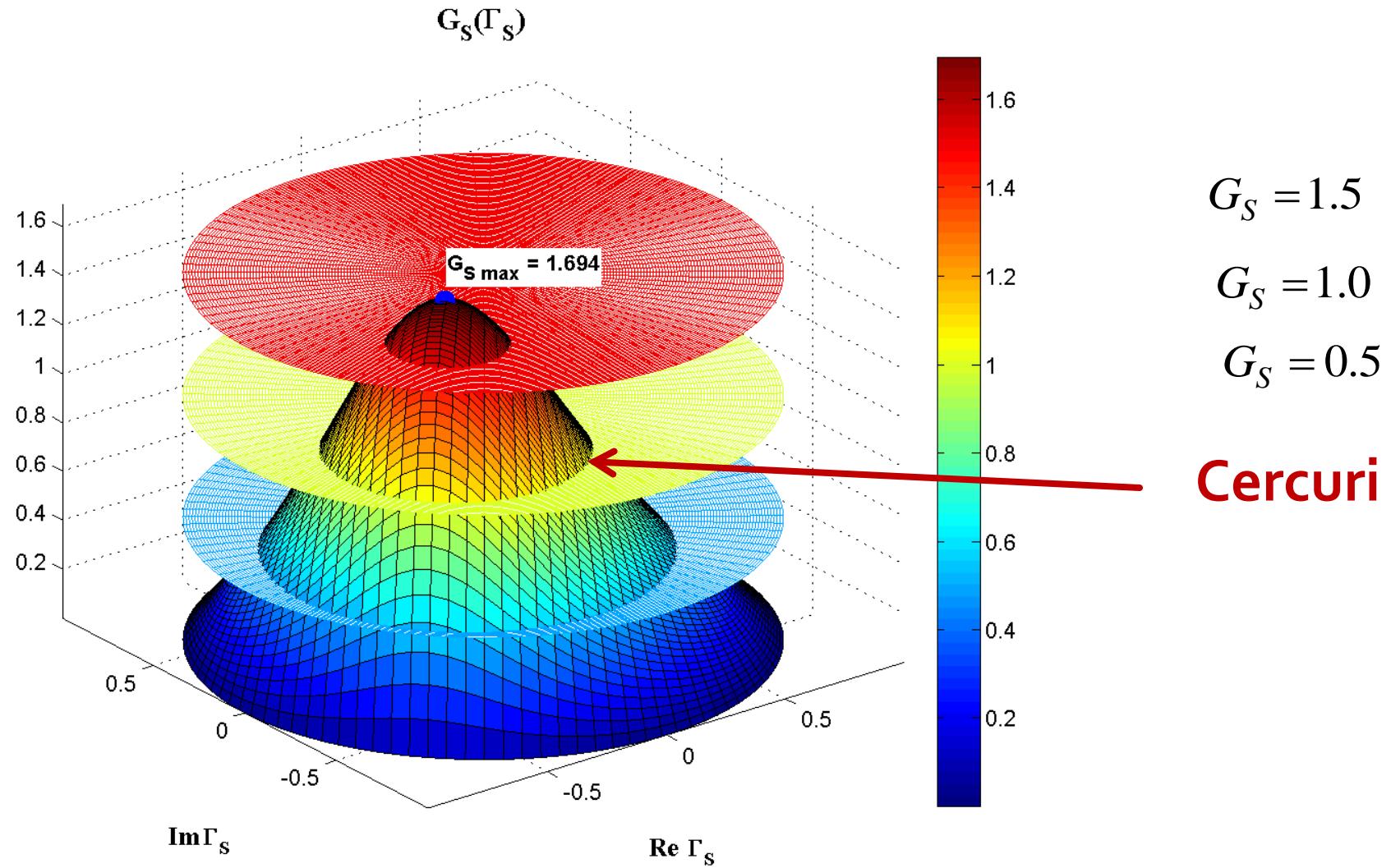

# $G_S(\Gamma_S)$ , diagrama de nível

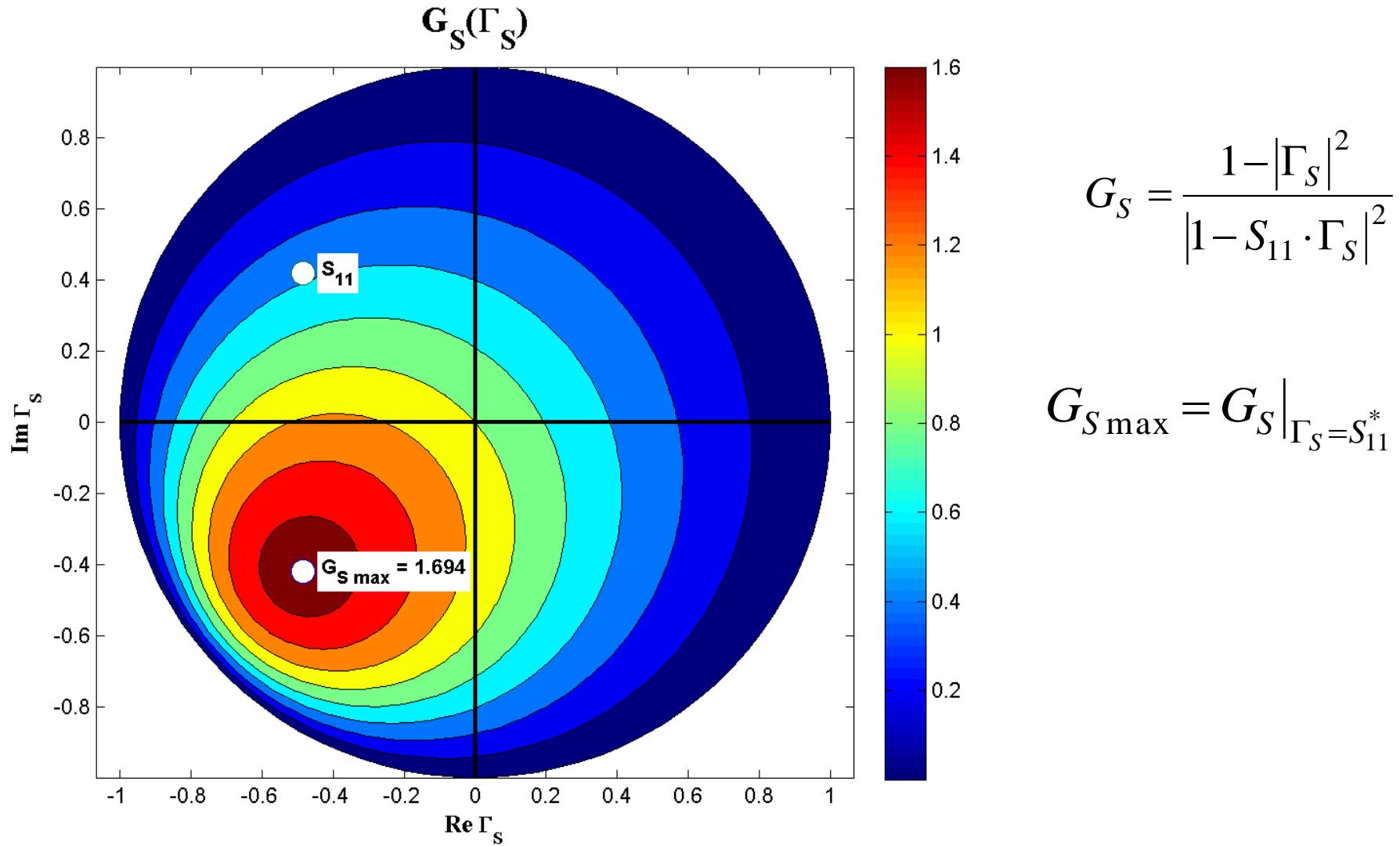
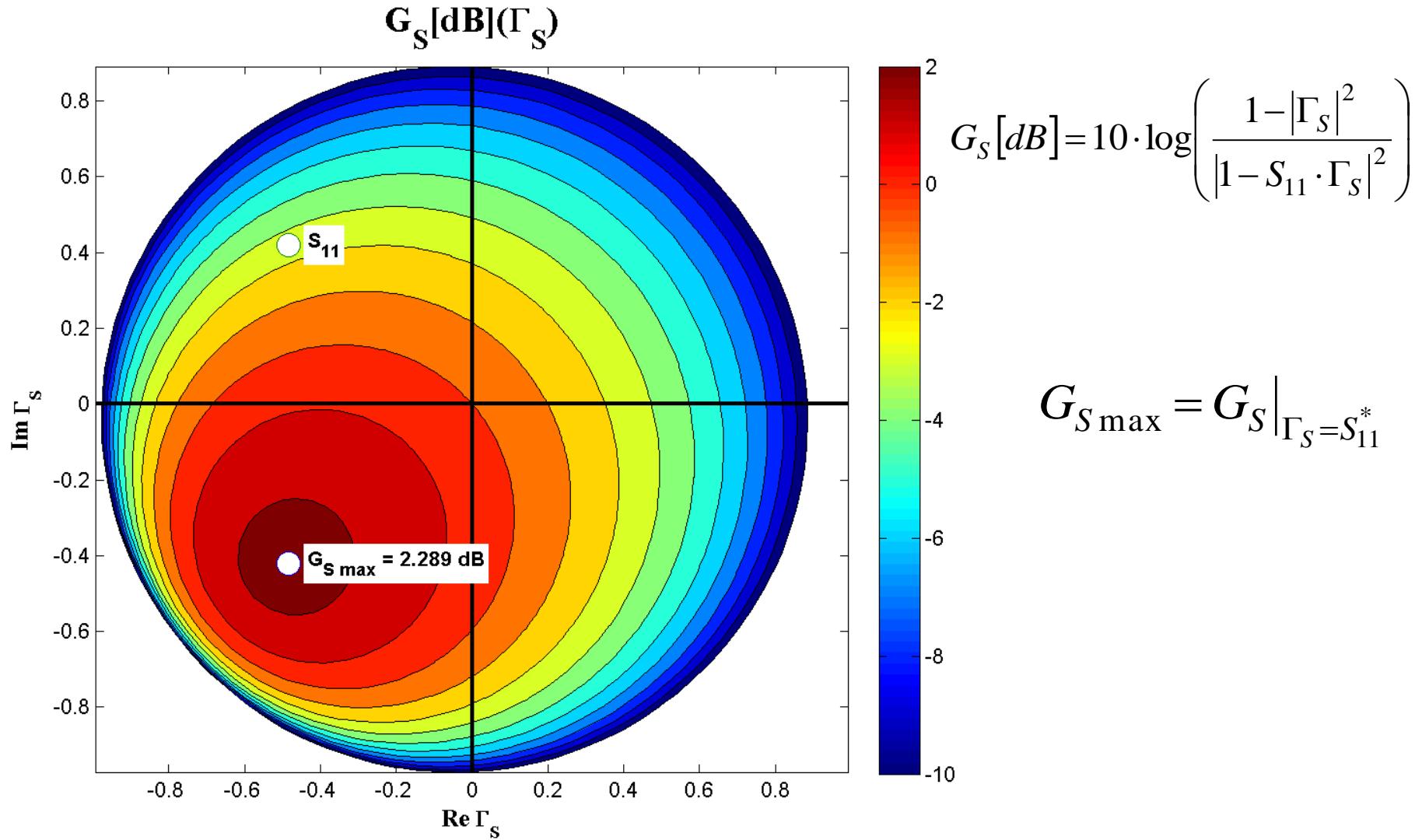
# $G_S[\text{dB}](\Gamma_S)$ , diagrama de nível




# Cercuri de castig constant la intrare

$$\left| \Gamma_S - \frac{g_S \cdot S_{11}^*}{1 - (1 - g_S) \cdot |S_{11}|^2} \right| = \frac{\sqrt{1 - g_S} \cdot (1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_S) \cdot |S_{11}|^2} \quad |\Gamma_S - C_S| = R_S$$
$$C_S = \frac{g_S \cdot S_{11}^*}{1 - (1 - g_S) \cdot |S_{11}|^2} \quad R_S = \frac{\sqrt{1 - g_S} \cdot (1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_S) \cdot |S_{11}|^2}$$


- Ecuatia unui cerc in planul complex in care reprezint  $\Gamma_S$
- **Interpretare:** Orice punct  $\Gamma_S$  care reprezentat in planul complex se gaseste **pe** cercul desenat pentru  $g_{\text{cerc}} = G_{\text{cerc}} / G_{\text{Smax}}$  va conduce la obtinerea castigului  $G_S = G_{\text{cerc}}$ 
  - Orice punct **in exteriorul** acestui cerc va genera un castig  $G_S < G_{\text{cerc}}$
  - Orice punct **in interiorul** acestui cerc va genera un castig  $G_S > G_{\text{cerc}}$
- Discutie similara la iesire **CCCIN, CCCOUT**

# CCCIN, CCCOUT

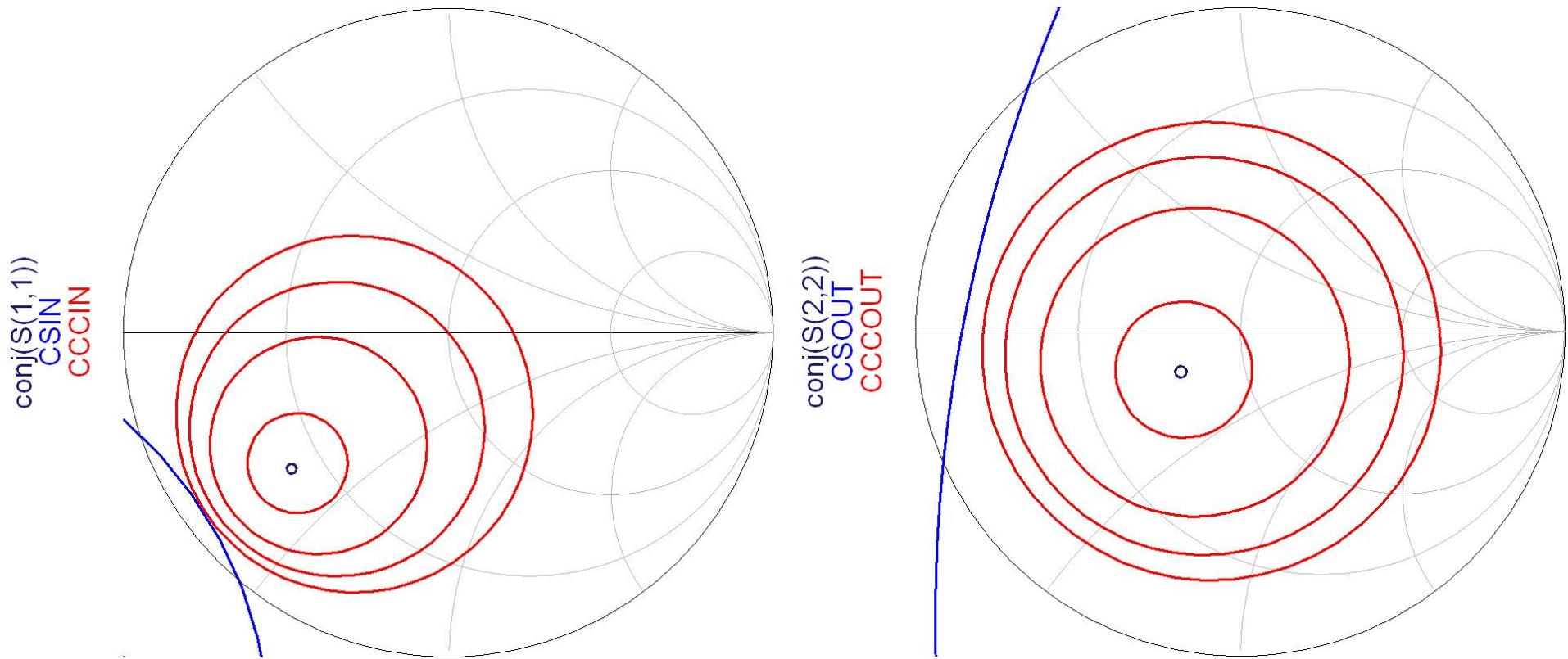

- Cerculile se reprezinta pentru valorile cerute in dB
- Este utila calcularea  $G_{S_{\max}}$  si  $G_{L_{\max}}$  anterior

# Factor de zgomot

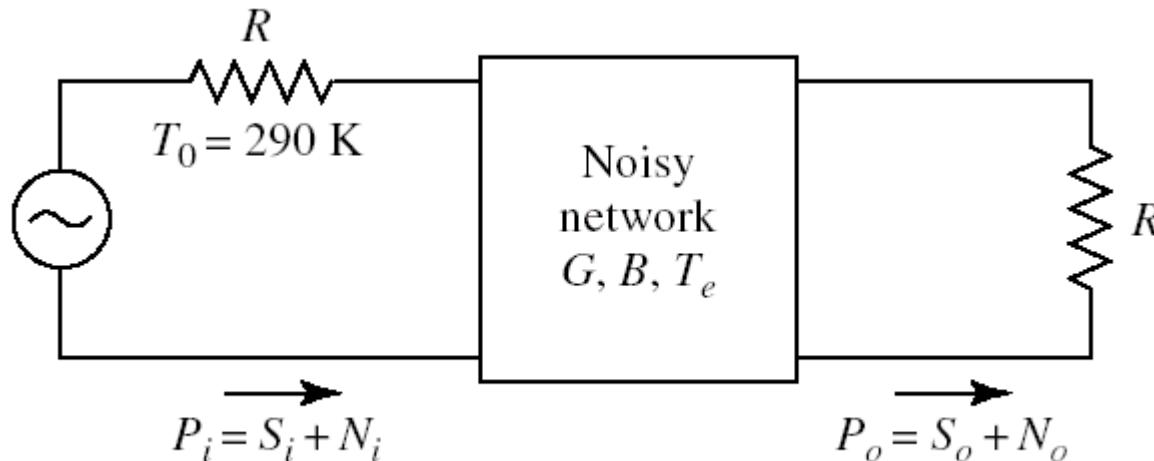


- Factorul de zgomot  $F$  caracterizeaza degradarea raportului semnal/zgomot intre intrarea si iesirea unei componente

$$F = \frac{S_i/N_i}{S_o/N_o}$$


# $F(\Gamma_s)$

$F(\Gamma_s)$

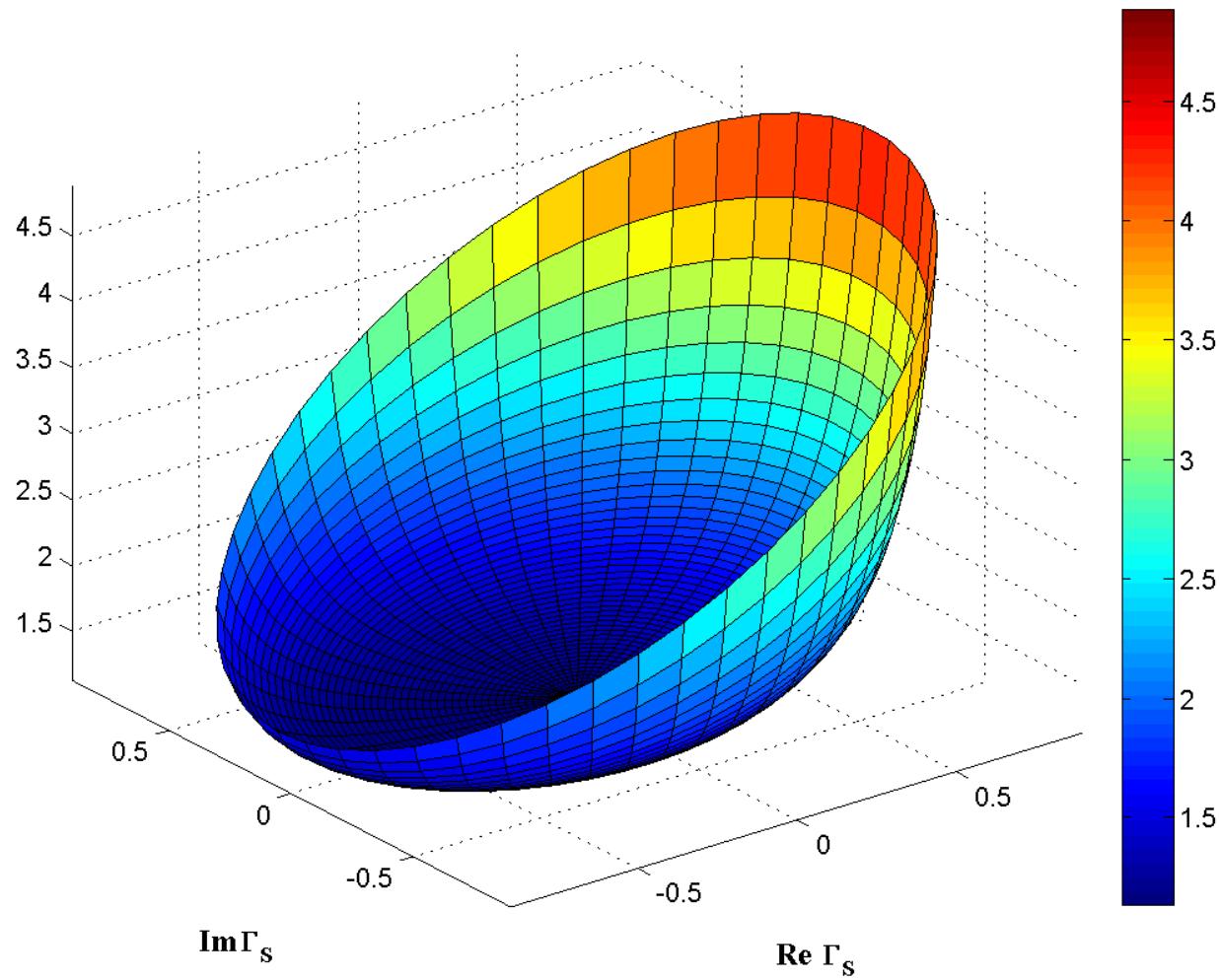


# $F[dB](\Gamma_S)$


$F(\Gamma_S) [dB]$

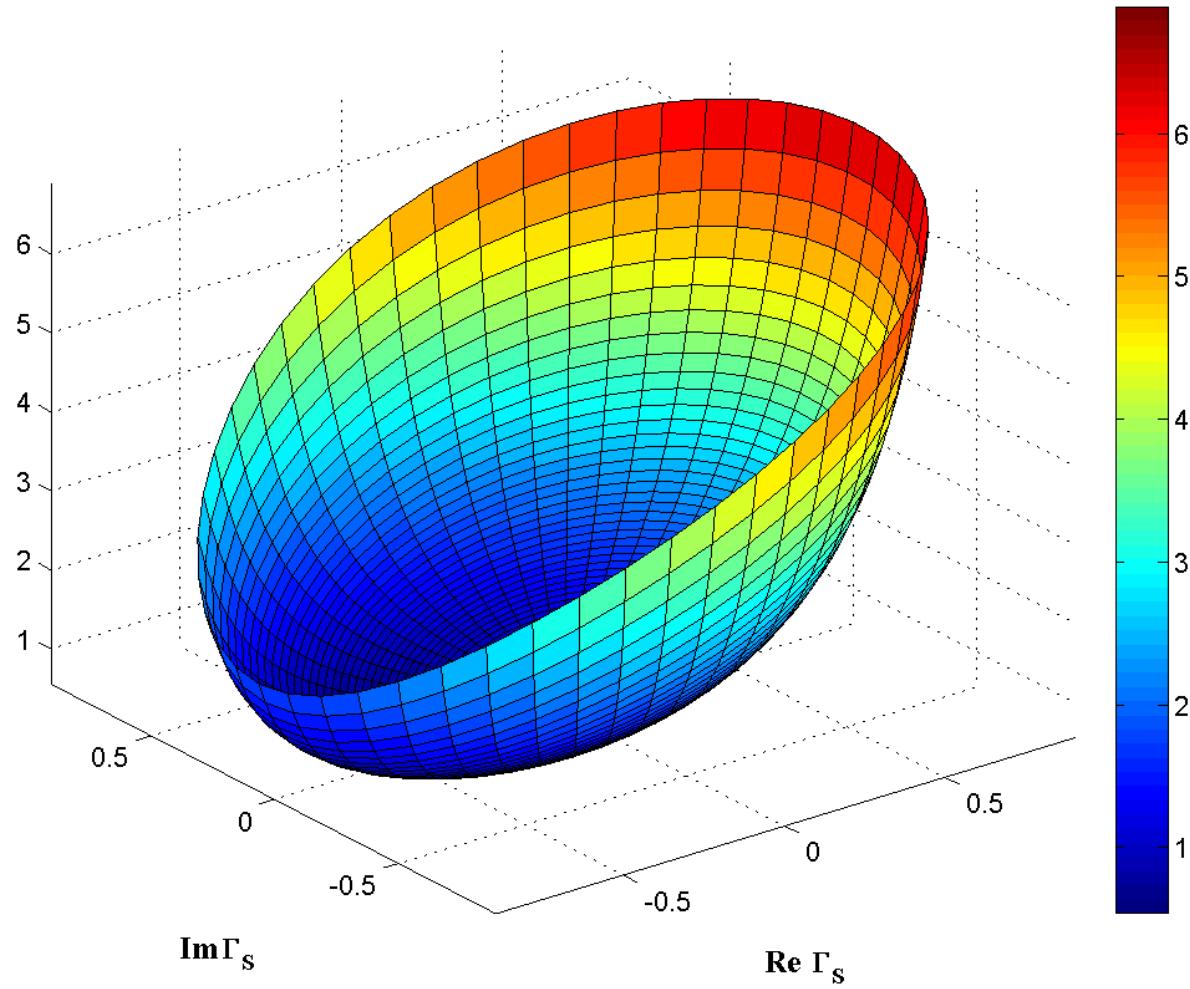


# $F[dB](\Gamma_s)$ , diagrama de nivel

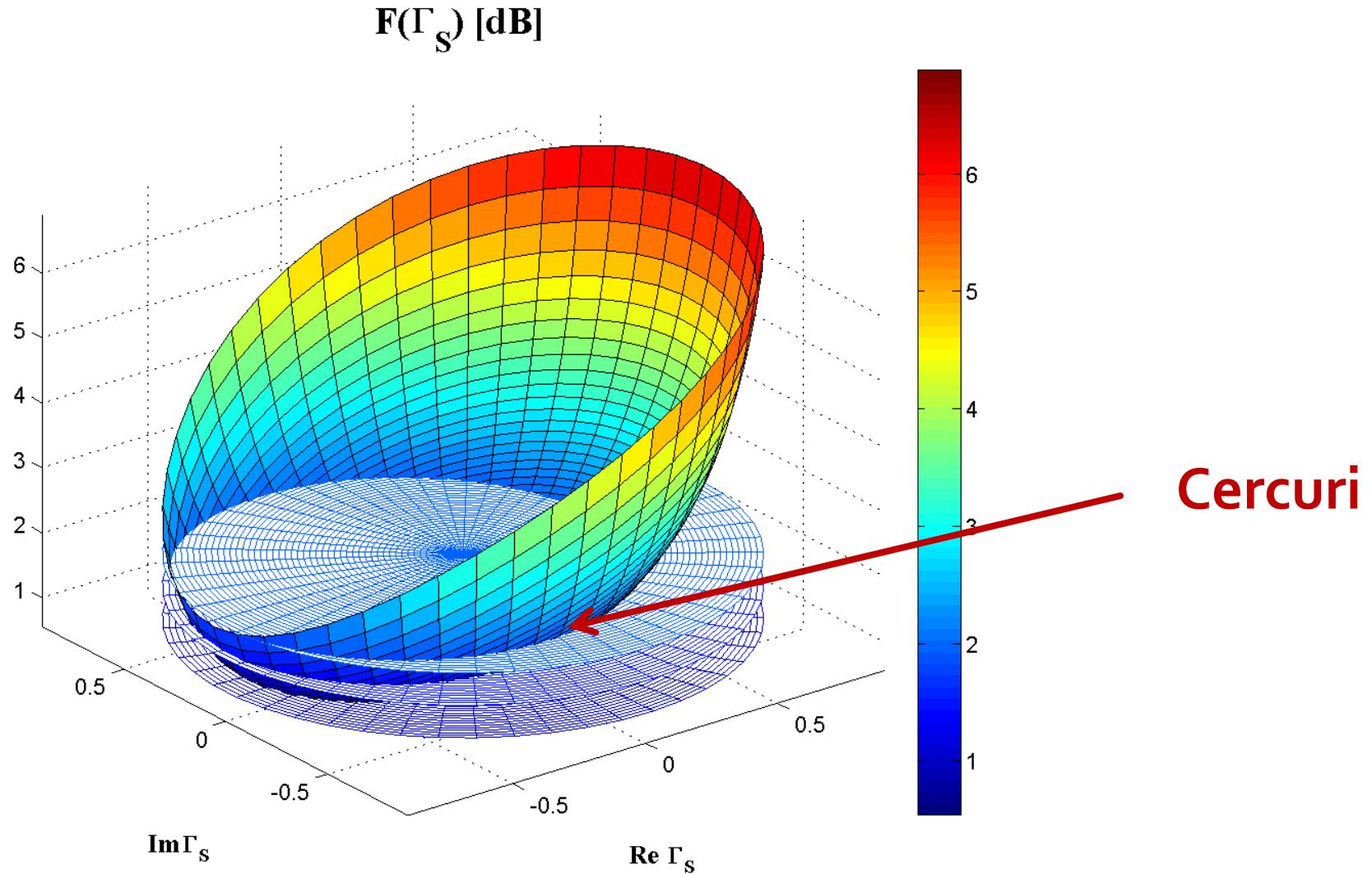
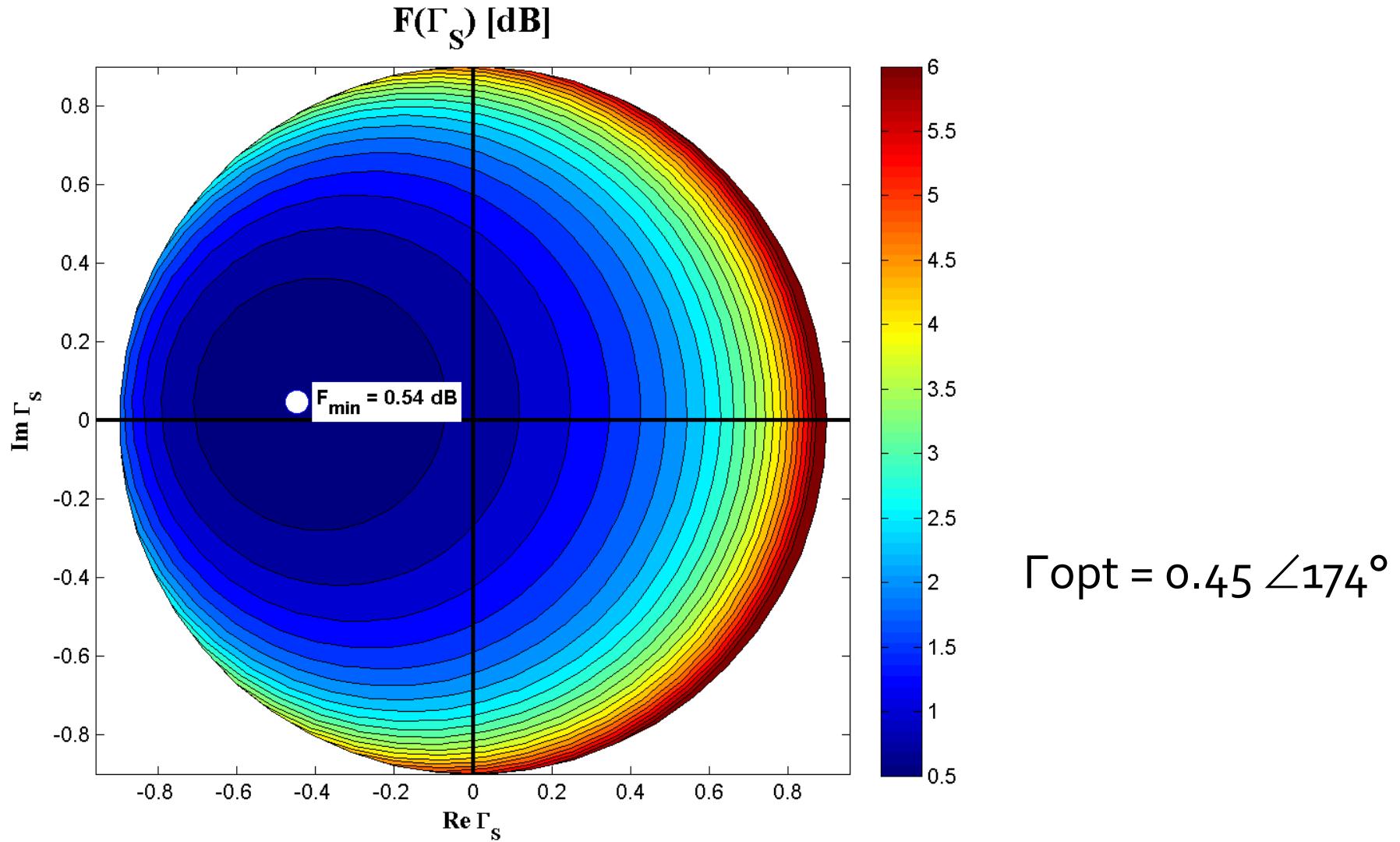
# $G_S[\text{dB}](\Gamma_S)$ , diagrama de nível



# CZ – numai la intrare !

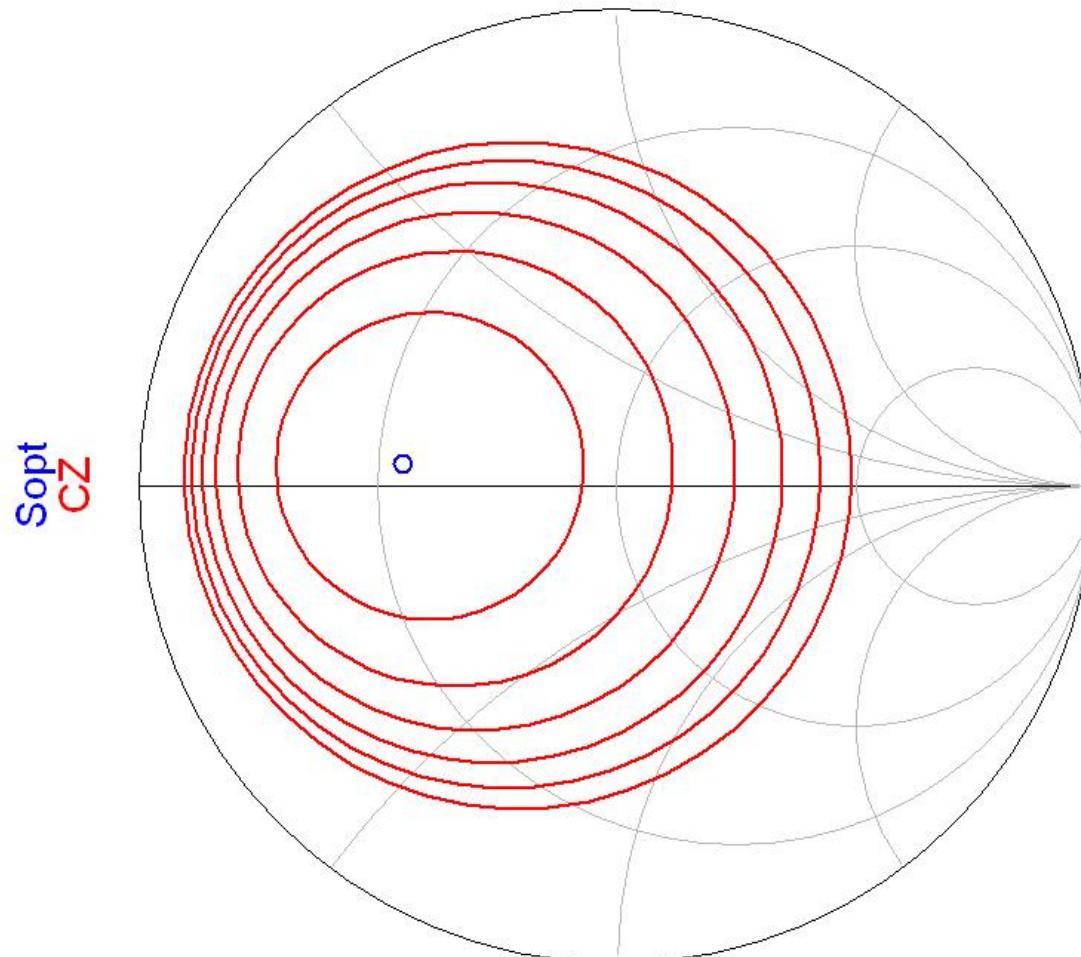


$S_{CZ}^{\text{opt}}$

cir\_pts (0.000 to 51.000)  
freq (5.000GHz to 5.000GHz)

# Exemplu, LNA @ 5 GHz


- Amplificator de zgomot redus
- La intrare e necesar un compromis intre
  - zgomot (cerc de zgomot constant ~~la intrare~~)
  - castig (cerc de castig constant la intrare)
  - stabilitate (cerc de stabilitate la intrare)
- La iesire zgomotul **nu intervine** (nu exista influenta). Compromis intre:
  - castig (cerc de castig constant la iesire)
  - stabilitate (cerc de stabilitate la iesire)

# Adaptare la intrare

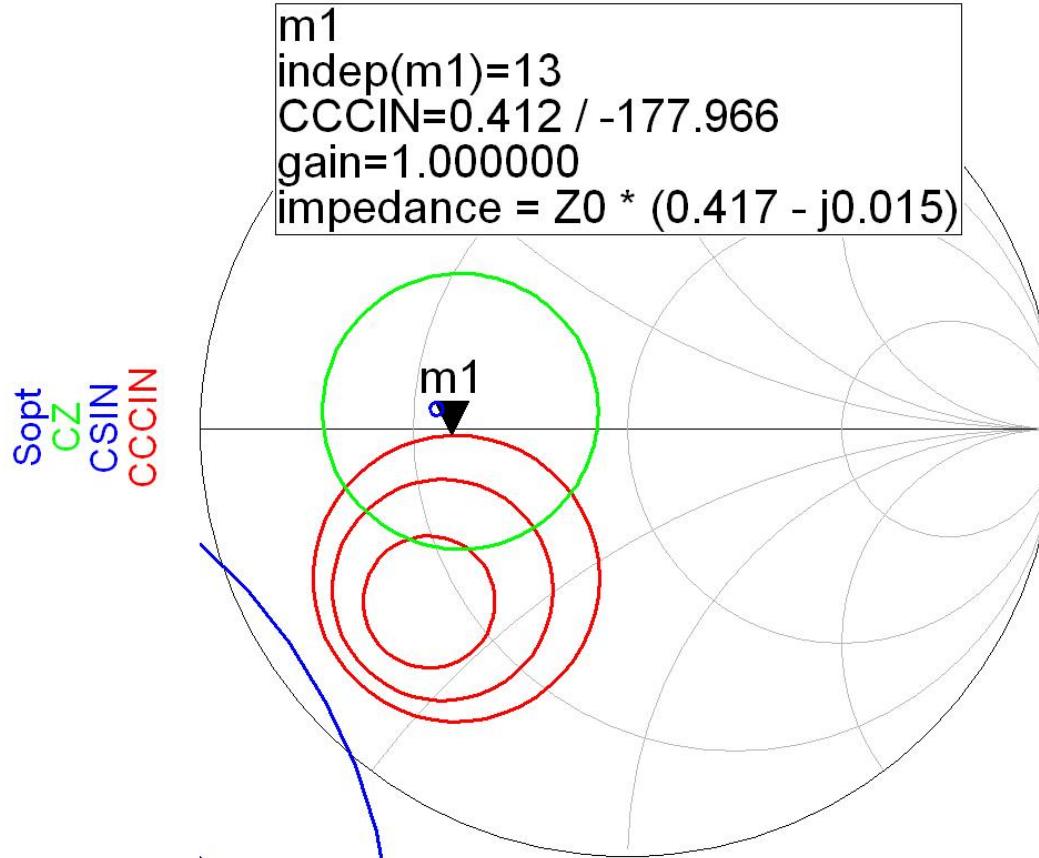

- Daca se sacrifică 1.2dB castig la intrare pentru conditii convenabile F,Q (Gs = 1 dB)
- Se prefera obtinerea unui zgomot mai mic



# Adaptare la ieșire

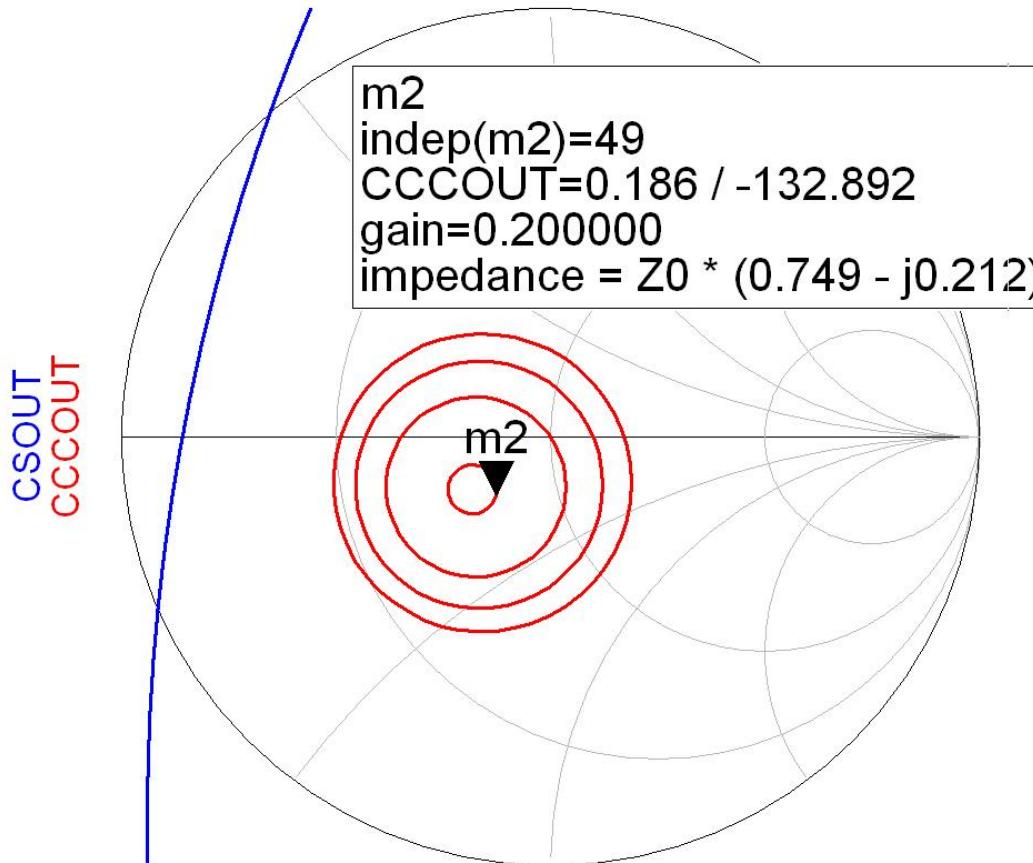

- CCCOUT: -0.4dB, -0.2dB, 0dB, +0.2dB
- Lipsa conditiilor privitoare la zgomot ofera posibilitatea obtinerii unui castig mai mare (spre maxim)
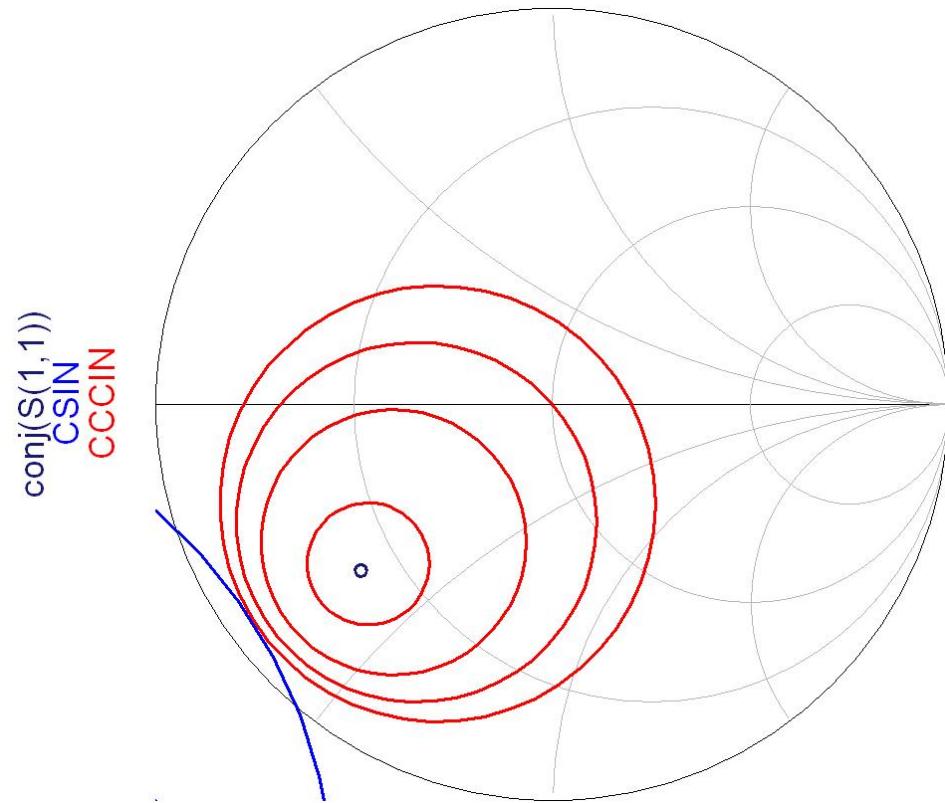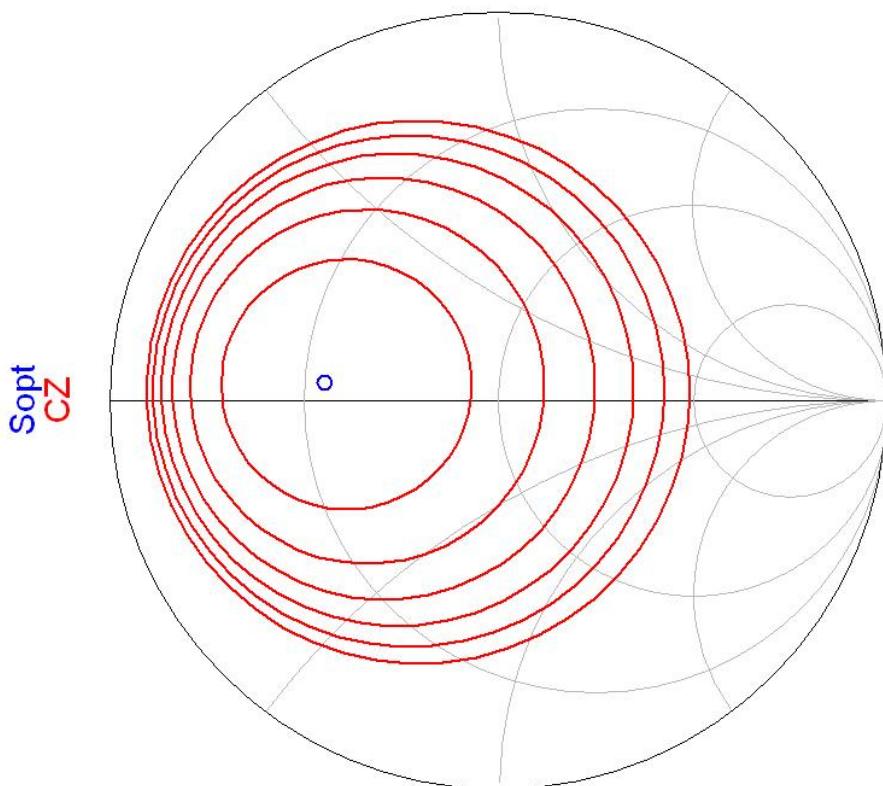
# LNA

- De obicei un tranzistor potrivit pentru implementarea unui LNA la o anumita frecventa va avea cercurile de castig la intrare si cercurile de zgomot in aceeasi zona pentru  $\Gamma_s$



# Contact

- Laboratorul de microunde si optoelectronica
- <http://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- [rdamian@etti.tuiasi.ro](mailto:rdamian@etti.tuiasi.ro)