

Curs 13

Seminar

BILET DE EXAMEN

- Se consideră un circuit în Π , reciproc, format numai din rezistențe. Să se calculeze matricea S a acestui circuit. (2p)
- Proiectați un transformator binomial cu patru secțiuni, care să adapteze o sarcină de 10Ω la o linie de 50Ω . Care este banda acestui transformator pentru $\Gamma_m = 0.05$. (2p)
- Calculați parametri S pentru un TEC unilateral, la frecvența de 5 GHz, folosind modelul de transistor cu următorii parametri: $R_i = 7\Omega$
 $R_{ds} = 400\Omega$ $C_{gs} = 0.3pF$ $g_m = 30mS$ (3p)
- Proiectați un divisor cu joncțiune în T care are o impedanță a sursei de 30Ω , pentru a obține un raport de puteri la ieșire de 3 : 1. Proiectați transformatoare în sfert de lungime de undă care să convertească impedanța liniilor de ieșire la 30Ω . (3p)

Problema 2

- Proiectați un transformator binomial cu patru secțiuni, care să adapteze o sarcină de 10Ω la o linie de 50Ω . Care este banda acestui transformator pentru $\Gamma_m = 0.05$.

$$A = 2^{-N} \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad C_n^N = \frac{N!}{(N-n)!n!}$$

$$\ln \frac{Z_{n+1}}{Z_n} \approx 2\Gamma_n = 2AC_n^N = 2\left(2^{-N}\right) \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} C_n^N \approx 2^{-N} C_n^N \ln \frac{Z_L}{Z_0}$$

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{2(f_0 - f_m)}{f_0} = 2 - \frac{2f_m}{f_0} = 2 - \frac{4\theta_m}{\pi} = 2 - \frac{4}{\pi} \arccos \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\Gamma_m}{|A|} \right)^{1/N} \right]$$

EXEMPLU - Curs 4

- Să se proiecteze un transformator binomial cu trei secțiuni care să adapteze o sarcină de 50Ω la un fider de 100Ω și să se calculeze banda de trecere pentru $\Gamma_m = 0.05$

Solutie

$$N = 3 \quad Z_L = 50\Omega \quad Z_0 = 100\Omega$$

$$A = 2^{-N} \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \approx \frac{1}{2^{N+1}} \ln \frac{Z_L}{Z_0} = -0.0433$$

$$C_0^3 = \frac{3!}{3!0!} = 1 \quad C_1^3 = \frac{3!}{2!1!} = 3 \quad C_2^3 = \frac{3!}{1!2!} = 3$$

$$n = 0 \quad \ln Z_1 = \ln Z_0 + 2^{-N} C_0^3 \ln \frac{Z_L}{Z_0} = \ln 100 + 2^{-3} (1) \ln \frac{50}{100} = 4.518 \quad Z_1 = 91.7\Omega$$

$$n = 1 \quad \ln Z_2 = \ln Z_1 + 2^{-N} C_1^3 \ln \frac{Z_L}{Z_0} = \ln 91.7 + 2^{-3} (3) \ln \frac{50}{100} = 4.26 \quad Z_2 = 70.7\Omega$$

$$n = 2 \quad \ln Z_3 = \ln Z_2 + 2^{-N} C_2^3 \ln \frac{Z_L}{Z_0} = \ln 70.7 + 2^{-3} (3) \ln \frac{50}{100} = 4.00 \quad Z_3 = 54.5\Omega$$

$$\frac{\Delta f}{f_0} = 2 - \frac{4}{\pi} \arccos \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\Gamma_m}{|A|} \right)^{1/N} \right] = 2 - \frac{4}{\pi} \arccos \left[\frac{1}{2} \left(\frac{0.05}{0.0433} \right)^{1/3} \right] = 0.70$$

Solutie Mathcad

$$Z_s := 50\Omega \quad Z_l := 10\Omega \quad \Gamma_m := 0.05 \quad \underline{N} := 4$$

$$\underline{A} := 2^{-N} \cdot \frac{Z_l - Z_s}{Z_l + Z_s}$$

$$A = -0.042$$

$$\Delta\text{ff0} := 2 - \frac{4}{\pi} \cdot \text{acos} \left[\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\Gamma_m}{|A|} \right)^{\frac{1}{N}} \right] \quad \Delta\text{ff0} = 0.701$$

$$C40 := \text{combin}(4, 0) \quad C40 = 1$$

$$C41 := \text{combin}(4, 1) \quad C41 = 4$$

$$C42 := \text{combin}(4, 2) \quad C42 = 6$$

$$C43 := \text{combin}(4, 3) \quad C43 = 4$$

$$Z := \left| \begin{array}{l} Z_0 \leftarrow Z_s \\ \text{for } k \in 0..3 \\ \\ Z_{k+1} \leftarrow Z_k \cdot e^{2^{-N} \cdot \text{combin}(4, k) \cdot \ln\left(\frac{Z_l}{Z_s}\right)} \\ Z \end{array} \right.$$

for $k \in 0..3$

$$2^{-N} \cdot \text{combin}(4, k) \cdot \ln\left(\frac{Z_l}{Z_s}\right)$$

$$Z_{k+1} \leftarrow Z_k \cdot e$$

Z

$$Z = \begin{pmatrix} 50 \\ 45.215 \\ 30.237 \\ 16.536 \\ 11.058 \end{pmatrix} \Omega$$

Problema 4


- Proiectați un divisor cu joncțiune în T care are o impedanță a sursei de 30Ω , pentru a obține un raport de puteri la ieșire de $3 : 1$. Proiectați transformatoare in sfert de lungime de undă care să convertească impedanța liniilor de ieșire la 30Ω . (3p)

Exemplu – Curs 7

- Un divizor de putere în T, fără pierderi, are o impedanță a sursei de 50Ω . Calculați impedanțele caracteristice de ieșire astfel încât puterea de intrare să fie împărțită în raportul 2:1. Calculați coeficienții de reflexie văzuți privind în porțile de ieșire.

Solutie
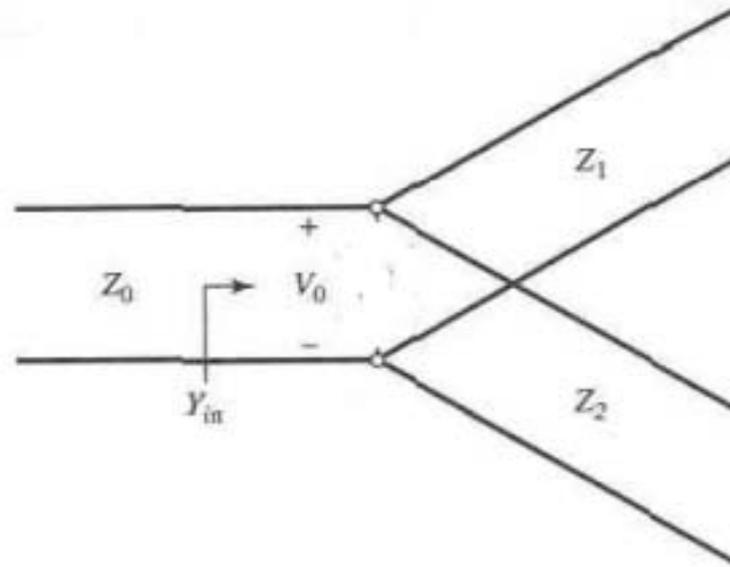
$$P_{in} = \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{Z_0}$$



$$Z_1 = 3Z_0 = 150\Omega$$

$$Z_2 = 3Z_0/2 = 75\Omega$$

$$Z_{in} = 75 \parallel 150 = 50\Omega$$

$$P_1 = \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{Z_1} = \frac{1}{3} P_{in}$$

$$\Gamma_1 = \frac{30 - 150}{30 + 150} = -0.666$$

$$P_2 = \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{Z_2} = \frac{2}{3} P_{in}$$

$$\Gamma_2 = \frac{37.5 - 75}{37.5 + 75} = -0.333$$

Solutie

- Divizor

$$P_{in} = \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{Z_0}$$

$$\begin{cases} P_1 + P_2 = P_{in} \\ P_1 : P_2 = 3 : 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_1 = \frac{1}{4} \cdot P_{in} \\ P_2 = \frac{3}{4} \cdot P_{in} \end{cases}$$

$$P_1 = \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{Z_1} = \frac{1}{4} P_{in}$$

$$Z_1 = 4Z_0 = 120\Omega$$

$$P_2 = \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{Z_2} = \frac{3}{4} P_{in}$$

$$Z_2 = 4Z_0/3 = 40\Omega$$

- Verificare


$$Z_{in} = 40\Omega \parallel 120\Omega = 30\Omega$$

- Transformatoare in sfert de lungime de unda

$$Z_c^i = \sqrt{Z_i Z_L}$$


$$Z_c^1 = \sqrt{Z_1 Z_L} = \sqrt{120\Omega \cdot 30\Omega} = 60\Omega$$

$$Z_c^2 = \sqrt{Z_2 Z_L} = \sqrt{40\Omega \cdot 30\Omega} = 34.64\Omega$$

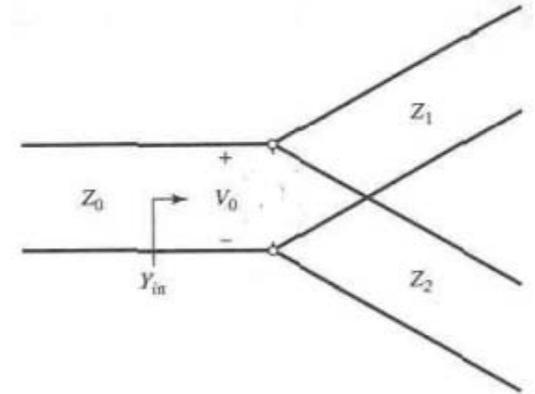

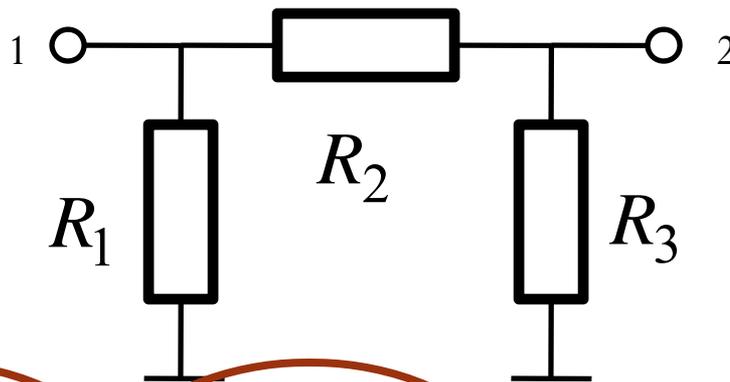Problema 1

- Se consideră un circuit în Π , reciproc, format numai din rezistențe. Să se calculeze matricea S a acestui circuit. (2p)



$$Y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0}$$

$$Y_{21} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0}$$

$$y_{ij} = \frac{Y_{ij}}{Y_0} = Y_{ij} \cdot Z_0$$

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

$$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$


$$z_{ij} = \frac{Z_{ij}}{Z_0}$$

$$S = (1 + y)^{-1} \cdot (1 - y)$$

$$S = (z + 1)^{-1} \cdot (z - 1)$$

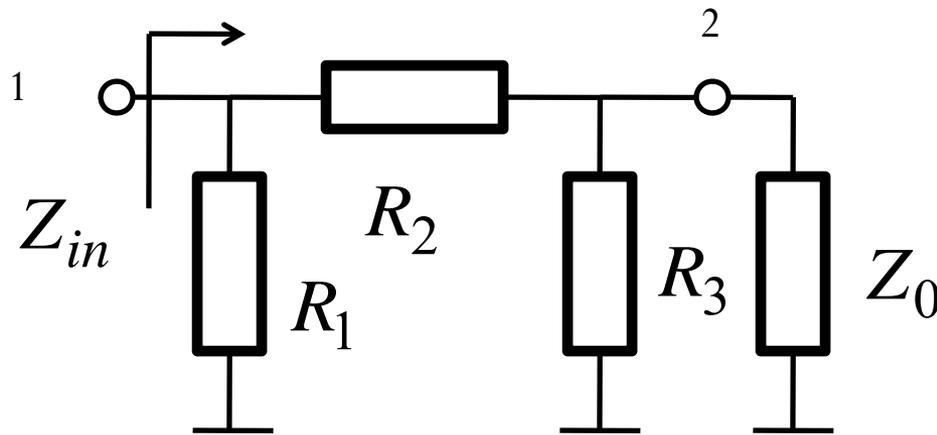Problema 1


- Definitii tinand cont de notiunile de unda
- unda incidenta nula intr-un port = port terminat pe impedanta de referinta



$$S_{11} = \Gamma_{in}|_{a_2=0} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$$

B Scattering Parameter Relationships

s-parameters in terms of z-parameters	z-parameters in terms of s-parameters
$s_{11} = \frac{(z_{11} - 1)(z_{22} + 1) - z_{12}z_{21}}{(z_{11} + 1)(z_{22} + 1) - z_{12}z_{21}}$	$z_{11} = \frac{(1 + s_{11})(1 - s_{22}) + s_{12}s_{21}}{(1 - s_{11})(1 - s_{22}) - s_{12}s_{21}}$
$s_{12} = \frac{2z_{12}}{(z_{11} + 1)(z_{22} + 1) - z_{12}z_{21}}$	$z_{12} = \frac{2s_{12}}{(1 - s_{11})(1 - s_{22}) - s_{12}s_{21}}$
$s_{21} = \frac{2z_{21}}{(z_{11} + 1)(z_{22} + 1) - z_{12}z_{21}}$	$z_{21} = \frac{2s_{21}}{(1 - s_{11})(1 - s_{22}) - s_{12}s_{21}}$
$s_{22} = \frac{(z_{11} + 1)(z_{22} - 1) - z_{12}z_{21}}{(z_{11} + 1)(z_{22} + 1) - z_{12}z_{21}}$	$z_{22} = \frac{(1 + s_{22})(1 - s_{11}) + s_{12}s_{21}}{(1 - s_{11})(1 - s_{22}) - s_{12}s_{21}}$

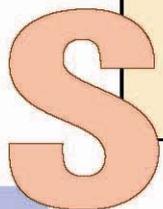

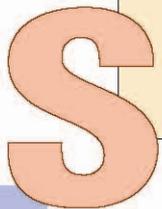
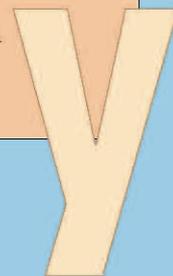

B Scattering Parameter Relationships

s-parameters in terms of h-parameters	h-parameters in terms of s-parameters
$s_{11} = \frac{(h_{11} - 1)(h_{22} + 1) - h_{12}h_{21}}{(h_{11} + 1)(h_{22} + 1) - h_{12}h_{21}}$	$h_{11} = \frac{(1 + s_{11})(1 + s_{22}) - s_{12}s_{21}}{(1 - s_{11})(1 + s_{22}) + s_{12}s_{21}}$
$s_{12} = \frac{2h_{12}}{(h_{11} + 1)(h_{22} + 1) - h_{12}h_{21}}$	$h_{12} = \frac{2s_{12}}{(1 - s_{11})(1 + s_{22}) + s_{12}s_{21}}$
$s_{21} = \frac{-2h_{21}}{(h_{11} + 1)(h_{22} + 1) - h_{12}h_{21}}$	$h_{21} = \frac{-2s_{21}}{(1 - s_{11})(1 + s_{22}) + s_{12}s_{21}}$
$s_{22} = \frac{(1 + h_{11})(1 - h_{22}) + h_{12}h_{21}}{(h_{11} + 1)(h_{22} + 1) - h_{12}h_{21}}$	$h_{22} = \frac{(1 - s_{22})(1 - s_{11}) - s_{12}s_{21}}{(1 - s_{11})(1 + s_{22}) + s_{12}s_{21}}$




B Scattering Parameter Relationships

s-parameters in terms of y-parameters	y-parameters in terms of s-parameters
$s_{11} = \frac{(1 - y_{11})(1 + y_{22}) + y_{12}y_{21}}{(1 + y_{11})(1 + y_{22}) - y_{12}y_{21}}$	$y_{11} = \frac{(1 + s_{22})(1 - s_{11}) + s_{12}s_{21}}{(1 + s_{11})(1 + s_{22}) - s_{12}s_{21}}$
$s_{12} = \frac{-2y_{12}}{(1 + y_{11})(1 + y_{22}) - y_{12}y_{21}}$	$y_{12} = \frac{-2s_{12}}{(1 + s_{11})(1 + s_{22}) - s_{12}s_{21}}$
$s_{21} = \frac{-2y_{21}}{(1 + y_{11})(1 + y_{22}) - y_{12}y_{21}}$	$y_{21} = \frac{-2s_{21}}{(1 + s_{11})(1 + s_{22}) - s_{12}s_{21}}$
$s_{22} = \frac{(1 + y_{11})(1 - y_{22}) + y_{12}y_{21}}{(1 + y_{11})(1 + y_{22}) - y_{12}y_{21}}$	$y_{22} = \frac{(1 + s_{11})(1 - s_{22}) + s_{12}s_{21}}{(1 + s_{11})(1 + s_{22}) - s_{12}s_{21}}$

B Scattering Parameter Relationships

The h -, y -, and z -parameters listed in previous tables are all normalized to Z_0 .
If h' , y' , z' are the actual parameters, then:

$$z'_{11} = z_{11}Z_0$$

$$y'_{11} = y_{11} / Z_0$$

$$h'_{11} = h_{11}Z_0$$

$$z'_{12} = z_{12}Z_0$$

$$y'_{12} = y_{12} / Z_0$$

$$h'_{12} = h_{12}$$

$$z'_{21} = z_{21}Z_0$$

$$y'_{21} = y_{21} / Z_0$$

$$h'_{21} = h_{21}$$

$$z'_{22} = z_{22}Z_0$$

$$y'_{22} = y_{22} / Z_0$$

$$h'_{22} = h_{22} / Z_0$$


Z₀

Parameter Normalization

The various scattering parameters are all normalized by the reference impedance, Z_0 . This impedance is usually the characteristic impedance of the transmission line in which the network of interest is embedded. Normalizing the scattering parameters makes the Smith Chart readily applicable to transmission lines of any impedance. In addition, impedance and admittance values can be plotted on the same chart.

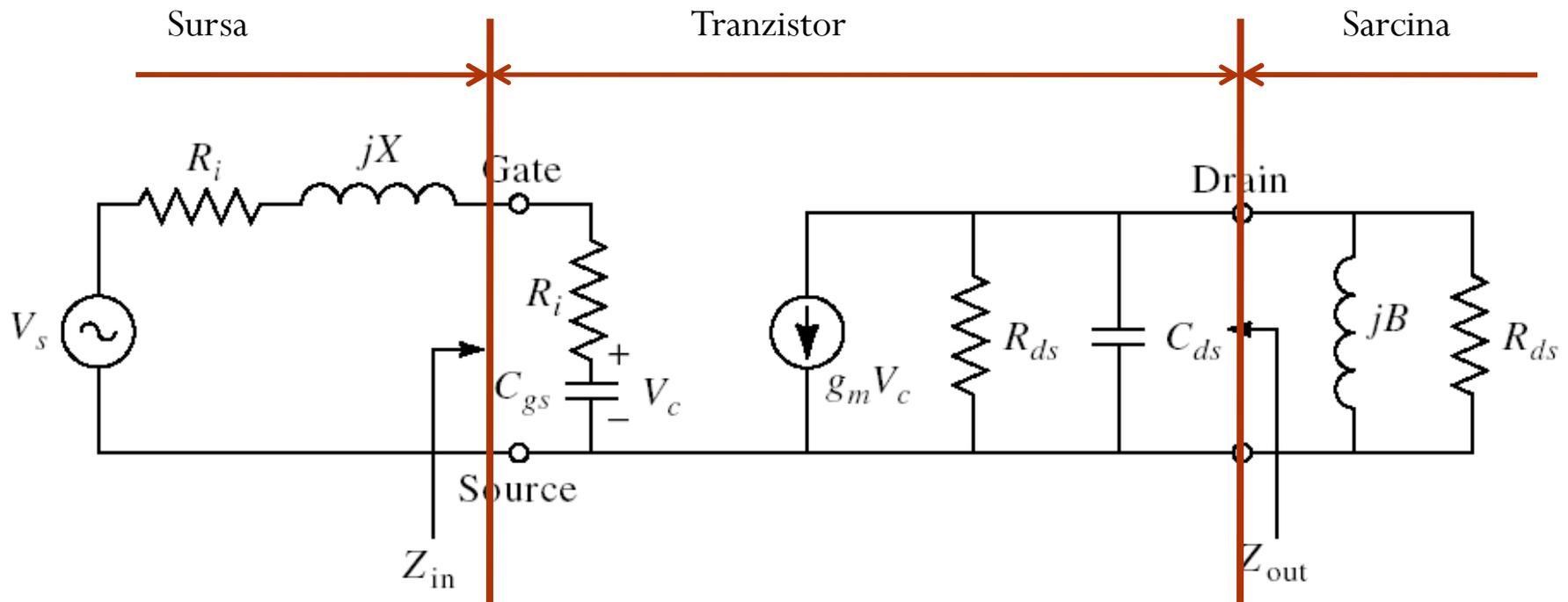Problema 3

- Calculați parametrii S pentru un TEC unilateral, la frecvența de 5 GHz, folosind modelul de transistor cu următorii parametri: $R_i = 7\Omega$ $R_{ds} = 400\Omega$ $C_{gs} = 0.3\text{pF}$ $g_m = 30\text{mS}$ (3p)



Rezolvare Mathcad

$$R_i := 7\Omega \quad R_{ds} := 400\Omega \quad C_{gs} := 0.3\text{pF} \quad g_{mm} := 30 \cdot 10^{-3}\text{S} \quad \omega := 2 \cdot \pi \cdot 5 \cdot \text{GHz}$$

$$y_{11} := \frac{50\Omega}{R_i + \frac{1}{i \cdot \omega \cdot C_{gs}}} \quad y_{11} = 0.031 + 0.469i$$

$$M_Y := \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix}$$

$$y_{22} := \frac{50\Omega}{R_{ds}} \quad y_{22} = 0.125$$

$$M_Y = \begin{pmatrix} 0.031 + 0.469i & 0 \\ 1.493 - 0.099i & 0.125 \end{pmatrix}$$

$$y_{21} := \frac{50\Omega \cdot g_{mm} \cdot \frac{1}{i \cdot \omega \cdot C_{gs}}}{R_i + \frac{1}{i \cdot \omega \cdot C_{gs}}} \quad y_{21} = 1.493 - 0.099i$$

$$M_U := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$y_{12} := 0$$

$$M_S := (M_Y + M_U)^{-1} \cdot (M_U - M_Y)$$

$$M_S = \begin{pmatrix} 0.607 - 0.731i & 0 \\ -2.069 + 1.112i & 0.778 \end{pmatrix}$$

Problema 5

- Pentru tranzistorul cu următorii parametri S

$$S = \begin{bmatrix} 0.76 \angle -21^\circ & 0.011 \angle 76^\circ \\ 4.42 \angle 159^\circ & 0.64 \angle -16^\circ \end{bmatrix}$$

- discutați stabilitatea prin trasarea (calcularea) cercurilor de stabilitate și verificați rezultatul calculând factorul de stabilitate

Rezolvare Mathcad

$$S_{1,1} := 0.76 \left(\cos\left(-21 \cdot \frac{\pi}{180}\right) + \sin\left(-21 \cdot \frac{\pi}{180}\right) i \right) \quad S_{1,1} = 0.71 - 0.272j$$

$$S_{1,2} := 0.011 \left(\cos\left(76 \cdot \frac{\pi}{180}\right) + \sin\left(76 \cdot \frac{\pi}{180}\right) i \right) \quad S_{1,2} = 2.661 \times 10^{-3} + 0.011j$$

$$S_{2,1} := 4.42 \left(\cos\left(159 \cdot \frac{\pi}{180}\right) + \sin\left(159 \cdot \frac{\pi}{180}\right) i \right) \quad S_{2,1} = -4.126 + 1.584j$$

$$S_{2,2} := 0.64 \left(\cos\left(-16 \cdot \frac{\pi}{180}\right) + \sin\left(-16 \cdot \frac{\pi}{180}\right) i \right) \quad S_{2,2} = 0.615 - 0.176j$$

$$S = \begin{pmatrix} 0.71 - 0.272j & 2.661 \times 10^{-3} + 0.011j \\ -4.126 + 1.584j & 0.615 - 0.176j \end{pmatrix} \quad \Delta := |S| \quad \Delta = 0.416 - 0.253j$$

Rezolvare Mathcad

Factorul de stabilitate

$$K := \frac{1 + (|\Delta|)^2 - (|S_{1,1}|)^2 - (|S_{2,2}|)^2}{2 \cdot |S_{1,2} \cdot S_{2,1}|} \quad K = 2.572$$

Cercuri de stabilitate

intrare

$$\Omega_L := \frac{\overline{(S_{2,2} - \Delta \cdot S_{1,1})}}{(|S_{2,2}|)^2 - (|\Delta|)^2}$$


$$R_L := \frac{|S_{1,2} \cdot S_{2,1}|}{\left| (|S_{2,2}|)^2 - (|\Delta|)^2 \right|}$$

$$\Omega_L = 1.456 + 0.641j$$

$$|\Omega_L| = 1.591$$

$$R_L = 0.282$$

$$|\Omega_L| - R_L > 1$$

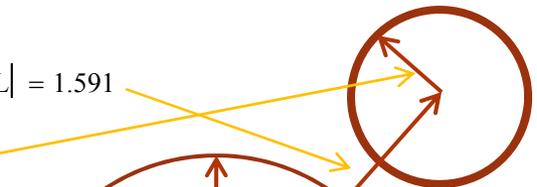

D. Smith
 $|\Gamma| = 1$

iesire


$$\Omega_g := \frac{\overline{(S_{1,1} - \Delta \cdot S_{2,2})}}{(|S_{1,1}|)^2 - (|\Delta|)^2}$$

$$R_g := \frac{|S_{1,2} \cdot S_{2,1}|}{\left| (|S_{1,1}|)^2 - (|\Delta|)^2 \right|}$$

$$\Omega_g = 1.201 + 0.559j$$

$$|\Omega_g| = 1.325$$

$$R_g = 0.143$$

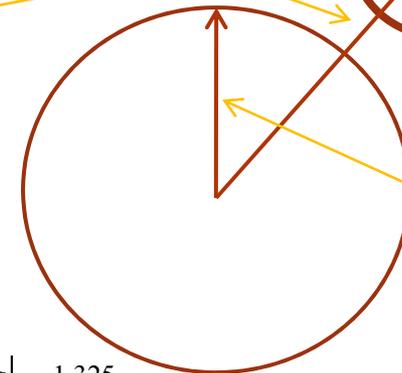

$$|S_{2,2}| = 0.64$$