

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 1

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 10.5dB, G = 8.0dB, L_c = 6.0dB, L = 1.0dB. (3p)

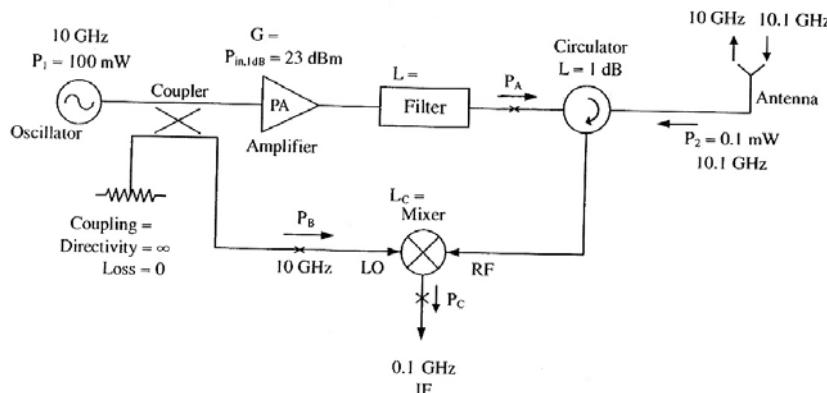


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +7.0 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 14.6 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 12.0 \text{ dB}$, $F = 2.5 \text{ dB}$, $L = 1.5 \text{ dB}$, $L_c = 7.9 \text{ dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamica in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 37.2dB. (1p)
- Nivelul de putere la iesire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

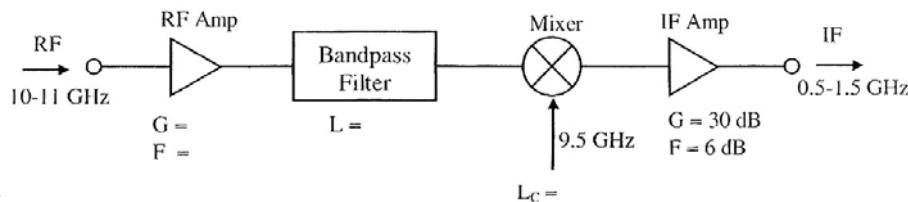


Fig.P5.4

1. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.4 \text{ dB}$, $G_{RF} = 8.5 \text{ dB}$, $L_c = 4.2 \text{ dB}$, $F_{IF} = 4.2 \text{ dB}$, $G_{IF} = 26.0 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

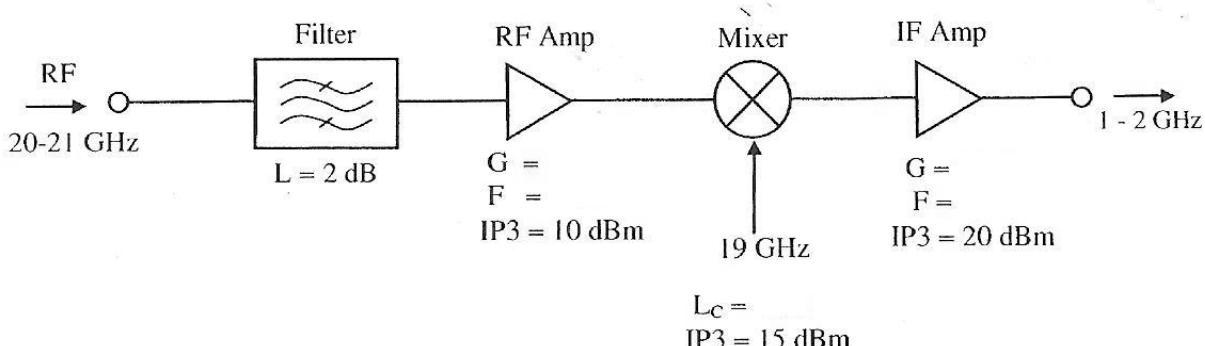


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 2

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 10.5dB, $G = 10.0\text{dB}$, $L_c = 5.1\text{dB}$, $L = 1.1\text{dB}$. (3p)

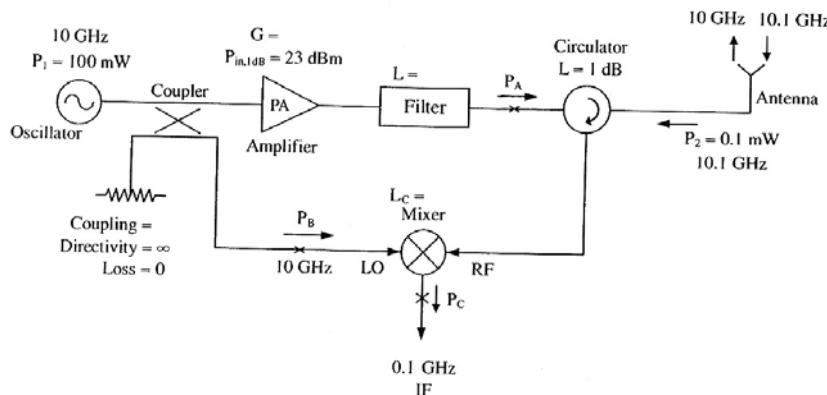


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +9.0\text{dBm}$, $IP3_{in} = 16.5\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 12.0\text{dB}$, $F = 1.9\text{dB}$, $L = 1.2\text{dB}$, $L_c = 5.4\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 31.8dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

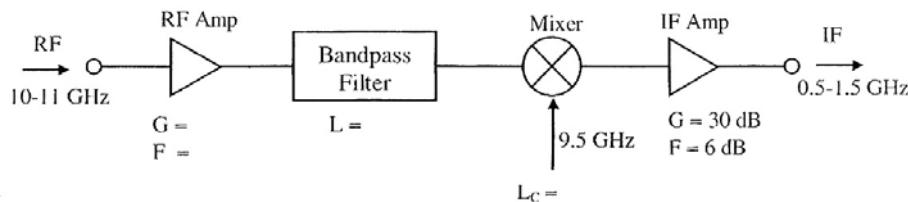


Fig.P5.4

2. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.6\text{dB}$, $G_{RF} = 8.5\text{dB}$, $L_c = 4.2\text{dB}$, $F_{IF} = 3.8\text{dB}$, $G_{IF} = 25.5\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

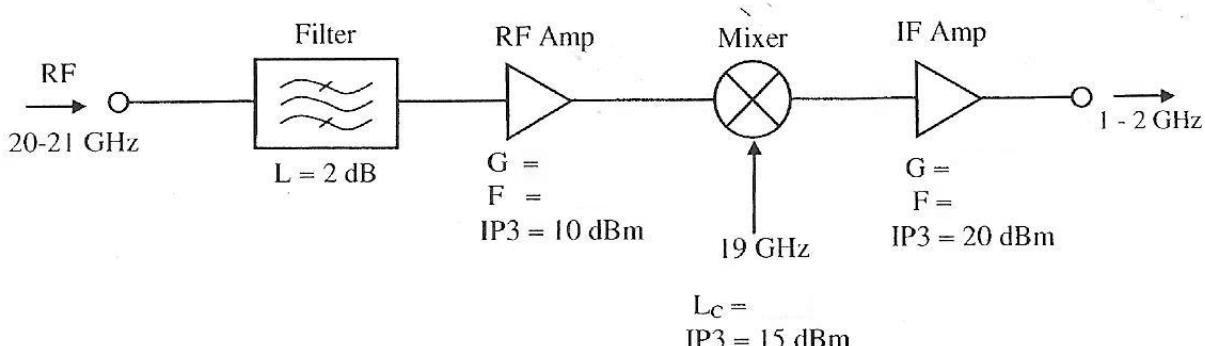


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 3

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 8.0dB, G = 8.0dB, L_c = 4.0dB, L = 0.8dB. (3p)

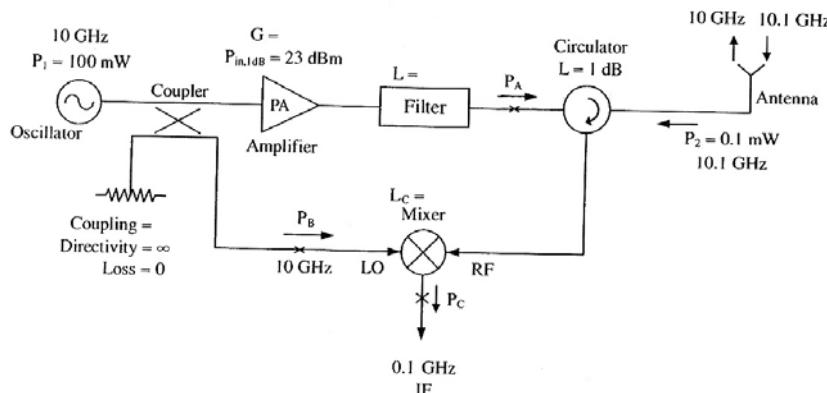


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +7.0 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 16.1 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 9.0dB, F = 1.7dB, L = 2.0dB, L_c = 8.4dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică în decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 32.2dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

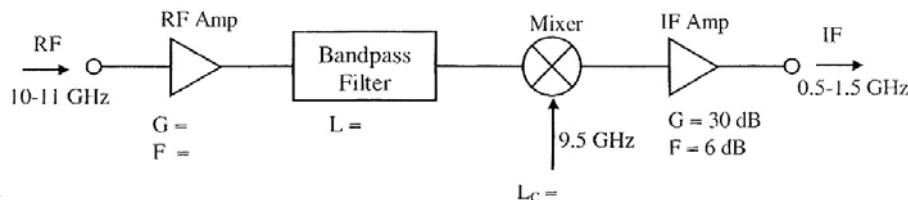


Fig.P5.4

3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.5 \text{ dB}$, $G_{RF} = 9.5 \text{ dB}$, $L_c = 4.1 \text{ dB}$, $F_{IF} = 5.1 \text{ dB}$, $G_{IF} = 29.0 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global în dB (1p)
- factorul de zgomot global în dB (1p)
- IP3 global în dBm (1p)

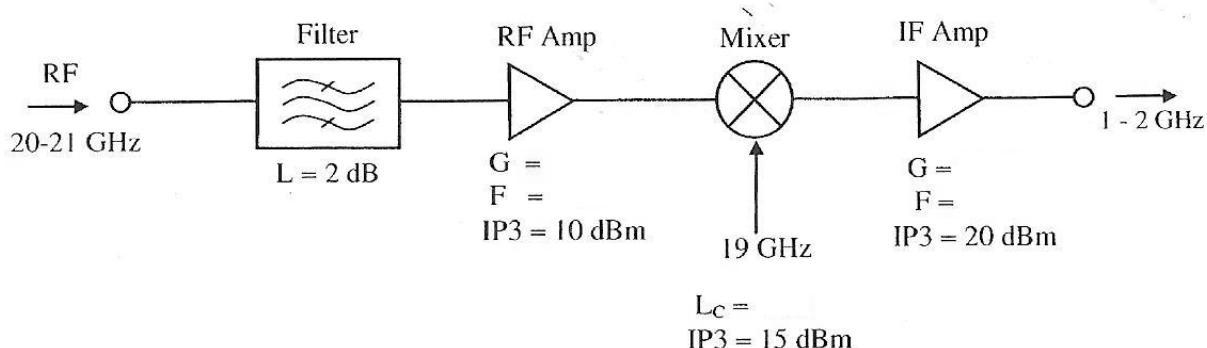


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 4

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stind că: Couplig = 8.0dB, $G = 7.5\text{dB}$, $L_c = 5.0\text{dB}$, $L = 1.1\text{dB}$. (3p)

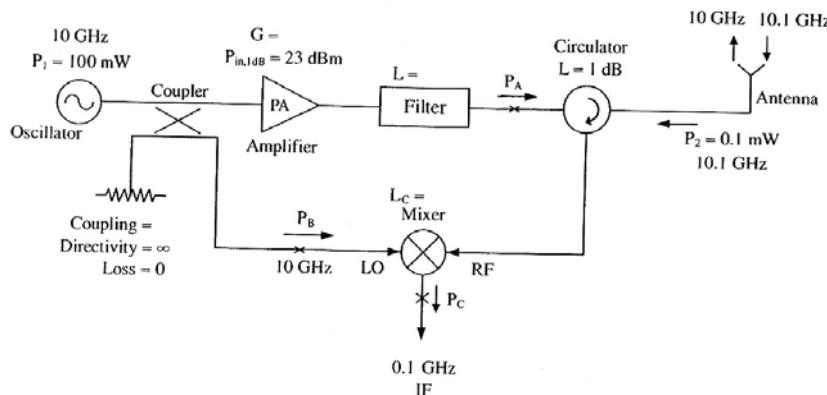


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +5.5\text{dBm}$, $IP3_{in} = 11.3\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 9.0\text{dB}$, $F = 2.2\text{dB}$, $L = 2.1\text{dB}$, $L_c = 8.1\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamica in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 35.1dB. (1p)
- Nivelul de putere la iesire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

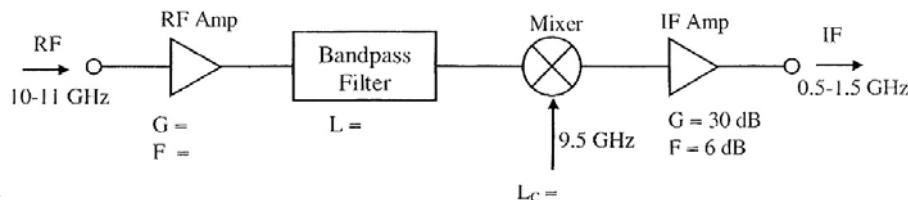


Fig.P5.4

3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.0\text{dB}$, $G_{RF} = 10.5\text{dB}$, $L_c = 4.0\text{dB}$, $F_{IF} = 5.3\text{dB}$, $G_{IF} = 25.5\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

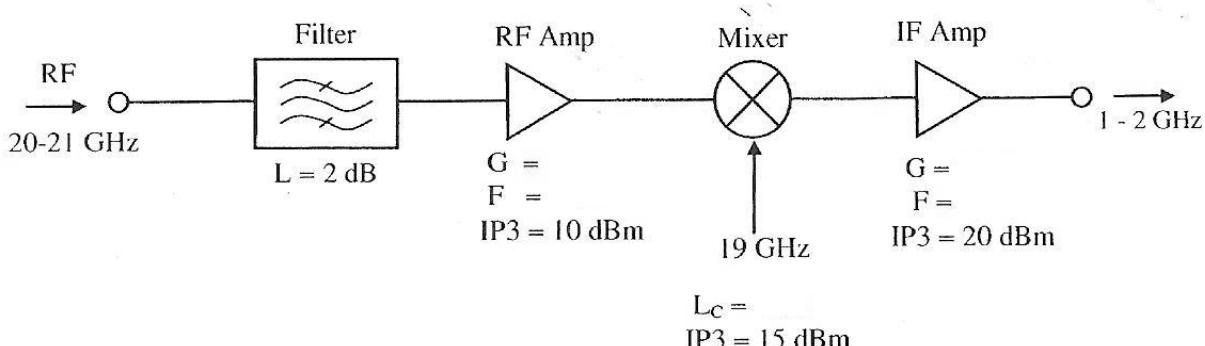


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 5

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stind că: Couplig = 8.5dB, G = 9.0dB, L_c = 4.8dB, L = 1.0dB. (3p)

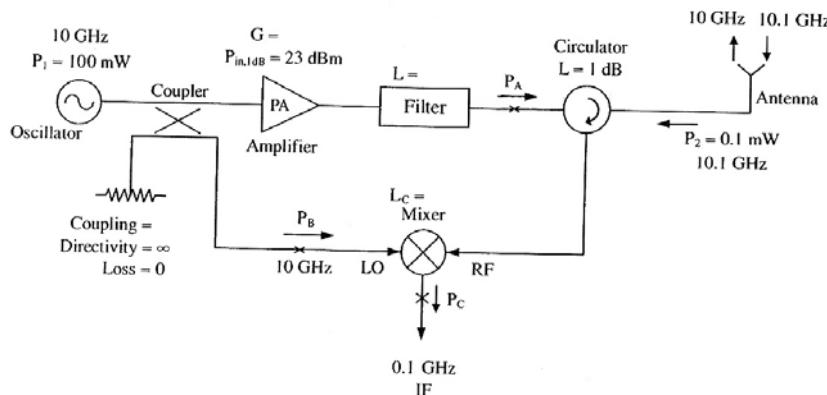


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +8.0 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 19.2 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 9.0dB, F = 1.7dB, L = 2.5dB, L_c = 6.9dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică în decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 40.dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

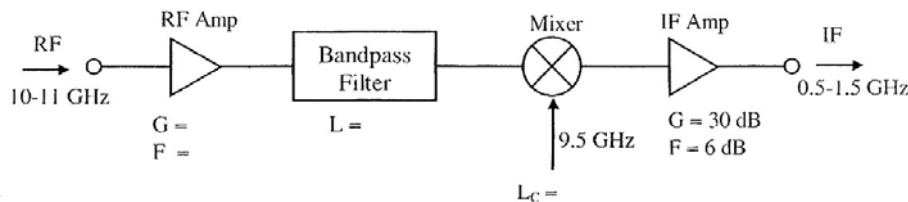


Fig.P5.4

3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.3 \text{ dB}$, $G_{RF} = 8.5 \text{ dB}$, $L_c = 4.8 \text{ dB}$, $F_{IF} = 5.1 \text{ dB}$, $G_{IF} = 24.5 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global în dB (1p)
- factorul de zgomot global în dB (1p)
- IP3 global în dBm (1p)

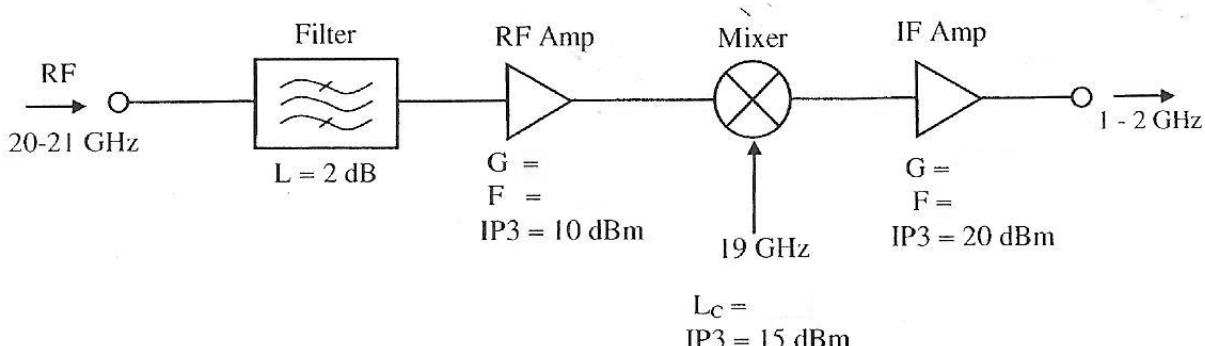


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 6

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 11.5dB, G = 11.0dB, L_c = 4.7dB, L = 0.8dB. (3p)

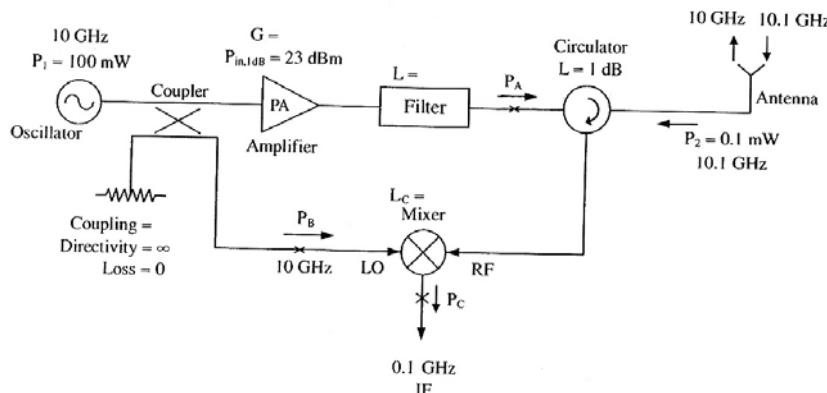


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +9.5 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 16.5 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 9.5dB, F = 2.1dB, L = 2.5dB, L_c = 5.1dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 33.1dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

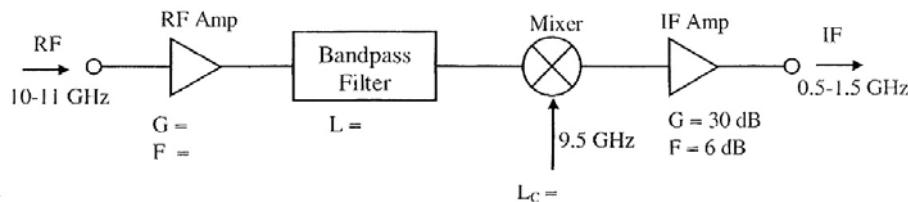


Fig.P5.4

3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.9 \text{ dB}$, $G_{RF} = 10.0 \text{ dB}$, $L_c = 5.4 \text{ dB}$, $F_{IF} = 3.7 \text{ dB}$, $G_{IF} = 30.0 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

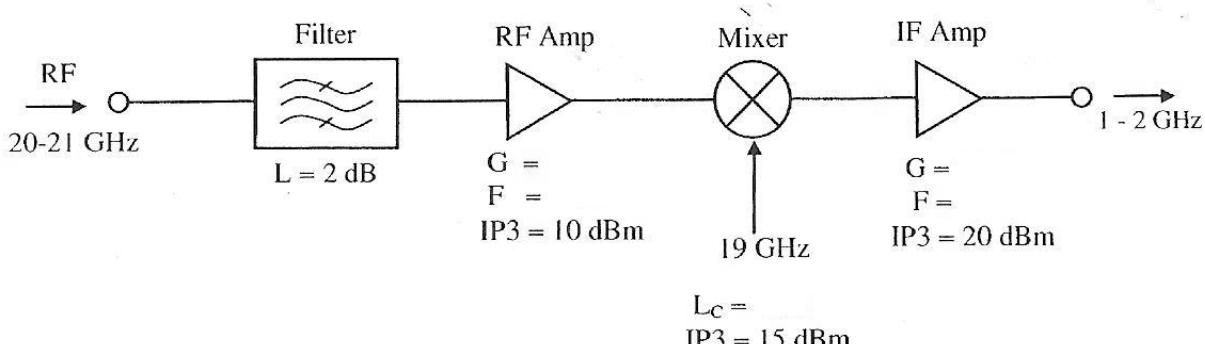


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 7

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stind că: Couplig = 9.5dB, $G = 7.0\text{dB}$, $L_c = 5.0\text{dB}$, $L = 1.0\text{dB}$. (3p)

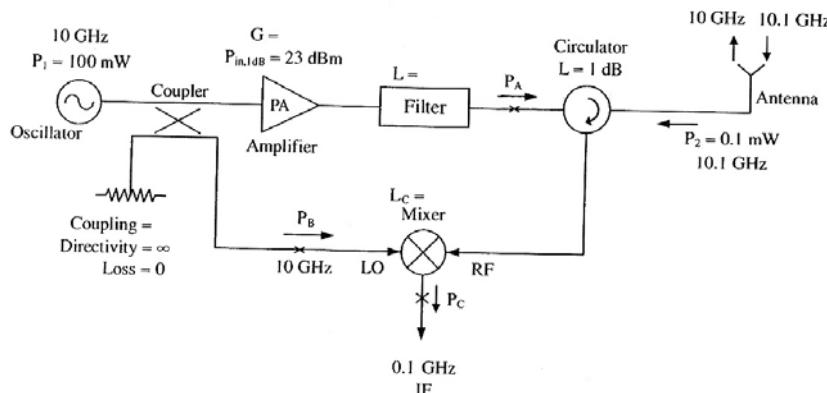


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +8.5\text{dBm}$, $IP3_{in} = 19.3\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 11.0\text{dB}$, $F = 1.9\text{dB}$, $L = 2.5\text{dB}$, $L_c = 7.5\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 32.7dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

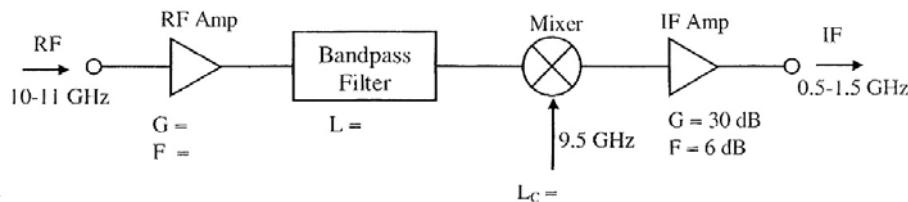


Fig.P5.4

7. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.3\text{dB}$, $G_{RF} = 9.5\text{dB}$, $L_c = 4.8\text{dB}$, $F_{IF} = 4.0\text{dB}$, $G_{IF} = 30.0\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

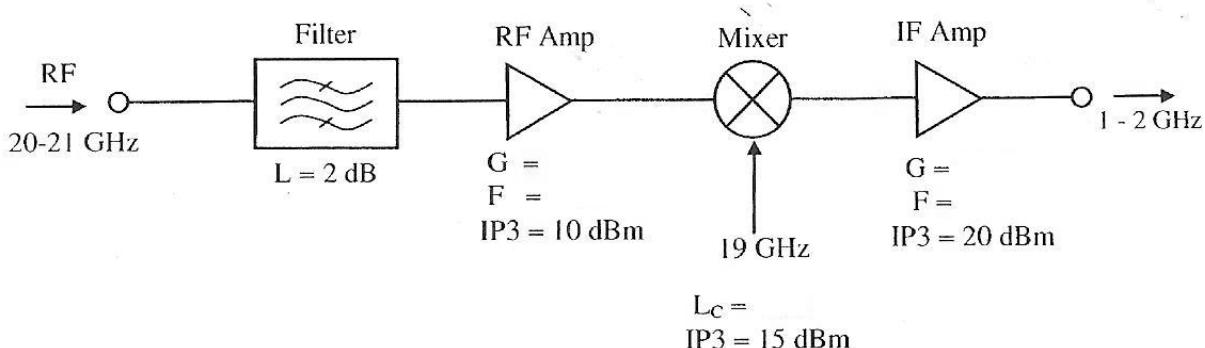


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 8

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stind că: Couplig = 9.0dB, G = 7.0dB, L_c = 5.9dB, L = 1.0dB. (3p)

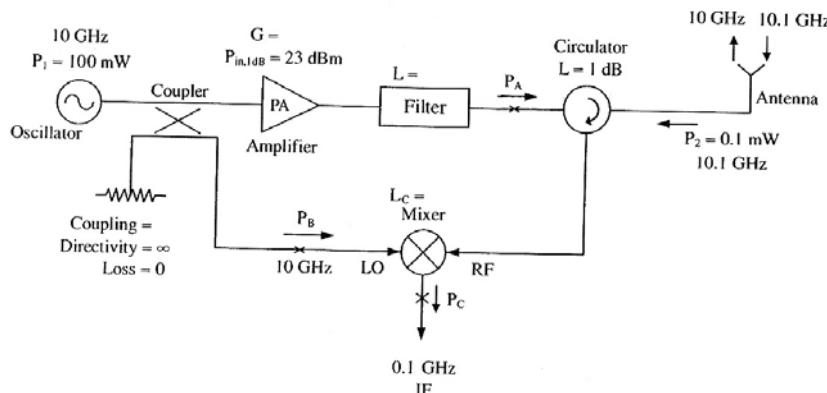


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +6.5$ dBm, $IP3_{in} = 13.2$ dBm. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 9.0dB, F = 2.0dB, L = 2.3dB, L_c = 8.6dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică în decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 31.6dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

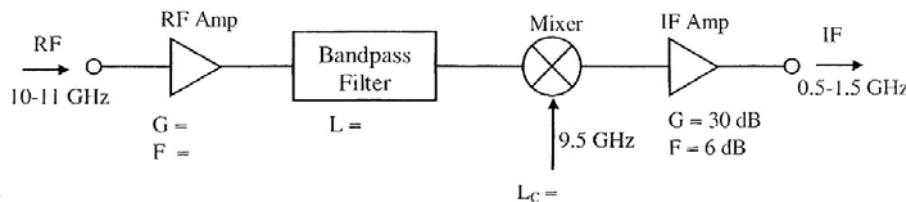


Fig.P5.4

3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.1$ dB, $G_{RF} = 9.0$ dB, $L_c = 4.5$ dB, $F_{IF} = 5.2$ dB, $G_{IF} = 27.5$ dB. Determinați:

- cîstigul global în dB (1p)
- factorul de zgomot global în dB (1p)
- IP3 global în dBm (1p)

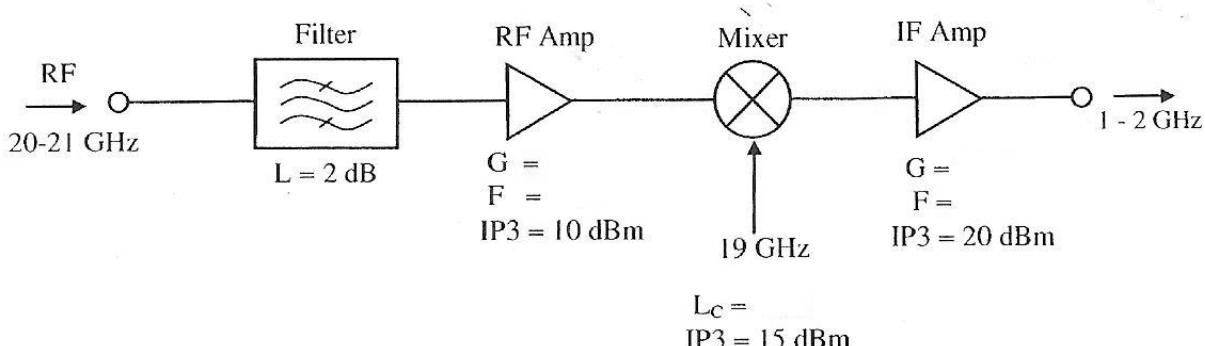


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 9

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 11.5dB, $G = 10.5\text{dB}$, $L_c = 5.1\text{dB}$, $L = 0.9\text{dB}$. (3p)

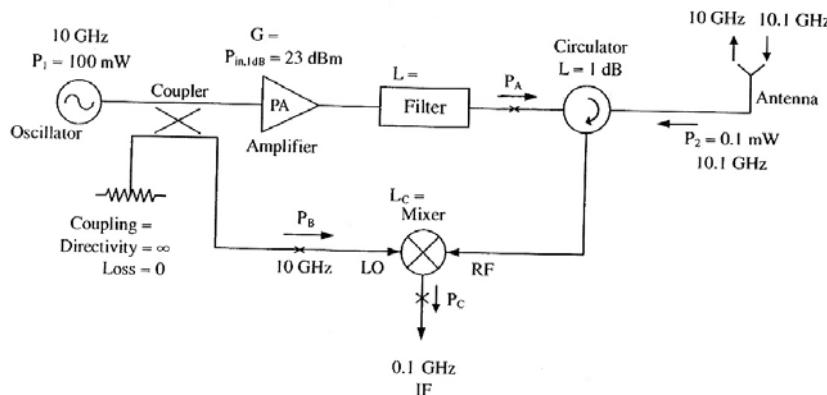


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1\text{dB}} = +9.0\text{dBm}$, $IP3_{in} = 16.7\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 10.0\text{dB}$, $F = 2.1\text{dB}$, $L = 1.6\text{dB}$, $L_c = 6.6\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 36.dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

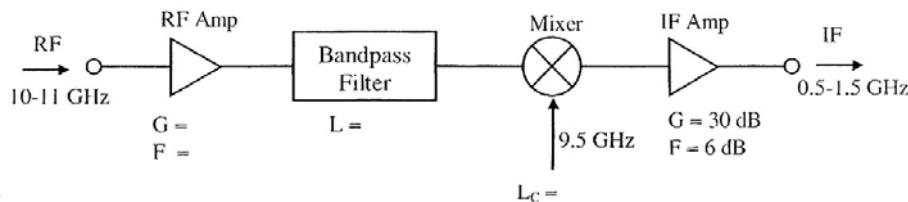


Fig.P5.4

3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.0\text{dB}$, $G_{RF} = 11.5\text{dB}$, $L_c = 4.2\text{dB}$, $F_{IF} = 3.1\text{dB}$, $G_{IF} = 30.0\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

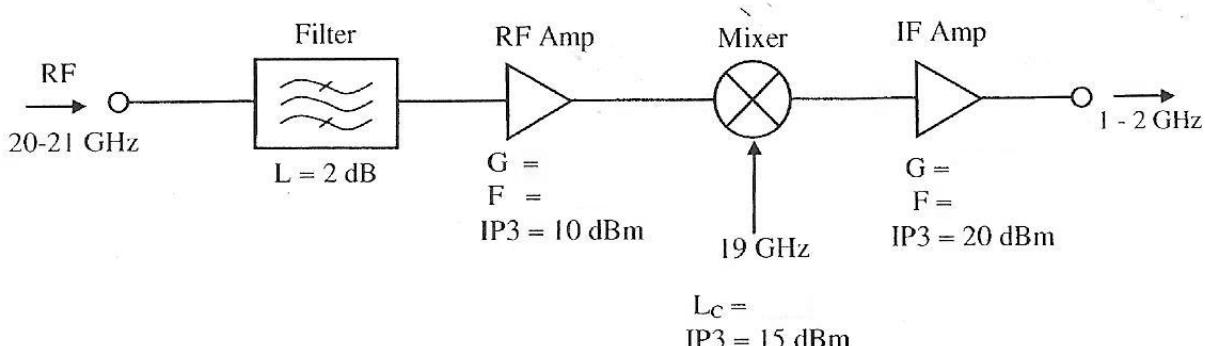


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 10

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 8.0dB, G = 7.0dB, L_c = 4.8dB, L = 0.9dB. (3p)

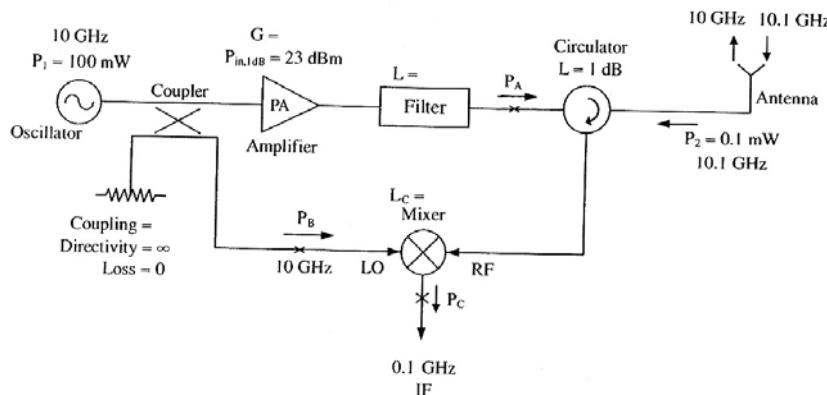


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +7.0 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 11.0 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 8.0 \text{ dB}$, $F = 1.9 \text{ dB}$, $L = 1.5 \text{ dB}$, $L_c = 8.0 \text{ dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamica in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 39.9dB. (1p)
- Nivelul de putere la iesire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

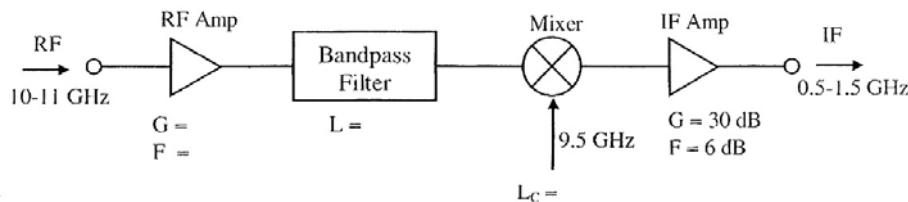


Fig.P5.4

10. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.5 \text{ dB}$, $G_{RF} = 11.5 \text{ dB}$, $L_c = 5.3 \text{ dB}$, $F_{IF} = 5.6 \text{ dB}$, $G_{IF} = 27.0 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

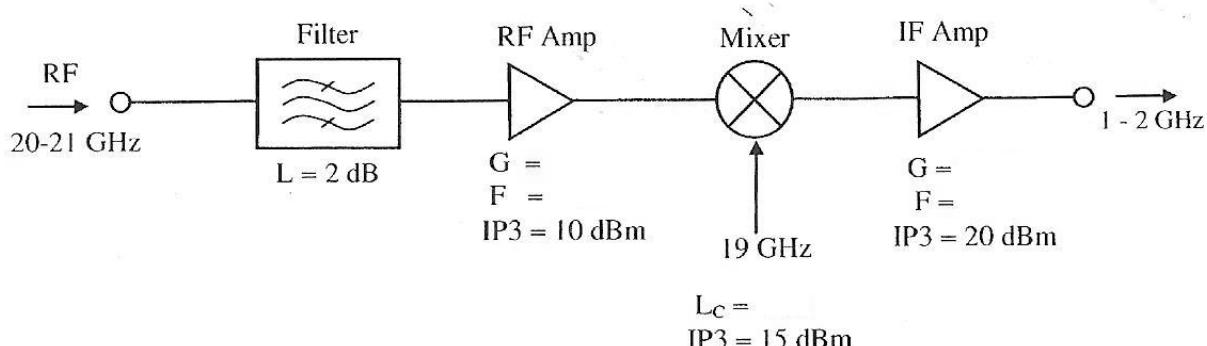


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 11

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 8.5dB, G = 8.5dB, L_c = 5.5dB, L = 0.9dB. (3p)

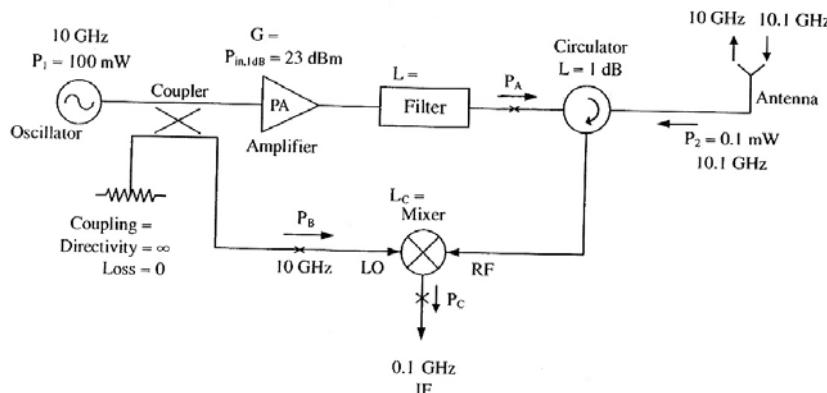


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +5.5 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 13.5 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 10.5 \text{ dB}$, $F = 1.6 \text{ dB}$, $L = 2.1 \text{ dB}$, $L_c = 6.0 \text{ dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică în decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 38.4dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

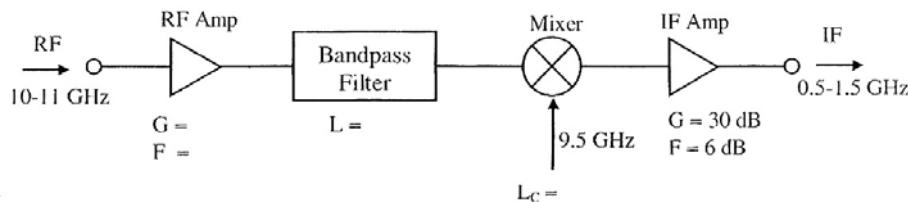


Fig.P5.4

11. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.9 \text{ dB}$, $G_{RF} = 11.0 \text{ dB}$, $L_c = 5.7 \text{ dB}$, $F_{IF} = 4.4 \text{ dB}$, $G_{IF} = 21.5 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global în dB (1p)
- factorul de zgomot global în dB (1p)
- IP3 global în dBm (1p)

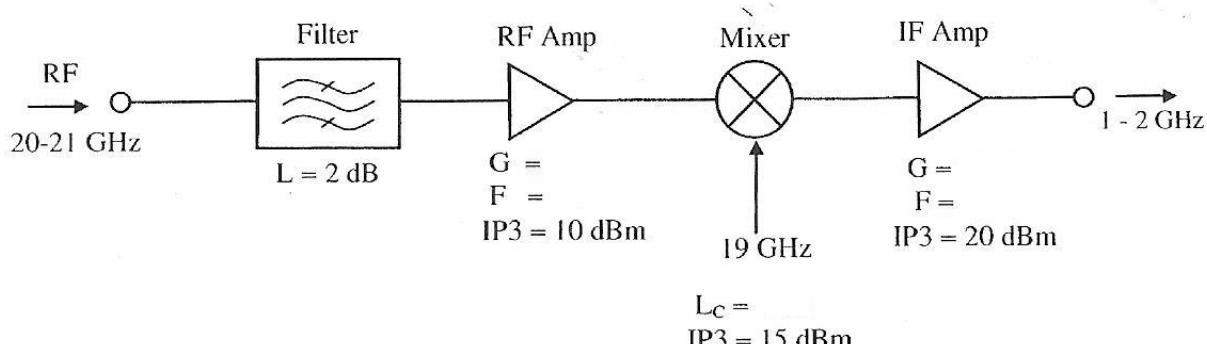


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 12

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 12.0dB, G = 7.5dB, L_c = 5.7dB, L = 1.0dB. (3p)

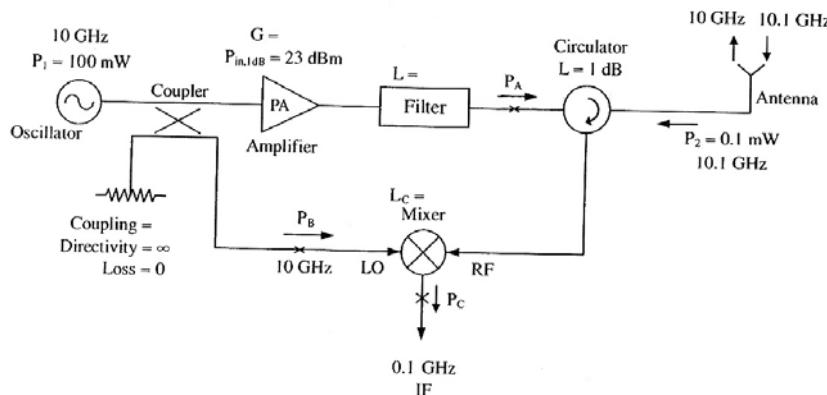


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +5.5 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 9.6 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 12.0 \text{ dB}$, $F = 1.9 \text{ dB}$, $L = 2.3 \text{ dB}$, $L_c = 8.7 \text{ dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 35.3dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

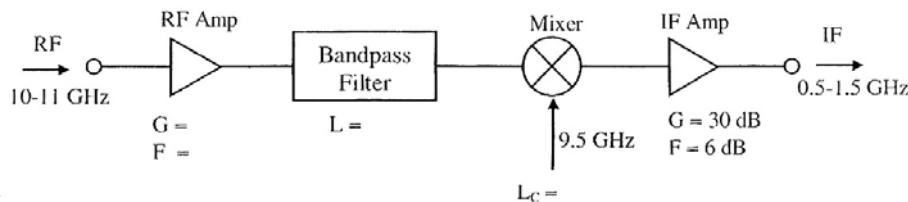


Fig.P5.4

12. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.7 \text{ dB}$, $G_{RF} = 11.0 \text{ dB}$, $L_c = 5.4 \text{ dB}$, $F_{IF} = 3.2 \text{ dB}$, $G_{IF} = 24.5 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

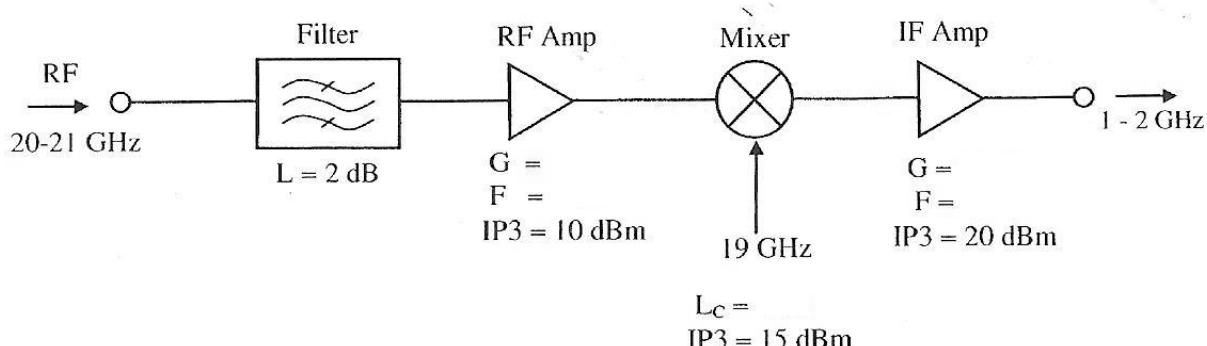


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 13

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 11.5dB, $G = 10.5\text{dB}$, $L_c = 4.1\text{dB}$, $L = 1.0\text{dB}$. (3p)

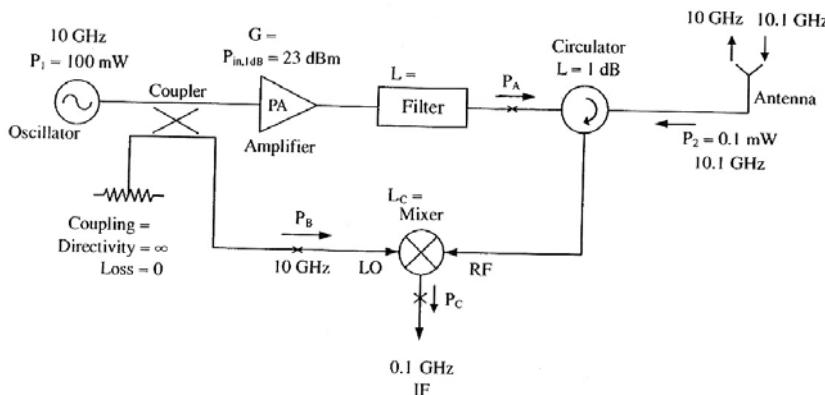


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +9.5\text{dBm}$, $IP3_{in} = 20.2\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 8.5\text{dB}$, $F = 1.8\text{dB}$, $L = 1.4\text{dB}$, $L_c = 6.9\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică în decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 34.5dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

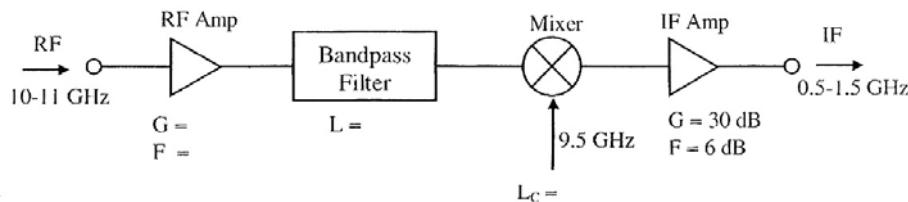


Fig.P5.4

13. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.5\text{dB}$, $G_{RF} = 10.5\text{dB}$, $L_c = 4.2\text{dB}$, $F_{IF} = 5.5\text{dB}$, $G_{IF} = 25.5\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global în dB (1p)
- factorul de zgomot global în dB (1p)
- IP3 global în dBm (1p)

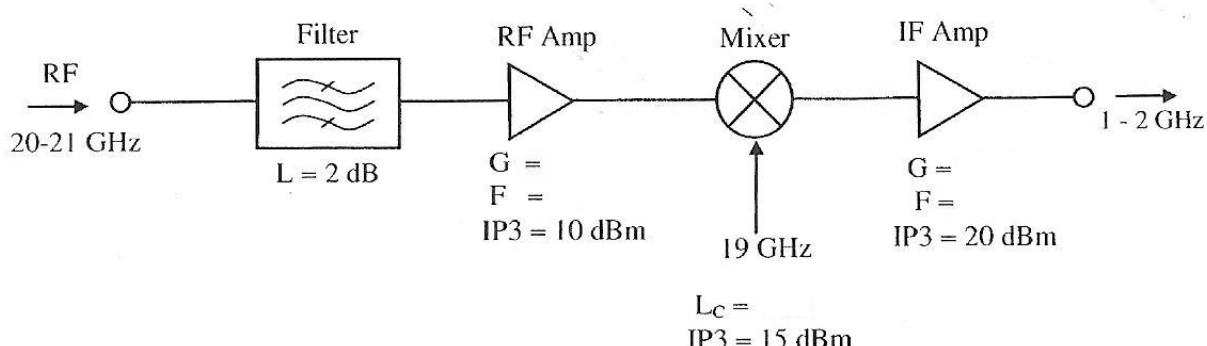


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 14

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 10.5dB, G = 7.0dB, L_c = 5.8dB, L = 1.0dB. (3p)

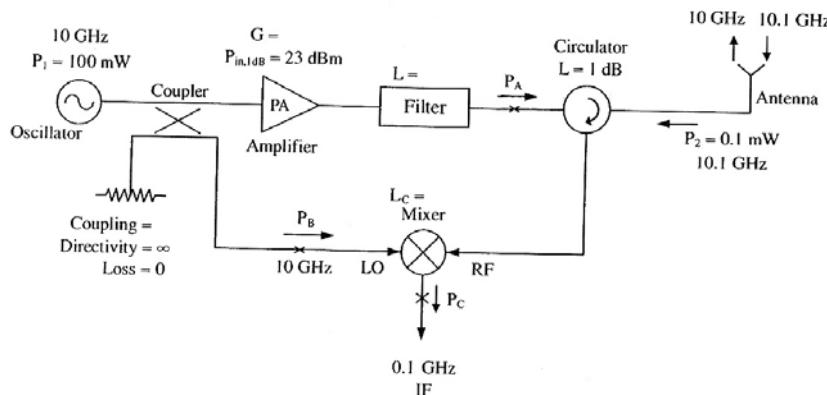


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +9.0$ dBm, $IP3_{in} = 17.3$ dBm. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 9.0dB, F = 2.4dB, L = 1.3dB, L_c = 5.7dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 35.5dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

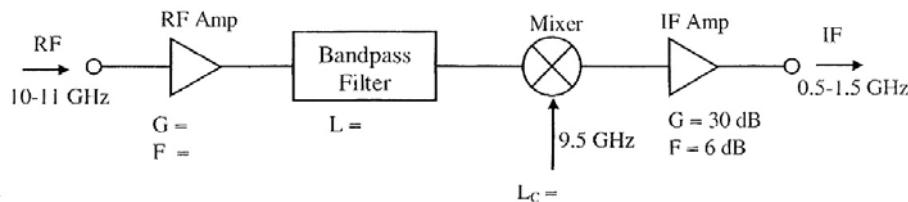


Fig.P5.4

14. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.4$ dB, $G_{RF} = 8.5$ dB, $L_c = 5.8$ dB, $F_{IF} = 3.8$ dB, $G_{IF} = 20.5$ dB. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

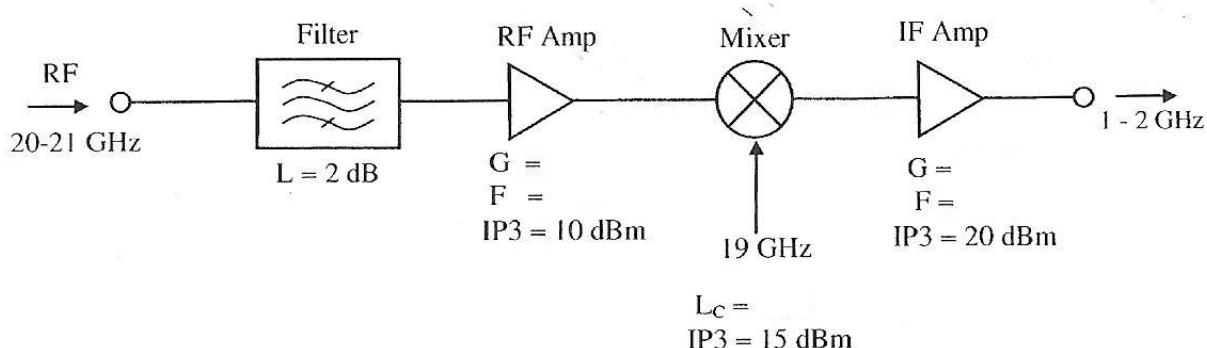


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 15

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 11.5dB, G = 9.5dB, L_c = 4.3dB, L = 1.0dB. (3p)

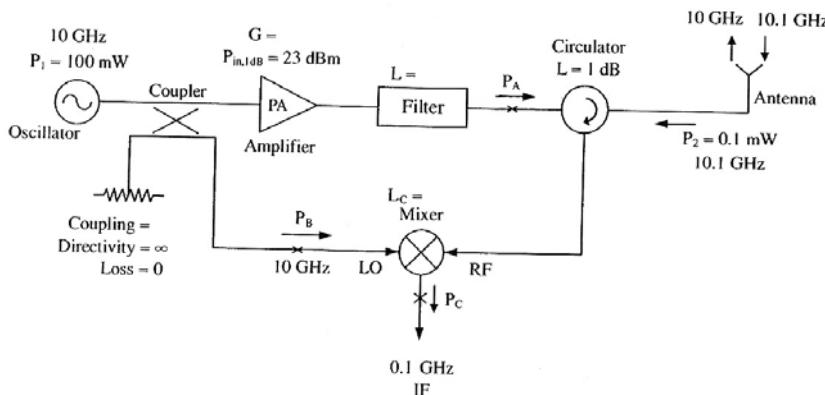


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +8.0 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 18.1 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 10.5 \text{ dB}$, $F = 1.6 \text{ dB}$, $L = 1.4 \text{ dB}$, $L_c = 7.1 \text{ dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamica in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 35.3dB. (1p)
- Nivelul de putere la iesire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

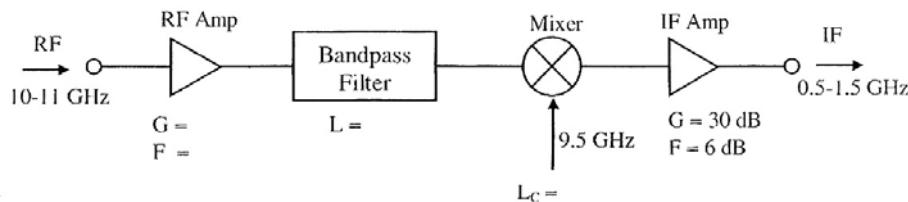


Fig.P5.4

15. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.3 \text{ dB}$, $G_{RF} = 11.0 \text{ dB}$, $L_c = 4.2 \text{ dB}$, $F_{IF} = 4.4 \text{ dB}$, $G_{IF} = 29.0 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

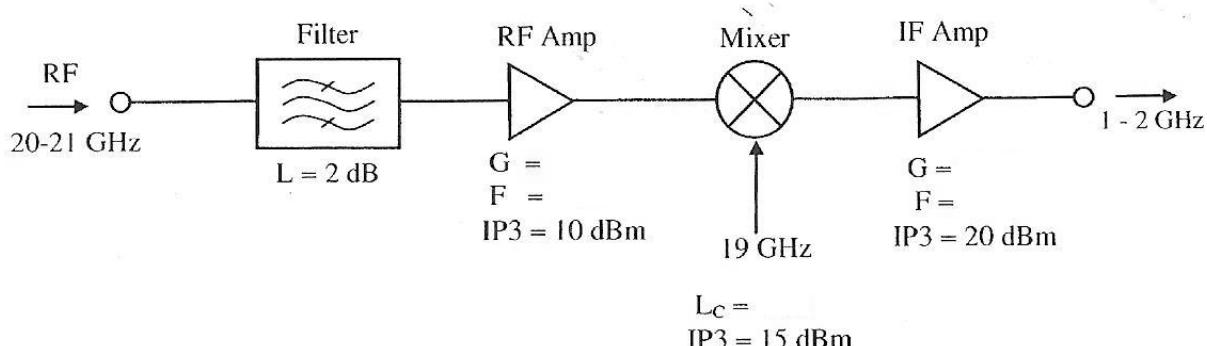


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 16

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 9.0dB, G = 9.0dB, L_c = 4.1dB, L = 0.9dB. (3p)

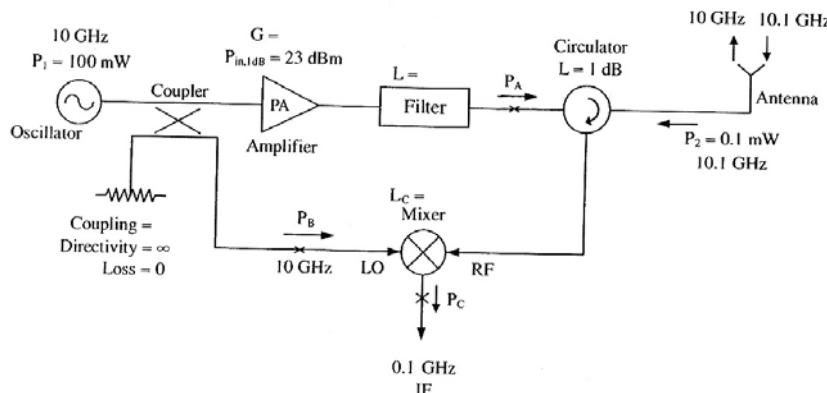


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +8.0 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 17.0 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 8.0dB, F = 2.4dB, L = 2.2dB, L_c = 8.3dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 30.8dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

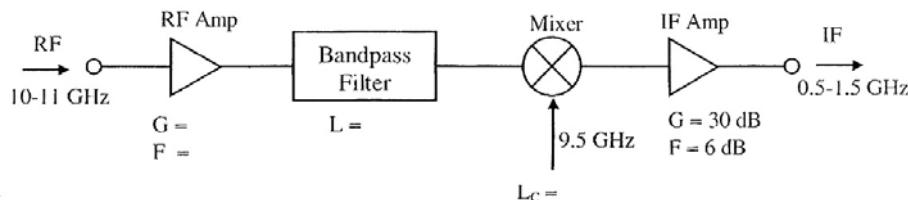


Fig.P5.4

16. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.4 \text{ dB}$, $G_{RF} = 8.0 \text{ dB}$, $L_c = 6.0 \text{ dB}$, $F_{IF} = 3.6 \text{ dB}$, $G_{IF} = 30.0 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

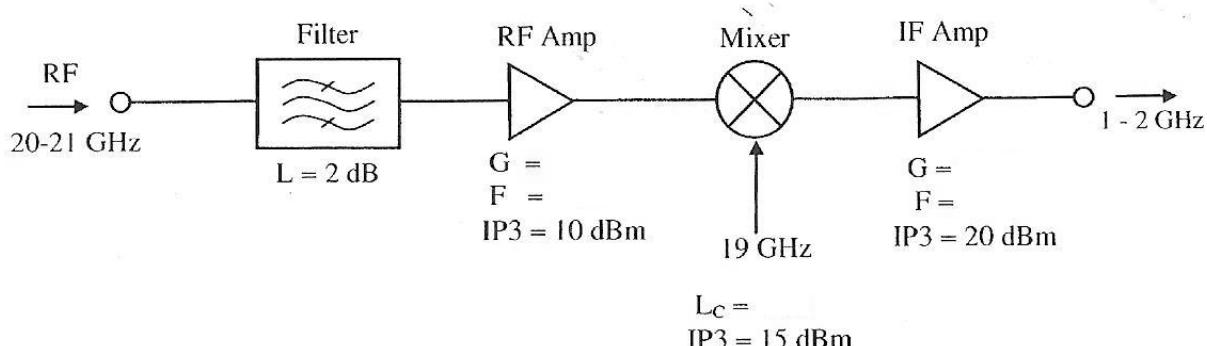


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 17

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 8.0dB, $G = 10.5\text{dB}$, $L_c = 4.4\text{dB}$, $L = 1.0\text{dB}$. (3p)

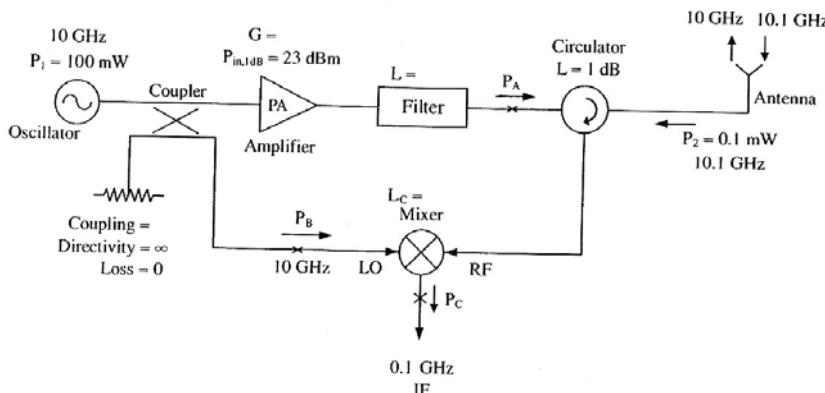


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +8.0\text{dBm}$, $IP3_{in} = 12.3\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 11.5\text{dB}$, $F = 2.2\text{dB}$, $L = 1.4\text{dB}$, $L_c = 6.3\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamica in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 39.9dB. (1p)
- Nivelul de putere la iesire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

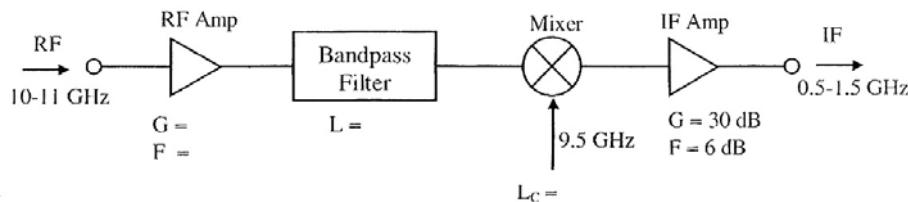


Fig.P5.4

17. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.6\text{dB}$, $G_{RF} = 10.0\text{dB}$, $L_c = 6.0\text{dB}$, $F_{IF} = 5.1\text{dB}$, $G_{IF} = 24.5\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

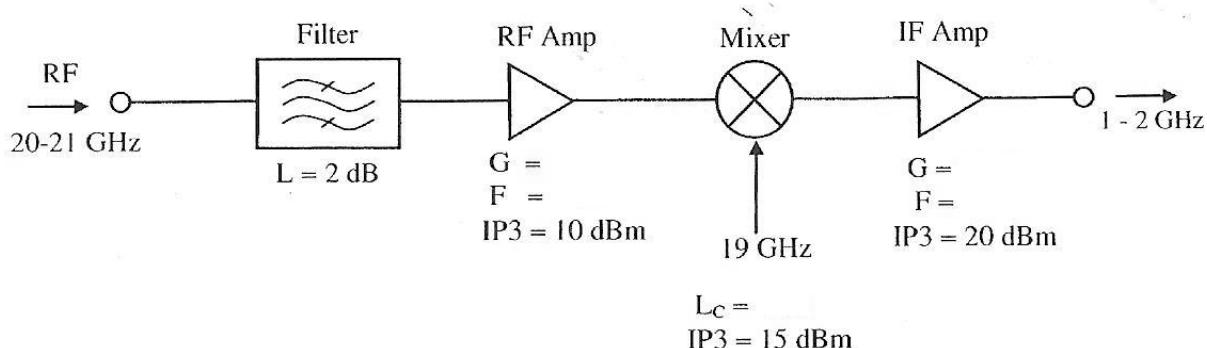


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 18

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 11.5dB, G = 8.5dB, L_c = 5.7dB, L = 1.1dB. (3p)

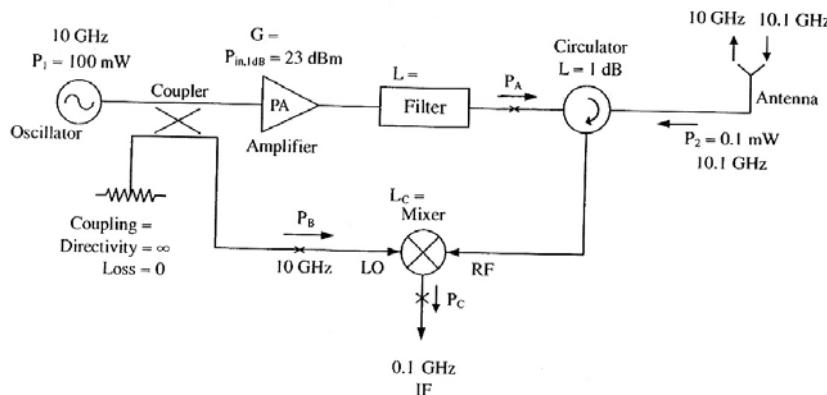


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +6.0$ dBm, $IP3_{in} = 10.8$ dBm. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 8.0dB, F = 2.4dB, L = 1.8dB, L_c = 6.6dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 34.7dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

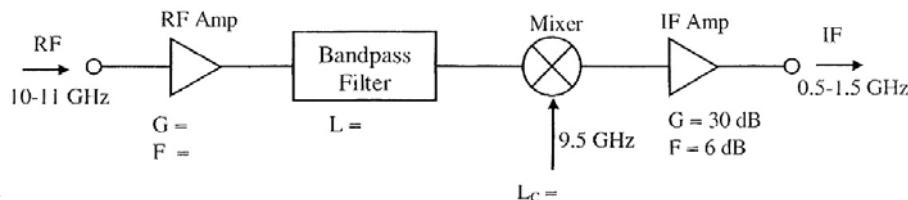


Fig.P5.4

18. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.5$ dB, $G_{RF} = 8.0$ dB, $L_c = 5.9$ dB, $F_{IF} = 5.1$ dB, $G_{IF} = 27.5$ dB. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

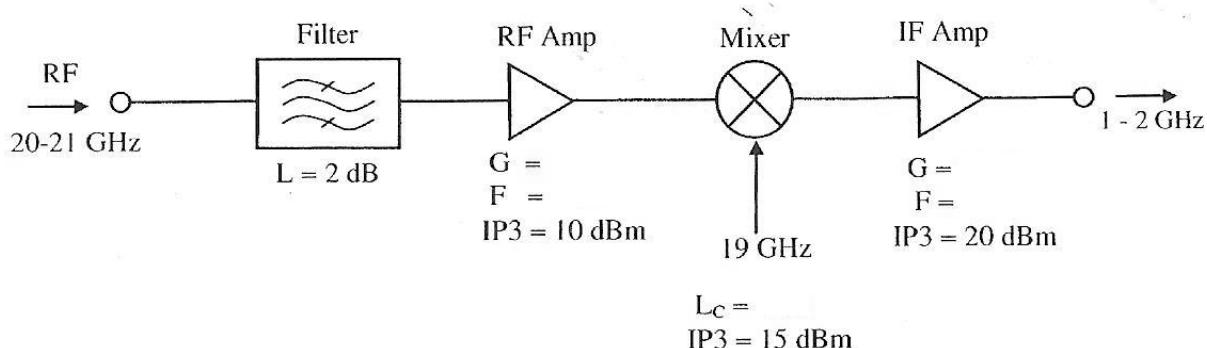


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 19

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 8.5dB, $G = 10.5\text{dB}$, $L_c = 5.7\text{dB}$, $L = 1.0\text{dB}$. (3p)

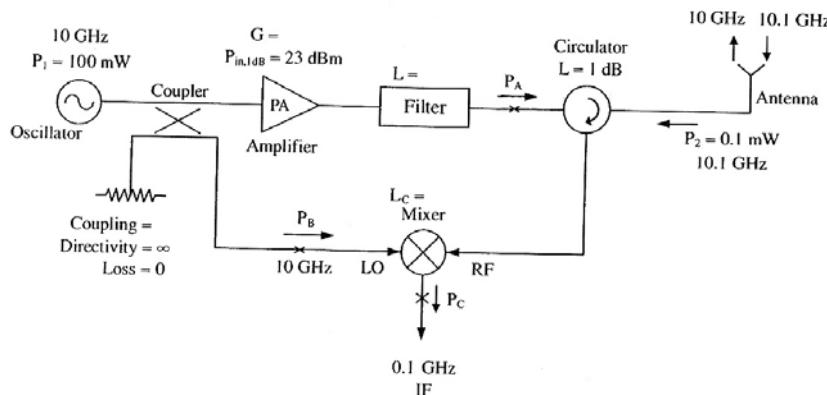


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +6.5\text{dBm}$, $IP3_{in} = 10.0\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 8.5\text{dB}$, $F = 1.9\text{dB}$, $L = 1.6\text{dB}$, $L_c = 6.2\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamica in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 37.3dB. (1p)
- Nivelul de putere la iesire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

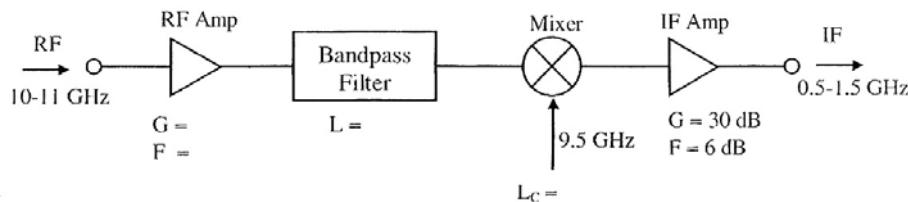


Fig.P5.4

19. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.8\text{dB}$, $G_{RF} = 12.0\text{dB}$, $L_c = 4.1\text{dB}$, $F_{IF} = 4.0\text{dB}$, $G_{IF} = 28.0\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

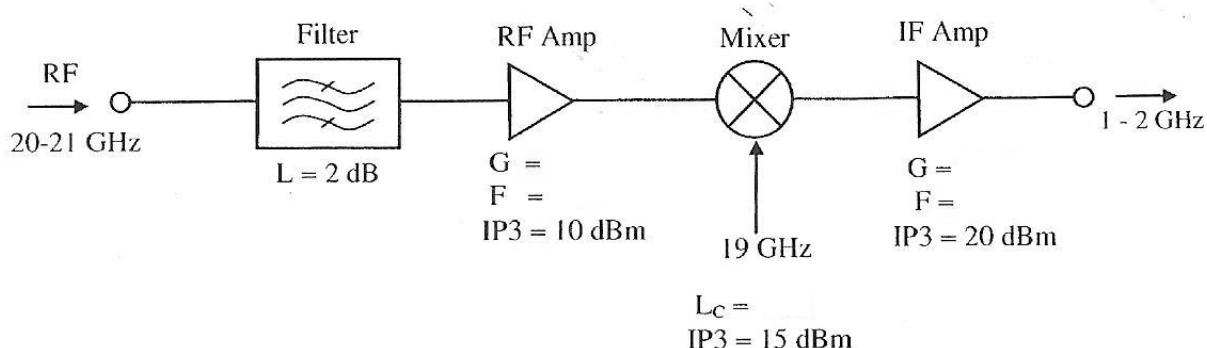


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 20

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 9.0dB, $G = 7.5\text{dB}$, $L_c = 5.3\text{dB}$, $L = 1.0\text{dB}$. (3p)

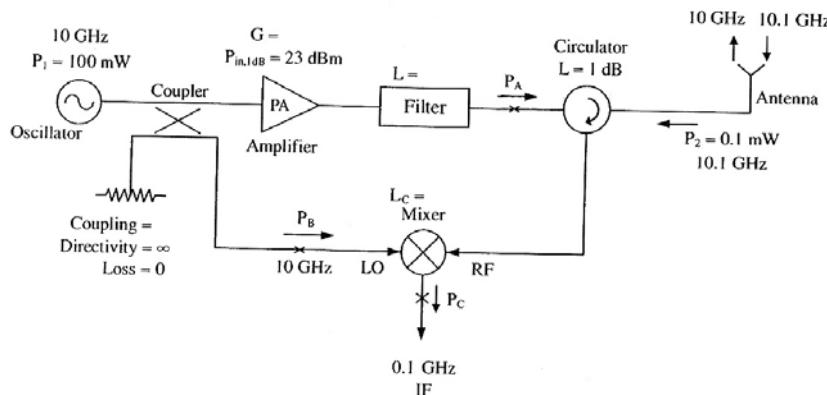


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +5.0\text{dBm}$, $IP3_{in} = 12.3\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 8.5\text{dB}$, $F = 1.8\text{dB}$, $L = 1.3\text{dB}$, $L_c = 7.0\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică în decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 38.9dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

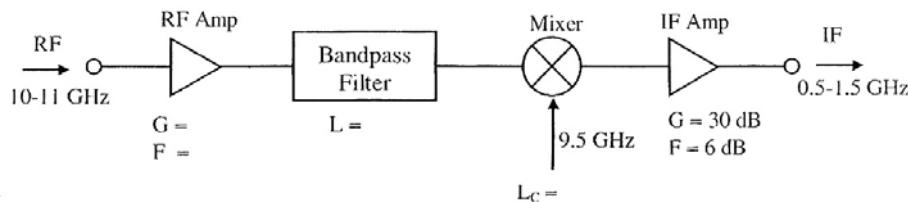


Fig.P5.4

20. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.5\text{dB}$, $G_{RF} = 9.5\text{dB}$, $L_c = 4.5\text{dB}$, $F_{IF} = 5.8\text{dB}$, $G_{IF} = 25.5\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global în dB (1p)
- factorul de zgomot global în dB (1p)
- IP3 global în dBm (1p)

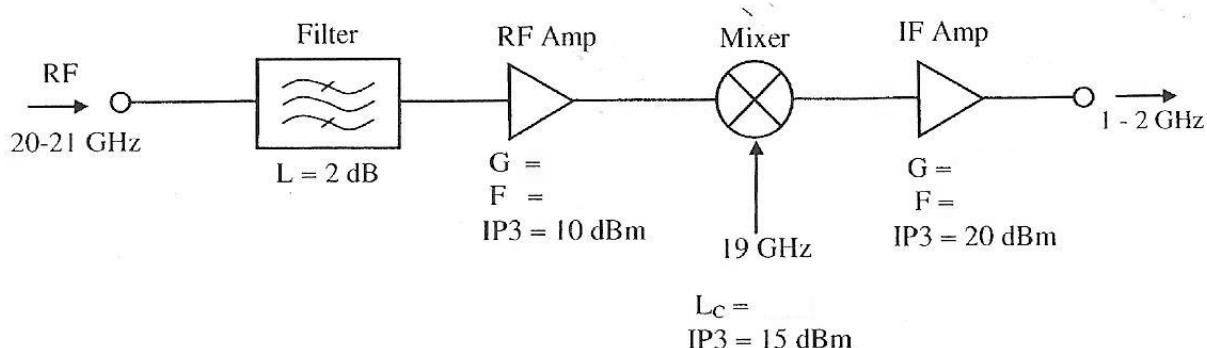


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 21

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Coupling = 12.0dB, G = 8.5dB, L_c = 5.7dB, L = 1.1dB. (3p)

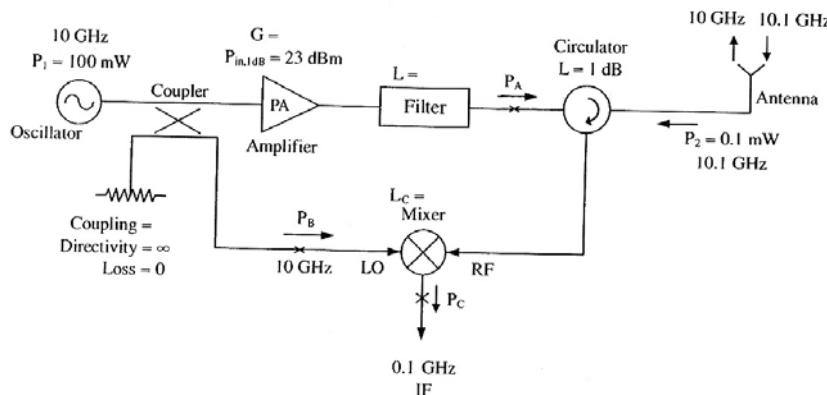


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +7.5 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 12.1 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 10.0 \text{ dB}$, $F = 1.6 \text{ dB}$, $L = 2.1 \text{ dB}$, $L_c = 6.0 \text{ dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 37.8dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

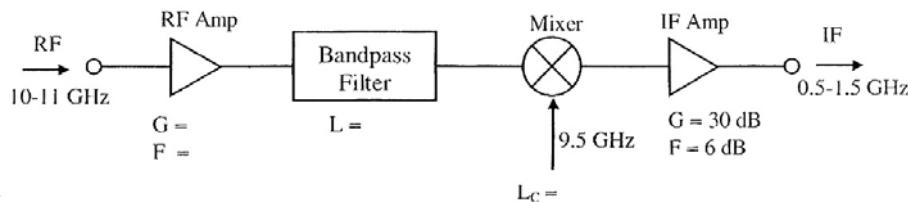


Fig.P5.4

21. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.5 \text{ dB}$, $G_{RF} = 11.5 \text{ dB}$, $L_c = 5.5 \text{ dB}$, $F_{IF} = 6.0 \text{ dB}$, $G_{IF} = 26.5 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

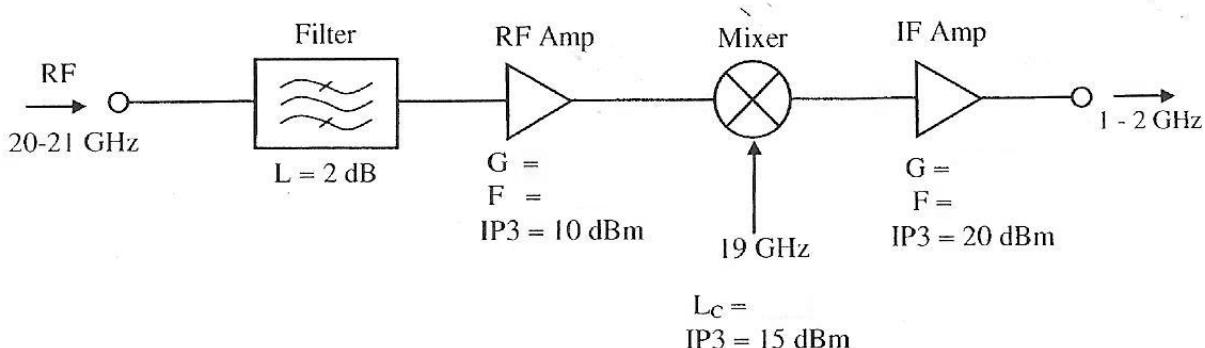


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 22

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 10.5dB, G = 10.5dB, L_c = 5.1dB, L = 1.0dB. (3p)

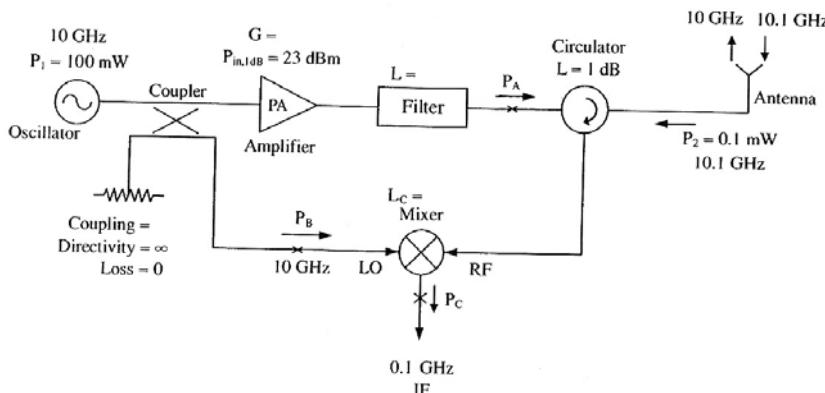


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +9.0 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 16.2 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 8.0dB, F = 2.1dB, L = 1.8dB, L_c = 6.3dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 35.dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

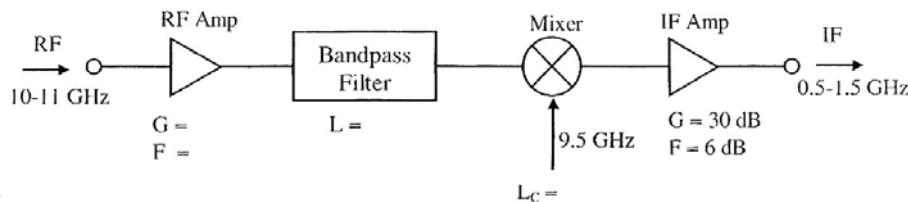


Fig.P5.4

22. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.5 \text{ dB}$, $G_{RF} = 11.0 \text{ dB}$, $L_c = 4.8 \text{ dB}$, $F_{IF} = 5.6 \text{ dB}$, $G_{IF} = 29.0 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

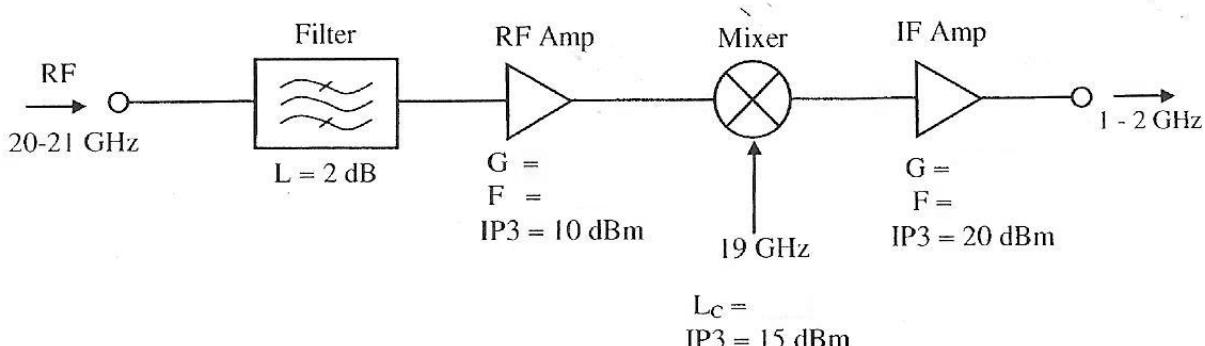


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 23

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 8.0dB, G = 7.0dB, L_c = 5.8dB, L = 0.9dB. (3p)

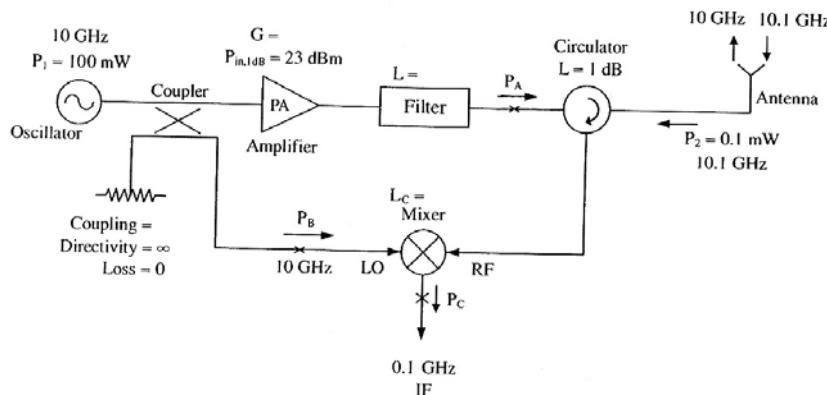


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +8.0 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 19.3 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 8.0 \text{ dB}$, $F = 2.2 \text{ dB}$, $L = 1.9 \text{ dB}$, $L_c = 7.7 \text{ dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamica in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 36.1dB. (1p)
- Nivelul de putere la iesire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

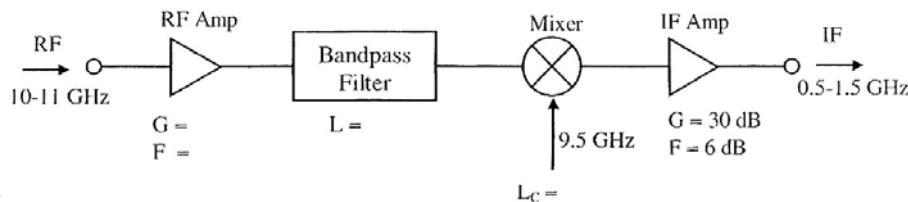


Fig.P5.4

23. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.1 \text{ dB}$, $G_{RF} = 12.0 \text{ dB}$, $L_c = 4.1 \text{ dB}$, $F_{IF} = 5.5 \text{ dB}$, $G_{IF} = 26.0 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

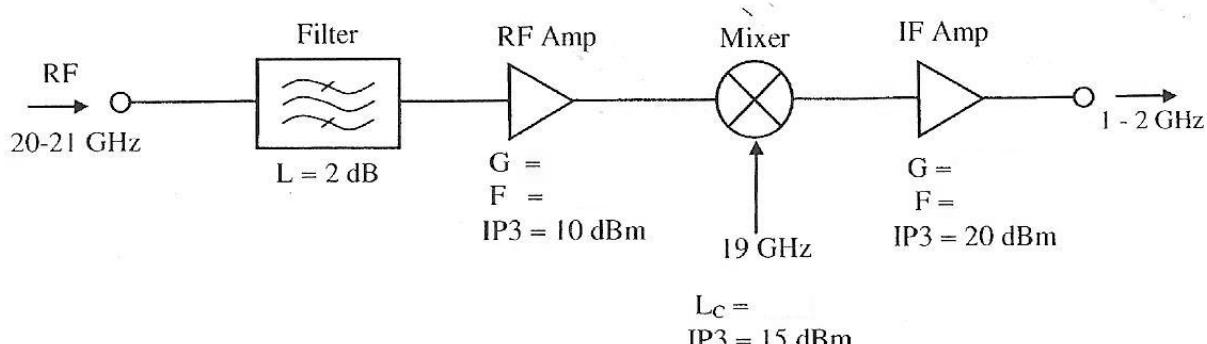


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 24

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 9.0dB, G = 8.0dB, L_c = 5.5dB, L = 0.9dB. (3p)

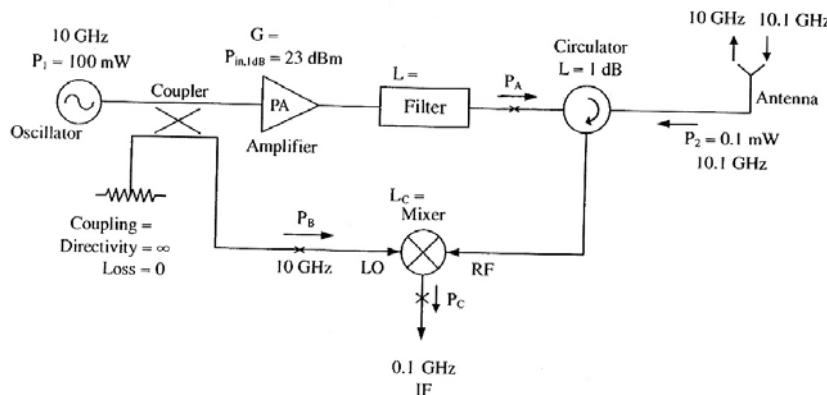


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +9.0 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 22.3 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 11.0dB, F = 1.6dB, L = 1.6dB, L_c = 5.5dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică în decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 31.2dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

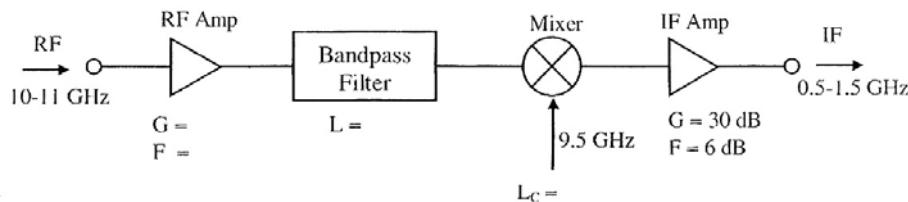


Fig.P5.4

24. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.0 \text{ dB}$, $G_{RF} = 11.5 \text{ dB}$, $L_c = 6.0 \text{ dB}$, $F_{IF} = 4.2 \text{ dB}$, $G_{IF} = 28.0 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global în dB (1p)
- factorul de zgomot global în dB (1p)
- IP3 global în dBm (1p)

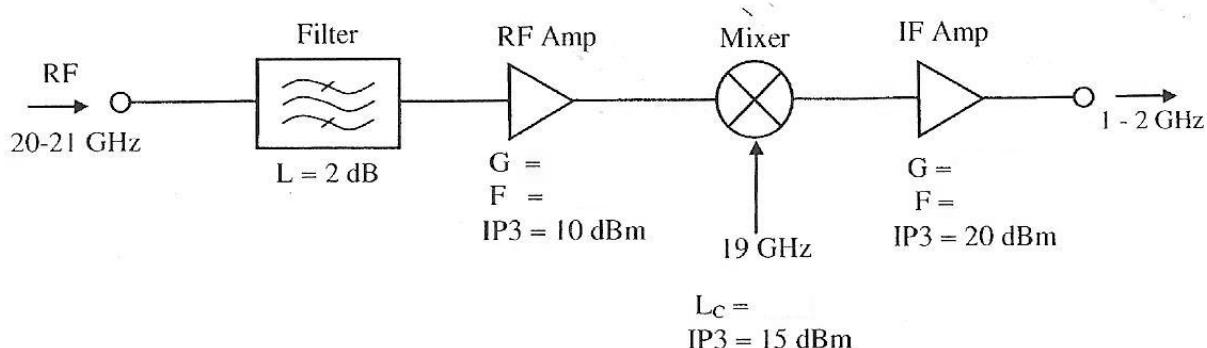


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 25

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 8.5dB, $G = 10.0\text{dB}$, $L_c = 5.4\text{dB}$, $L = 0.9\text{dB}$. (3p)

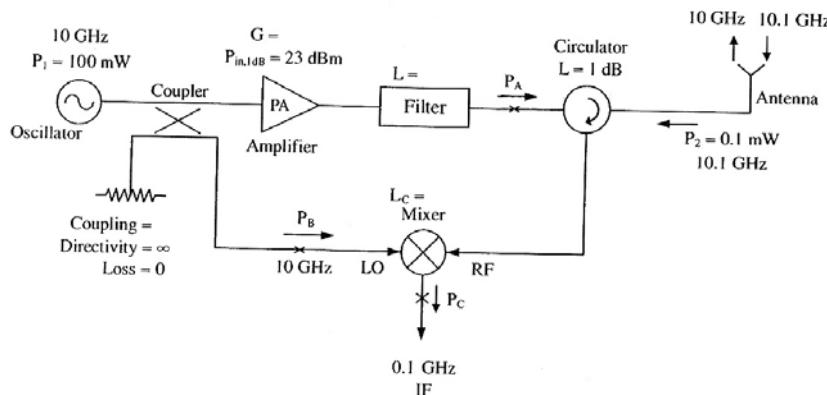


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +8.0\text{dBm}$, $IP3_{in} = 16.2\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 11.0\text{dB}$, $F = 2.3\text{dB}$, $L = 1.9\text{dB}$, $L_c = 6.4\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamica in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 30.8dB. (1p)
- Nivelul de putere la iesire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

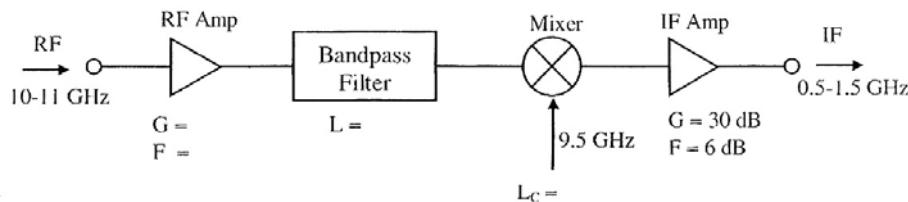


Fig.P5.4

25. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.7\text{dB}$, $G_{RF} = 10.0\text{dB}$, $L_c = 5.0\text{dB}$, $F_{IF} = 3.7\text{dB}$, $G_{IF} = 21.0\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

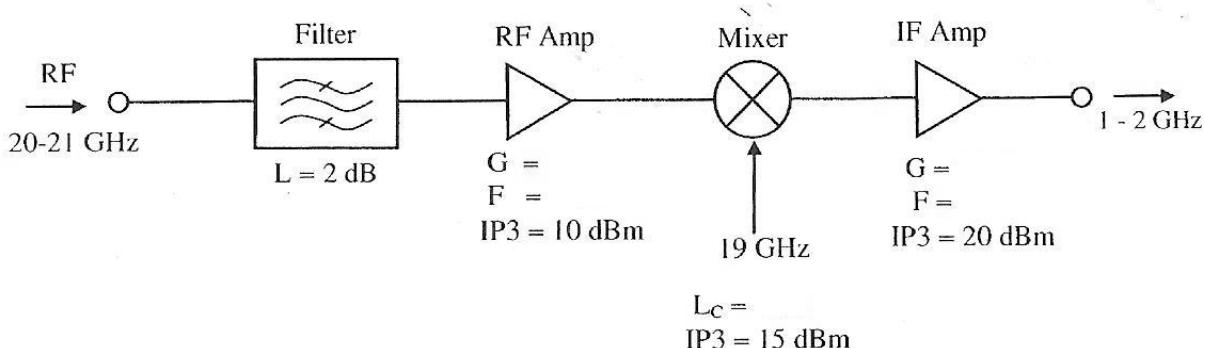


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 26

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 12.0dB, $G = 10.0\text{dB}$, $L_c = 4.7\text{dB}$, $L = 0.8\text{dB}$. (3p)

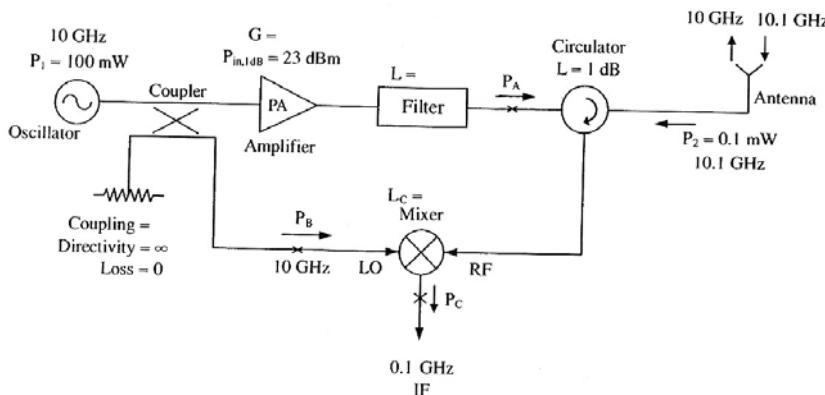


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +5.5\text{dBm}$, $IP3_{in} = 13.7\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 10.5\text{dB}$, $F = 2.5\text{dB}$, $L = 1.4\text{dB}$, $L_c = 7.3\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 30.8dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

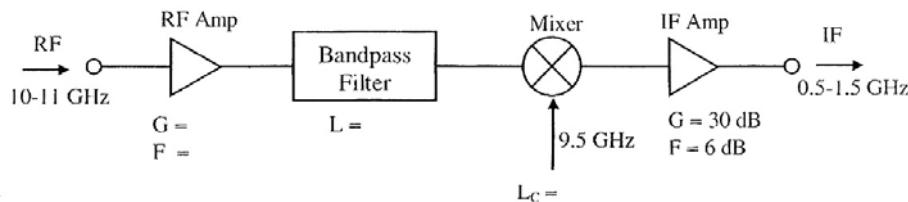


Fig.P5.4

26. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.0\text{dB}$, $G_{RF} = 12.0\text{dB}$, $L_c = 5.0\text{dB}$, $F_{IF} = 4.4\text{dB}$, $G_{IF} = 28.0\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

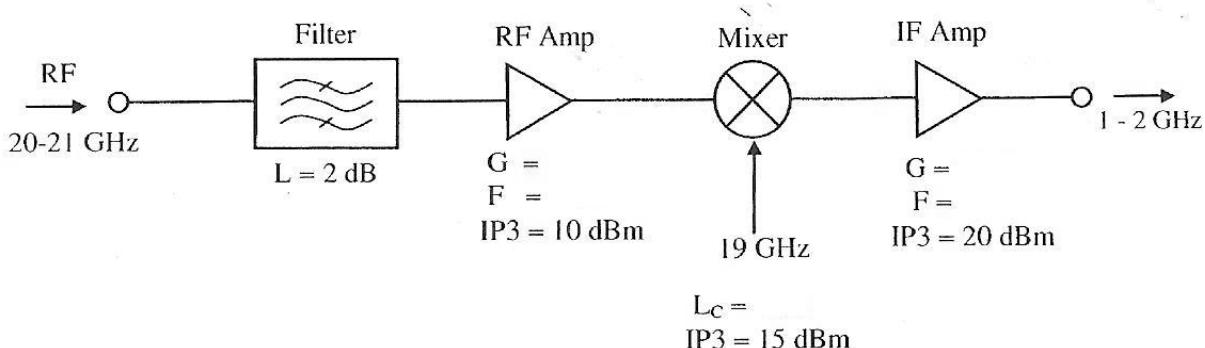


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 27

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 8.0dB, $G = 10.0\text{dB}$, $L_c = 5.4\text{dB}$, $L = 0.9\text{dB}$. (3p)

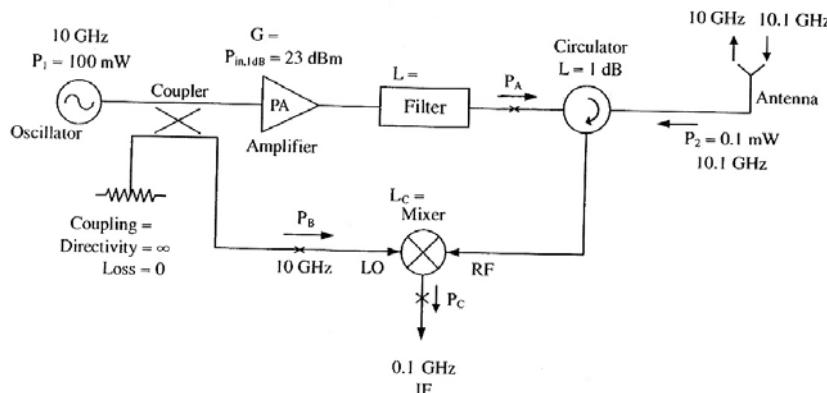


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +6.0\text{dBm}$, $IP3_{in} = 11.3\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 9.5\text{dB}$, $F = 2.1\text{dB}$, $L = 1.9\text{dB}$, $L_c = 8.7\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 30.8dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

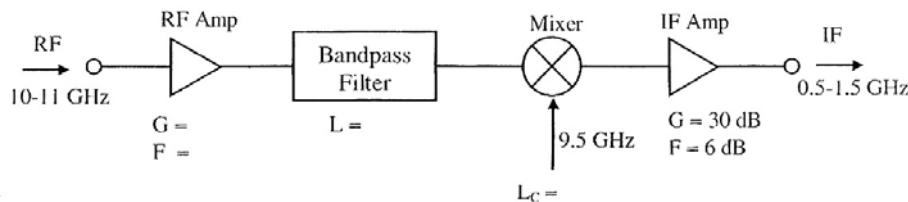


Fig.P5.4

27. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.3\text{dB}$, $G_{RF} = 8.5\text{dB}$, $L_c = 4.8\text{dB}$, $F_{IF} = 6.0\text{dB}$, $G_{IF} = 27.0\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

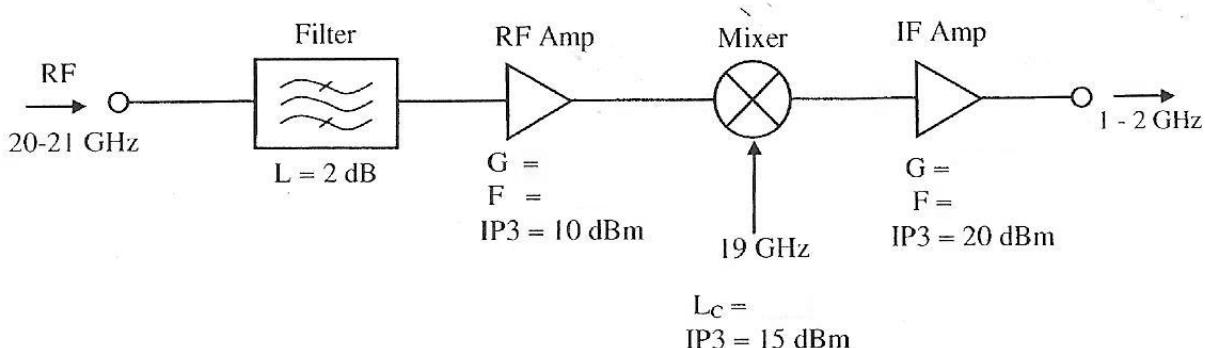


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 28

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 9.0dB, G = 9.5dB, L_c = 4.7dB, L = 0.9dB. (3p)

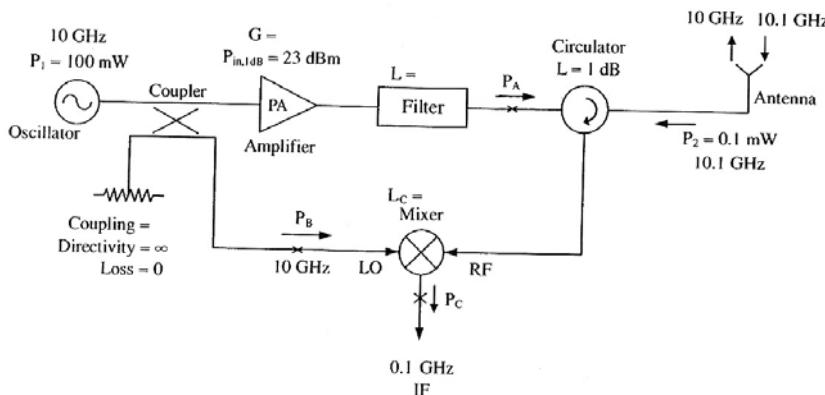


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +6.0 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 9.2 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 8.0 \text{ dB}$, $F = 1.9 \text{ dB}$, $L = 1.7 \text{ dB}$, $L_c = 5.1 \text{ dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică în decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 30.6dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

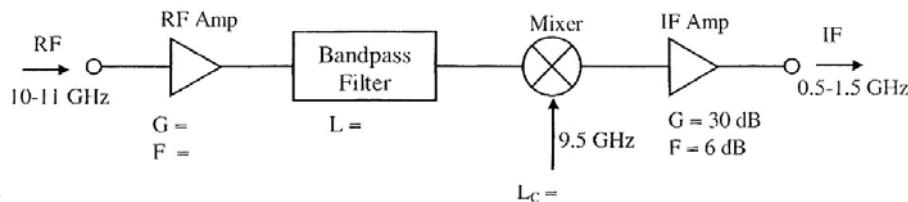


Fig.P5.4

28. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.5 \text{ dB}$, $G_{RF} = 12.0 \text{ dB}$, $L_c = 5.7 \text{ dB}$, $F_{IF} = 4.4 \text{ dB}$, $G_{IF} = 24.0 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global în dB (1p)
- factorul de zgomot global în dB (1p)
- IP3 global în dBm (1p)

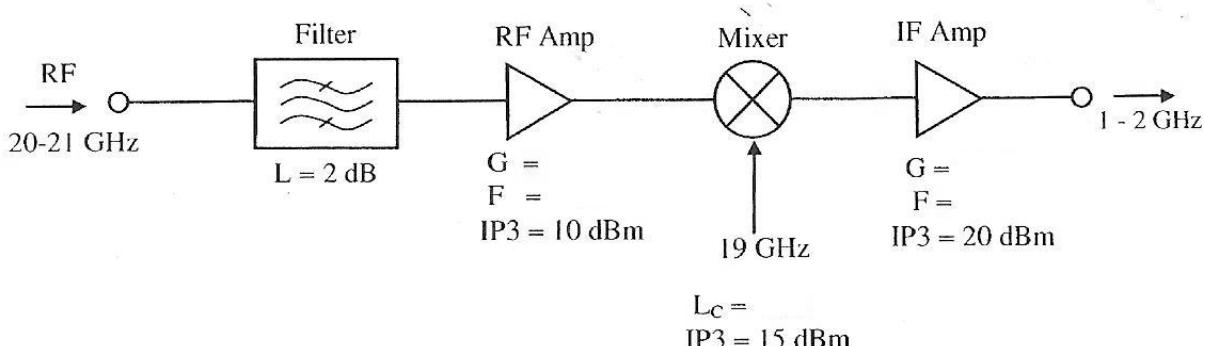


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 29

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 9.0dB, $G = 7.5\text{dB}$, $L_c = 4.6\text{dB}$, $L = 1.0\text{dB}$. (3p)

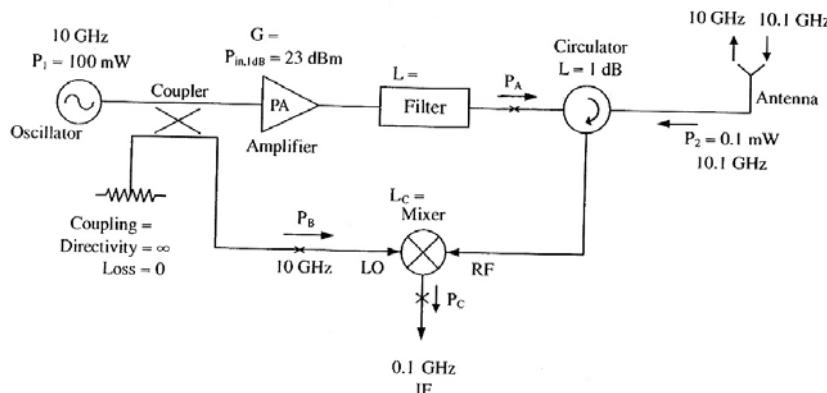


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +6.0\text{dBm}$, $IP3_{in} = 9.5\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 12.0\text{dB}$, $F = 2.0\text{dB}$, $L = 1.9\text{dB}$, $L_c = 7.6\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 37.8dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

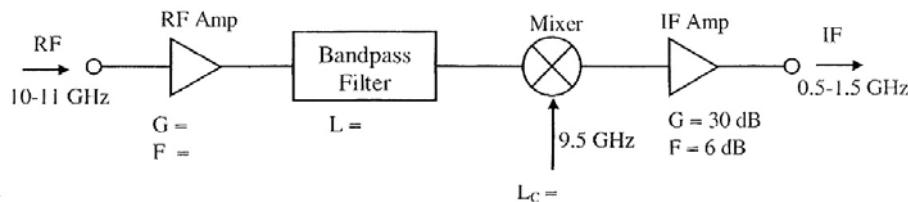


Fig.P5.4

29. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.2\text{dB}$, $G_{RF} = 9.0\text{dB}$, $L_c = 5.7\text{dB}$, $F_{IF} = 5.2\text{dB}$, $G_{IF} = 21.5\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

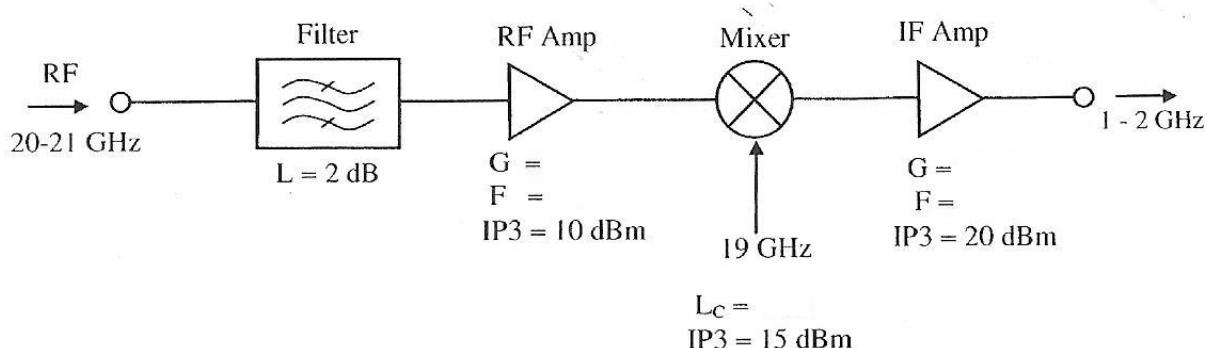


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 30

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 10.5dB, G = 7.0dB, L_c = 5.3dB, L = 1.0dB. (3p)

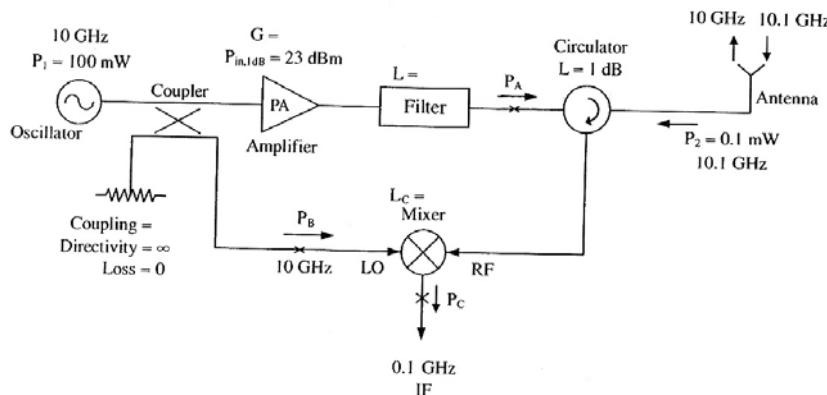


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +6.0$ dBm, $IP3_{in} = 11.7$ dBm. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 8.5$ dB, $F = 2.4$ dB, $L = 1.7$ dB, $L_c = 8.2$ dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamica in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 39.1dB. (1p)
- Nivelul de putere la iesire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

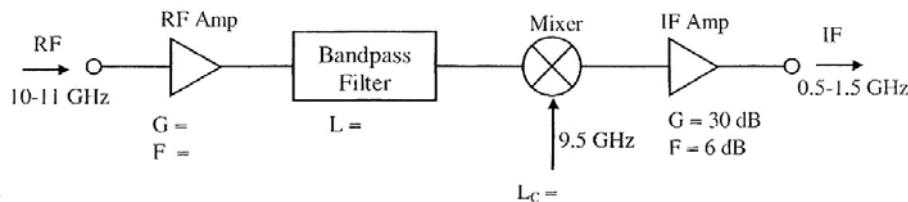


Fig.P5.4

30. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.5$ dB, $G_{RF} = 10.0$ dB, $L_c = 5.8$ dB, $F_{IF} = 3.4$ dB, $G_{IF} = 21.0$ dB. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

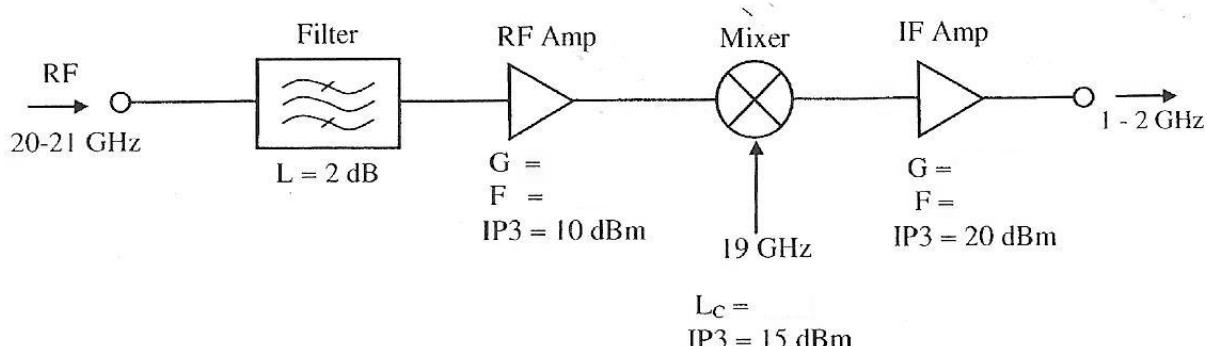


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 31

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 11.0dB, G = 9.0dB, L_c = 6.0dB, L = 0.8dB. (3p)

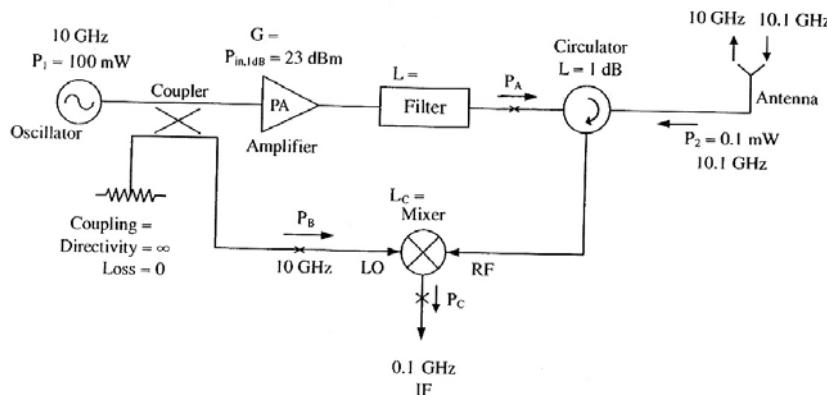


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +7.5\text{dBm}$, $IP3_{in} = 11.3\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 8.5\text{dB}$, $F = 2.1\text{dB}$, $L = 2.4\text{dB}$, $L_c = 5.3\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 35.3dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

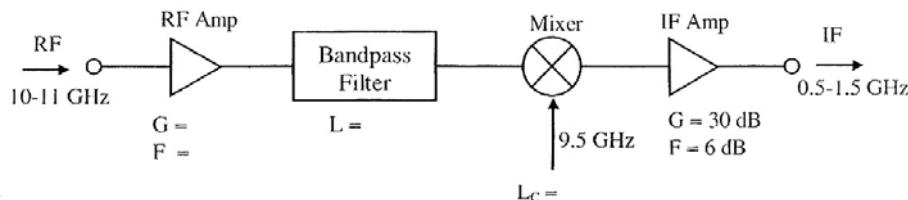


Fig.P5.4

31. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.3\text{dB}$, $G_{RF} = 10.5\text{dB}$, $L_c = 5.4\text{dB}$, $F_{IF} = 5.3\text{dB}$, $G_{IF} = 20.0\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

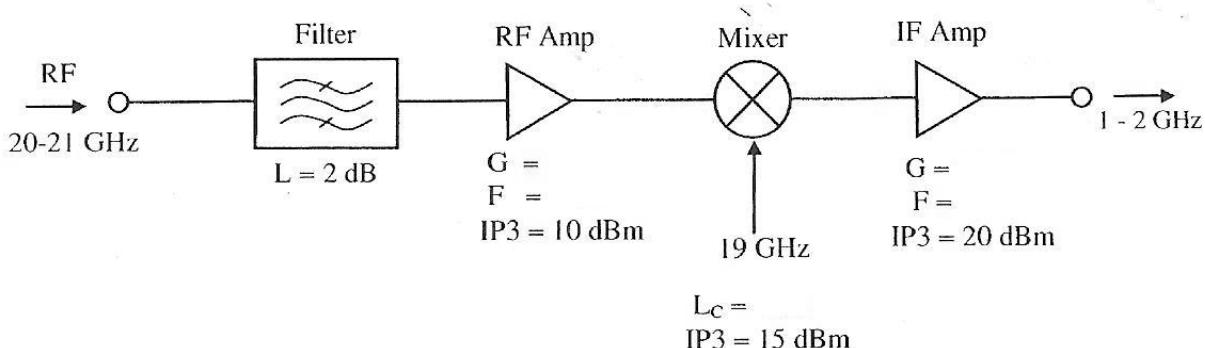


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 32

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 10.0dB, G = 10.0dB, L_c = 4.4dB, L = 1.0dB. (3p)

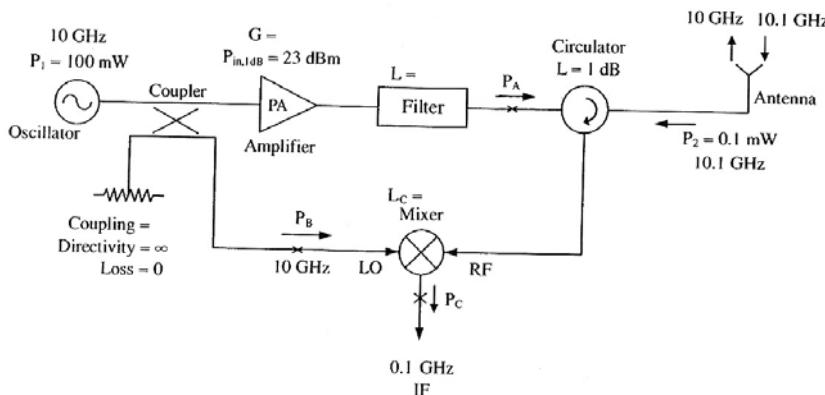


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +9.5 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 15.5 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 10.5 \text{ dB}$, $F = 1.8 \text{ dB}$, $L = 1.0 \text{ dB}$, $L_c = 9.0 \text{ dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamica in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 32.7dB. (1p)
- Nivelul de putere la iesire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

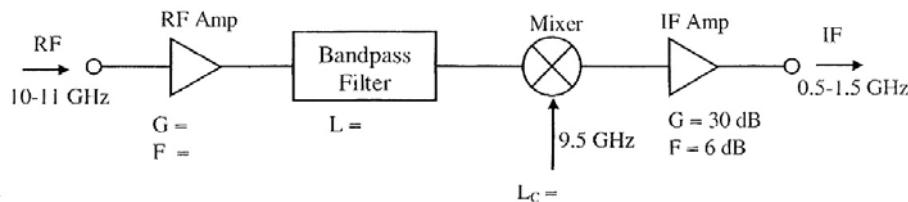


Fig.P5.4

32. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.2 \text{ dB}$, $G_{RF} = 12.0 \text{ dB}$, $L_c = 5.9 \text{ dB}$, $F_{IF} = 5.8 \text{ dB}$, $G_{IF} = 24.5 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

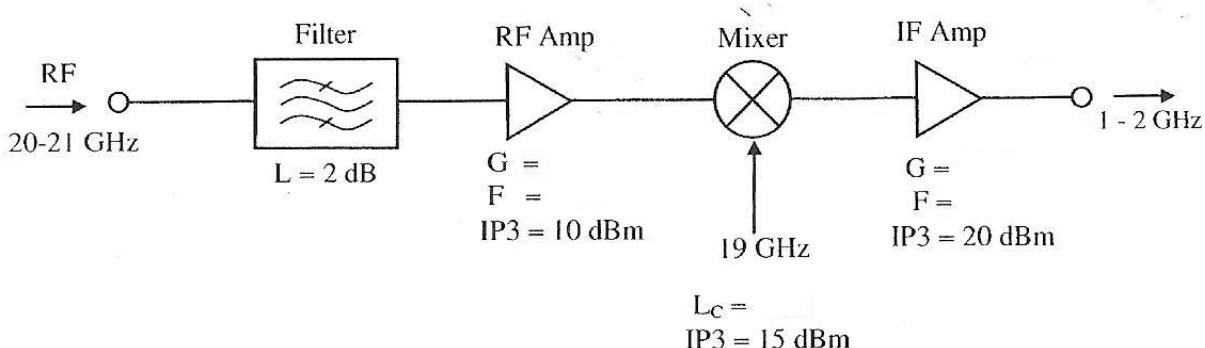


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 33

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 9.0dB, $G = 7.5\text{dB}$, $L_c = 5.9\text{dB}$, $L = 1.0\text{dB}$. (3p)

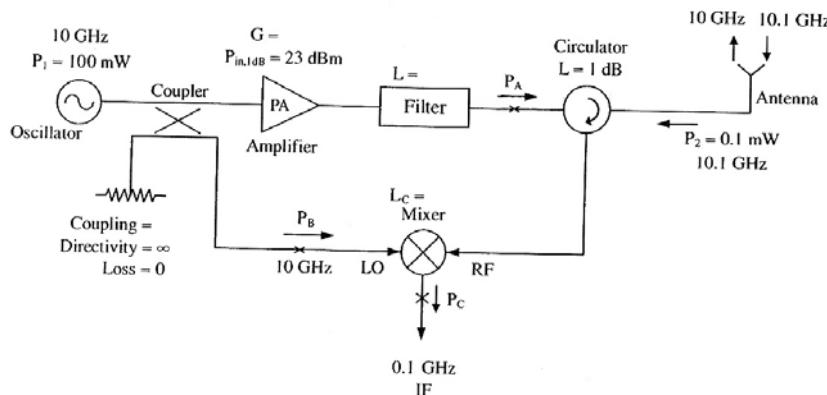


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +9.5\text{dBm}$, $IP3_{in} = 14.9\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 9.5\text{dB}$, $F = 1.5\text{dB}$, $L = 2.5\text{dB}$, $L_c = 6.1\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică în decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 34.2dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

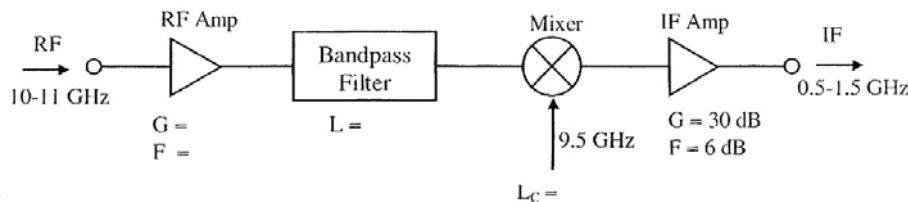


Fig.P5.4

33. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.2\text{dB}$, $G_{RF} = 11.0\text{dB}$, $L_c = 4.4\text{dB}$, $F_{IF} = 4.1\text{dB}$, $G_{IF} = 29.0\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global în dB (1p)
- factorul de zgomot global în dB (1p)
- IP3 global în dBm (1p)

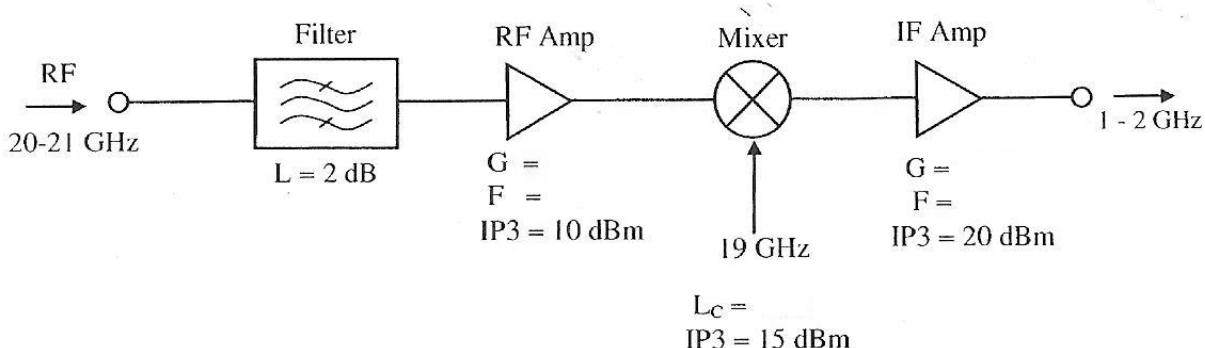


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 34

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 11.5dB, G = 7.5dB, L_c = 5.2dB, L = 0.9dB. (3p)

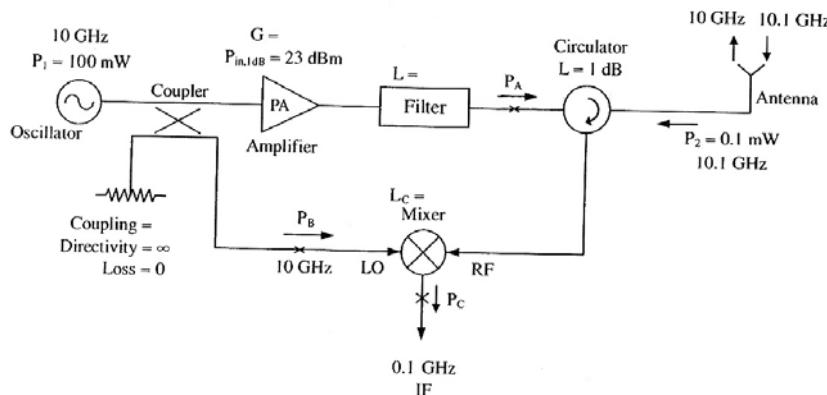


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +6.5 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 12.7 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 9.0dB, F = 2.1dB, L = 1.4dB, L_c = 6.7dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 31.9dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

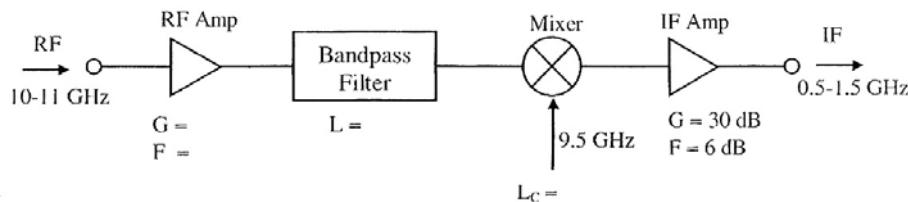


Fig.P5.4

34. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.5 \text{ dB}$, $G_{RF} = 12.0 \text{ dB}$, $L_c = 4.4 \text{ dB}$, $F_{IF} = 4.5 \text{ dB}$, $G_{IF} = 23.5 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

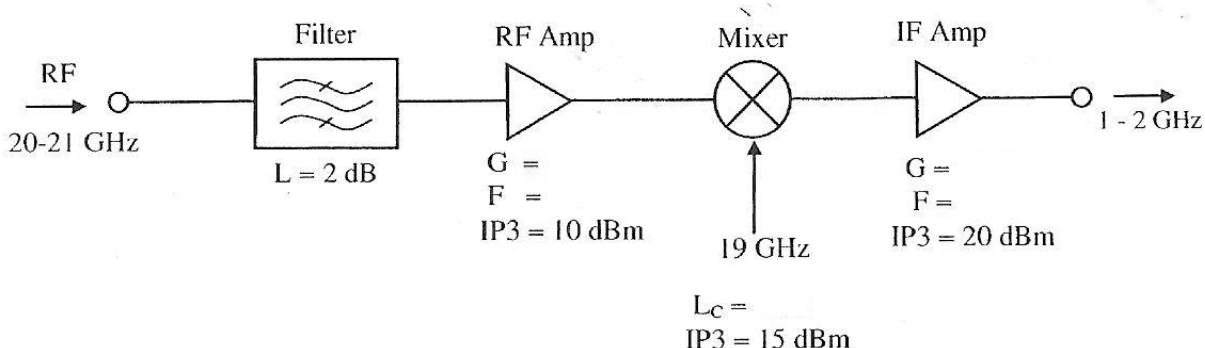


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 35

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 8.5dB, $G = 9.0\text{dB}$, $L_c = 4.1\text{dB}$, $L = 0.9\text{dB}$. (3p)

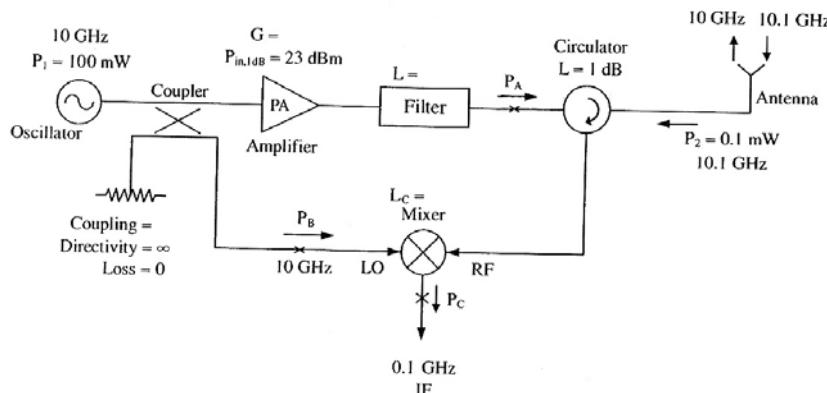


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +7.5\text{dBm}$, $IP3_{in} = 16.3\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 10.0\text{dB}$, $F = 1.5\text{dB}$, $L = 2.2\text{dB}$, $L_c = 6.2\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 32.7dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

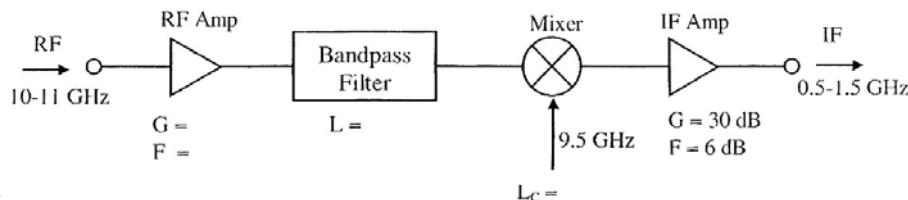


Fig.P5.4

35. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.3\text{dB}$, $G_{RF} = 8.5\text{dB}$, $L_c = 4.9\text{dB}$, $F_{IF} = 5.4\text{dB}$, $G_{IF} = 24.5\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

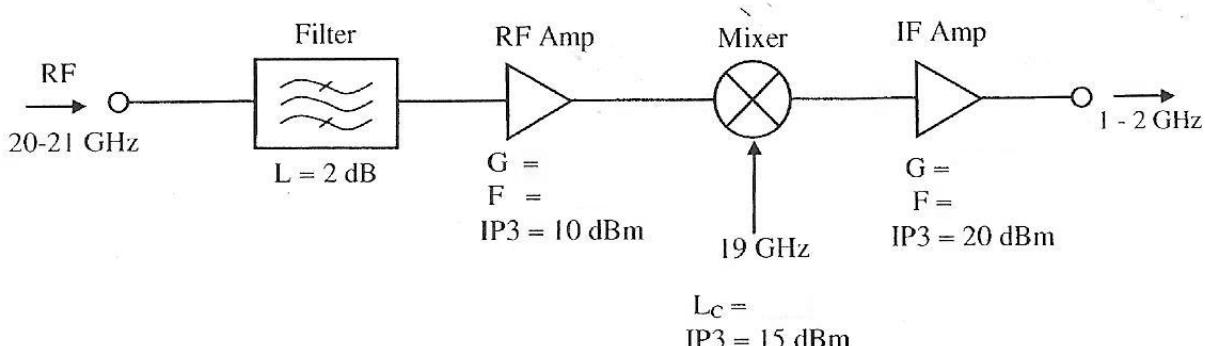


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 36

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 11.0dB, G = 10.0dB, L_c = 4.1dB, L = 1.0dB. (3p)

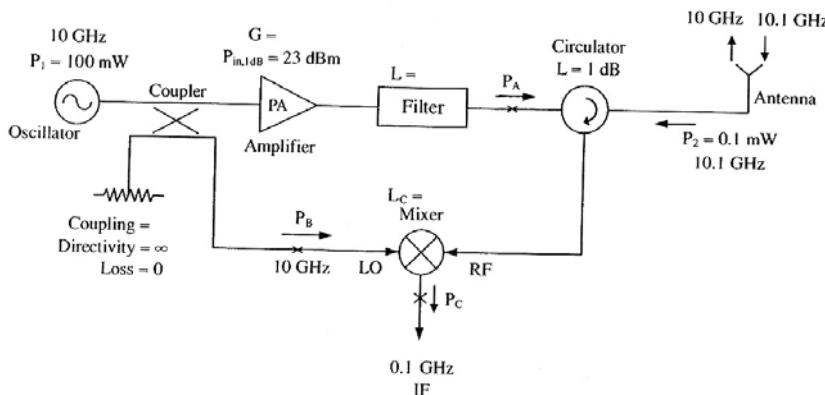


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +5.5 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 11.4 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 12.0 \text{ dB}$, $F = 1.6 \text{ dB}$, $L = 1.0 \text{ dB}$, $L_c = 5.2 \text{ dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 37.6dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

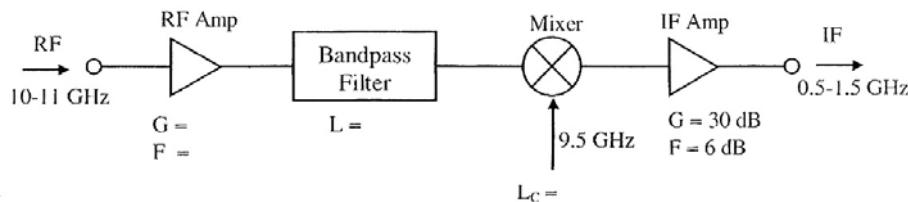


Fig.P5.4

36. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.8 \text{ dB}$, $G_{RF} = 10.0 \text{ dB}$, $L_c = 5.5 \text{ dB}$, $F_{IF} = 5.4 \text{ dB}$, $G_{IF} = 23.0 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

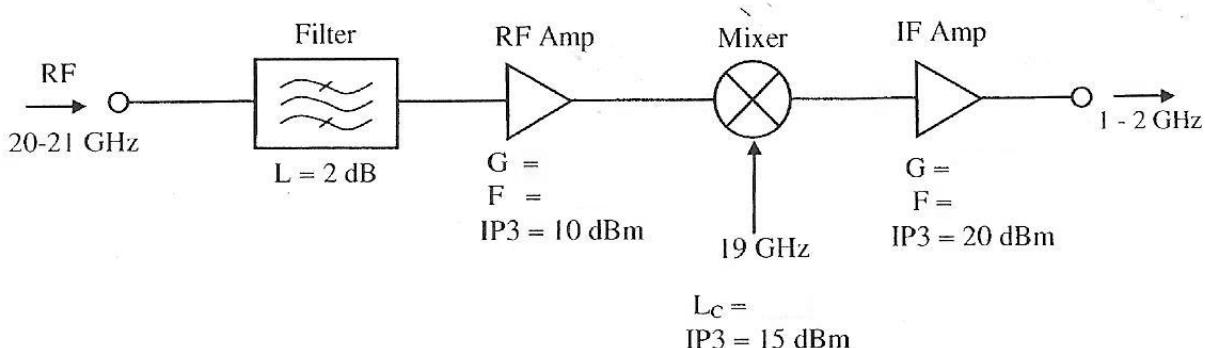


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 37

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 8.0dB, G = 9.5dB, L_c = 4.0dB, L = 0.8dB. (3p)

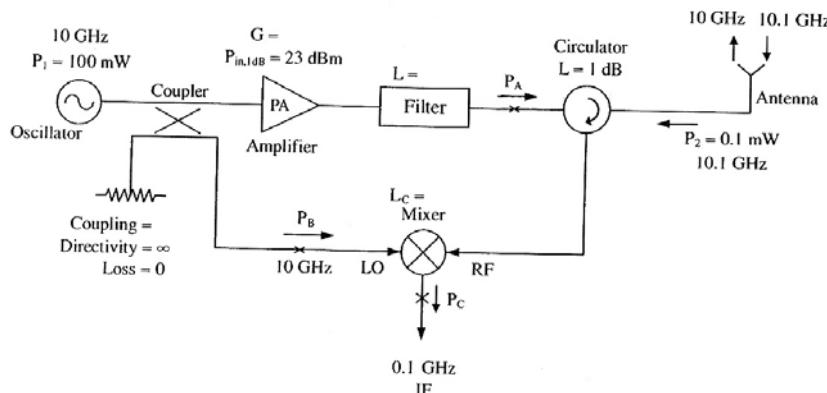


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +7.0 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 12.0 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 9.0dB, F = 2.3dB, L = 2.1dB, L_c = 6.1dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică în decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 32.2dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

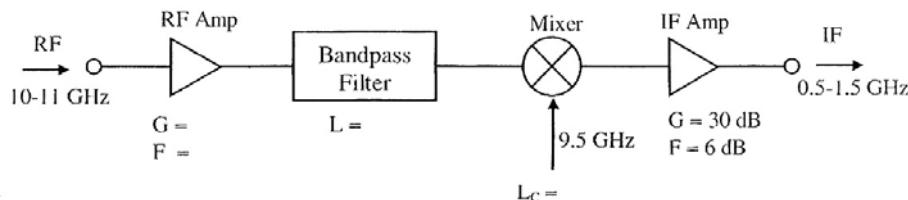


Fig.P5.4

37. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.2 \text{ dB}$, $G_{RF} = 11.5 \text{ dB}$, $L_c = 5.1 \text{ dB}$, $F_{IF} = 5.1 \text{ dB}$, $G_{IF} = 29.0 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global în dB (1p)
- factorul de zgomot global în dB (1p)
- IP3 global în dBm (1p)

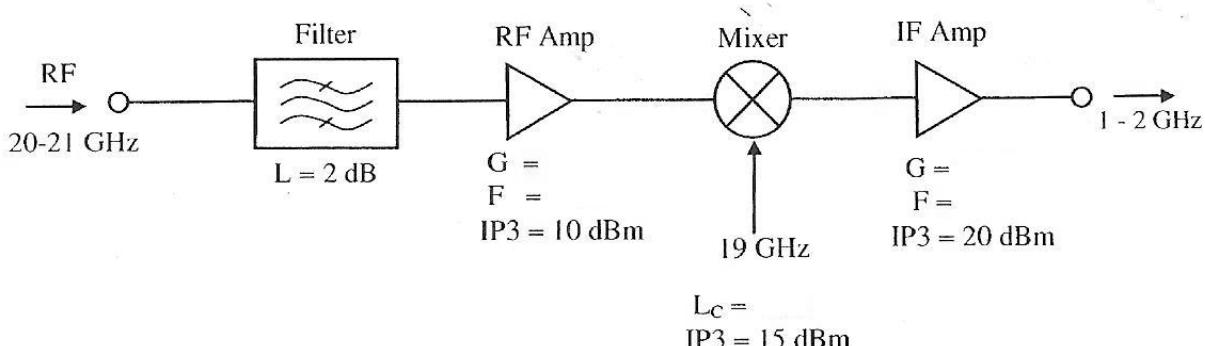


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 38

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 8.0dB, $G = 7.5\text{dB}$, $L_c = 5.7\text{dB}$, $L = 1.1\text{dB}$. (3p)

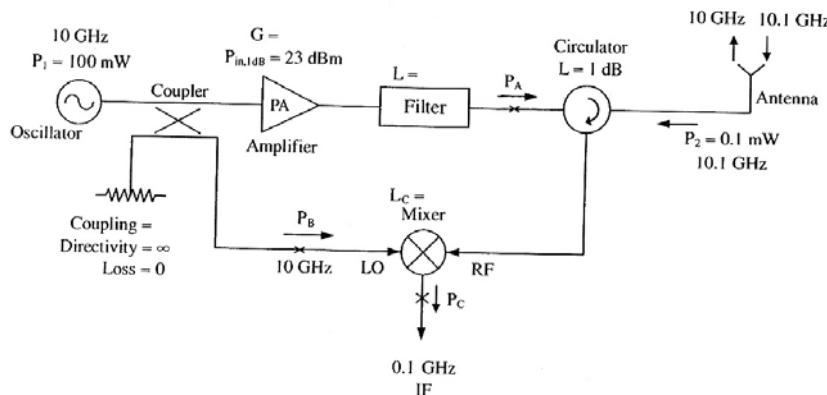


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +6.0\text{dBm}$, $IP3_{in} = 14.8\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 8.5\text{dB}$, $F = 1.5\text{dB}$, $L = 2.1\text{dB}$, $L_c = 7.7\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică în decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 37.7dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

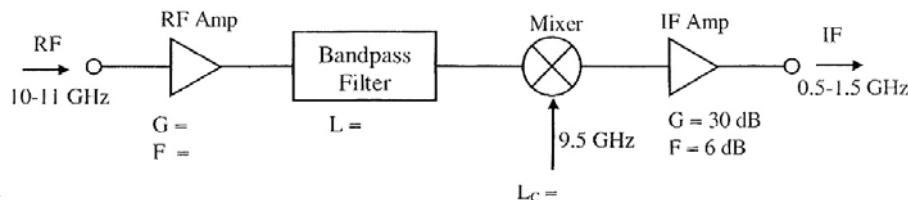


Fig.P5.4

38. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.3\text{dB}$, $G_{RF} = 9.5\text{dB}$, $L_c = 5.1\text{dB}$, $F_{IF} = 5.4\text{dB}$, $G_{IF} = 21.5\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

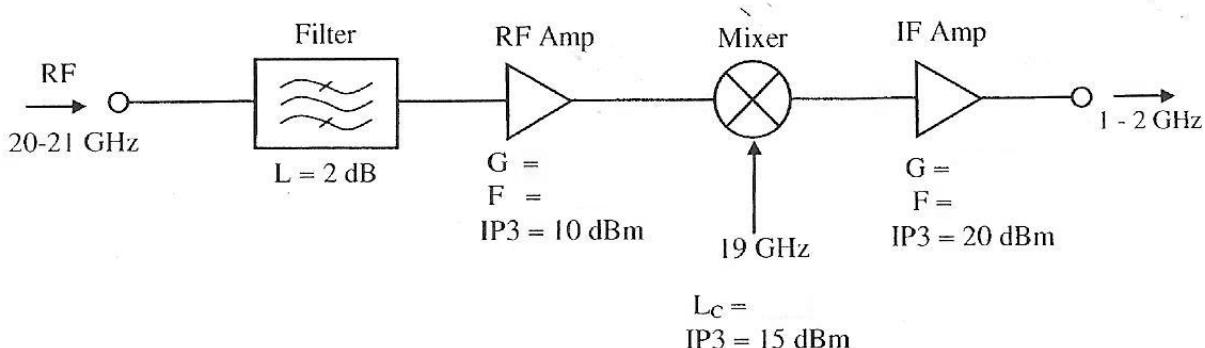


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 39

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate în figura) stînd că: Couplig = 8.5dB, G = 9.0dB, L_c = 5.2dB, L = 1.1dB. (3p)

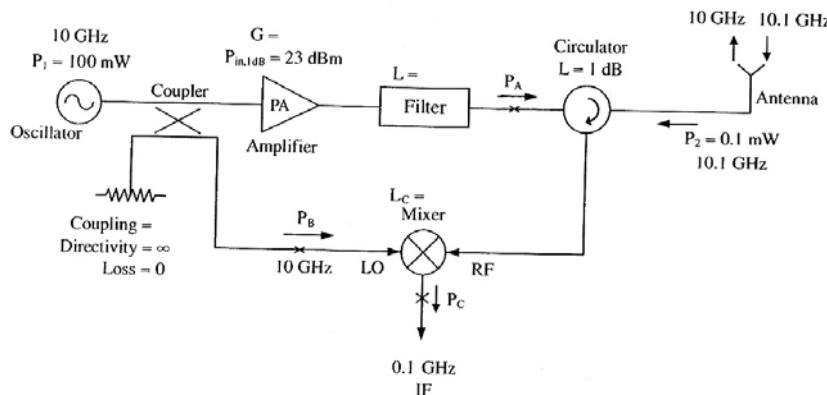


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +7.5 \text{ dBm}$, $IP3_{in} = 15.6 \text{ dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 8.5dB, F = 2.3dB, L = 1.5dB, L_c = 6.5dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamica in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 38.2dB. (1p)
- Nivelul de putere la iesire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

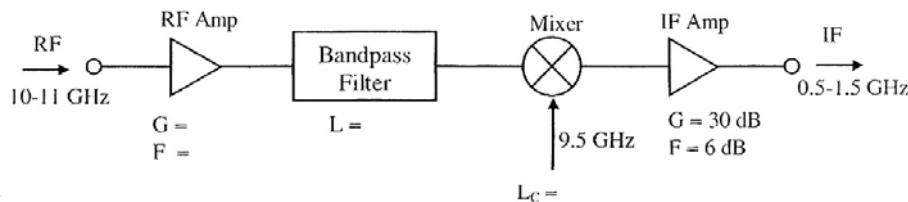


Fig.P5.4

39. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.5 \text{ dB}$, $G_{RF} = 10.5 \text{ dB}$, $L_c = 6.0 \text{ dB}$, $F_{IF} = 5.9 \text{ dB}$, $G_{IF} = 25.0 \text{ dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

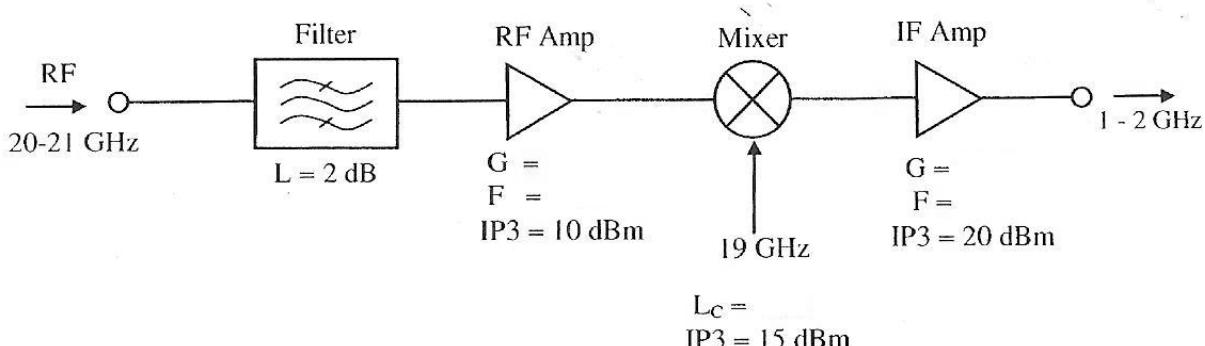


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 40

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Coupling = 10.0dB, G = 7.5dB, L_c = 4.0dB, L = 1.1dB. (3p)

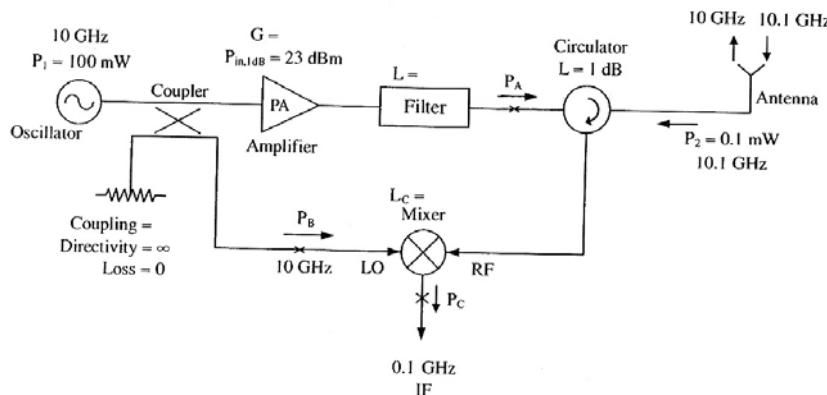


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +5.5\text{dBm}$, $IP3_{in} = 11.2\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 11.5dB, F = 2.3dB, L = 2.4dB, L_c = 5.0dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 36.dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

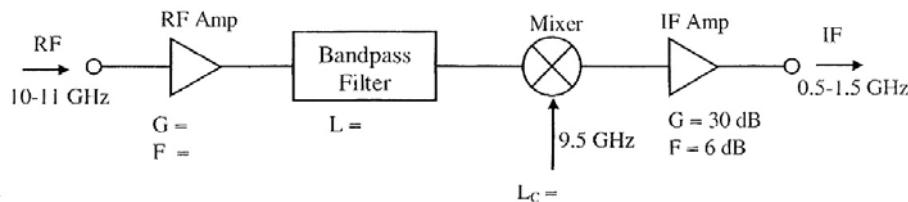


Fig.P5.4

40. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.6\text{dB}$, $G_{RF} = 10.0\text{dB}$, $L_c = 5.1\text{dB}$, $F_{IF} = 5.4\text{dB}$, $G_{IF} = 27.0\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

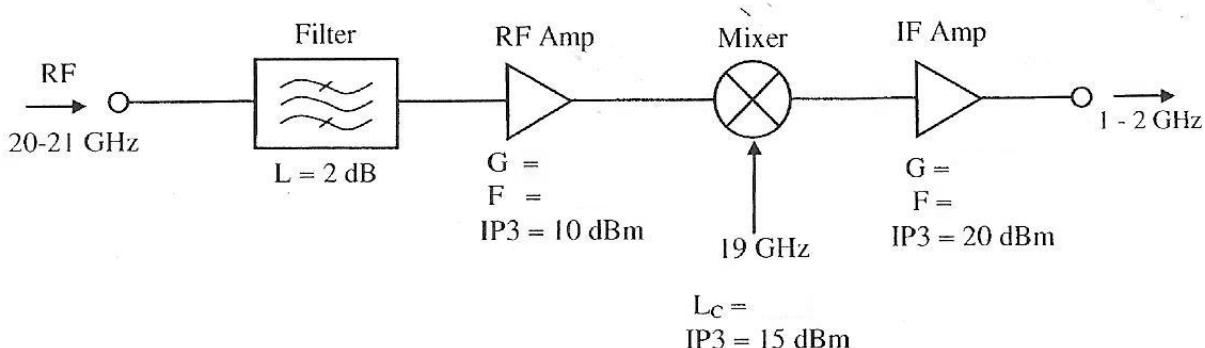


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 41

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 10.0dB, $G = 10.5\text{dB}$, $L_c = 5.9\text{dB}$, $L = 0.9\text{dB}$. (3p)

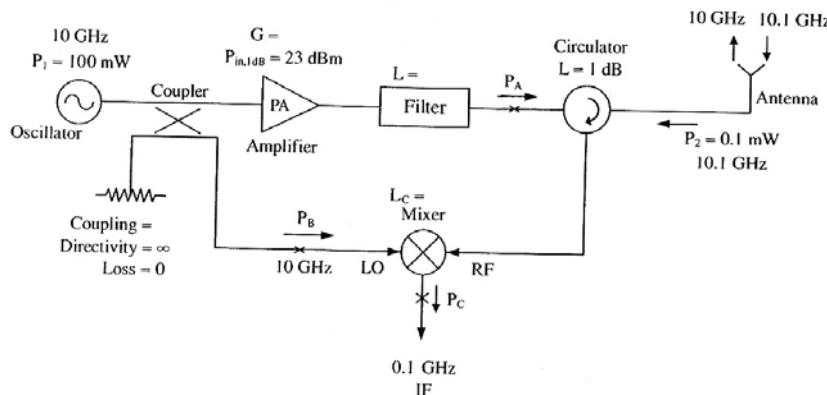


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +5.5\text{dBm}$, $IP3_{in} = 12.1\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 9.5\text{dB}$, $F = 2.4\text{dB}$, $L = 2.2\text{dB}$, $L_c = 5.5\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamica in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 36.6dB. (1p)
- Nivelul de putere la iesire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

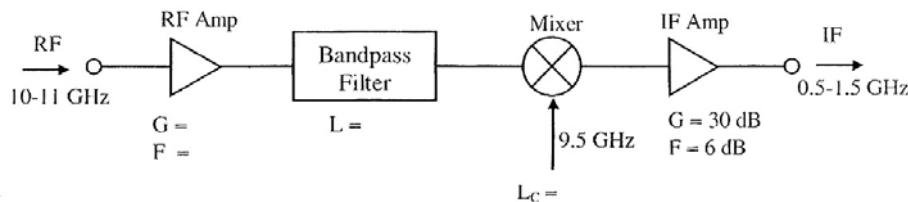


Fig.P5.4

41. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.8\text{dB}$, $G_{RF} = 11.5\text{dB}$, $L_c = 5.2\text{dB}$, $F_{IF} = 4.3\text{dB}$, $G_{IF} = 21.5\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

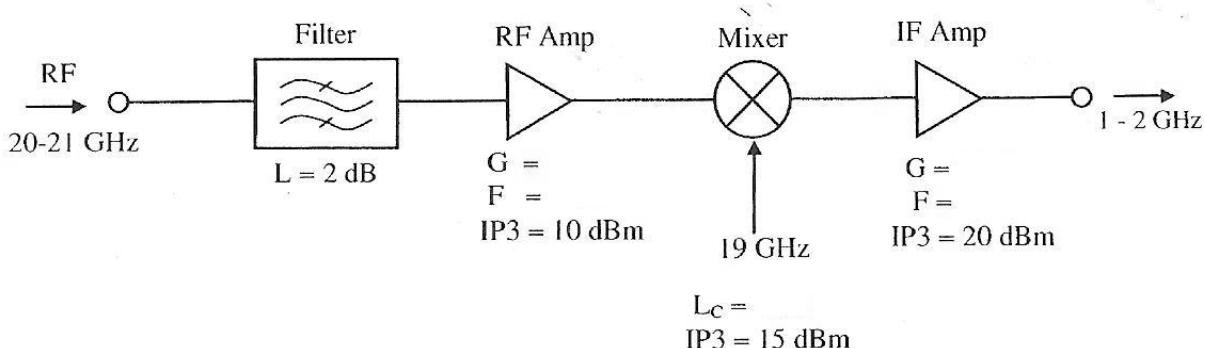


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 42

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivalele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 12.0dB, G = 7.0dB, L_c = 4.9dB, L = 1.0dB. (3p)

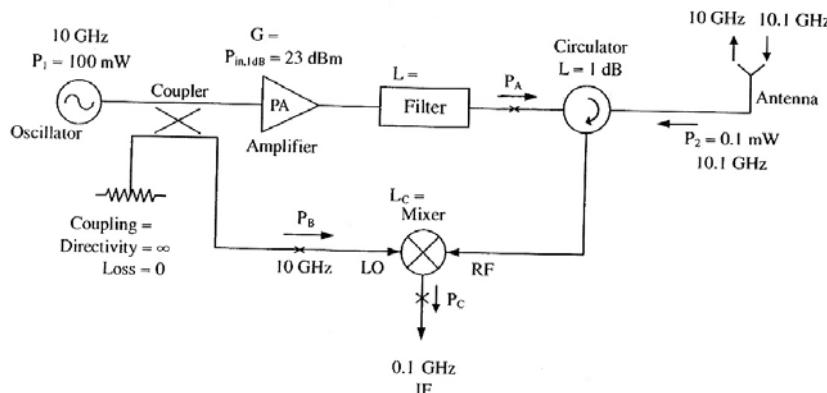


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +9.0\text{dBm}$, $IP3_{in} = 17.5\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 9.5\text{dB}$, $F = 1.6\text{dB}$, $L = 2.1\text{dB}$, $L_c = 5.6\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamica in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 33.7dB. (1p)
- Nivelul de putere la iesire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

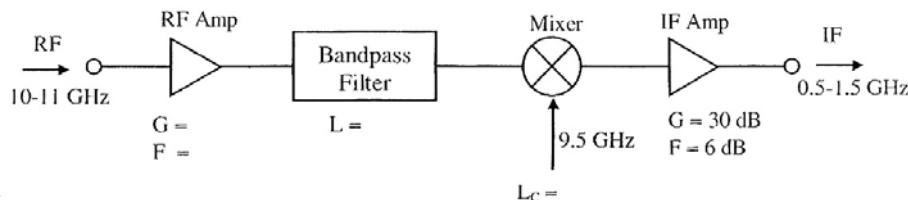


Fig.P5.4

42. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.9\text{dB}$, $G_{RF} = 8.5\text{dB}$, $L_c = 5.9\text{dB}$, $F_{IF} = 4.0\text{dB}$, $G_{IF} = 28.0\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

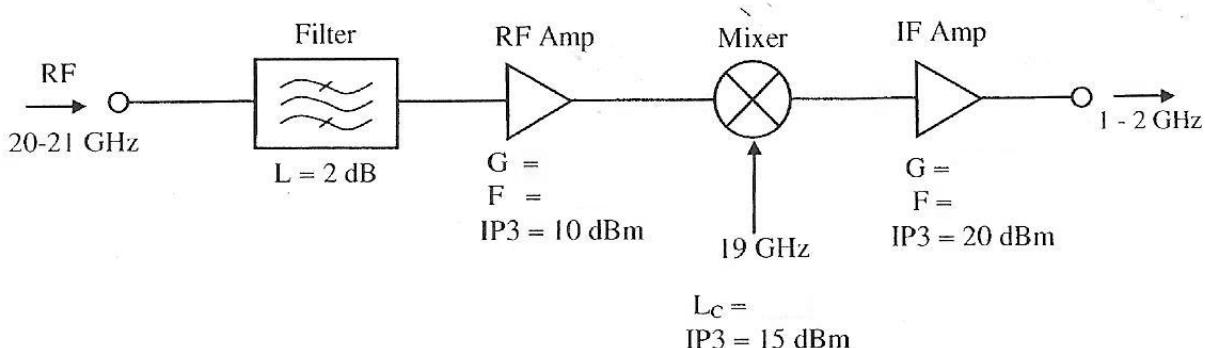


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 43

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 9.0dB, $G = 10.0\text{dB}$, $L_c = 4.1\text{dB}$, $L = 0.9\text{dB}$. (3p)

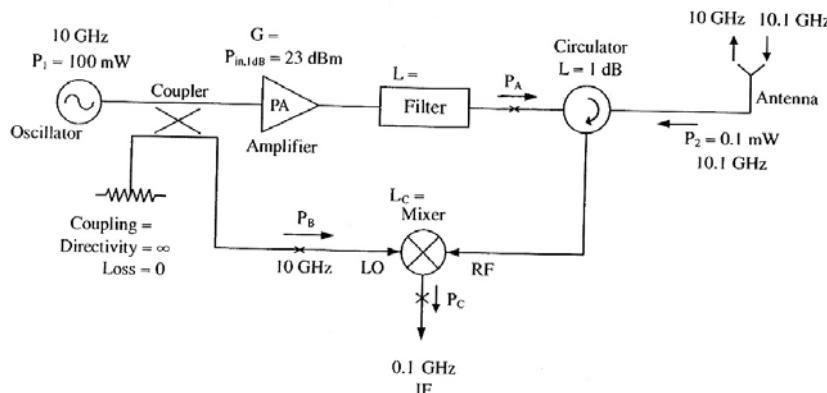


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +5.5\text{dBm}$, $IP3_{in} = 13.0\text{dBm}$. Receptorul funcționează la temperatura camerei. ($G = 10.5\text{dB}$, $F = 1.9\text{dB}$, $L = 1.1\text{dB}$, $L_c = 6.3\text{dB}$) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 30.2dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

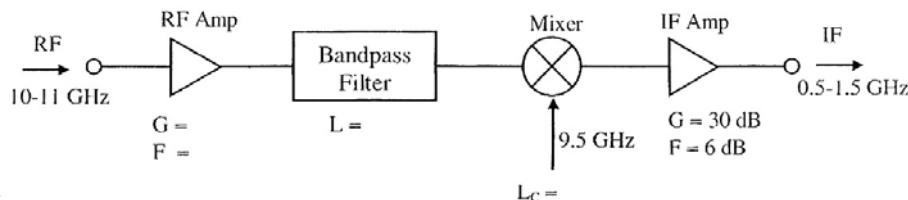


Fig.P5.4

43. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.4\text{dB}$, $G_{RF} = 8.5\text{dB}$, $L_c = 5.6\text{dB}$, $F_{IF} = 3.5\text{dB}$, $G_{IF} = 28.5\text{dB}$. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

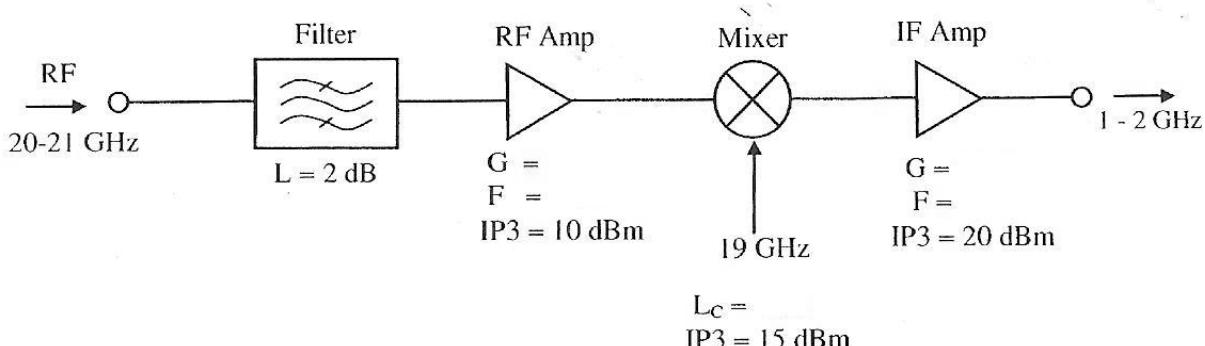


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 44

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Coupling = 11.5dB, G = 9.0dB, L_c = 4.7dB, L = 1.1dB. (3p)

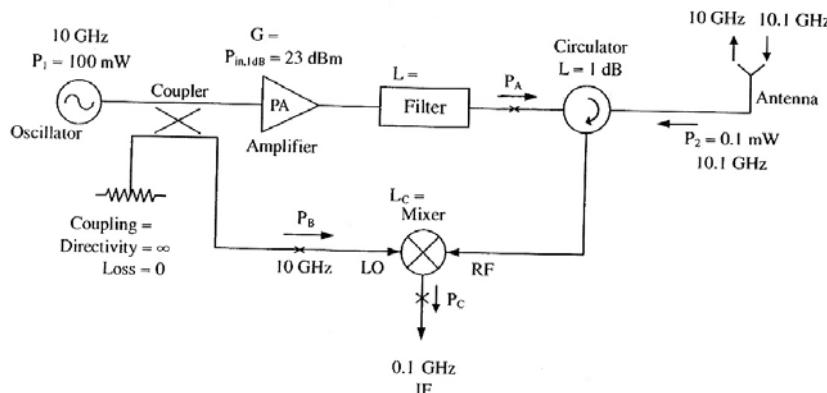


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +6.0$ dBm, $IP3_{in} = 13.9$ dBm. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 10.0dB, F = 1.5dB, L = 1.8dB, L_c = 5.3dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 31.dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

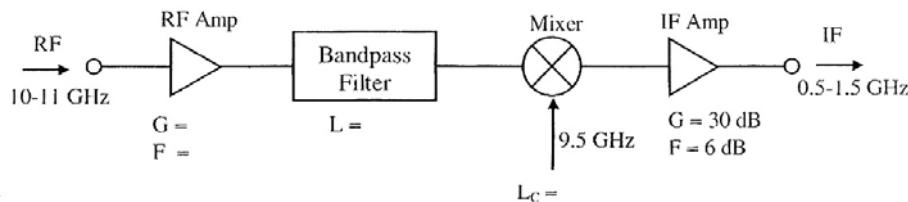


Fig.P5.4

44. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 1.6$ dB, $G_{RF} = 8.0$ dB, $L_c = 5.9$ dB, $F_{IF} = 5.5$ dB, $G_{IF} = 21.5$ dB. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

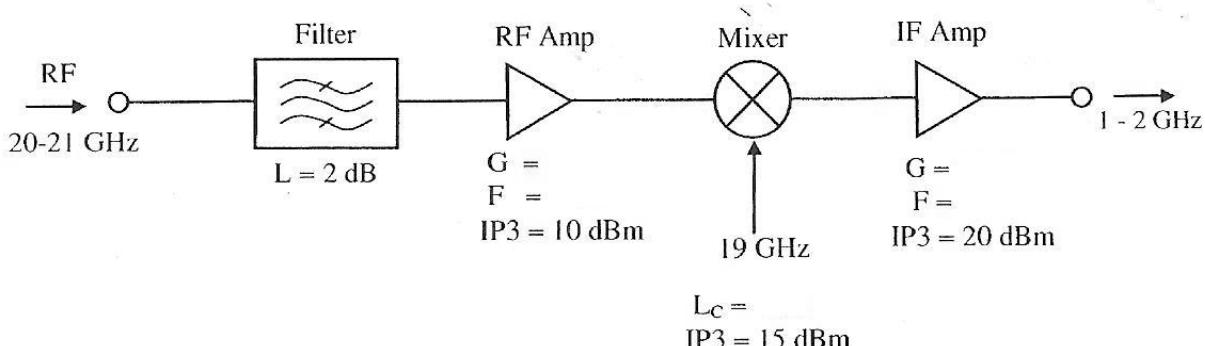


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Facultatea / Departamentul: Electronica, Telecomunicatii si Ingineria Informatiei

Domeniu: Electronica, Specializarea Telecomunicatii Disciplina : TAPSR-DS508RD, Anul de studii 5, Sesiunea _ian_ / 2010

BILET DE EXAMEN NR. 45

Timp de lucru: 2 ore

Orice material autorizat

1. In sistemul prezentat în fig.P4.6, presupunem ca toate componentele sunt adaptate la liniile de transmisiune. Calculați nivelele de putere P_A , P_B și P_C în mW (P_A , P_B și P_C sunt indicate in figura) stind că: Couplig = 11.0dB, G = 9.0dB, L_c = 6.0dB, L = 0.9dB. (3p)

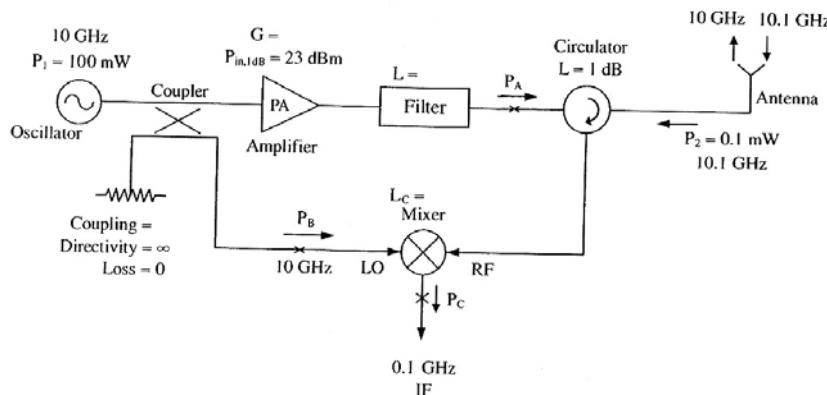


Fig.P4.6

2. Receptorul din fig.P5.4 are urmatorii parametri: $P_{in,1dB} = +5.0$ dBm, $IP3_{in} = 10.9$ dBm. Receptorul funcționează la temperatura camerei. (G = 8.5dB, F = 2.2dB, L = 1.2dB, L_c = 7.4dB) Determinați:

- Factorul de zgomot în decibeli (1p)
- Gama dinamică in decibeli (1p)
- Raportul semnal/zgomot la ieșire pentru un raport semnal/zgomot la intrare de 32.dB. (1p)
- Nivelul de putere la ieșire în dBm la punctul de compresie de 1 dB. (1p)

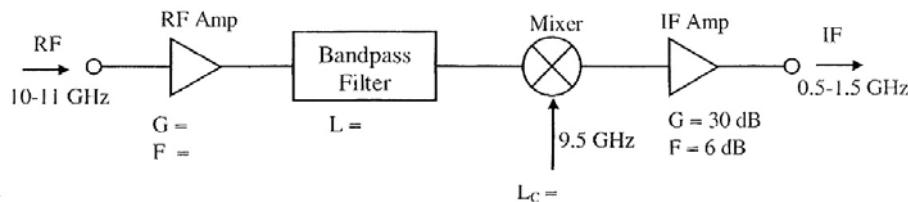


Fig.P5.4

45. 3. In sistemul din fig.5.12, $F_{RF} = 2.5$ dB, $G_{RF} = 8.5$ dB, $L_c = 5.1$ dB, $F_{IF} = 3.2$ dB, $G_{IF} = 23.0$ dB. Determinați:

- cîstigul global in dB (1p)
- factorul de zgomot global in dB (1p)
- IP3 global in dBm (1p)

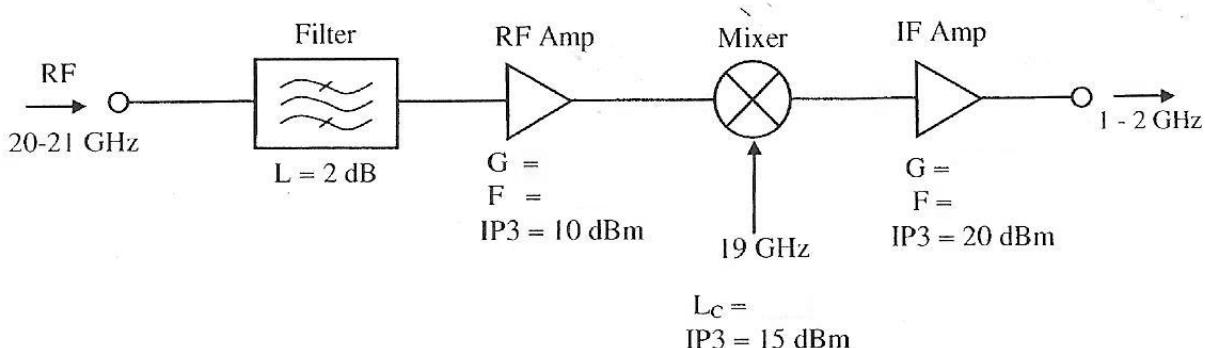


Fig.5.12

Examinator,
Prof.Irinel Casian-Botez

Nume
Prenume.....
Grupa.....

