

Curs 13

2025/2026

Dispozitive și circuite de microunde pentru radiocomunicații

Disciplina 2025/2026


- 2C/1L (+1), **DCMR (CDM)**
- Minim 7 prezente (curs+laborator)
- Curs - **conf. Radu Damian**
 - Vineri 10-12/**Video (istoric)**, C1, corp C
 - E – **50%** din nota
 - probleme + (2p prez. curs) + (3 teste) + (bonus activitate)
 - primul test L1: ~01.10.2025 (t2 si t3 neanuntate la **curs**)
 - 3pz (C) $\approx$ +0.5p (**2p** max)
 - toate materialele permise

Adaptarea cu sectiuni de linii (stub)

Adaptarea de impedanță

Single stub tuning

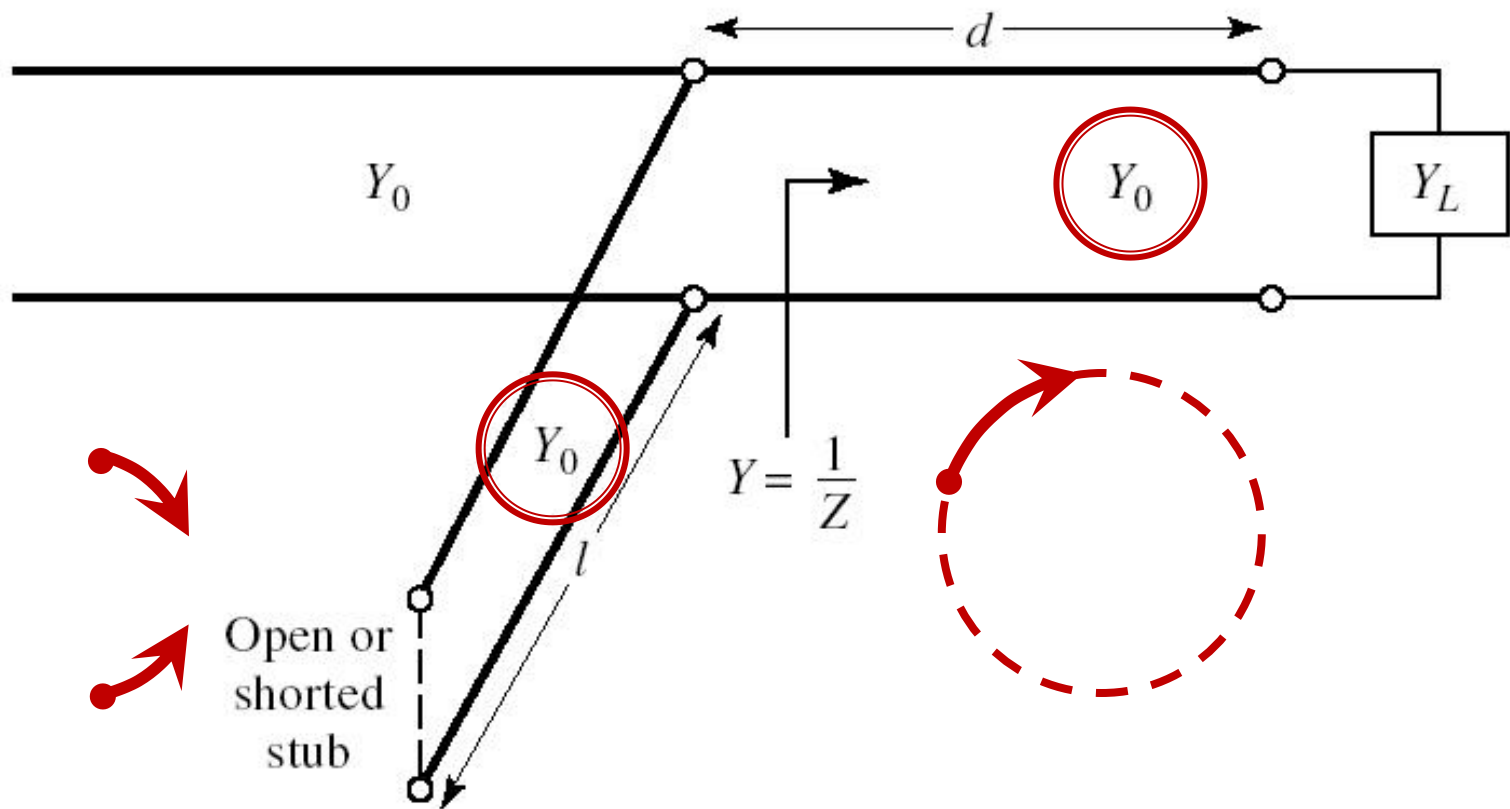- Shunt Stub (sectiune de linie in paralel)




Solutii analitice

Examen / Proiect

Caz 1, Shunt Stub

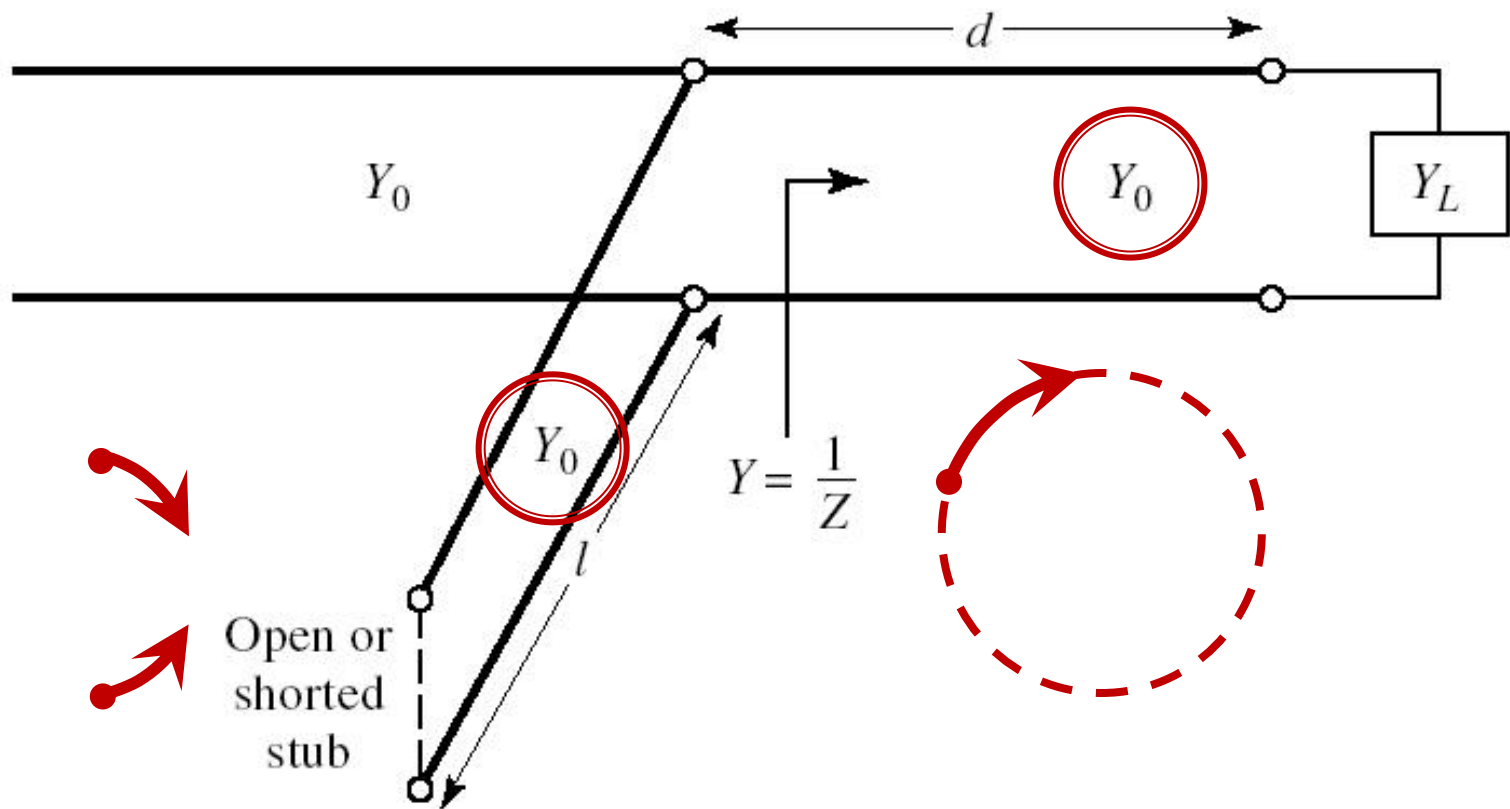- Shunt Stub (sectiune de linie in paralel)



Calcul analitic (calcul efectiv)

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_S|$$

$$\Gamma_S = 0.593 \angle 46.85^\circ$$

$$\theta_{sp} = \beta \cdot l = \tan^{-1} \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}}$$

$$|\Gamma_S| = 0.593; \quad \varphi = 46.85^\circ \quad \cos(\varphi + 2\theta) = -0.593 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 126.35^\circ$$

- **Semnul** (+/-) solutiei alese la ecuatia **liniei serie** impune **semnul** solutiei utilizate la ecuatia **stub-ului paralel**

- **solutia "cu +"** ↓

$$(46.85^\circ + 2\theta) = +126.35^\circ \quad \theta = +39.7^\circ \quad \text{Im } y_S = \frac{-2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}} = -1.472$$

$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im } y_S) = -55.8^\circ \underline{(+180^\circ)} \rightarrow \theta_{sp} = 124.2^\circ$$

- **solutia "cu -"** ↓

$$(46.85^\circ + 2\theta) = -126.35^\circ \quad \theta = -86.6^\circ \underline{(+180^\circ)} \rightarrow \theta = 93.4^\circ$$

$$\text{Im } y_S = \frac{+2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}} = +1.472 \quad \theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im } y_S) = 55.8^\circ$$

Calcul analitic (calcul efectiv)

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +126.35^\circ \\ -126.35^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 39.7^\circ \\ 93.4^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[y_s(\theta)] = \begin{cases} -1.472 \\ +1.472 \end{cases} \quad \theta_{sp} = \begin{cases} -55.8^\circ + 180^\circ = 124.2^\circ \\ +55.8^\circ \end{cases}$$



- Se alege **una** din cele doua solutii posibile
- **Semnul** (+/-) solutiei alese la **prima** ecuatie impune **semnul** solutiei utilizate la a **doua** ecuatie

$$l_1 = \frac{39.7^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.110 \cdot \lambda$$

$$l_2 = \frac{124.2^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.345 \cdot \lambda$$

$$l_1 = \frac{93.4^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.259 \cdot \lambda$$
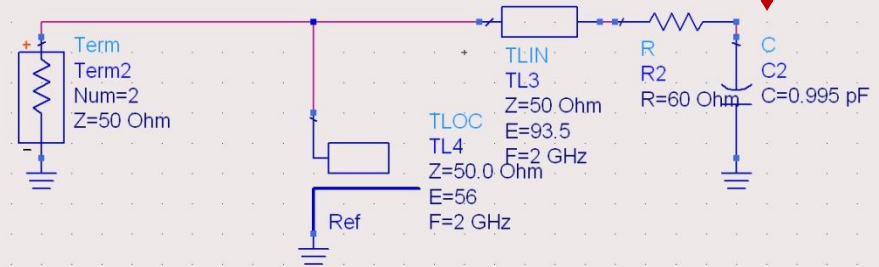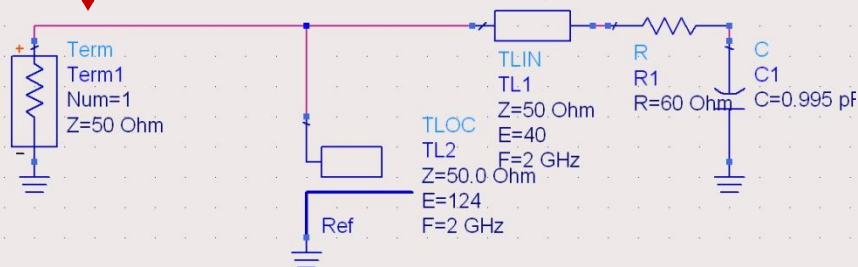
$$l_2 = \frac{55.8^\circ}{360^\circ} \cdot \lambda = 0.155 \cdot \lambda$$



Filtre pentru microunde

Metoda pierderilor de insertie

- Se aleg polinoamele pentru implementarea unui FTJ (prototip: **pas intermediar**)
- Acest filtru poate fi convertit la alte functii, scalat in frecventa pentru a obtine alte tipuri de functii

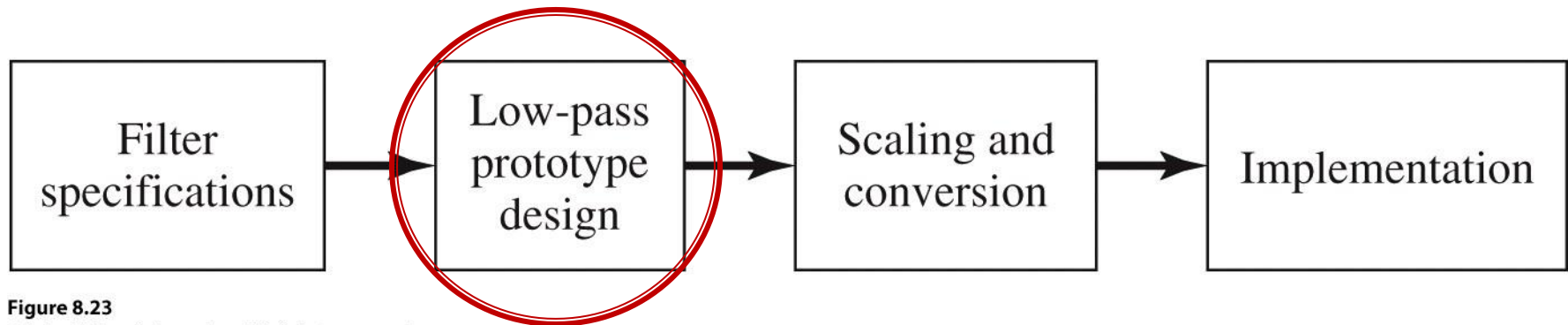


Figure 8.23

© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

FTJ prototip Maxim plat/Echiriplu

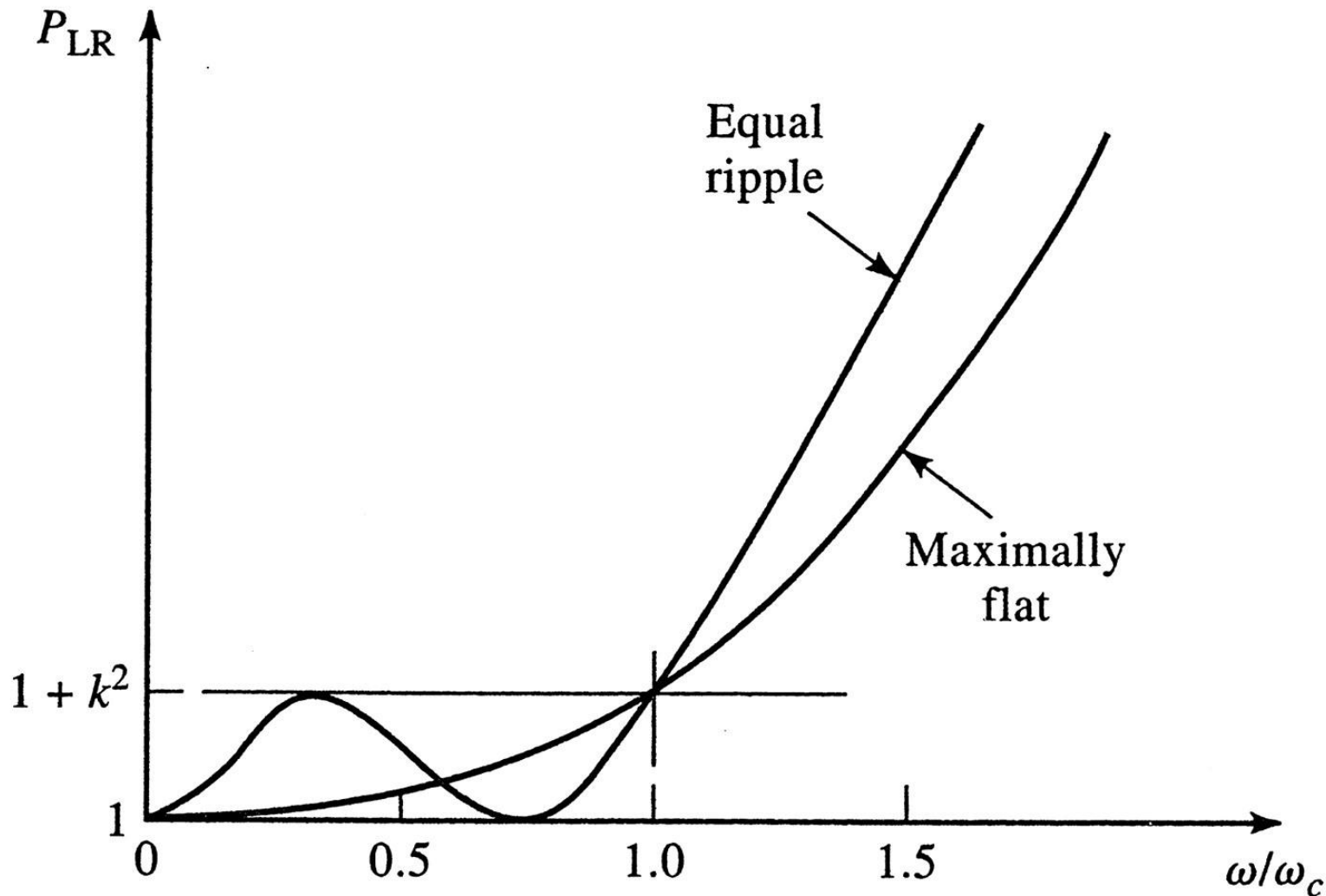


Figure 8.21
© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Filtru prototip maxim plat

TABLE 8.3 Element Values for Maximally Flat Low-Pass Filter Prototypes ($g_0 = 1$, $\omega_c = 1$, $N = 1$ to 10)

N	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6	g_7	g_8	g_9	g_{10}	g_{11}
1	2.0000	1.0000									
2	1.4142	1.4142	1.0000								
3	1.0000	2.0000	1.0000	1.0000							
4	0.7654	1.8478	1.8478	0.7654	1.0000						
5	0.6180	1.6180	2.0000	1.6180	0.6180	1.0000					
6	0.5176	1.4142	1.9318	1.9318	1.4142	0.5176	1.0000				
7	0.4450	1.2470	1.8019	2.0000	1.8019	1.2470	0.4450	1.0000			
8	0.3902	1.1111	1.6629	1.9615	1.9615	1.6629	1.1111	0.3902	1.0000		
9	0.3473	1.0000	1.5321	1.8794	2.0000	1.8794	1.5321	1.0000	0.3473	1.0000	
10	0.3129	0.9080	1.4142	1.7820	1.9754	1.9754	1.7820	1.4142	0.9080	0.3129	1.0000

Source: Reprinted from G. L. Matthaei, L. Young, and E. M. T. Jones, *Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures*, Artech House, Dedham, Mass., 1980, with permission.

TABLE 8.4 Element Values for Equal-Ripple Low-Pass Filter Prototypes ($g_0 = 1, \omega_c = 1, N = 1$ to 10, 0.5 dB and 3.0 dB ripple)

0.5 dB Ripple											
N	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6	g_7	g_8	g_9	g_{10}	g_{11}
1	0.6986	1.0000									
2	1.4029	0.7071	1.9841								
3	1.5963	1.0967	1.5963	1.0000							
4	1.6703	1.1926	2.3661	0.8419	1.9841						
5	1.7058	1.2296	2.5408	1.2296	1.7058	1.0000					
6	1.7254	1.2479	2.6064	1.3137	2.4758	0.8696	1.9841				
7	1.7372	1.2583	2.6381	1.3444	2.6381	1.2583	1.7372	1.0000			
8	1.7451	1.2647	2.6564	1.3590	2.6964	1.3389	2.5093	0.8796	1.9841		
9	1.7504	1.2690	2.6678	1.3673	2.7239	1.3673	2.6678	1.2690	1.7504	1.0000	
10	1.7543	1.2721	2.6754	1.3725	2.7392	1.3806	2.7231	1.3485	2.5239	0.8842	1.9841

3.0 dB Ripple											
N	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6	g_7	g_8	g_9	g_{10}	g_{11}
1	1.9953	1.0000									
2	3.1013	0.5339	5.8095								
3	3.3487	0.7117	3.3487	1.0000							
4	3.4389	0.7483	4.3471	0.5920	5.8095						
5	3.4817	0.7618	4.5381	0.7618	3.4817	1.0000					
6	3.5045	0.7685	4.6061	0.7929	4.4641	0.6033	5.8095				
7	3.5182	0.7723	4.6386	0.8039	4.6386	0.7723	3.5182	1.0000			
8	3.5277	0.7745	4.6575	0.8089	4.6990	0.8018	4.4990	0.6073	5.8095		
9	3.5340	0.7760	4.6692	0.8118	4.7272	0.8118	4.6692	0.7760	3.5340	1.0000	
10	3.5384	0.7771	4.6768	0.8136	4.7425	0.8164	4.7260	0.8051	4.5142	0.6091	5.8095

Source: Reprinted from G. L. Matthaei, L. Young, and E. M. T. Jones, *Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures*, Artech House, Dedham, Mass., 1980, with permission.

- Pentru ordin par al filtrului ($N = 2, 4, 6, 8 \dots$) filtrele echiriplu **trebuie** sa fie inchise pe o impedanta de terminatie diferita de cea standard **$g_{N+1} \neq 1$**
- Daca aplicatia nu suporta aceasta comportare, e necesara introducerea unei adaptari de impedanta suplimentare (transformator in sfert de lungime de unda, binomial ...)

Scalare si conversie

- FTJ (prototip) are utilitate doar ca **pas intermediar**
 - filtru FTJ
 - frecventa de taiere $\omega_0 = 1 \text{ rad/s}$ ($f_0 = 0.159 \text{ Hz}$)
 - conectate la intrare la o rezistenta $R = 1$

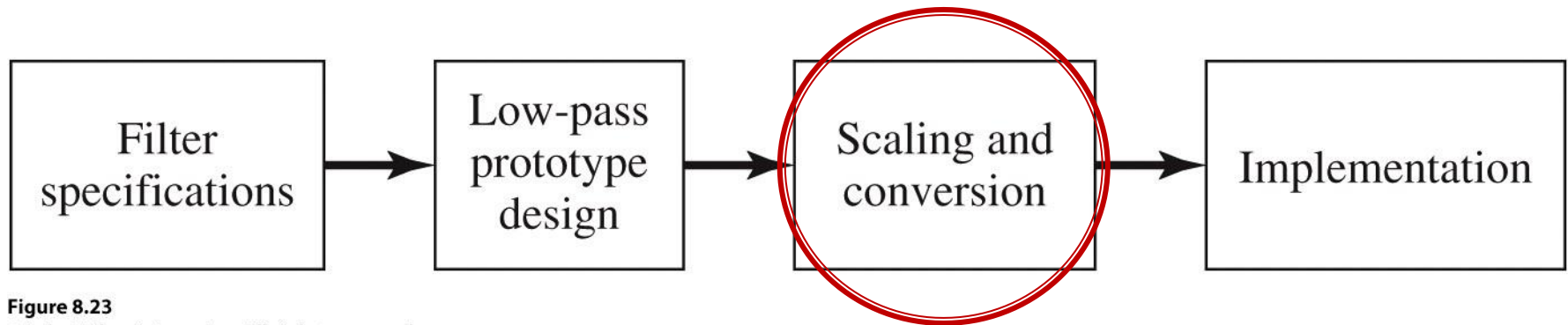


Figure 8.23

Transformari ale filtrului prototip

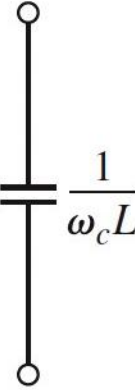
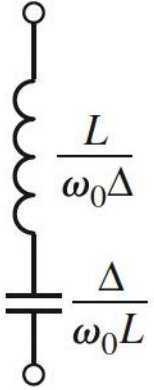
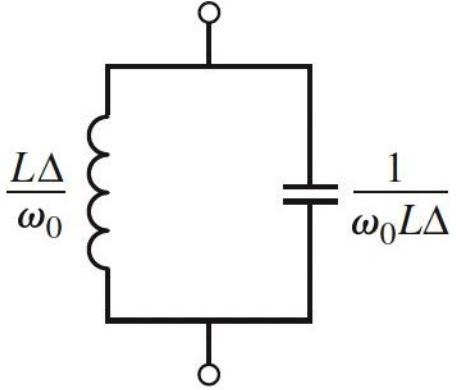
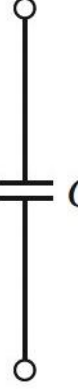
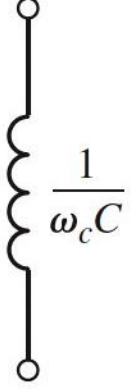
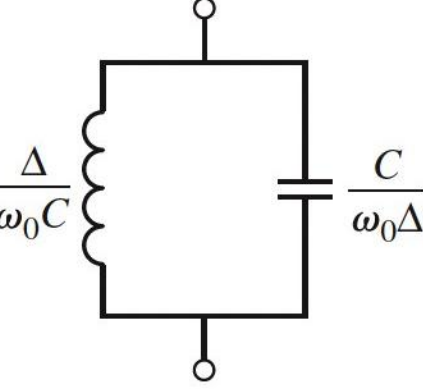
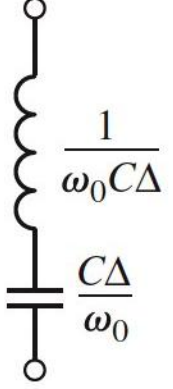
Low-pass	High-pass	Bandpass	Bandstop
			
			

Table 8.6

Implementare filtre pentru microunde

- Implementarea cu elemente concentrate (L, C) este utilizabila mai ales in zona frecventelor ceva mai reduse (RF) datorita:
 - dificultatii de implementare a valorilor rezultante pentru componente
 - dificultatii de a asigura toleranta (foarte mica) necesara pentru componente


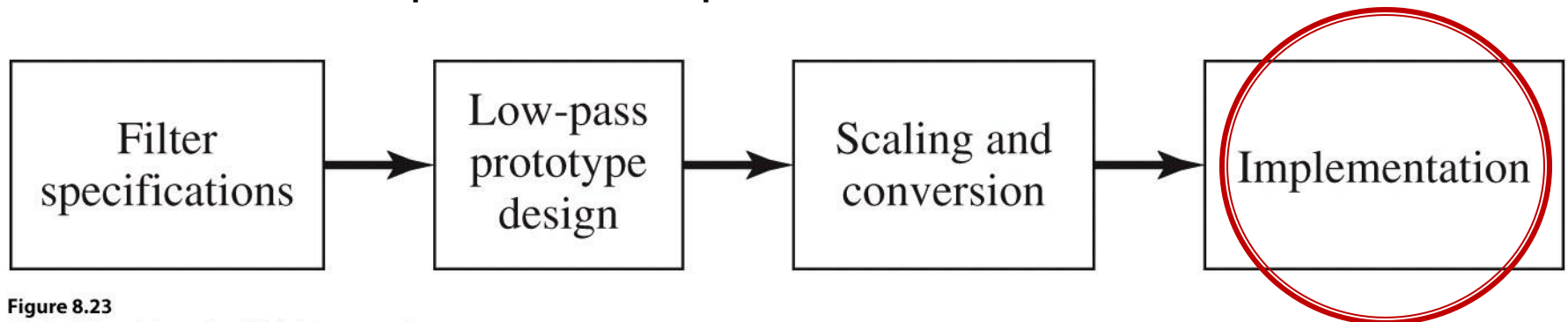
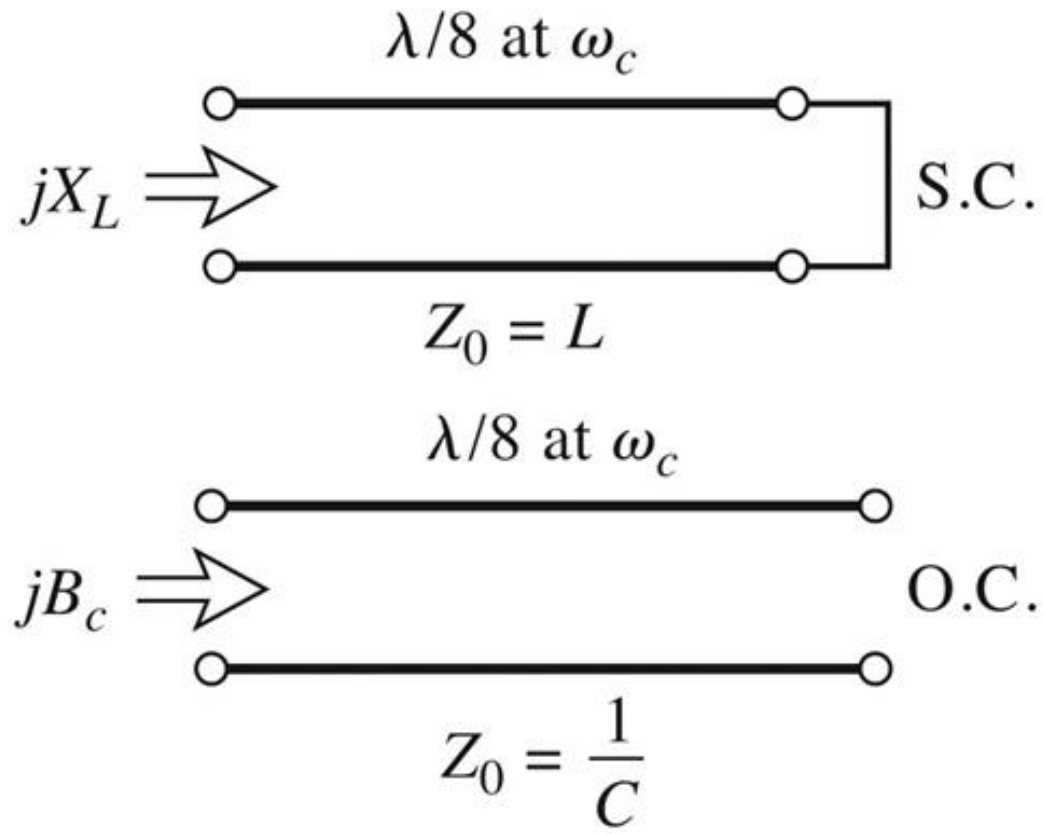


Figure 8.23



Transformarea Richards

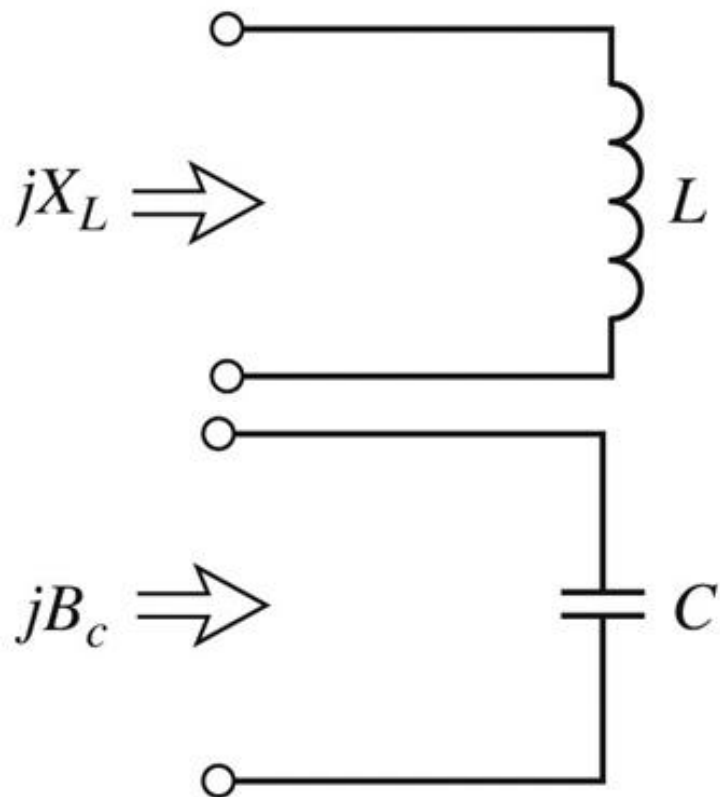- permite obtinerea cu sectiuni de linii a inductantelor si capacitatilor **dupa** scalarea prototipului pentru functia corespunzatoare (FTJ/FTS/FTB /FOB)




Identitatile Kuroda


- 4 echivalente de circuit (a,b)

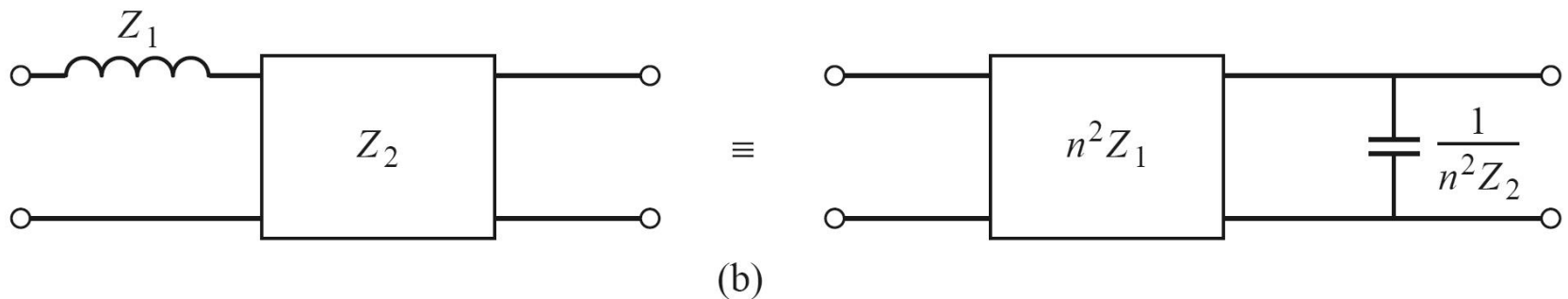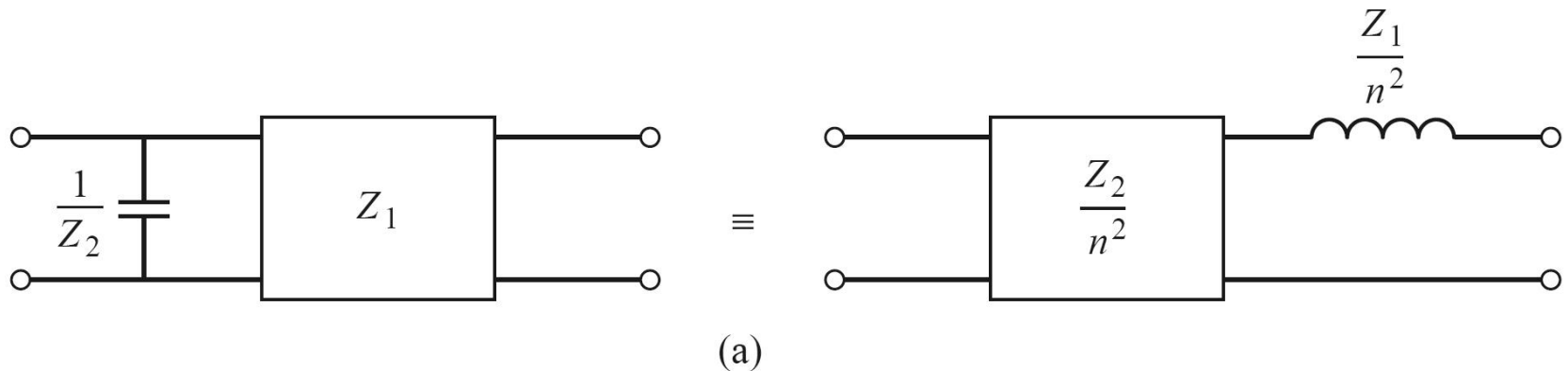

Exemplu

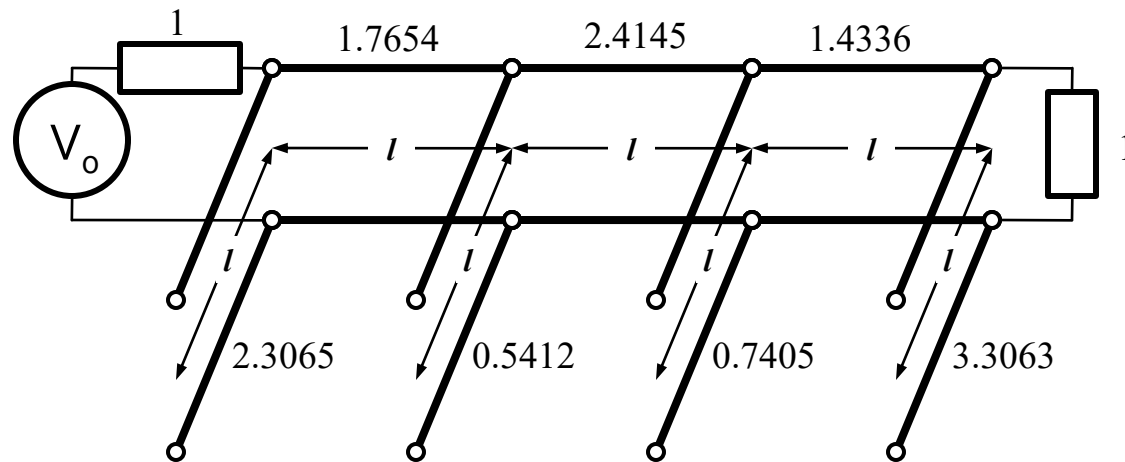

- Scalare la 50Ω

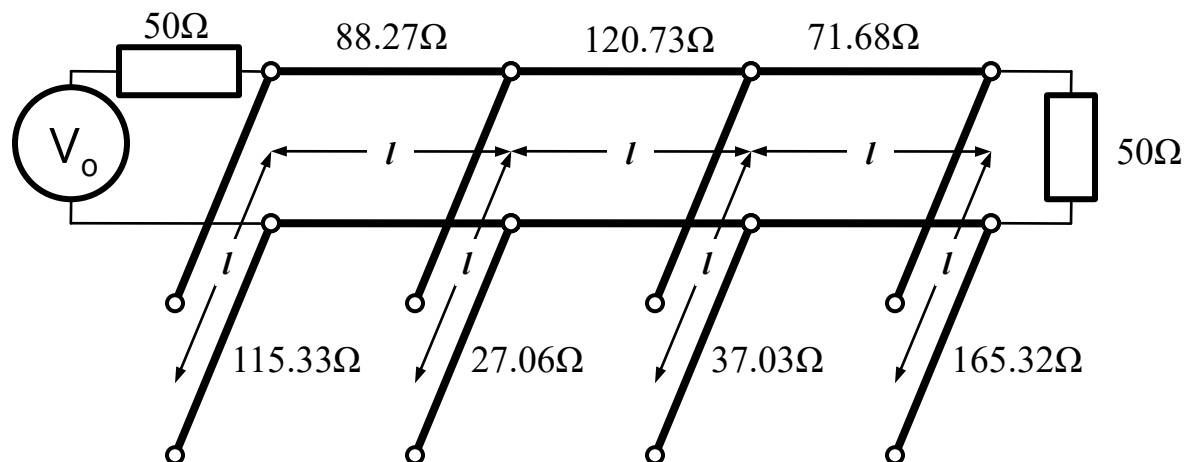


Inversoare de impedanta si admitanta

- Pentru situatiile in care implementarea cu Richards + Kuroda nu ofera solutii practice se folosesc structuri de circuit numite **inversoare de impedanta si admitanta**

$$Z_{in} = \frac{K^2}{Z_L}$$

Impedance inverters

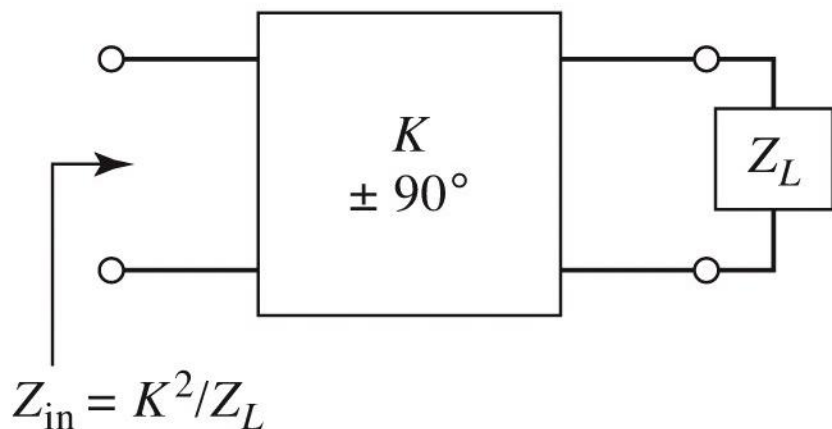

$$Y_{in} = \frac{J^2}{Y_L}$$

Admittance inverters

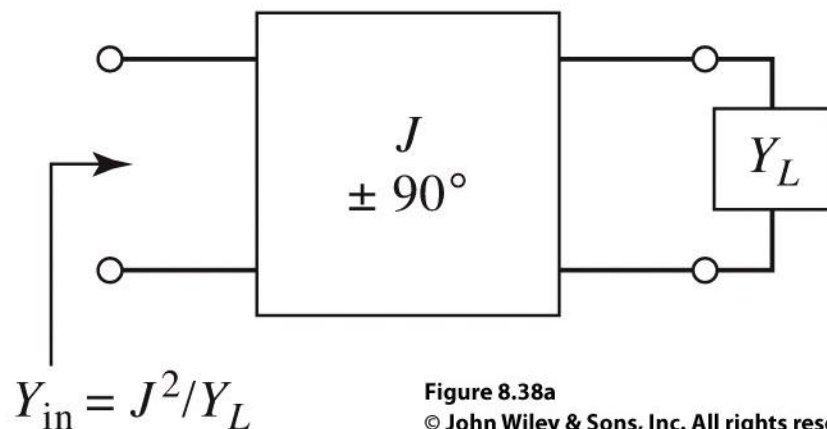


Figure 8.38a

Inversoare de impedanta si admitanta

- Cel mai simplu exemplu de inversor de impedanta/admitanta este **transformatorul in sfert de lungime de unda** (C_4)


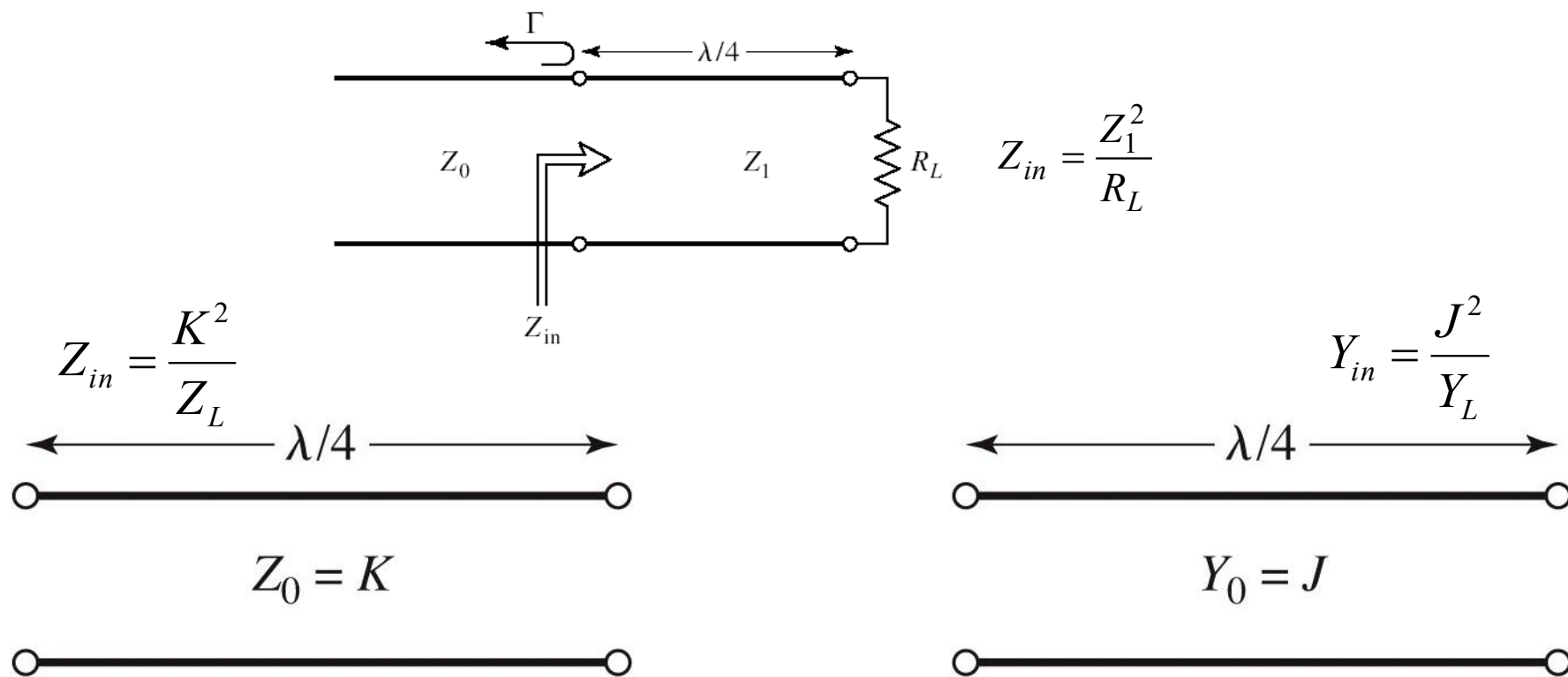


Figure 8.38b


Linii ca rezonatoare

- Linie în scurtcircuit
- Pentru frecvența (ω_0) la care $l = \lambda/4$ se obține un circuit rezonant LC paralel
 - linia are comportament capacitiv pentru frecvențe mai mici ($l > \lambda/4$)
 - linia are comportament inductiv pentru frecvențe mai mari ($l < \lambda/4$)
- Discuție similară pentru linia în gol (LC serie la frecvența la care $l = \lambda/4$)

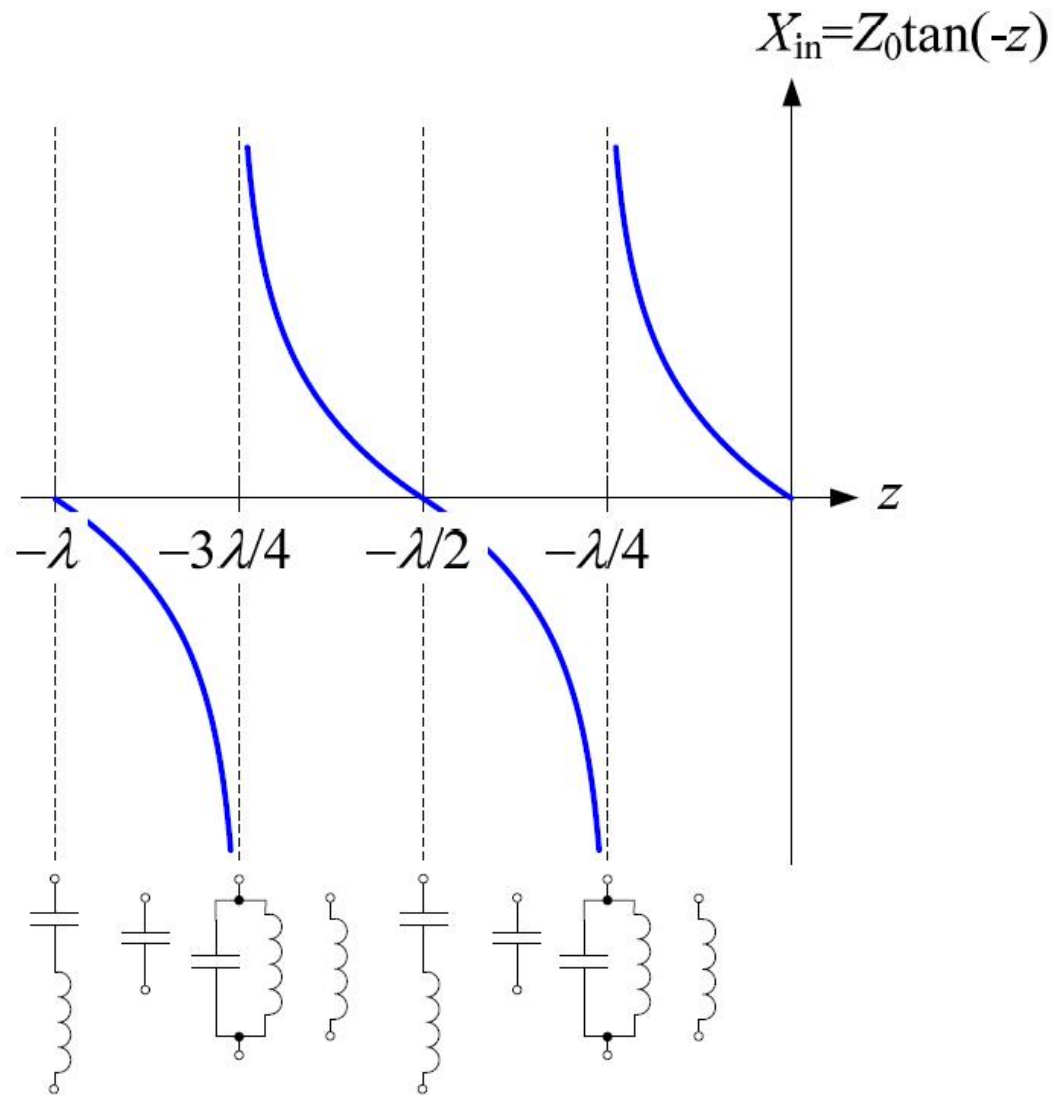

Etapa 9

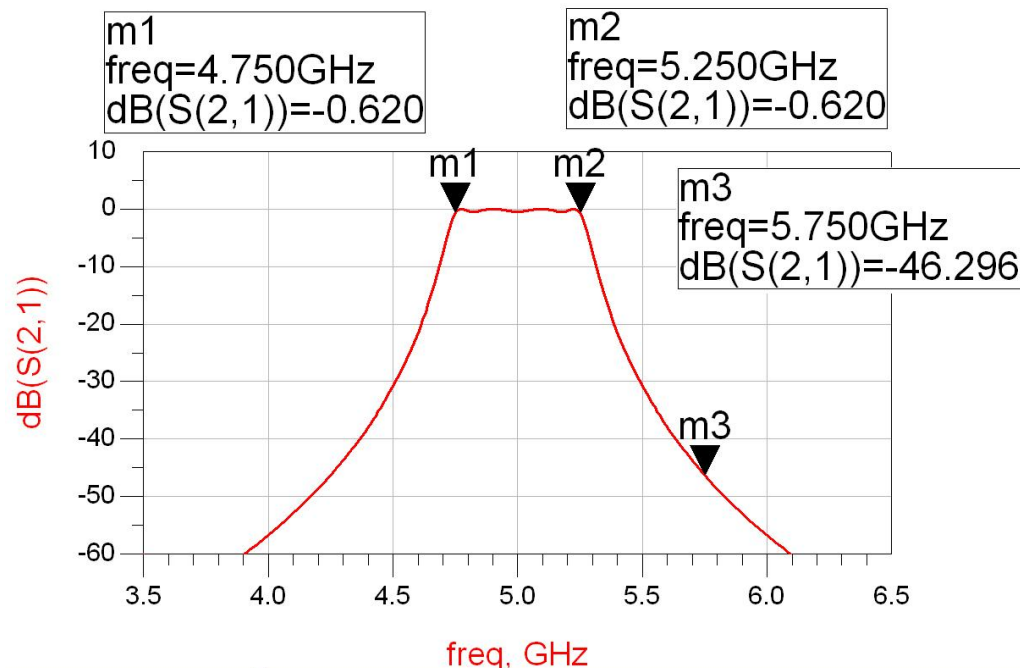- Se verifica cu atentie banda obtinuta, si valoarea riplului/atenuarii maxime in banda
 - banda corecta intervine **semnificativ** la nota de proiect
 - eventualele atenuari se vor scadea din castigul amplificatorului si se poate ajunge la neindeplinirea cerintelor de castig din tema



Continuare

Amplificatoare de banda larga

Amplificatoare de microunde


Cuprins

- Linii de transmisie
- Adaptarea de impedanță
- Cuploare direcționale
- Divizoare de putere
- **Amplificatoare de microunde**
- Filtre de microunde
- Oscilatoare de microunde ?

Amplificatoare de banda larga

- Se pot obtine prin un numar de tehnici de proiectare
 1. Retele de adaptare care sa compenseze scaderea castigului cu frecventa
 2. Retele de adaptare rezistive
 3. Reactie negativa
 4. Amplificatoare echilibrate
 5. Amplificatoare distribuite
 6. Amplificatoare differentiale

Amplificatoare echilibrate

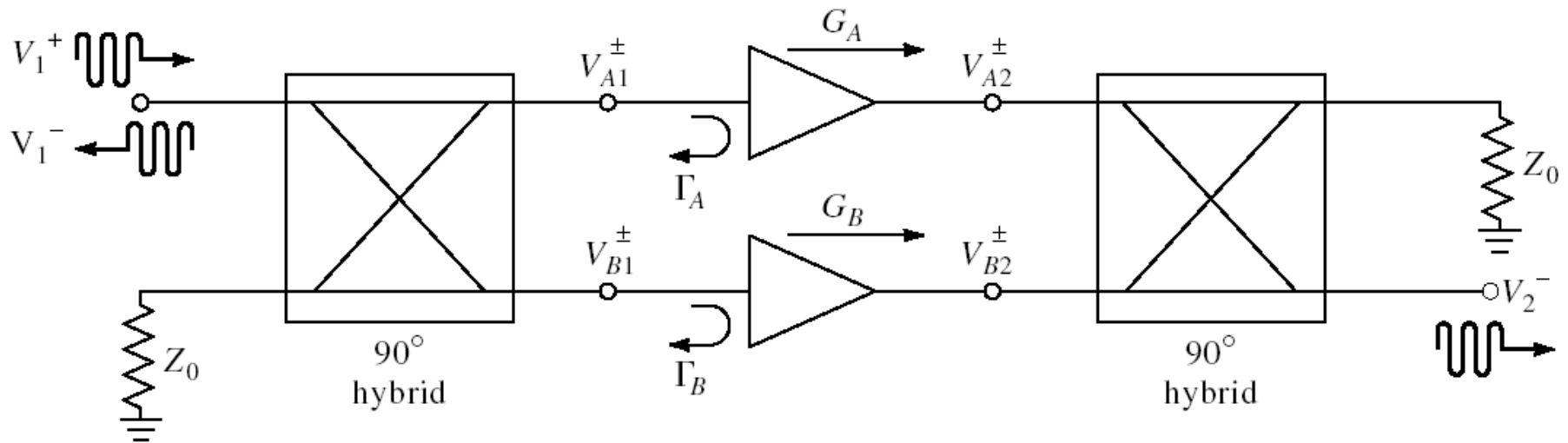

- 2 Amplificatoare (identice) cu doua cuploare hibride 3 dB / 90° la intrare si iesire


$$S_{21} = \frac{-j}{2} \cdot (G_A + G_B)$$

$$S_{21}|_{A=B} = -j \cdot G$$



$$S_{11} = \frac{1}{2} \cdot (\Gamma_A - \Gamma_B) \quad F = \frac{1}{2} \cdot (F_A + F_B)$$

$$S_{11}|_{A=B} = 0$$


Amplificatoare echilibrate

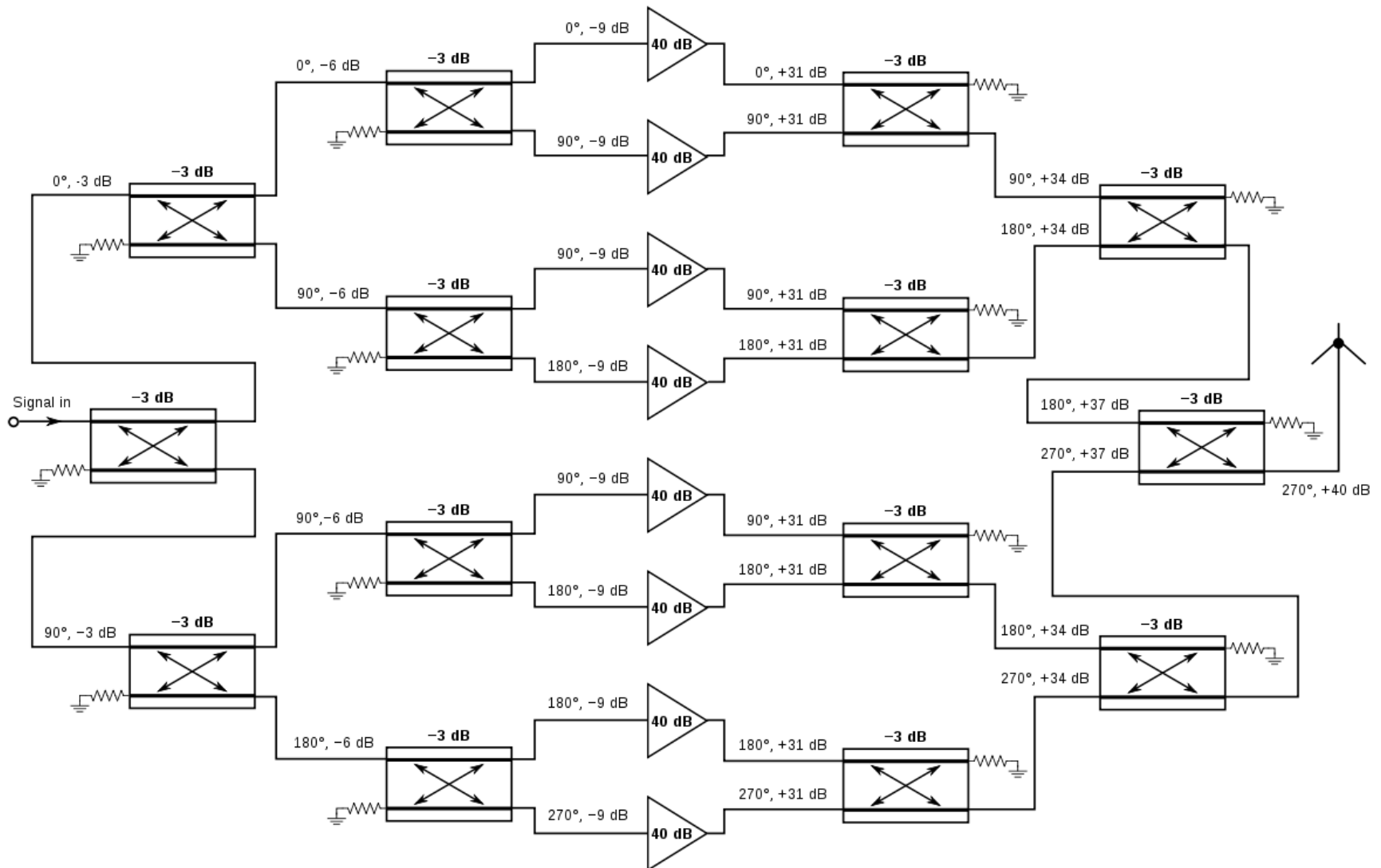

Amplificatoare distribuite

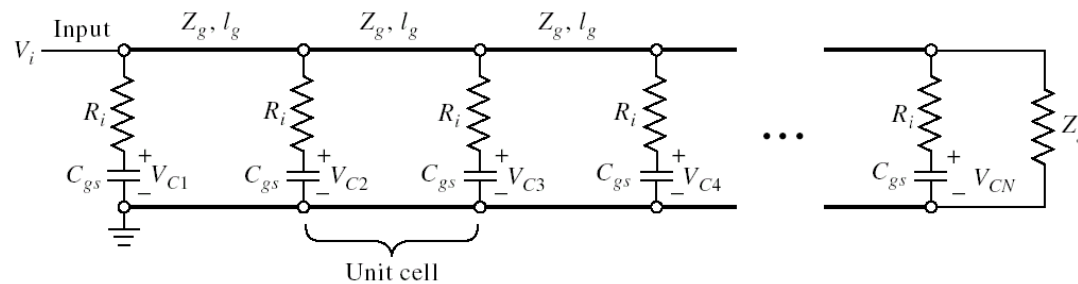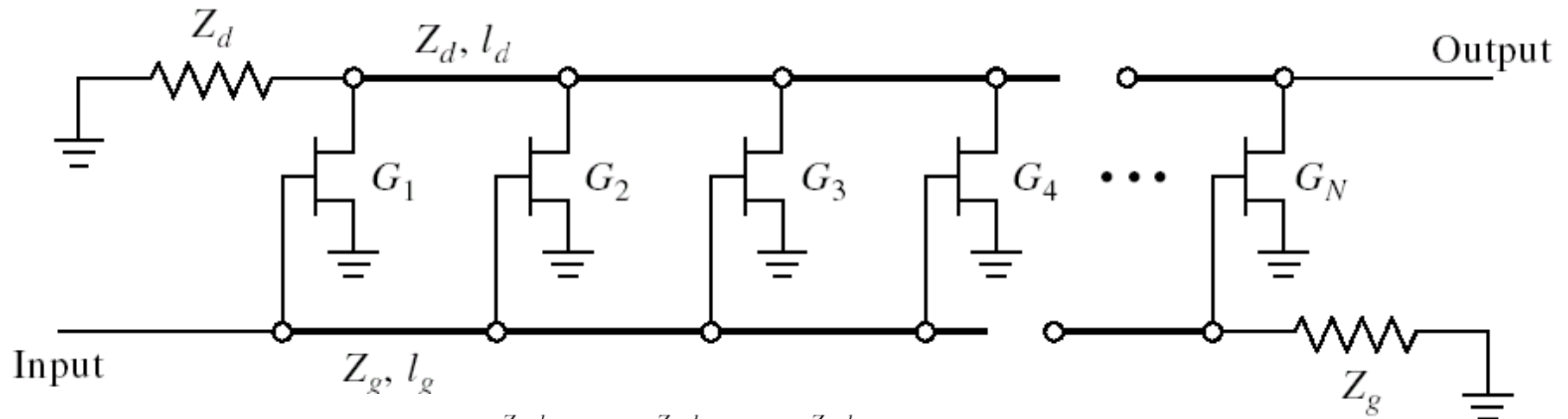

(a)

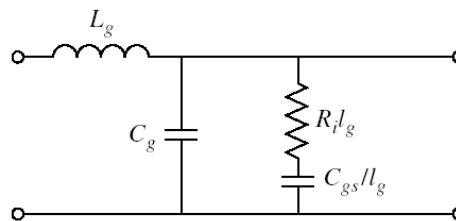

(b)

Amplificatoare distribuite

- Conditia de sincronizare

- intarzierea pe liniile de intrare (grila) egala cu cea de pe liniile de iesire (drena)

$$\gamma_g = \alpha_g + j \cdot \beta_g \quad \gamma_d = \alpha_d + j \cdot \beta_d \quad \beta_g \cdot l_g = \beta_d \cdot l_d$$


- Castigul de putere

$$G = \frac{g_m^2 \cdot Z_d \cdot Z_g}{4} \cdot \frac{\left(e^{-N \cdot \alpha_g \cdot l_g} - e^{-N \cdot \alpha_d \cdot l_d} \right)^2}{\left(e^{-\alpha_g \cdot l_g} - e^{-\alpha_d \cdot l_d} \right)^2}$$

- Castigul de putere fara pierderi

$$G = \frac{g_m^2 \cdot Z_d \cdot Z_g \cdot N^2}{4}$$


Amplificatoare distribuite

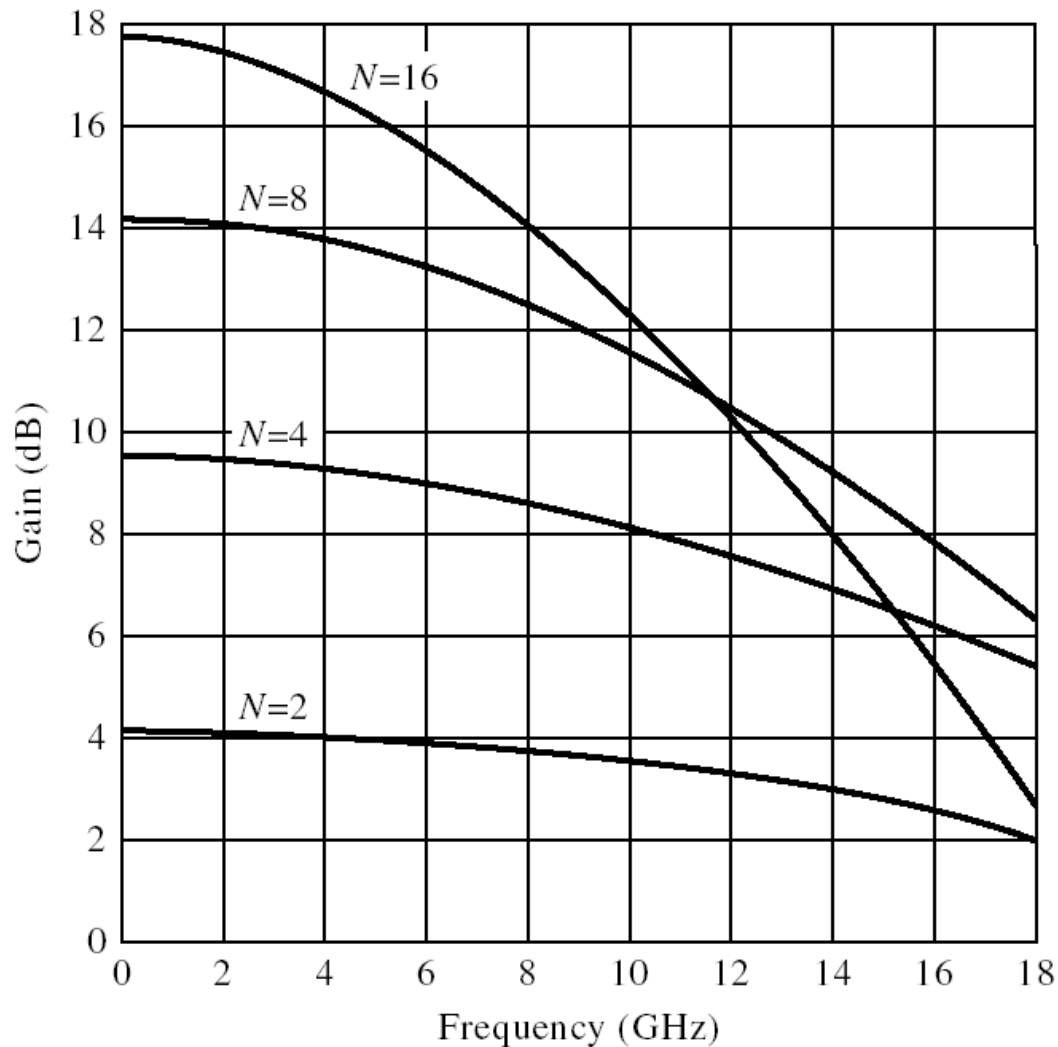



$$N_{opt} = \frac{\ln(\alpha_g \cdot l_g) - \ln(\alpha_d \cdot l_d)}{\alpha_g \cdot l_g - \alpha_d \cdot l_d}$$

Amplificatoare diferențiale


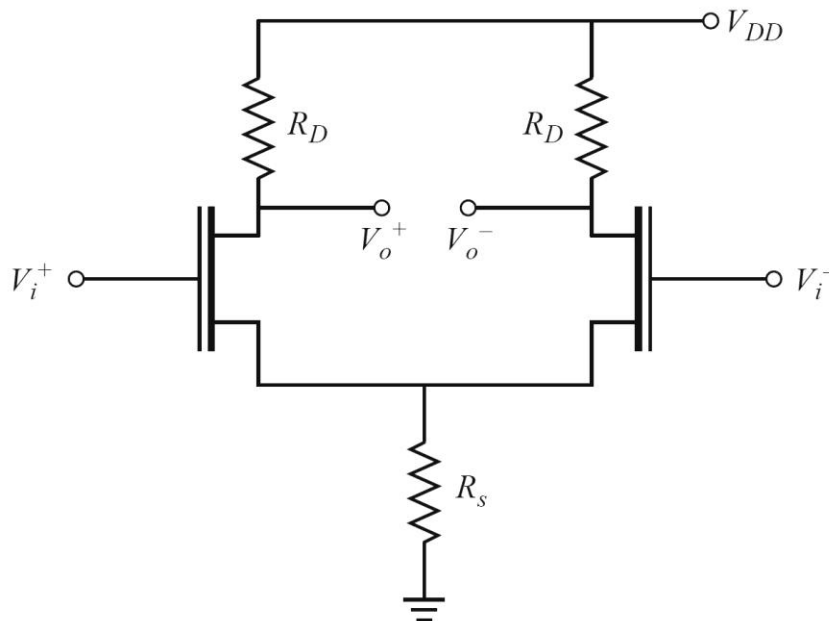
- Capacitățile de intrare în cele două tranzistoare în conexiune diferențială apar conectate în serie
- Se dublează astfel frecvența unitară



Amplificatoare diferențiale

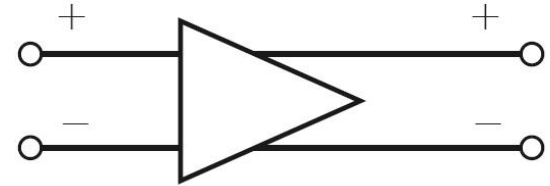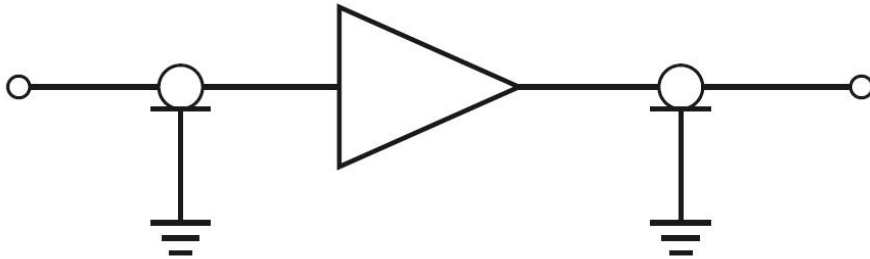

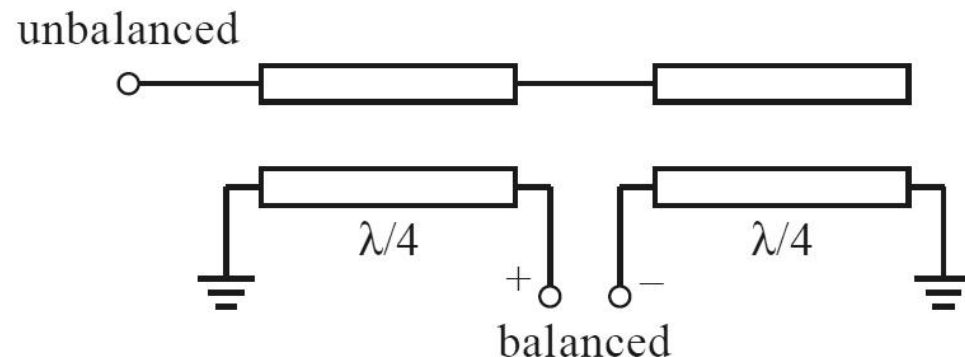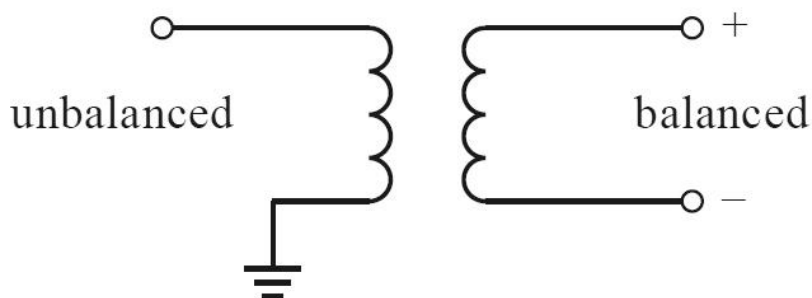- Se utilizeaza structuri de circuit care sa faca conversia de la dispozitivele unipolare la cele diferențiale
 - cuploare hibride 3dB / 180°
 - "balun" (balanced - unbalanced)




Amplificatoare de banda larga

- Se pot obtine prin un numar de tehnici de proiectare
 1. **Retele de adaptare care sa compenseze scaderea castigului cu frecventa**
 2. Retele de adaptare rezistive
 3. Reactie negativa
 4. Amplificatoare echilibrate
 5. Amplificatoare distribuite
 6. Amplificatoare differentiale

Amplificatoare de banda larga

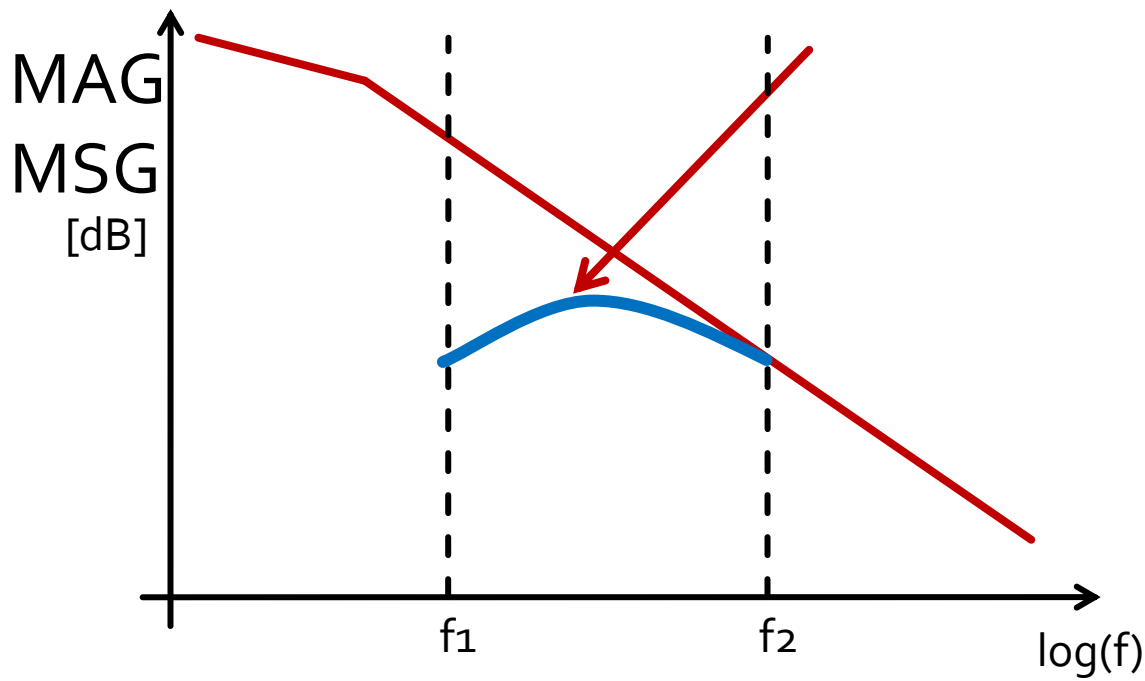1. **Retele de adaptare care sa compenseze scaderea castigului cu frecventa**

- Metoda utilizata este de a repeta proiectarea la mai multe (macar 2) frecvente si impunerea unui castig egal la acestea




Amplificatoare in cascada

Amplificatoare de microunde


Amplificatoare in cascada

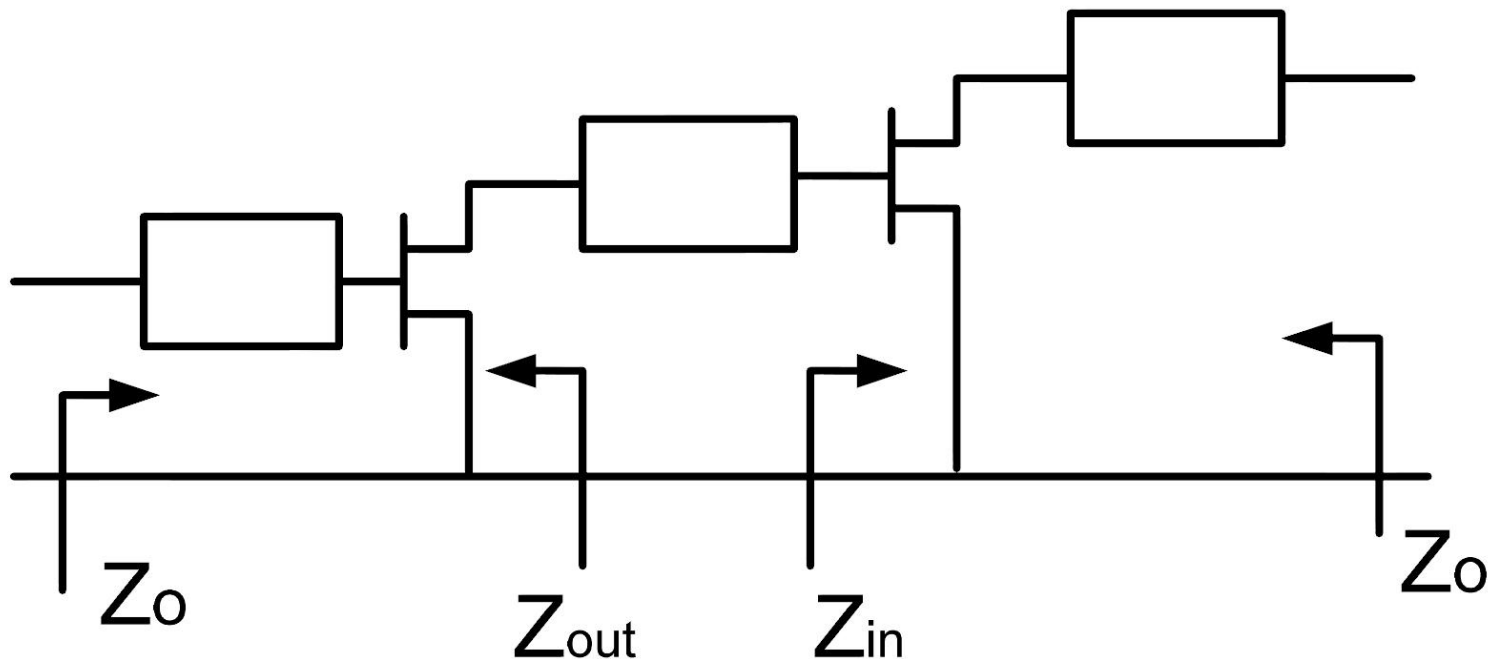- Adaptarea inter-etaje se poate proiecta in doua moduri:
 - adaptarea unui etaj spre Γ necesar pentru celalalt



Amplificatoare in cascada

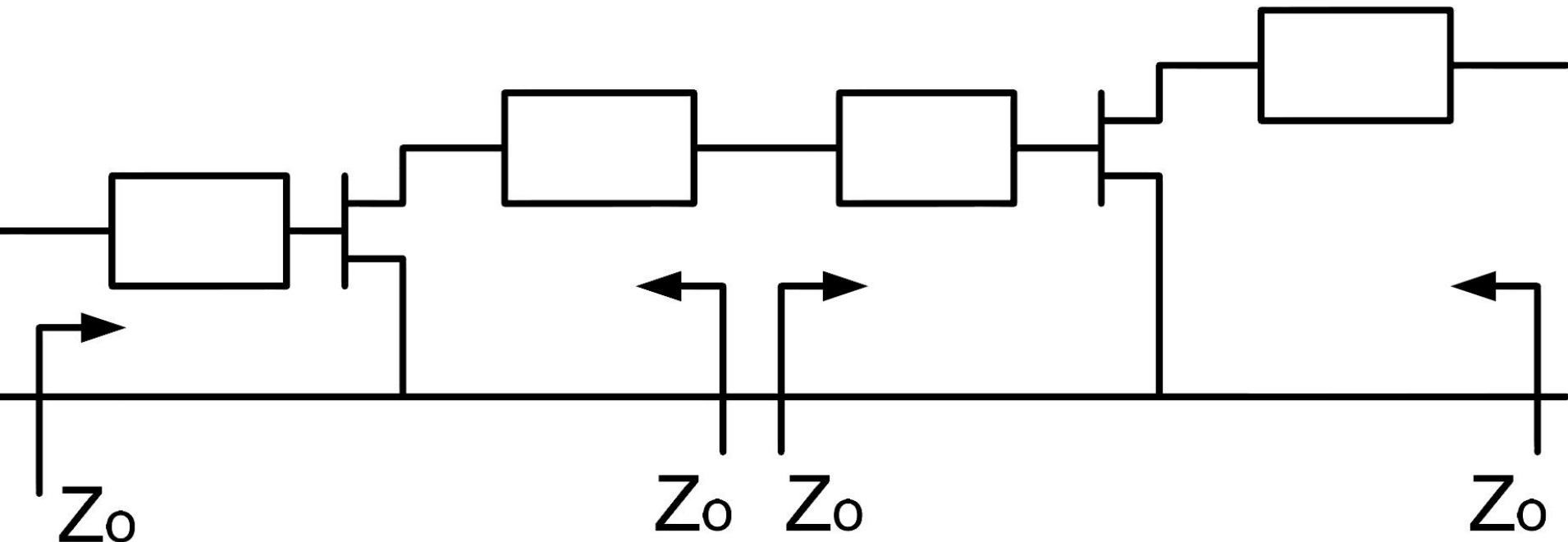- Adaptarea inter-etaje se poate proiecta in doua moduri:
 - adaptarea fiecarui etaj spre un $\Gamma = 0$ intermediar




Exemplu LNA cascada

- Similar cu tema de la mini-proiect
- Amplificator LNA cu ATF-34143 avand caracteristicile:
 - $G = 20\text{dB}$
 - $F = 1\text{dB}$
 - $@f = 5\text{GHz}$

Exemplu

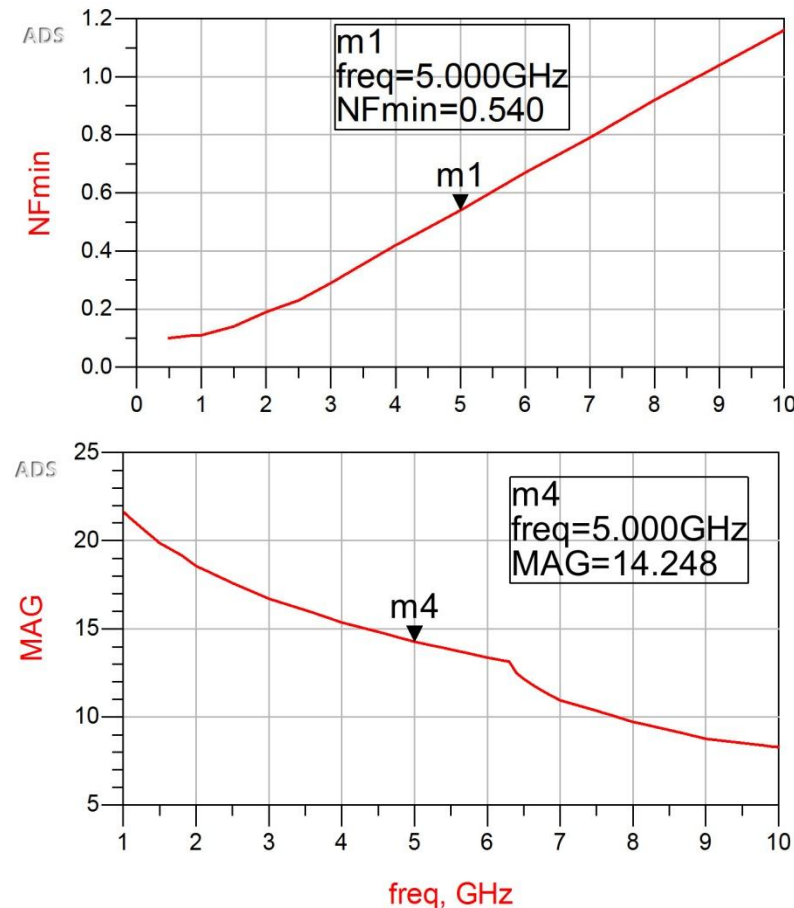- ATF-34143 at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.
- @5GHz
 - $S_{11} = 0.64 \angle 139^\circ$
 - $S_{12} = 0.119 \angle -21^\circ$
 - $S_{21} = 3.165 \angle 16^\circ$
 - $S_{22} = 0.22 \angle 146^\circ$
 - $F_{min} = 0.54$ (**tipic [dB] !**)
 - $\Gamma_{opt} = 0.45 \angle 174^\circ$
 - $r_n = 0.03$



Exemplu, LNA @ 5 GHz

■ ATF-34143 at $V_{ds}=3V$ $I_d=20mA$.

■ @5GHz

- $S_{11} = 0.64 \angle 139^\circ$
- $S_{12} = 0.119 \angle -21^\circ$
- $S_{21} = 3.165 \angle 16^\circ$ →
- $S_{22} = 0.22 \angle 146^\circ$
- $F_{min} = 0.54$ (tipic [dB])
- $\Gamma_{opt} = 0.45 \angle 174^\circ$
- $r_n = 0.03$ →

```
IATF-34143
IS-PARAMETERS at Vds=3V Id=20mA. LAST UPDATED 01-29-99

# ghz s ma r 50

2.0 0.75 -126 6.306 90 0.088 23 0.26 -120
2.5 0.72 -145 5.438 75 0.095 15 0.25 -140
3.0 0.69 -162 4.762 62 0.102 7 0.23 -156
4.0 0.65 166 3.806 38 0.111 -8 0.22 174
5.0 0.64 139 3.165 16 0.119 -21 0.22 146
6.0 0.65 114 2.706 -5 0.125 -35 0.23 118
7.0 0.66 89 2.326 -27 0.129 -49 0.25 91
8.0 0.69 67 2.017 -47 0.133 -62 0.29 67
9.0 0.72 48 1.758 -66 0.135 -75 0.34 46

IFREQ Fopt GAMMA OPT RN/Zo
IGHZ dB MAG ANG -

2.0 0.19 0.71 66 0.09
2.5 0.23 0.65 83 0.07
3.0 0.29 0.59 102 0.06
4.0 0.42 0.51 138 0.03
5.0 0.54 0.45 174 0.03
6.0 0.67 0.42 -151 0.05
7.0 0.79 0.42 -118 0.10
8.0 0.92 0.45 -88 0.18
9.0 1.04 0.51 -63 0.30
10.0 1.16 0.61 -43 0.46
```

Amplificatoare in cascada

- Daca e necesar un castig mai mare decat cel care poate fi oferit de un singur tranzistor
 - necesar 20dB
 - $MAG @ 5GHz = 14.248 \text{ dB} < 20\text{dB}$
- Se utilizeaza formula lui Friis pentru a imparti necesarul de:
 - castig
 - zgomot
- pe cele doua etaje individuale

Formula lui Friis (zgomot)

$$F_{cas} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 \cdot G_2} + \frac{F_4 - 1}{G_1 \cdot G_2 \cdot G_3} + \dots$$

- Formula lui Friis, efecte:
 - e esential ca primul etaj de amplificare sa fie **nezgomotos**, chiar cu sacrificarea in parte a castigului
 - urmatoarele etaje pot fi optimizate pentru **castig**
- Formula lui Friis trebuie utilizata in **coordonate liniare**
- **Avago/Broadcom AppCAD**
 - AppCAD Free Design Assistant Tool for Microsoft Windows → Google

Formula lui Friis (zgomot)

$$G_{cas} = G_1 \cdot G_2$$

$$F_{cas} = F_1 + \frac{1}{G_1} (F_2 - 1)$$

- Formula lui Friis

- primul etaj factor de zgomot mai mic, probabil insotit de un castig mai mic
- al doilea etaj castig mare, probabil insotit de un factor de zgomot mai mare

- Este esential sa se pastreze o rezerva

- $G = G_{tema} + \Delta G$
- $F = F_{tema} - \Delta F$

- Tema se interpreteaza

- $G > G_{tema}$, mai bine, fara a fi nevoie sa se sacrifice alti parametri pentru castiguri mult mai mari
- $F < F_{tema}$, mai bine, cu cat mai mic cu atat mai bine, e util sa se incerce obtinerea unui **zgomot cat mai mic, cu indeplinirea** celorlalte conditii

Formula lui Friis (zgomot)

- Formula lui Friis
 - primul etaj factor de zgomot mai mic, probabil insotit de un castig mai mic
 - al doilea etaj castig mare, probabil insotit de un factor de zgomot mai mare
- Impartire pe cele doua etaje (Estimat)
 - intrare: $F_1 = 0.7 \text{ dB}$, $G_1 = 9 \text{ dB}$
 - iesire: $F_2 = 1.2 \text{ dB}$, $G_2 = 13 \text{ dB}$
- Transformare **in coordonate liniare !**

$$F_1 = 10^{\frac{F_1[dB]}{10}} = 10^{0.07} = 1.175$$

$$F_2 = 10^{\frac{F_2[dB]}{10}} = 10^{0.12} = 1.318$$

$$F_{cas} = F_1 + \frac{1}{G_1} (F_2 - 1) = 1.215$$

$$F_{cas} = 10 \cdot \log(1.215) = 0.846 \text{ dB}$$

$$G_1 = 10^{\frac{G_1[dB]}{10}} = 10^{0.9} = 7.943$$

$$G_2 = 10^{\frac{G_2[dB]}{10}} = 10^{1.3} = 19.953$$

$$G_{cas} = G_1 \cdot G_2 = 158.49$$

$$G_{cas} = 10 \cdot \log(158.49) = 22 \text{ dB}$$

Formula lui Friis (zgomot)

■ Avago/Broadcom AppCAD

AppCAD - [NoiseCalc]

File Calculate Application Examples Options Help

NoiseCalc Set Number of Stages = 2 Calculate [F4]

Stage Data	Units	Stage 1	Stage 2
Stage Name:		Avago Duplexer	Avago ATF-36xxx
Noise Figure	dB	0.7	1.2
Gain	dB	9	13
Output IP3	dBm	100	14.5
dNF/dTemp	dB/°C	0	0
dG/dTemp	dB/°C	0	0
Stage Analysis:			
NF (Temp corr)	dB	0.70	1.20
Gain (Temp corr)	dB	9.00	13.00
Input Power	dBm	-50.00	-41.00
Output Power	dBm	-41.00	-28.00
d NF/d NF	dB/dB	0.97	0.15
d NF/d Gain	dB/dB	-0.03	0.00
d IP3/d IP3	dBm/dBm	0.00	1.00

Enter System Parameters:

Input Power	-50	dBm
Analysis Temperature	25	°C
Noise BW	1	MHz
Ref Temperature	25	°C
S/N (for sensitivity)	10	dB
Noise Source (Ref)	290	°K

System Analysis:


Gain	22.00	dB
Noise Figure	0.85	dB
Noise Temp	82.34	°K
SNR	63.13	dB
MDS	-113.13	dBm
Sensitivity	-103.13	dBm
Noise Floor	-173.13	dBm/Hz

Input IP3	-7.50	dBm
Output IP3	14.50	dBm
Input IM level	-135.00	dBm
Input IM level	-85.00	dBc
Output IM level	-113.00	dBm
Output IM level	-85.00	dBc
SFDR	70.42	dB

Proiectare etaje cascade


- Impartire pe cele doua etaje (Estimat)
 - intrare: $F_1 = 0.7 \text{ dB}$, $G_1 = 9 \text{ dB}$
 - iesire: $F_2 = 1.2 \text{ dB}$, $G_2 = 13 \text{ dB}$
 - total: $F = 0.85 \text{ dB}$, $G = 22 \text{ dB}$
- Indeplineste conditiile din tema (cu rezerva corespunzatoare)
- Se poate refolosi o parte din calculul amplificatorului cu un singur etaj (C11)
 - adaptarea la intrare anterioara este potrivita la intrarea amplificatorului multietaj – zgomot f. mic, castig onorabil
 - adaptare la iesire este conceputa pentru castig maxim
 - intrarea si iesirea erau proiectate pentru 50Ω la intrare si iesire (similar cu situatia curenta)

Adaptare la intrare

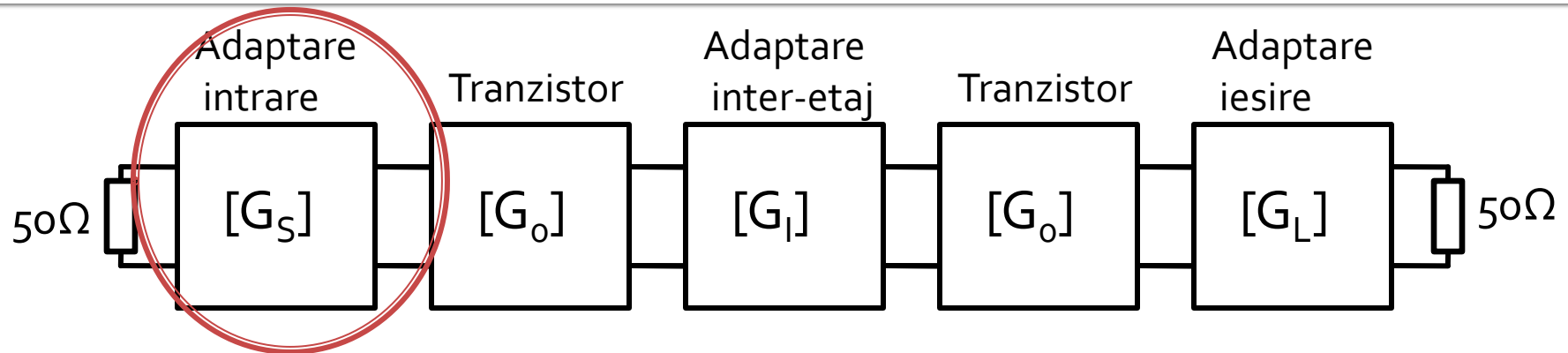


- Se acorda importanta in special comportarii la **zgomot** (mic/minim)
- Se mai tine cont de
 - Castig (sacrificat, dar nu foarte mult)
 - Banda dorita (prin factorul de calitate Q)
 - Stabilitate

Adaptare la intrare

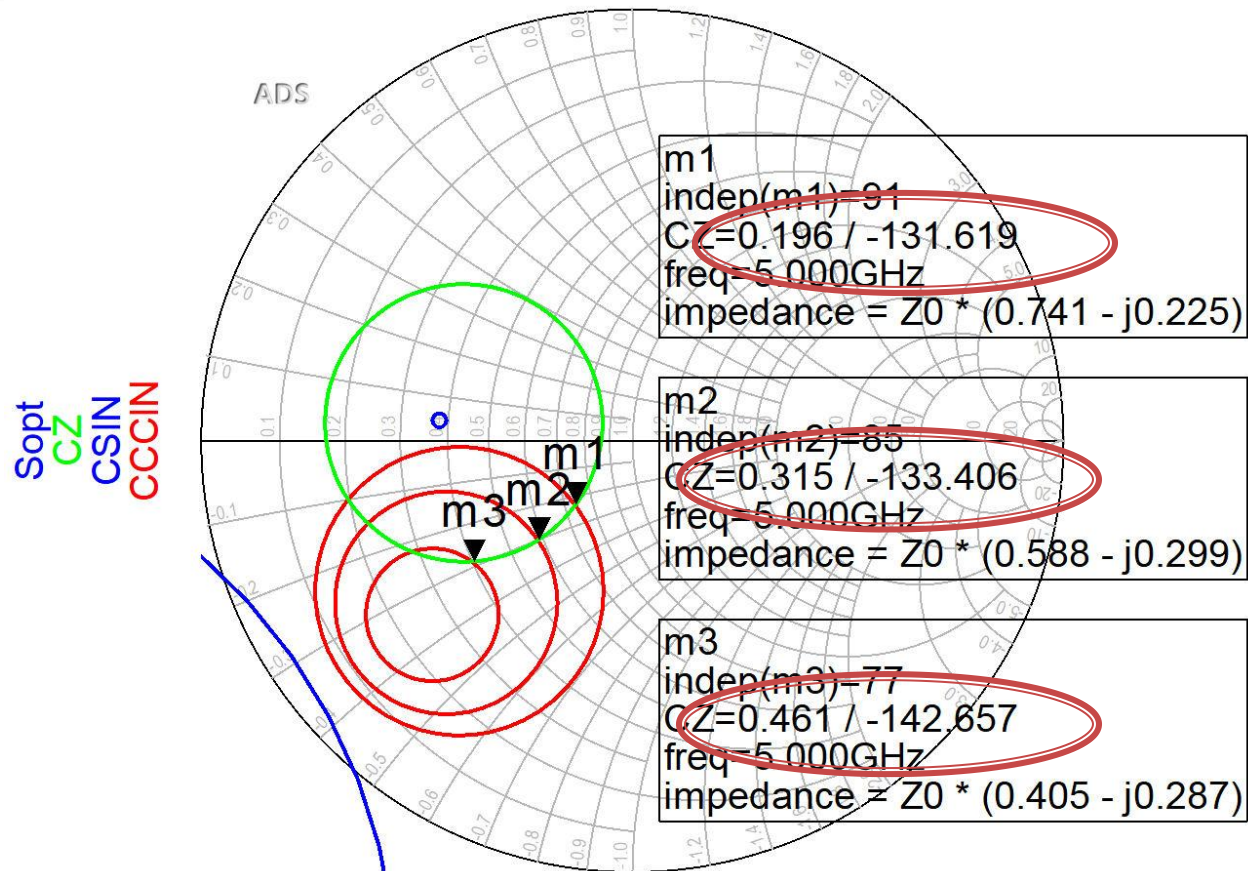

- Pentru rețeaua de adaptare la intrare
 - CZ: 0.75dB
 - CCCIN: 1dB, 1.5dB, 2 dB
- Aleg (Q mic → banda larga) poziția m1

Adaptare la intrarea etajului 1 (S₁)

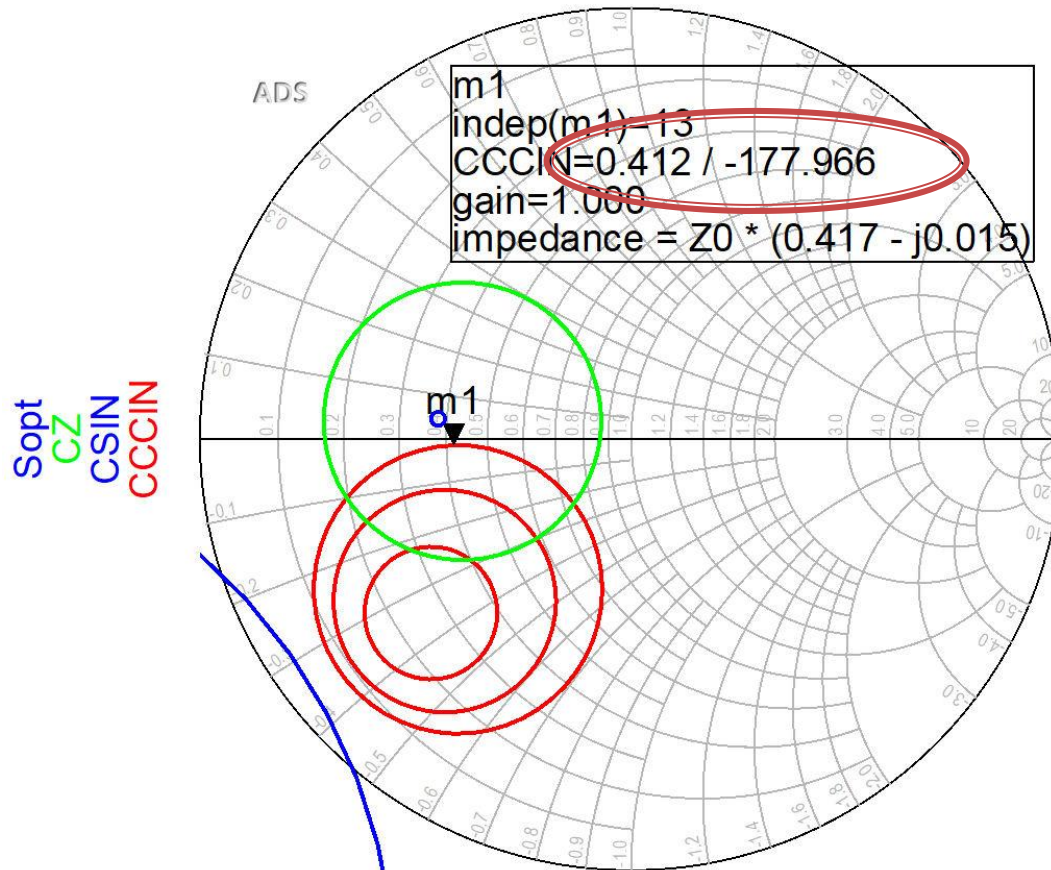

- Dacă se sacrifică 1.2dB câștig la intrare pentru condiții convenabile F, Q ($G_s = 1$ dB)
- Se preferă obținerea unui **zgomot mai mic**

Adaptare la intrarea etajului 1 (S1)

- G_{S1} : Pozitia $m1$ de pe grafic, **1dB**

$$\Gamma_S = 0.412 \angle -178^\circ$$

$$|\Gamma_S| = 0.412; \quad \varphi = -178^\circ$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_S|$$


$$\text{Im}[y_S(\theta)] = \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}}$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -0.412 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 114.33^\circ$$

$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im}[y_S(\theta)]) = \tan^{-1}\left(\frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_S|}{\sqrt{1 - |\Gamma_S|^2}}\right)$$


$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +114.33^\circ \\ -114.33^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 146.2^\circ \\ 31.8^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[y_S(\theta)] = \begin{cases} -0.904 \\ +0.904 \end{cases} \quad \theta_{sp} = \begin{cases} 137.9^\circ \\ 42.1^\circ \end{cases}$$

Adaptare la iesire

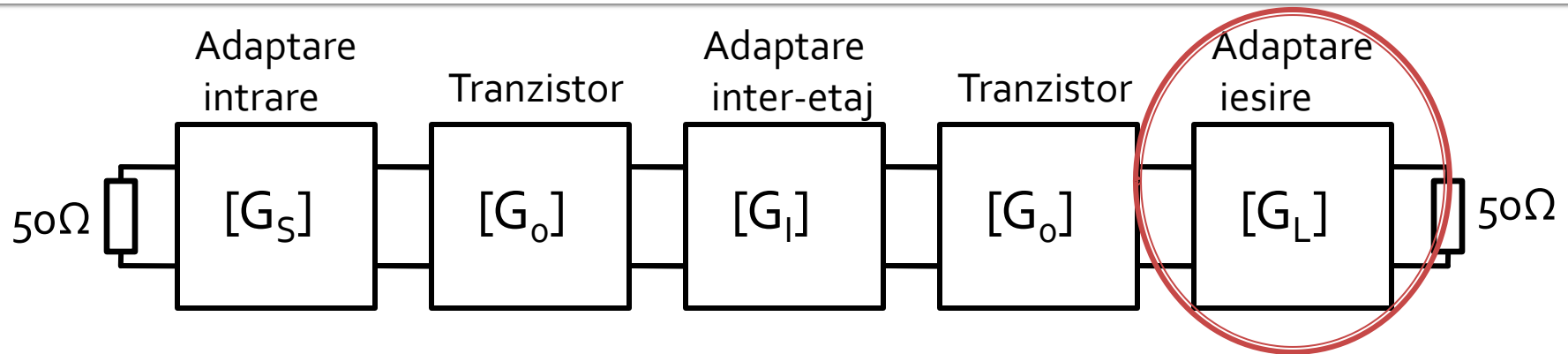

- Se acorda importanta in special **castigului** (mare/maxim)
- Se mai tine cont de
 - Banda dorita (prin factorul de calitate Q)
 - Stabilitate
 - Zgomotul **nu** intervine, nu este afectat

Adaptare la iesirea etajului 2 (L2)

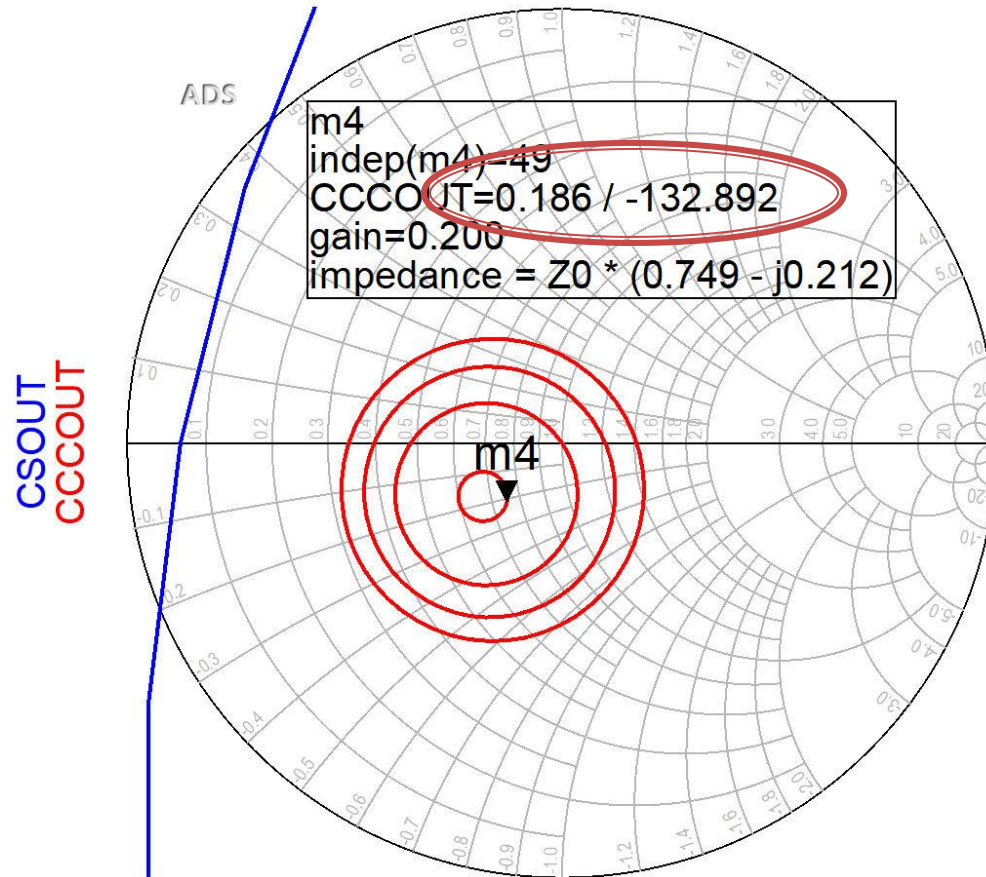

- CCCOUT: -0.4dB, -0.2dB, 0dB, +0.2dB
- Lipsa conditiilor privitoare la zgomot ofera posibilitatea obtinerii unui castig mai mare (spre maxim)

Adaptare la iesirea etajului 2 (L2)

- G_{L_2} : Pozitia m_4 de pe grafic, **0.2dB**

$$\Gamma_L = 0.186 \angle -132.9^\circ$$

$$|\Gamma_L| = 0.186; \quad \varphi = -132.9^\circ$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_L|$$


$$\operatorname{Im}[y_L(\theta)] = \frac{-2 \cdot |\Gamma_L|}{\sqrt{1 - |\Gamma_L|^2}} = -0.379$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -0.186 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 100.72^\circ$$

$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(\operatorname{Im}[y_L(\theta)]) = \tan^{-1}\left(\frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_L|}{\sqrt{1 - |\Gamma_L|^2}}\right)$$

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +100.72^\circ \\ -100.72^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 116.8^\circ \\ 16.1^\circ \end{cases} \quad \operatorname{Im}[y_L(\theta)] = \begin{cases} -0.379 \\ +0.379 \end{cases} \quad \theta_{sp} = \begin{cases} 159.3^\circ \\ 20.7^\circ \end{cases}$$

Adaptare inter etaj

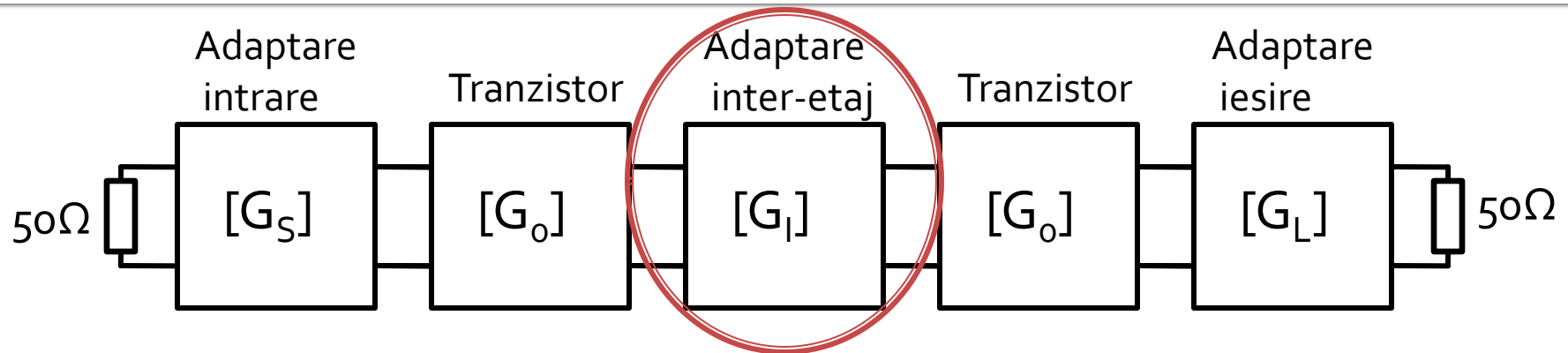

- Se acorda importanta **castigului** (mare) dar si zgomotului
- Se mai tine cont de
 - Banda dorita (prin factorul de calitate Q)
 - Stabilitate
 - Prin afectarea factorului de zgomot al celui de-al doilea etaj (acceptat mai mare cu Friis), zgomotul trebuie considerat dar cu conditii mai putin restrictive

Proiectare etaje cascade

- Castig


$$G_T[dB] = G_{S1}[dB] + G_0[dB] + G_I[dB] + G_0[dB] + G_{L2}[dB]$$

$$G_T[dB] = 1\text{ dB} + 10\text{ dB} + G_I[dB] + 10\text{ dB} + 0.2\text{ dB}$$

$$G_T[dB] = 21.2\text{ dB} + G_I[dB]$$


- Prin proiectarea inter-etaje trebuie obtinut un castig de minim 0.8dB prin adaptare mai buna a primului etaj la iesire si a celui de-al doilea la intrare

Adaptare inter-etaje 1/2

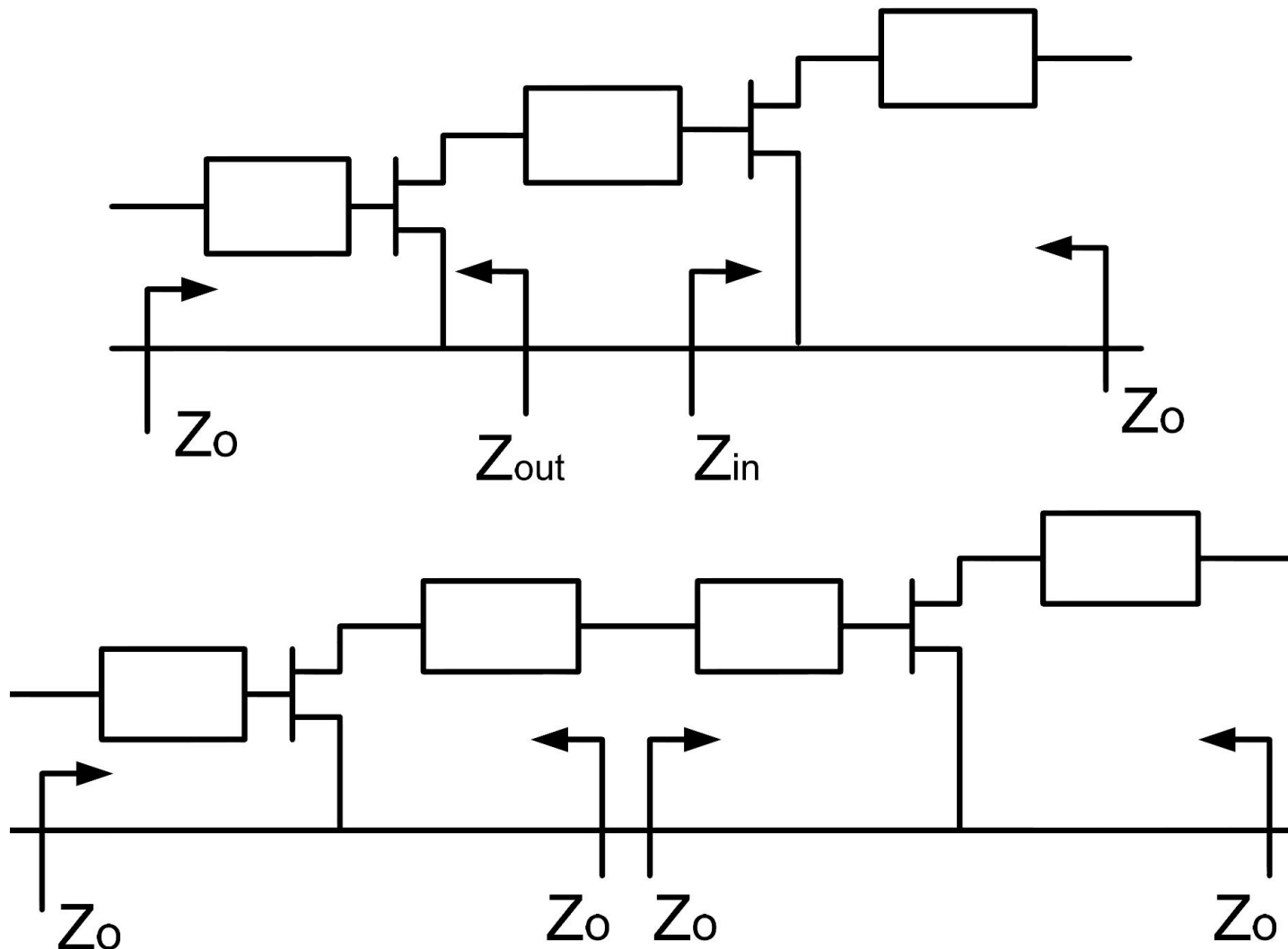

Adaptare inter-etaje 1

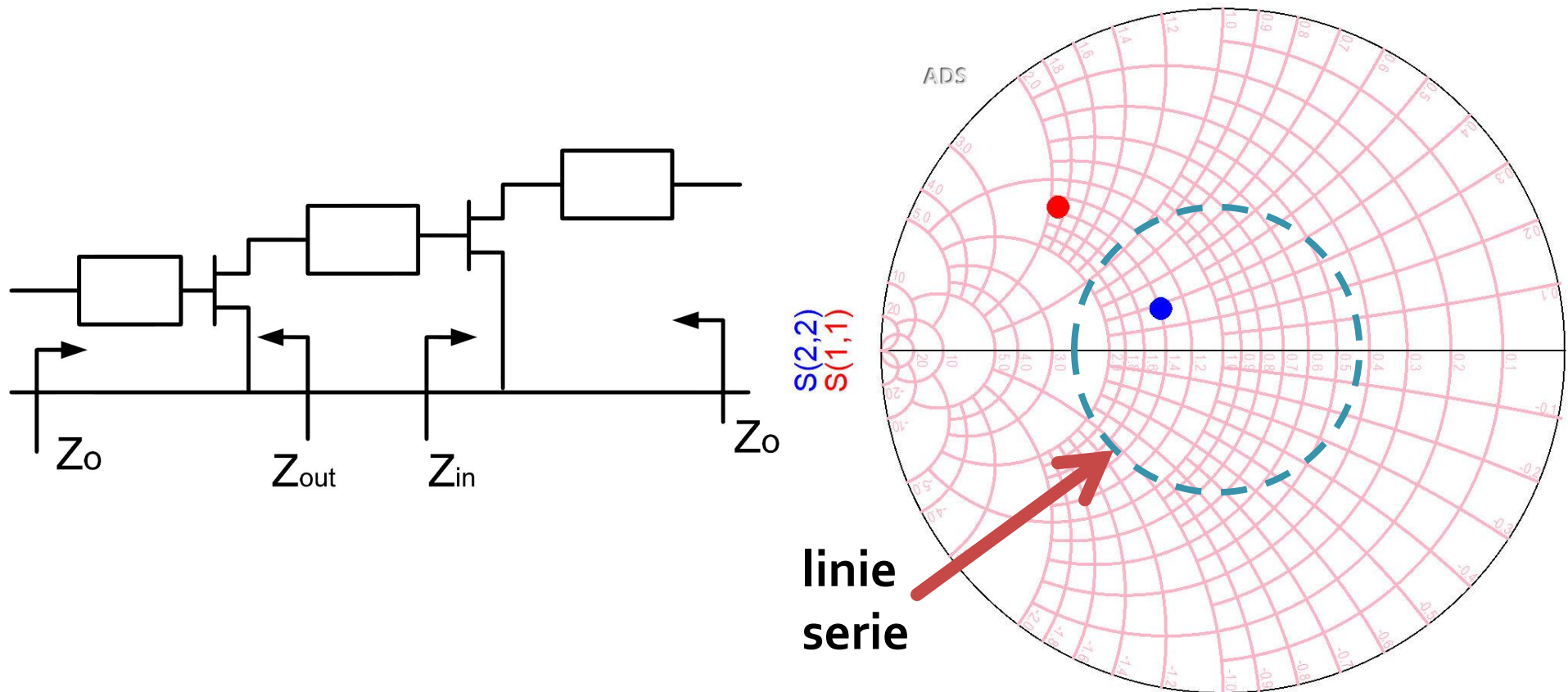- O singura linie de transmisie pastreaza modulul coeficientului de reflexie





Adaptare inter-etaje 1

- Se poate face in doua moduri:
 - plecand de la iesirea primului etaj (coeficient de reflexie S_{22}^*) spre cercurile (desenate pentru etajul al doilea) de:
 - stabilitate
 - castig
 - zgomot
 - plecand de la intrarea celui de-al doilea etaj (coeficient de reflexie S_{11}^*) spre cercurile (desenate pentru primul etaj) de:
 - stabilitate
 - castig
- Prima varianta are avantajul de a controla zgomotul introdus de al doilea etaj

Adaptare inter etaj

- Punct de pornire – complex conjugat

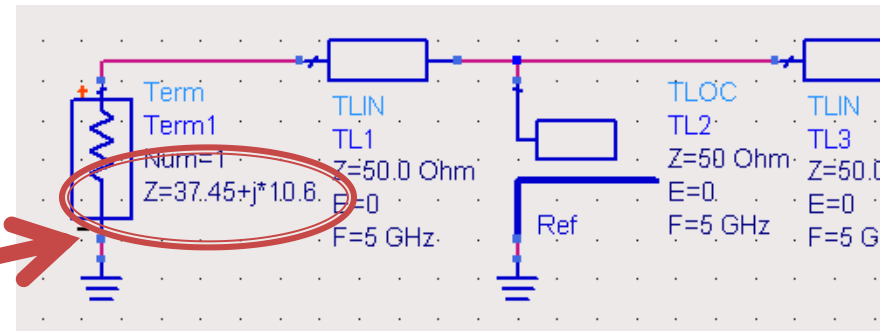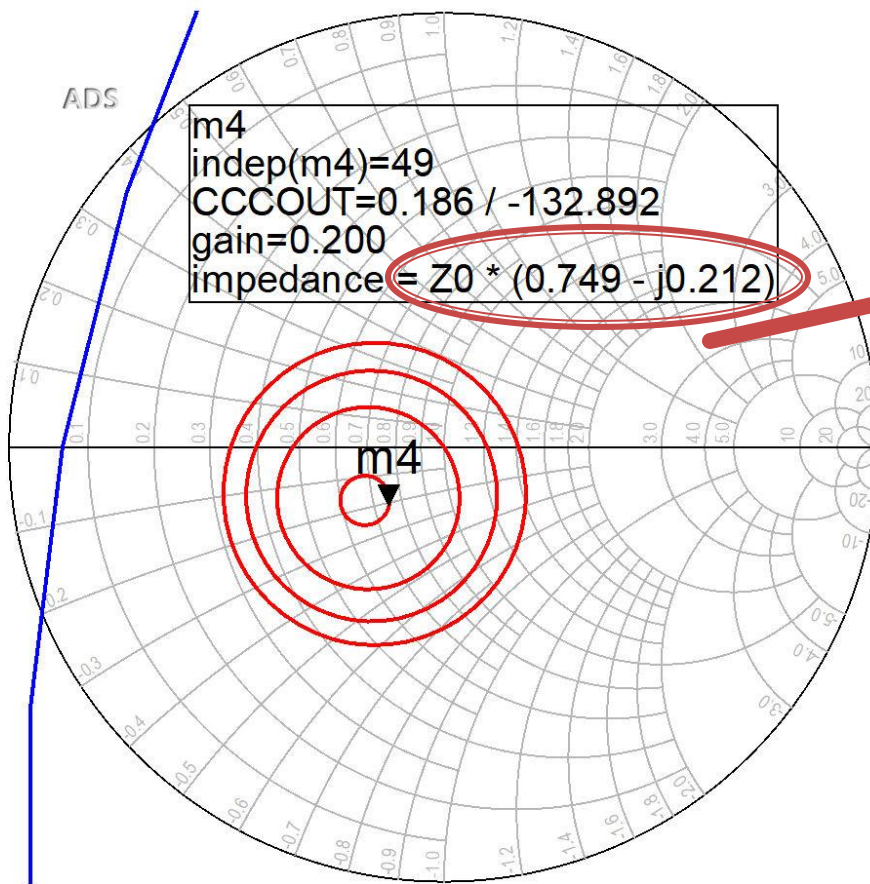

$$Z = 50\Omega \cdot (0.749 - j \cdot 0.212)$$


$$Z = 37.45\Omega - j \cdot 10.6\Omega$$

$$Z^* = 37.45\Omega + j \cdot 10.6\Omega$$



Adaptare inter-etaje 1

- O **singura** linie de transmisie permite atingerea unui punct care nu poate fi optimizat
 - $G_{L1} = 0.2 \text{ dB}$
 - $G_{S2} = 1 \text{ dB}$
 - $F_2 = 0.7 \text{ dB}$
- Elimina posibilitatea de reglaj pentru controlul in banda larga a amplificarii



ref..CCCIN
ref..CZ
S(2,2)

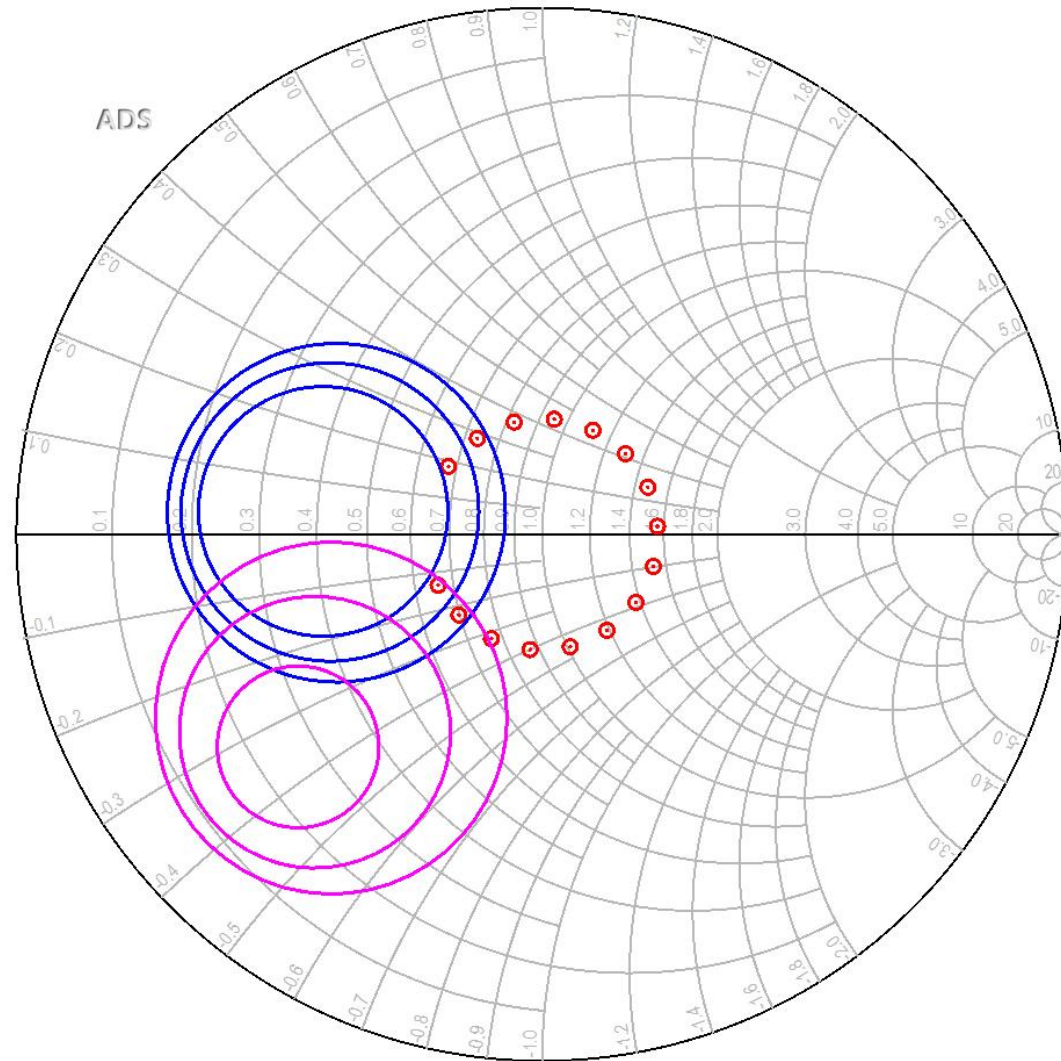

ADS

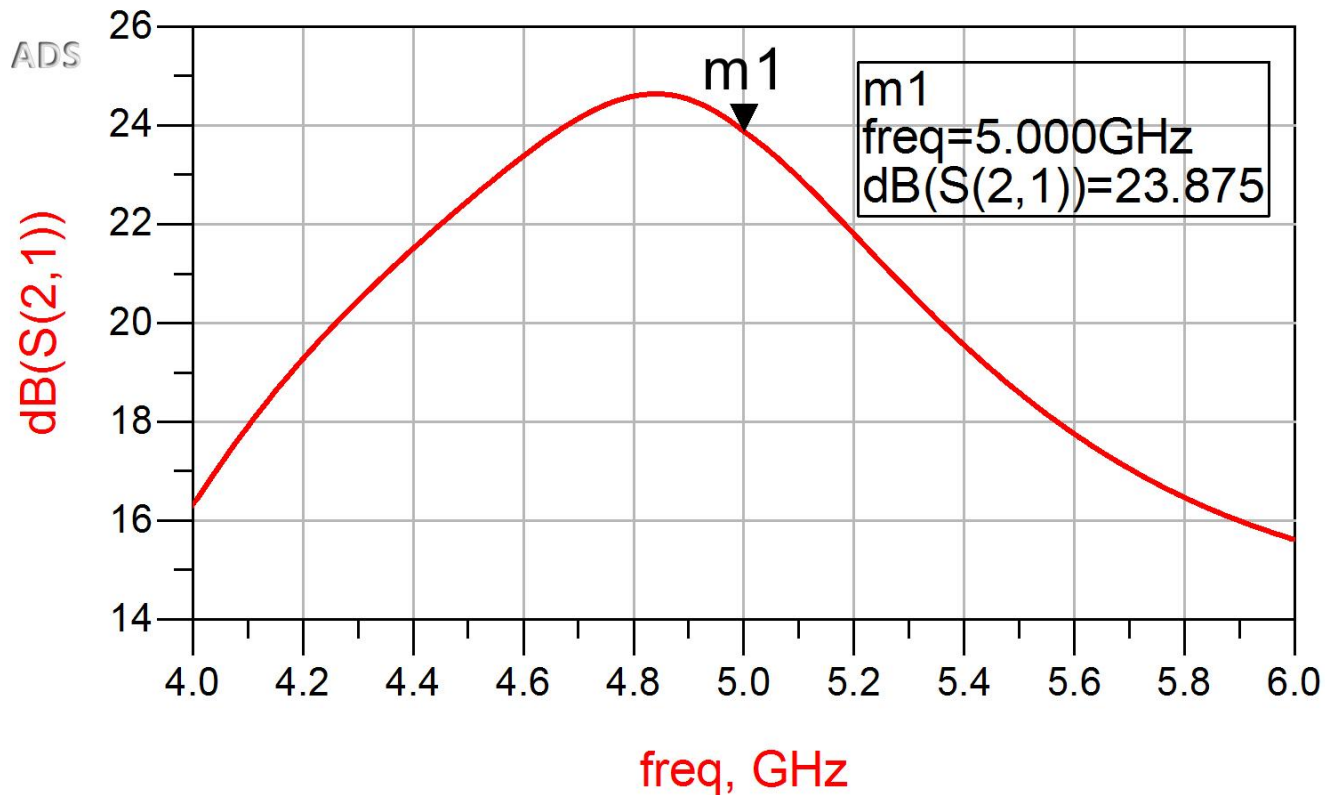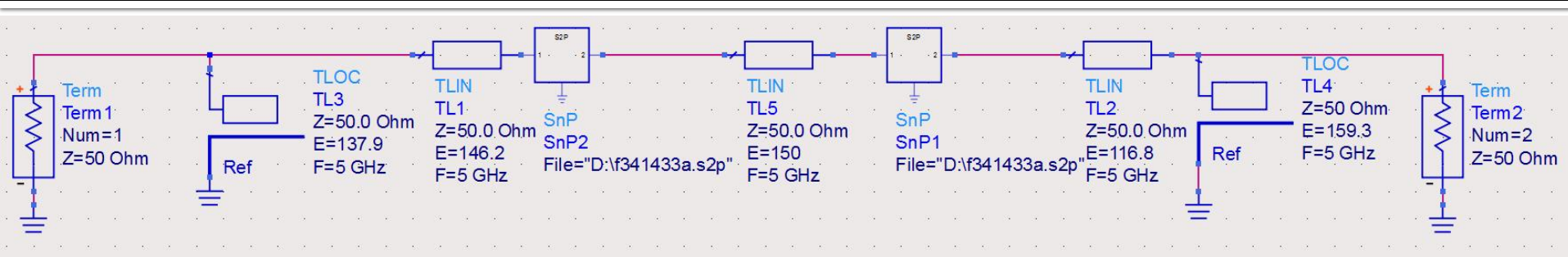


ADS

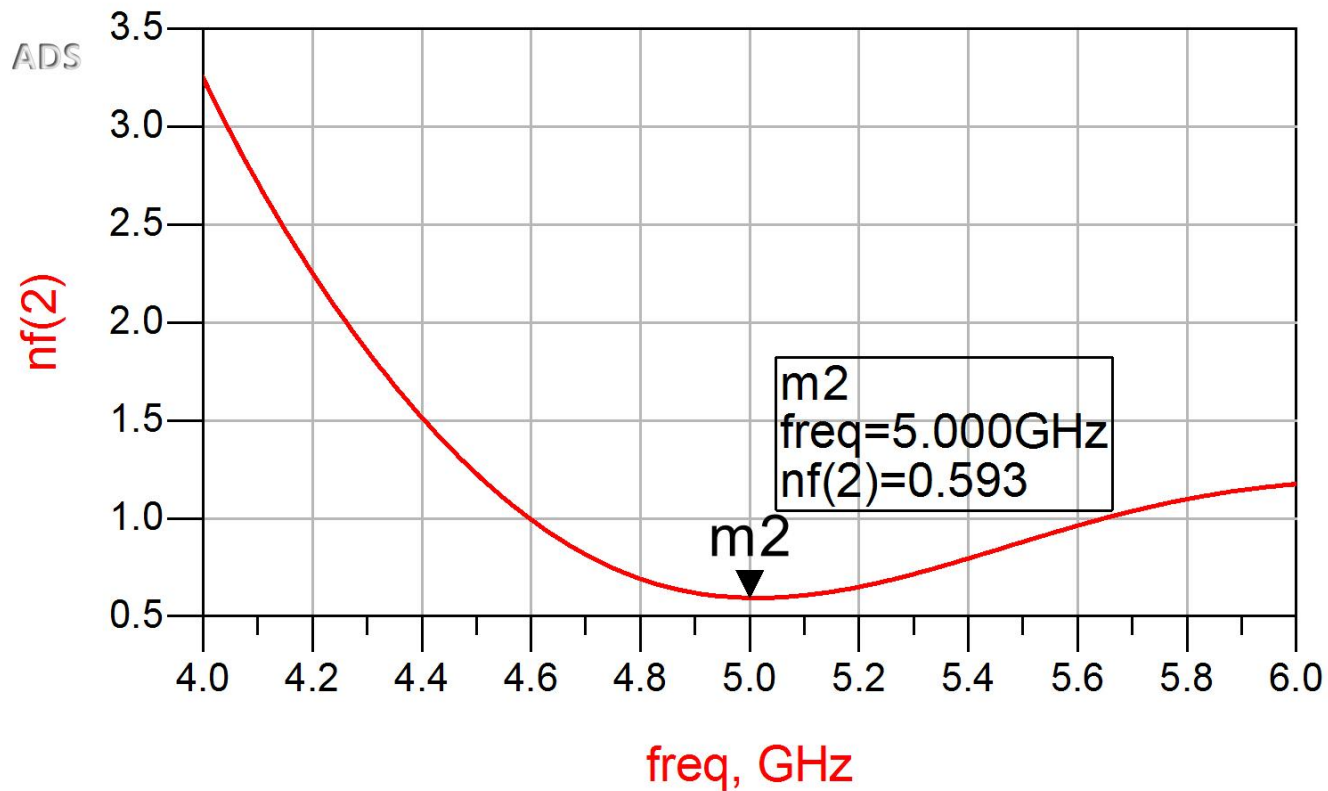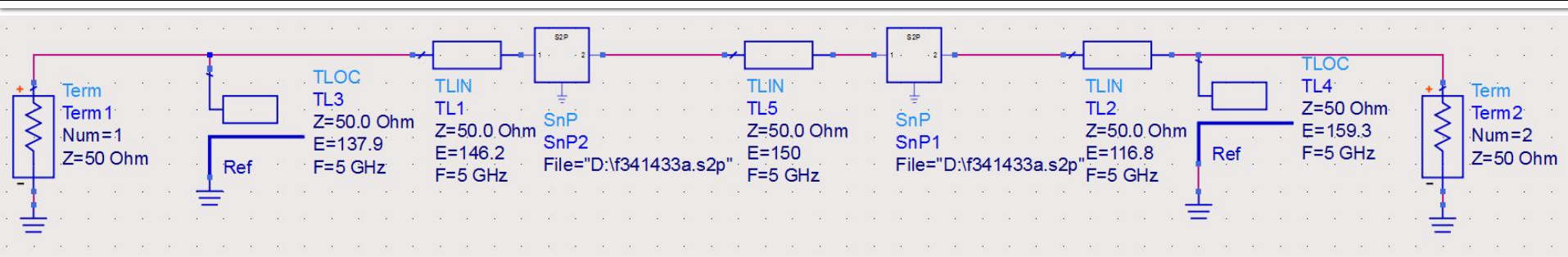


Adaptare inter-etaje 2

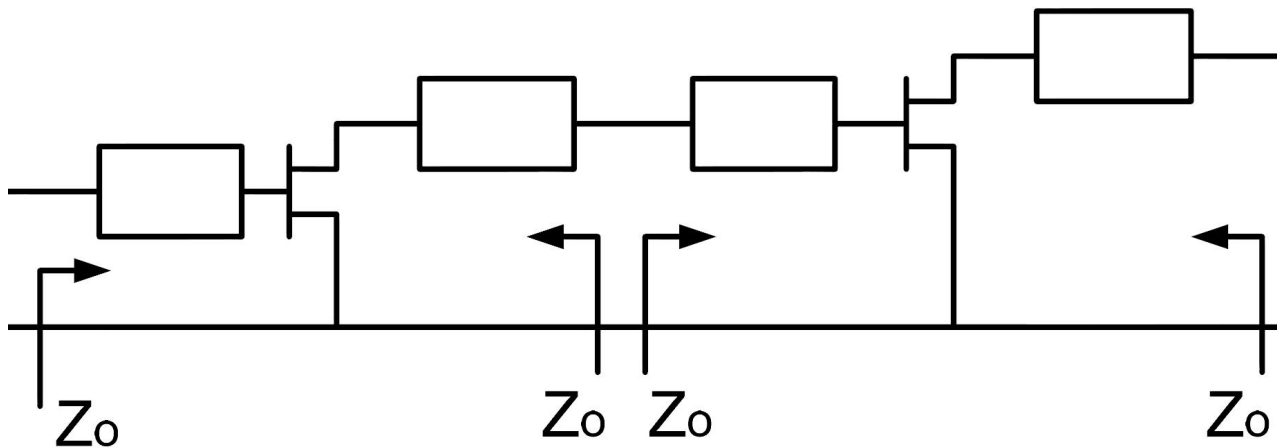- Utilizarea mai multor linii de transmisie pentru adaptarea la un punct intermediar cu coeficient de reflexie $\Gamma=0$ permite controlul in detaliu al punctului final



Proiectare etaje cascade

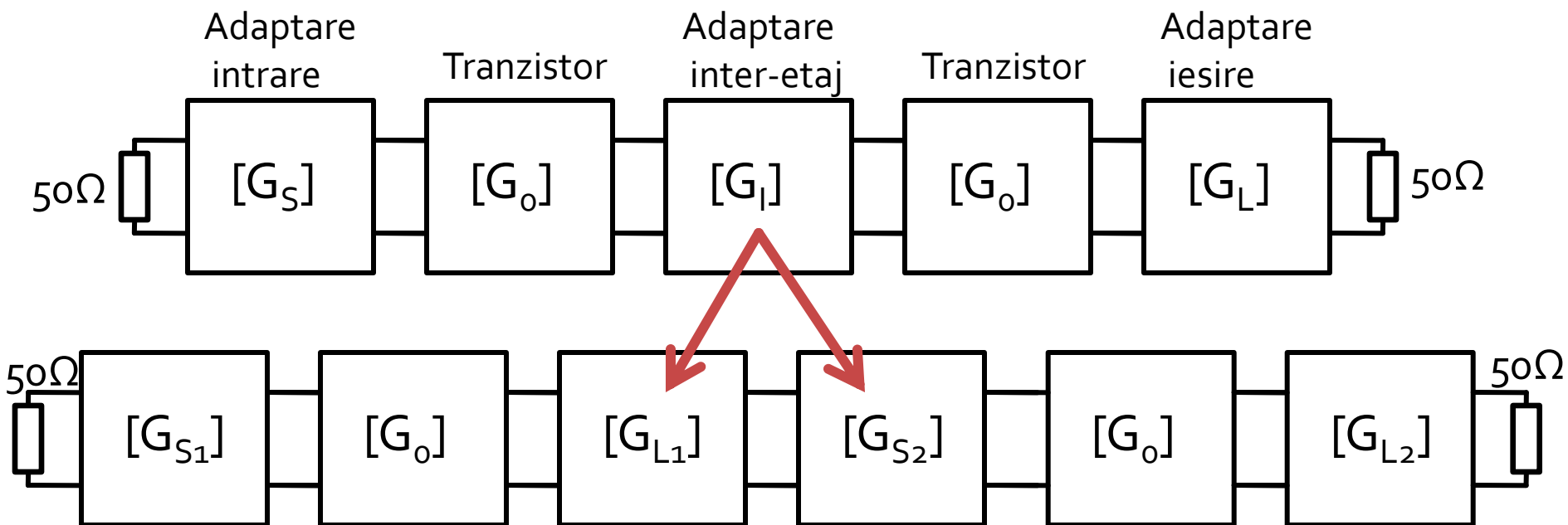

- Calcul castig
 - Adaptarea inter-etaje poate aduce un supliment de castig la ambele etaje de amplificare
 - Proiectarea pentru etajele de intrare si iesire e recomandabil sa se faca pe schema mai simpla cu un singur tranzistor

Proiectare etaje cascade

- Castig

$$G_T[dB] = G_{S1}[dB] + G_0[dB] + G_{L1}[dB] + G_{S2}[dB] + G_0[dB] + G_{L2}[dB]$$


$$G_T[dB] = 1\text{ dB} + 10\text{ dB} + G_{L1}[dB] + G_{S2}[dB] + 10\text{ dB} + 0.2\text{ dB}$$

$$G_T[dB] = 21.2\text{ dB} + G_{L1}[dB] + G_{S2}[dB]$$

- Prin proiectarea inter-etaje trebuie obtinut un castig de minim 0.8dB prin adaptare mai buna a primului etaj la iesire si a celui de-al doilea la intrare


Adaptare inter-etaje 2

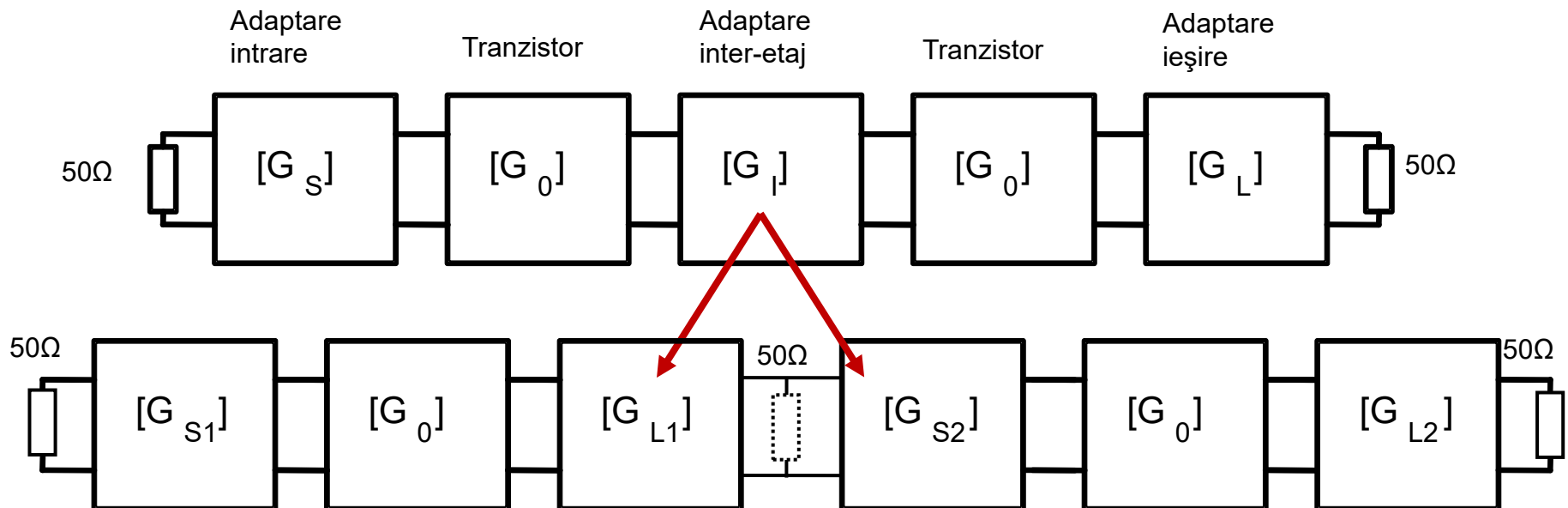- Utilizarea mai multor linii de transmisie pentru adaptarea la un punct intermediar cu coeficient de reflexie $\Gamma=0$ permite controlul in detaliu al punctului final



Adaptare inter-etaje 2

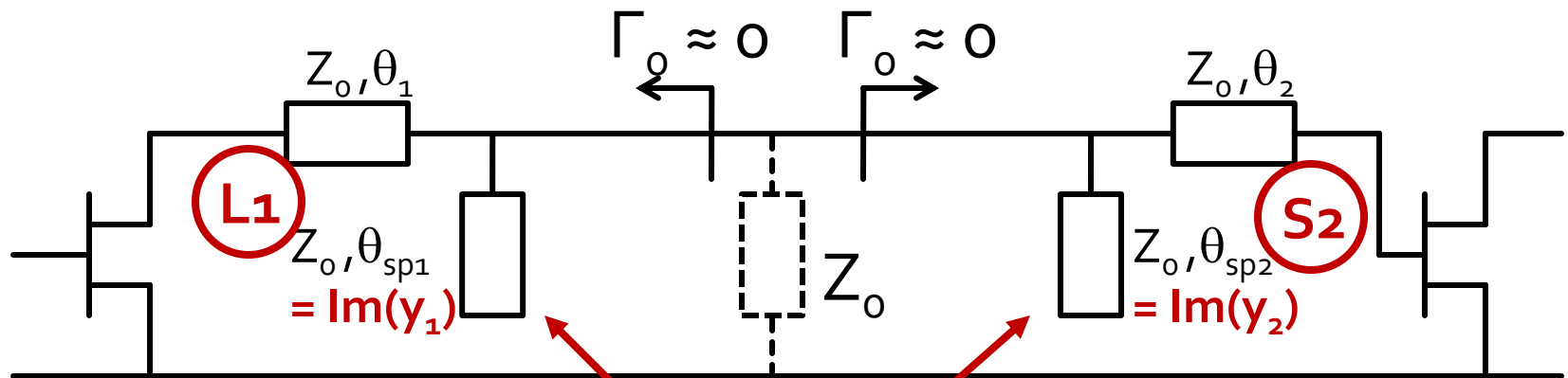- Unul din etaje **creaza** prin reteaua sa de adaptare un coeficient de reflexie $\Gamma=0$ la care apoi se adapteaza celalalt etaj



Cele doua stub-uri in paralel se combina intr-unul singur

Adaptare inter-etaje 2

- Cele doua stub-uri in paralel se combina intr-unul singur


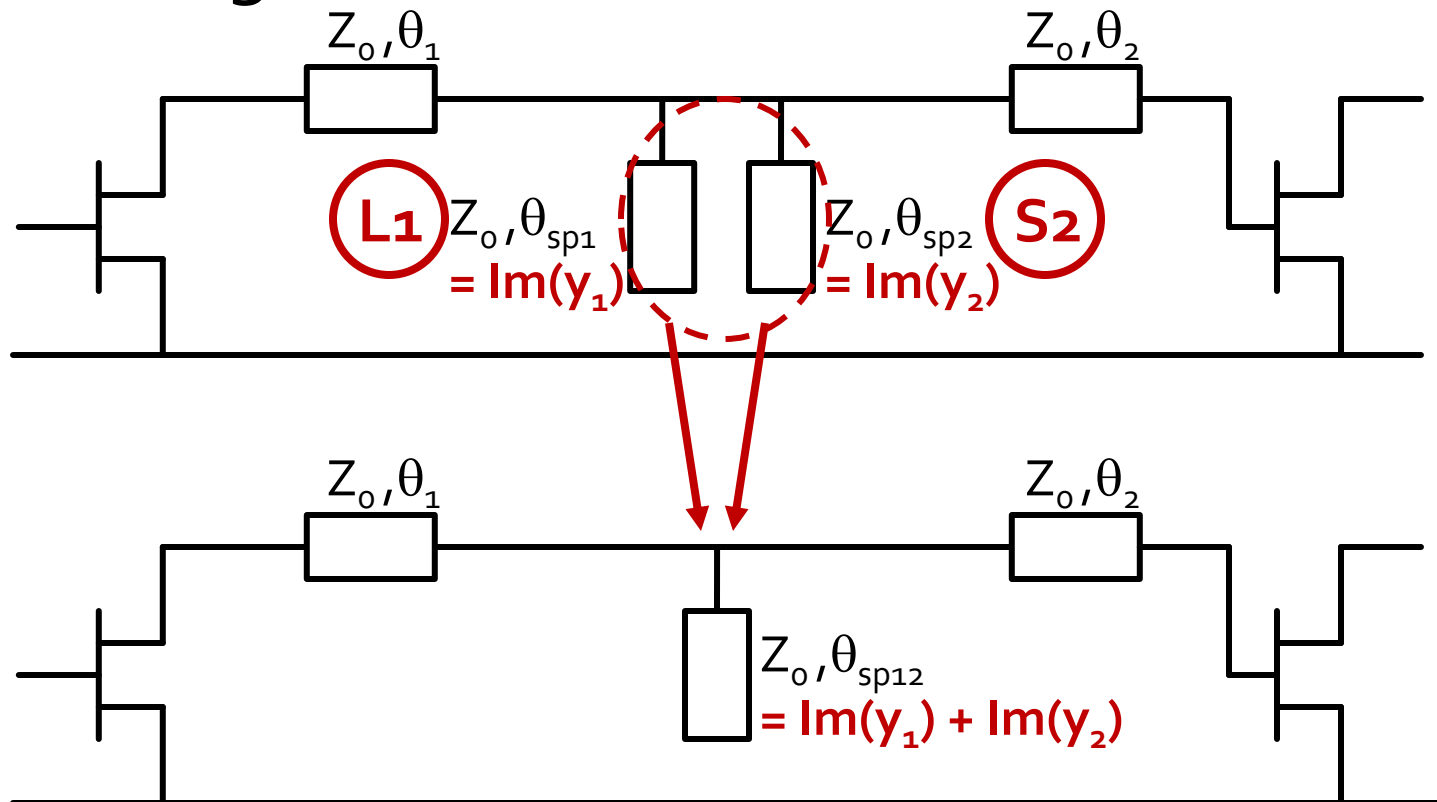


Diagrama Smith

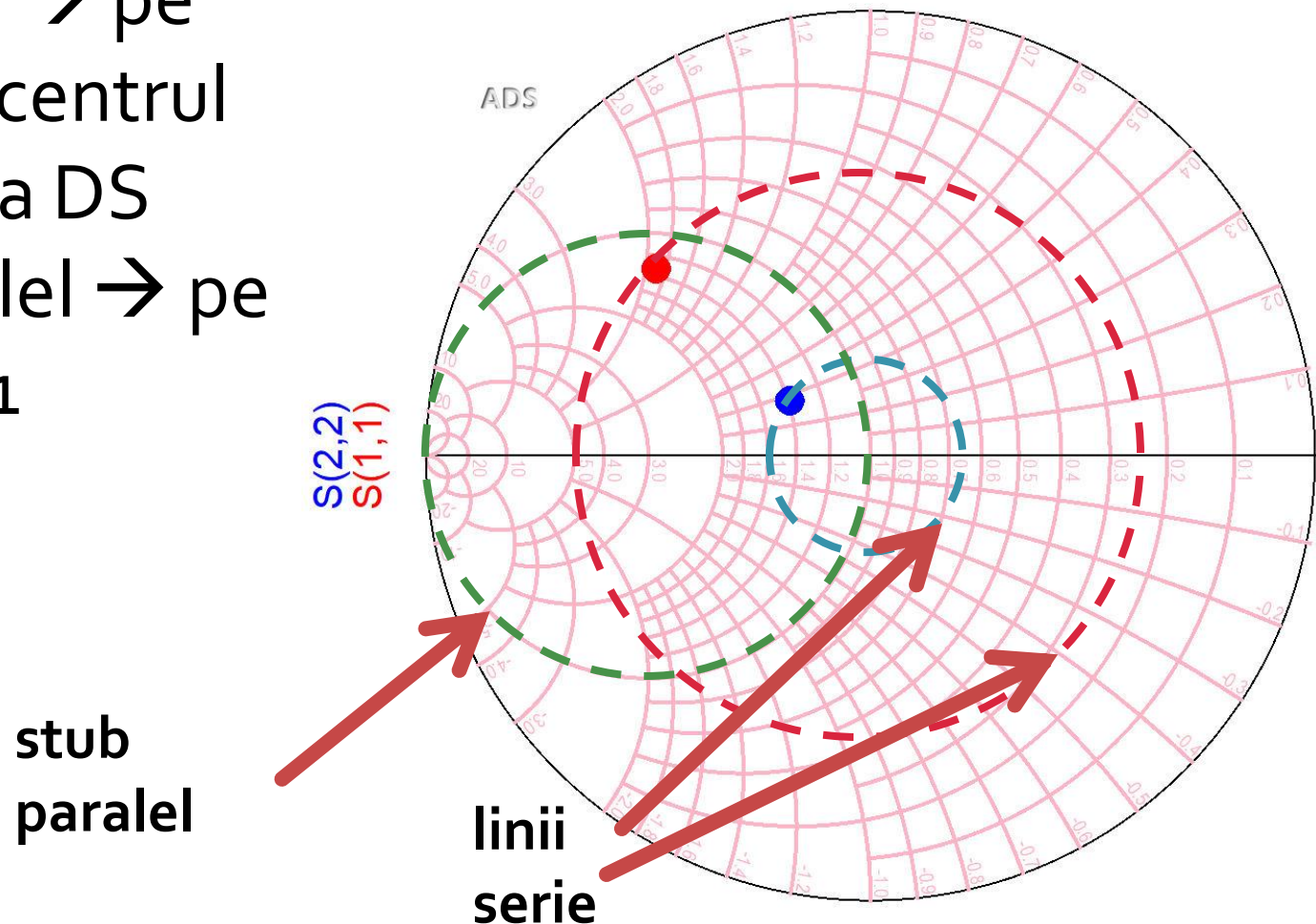
- linie serie $\rightarrow$ pe cercul cu centrul in originea DS
- stub paralel $\rightarrow$ pe cercul $g=1$



Adaptare inter-etaje 2

- Pentru fiecare etaj utilizam o linie serie si un stub paralel
 - Linia serie muta coeficientul de reflexie pe cercul unitate $g=1$
 - Stub-ul paralel muta punctul in centrul diagramei (adaptare la Z_0)
- Cele doua stub-uri in paralel se combina intr-unul singur

ref..CCCIN
ref..CZ
S(2,2)

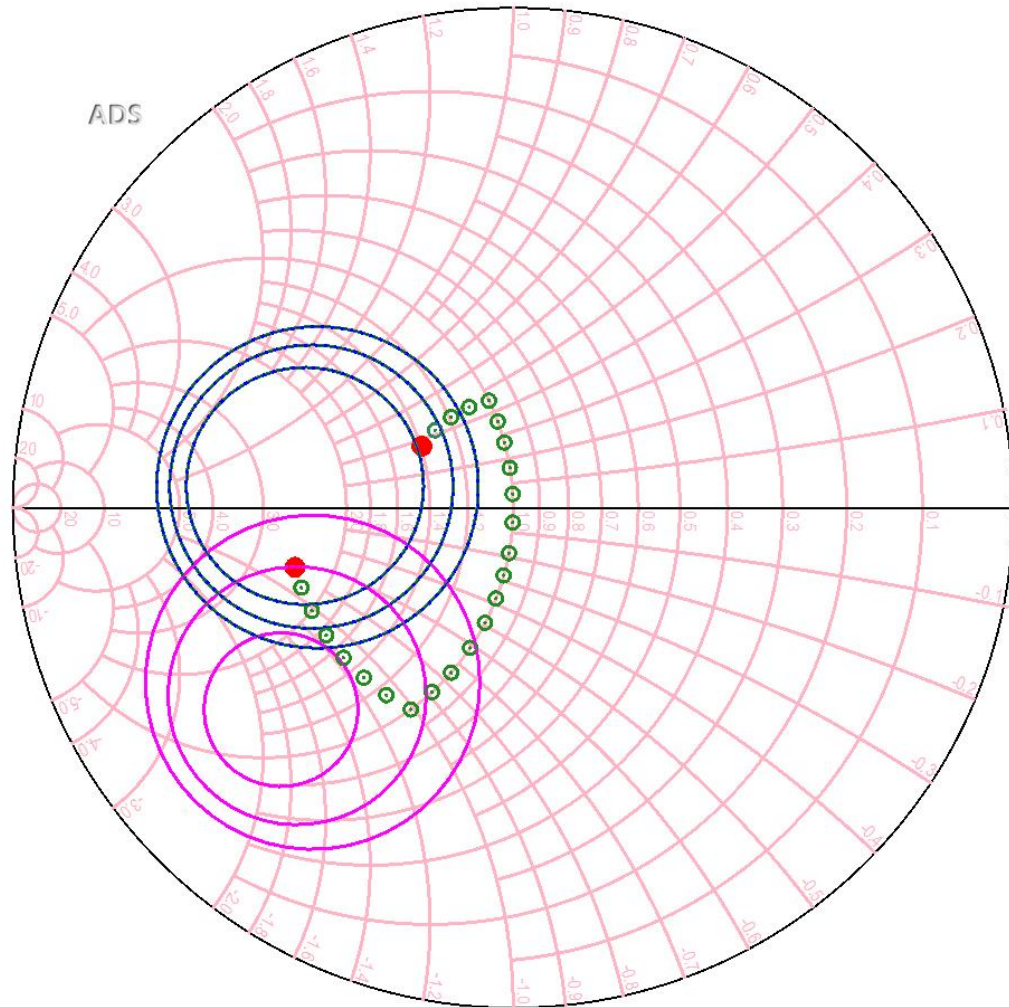

Adaptare la iesirea etajului 1 (L1)

- G_{L1} (putem folosi tot punctul de la iesirea L2)

$$\Gamma_L = 0.186 \angle -132.9^\circ$$

$$|\Gamma_L| = 0.186; \quad \varphi = -132.9^\circ$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_L|$$

$$\operatorname{Im}[y_L(\theta)] = \frac{-2 \cdot |\Gamma_L|}{\sqrt{1 - |\Gamma_L|^2}} = -0.379$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -0.186 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 100.72^\circ$$

- nu e obligatoriu sa se calculeze θ_{sp} deoarece **nu** va fi necesar




- decat daca doresc simularea/verificarea amplificatorului 1 separat (**recomandat**)

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +100.72^\circ \\ -100.72^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 116.8^\circ \\ 16.1^\circ \end{cases} \quad \operatorname{Im}[y_L(\theta)] = \begin{cases} -0.379 \\ +0.379 \end{cases}$$


Adaptare la iesirea etajului 1 (L1)


Ecuatie	Soluția L1A	Soluția L1B
$\Phi+2\theta$	$+100.72^\circ$	-100.72°
θ	116.8°	16.1°
$\text{Im}[y(\theta)]$	-0.379	$+0.379$

Verificare etaj 1

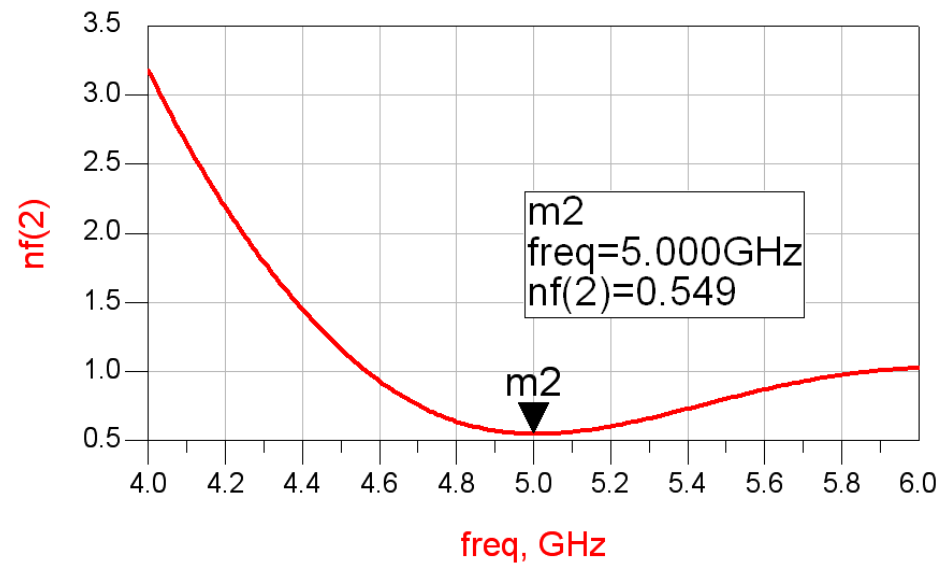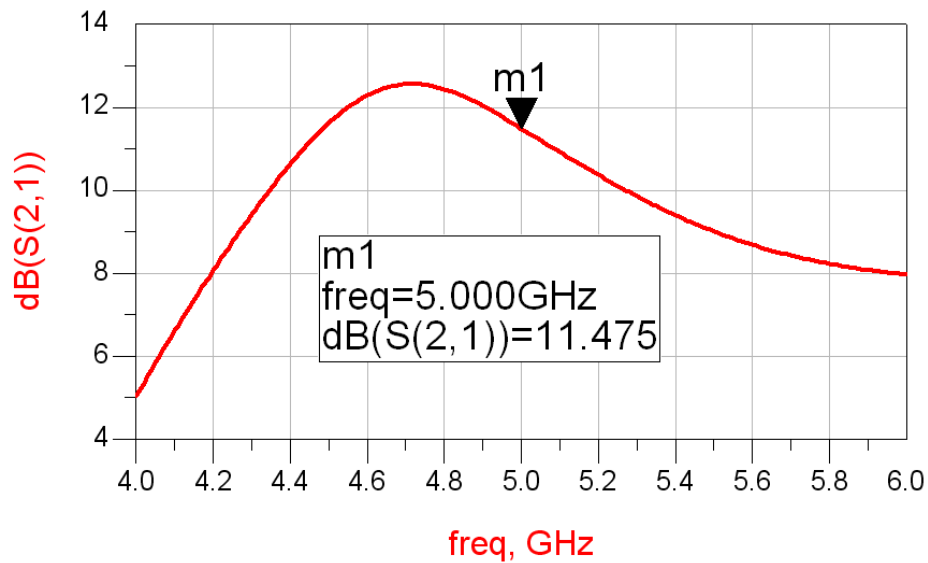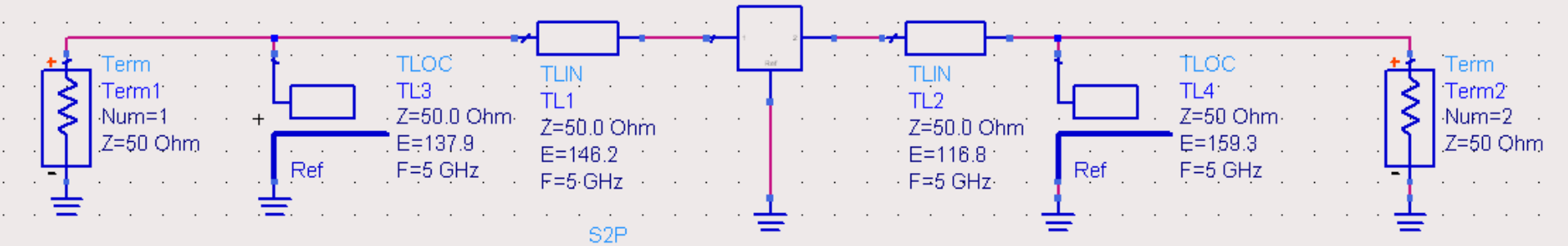

Adaptare la intrarea etajului 2 (S2)

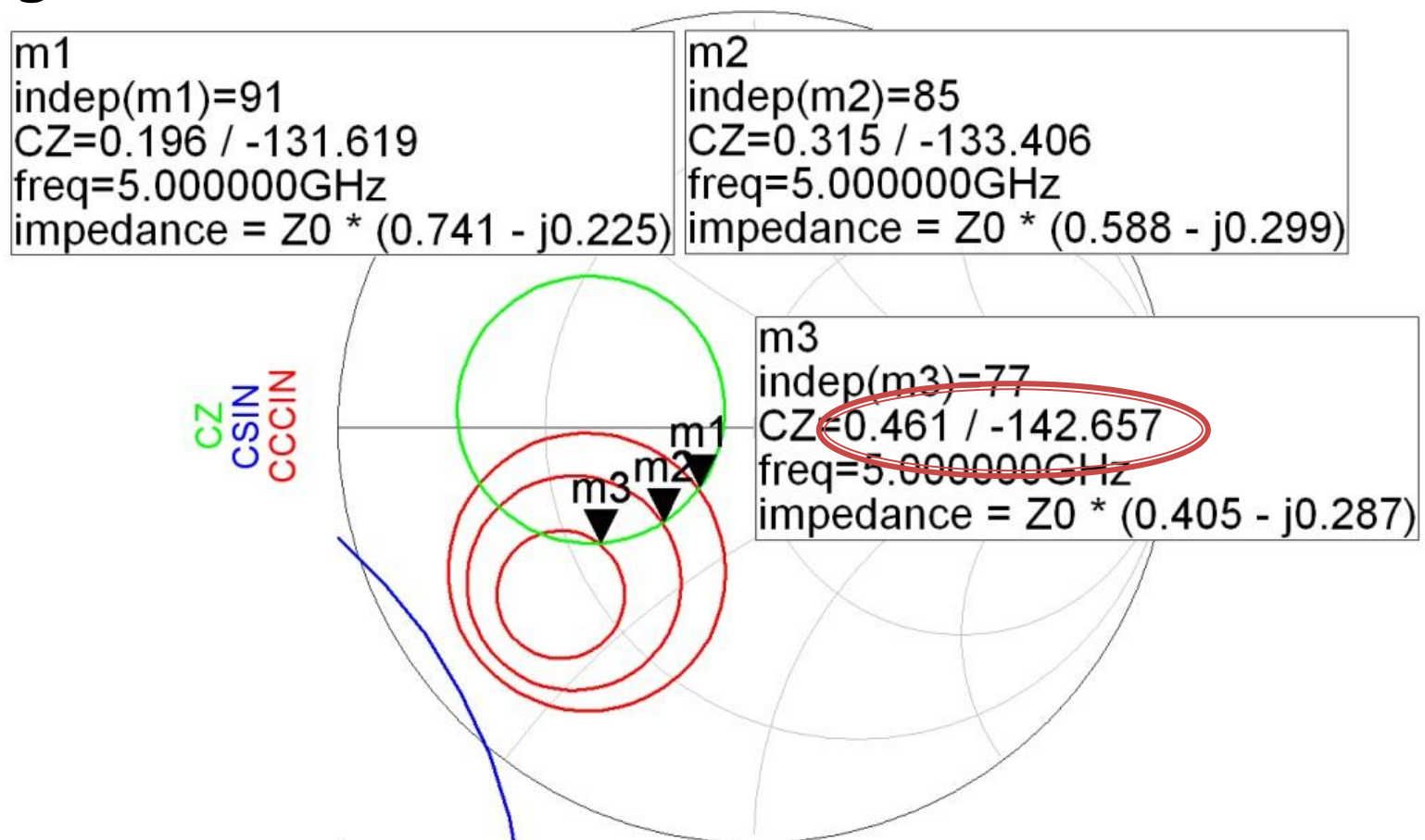- G_{S_2} (plecare din Γ_{S_2} ales spre origine – m3 – castig 2dB)



Adaptare la intrarea etajului 2 (S2)

- G_{S2} (plecare din m3 spre origine)

$$\Gamma_{S2} = 0.461 \angle -142.66^\circ \quad |\Gamma_{S2}| = 0.461; \quad \varphi = -142.66^\circ$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -|\Gamma_{S2}| \quad \text{Im}[y_{S2}(\theta)] = \frac{\mp 2 \cdot |\Gamma_{S2}|}{\sqrt{1 - |\Gamma_{S2}|^2}}$$

$$\cos(\varphi + 2\theta) = -0.461 \Rightarrow (\varphi + 2\theta) = \pm 117.45^\circ$$




- nu e obligatoriu sa se calculeze θ_{sp} deoarece **nu** va fi necesar
 - decat daca doresc simularea/verificarea amplificatorului 2 separat (**recomandat**)

$$(\varphi + 2\theta) = \begin{cases} +117.45^\circ \\ -117.45^\circ \end{cases} \quad \theta = \begin{cases} 130.1^\circ \\ 12.6^\circ \end{cases} \quad \text{Im}[y_{S2}(\theta)] = \begin{cases} -1.039 \\ +1.039 \end{cases}$$


Adaptare la intrarea etajului 2 (S2)



Ecuatie	Soluția S2A	Soluția S2B
$\Phi+2\theta$	$+117.45^\circ$	-117.45°
θ	130.1°	12.6°
$\text{Im}[y(\theta)]$	-1.039	$+1.039$

Verificare etaj 2

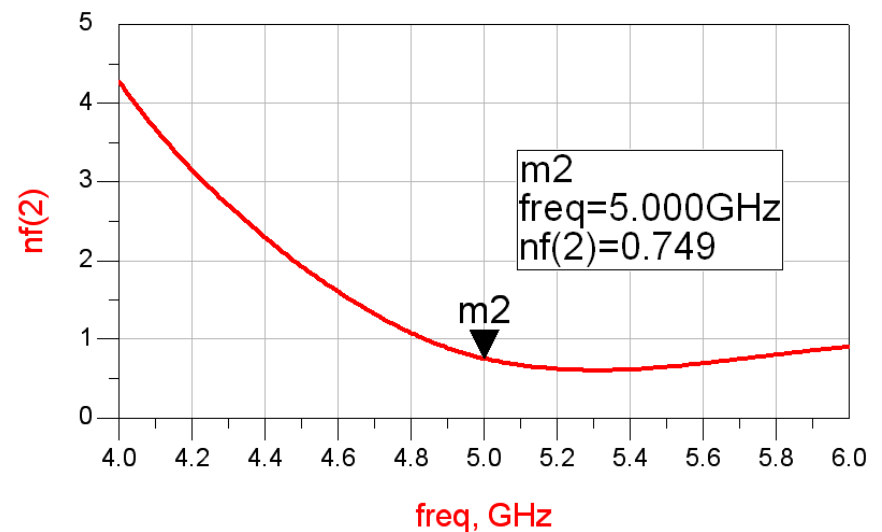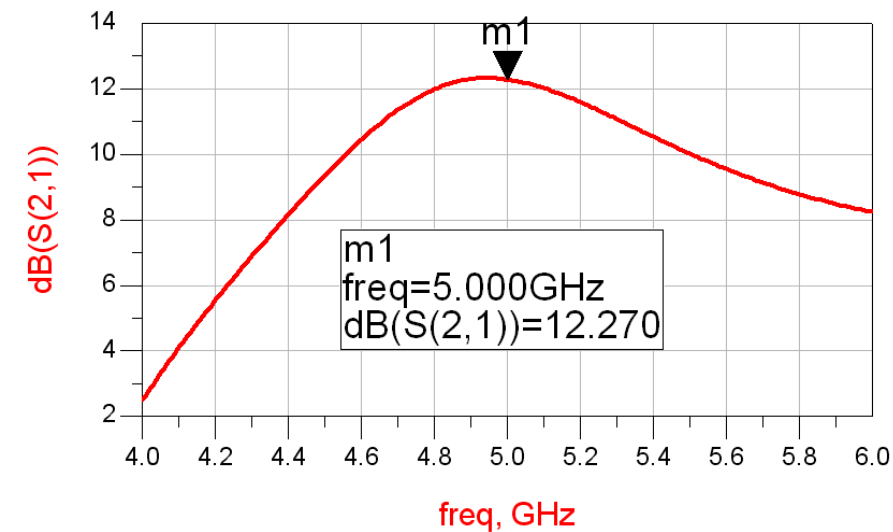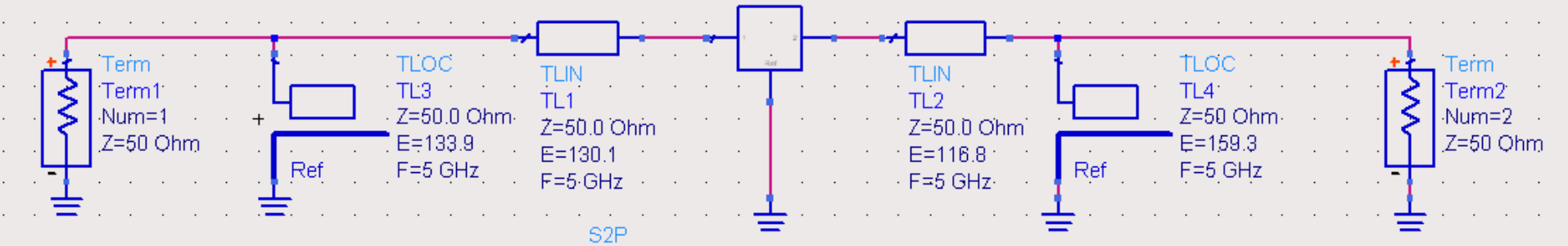

Etaj 1/2

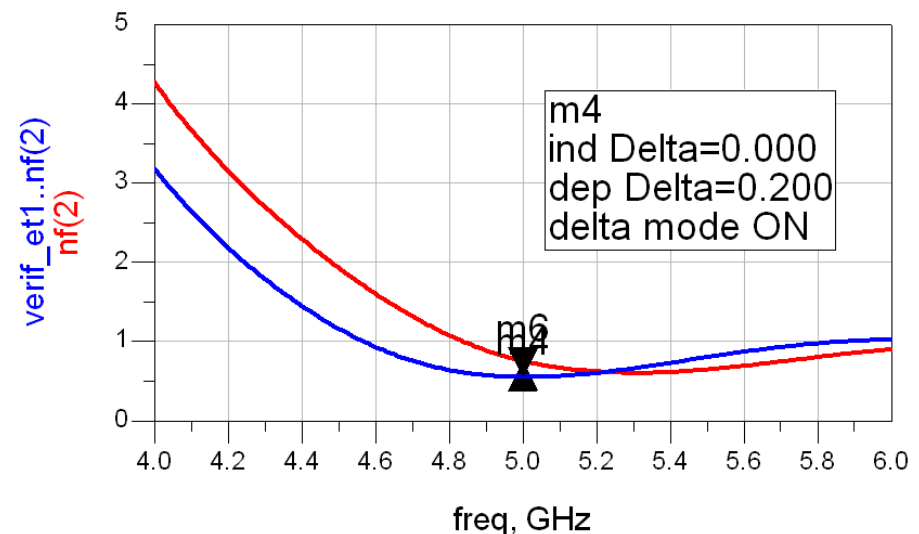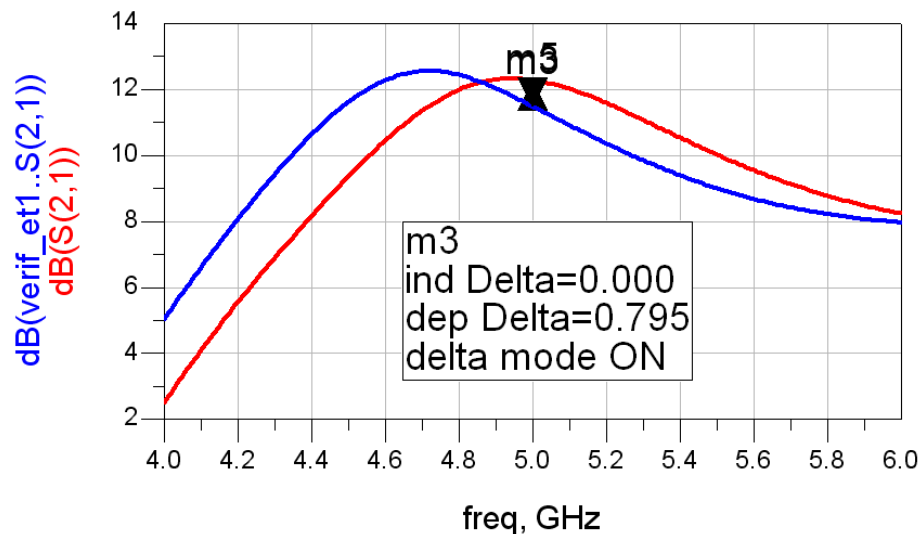- Conform concluziilor obtinute din formula Friis al doilea etaj obtine castig mai mare deoarece se accepta un zgomot mai mare



Combinarea celor 2 stub-uri paralel





- Cele doua stub-uri in paralel se combina intr-unul singur
- Exista **4 combinatii posibile** in functie de cum se combina lungimile electrice alese pentru cele doua linii serie
 - pentru fiecare lungime electrica aleasa (θ) se foloseste obligatoriu $\text{Im}[y(\theta)]$ corespunzator

■ Ex:

$$\theta_{L1} = 116.8^\circ \quad \theta_{S2} = 130.1^\circ \quad \text{Im}[y_{sp}] = \text{Im}[y_{L1}(\theta)] + \text{Im}[y_{S2}(\theta)] = -1.418$$
$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(\text{Im}[y_{sp}]) \quad \theta_{sp} = 125.2^\circ$$

Combinarea celor 2 stub-uri paralel

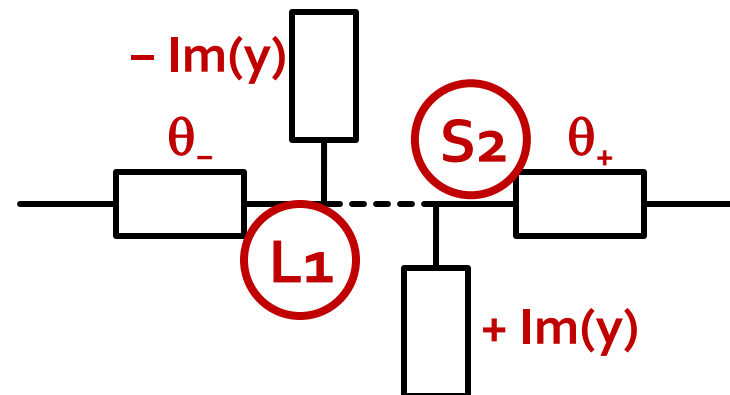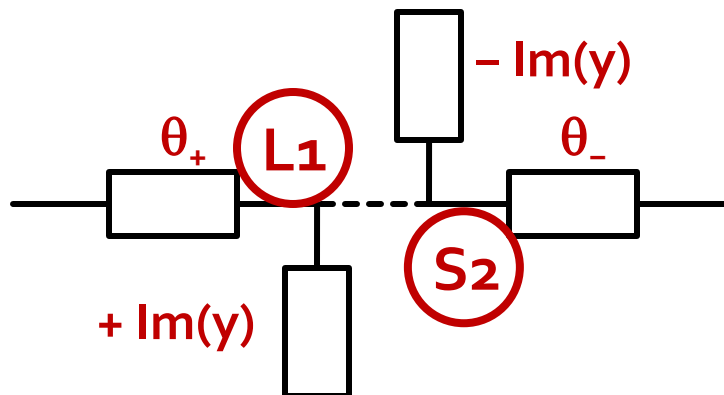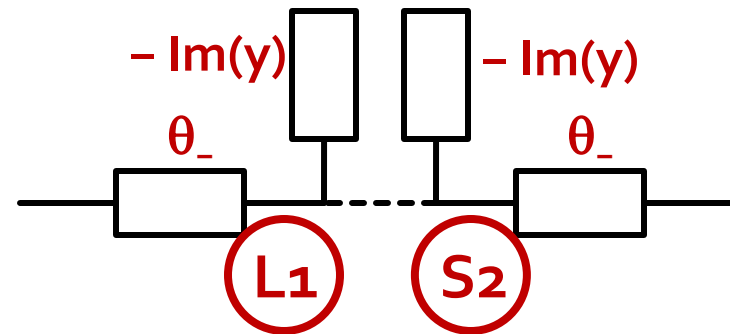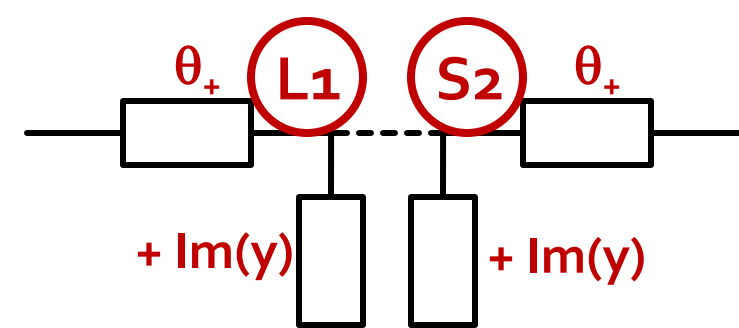- 4 combinatii posibile
 - admitantele** sunt in paralel si se **aduna**, nu lungimile electrice



$$Im[y_{sp}] = Im[y_{L1}(\theta)] + Im[y_{S2}(\theta)]$$

$$\theta_{sp} = \tan^{-1}(Im[y_{sp}])$$

Combinarea celor 2 stub-uri paralel

		Soluția S2A	Soluția S2B
		$\theta = 130.1^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = -1.039$	$\theta = 12.6^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = +1.039$
Soluția L1A	$\theta = 116.8^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = -0.379$	$\theta_{L1} = 116.8^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = -1.418$ $\theta_p = 125.2^\circ$ $\theta_{S2} = 130.1^\circ$	$\theta_{L1} = 116.8^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = +0.66$ $\theta_p = 33.4^\circ$ $\theta_{S2} = 12.6^\circ$
Soluția L1B	$\theta = 16.1^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = +0.379$	$\theta_{L1} = 16.1^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = -0.66$ $\theta_p = 146.6^\circ$ $\theta_{S2} = 130.1^\circ$	$\theta_{L1} = 16.1^\circ$ $\text{Im}[y(\theta)] = 1.418$ $\theta_p = 54.8^\circ$ $\theta_{S2} = 12.6^\circ$

Diagrama Smith

- linie serie $\rightarrow$ pe cercul cu centrul in originea DS
- stub paralel $\rightarrow$ pe cercul $g=1$

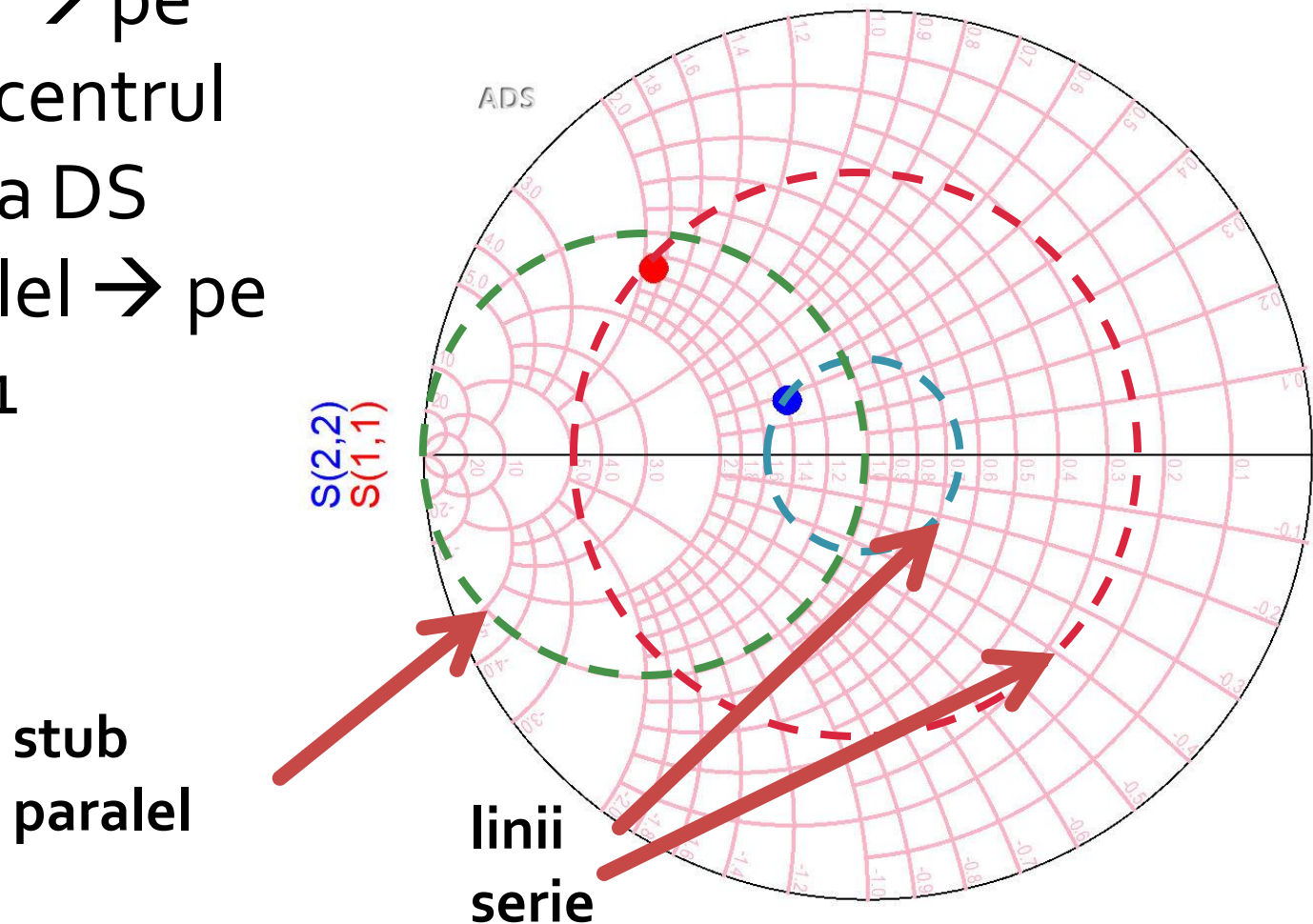


Diagrama Smith 1

$$\theta_{L1} = 116.8^\circ \quad \theta_{S2} = 130.1^\circ$$



$$\text{Im}[y_{sp}] = \text{Im}[y_{L1}(\theta)] + \text{Im}[y_{S2}(\theta)] = -1.418$$

$$\theta_{sp} = 125.2^\circ$$

stub
"combinat"

ref..CSIN
ref..CZ
ref..CCIN
S(2,2)

linii
serie

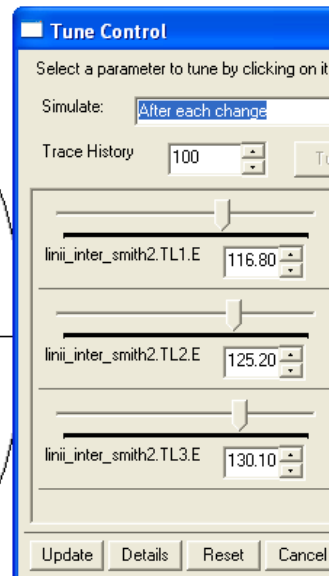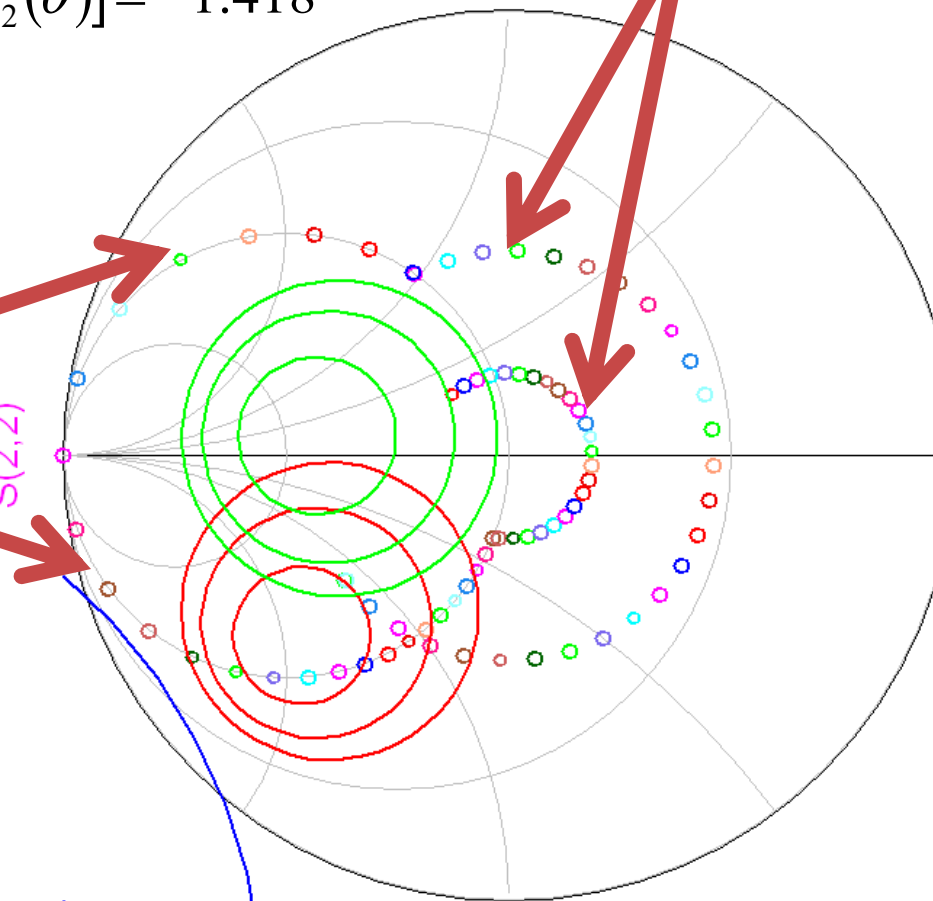

ADS 1

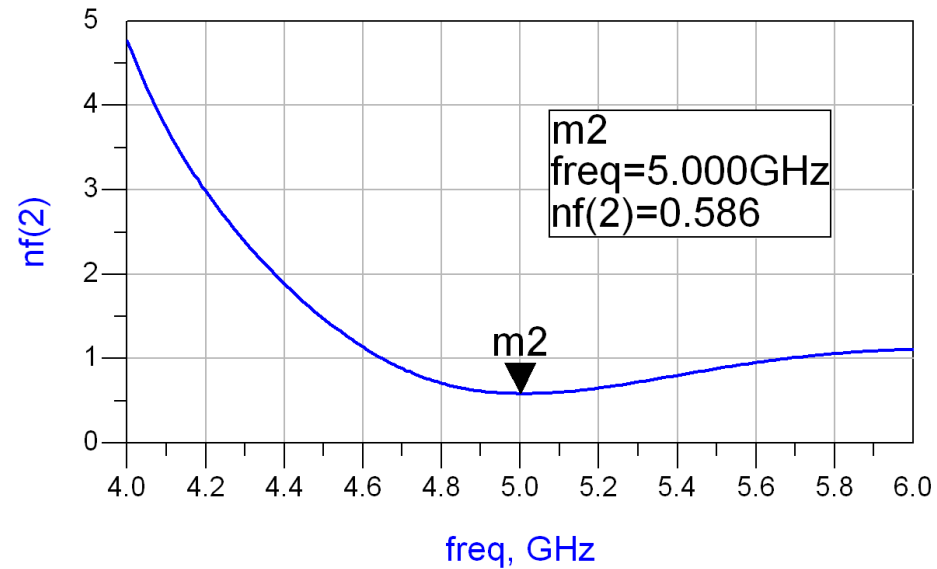
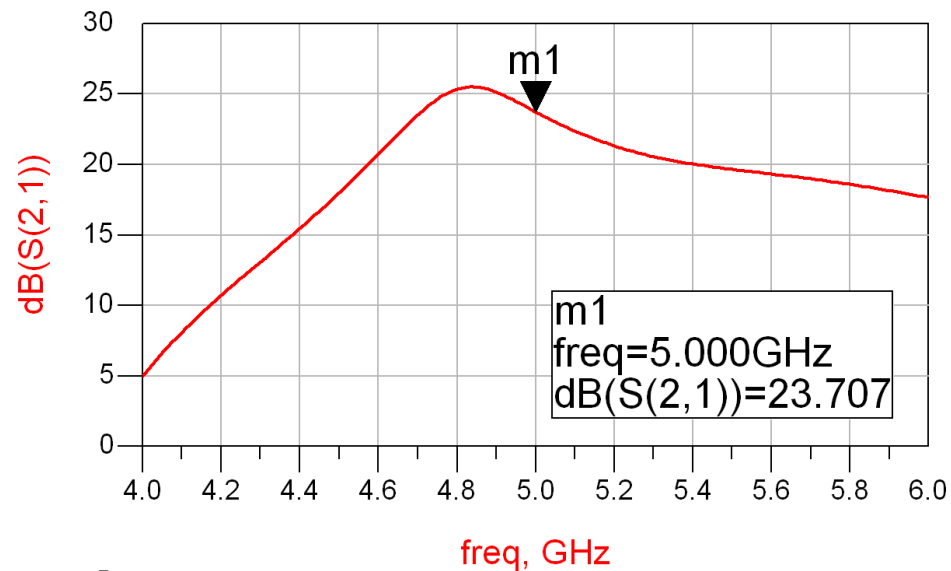
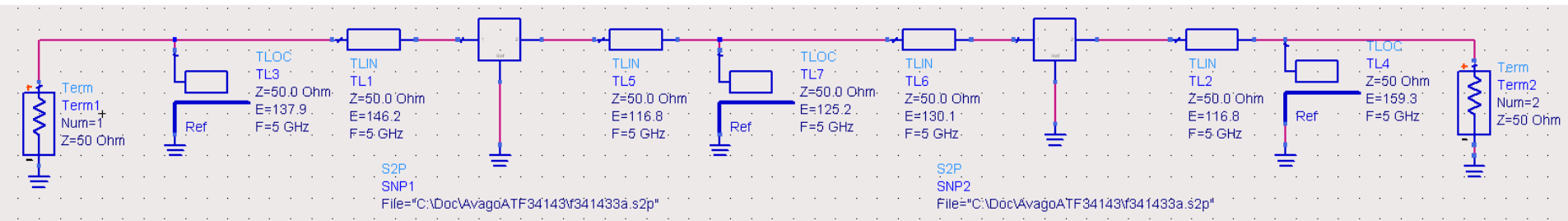


Diagrama Smith 2

$$\theta_{L1} = 116.8^\circ \quad \theta_{S2} = 12.6^\circ$$



$$\text{Im}[y_{sp}] = \text{Im}[y_{L1}(\theta)] + \text{Im}[y_{S2}(\theta)] = +0.66$$

$$\theta_{sp} = 33.4^\circ$$

stub
"combinat"

ref..CSIN
ref..CZ
ref..CCCN
S(2,2)

linii
serie

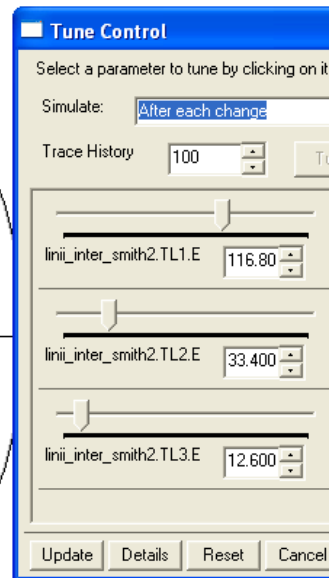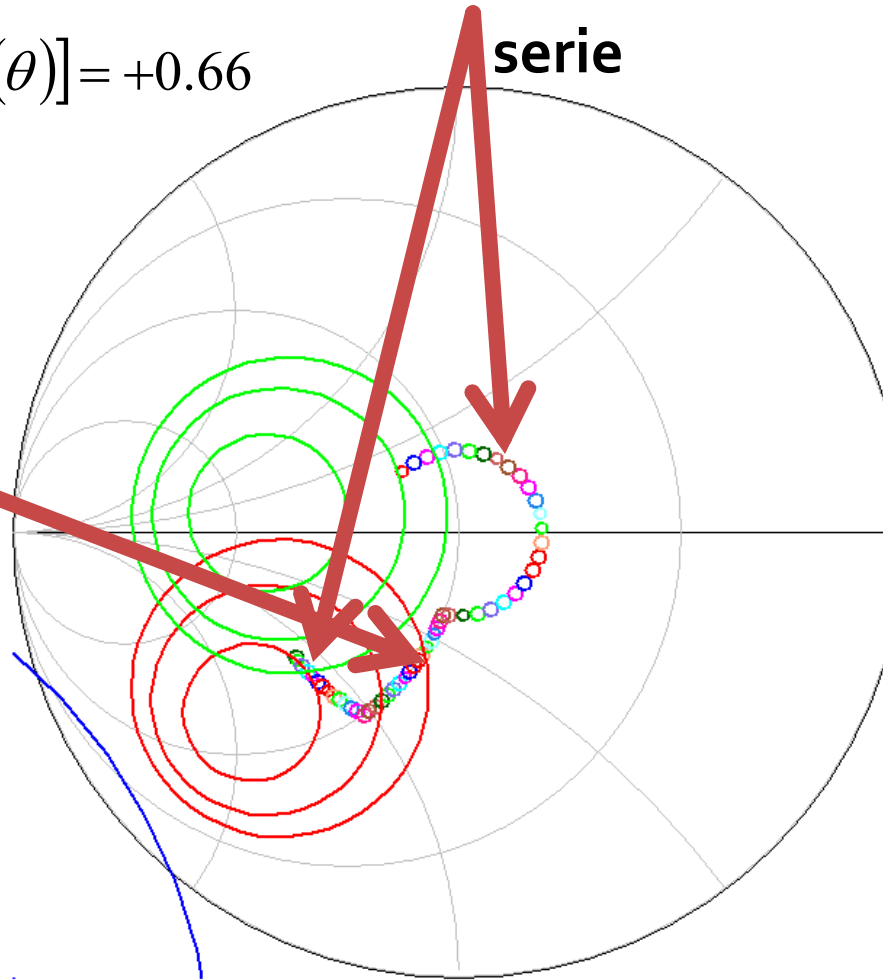

ADS 2

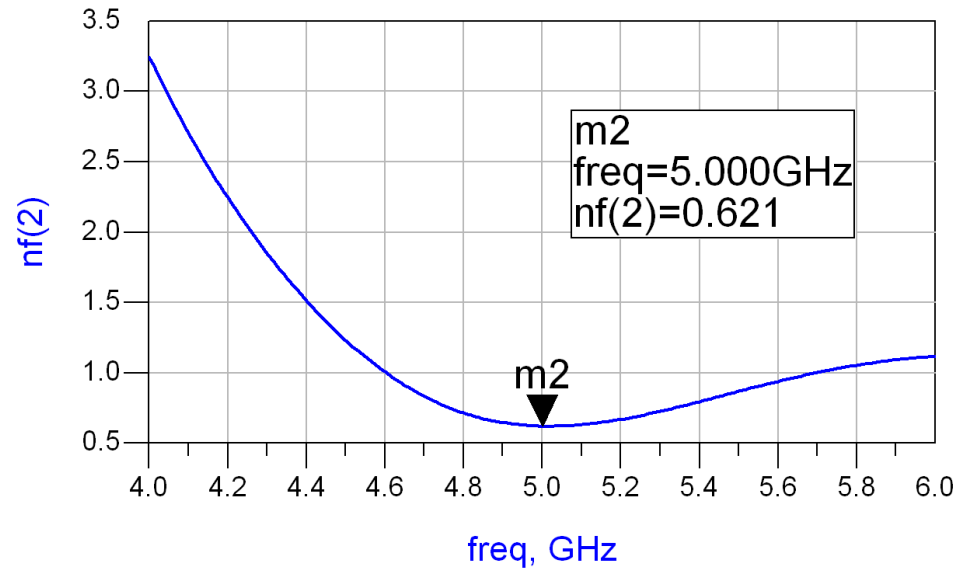
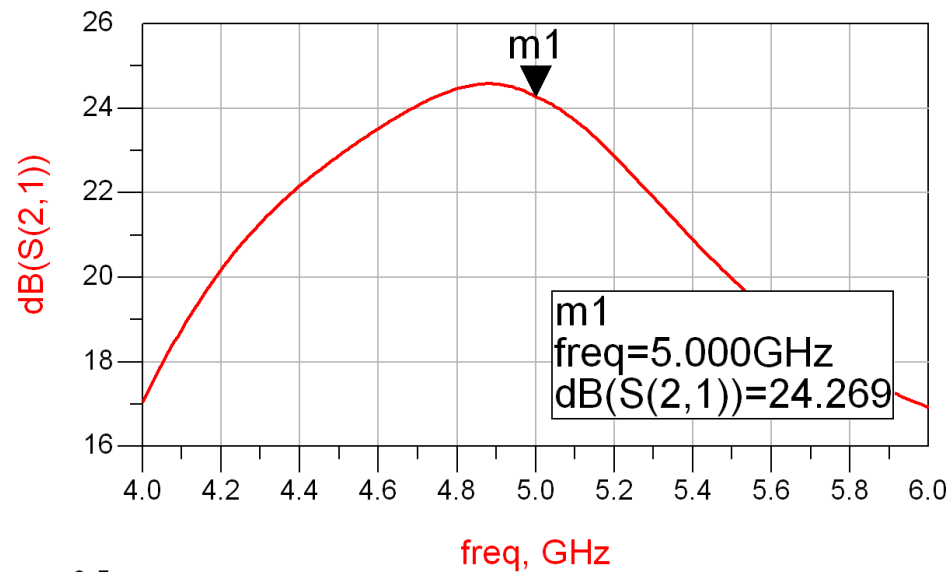
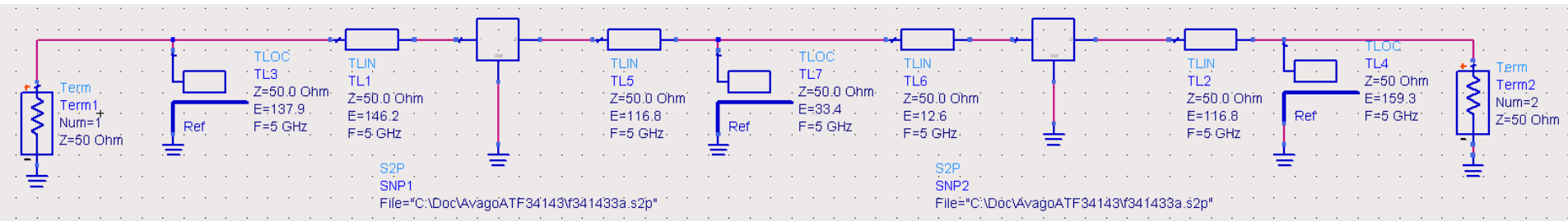


Diagrama Smith 3

$$\theta_{L1} = 16.1^\circ \quad \theta_{S2} = 130.1^\circ$$



$$\text{Im}[y_{sp}] = \text{Im}[y_{L1}(\theta)] + \text{Im}[y_{S2}(\theta)] = -0.66$$

$$\theta_{sp} = 146.6^\circ$$

stub
"combinat"

ref..CSIN
ref..CZ
ef..CCCIN
S(2,2)

linii
serie

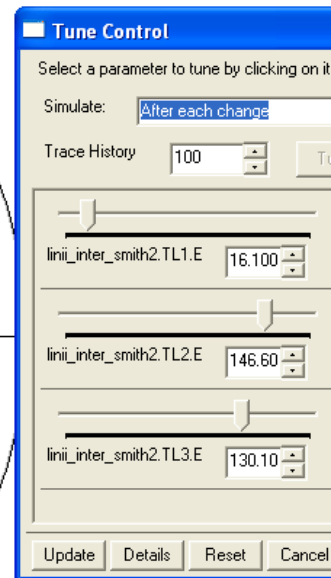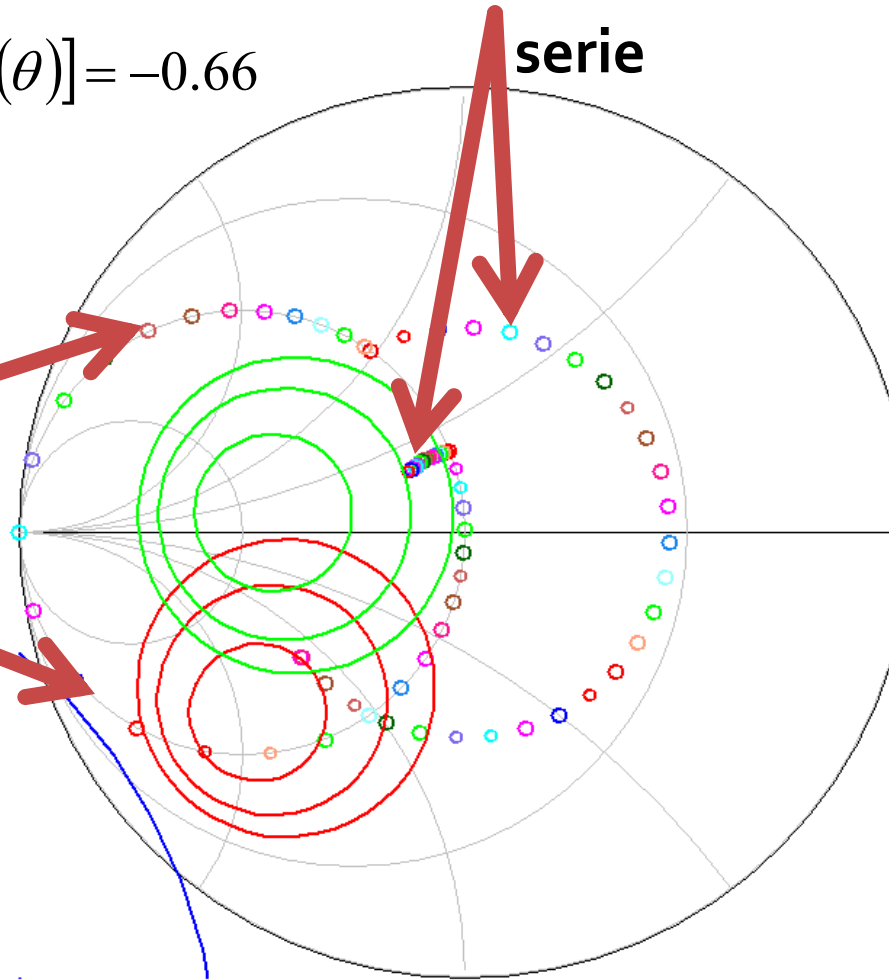

ADS 3

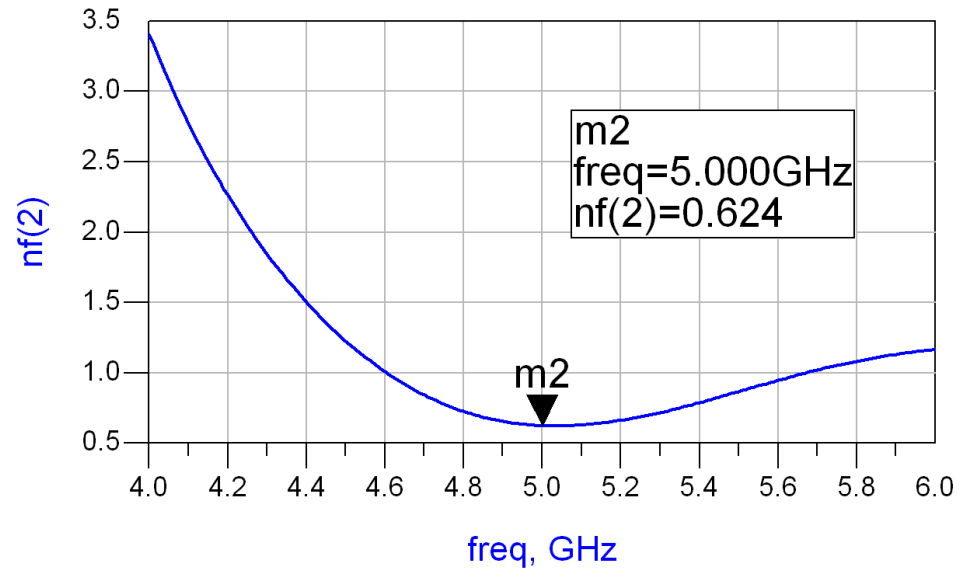
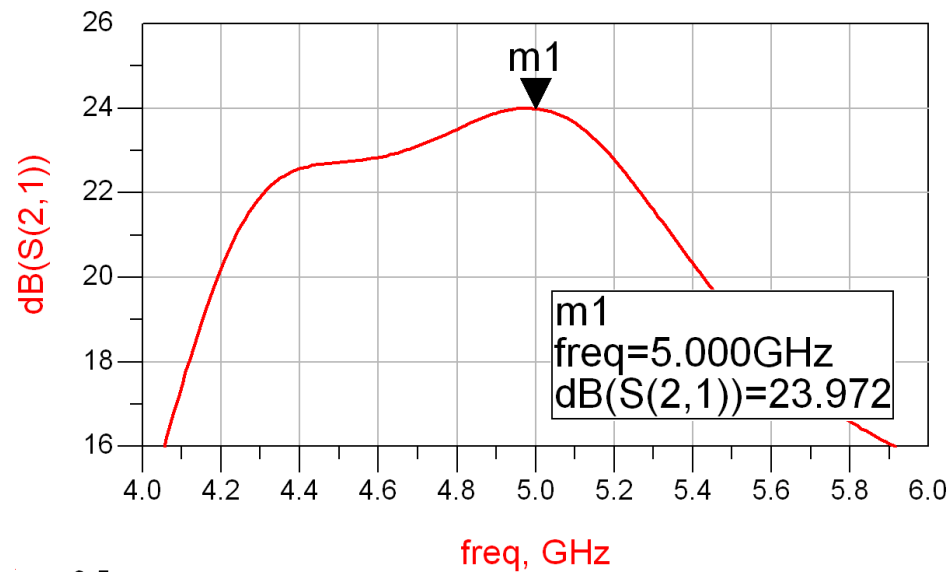
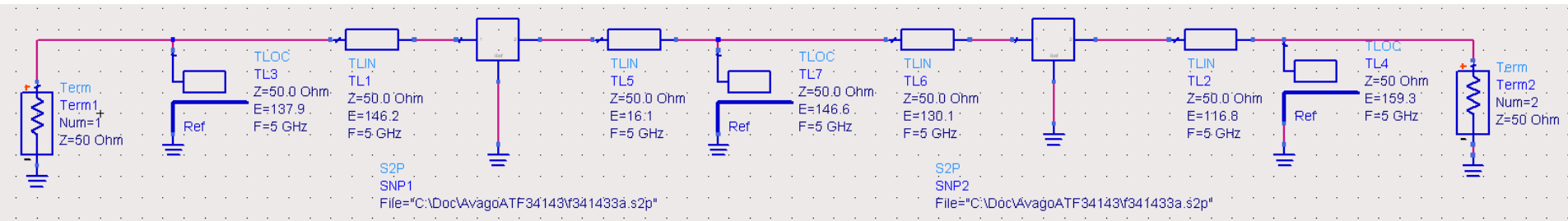


Diagrama Smith 4

$$\theta_{L1} = 16.1^\circ \quad \theta_{S2} = 12.6^\circ$$



$$\text{Im}[y_{sp}] = \text{Im}[y_{L1}(\theta)] + \text{Im}[y_{S2}(\theta)] = +1.418$$

$$\theta_{sp} = 54.8^\circ$$




stub
"combinat"

ref.: SIN
ref.: CZ
ref.: CCIN
S(,2)

linii
serie

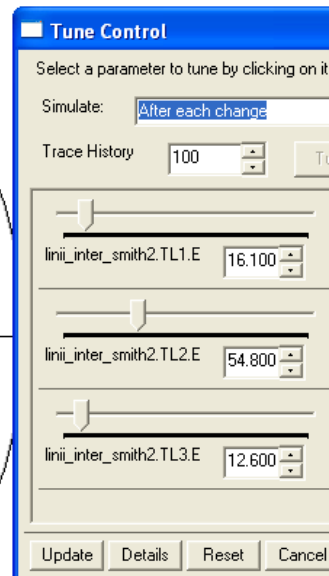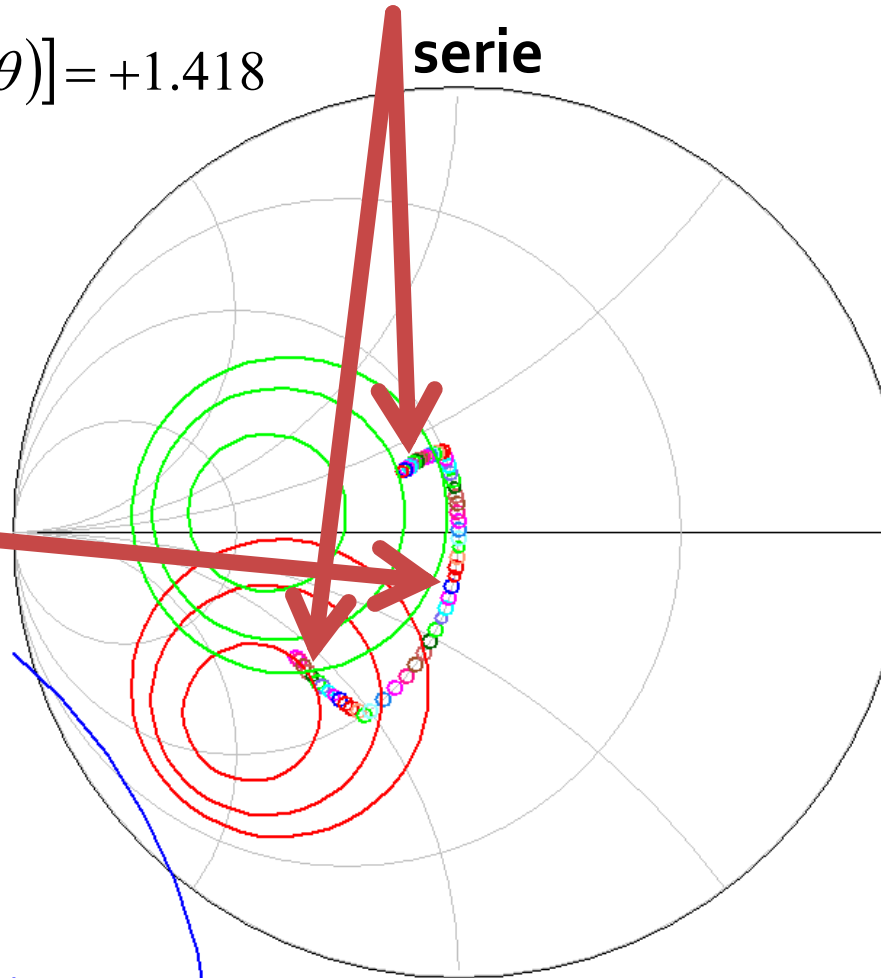

ADS 4

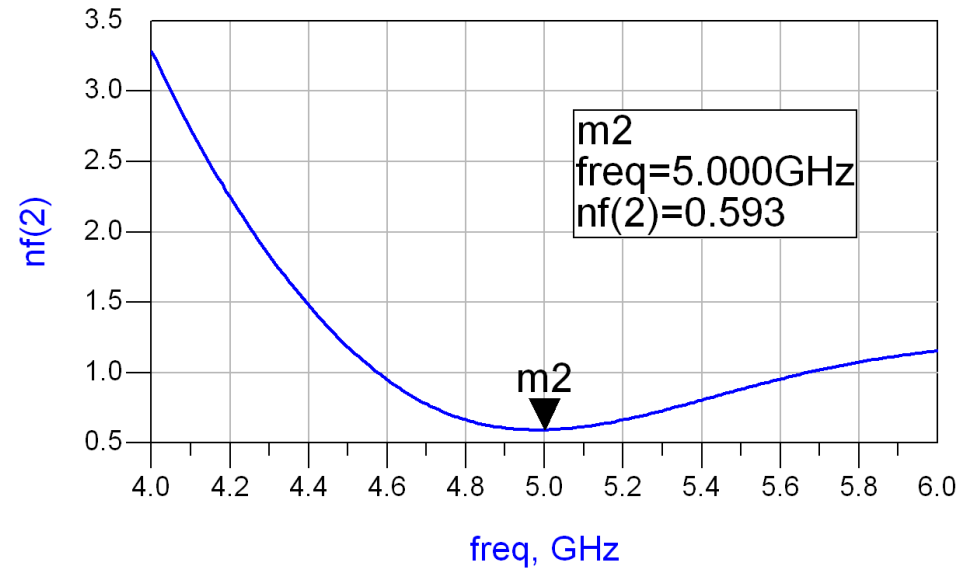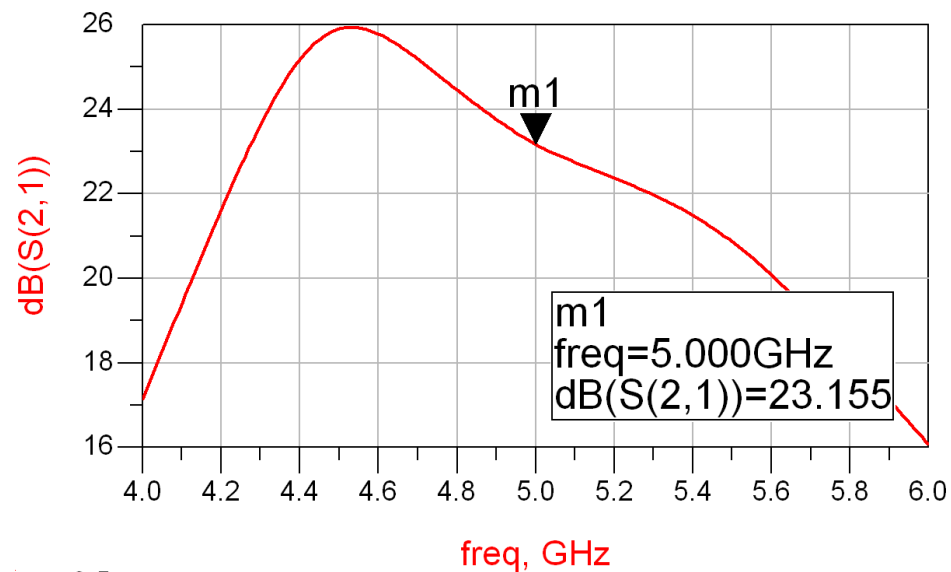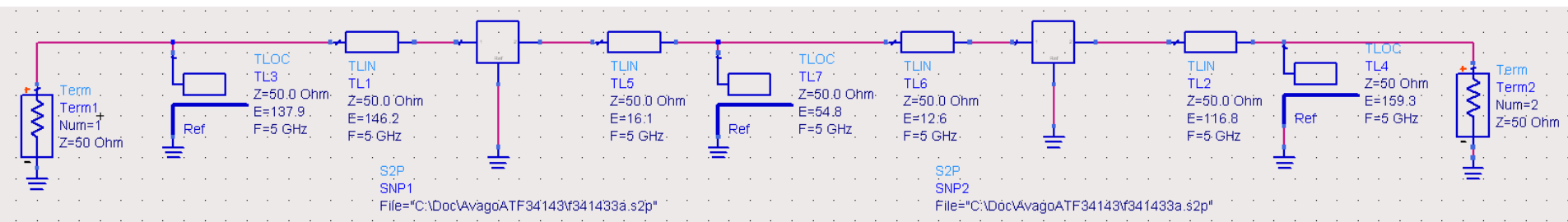

Adaptare inter-etaje

- Toate variantele obtinute indeplinesc conditiile de castig si zgomot
- Se alege una convenabila in functie de:
 - dimensiunile fizice ale liniilor $l = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \lambda$
 - comportare in frecventa
 - stabilitate
 - performanta (zgomot/castig)
 - reflexie intrare iesire
 - etc.

Supliment Mini Proiect

Alegere tranzistor

- Ghid de selectie



Alegere tranzistor

- Ghid de selectie
 - Low noise / LNA
 - Frecventa de lucru

Ultra-low-noise SiGe:C transistors up to 12 GHz



Product name	SP No	OPN	Electrical characteristics								Package
			V_{CE0} (max) [V]	I_C (max) [mA]	NF_{min} (typ) [dB]	G_{max} (typ) [dB]	OIP3 [dBm]	OP1dB [dBm]	f_T (typ) [GHz]	P_{tot} (max) [mW]	
BFP640ESD	SP000785482	BFP640ESDH6327XTSA1	4.1	50.0	0.65	25.0	27.0	12.0	46.0	200.0	SOT343
BFP640FESD	SP000890034	BFP640FESDH6327XTSA1	4.1	50.0	0.55	26.5	26.0	11.5	46.0	200.0	TSFP-4-1
BFP620	SP000745302	BFP620H7764XTSA1	2.3	80.0	0.7	21.5	25.5	14.5	65.0	185.0	SOT343
BFP620F	SP000745304	BFP620FH7764XTSA1	2.3	80.0	0.7	21.0	25.0	14.0	65.0	185.0	TSFP-4-1
BFP640	SP000745306	BFP640H6327XTSA1	4.0	50.0	0.65	24.0	26.5	13.0	40.0	200.0	SOT343
BFP640F	SP000750404	BFP640FH6327XTSA1	4.0	50.0	0.65	23.0	27.5	13.5	40.0	200.0	TSFP-4-1

Alegere tranzistor

- Selectare candidat
 - Ex: BFP620F

Ultra-low-noise SiGe:C transistors up to 12 GHz




Product name	SP No	OPN	Electrical characteristics								Package
			V_{CE0} (max) [V]	I_C (max) [mA]	NF_{min} (typ) [dB]	G_{max} (typ) [dB]	OIP3 (typ) [dBm]	OP1dB (typ) [dBm]	f_T (typ) [GHz]	P_{tot} (max) [mW]	
BFP640ESD	SP000785482	BFP640ESDH6327XTSA1	4.1	50.0	0.65	25.0	27.0	12.0	46.0	200.0	SOT343
BFP640FESD	SP000890034	BFP640FESDH6327XTSA1	4.1	50.0	0.55	26.5	26.0	11.5	46.0	200.0	TSFP-4-1
BFP620	SP000745302	BFP620H7764XTSA1	2.3	80.0	0.7	21.5	25.5	14.5	65.0	185.0	SOT343
BFP620F	SP000745304	BFP620FH7764XTSA1	2.3	80.0	0.7	21.0	25.0	14.0	65.0	185.0	TSFP-4-1
BFP640	SP000745306	BFP640H6327XTSA1	4.0	50.0	0.65	24.0	26.5	13.0	40.0	200.0	SOT343
BFP640F	SP000750404	BFP640FH6327XTSA1	4.0	50.0	0.65	23.0	27.5	13.5	40.0	200.0	TSFP-4-1


- Cautare model
 - verificare zip rf-opto
 - Google BFP620F s2p

Alegere transistor, model

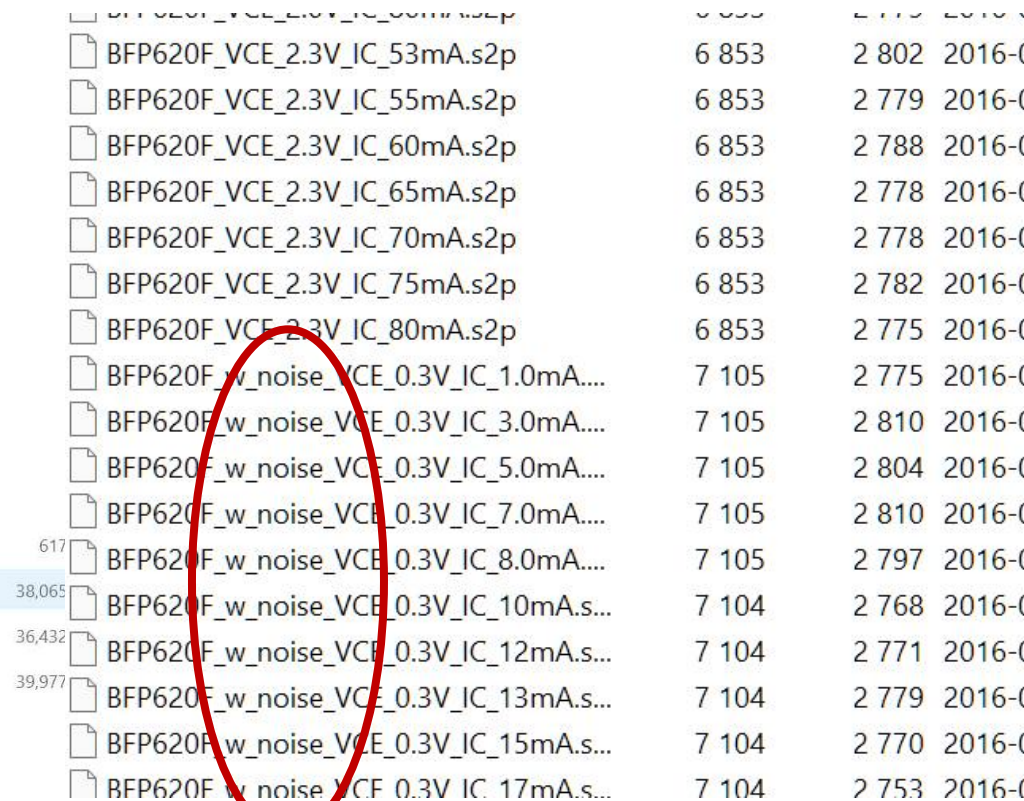- zip: 8064 fisiere
- BFP620F: 281 fisiere
 - diverse polarizari
 - necesar w_noise !!
 - with noise



BFP620F_VCE_2.3V_IC_53mA.s2p	6 853	2 802	2016-0
BFP620F_VCE_2.3V_IC_55mA.s2p	6 853	2 779	2016-0
BFP620F_VCE_2.3V_IC_60mA.s2p	6 853	2 788	2016-0
BFP620F_VCE_2.3V_IC_65mA.s2p	6 853	2 778	2016-0
BFP620F_VCE_2.3V_IC_70mA.s2p	6 853	2 778	2016-0
BFP620F_VCE_2.3V_IC_75mA.s2p	6 853	2 782	2016-0
BFP620F_VCE_2.3V_IC_80mA.s2p	6 853	2 775	2016-0
BFP620F_w_noise_VCE_0.3V_IC_1.0mA....	7 105	2 775	2016-0
BFP620F_w_noise_VCE_0.3V_IC_3.0mA....	7 105	2 810	2016-0
BFP620F_w_noise_VCE_0.3V_IC_5.0mA....	7 105	2 804	2016-0
BFP620F_w_noise_VCE_0.3V_IC_7.0mA....	7 105	2 810	2016-0
BFP620F_w_noise_VCE_0.3V_IC_8.0mA....	7 105	2 797	2016-0
BFP620F_w_noise_VCE_0.3V_IC_10mA.s...	7 104	2 768	2016-0
BFP620F_w_noise_VCE_0.3V_IC_12mA.s...	7 104	2 771	2016-0
BFP620F_w_noise_VCE_0.3V_IC_13mA.s...	7 104	2 779	2016-0
BFP620F_w_noise_VCE_0.3V_IC_15mA.s...	7 104	2 770	2016-0
BFP620F_w_noise_VCE_0.3V_IC_17mA.s...	7 104	2 753	2016-0

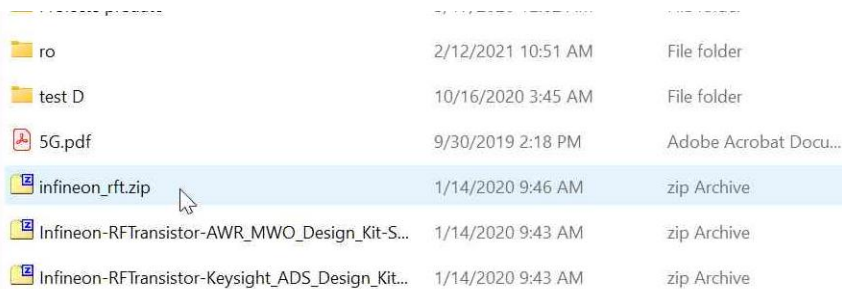

ro	2/12/2021 10:51 AM	File folder
test D	10/16/2020 3:45 AM	File folder
5G.pdf	9/30/2019 2:18 PM	Adobe Acrobat Docu...
infineon_rft.zip	1/14/2020 9:46 AM	zip Archive
Infineon-RFTransistor-AWR_MWO_Design_Kit-S...	1/14/2020 9:43 AM	zip Archive
Infineon-RFTransistor-Keysight_ADS_Design_Kit...	1/14/2020 9:43 AM	zip Archive

Alegere transistor, catalog

- Cautare Google BFP620F datasheet
- Preferabil de pe site-ul oficial (daca mai exista)



BFP620F

Low profile high gain silicon NPN RF bipolar transistor



Order now



Technical documents



Simulation



Support

Product description

The BFP620F is a RF bipolar transistor based on SiGe:C technology that is part of Infineon's established sixth generation transistor family. Its high gain and low noise characteristics make the device suitable for frequencies as high as 6 GHz. It remains cost competitive without compromising on ease of use.



Alegere transistor, catalog

- Parametrii variaza cu frecventa si polarizarea

Table 6

AC characteristics, $V_{CE} = 1.5\text{ V}$, $f = 1.8\text{ GHz}$

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note or test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Power gain		-		-	dB	$I_C = 50\text{ mA}$
- Maximum power gain - Transducer gain	G_{ms} $ S_{21} ^2$		21 19.5			
Noise figure					dBm	$I_C = 5\text{ mA}$
Minimum noise figure	NF_{min}		0.7			
Linearity					dBm	$I_C = 50\text{ mA}$, $V_{CE} = 2\text{ V}$, $Z_S = Z_L = 50\ \Omega$
3rd order intercept point at output 1 dB gain compression point at output	OIP_3 OP_{1dB}		25 14			

Table 7

AC characteristics, $V_{CE} = 1.5\text{ V}$, $f = 6\text{ GHz}$

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note or test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Power gain		-		-	dB	$I_C = 50\text{ mA}$
- Maximum power gain - Transducer gain	G_{ma} $ S_{21} ^2$		10 9.5			
Noise figure						$I_C = 5\text{ mA}$
Minimum noise figure	NF_{min}		1.3			

Alegere transistor, catalog

- Grafice cu variatia in frecventa
 - NF (f)

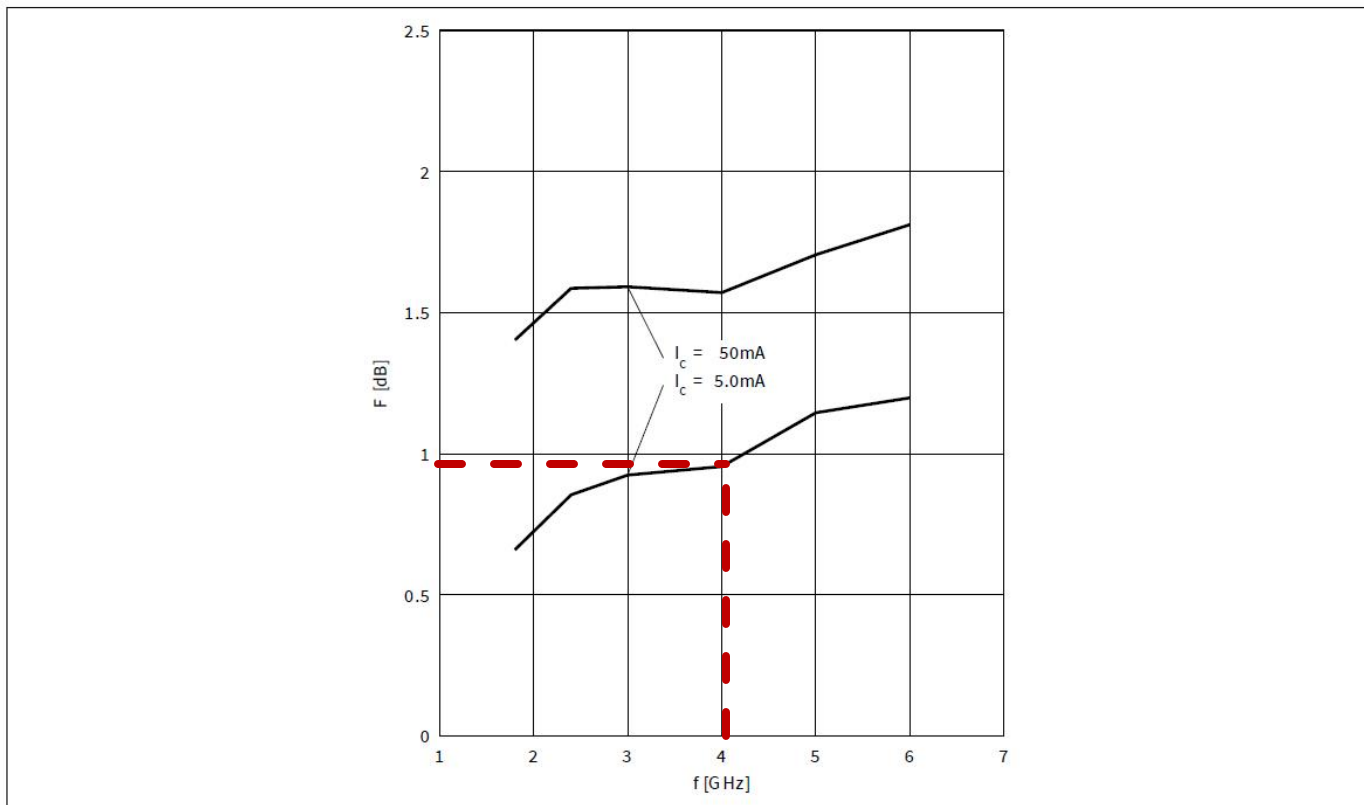


Figure 12

Noise figure $NF_{\min} = f(f)$, $Z_S = Z_{S,\text{opt}}$, $V_{CE} = 1.5\text{ V}$, $I_C = 5 / 50\text{ mA}$

Alegere transistor, catalog

- Grafice cu variatia in frecventa
 - $G(f)$

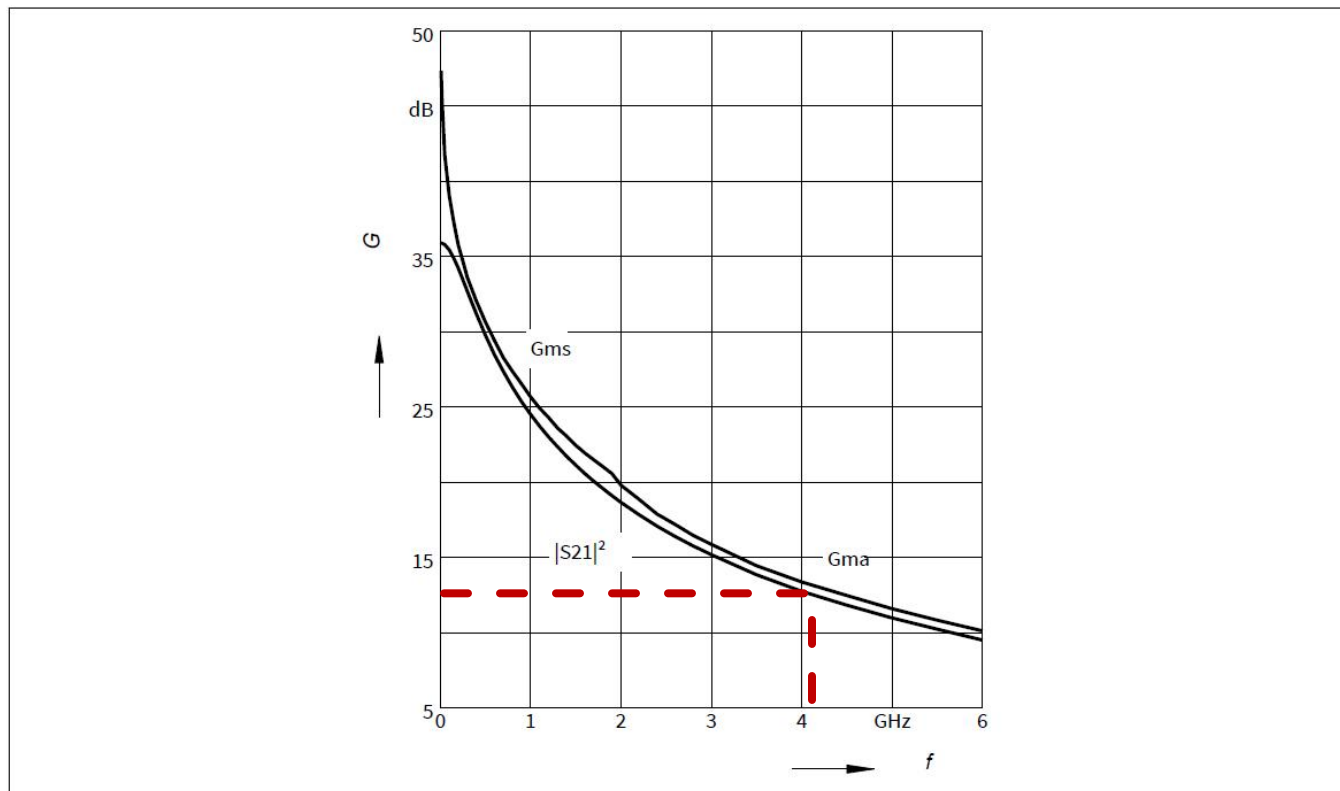


Figure 8

Gain G_{ma} , G_{ms} , $|S_{21}|^2 = f(f)$, $V_{CE} = 1.5$ V, $I_C = 50$ mA

Alegere transistor, catalog

- Grafice care ghideaza in alegerea polarizarii
 - $NF(I_C)$

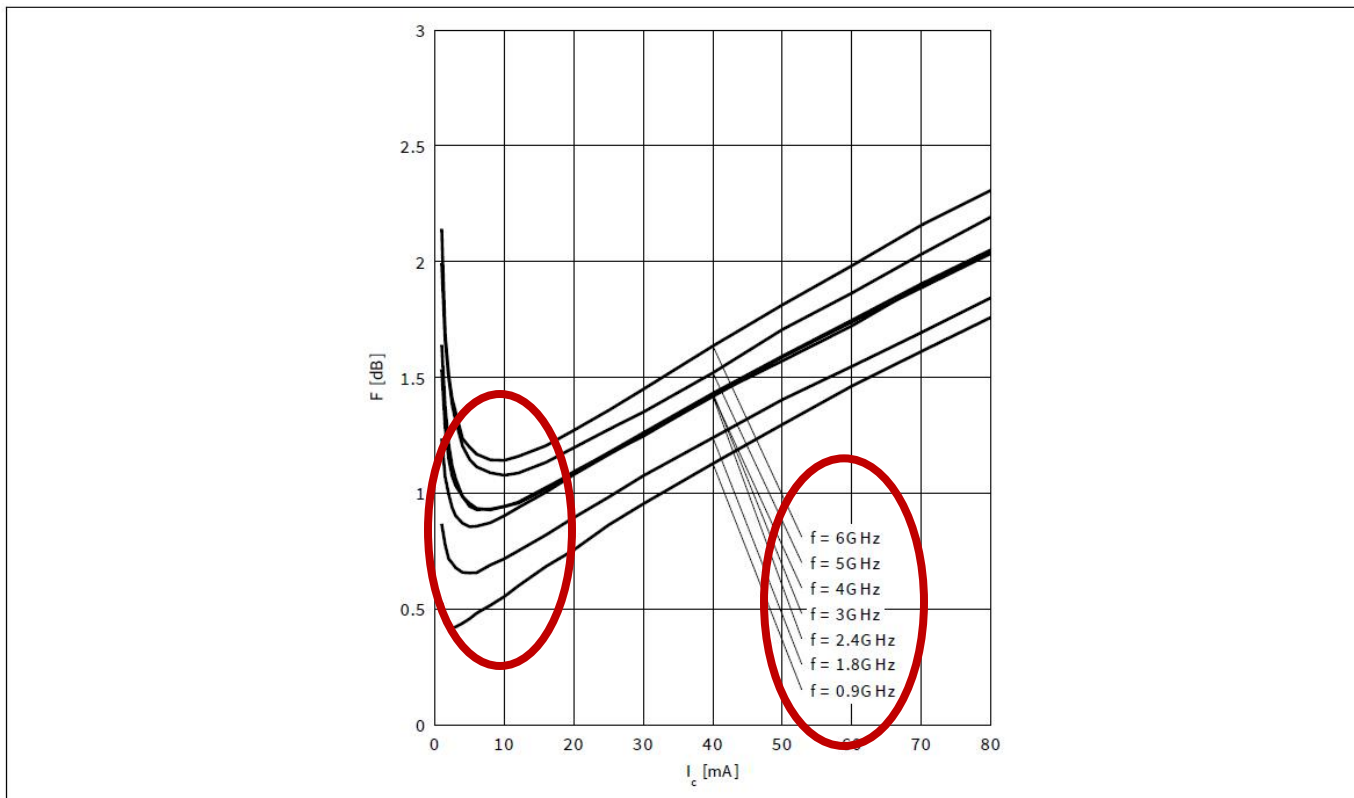


Figure 13

Noise figure $NF_{min} = f(I_C)$, $Z_S = Z_{S,opt}$, $V_{CE} = 1.5$ V, $f =$ parameter in GHz

Alegere transistor, catalog

- Grafice care ghideaza in alegerea polarizarii
 - $G(I_C)$

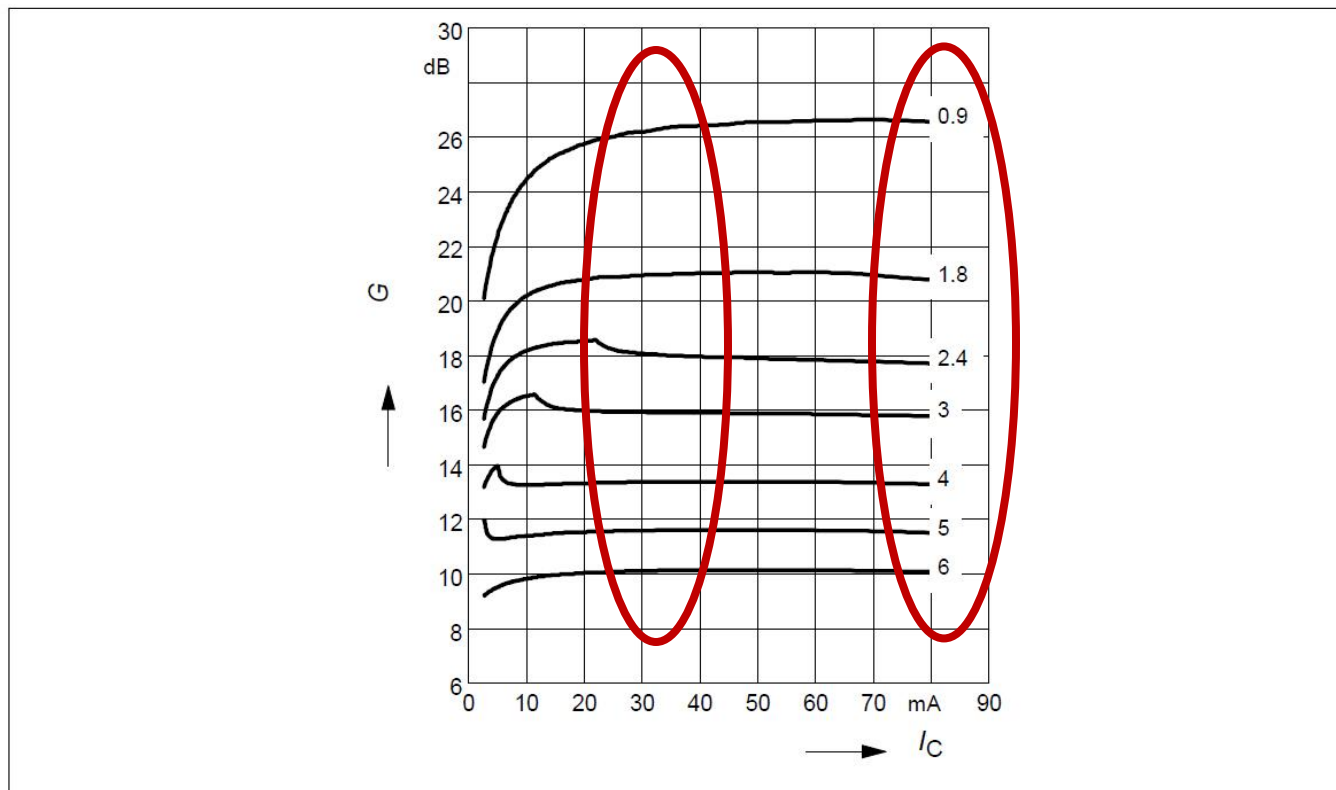


Figure 9

Maximum power gain $G_{\max} = f(I_C)$, $V_{CE} = 1.5$ V, $f =$ parameter in GHz

Alegere transistor, catalog

- Grafice care ghideaza in alegerea polarizarii
 - $G(V_{CE})$

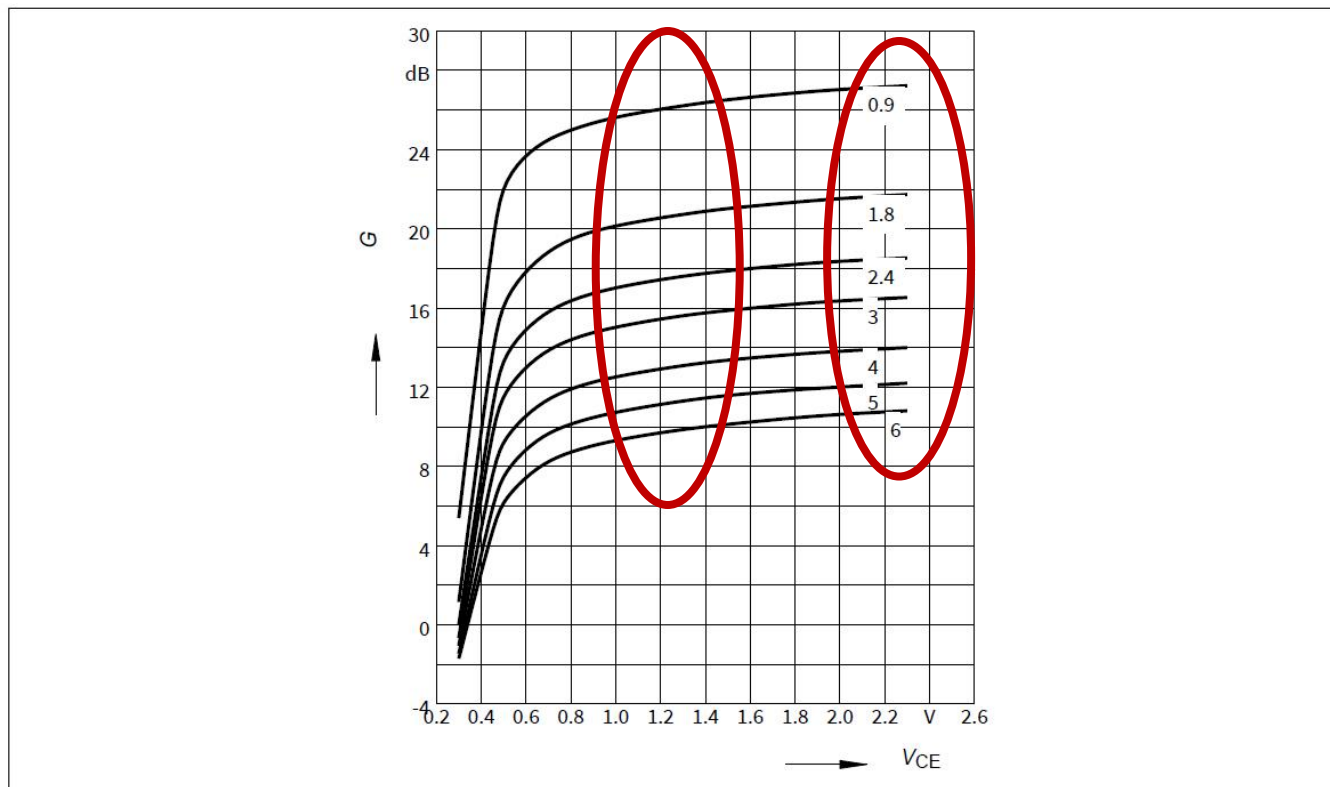


Figure 10

Maximum power gain $G_{max} = f(V_{CE})$, $I_C = 50$ mA, $f =$ parameter in GHz

Alegere transistor, catalog

- De obicei:
 - polarizarile cu valori reduse (ex. BFP620F: $1.5V V_{CE}$, $5 \div 10mA I_C$) ofera zgomot mai mic, iar polarizarile cu valori ridicate V_{CE} , I_C ofera castig mai mare

Alegere transistor, catalog

- Fisierile s2p sunt text si pot fi direct vizualizate

The image shows a Windows file explorer window on the left and a text editor window on the right. The file explorer displays a list of files in the directory 'E:\Documents\Curs DCMR\2019-2020\infineon_rft...'. The text editor window shows the contents of a file named 'BFP620F_w_noise_VCE_1.5V_IC_5.0mA.s2p'. The text in the editor is a table of parameters for the BFP620F transistor, with a red circle highlighting the 'NFmin' column.

File	Edit	View
6.900	0.3600	133.5
7.000	0.3630	132.0
7.100	0.3660	130.6
7.200	0.3692	129.2
7.300	0.3733	127.8
7.400	0.3775	126.5
7.500	0.3827	125.3
7.600	0.3880	124.2
7.700	0.3939	123.0
7.800	0.3999	121.9
7.900	0.4074	120.9
8.000	0.4140	120.0


! f NFmin Gammaopt rn/50
! GHz dB MAG ANG -
0.450 0.60 9.26 8 0.22
0.900 0.67 8.25 19 0.19
1.500 0.73 7.24 21 0.15
1.800 0.75 6.22 24 0.13
1.900 0.76 5.18 38 0.15
2.400 0.81 4.15 54 0.13
3.500 0.91 3.14 75 0.12
5.500 1.08 2.11 178 0.10
6.000 1.12 1.10 207 0.16

! (c) 2014 Infineon Technologies AG, Munich

Ln 103, Col 2 7,103 characters


Alegere transistor, ADS

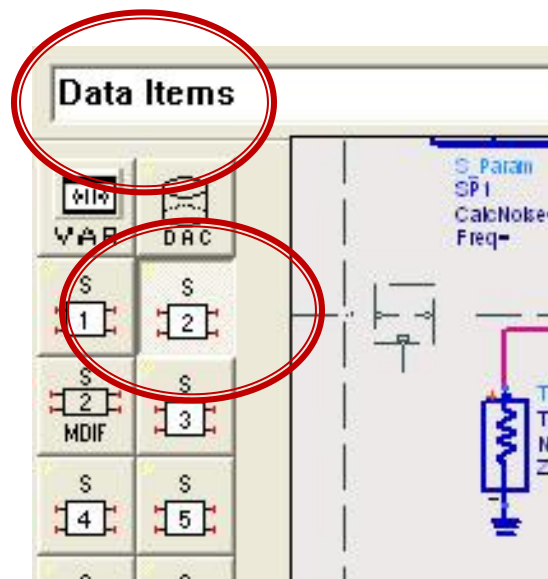- Tranzistoare se introduc cu componente tip diport
 - se bazeaza pe un fisier s2p pe care il incarca de pe disc
 - paleta Data Items > diport (2)



Alegere transistor, ADS

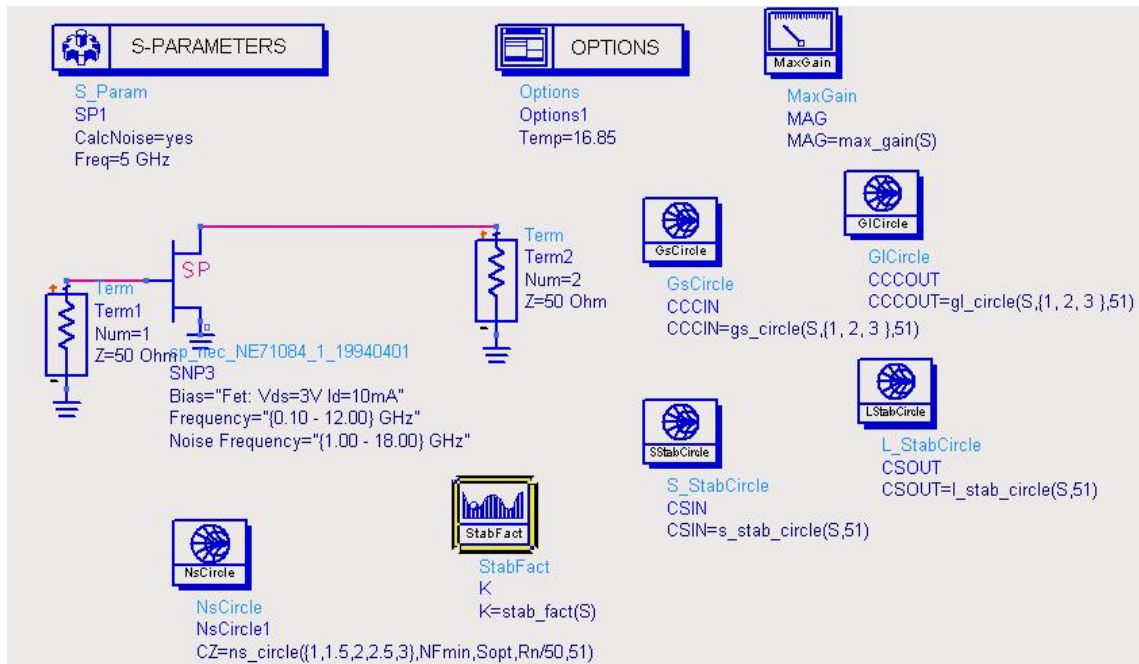- schema 1/lab 3-4
- se introduce un fisier cu parametri S si se verifica rapid prin simulare (**repetata**)




freq	K	MAG	NFmin	Sopt	Rn	G0	GLmax	GSmax
5.000 GHz	0.513	15.29	0.700	0.60 / 106...	19.500	8.974	1.634	4.249


Polarizare

- <https://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- note de aplicatii importante Agilent
 - decuplarea circuit de semnal/circuit de polarizare
 - detalii de implementare a circuitelor de polarizare pentru tranzistoarele cu microunde
- Appcad contine instrumente pentru calculul schemelor de polarizare


Polarizare

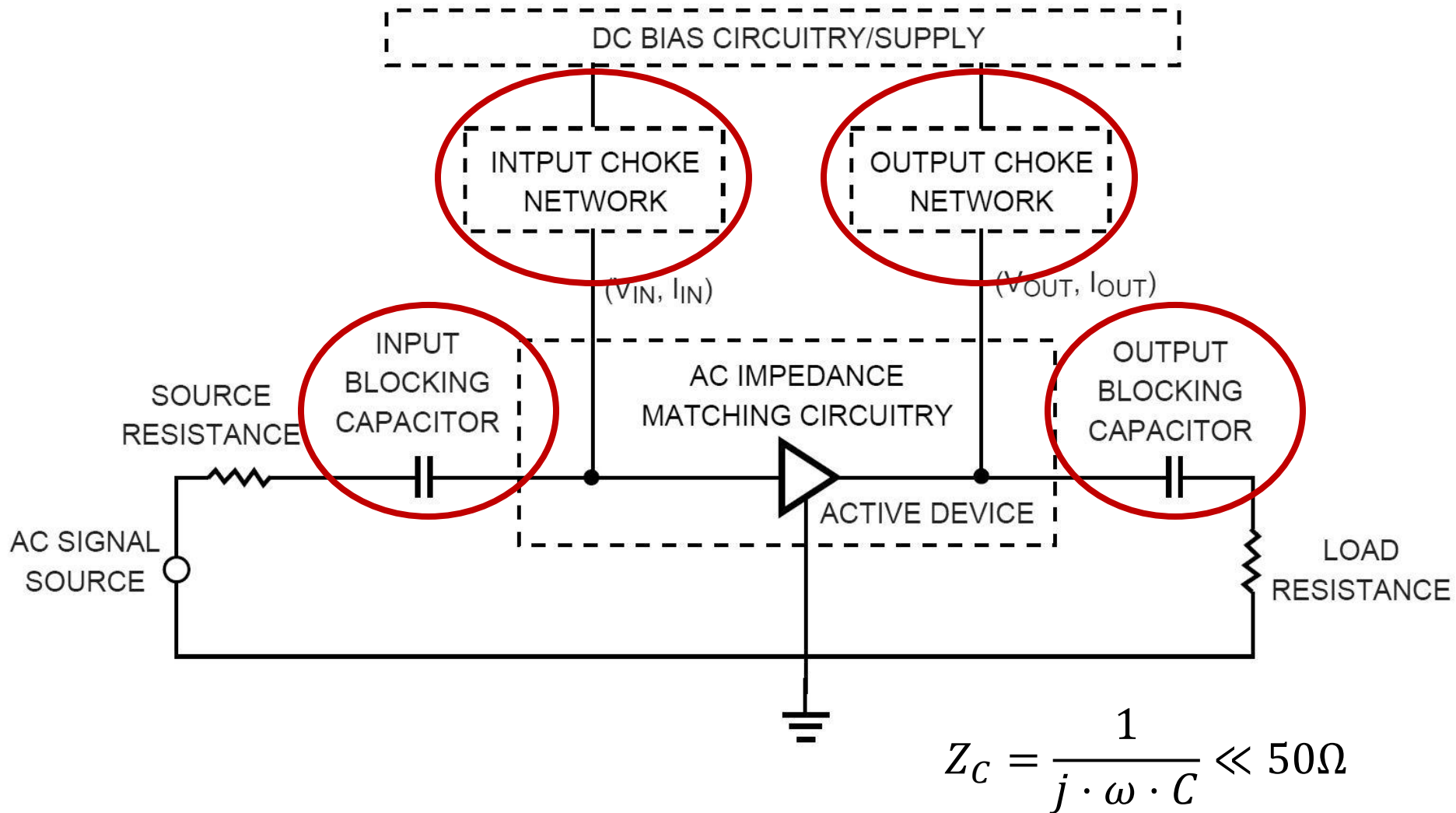



Polarizare, soc tipic

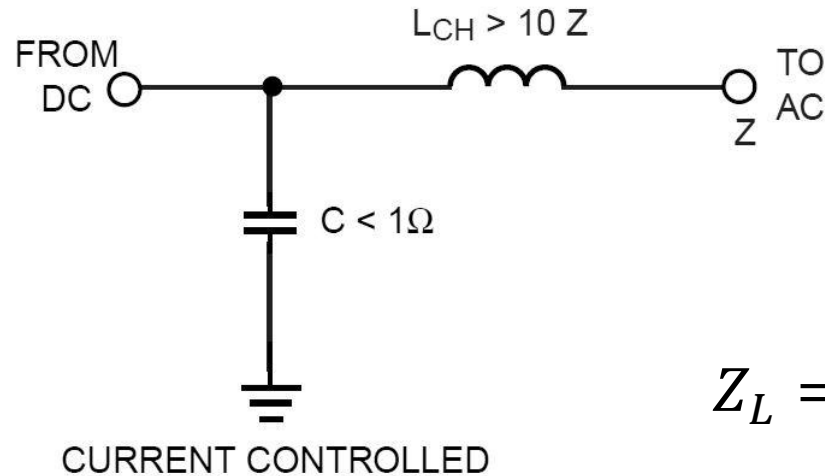

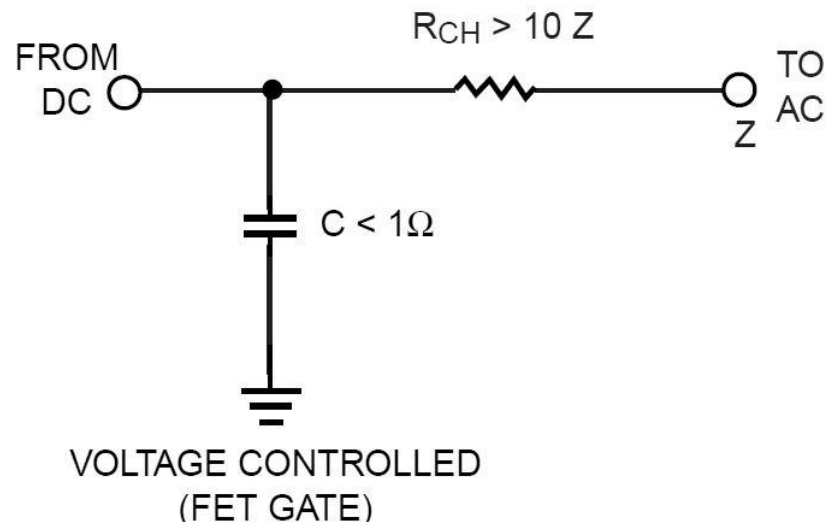
$$Z_L = j \cdot \omega \cdot L \gg 50\Omega$$



Polarizare, scheme/valori tipice

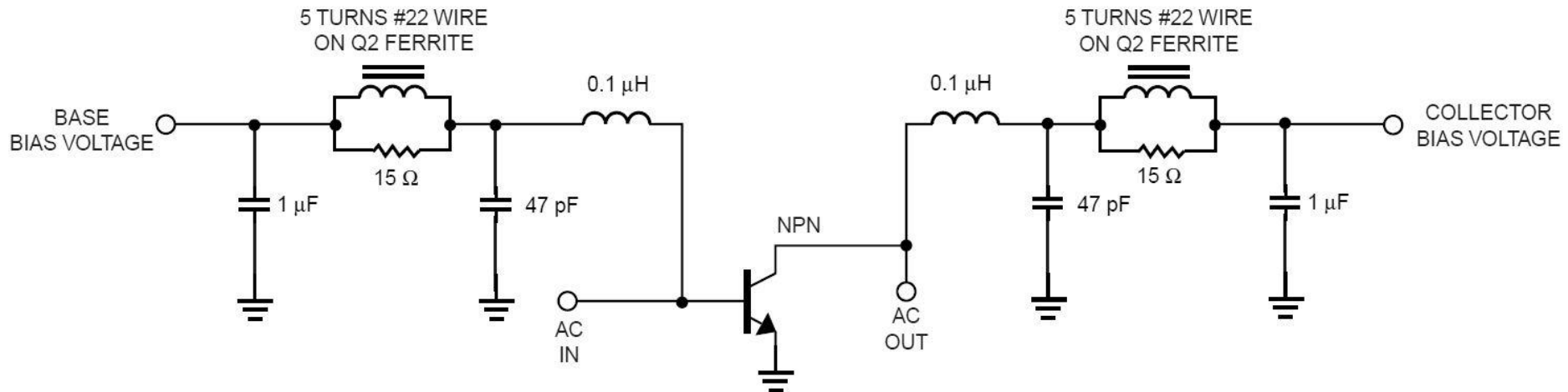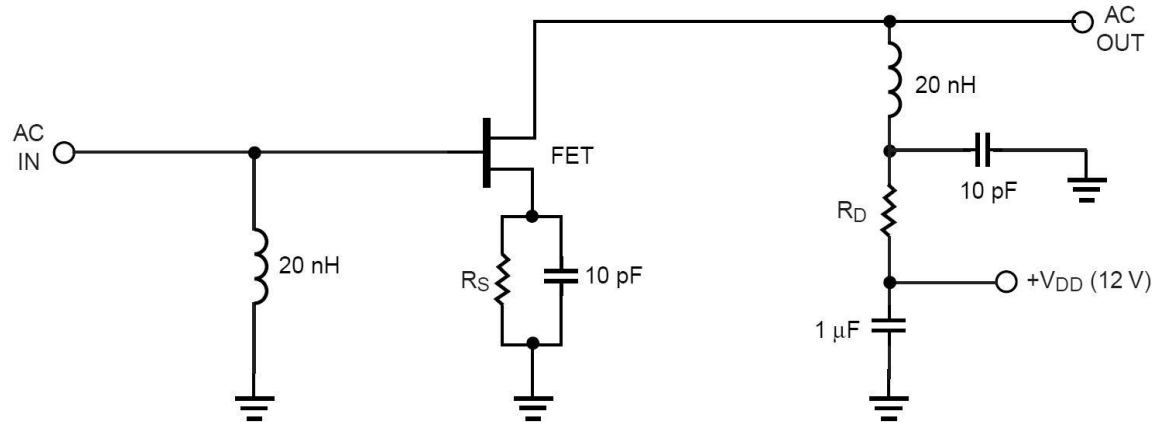


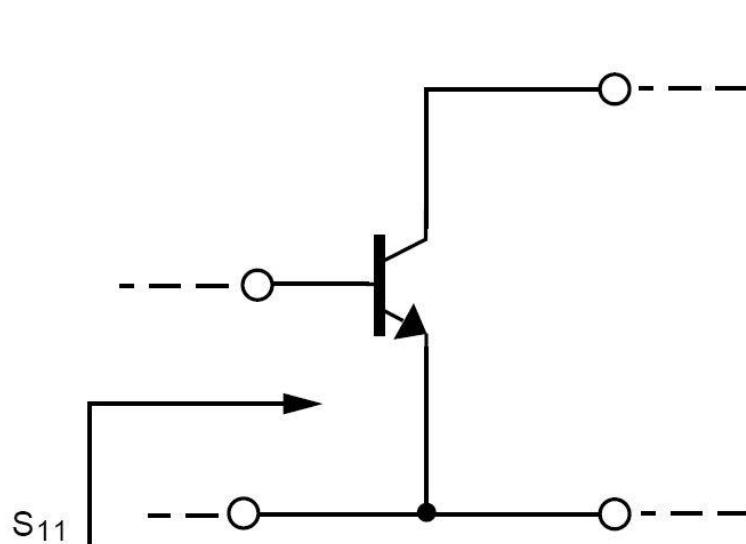Polarizare, problema elementelor conectate in E/S



$$S_{11} \text{ (AT 4 GHz)} = 0.52 \angle 154^\circ$$

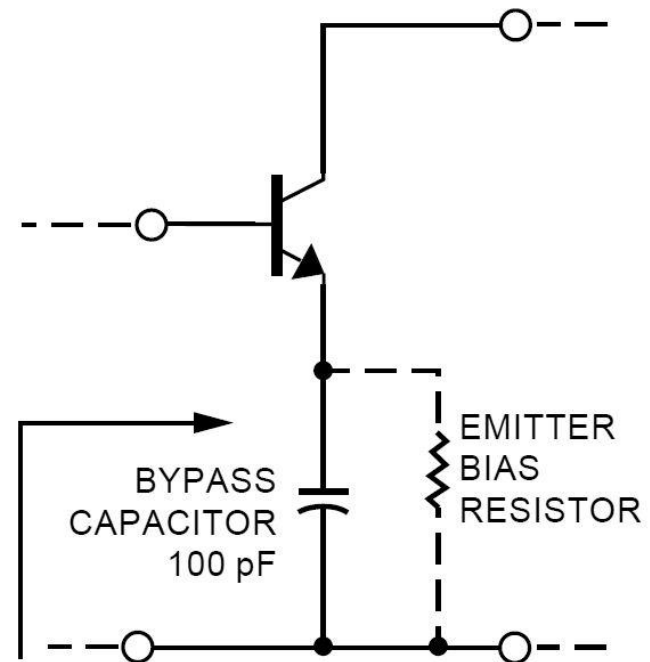
$$S_{11} \text{ (AT 0.1 GHz)} = 0.901 \angle -14.9^\circ$$




$$S'_{11} \text{ (AT 4 GHz)} = 0.52 \angle 154^\circ \text{ UNCHANGED AT 4 GHz}$$

$$S'_{11} \text{ (AT 0.1 GHz)} = 1.066 \angle -8.5^\circ \quad |S_{11}| > 1 \text{ AT 0.1 GHz}$$


Polarizare TB scheme de polarizare

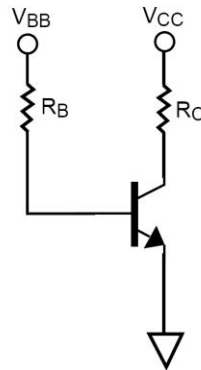

NON-STABILIZED

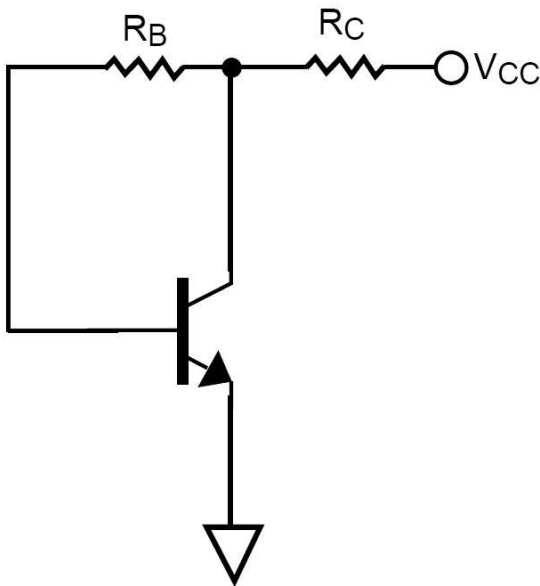


VOLTAGE FEEDBACK

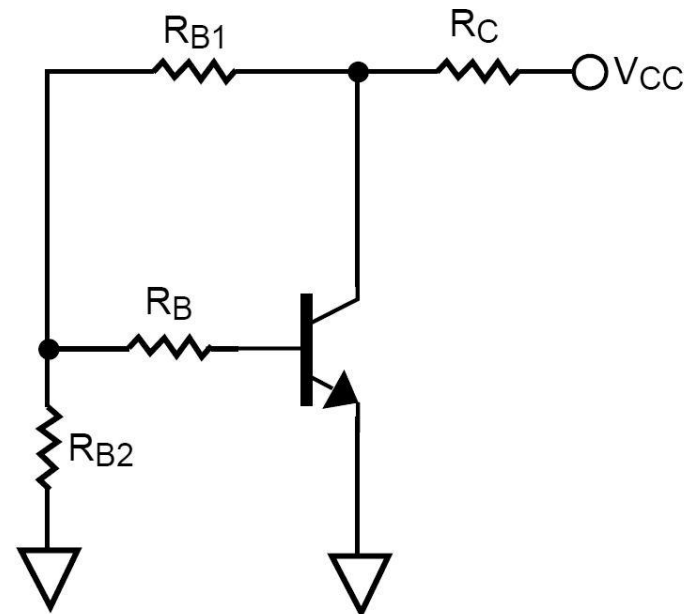


VOLTAGE FEEDBACK AND CONSTANT
BASE CURRENT SOURCE

Exemplu proiect

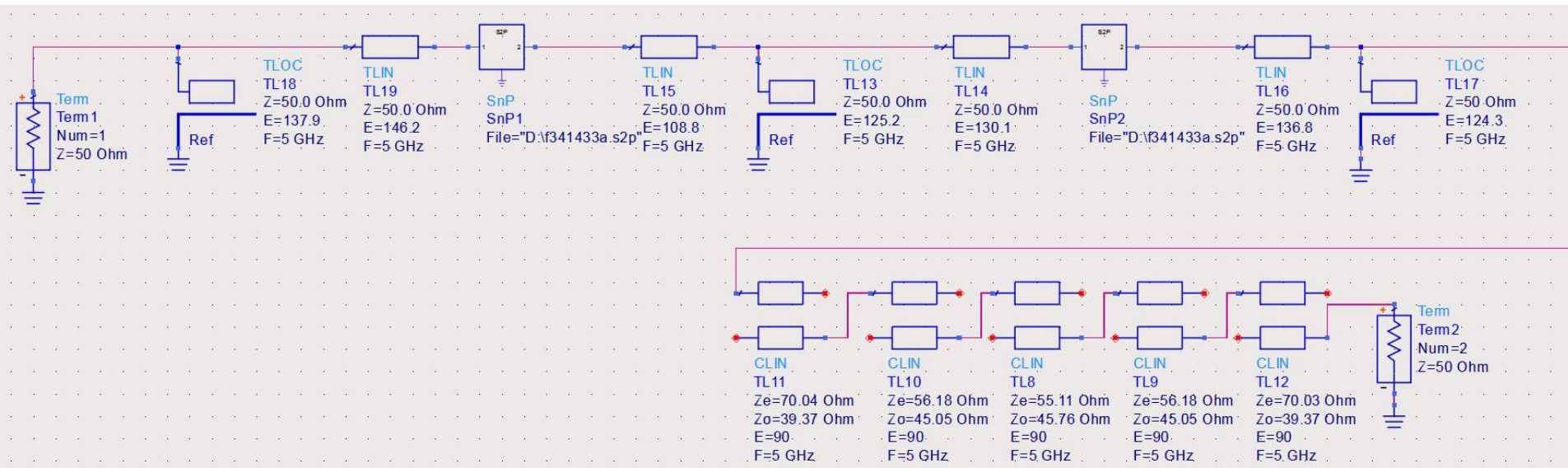
- Unirea celor doua scheme
 - C11 – amplificator
 - C12 – filtru




Rezultat (dezechilibrat)

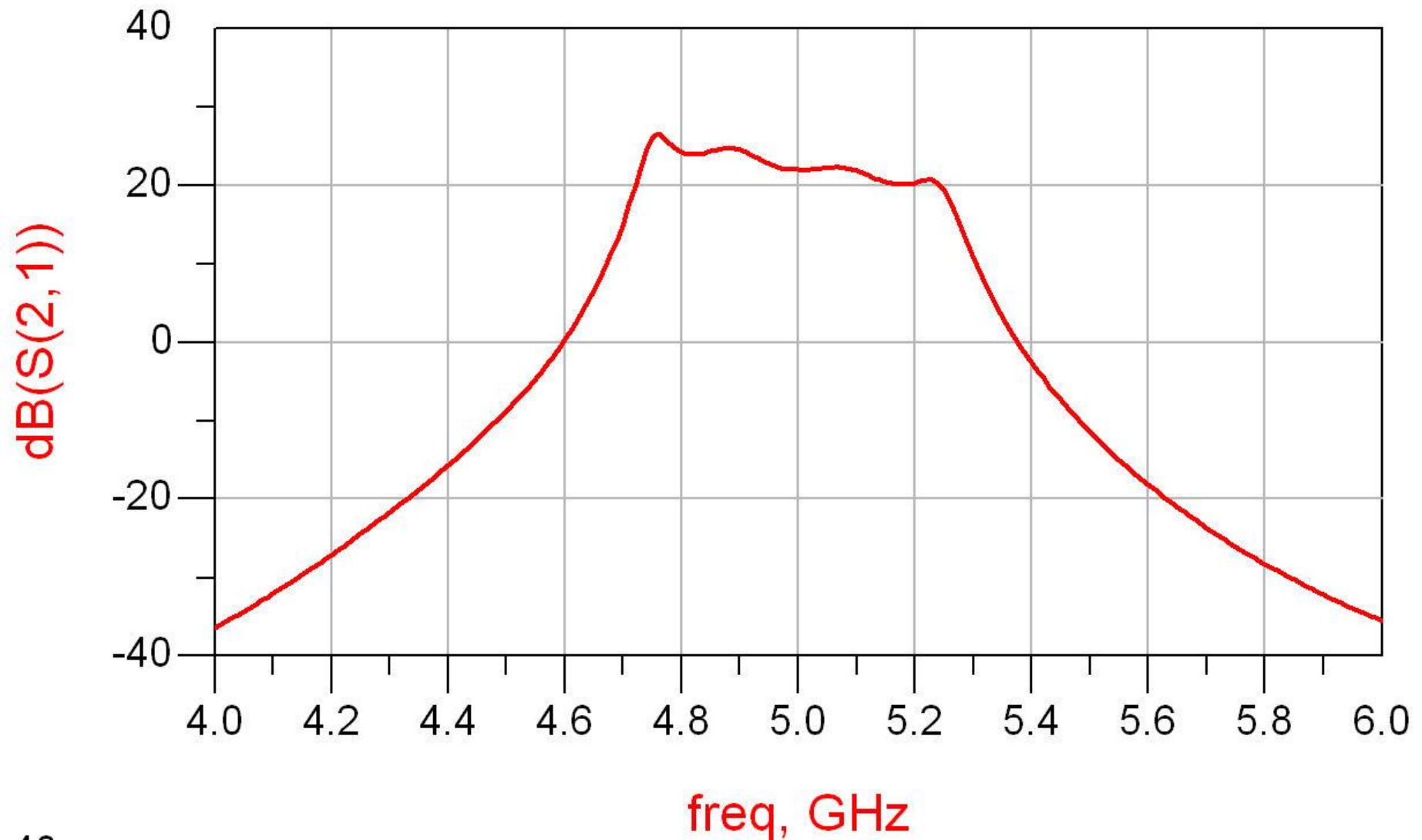

Rezultat (dezechilibrat)

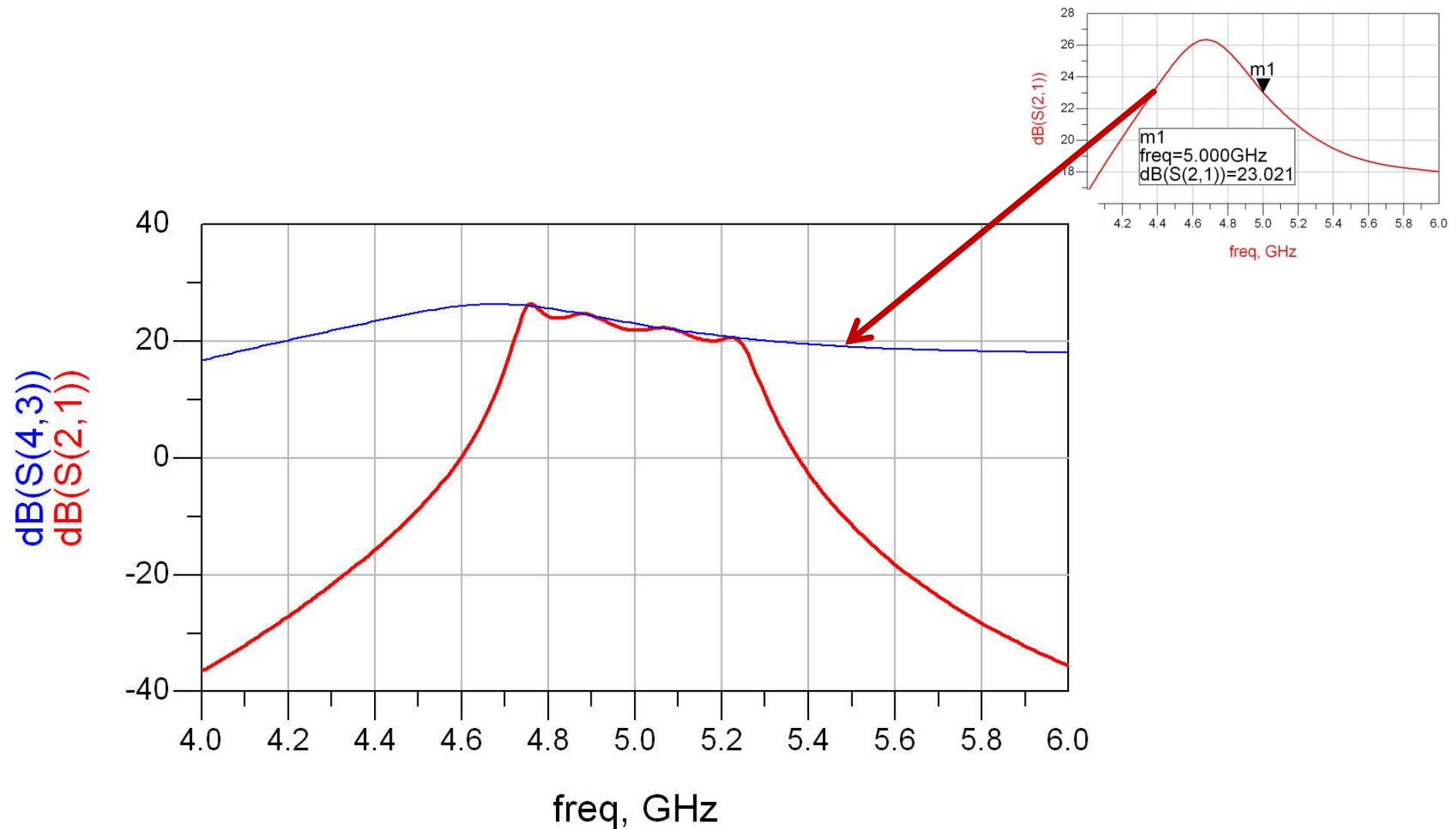


Rezultat (periodic in frecventa)

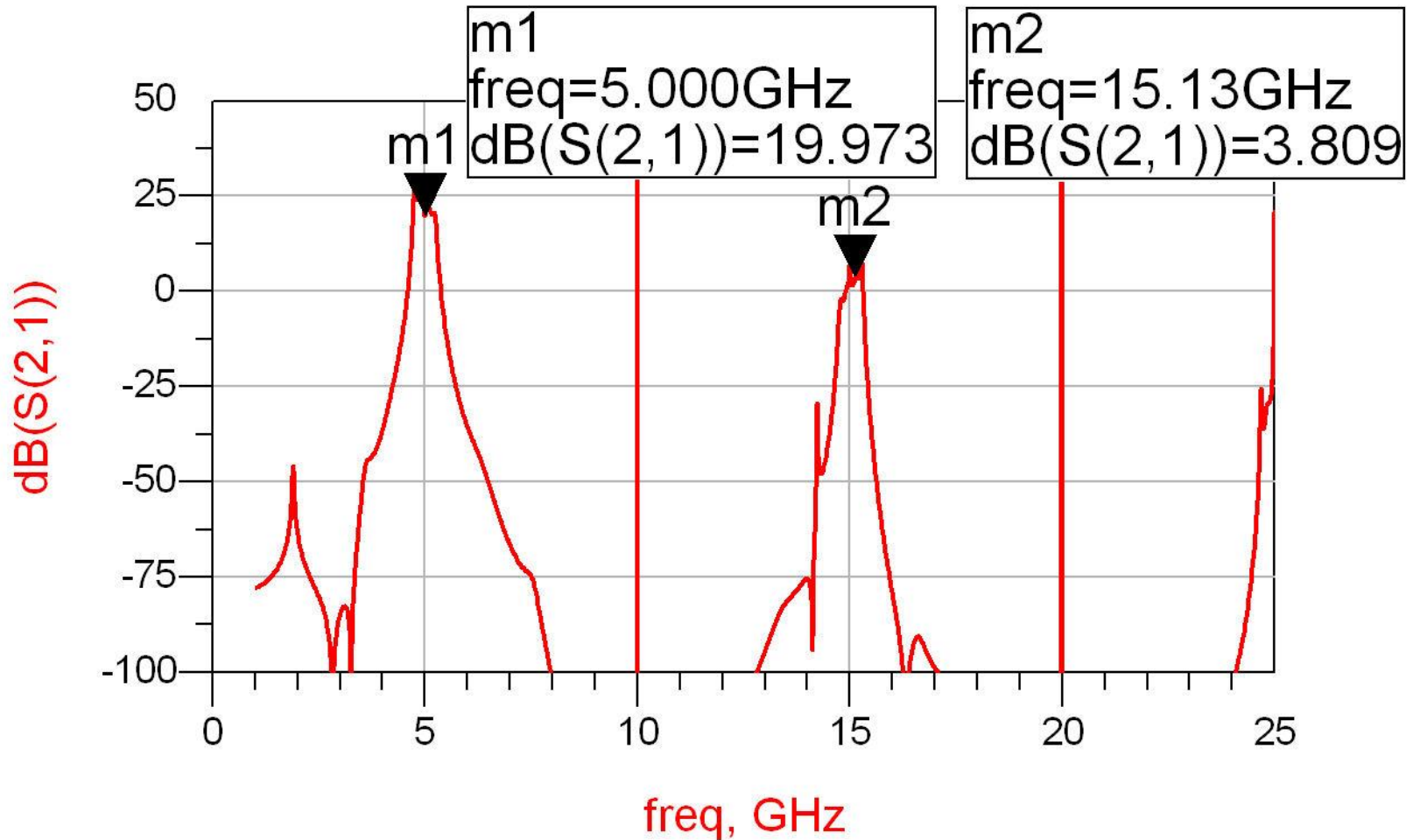


Reglaj -> echilibrare

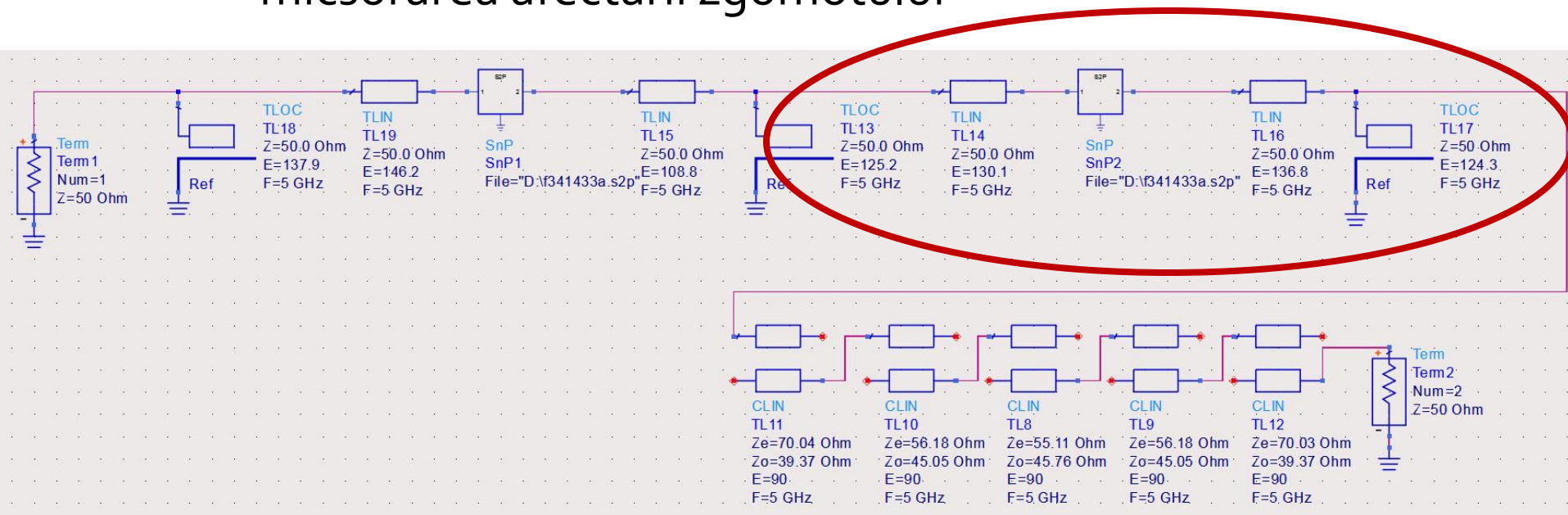
- scopul: echilibrarea caracteristicii amplificatorului (maxim la frecventa centrala)
 - se prefera reglarea lungimii liniilor de la iesirea amplificatorului
 - micșorarea afectarii zgomotului



Reglaj -> echilibrare, efect

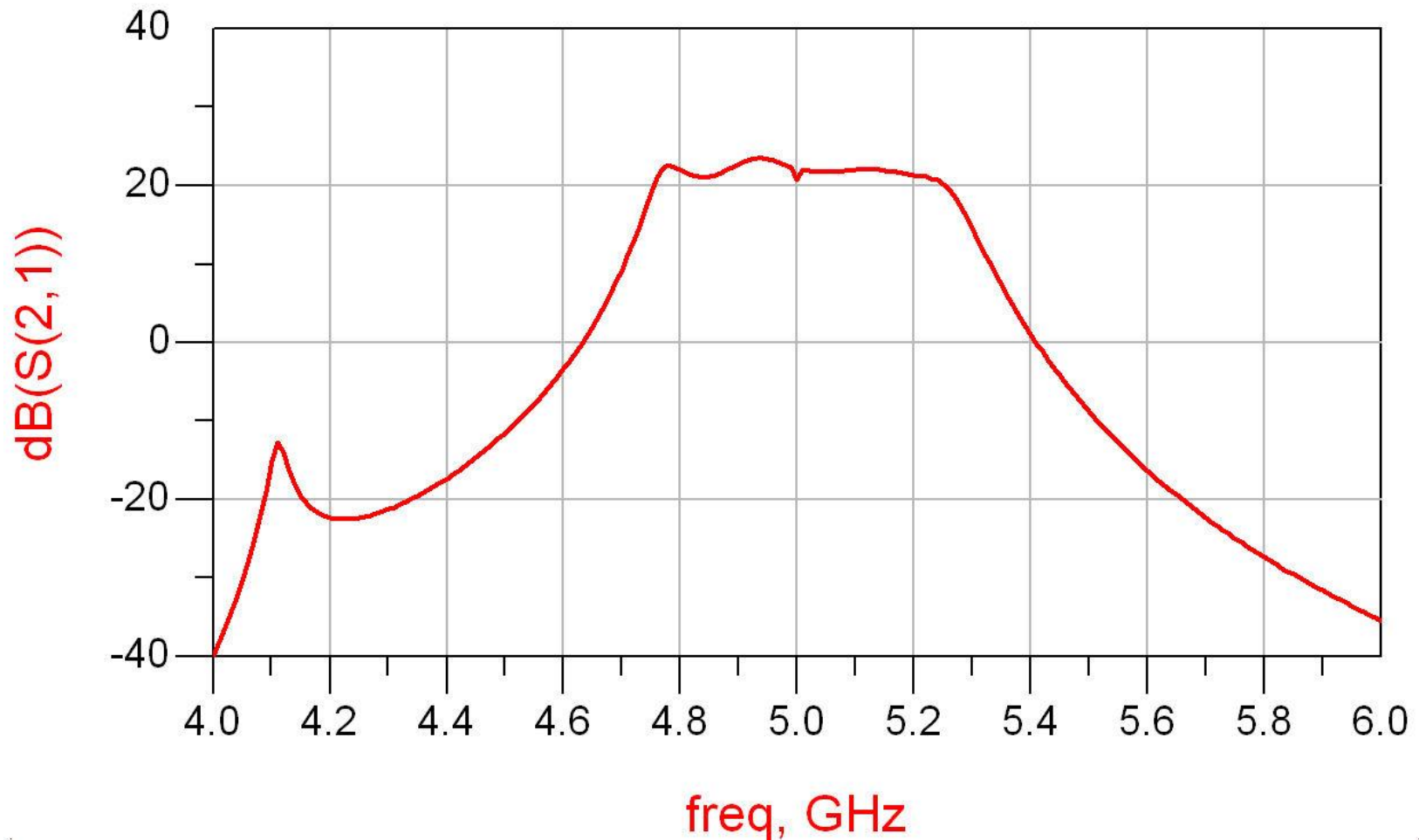

Amplificator, Filtru, Total

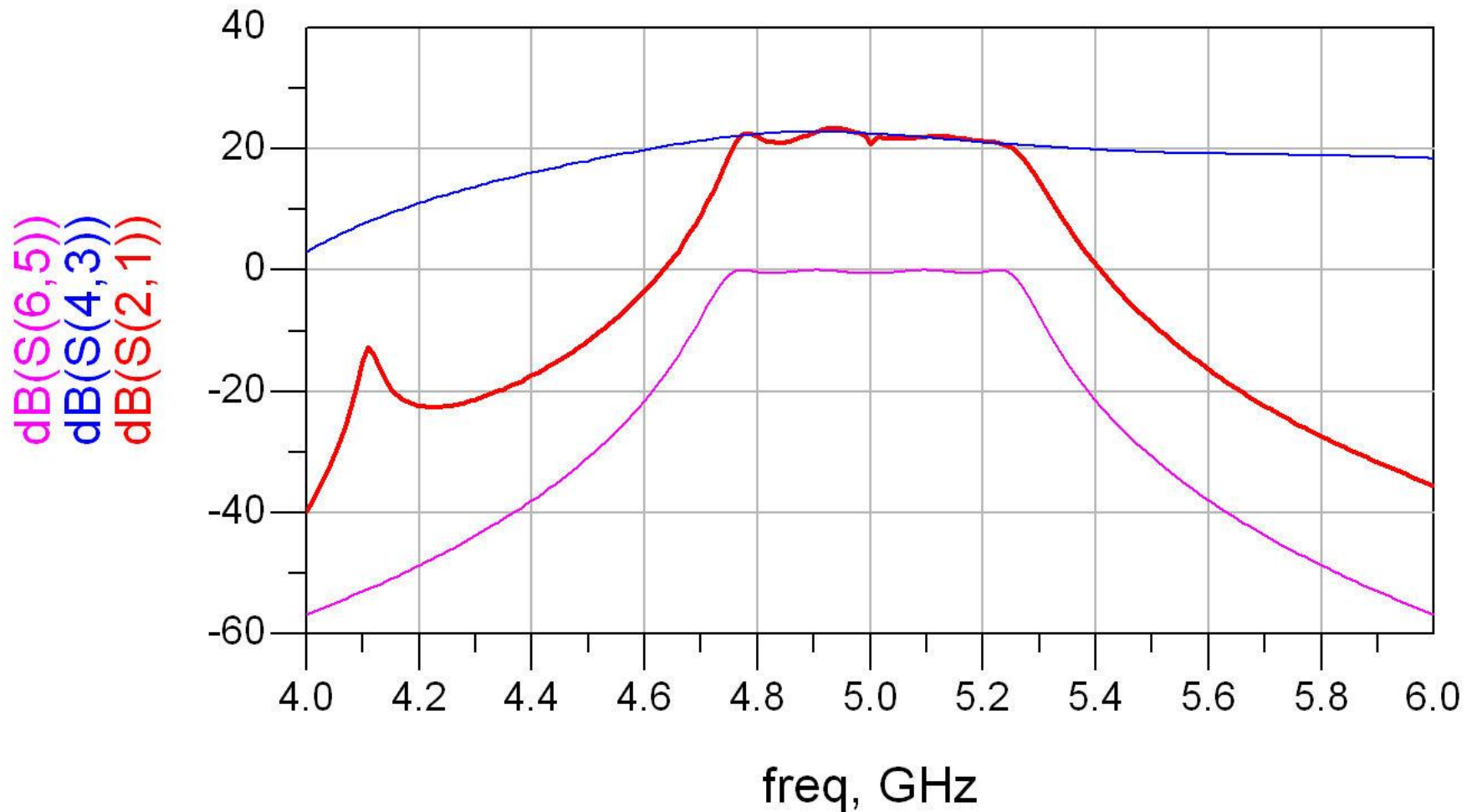

Implementare cu linii microstrip

- linii microstrip
 - strat dielectric
 - metalizare totala (plan de masa)
 - trasee care fixeaza
 - impedanta caracteristica
 - lungime fizica/electrica

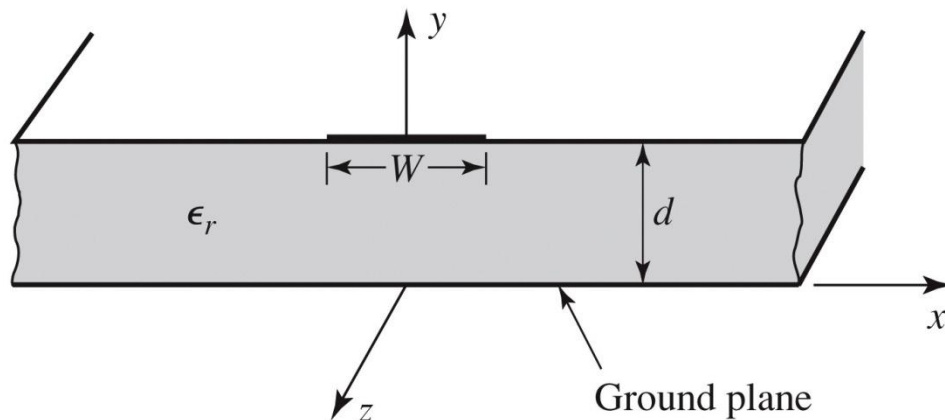


Figure 3.25a
© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Implementare cu linii microstrip

- Linie quasi TEM


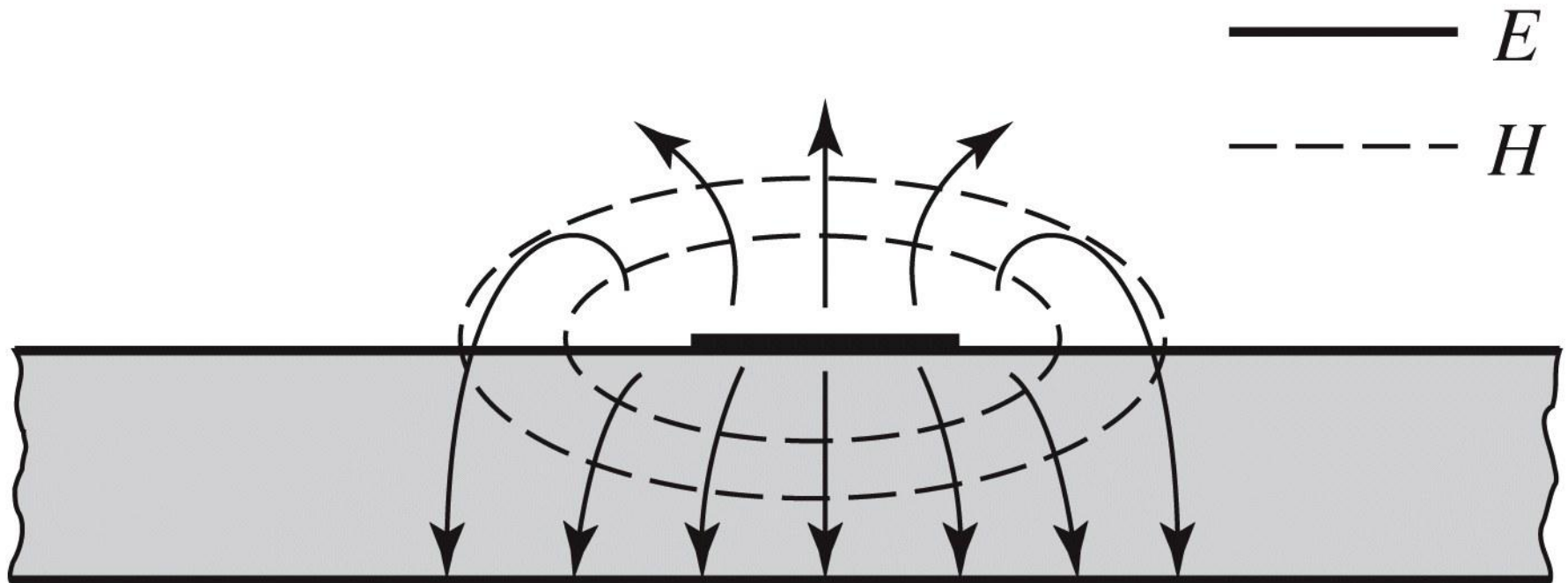


Figure 3.25b
© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.


Implementare cu linii microstrip

- Linie quasi TEM, EmPro

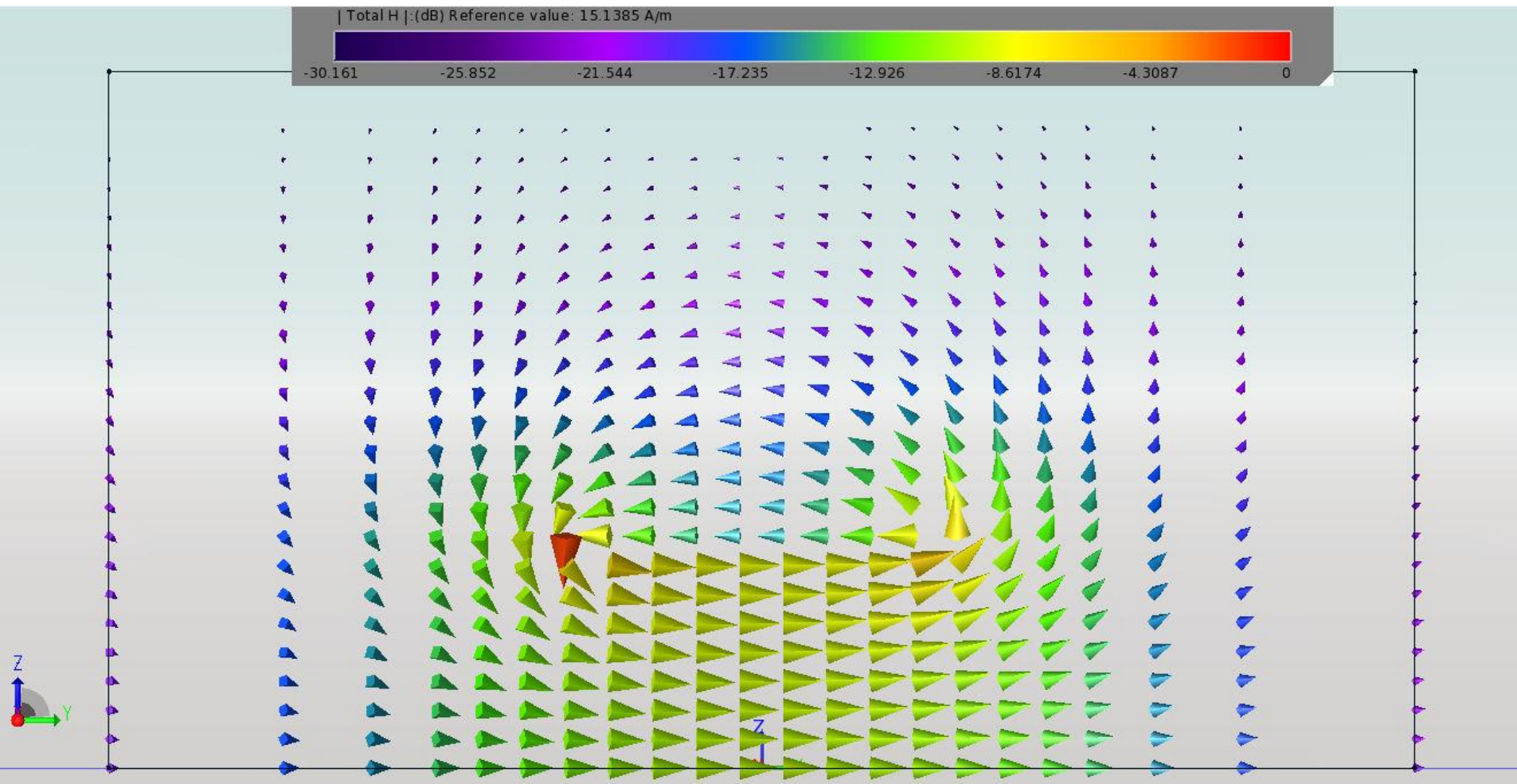


Implementare cu linii microstrip

- Linie quasi TEM, EmPro

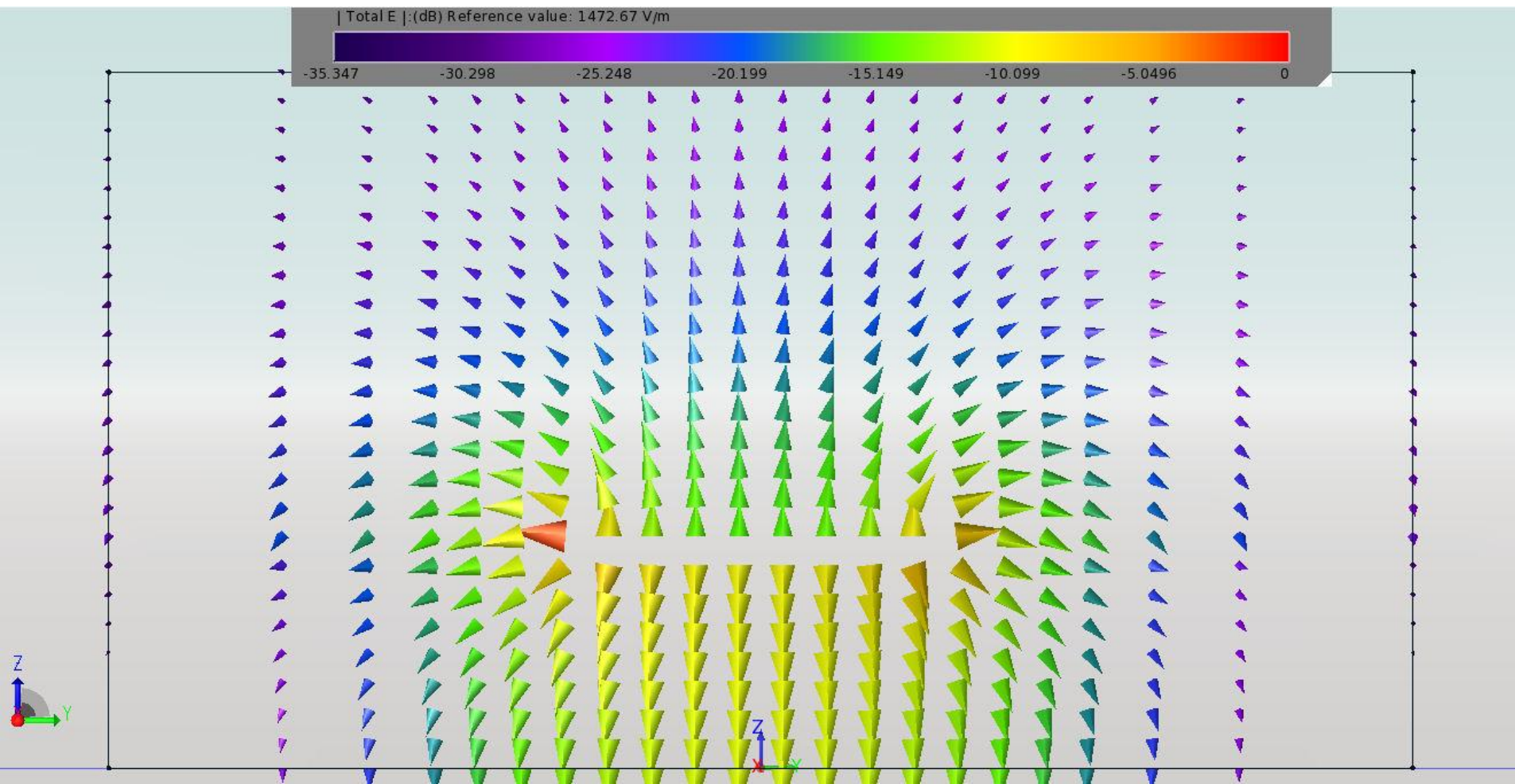


Implementare cu linii microstrip

- Linie quasi TEM, EmPro

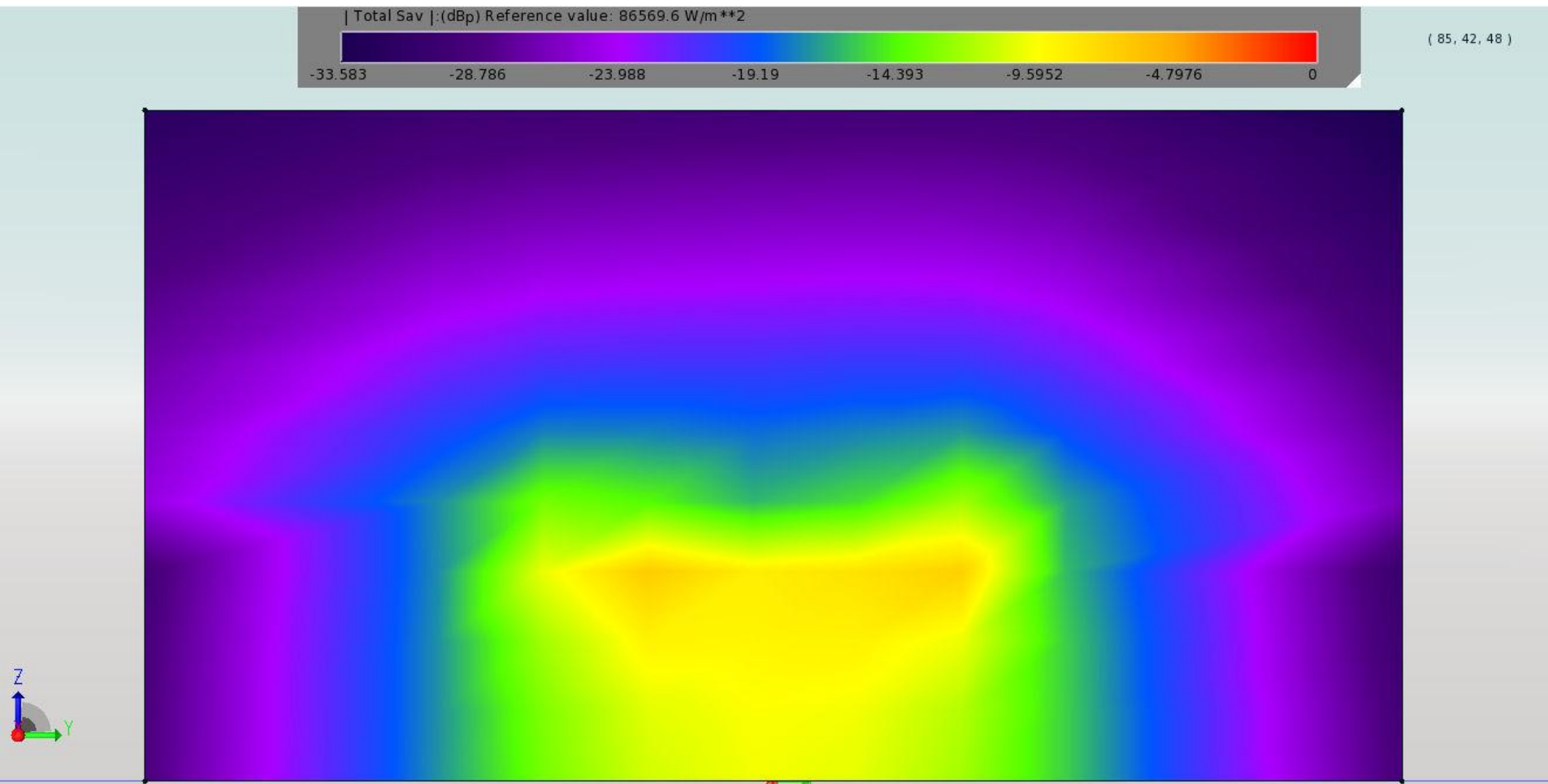

Implementare cu linii microstrip


- ~ Aproximativ TEM

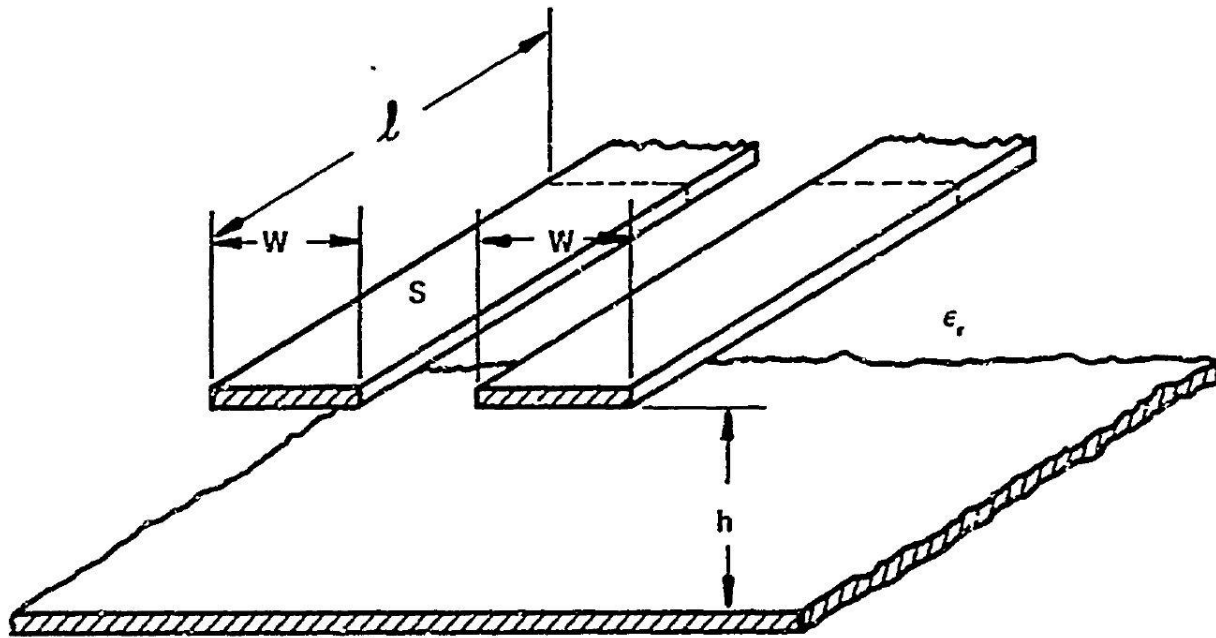


a) COUPLED STRIP GEOMETRY

Implementare cu linii microstrip

- ~ Aproximativ TEM

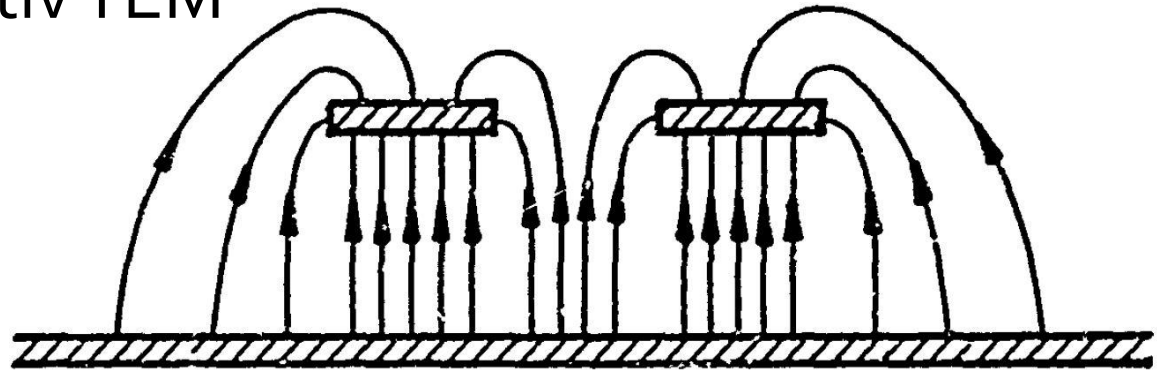

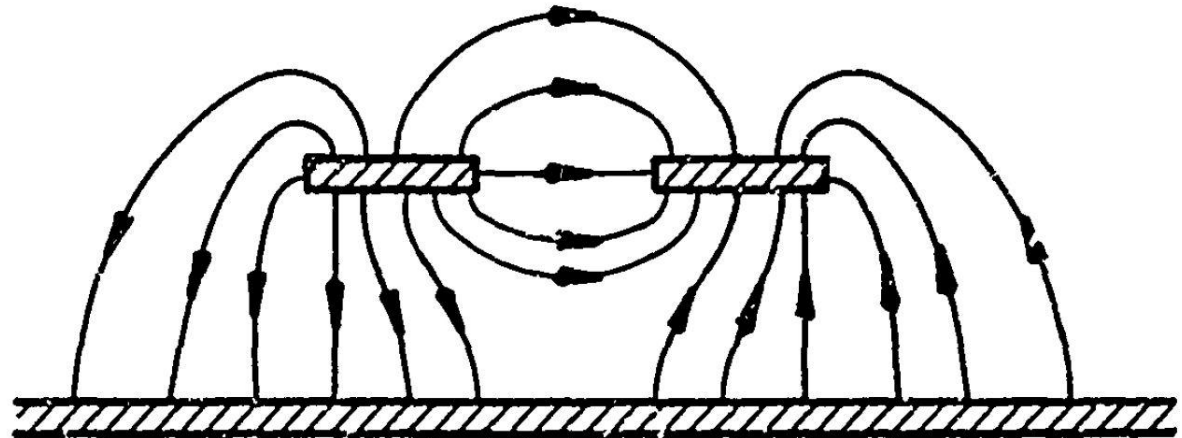b) EVEN MODE ELECTRIC FIELD PATTERN (SCHEMATIC)



c) ODD MODE ELECTRIC FIELD PATTERN (SCHEMATIC)

Implementare cu linii microstrip

- Se echivaleaza linia cu o linie cu dielectric omogen echivalent

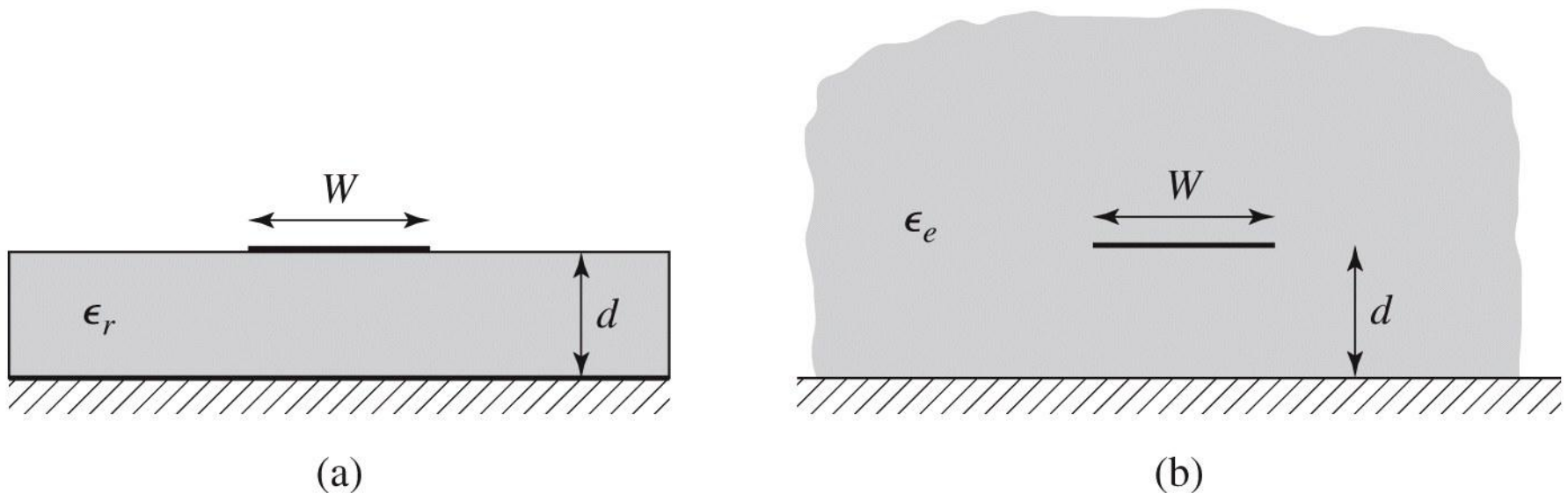


Figure 3.26
© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Calcul

■ Calcul empiric

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_e}},$$

$$\beta = k_0 \sqrt{\epsilon_e},$$

$$\epsilon_e = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + 12d/W}}.$$

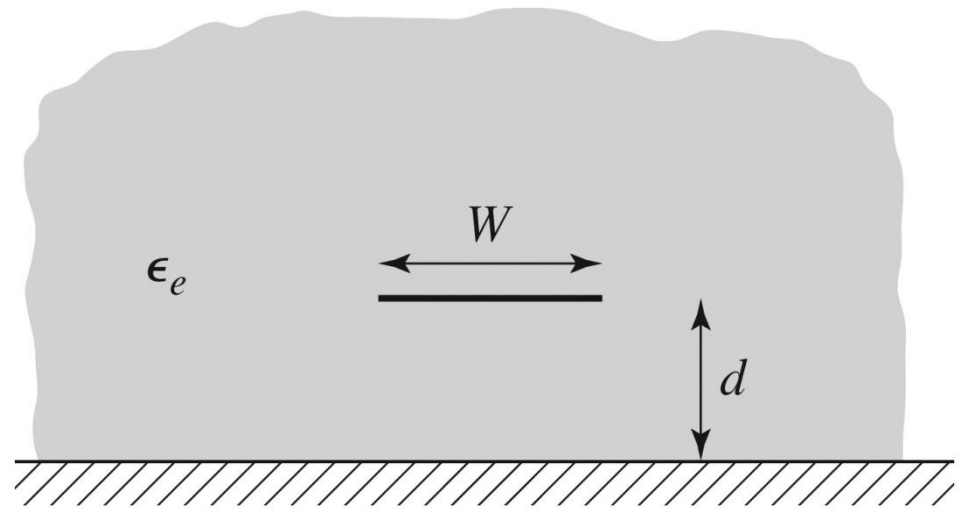


Figure 3.26b
© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

$$Z_0 = \begin{cases} \frac{60}{\sqrt{\epsilon_e}} \ln \left(\frac{8d}{W} + \frac{W}{4d} \right) & \text{for } W/d \leq 1 \\ \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_e} [W/d + 1.393 + 0.667 \ln (W/d + 1.444)]} & \text{for } W/d \geq 1. \end{cases}$$

Calcul

■ Calcul empiric

$$A = \frac{Z_0}{60} \sqrt{\frac{\epsilon_r + 1}{2}} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \left(0.23 + \frac{0.11}{\epsilon_r} \right)$$

$$B = \frac{377\pi}{2Z_0\sqrt{\epsilon_r}}$$


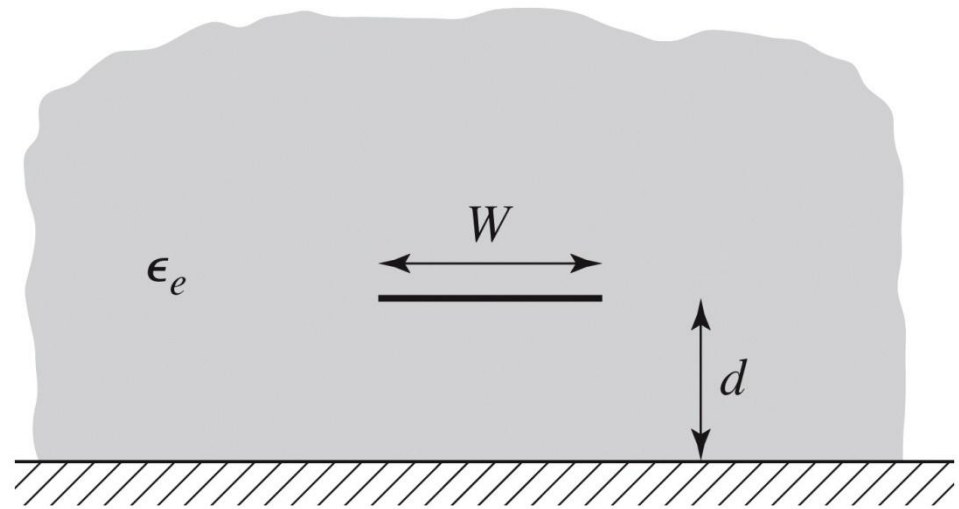


Figure 3.26b
© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

$$\frac{W}{d} = \begin{cases} \frac{8e^A}{e^{2A} - 2} & \text{for } W/d < 2 \\ \frac{2}{\pi} \left[B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\epsilon_r - 1}{2\epsilon_r} \left\{ \ln(B - 1) + 0.39 - \frac{0.61}{\epsilon_r} \right\} \right] & \text{for } W/d > 2, \end{cases}$$

Impedanta caracteristica

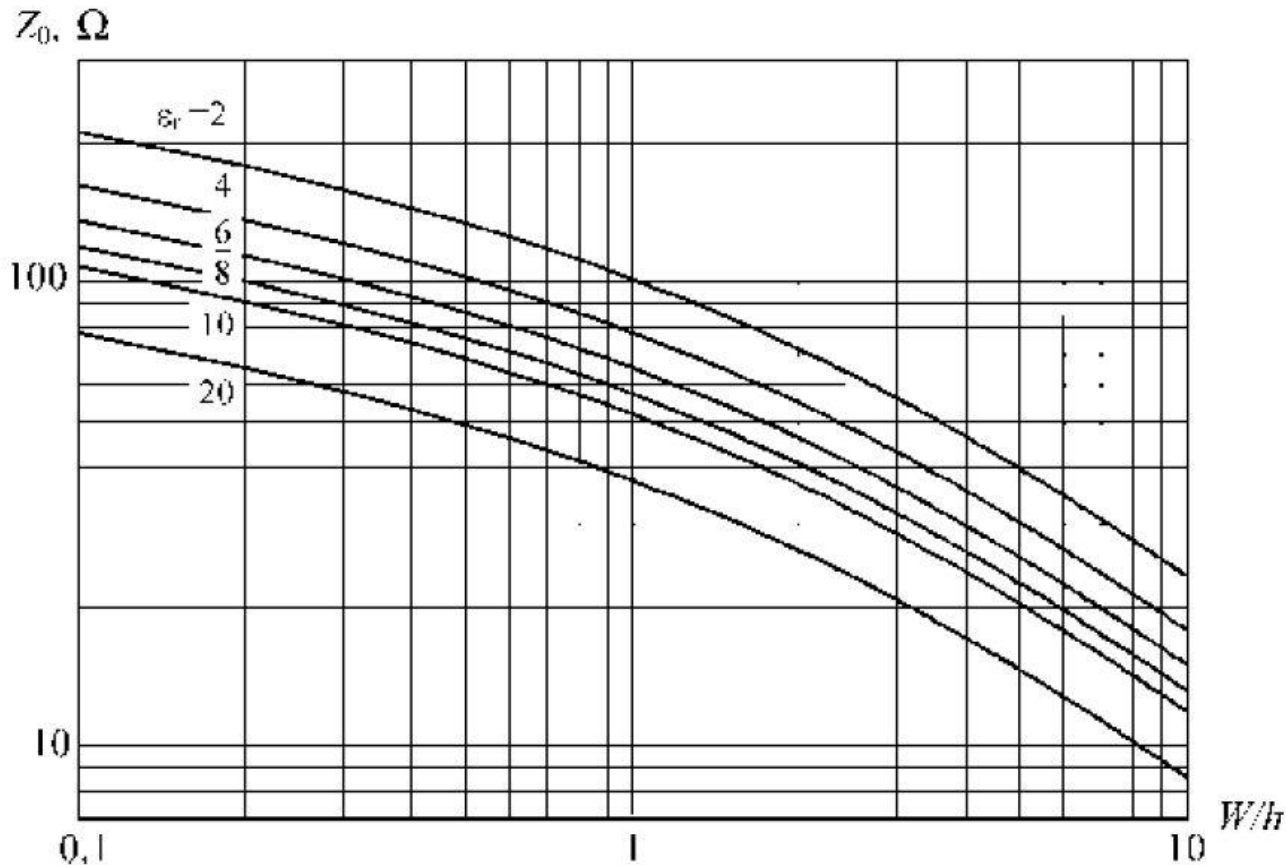- Pentru **impedante mari** e nevoie de **latimi mici** ale traseelor
- Pentru **impedante mici** e nevoie de **latimi mari** ale traseelor



$$k_0 = \frac{2\pi f}{c}$$
$$\beta \ell = \sqrt{\epsilon_e} k_0 \ell,$$

Microstrip standardizare

- Standardizare
 - dimensiuni in **mil**
 - 1 mil = 10^{-3} inch
 - 1 inch = 2.54 cm
- Înălțimea conductoarelor
 - in functie de greutatea cuprului
 - uncii / picioare pătrate (oz/ft²)
 - 10z=28.35g și 1ft=30.48cm

Greutatea cuprului depus		Grosimea stratului	
oz/ft ²	g/ft ²	inch	mm
0.5	14.175	0.0007	0.0178
1.0	28.35	0.0014	0.0356
2.0	56.7	0.0028	0.0712

Microstrip standardizare

- Tipic inaltimea straturilor de dielectric de asemenea standardizat in mil


Standard Thickness
RO4003C: 0.008" (0.203mm), 0.012 (0.305mm), 0.016" (0.406mm), 0.020" (0.508mm) 0.032" (0.813mm), 0.060" (1.524mm) RO4350B: *0.004" (0.101mm), 0.0066" (0.168mm) 0.010" (0.254mm), 0.0133 (0.338mm), 0.0166 (0.422mm), 0.020" (0.508mm) 0.030" (0.762mm), 0.060" (1.524mm)

Microstrip, materiale substrat

	Constanta dielectrică relativă	Factorul de pierderi dielectrice	Conductivi- tate termică	Coeficient liniar de expansiune	Coeficient de temperatură a lui ϵ_r
Material	-	-	W/cm/K	ppm/K	ppm/K
Al_2O_3 (99.5%)	9.8	0.0001	0.37	6.3	+136
Al_2O_3 (96%)	9.4	0.001	0.35	6.4	-
Safir	9.4;11.6	0.0001	0.42	6.0	+110-+140
Sticlă cuarț	3.78	0.0001	0.017	0.55	+13
Sticlă Corning 7059	5.75	0.0036	0.012	4.6	-
BeO Ceramic (98%)	6.3	0.006	2.1	6.1	+107
TiO_2	85	0.004	0.05	7.5	-575
Tetratitanat de Ba (BaTi_4O_9)	37	0.0005	0.02	9.4	-26
Zirconat	20-40	0.002	-	5.0	-130-+100
GaAs	12.9	0.002	0.46	5.7	-
Si	11.9	0.015	1.45	4.2	-
Ferită	9-16	0.001	-	-	-


ADS linecalc

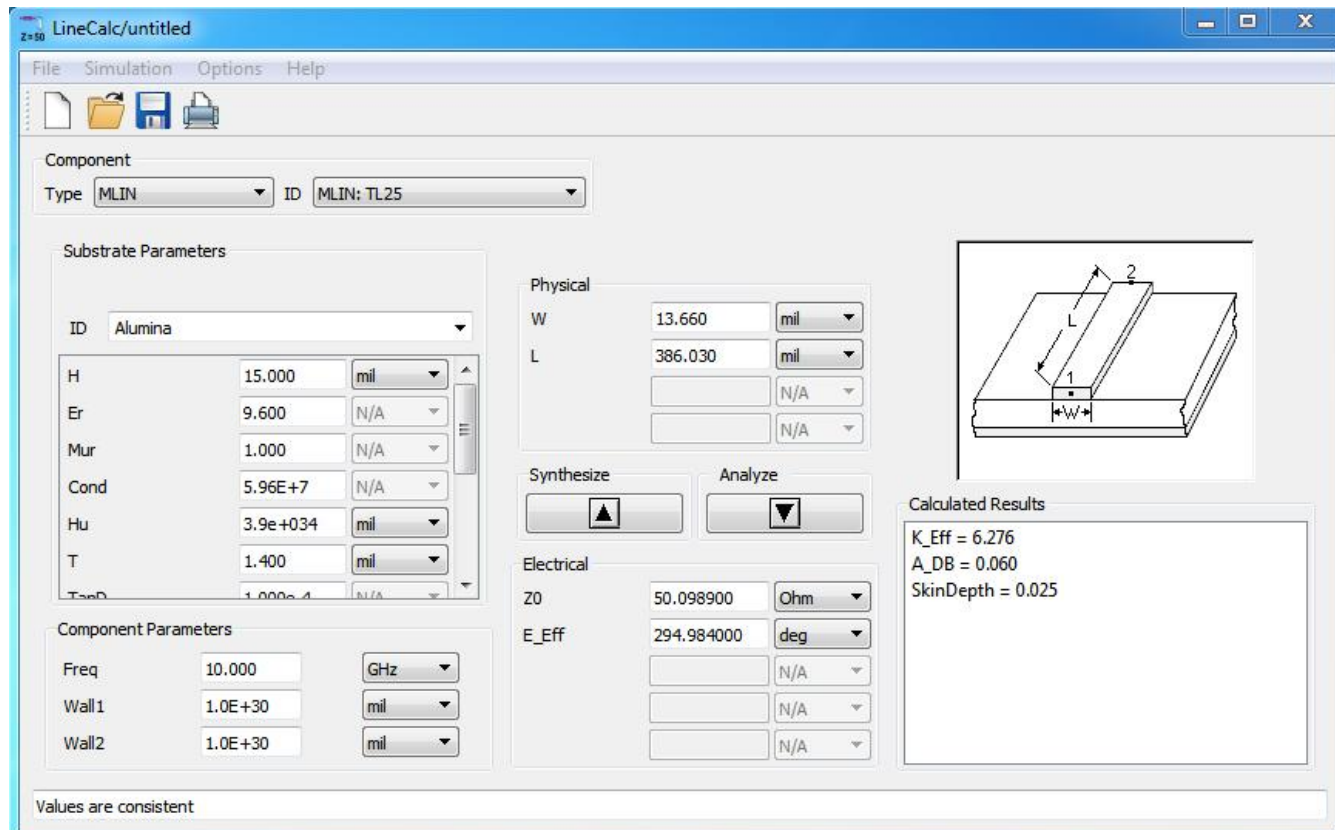- In scheme:
 - >Tools>LineCalc>Start
 - Pentru linii Microstrip >Tools>LineCalc>Send to Linecalc





ADS linecalc

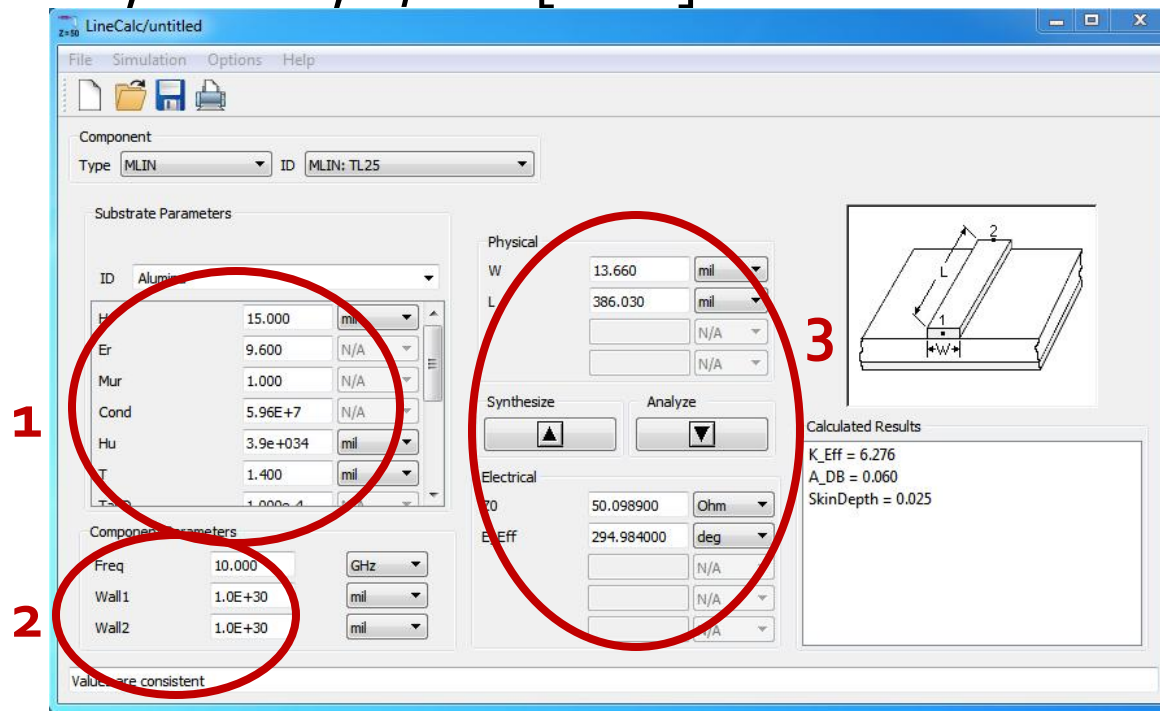- 1. Definire (receptie din schema) substrat
- 2. Introducere frecventa
- 3. Introducere date de intrare
 - Analiza: $W, L \rightarrow Z_0, E$ sau $Z_e, Z_0, E / la f [GHz]$
 - Sinteza: $Z_0, E \rightarrow W, L / la f [GHz]$



ADS linecalc

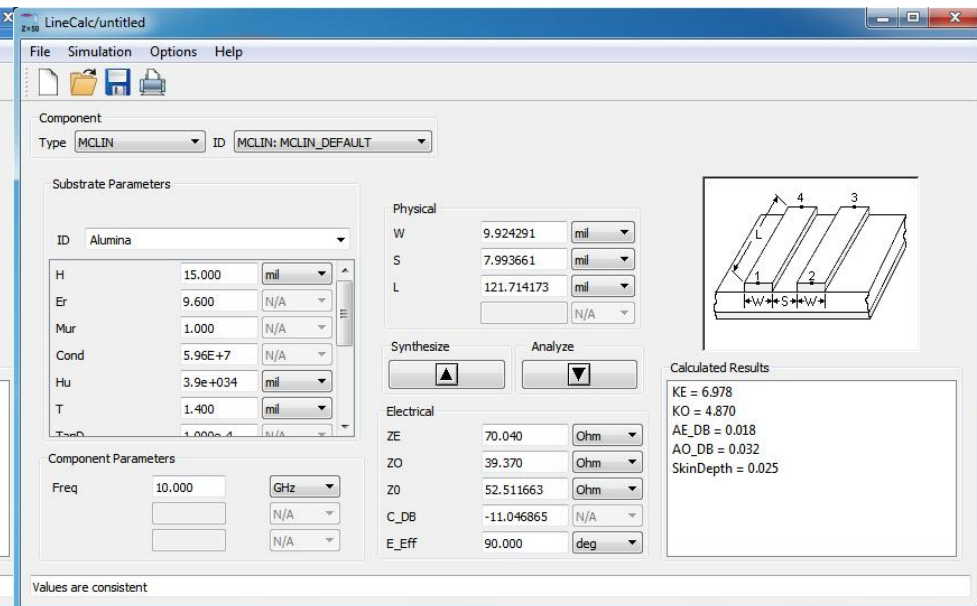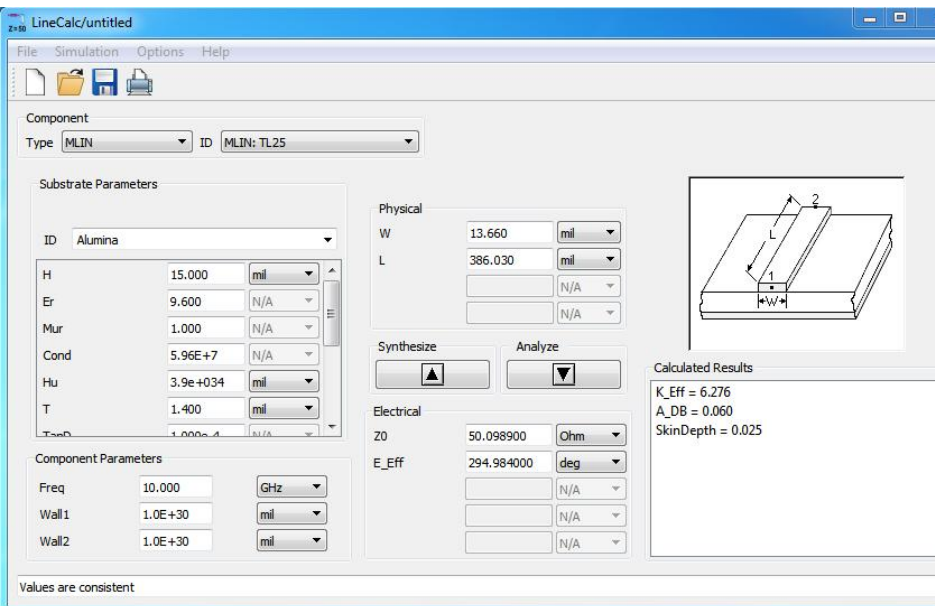- Se poate utiliza pentru:
 - linii microstrip MLIN: $W, L \Leftrightarrow Z_0, E$
 - linii cuplate microstrip MCLIN: $W, L \Leftrightarrow Z_e, Z_0, E$



ADS linecalc

LineCalc/untitled

File Simulation Options Help

Component
Type: **MCLIN** ID: MCLIN: MCLIN_DEFAULT

Substrate Parameters

ID: Alumina

H	15.000	mil
Er	9.600	N/A
Mur	1.000	N/A
Cond	5.96E+7	N/A
Hu	3.9e+034	mil
T	1.400	mil
TanD	1.000e-4	N/A

Component Parameters

Freq: 10.000 GHz

Physical

W: 9.924291 mil

S: 7.993661 mil

L: 121.714173 mil

Synthesize Analyze

Electrical

ZE: 70.040 Ohm

ZO: 39.370 Ohm

Z0: 52.511633 Ohm


C_DB: -11.046865 N/A

E_Eff: 90.000 deg

Calculated Results

KE = 6.978
KO = 4.870
AE_DB = 0.018
AO_DB = 0.032
SkinDepth = 0.025


Values are consistent

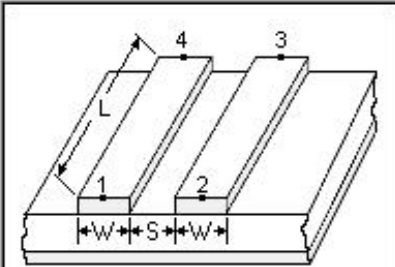

Linii de transmisie


- <https://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- linii de transmisie Rogers
 - relatii dependente de
 - t , inaltimea metalizarilor
 - f , frecventa
 - relatii pentru
 - microstrip
 - strip
 - linii cuplate

Implementare cu linii microstrip

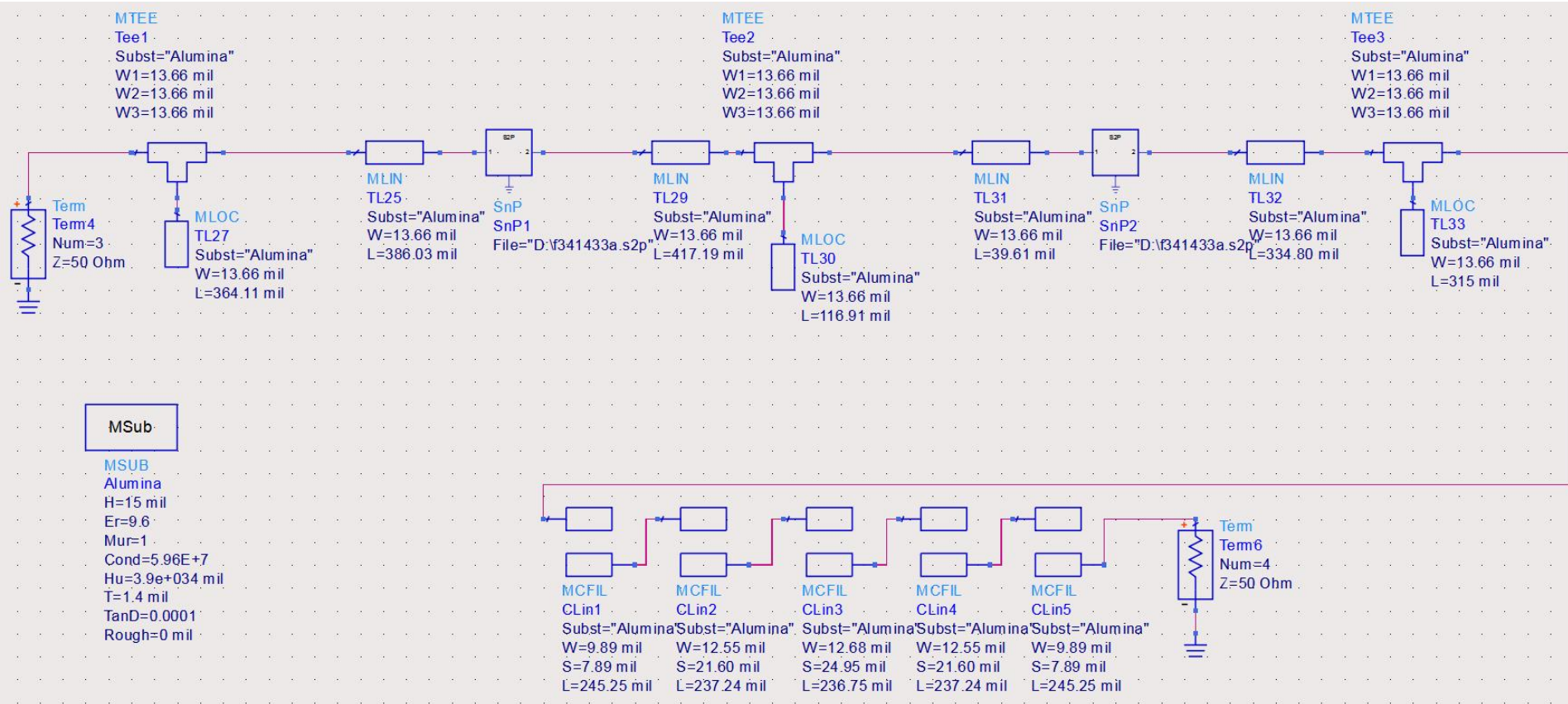

Implementare cu linii microstrip

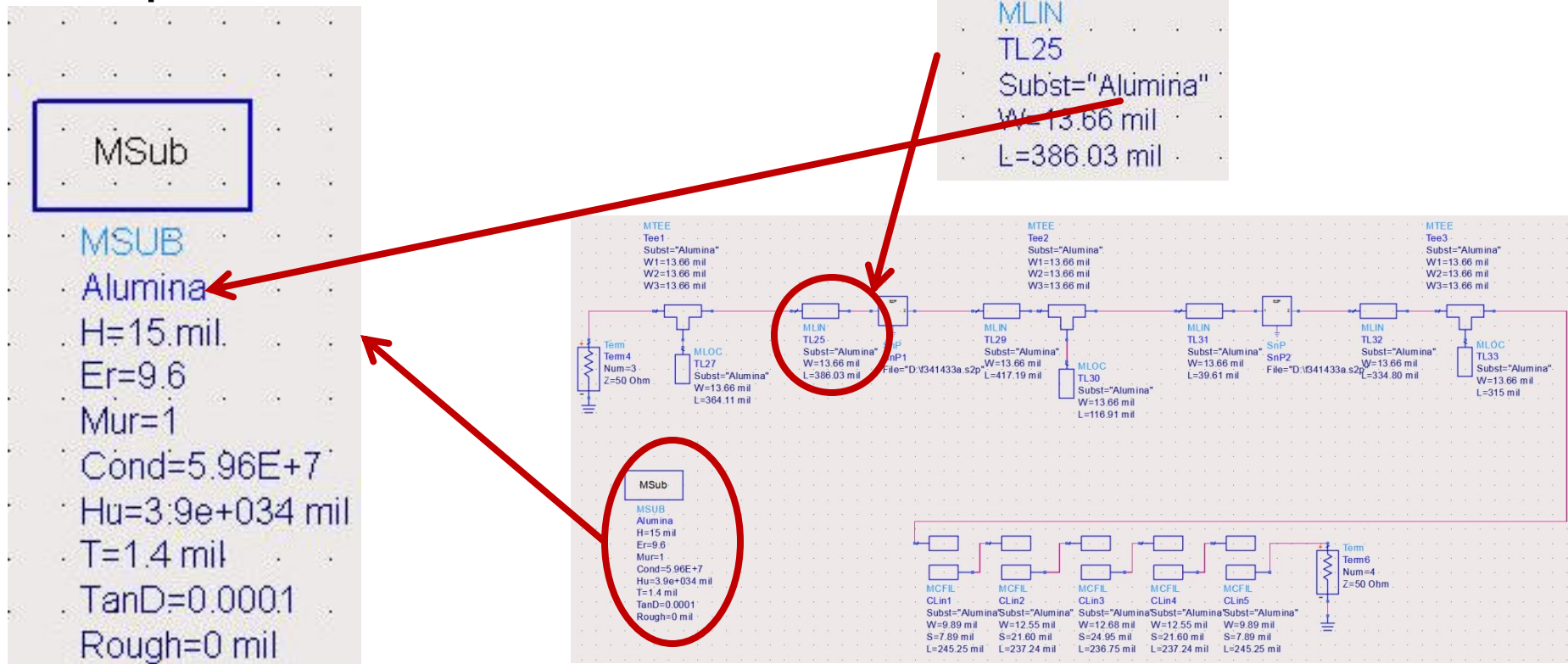- Se introduce modelul de substrat
- Liniile/liniile cuplate se calculeaza cu Linecalc pentru acelasi substrat





Implementare cu linii microstrip

- Se folosesc componente din paleta **Transmission Lines – Microstrip**
 - MSUB - substrat
 - MLIN – linie serie
 - MLOC – stub paralel in gol
 - MTEE – modelare conexiune cu stub in paralel
 - MCFIL – sectiune de filtru cu linii cuplate
(alternativa mai precisa decat MCLIN – se tine cont de faptul ca doua sectiuni succesive sunt in fizic alaturate)

Implementare cu linii microstrip

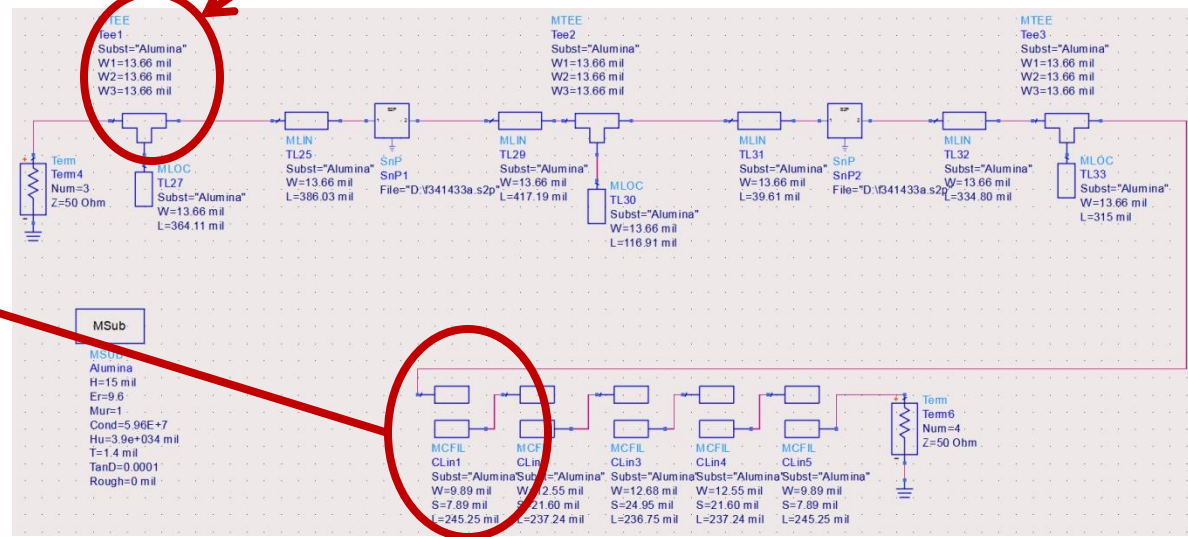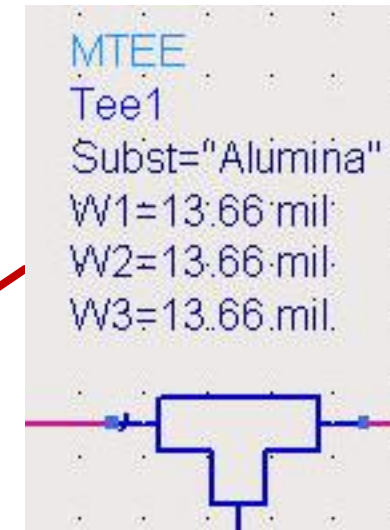
- E necesara atentie la completarea parametrilor pentru MTEE si MCFIL prin verificarea in schema a latimii liniilor conectate la fiecare terminal



Implementare cu linii microstrip


Rezultat

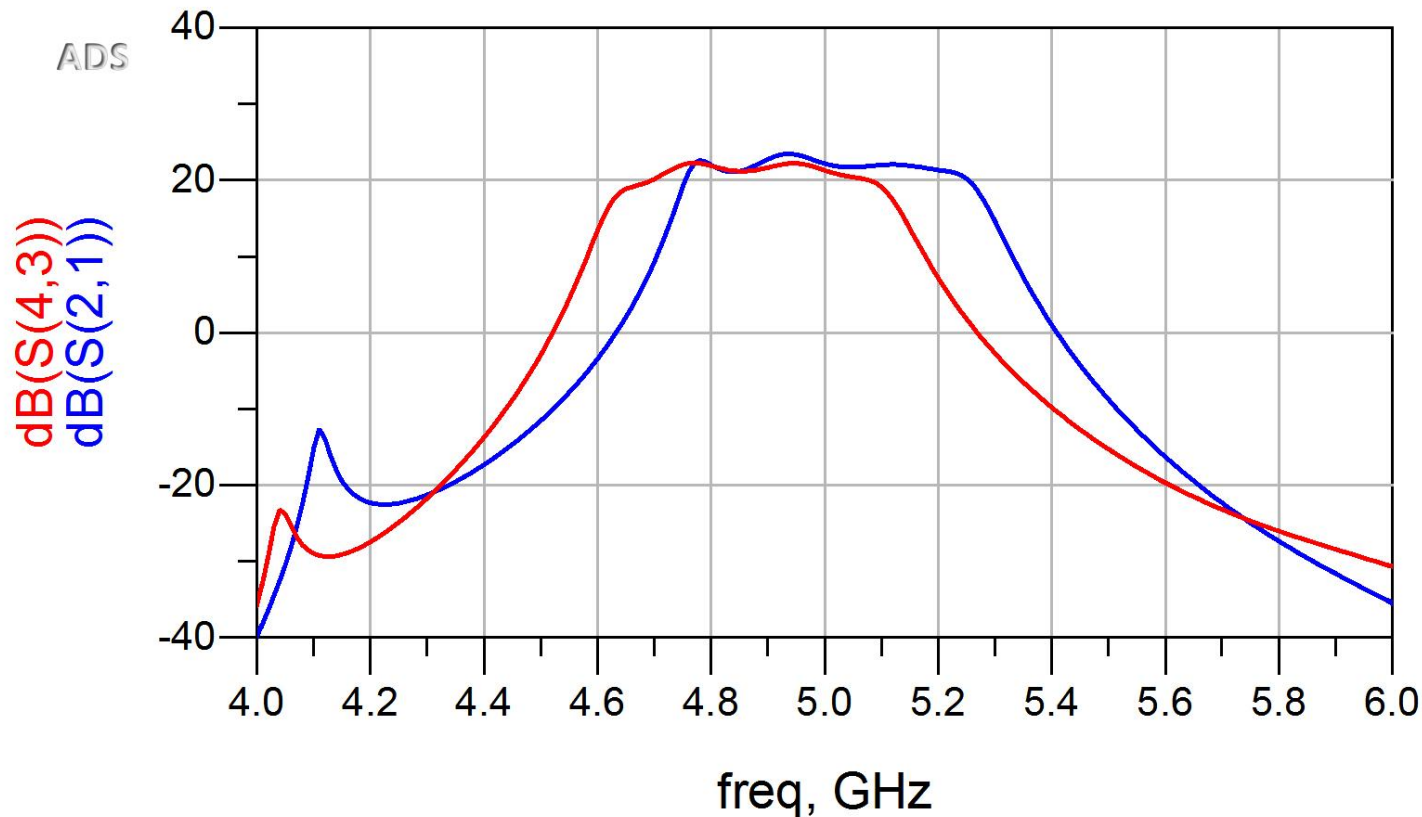- Se constata o deplasare a benzii obtinute (albastru) spre frecvente mai mici fata de modelele ideale (rosu)
 - datorat diferentei MCFIL / MCLIN




Introducere elemente de polarizare

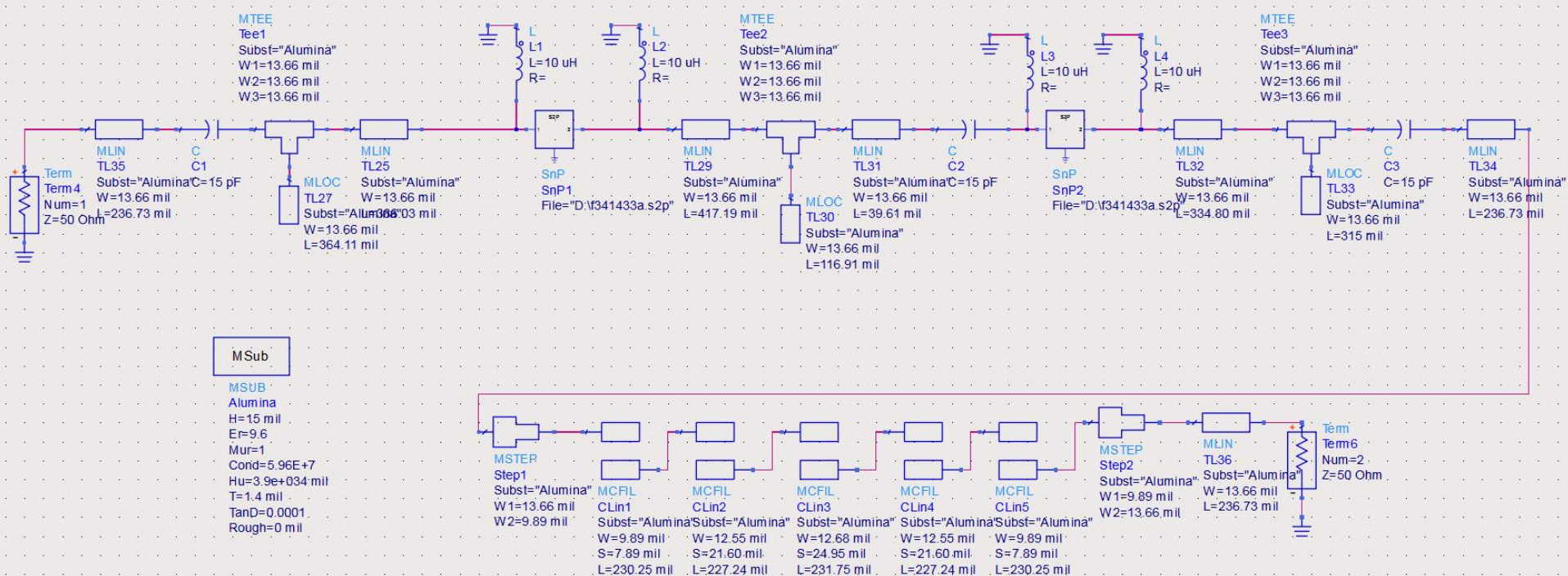
- Reglaj de lungimi la elementele filtrului pentru reglarea frecventelor in jurul $f_0 = 5\text{GHz}$
- Introducere L (soc RF) si C (decuplare)




Castig -> Reglaj/Optimizare

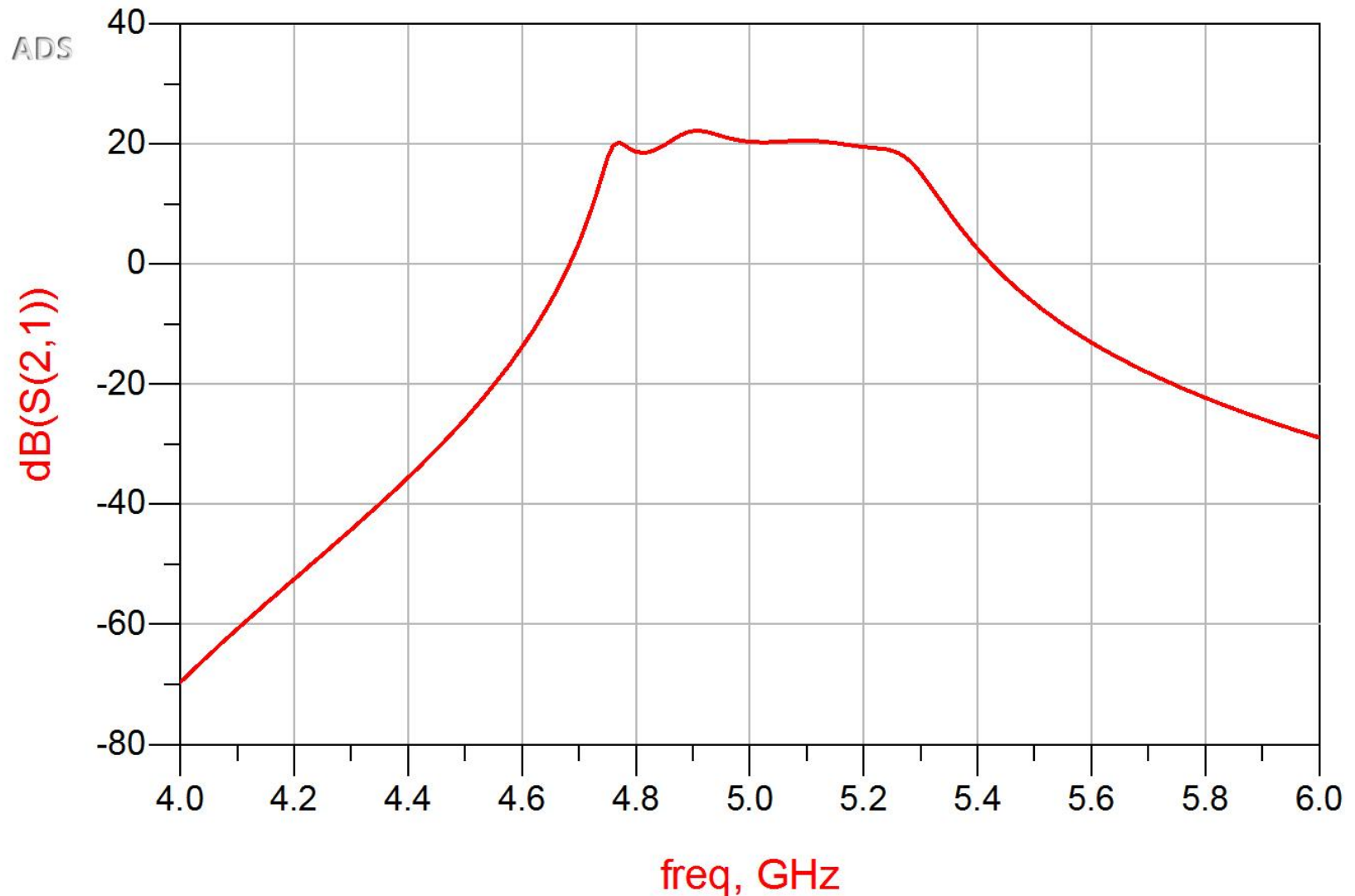

Rezultat final (Castig)

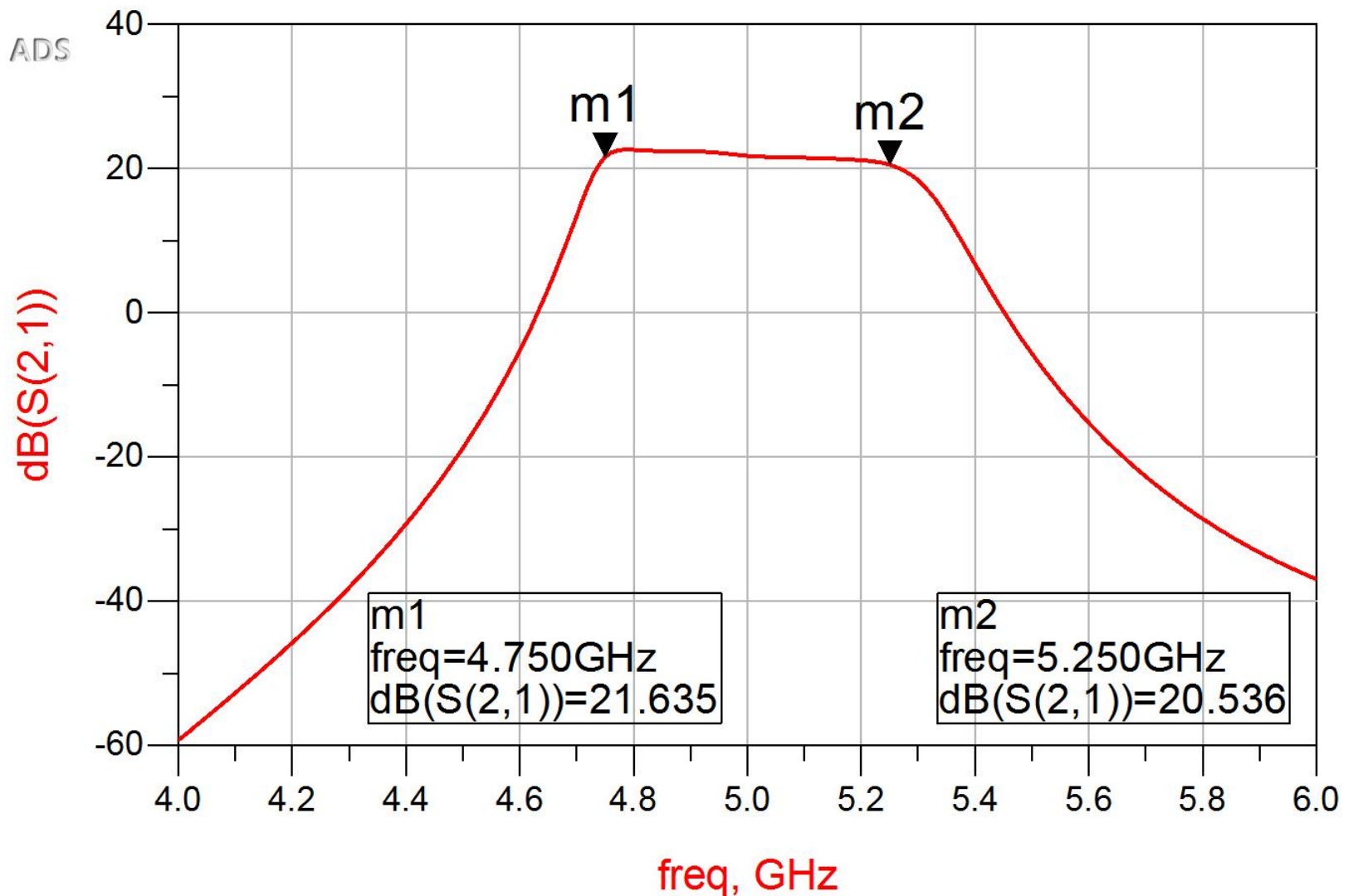


Rezultat final (Zgomot)



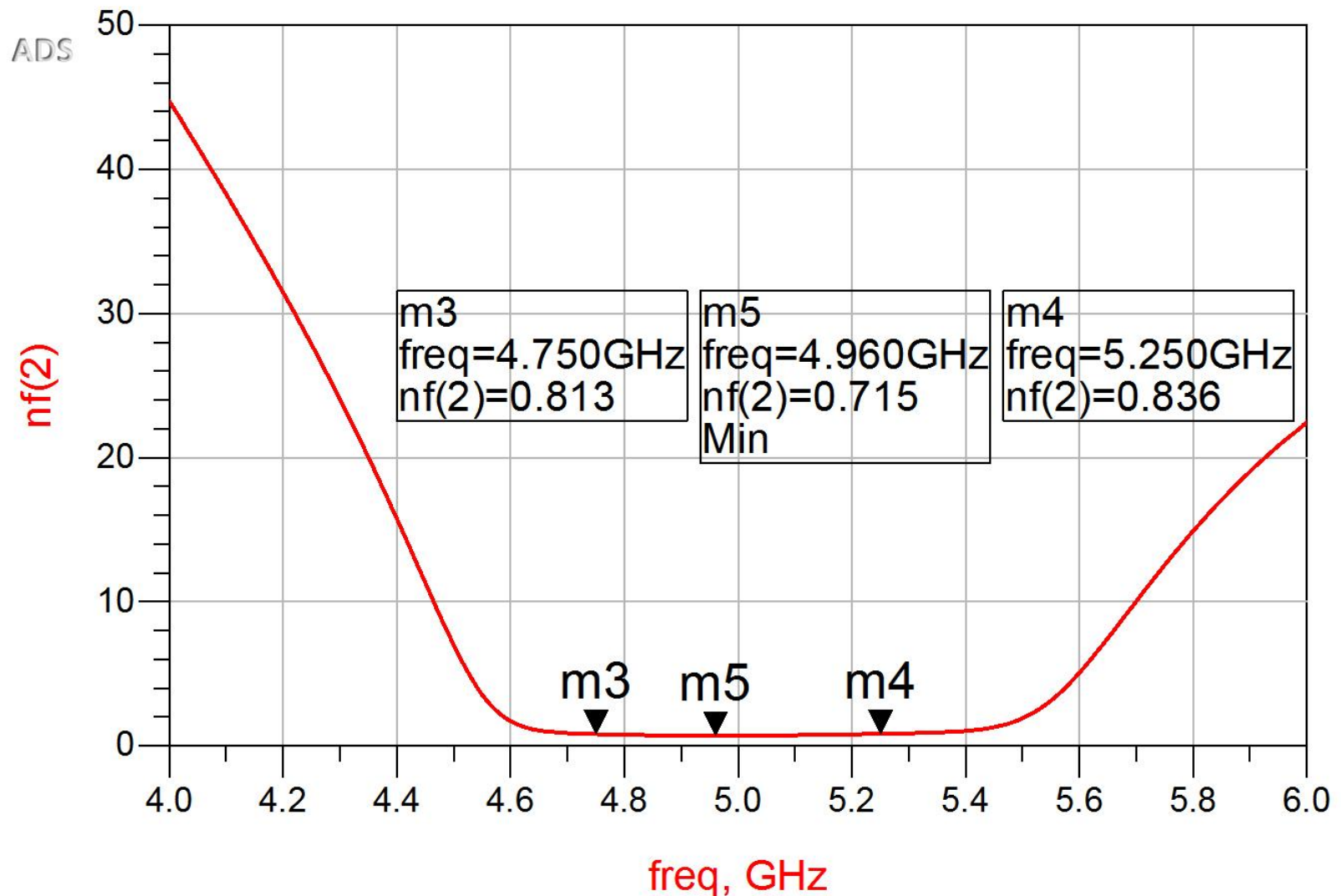


Layout (Exemplu)

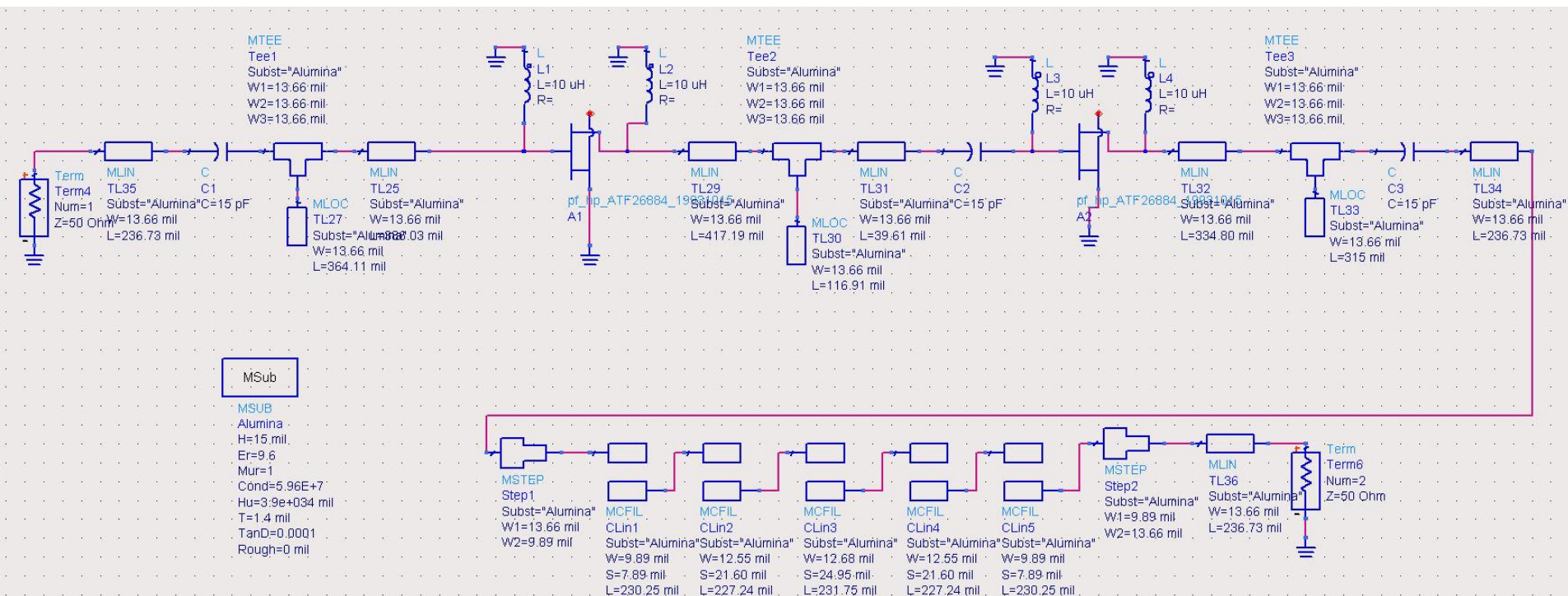- Inlocuirea (fictiva) a tranzistoarelor si elementelor concentrate (LC) cu elemente pentru care ADS are informatii despre capsule



Layout (Exemplu)

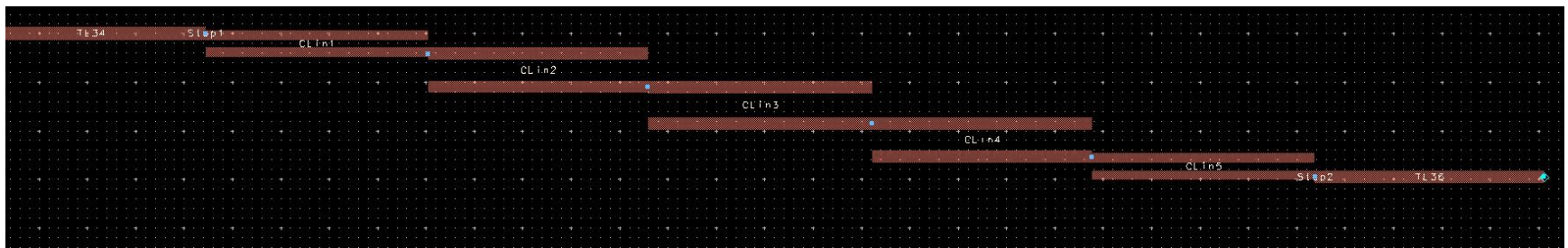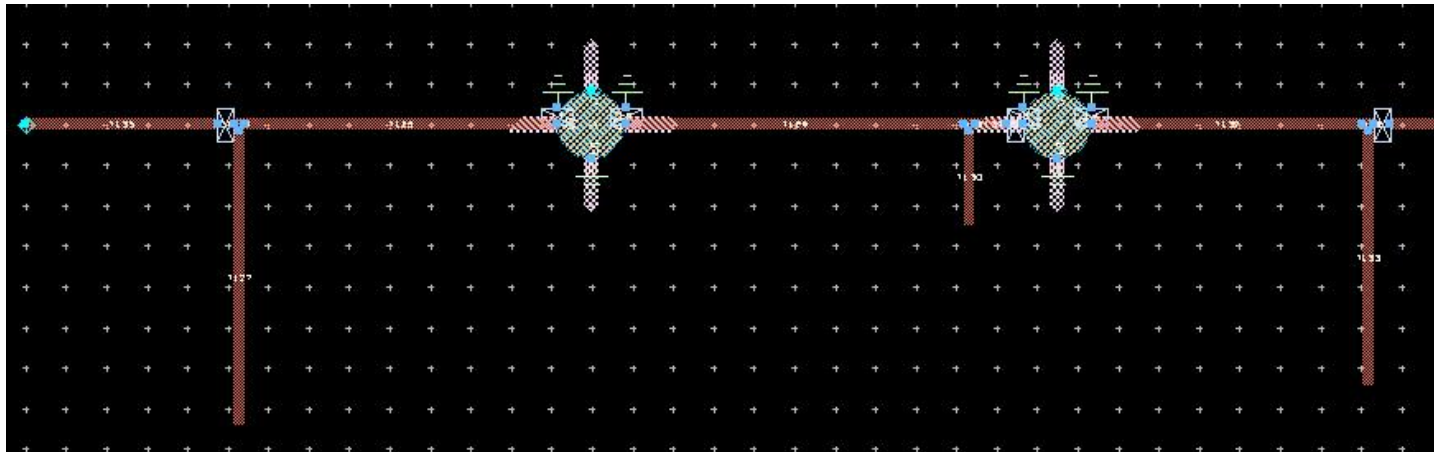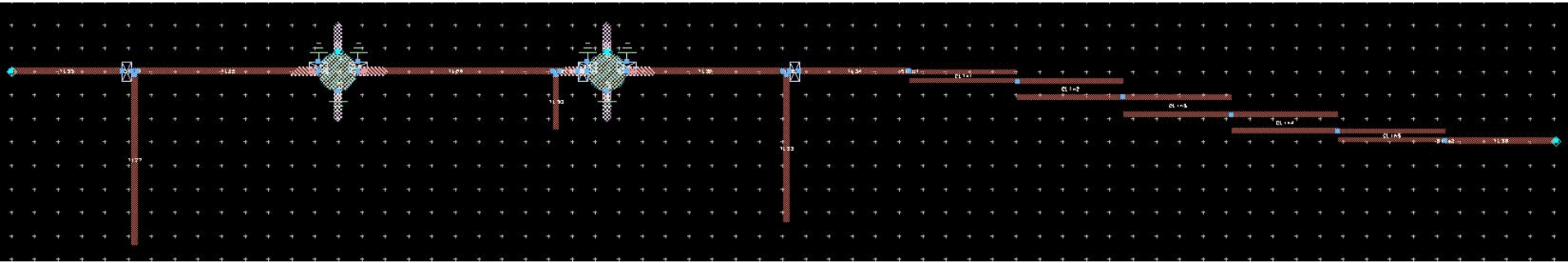

Contact

- Laboratorul de microunde si optoelectronica
- <https://rf-opto.etti.tuiasi.ro>
- rdamian@etti.tuiasi.ro